Domande di Reti Logiche – compito del 27/6/2017



Barrare **una sola risposta** per ogni domanda

Il punteggio finale è $-1 \times$ (n. di risposte errate + n. domande lasciate in bianco) Usare lo spazio bianco sul retro del foglio per appunti, se serve

10011 ha un numero di stati di ingresso adiacenti pari	S0: [] A<=25; [] S1: [] A<=A-1; []
a:	S2: [] A<=(A==0)?25:A-1;[] S3: [] //nessun assegnamento []
$\begin{array}{c} \square & 5 \\ \square & 2^5 \end{array}$	S4: [] //nessun assegnamento []
□ Non è possibile stabilirlo	La descrizione di sopra riporta i soli assegnamenti al registro operativo A. Quante variabili di comando sono
In una rete sequenziale sincronizzata di Mealy, una del- le disuguaglianze di temporizzazione include al mem-	necessarie per sintetizzare la porzione di parte operativa relativa a A?
bro destro la somma di T_{a_monte} e di T_{a_valle} :	
□ Vero	□ 2 □ 3
□ Falso	☐ 3 ☐ Non è possibile stabilirlo
□ Non si può dire	□ Non e possione stabilito
In un convertitore A/D ad approssimazioni successive	Detto T il periodo di clock, in un contatore up a
che genera campioni a <i>N</i> bit di una tensione <i>v</i> , il tempo necessario ad effettuare una conversione è:	due cifre in base due, la cifra più significativa è un
\Box dipendente dal fatto che v sia unipolare o bipolare	segnale con un periodo
dipendente dal valore di <i>v</i>	□ 2T □ 4T
□ dipendente da N	□ 8T
nessuna delle precedenti	
iii nessana dene precedenti	□ Nessuna delle precedenti
Sia dato un sottrattore a una cifra per numeri in base dieci codificati BCD, che sottrae Y da X. Se lo stato di ingresso è: bin=0, X=0000, Y=0001, lo stato di uscita sarà:	Nell'architettura vista a lezione, un trasmettitore seriale comunica con il ricevitore su un'altra macchina tramite:
Sia dato un sottrattore a una cifra per numeri in base dieci codificati BCD, che sottrae Y da X. Se lo stato di ingresso è: bin=0, X=0000, Y=0001, lo stato di uscita sarà: bout=1, D=1111, Ow=0	Nell'architettura vista a lezione, un trasmettitore seriale comunica con il ricevitore su un'altra macchina tramite: tre linee: /dav (ingresso), rfd (uscita), d (dati)
Sia dato un sottrattore a una cifra per numeri in base dieci codificati BCD, che sottrae Y da X. Se lo stato di ingresso è: bin=0, X=0000, Y=0001, lo stato di uscita sarà: □ bout=1, D=1111, Ow=0 □ bout=1, D=1001, Ow=1	Nell'architettura vista a lezione, un trasmettitore seriale comunica con il ricevitore su un'altra macchina tramite: tre linee: /dav (ingresso), rfd (uscita), d (dati) tre linee: soc (uscita), eoc (ingresso), d (dati)
Sia dato un sottrattore a una cifra per numeri in base dieci codificati BCD, che sottrae Y da X. Se lo stato di ingresso è: bin=0, X=0000, Y=0001, lo stato di uscita sarà: bout =1, D=1111, Ow=0 bout =1, D=1001, Ow=1 bout =0, D=1001, Ow=1	Nell'architettura vista a lezione, un trasmettitore seriale comunica con il ricevitore su un'altra macchina tramite: tre linee: /dav (ingresso), rfd (uscita), d (dati) tre linee: soc (uscita), eoc (ingresso), d (dati) Una sola linea, d (dati)
Sia dato un sottrattore a una cifra per numeri in base dieci codificati BCD, che sottrae Y da X. Se lo stato di ingresso è: bin=0, X=0000, Y=0001, lo stato di uscita sarà: □ bout=1, D=1111, Ow=0 □ bout=1, D=1001, Ow=1	Nell'architettura vista a lezione, un trasmettitore seriale comunica con il ricevitore su un'altra macchina tramite: tre linee: /dav (ingresso), rfd (uscita), d (dati) tre linee: soc (uscita), eoc (ingresso), d (dati) Una sola linea, d (dati) Nessuna delle precedenti
Sia dato un sottrattore a una cifra per numeri in base dieci codificati BCD, che sottrae Y da X. Se lo stato di ingresso è: bin=0, X=0000, Y=0001, lo stato di uscita sarà: bout =1, D=1111, Ow=0 bout =1, D=1001, Ow=1 bout =0, D=1001, Ow=1 Nessuna delle precedenti La divisione di un numero intero (rappresentato in complemento alla radice) per una potenza della base: Si fa come per i naturali, e non richiede logica Si fa in modo diverso che per i naturali, ma non	Nell'architettura vista a lezione, un trasmettitore seriale comunica con il ricevitore su un'altra macchina tramite: tre linee: /dav (ingresso), rfd (uscita), d (dati) tre linee: soc (uscita), eoc (ingresso), d (dati) Una sola linea, d (dati)
Sia dato un sottrattore a una cifra per numeri in base dieci codificati BCD, che sottrae Y da X. Se lo stato di ingresso è: bin=0, X=0000, Y=0001, lo stato di uscita sarà: bout =1, D=1111, Ow=0 bout =1, D=1001, Ow=1 bout =0, D=1001, Ow=1 Nessuna delle precedenti La divisione di un numero intero (rappresentato in complemento alla radice) per una potenza della base: Si fa come per i naturali, e non richiede logica Si fa in modo diverso che per i naturali, ma non richiede logica	Nell'architettura vista a lezione, un trasmettitore seriale comunica con il ricevitore su un'altra macchina tramite: tre linee: /dav (ingresso), rfd (uscita), d (dati) tre linee: soc (uscita), eoc (ingresso), d (dati) Una sola linea, d (dati) Nessuna delle precedenti Quando il processore è in "modo utente" può eseguire: Sia l'istruzione INT sia l'istruzione IRET l'istruzione IRET, ma non la INT l'istruzione INT, ma non la IRET Nessuna delle precedenti
Sia dato un sottrattore a una cifra per numeri in base dieci codificati BCD, che sottrae Y da X. Se lo stato di ingresso è: bin=0, X=0000, Y=0001, lo stato di uscita sarà: bout =1, D=1111, Ow=0 bout =1, D=1001, Ow=1 bout =0, D=1001, Ow=1 Nessuna delle precedenti La divisione di un numero intero (rappresentato in complemento alla radice) per una potenza della base: Si fa come per i naturali, e non richiede logica Si fa in modo diverso che per i naturali, ma non	Nell'architettura vista a lezione, un trasmettitore seriale comunica con il ricevitore su un'altra macchina tramite: tre linee: /dav (ingresso), rfd (uscita), d (dati) tre linee: soc (uscita), eoc (ingresso), d (dati) Una sola linea, d (dati) Nessuna delle precedenti Quando il processore è in "modo utente" può eseguire: Sia l'istruzione INT sia l'istruzione IRET l'istruzione IRET, ma non la INT
Sia dato un sottrattore a una cifra per numeri in base dieci codificati BCD, che sottrae Y da X. Se lo stato di ingresso è: bin=0, X=0000, Y=0001, lo stato di uscita sarà: bout =1, D=1111, Ow=0 bout =1, D=1001, Ow=1 bout =0, D=1001, Ow=1 Nessuna delle precedenti La divisione di un numero intero (rappresentato in complemento alla radice) per una potenza della base: Si fa come per i naturali, e non richiede logica Si fa in modo diverso che per i naturali, ma non richiede logica Si fa in modo diverso che per i naturali, e richiede	Nell'architettura vista a lezione, un trasmettitore seriale comunica con il ricevitore su un'altra macchina tramite: tre linee: /dav (ingresso), rfd (uscita), d (dati) tre linee: soc (uscita), eoc (ingresso), d (dati) Una sola linea, d (dati) Nessuna delle precedenti Quando il processore è in "modo utente" può eseguire: Sia l'istruzione INT sia l'istruzione IRET l'istruzione IRET, ma non la INT l'istruzione INT, ma non la IRET Nessuna delle precedenti La generazione di una interruzione per "codice operativo non valido" viene provocata: Durante la fase di esecuzione
Sia dato un sottrattore a una cifra per numeri in base dieci codificati BCD, che sottrae Y da X. Se lo stato di ingresso è: bin=0, X=0000, Y=0001, lo stato di uscita sarà: bout =1, D=1111, Ow=0 bout =1, D=1001, Ow=1 bout =0, D=1001, Ow=1 Nessuna delle precedenti La divisione di un numero intero (rappresentato in complemento alla radice) per una potenza della base: Si fa come per i naturali, e non richiede logica Si fa in modo diverso che per i naturali, ma non richiede logica Si fa in modo diverso che per i naturali, e richiede logica	Nell'architettura vista a lezione, un trasmettitore seriale comunica con il ricevitore su un'altra macchina tramite: tre linee: /dav (ingresso), rfd (uscita), d (dati) tre linee: soc (uscita), eoc (ingresso), d (dati) Una sola linea, d (dati) Nessuna delle precedenti Quando il processore è in "modo utente" può eseguire: Sia l'istruzione INT sia l'istruzione IRET l'istruzione IRET, ma non la INT l'istruzione INT, ma non la IRET Nessuna delle precedenti La generazione di una interruzione per "codice operativo non valido" viene provocata: Durante la fase di esecuzione Durante la fase di chiamata
Sia dato un sottrattore a una cifra per numeri in base dieci codificati BCD, che sottrae Y da X. Se lo stato di ingresso è: bin=0, X=0000, Y=0001, lo stato di uscita sarà: bout =1, D=1111, Ow=0 bout =1, D=1001, Ow=1 bout =0, D=1001, Ow=1 Nessuna delle precedenti La divisione di un numero intero (rappresentato in complemento alla radice) per una potenza della base: Si fa come per i naturali, e non richiede logica Si fa in modo diverso che per i naturali, ma non richiede logica Si fa in modo diverso che per i naturali, e richiede logica	Nell'architettura vista a lezione, un trasmettitore seriale comunica con il ricevitore su un'altra macchina tramite: tre linee: /dav (ingresso), rfd (uscita), d (dati) tre linee: soc (uscita), eoc (ingresso), d (dati) Una sola linea, d (dati) Nessuna delle precedenti Quando il processore è in "modo utente" può eseguire: Sia l'istruzione INT sia l'istruzione IRET l'istruzione IRET, ma non la INT l'istruzione INT, ma non la IRET Nessuna delle precedenti La generazione di una interruzione per "codice operativo non valido" viene provocata: Durante la fase di esecuzione Durante la fase di chiamata Durante l'esecuzione di un apposito microsottopro-
Sia dato un sottrattore a una cifra per numeri in base dieci codificati BCD, che sottrae Y da X. Se lo stato di ingresso è: bin=0, X=0000, Y=0001, lo stato di uscita sarà: bout =1, D=1111, Ow=0 bout =1, D=1001, Ow=1 bout =0, D=1001, Ow=1 Nessuna delle precedenti La divisione di un numero intero (rappresentato in complemento alla radice) per una potenza della base: Si fa come per i naturali, e non richiede logica Si fa in modo diverso che per i naturali, ma non richiede logica Si fa in modo diverso che per i naturali, e richiede logica	Nell'architettura vista a lezione, un trasmettitore seriale comunica con il ricevitore su un'altra macchina tramite: tre linee: /dav (ingresso), rfd (uscita), d (dati) tre linee: soc (uscita), eoc (ingresso), d (dati) Una sola linea, d (dati) Nessuna delle precedenti Quando il processore è in "modo utente" può eseguire: Sia l'istruzione INT sia l'istruzione IRET l'istruzione IRET, ma non la INT l'istruzione INT, ma non la IRET Nessuna delle precedenti La generazione di una interruzione per "codice operativo non valido" viene provocata: Durante la fase di esecuzione Durante la fase di chiamata