

**Descrizione e sintesi di un modulo Produttore che genera numeri  
dispari crescenti sostenendo un handshake /dav,rfd con un modulo  
Consumatore**

## Descrizione

```
module Produttore(dav_,rfd, numero, clock,reset_);
  input          clock,reset_;
  input          rfd;
  output         dav_;
  output [7:0]   numero;
  reg            DAV_;      assign dav_=DAV_;
  reg [7:0]      NUMERO;    assign numero=NUMERO;
  reg [1:0]      STAR;      parameter S0=0,S1=1,S2=2,S3=3;
  always @(reset_==0) begin DAV_<=1; NUMERO<=1; STAR<=S0; end
  always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
    casex(STAR)
      S0: begin DAV_<=0; STAR<=(rfd==1)?S0:S1; end
      S1: begin DAV_<=1; STAR<=(rfd==0)?S1:S2; end
      S2: begin NUMERO<=NUMERO+2; STAR<=(NUMERO==255)?S3:S0; end
      S3: begin STAR<=S3; end
    endcase
endmodule
```

## Sintesi: Primo Passo

```
module Produttore(dav_,rfd, numero, clock,reset_);
  input          clock,reset_;
  input          rfd;
  output         dav_;
  output [7:0]   numero;
  reg            DAV_;      assign dav_=DAV_;
  reg [7:0]      NUMERO;    assign numero=NUMERO;
  reg [1:0]      STAR;      parameter S0=0,S1=1,S2=2,S3=3;

  //reg DAV_
  always @(reset_==0) begin DAV_<=1; end
  always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
    casex(STAR)
      S0:      begin DAV_<=0; end
      S1:      begin DAV_<=1; end
      S2,S3:   begin DAV_<=DAV_; end
    endcase

  //reg NUMERO
  always @(reset_==0) begin NUMERO<=1; end
  always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
    casex(STAR)
      S0,S1,S3: begin NUMERO<=NUMERO; end
      S2:       begin NUMERO<=NUMERO+2; end
    endcase

  //reg STAR
  always @(reset_==0) begin STAR<=S0; end
  always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
    casex(STAR)
      S0: begin STAR<=(rfd==1)?S0:S1; end
      S1: begin STAR<=(rfd==0)?S1:S2; end
      S2: begin STAR<=(NUMERO==255)?S3:S0; end
      S3: begin STAR<=S3; end
    endcase
endmodule
```

## Sintesi: Secondo Passo

```
module Produttore(dav_,rfd, numero, clock,reset_);
  input          clock,reset_;
  input          rfd;
  output         dav_;
  output [7:0]   numero;

  reg            DAV_;      assign dav_=DAV_;
  reg [7:0]      NUMERO;    assign numero=NUMERO;
  reg [1:0]      STAR;      parameter S0=0,S1=1,S2=2,S3=3;

  //reg DAV_
  wire b1,b0; assign {b1,b0}=(STAR==S0)?'B00: (STAR==S1)?'B01:'B1X;
  always @(reset_==0) begin DAV_<=1; end
  always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
    casex({b1,b0})
      'B00: begin DAV_<=0; end
      'B01: begin DAV_<=1; end
      'B1?: begin DAV_<=DAV_; end
    endcase

  //reg NUMERO
  wire b2; assign b2=(STAR==S2)?1:0;
  always @(reset_==0) begin NUMERO<=1; end
  always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
    casex(b2)
      0: begin NUMERO<=NUMERO; end
      1: begin NUMERO<=NUMERO+2; end
    endcase

  //reg STAR
  wire c0; assign c0=(rfd==1)?1:0;
  wire c1; assign c1=(NUMERO==255)?1:0;
  always @(reset_==0) begin STAR<=S0; end
  always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
    casex(STAR)
      S0: begin STAR<=(c0==1)?S0:S1; end
      S1: begin STAR<=(c0==1)?S2:S1; end
      S2: begin STAR<=(c1==1)?S3:S0; end
      S3: begin STAR<=S3; end
    endcase
endmodule
```

### // Riassunto delle variabili di comando

```
{b2,b1,b0}=(STAR==S0)?'B000:
              (STAR==S1)?'B001:
              (STAR==S2)?'B11X:
              'B01X;
```

### //Riassunto e espressioni algebriche per le variabili di condizionamento:

```
c0=(rfd==1)?1:0 cioè
c0=rfd;
```

```
c1=(NUMERO==255)?1:0 cioè
c1= NUMERO[7] & NUMERO[6] & ... NUMERO[2] & NUMERO[1] & NUMERO[0]
```

## Sintesi: Ultimo Passo

```
module Produttore(dav_, rfd, numero, clock, reset_);
    input          clock, reset_;
    input          rfd;
    output         dav_;
    output [7:0]    numero;
    wire b2,b1,b0,c1,c0;

    Parte_Operativa PO(dav_, rfd, numero, b2, b1, b0, c1, c0, clock, reset_);
    Parte_Controllo PC(b2, b1, b0, c1, c0, clock, reset_);
endmodule

module Parte_Operativa(dav_, rfd, numero, b2, b1, b0, c1, c0, clock, reset_);
    input          clock, reset_;
    input          rfd;
    output         dav_;
    output [7:0]    numero;
    input          b2, b1, b0;
    output         c1, c0;
    reg            DAV_;    assign dav_ = DAV_;
    reg [7:0]       NUMERO;  assign numero = NUMERO;
    assign c1 = NUMERO[7] & NUMERO[6] & NUMERO[5] & NUMERO[4] &
                NUMERO[3] & NUMERO[2] & NUMERO[1] & NUMERO[0];
    assign c0 = rfd;

    //reg DAV_
    always @(reset_==0) begin DAV_<=1; end
    always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
        casex({b1,b0})
            'B00: begin DAV_<=0; end
            'B01: begin DAV_<=1; end
            'B1?: begin DAV_<=DAV_; end
        endcase

    //reg NUMERO
    always @(reset_==0) begin NUMERO<=1; end
    always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
        casex(b2)
            0: begin NUMERO<=NUMERO; end
            1: begin NUMERO<=NUMERO+2; end
        endcase
endmodule

module Parte_Controllo(b2, b1, b0, c1, c0, clock, reset_);
    input          clock, reset_;
    input          c1, c0;
    output         b2, b1, b0;
    reg [1:0] STAR;    parameter S0=0, S1=1, S2=2, S3=3;
    assign {b2,b1,b0}=(STAR==S0)?'B000:(STAR==S1)?'B001:(STAR==S2)?'B11X:'B01X;
    //reg STAR

    always @(reset_==0) begin STAR<=S0; end
    always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
        casex(STAR)
            S0: begin STAR<=(c0==1)?S0:S1; end
            S1: begin STAR<=(c0==1)?S2:S1; end
            S2: begin STAR<=(c1==1)?S3:S0; end
            S3: begin STAR<=S3; end
        endcase
endmodule
```