

Esercizio 1

Sia data una rete combinatoria che: i) riceve in ingresso tre variabili x_2, x_1, x_0 che esprimono un numero naturale X ad una cifra in base 5 (in codifica 421) ed una *variabile di comando* b , e ii) produce in uscita tre variabili y_2, y_1, y_0 che esprimono un numero naturale Y ad una cifra in base 5 ed una variabile c secondo la seguente legge.

Il numero naturale Y è legato al numero naturale X dalla relazione

$$Y = \begin{cases} \lfloor X + 1 \rfloor_5 & b = 0 \\ \lfloor X - 1 \rfloor_5 & b = 1 \end{cases}$$

Soluzione

$x_1 x_0$		00	01	11	10
b	x_2	00	01	11	10
	00	0	0	0	0
	01	1	----	----	----
	11	0	----	----	----
	10	1	0	0	0
c					

La variabile c vale 1 se il risultato dell'operazione scritta tra $\lfloor \cdot \rfloor$ non è rappresentabile su una cifra in base 5 e 0 altrimenti.

Attenzione: c'è scritto "il risultato della operazione scritta tra $\lfloor \cdot \rfloor$ "

- 1) Descrivere la rete nella sua completezza, riempiendo le mappe
- 2) Sintetizzare la sottorete che genera y_0 a costo minimo a porte NOR. Trovare tutte le liste di copertura non ridondanti.

$x_1 x_0$		00	01	11	10
b	x_2	00	01	11	10
	00	001	010	100	011
	01	000	----	----	----
	11	011	----	----	----
	10	100	000	010	001
$y_2 y_1 y_0$					

Dalla mappa sopra scritta si ricava immediatamente la sintesi PS:

$x_1 x_0$		00	01	11	10
b	x_2	00	01	11	10
	00	0	1	0	0
	01	1	----	----	----
	11	0	----	----	----
	10	1	1	0	1
y_0					

Diagram showing prime implicants (PIs) for y_0 on the Karnaugh map:

- A** (solid black box): $x_1 x_0 = 01$
- B** (dashed red box): $x_1 x_0 = 00, 01$
- C** (solid green box): $x_1 x_0 = 01, 11$
- D** (dashed green box): $x_1 x_0 = 11, 10$
- E** (dashed purple box): $x_1 x_0 = 10$
- F** (solid blue box): $x_1 x_0 = 00, 10$
- G** (dashed black box): $x_1 x_0 = 10, 11$

Gli implicant A, B sono essenziali, C, D sono assolutamente eliminabili, e F, G, H sono semplicemente eliminabili. Le liste di copertura irridondanti sono: $\{A, B, G\}$ e $\{A, B, E, F\}$. La prima delle due è a costo minimo.

La sintesi PS è pertanto: $\overline{y_0} = \overline{x_1} \cdot x_0 + \overline{b} \cdot x_2 + b \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_1}$, da cui si ricava immediatamente quella a porte NOR:

$$y_0 = \overline{\left(\overline{x_1 + x_0} \right)} + \overline{\left(\overline{b + x_2} \right)} + \overline{\left(\overline{b + x_2 + x_1} \right)}$$


Es. 2

Il Produttore invia, su richiesta dell'Unità **XXX**, una informazione da 10 bit di cui un numero (a 2 bit) tramite le variabili *scala* e un byte tramite le variabili *data*. Descrivere e sintetizzare l'Unità **XXX** che, partendo da uno stato interno *S0* ripeta all'infinito un ciclo *S0*, *S1*, ..., *S0*, *S1*, ... in cui:

- 1) Emette tramite *out* l'ultimo byte ricevuto tramite *data* e lo mantiene per un numero di periodi di clock pari a $N = (scala \cdot 8)$.
- 2) **Mentre mantiene** fermo lo stato di *out*, richiede al Produttore una nuova informazione

NOTE

 - a) Si usi un registro **COUNT** per effettuare il conteggio e si ponga, al reset, $COUNT \leq 8$, $OUT \leq 'HAA$ e $STAR \leq S0$.
- b) Si supponga che il valore *scala* sia un numero sempre maggiore di 0 e che il Produttore sia sufficientemente veloce da produrre una nuova informazione utile in un tempo inferiore a N periodi di clock.



Fare, per **XXX**, un diagramma temporale che, partendo dal reset, includa **tutti** (ripeto: tutti) i seguenti stati interni: **S0**, **S1**, **S2**, ..., **S0**, **S1** e che il Produttore, quando risponde alla prima richiesta, invii tramite *scala*, il numero 2 e tramite *data* il byte 'H55.

Descrivere e DISEGNARE la parte operativa limitatamente al registro **COUNT**

Una possibile soluzione

```
module XXX(soc, eoc, scala, data, out, clock, reset_);
input  clock, reset_;
output soc;
input  eoc;
input  [1:0] scala;
input  [7:0] data;
output [7:0] out;

reg      SOC;  assign soc=SOC;
reg [7:0] OUT;  assign out=OUT;
reg [4:0] COUNT;
reg [1:0] STAR; parameter S0=0, S1=1, S2=2;

always @(reset_==0) begin SOC<=0; COUNT<=8; OUT<='HAA; STAR<=S0; end
always @(posedge clock) if (reset_==1) #4
    casex(STAR)
        S0: begin COUNT<=COUNT-1; SOC<=1; STAR<=(eoc==1)?S0:S1; end
        S1: begin COUNT<=COUNT-1; SOC<=0; STAR<=(eoc==0)?S1:S2; end
        S2: begin OUT<=(COUNT==1)?data:OUT; COUNT<=(COUNT==1)?{scala,3'B0}:{COUNT-1};
                STAR<=(COUNT==1)?S0:S2; end
    endcase
endmodule
```

