


# ELETTRONICA DIGITALE

## Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 09 giugno 2015

### Esercizio A

$R_1 = 50 \Omega$	$R_{11} = 4 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 200 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 2500 \Omega$
$R_3 = 100 \text{ k}\Omega$	$R_{13} = 10 \text{ k}\Omega$
$R_4 = 100 \Omega$	$C_1 = 220 \text{ nF}$
$R_5 = 1400 \Omega$	$C_2 = 33 \text{ nF}$
$R_6 = 3600 \Omega$	$C_3 = 100 \text{ nF}$
$R_7 = 100 \Omega$	$C_4 = 680 \text{ pF}$
$R_9 = 20 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$
$R_{10} = 8 \text{ k}\Omega$	

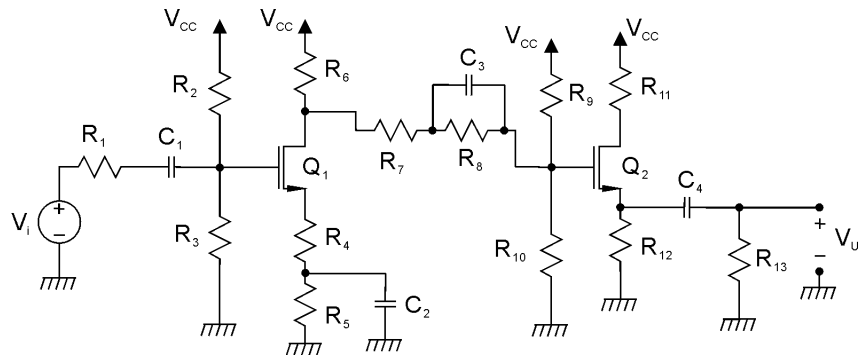

$Q_1$  e  $Q_2$  sono transistori MOS a canale n resistivi, con la corrente di drain in saturazione data da  $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$  con  $k = 0.5 \text{ mA/V}^2$  e  $V_T = 1 \text{ V}$ ;

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza  $R_8$  in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di  $Q_2$  sia 10 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificarne la saturazione. (R:  $R_8 = 1900 \Omega$ )
- 2) Determinare l'espressione e il valore di  $V_U/V_i$  alle frequenze per le quali  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  e  $C_4$  possono essere considerati dei corto circuiti. (R:  $V_U/V_i = -2.9$ )
- 3) (**Solo per 12 CFU**) Determinare la funzione di trasferimento  $V_U/V_i$  e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R:  $f_{z1} = 0 \text{ Hz}$ ;  $f_{p1} = 10.84 \text{ Hz}$ ;  $f_{z2} = 3444.91 \text{ Hz}$ ;  $f_{p2} = 11483 \text{ Hz}$ ;  $f_{z3} = 837.66 \text{ Hz}$ ;  $f_{p3} = 1006.72 \text{ Hz}$ ;  $f_{z4} = 0 \text{ Hz}$ ;  $f_{p4} = 22468.9 \text{ Hz}$ )

### Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{AB} + C)(\overline{CD} + \overline{E}) + \overline{CE}(\overline{A} + \overline{B}) + \overline{DE}$$


Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.

### Esercizio C

$R_1 = 3 \text{ k}\Omega$	$R_5 = 20 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 4 \text{ k}\Omega$	$R_6 = 1 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 5 \text{ k}\Omega$	$C = 100 \text{ nF}$
$R_4 = 1 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 6 \text{ V}$

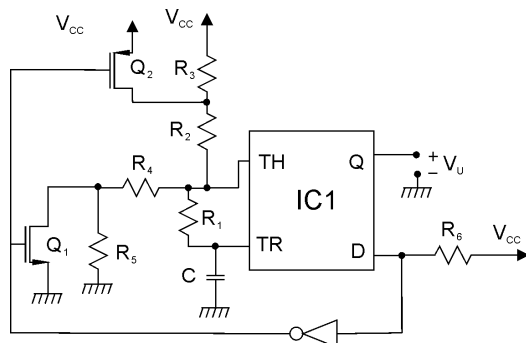

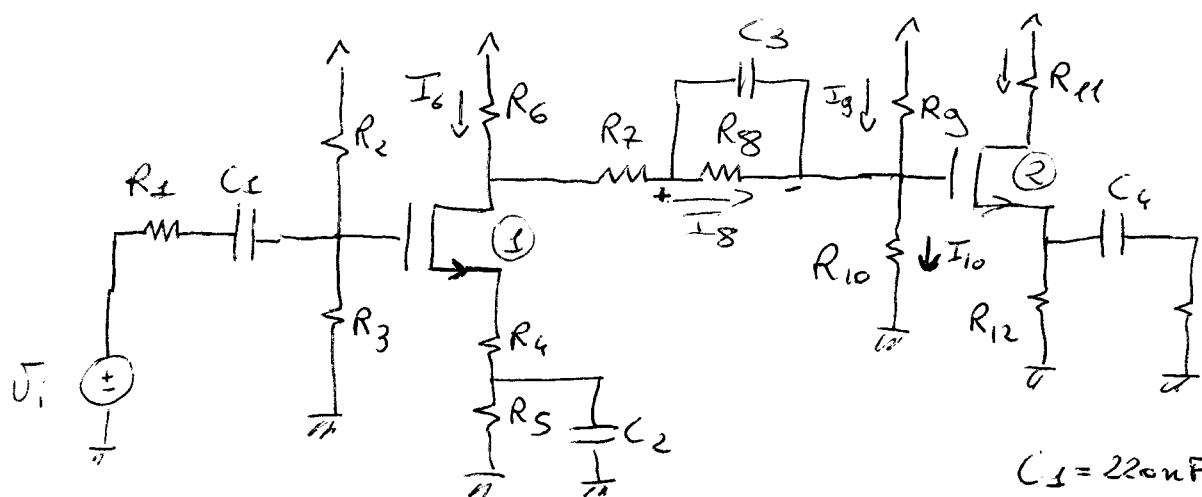Il circuito  $IC_1$  è un NE555 alimentato a  $V_{CC} = 6 \text{ V}$ ,  $Q_1$  ha una  $R_{on} = 0$  e  $V_T = 1 \text{ V}$  e  $Q_2$  una  $R_{on} = 0$  e  $V_T = -1 \text{ V}$ , l'inverter è ideale. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R:  $f = 2008 \text{ Hz}$ ).



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 50 \Omega \\
 R_2 &= 200 \text{ k}\Omega \\
 R_3 &= 100 \text{ k}\Omega \\
 R_4 &= 100 \Omega \\
 R_5 &= 1400 \Omega \\
 R_6 &= 3600 \Omega \\
 R_7 &= 100 \Omega \\
 R_8 &= 20 \text{ k}\Omega \\
 R_9 &= 8 \text{ k}\Omega \\
 R_{10} &= 4 \text{ k}\Omega \\
 R_{11} &= 2500 \Omega \\
 R_{12} &= 10 \text{ k}\Omega \\
 V_{CC} &= 18 \text{ V} \\
 K &= 0.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_1 &= 22 \text{ nF} \\
 C_2 &= 33 \text{ nF} \\
 C_3 &= 100 \text{ nF} \\
 C_4 &= 680 \text{ pF}
 \end{aligned}$$

1) Determinare  $R_9$  per  $V_{D2} = 10 \text{ V}$

$$I_{D2} = I_{S2} = \frac{V_{CC} - V_{D2}}{R_{11}} = \frac{18 - 10}{4000} = 2 \text{ mA}$$

$$V_{GS2} = V_T + \sqrt{\frac{I_{D2}}{K}} = 1 + 2 = 3 \text{ V}$$

$$V_{S2} = I_{S2} R_{12} = 5 \text{ V}$$

$$V_{G2} = V_{GS2} + V_{S2} = 3 + 5 = 8 \text{ V}$$

$$V_{DS2} = 10 - 5 = 5 \text{ V}$$

$$\begin{cases} V_{DS2} > V_{GS2} - V_T \\ 5 > 3 - 1 = 2 \end{cases} \Rightarrow \text{VERIFICA OK}$$

$$Q_2: \begin{cases} I_{D2} = 2 \text{ mA} \\ V_{DS2} = 5 \text{ V} \\ V_{GS2} = 3 \text{ V} \\ g_m = 2K(V_{GS2} - V_T) = 2 \times 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}} \end{cases}$$

$$I_9 = \frac{V_{CC} - V_{G2}}{R_9} = \frac{18 - 8}{20 \times 10^3} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_{10} = \frac{V_{G2}}{R_{10}} = \frac{8}{8000} = 1 \text{ mA}$$

$$I_8 = I_{10} - I_9 = 10^{-3} - 0.5 \times 10^{-3} = 0.5 \text{ mA}$$

$$V_{GS1} = V_{CC} \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 18 \frac{100 \times 10^3}{300 \times 10^3} = 6 \text{ V}$$

$$\begin{aligned}
 I_D &= K(V_{GS1} - V_T)^2 = K[V_{G1} - V_{S1} - V_T]^2 = K[6 - (R_4 + R_5)I_{D1} - V_T]^2 = \\
 &= 0.5 \times 10^{-3} [5 - 1500 I_{D1}]^2 = 0.5 \times 10^{-3} [25 + 2.25 \times 10^6 I_{D1}^2 - 1.5 \times 10^4 I_{D1}] = \\
 &= 0.0125 + 1125 I_{D1}^2 - 7.5 I_{D1}
 \end{aligned}$$

$$225 I_{D1}^2 - 8.5 I_{D1} + 0.0125 = 0$$

$$I_{D1} = \frac{8.5 \pm \sqrt{72.25 - 56.25}}{2250} = \frac{8.5 \pm 4}{2250} \begin{cases} I_{D1A} = 5.5 \text{ mA} \\ I_{D1B} = 2 \text{ mA} \end{cases}$$

Con  $I_{D1} = 5.5 \text{ mA}$   $V_{S1} = 8.3 \text{ V} \Rightarrow V_{GS1} < 0$  NON ACCETTABILE

c  $I_{D1} = 2 \text{ mA}$   $V_{S1} = 3 \text{ V} \Rightarrow V_{GS1} = 6 - 3 = 3 \text{ V} > V_T$  OK

$$I_6 = I_8 + I_{D1} = 0.5 \times 10^{-3} + 2 \times 10^{-3} = 2.5 \text{ mA}$$


$$V_{D1} = V_{CC} - R_6 I_6 = 18 - 3600 \times 2.5 \times 10^{-3} = 9 \text{ V}$$

$$V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 9 - 3 = 6 \text{ V} > V_{GS1} - V_T = 3 - 1 = 2 \text{ V}$$

$$Q_1: \begin{cases} I_{D1} = 2 \text{ mA} \\ V_{DS1} = 6 \text{ V} \\ V_{GS1} = 3 \text{ V} \\ g_{m1} = 2K(V_{GS1} - V_T) = 2 \times 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}} \end{cases}$$

$$V_{R8} = V_{D1} - R_7 I_8 = V_{G2} = 9 - 0.05 \times 8 = 0.95 \text{ V}$$
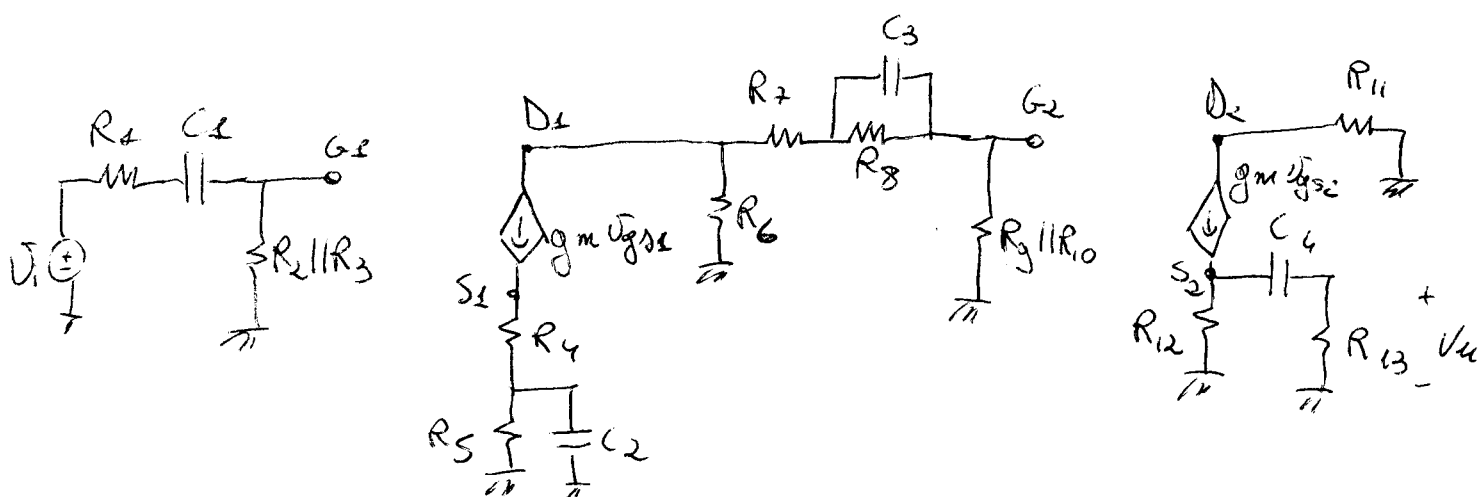
$$R_8 = \frac{V_{R8}}{I_8} = \frac{0.95}{0.5 \times 10^{-3}} = \underline{\underline{1900 \Omega}}$$



$$V_u = g_m \tau_{E52} (R_{12} \parallel R_{13}) = V_{E52}$$

$$V_{S2} = \frac{g_m (R_{12} \parallel R_{13}) V_{G2}}{1 + g_m (R_{12} \parallel R_{13})}$$

$$V_{G2} = (-g_m V_{GS1}) \frac{R_G}{R_G + R_2 + (R_3 || R_{iO})} (R_3 || R_{iO})$$

$$V_{S1} = (g_m V_{GS1}) R_4 = \frac{g_m R_4}{1 + g_m R_4} V_{G1} \Rightarrow V_{GS1} = V_{G1} - g_m R_4 V_{S1} = \frac{V_{G1}}{1 + g_m R_4}$$

$$U_{GS} = V_i \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3}$$

$$\frac{V_u}{V_i} = \frac{g_m (R_{12} \parallel R_{13})}{1 + g_m (R_{12} \parallel R_{13})} \left( - g_m \frac{R_6 (R_3 \parallel R_{10})}{R_8 + R_7 + (R_9 \parallel R_{10})} \right) \frac{1}{1 + g_m R_4} \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3}$$

$$(0.8) \quad (4.370258) \quad (0.83) \quad (0.99925)$$

$$= -2.911$$

$$|A_{cs}|_{dB} = 2.282$$

•)  $POL \in \mathbb{Z}ER$

$$C_1: f_{21} = \phi$$

$$f_{P3} = \frac{1}{2\pi C_1 R_{U1}} = 10.84 \text{ Hz}$$

$$R_{V1} = R_1 + R_2 || R_3 = 66716.6 \, \Omega$$

$$C_2: \underline{f_{22}} = \frac{1}{2\pi C_2 R_5} = \underline{\underline{3444.91 \text{ Hz}}}$$

$$f_{P2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{U2}} = \underline{\underline{11483.04 \text{ Hz}}}$$

$$R_{V2} = R_5 \parallel (R_4 + \frac{1}{g_m}) = 420 \Omega$$

$$f_{z3} = \frac{1}{2\pi C_3 R_8} = \underline{\underline{837.652 \text{ Hz}}}$$

$$f_{p3} = \frac{1}{2\pi C_3 R_{v3}} = \underline{\underline{1006.712 \text{ Hz}}}$$

$$R_{v3} = R_8 \parallel [R_6 + R_7 + (R_3 \parallel R_{10})] = \underline{\underline{1580.93 \Omega}}$$

$C_4: f_{z4} = \phi \text{ Hz}$



$$f_{p4} = \frac{1}{2\pi C_4 R_{v4}} = \underline{\underline{22468.93 \text{ Hz}}}$$

$$R_{v4} = \left( \frac{1}{g_m} \parallel R_{12} \right) + R_{13} = \underline{\underline{10416.6 \Omega}}$$

ESERCIZIO B

$$\begin{aligned} Y &= (\overline{A}B + C)(\overline{C}D + \overline{E}) + \overline{C}\overline{E}(\overline{A} + \overline{B}) + \overline{D}\overline{E} = \\ &= (\overline{A} + \overline{B} + C)(\overline{C}D + \overline{E}) + (\overline{C} + E)(\overline{A} + \overline{B}) + \overline{D}\overline{E} = \\ &= \overline{A}\overline{C}D + \overline{A}\overline{E} + \overline{B}\overline{C}D + \overline{B}\overline{E} + C\overline{E} + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}E + \overline{B}E + \overline{D}\overline{E} = \\ &= \overline{A}\overline{C} + \overline{B} + \overline{A} + C\overline{E} + \overline{D}\overline{E} = \\ &= \overline{A} + \overline{B} + \overline{E}(C + \overline{D}) \end{aligned}$$

U. MOSFET = 12

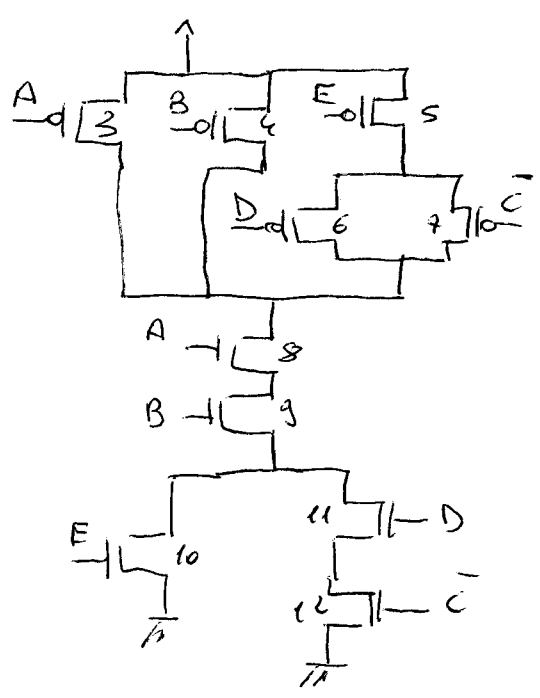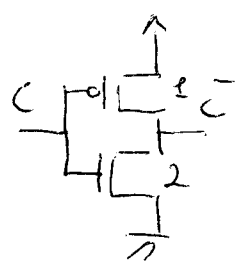

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = p = 5$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_2 = n = 2$$

1) Serie  $Q_5 - Q_6$  oppure  $Q_5 - Q_7$

$$\frac{2}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 2p \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_5 = \left(\frac{W}{L}\right)_6 = \left(\frac{W}{L}\right)_7 = 2p = 10$$

$$1) \left(\frac{W}{L}\right)_3 = \left(\frac{W}{L}\right)_4 = p = 5$$


1) Serie  $Q_8 - Q_9, Q_{11}, Q_{12}$

$$\frac{4}{x} = \frac{1}{n} \Rightarrow x = 4n \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_8 = \left(\frac{W}{L}\right)_9 = \left(\frac{W}{L}\right_{11} = \left(\frac{W}{L}\right)_{12} = 4n = 8$$

1) Serie  $Q_8, Q_9, Q_{10}$

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{4n} = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{2}{4n} \Rightarrow x = 2n \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{10} = 2n = 4$$

ESERCIZIO 10

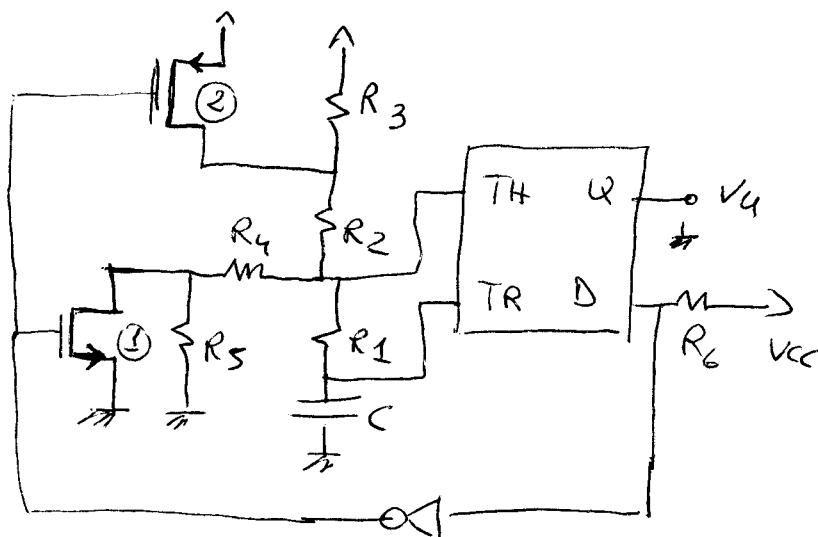

$$V_{CC} = 6V$$

$$R_1 = 3k\Omega$$

$$R_2 = 4k\Omega$$

$$R_3 = 5k\Omega$$

$$R_4 = 1k\Omega$$


$$R_5 = 20k\Omega$$

$$C = 100nF$$

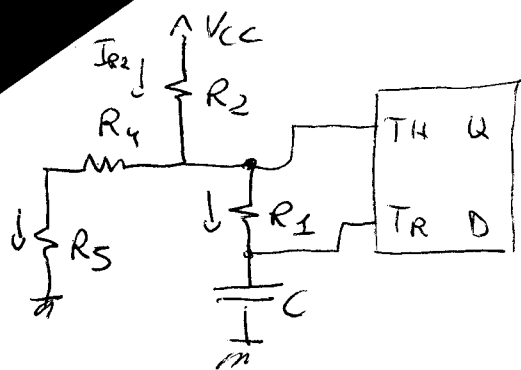1)  $Q_1$

$$D = HI \Rightarrow V_{G1} = 0V \Rightarrow Q_1 \text{ OFF}$$

$$V_{G2} = 0V \Rightarrow Q_2 \text{ ON}$$



$$V_i = \frac{1}{3} V_{CC} = 2V$$

$$V_f = V_{CC} \frac{R_4 + R_5}{R_2 + R_4 + R_5} = 5.04V$$

$$V_{TH} = \frac{2}{3} V_{CC} = 4V$$

$$I_{R2} = \frac{V_{CC} - \frac{2}{3} V_{CC}}{R_2} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_{R4} = \frac{\frac{2}{3} V_{CC}}{R_4 + R_5} = \cancel{9.52 \times 10^{-4} \text{ A}} 1.9047 \times 10^{-4} \text{ A}$$

$$I_{R1} = I_{R2} - I_{R4} = \cancel{4.62 \times 10^{-4} \text{ A}} 3.095 \times 10^{-4} \text{ A}$$

$$V_{cor1} = \frac{2}{3} V_{CC} - R_1 I_{R1} = 3.0714V$$

$$V_{i1} \approx V_{cor1} < V_{f1}$$

$$2V < 3.0714V < 5.04V \quad \underline{OK}$$

$$\tau_1 = C R_{v1}$$

$$R_{v1} = R_1 + R_2 \parallel (R_4 + R_5) = 6360 \Omega$$


$$\tau_1 = 636 \mu s$$

$$T_1 = \tau_1 \ln \left( \frac{V_i - V_f}{V_{cor1} - V_f} \right) = 2.2636 \times 10^{-4} s$$

$$\cdot) U = \phi$$

$$D = \phi \Rightarrow V_{G1} = V_{CC} \Rightarrow U_1 \text{ ON}$$
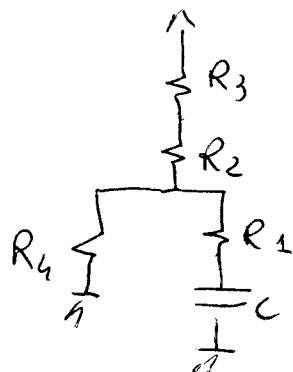
$$V_{G2} = V_{CC} \Rightarrow U_2 \text{ OFF}$$



$$V_{i2} = V_{cor1} = 3.0714V$$

$$V_{cor2} = V_{i1} = 2V$$

$$V_{f2} = V_{CC} \frac{R_4}{R_4 + R_2 + R_3} = 0.6V$$

$$V_{i2} > V_{cor2} > V_{f2}$$

$$3.0714V > 2V > 0.6V$$

$$R_{v2} = R_1 + [(R_2 + R_3) \parallel R_4] = 3900 \Omega$$

OK

$$\tau_2 = C R_{v2} = 390 \mu s$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \left( \frac{V_{i2} - V_{f2}}{V_{cor2} - V_{f2}} \right) = 2.216 \times 10^{-4} s$$

$$T = T_1 + T_2 = 4.980 \times 10^{-4} s$$

$$f = \frac{1}{T} = 2008 \text{ Hz}$$