


# ELETTRONICA DIGITALE

## Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 08 giugno 2017

### Esercizio A

$R_1 = 20 \text{ k}\Omega$	$R_{11} = 500 \text{ }\Omega$
$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 2.5 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 20 \text{ k}\Omega$	$R_{13} = 1 \text{ k}\Omega$
$R_4 = 500 \text{ }\Omega$	$R_{14} = 15 \text{ k}\Omega$
$R_6 = 15 \text{ k}\Omega$	$C_1 = 1 \text{ }\mu\text{F}$
$R_7 = 500 \text{ }\Omega$	$C_2 = 47 \text{ nF}$
$R_8 = 56.5 \text{ k}\Omega$	$C_3 = 330 \text{ pF}$
$R_9 = 6.7 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$
$R_{10} = 3.5 \text{ k}\Omega$	

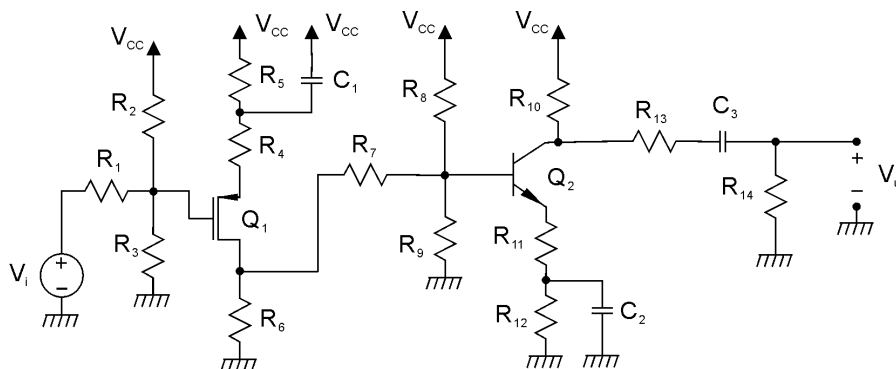

$Q_1$  è un transistor MOS a canale p resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da  $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$  con  $k = 0.5 \text{ mA/V}^2$  e  $V_T = -1 \text{ V}$ ;  $Q_2$  è un transistor BJT BC109B resistivo con  $h_{re} = h_{oe} = 0$ .

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza  $R_5$  in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul collettore di  $Q_2$  sia 11 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di  $Q_1$ . (R:  $R_5 = 4500 \text{ }\Omega$ )
- 2) Determinare l'espressione e il valore di  $V_U/V_i$  alle frequenze per le quali  $C_1$ ,  $C_2$ , e  $C_3$  possono essere considerati dei corto circuiti. (R:  $V_U/V_i = 4.7$ )
- 3) (**Solo per 12 CFU**) Determinare la funzione di trasferimento  $V_U/V_i$  e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R:  $f_{z1} = 35 \text{ Hz}$ ;  $f_{p1} = 177 \text{ Hz}$ ;  $f_{z2} = 1354 \text{ Hz}$ ;  $f_{p2} = 7740 \text{ Hz}$ ;  $f_{z3} = 0 \text{ Hz}$ ;  $f_{p3} = 24733 \text{ Hz}$ )

### Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{C + D})(\overline{A + BE}) + (\overline{AE})(\overline{C + D})$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale  $n$  e pari a 5 per quello a canale  $p$ . Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.


### Esercizio C

$R_1 = 50 \text{ }\Omega$	$R_6 = 10 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 4 \text{ k}\Omega$	$R_7 = 1 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 200 \text{ }\Omega$	$C = 33 \text{ nF}$
$R_4 = 1 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 6 \text{ V}$
$R_5 = 1 \text{ k}\Omega$	

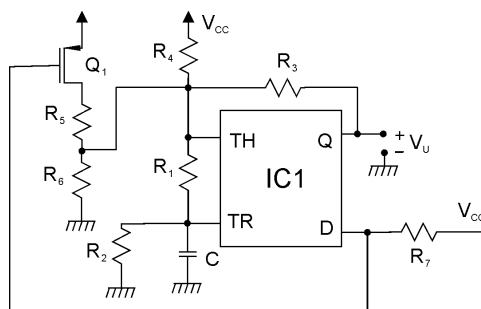

Il circuito  $IC_1$  è un NE555 alimentato a  $V_{CC} = 6 \text{ V}$ ;  $Q_1$  ha una  $R_{on} = 0$  e  $V_T = -1 \text{ V}$ . Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R:  $f = 79226 \text{ Hz}$ )

## ESERCIZIO A

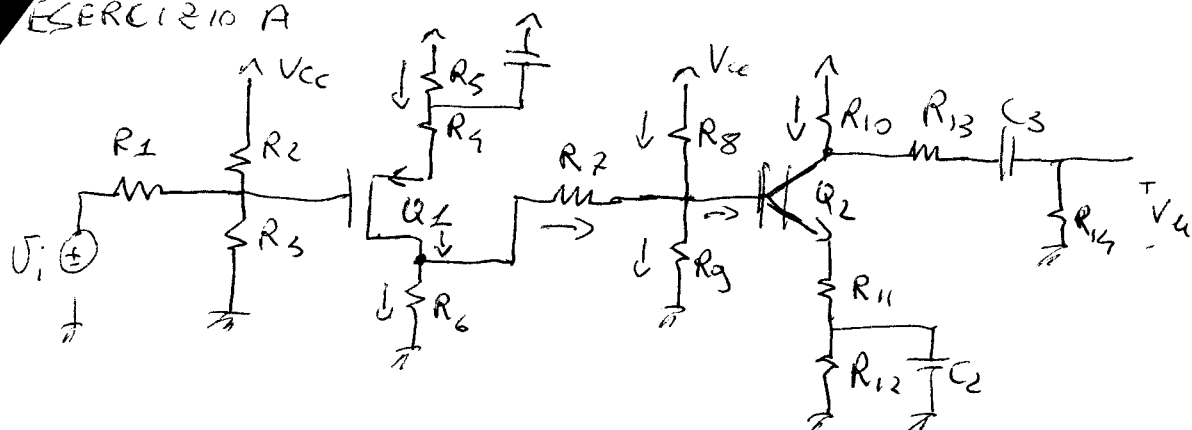

$$R_1 = 20k\Omega$$

$$R_2 = 10k\Omega$$

$$R_3 = 20k\Omega$$

$$R_4 = 500\Omega$$

$$R_5 = 15k\Omega$$

$$R_6 = 500\Omega$$

$$R_7 = 56.5k\Omega$$

$$R_8 = 6.7k\Omega$$

$$R_{10} = 3.5k\Omega$$

$$R_{11} = 500\Omega$$

$$R_{12} = 2.5k\Omega$$

$$R_{13} = 1k\Omega$$

$$R_{14} = 15k\Omega$$

$$C_1 = 1\mu F$$

$$C_2 = 47nF$$

$$C_3 = 330pF$$

$$V_{CC} = 18V$$

$$K = 0.5 \frac{mA}{V^2}$$

$$V_T = -1V$$

1) Det.  $R_5$  per  $V_C = 11V$

$$I_{10} = \frac{V_{CC} - V_C}{R_{10}} = 2mA$$

$$\text{hp: } I_B \ll I_C \Rightarrow I_E \approx I_C = 2mA$$

$$V_E = I_E (R_{11} + R_{12}) = 6V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 11 - 6 = 5V$$

$\Rightarrow$  Siamo nel punto di lavoro  $V_{CE} = 5V$   $I_C = 2mA$

$$\Rightarrow h_{FE} = 290 \quad h_{ie} = 4800\Omega \quad h_{fe} = 300$$

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = 6.8965\mu A \ll I_C \Rightarrow \text{hp. ok}$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 6.7V$$

$$I_8 = \frac{V_{CC} - V_B}{R_8} = 0.2mA$$

$$I_9 = \frac{V_B}{R_9} = 1mA$$

$$I_4 = I_9 + I_B - I_8 = 0.806896mA$$

$$V_D = V_B + R_7 I_4 = 7.103V$$

$$I_6 = \frac{V_D}{R_6} = 0.47356mA$$

$$I_D = I_6 + I_7 = 1.28mA$$

$$\text{hp: } Q_1 \text{ satura} \Rightarrow I_D = K (V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_D}{K}} = -2.6V$$

$$g_m = 2K |V_{GS} - V_T| = 1.6 \times 10^{-3} A/V$$

$$Q_2 = \begin{cases} I_C = 2mA \\ V_{CE} = 5V \\ h_{FE} = 290 \\ h_{ie} = 4800\Omega \\ h_{fe} = 300 \end{cases}$$

$$V_G = V_{CC} \frac{R_1 \parallel R_3}{R_2 + R_1 \parallel R_3} = 9V$$

$$V_S = V_G - V_{GS} = 9 + 2.6 = 11.6V$$


$$V_{DS} = V_D - V_S = 7.103 - 11.6 = -4.497V < V_{GS} - V_{TC} = -1.6V$$

$$I_S = I_D = \frac{V_{CC} - V_S}{R_4 + R_5} \quad \text{h.p. OK}$$

$$\Rightarrow R_4 + R_5 = \frac{V_{CC} - V_S}{I_D} = 5000 \Omega$$

$$\Rightarrow \underline{R_5 = 5000 - 500 = 4500 \Omega}$$
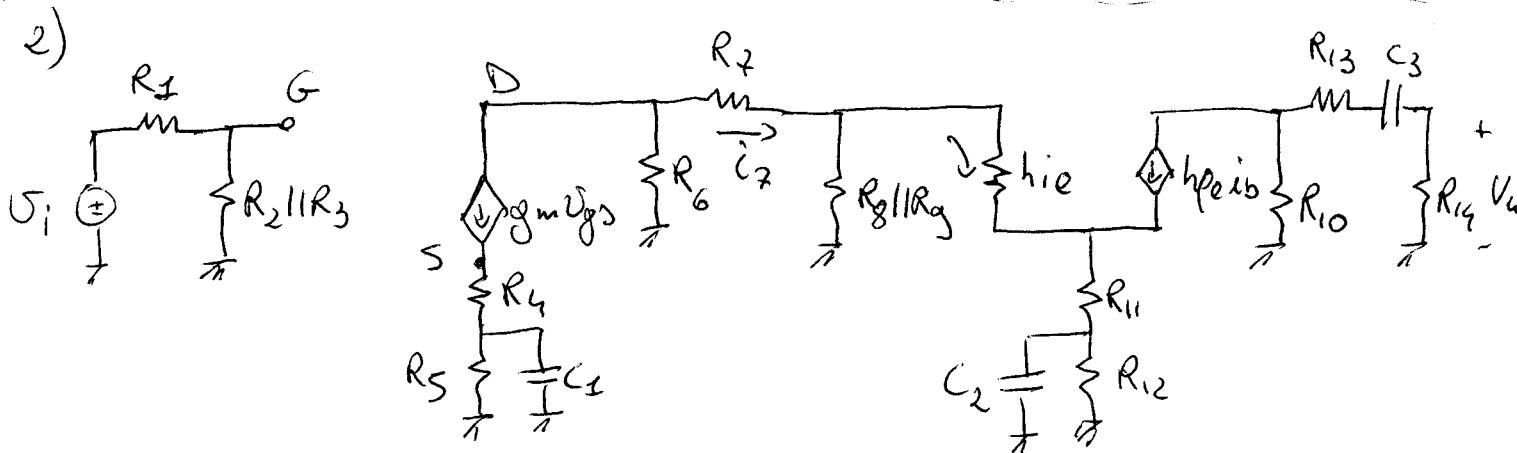
$$Q_1 = \begin{cases} I_{SD} = 1.28mA \\ V_{DS} = -4.497V \\ V_{GS} = -2.6V \\ g_m = 1.6 \times 10^{-3} \frac{A}{V} \end{cases}$$



$$V_o = (-h_{fe} i_b) \frac{R_{10}}{R_{10} + R_{13} + R_{14}} \cdot R_{14}$$

$$i_b = i_7 \frac{R_8 \parallel R_9}{(R_8 \parallel R_9) + h_{ie} + R_{11}(h_{fe} + 1)}$$

$$i_7 = (-g_m V_{GS}) \frac{R_6}{R_6 + R_7 + R_8 \parallel R_9 [h_{ie} + R_{11}(h_{fe} + 1)]}$$

$$V_S = (g_m V_{GS}) R_4$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G - g_m V_{GS} R_4 = \frac{V_G}{1 + g_m R_4}$$

$$g = \frac{V_i}{R_1 + R_2 \parallel R_3}$$

$$\frac{V_u}{V_i} = (-h_{fe}) \frac{R_{10} R_{14}}{R_{10} + R_{13} + R_{14}} \cdot \frac{R_8 \parallel R_9}{R_8 \parallel R_9 + h_{ie} + R_{11}(h_{fe} + 1)} (-g_m) \frac{R_6}{R_6 + R_7 + R_8 \parallel R_9 \parallel [h_{ie} + R_{11}(h_{fe} + 1)]}$$

$$= \frac{0.5}{1 + g_m R_4} \cdot \frac{0.25}{R_1 + R_2 \parallel R_3} = 4.7012$$

$$|A_{CB}|_{dB} = 13.44$$

3)  $POL \in \mathbb{C}ER_1$

$$C_1: \underline{f_{z1}} = \frac{1}{2\pi R_5 C_1} = \underline{35.37 \text{ Hz}}$$

$$\underline{f_{p1}} = \frac{1}{2\pi R_{V1} C_1} = \underline{176.84 \text{ Hz}}$$

$$R_{V1} = R_5 \parallel \left[ R_4 + \frac{1}{g_m} \right] = 900 \Omega$$

$$C_2: \underline{f_{z2}} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{12}} = \underline{1354.51 \text{ Hz}}$$

$$\underline{f_{p2}} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{V2}} = \underline{7740.1 \text{ Hz}}$$

$$R_{V2} = R_{12} \parallel \left\{ R_{11} + \frac{[(R_6 + R_7) \parallel R_8 \parallel R_9] + h_{ie}}{(h_{fe} + 1)} \right\} = 437.5 \Omega$$



$$C_3: f_{z3} = \phi \text{ Hz}$$

$$\underline{f_{p3}} = \frac{1}{2\pi C_3 R_{V3}} = \underline{24732.7 \text{ Hz}}$$

$$R_{V3} = R_{10} + R_{13} + R_{14} = 19500 \Omega$$

$$\begin{aligned}
 Y &= (\overline{C+D})(\overline{A+B+E}) + (\overline{A+E})(\overline{C+D}) = \\
 &= \overline{C} \overline{D} (\overline{A+B+E}) + (\overline{A+E})(\overline{C} \overline{D}) = \\
 &= \overline{A} \overline{C} \overline{D} + \overline{B} \overline{C} \overline{D} + \overline{C} \overline{D} \overline{E} + \overline{A} \overline{C} \overline{D} + \overline{C} \overline{D} \overline{E} = \\
 &= \overline{A} \overline{D} (\overline{C} + \overline{C}) + \overline{D} \overline{E} (\overline{C} + \overline{C}) + \overline{B} \overline{C} \overline{D} = \\
 &= \overline{A} \overline{D} + \overline{D} \overline{E} + \overline{B} \overline{C} \overline{D} = \\
 &= \overline{D} (\overline{A} + \overline{E} + \overline{B} \overline{C})
 \end{aligned}$$

N. MOS =  $5 \times 2 + 2 = 12$  MOS

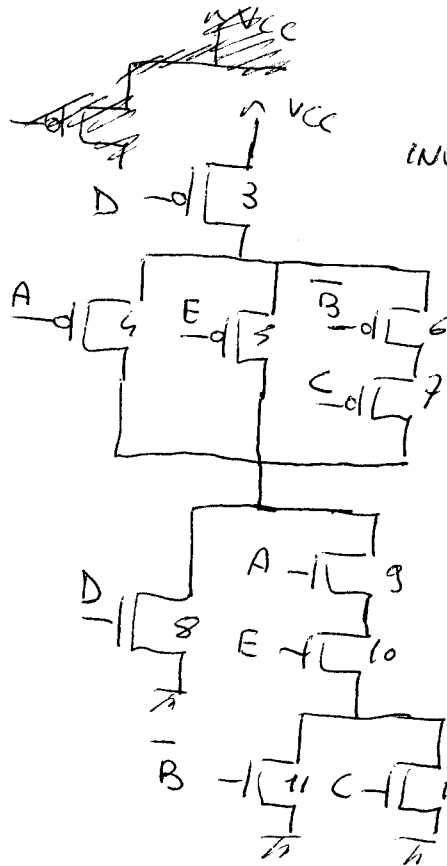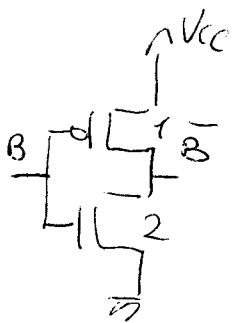

INV.  $\left\{ \begin{aligned} \left( \frac{W}{L} \right)_1 &= p = 5 & \text{INVERTER} \\ \left( \frac{W}{L} \right)_2 &= n = 2 & \text{BASE} \end{aligned} \right.$

PUN  $\left\{ \begin{aligned} \left( \frac{W}{L} \right)_{3,6,7} &= 3p = 15 \\ \left( \frac{W}{L} \right)_{4,5} &= 1.5p = 7.5 \end{aligned} \right.$

PBN  $\left\{ \begin{aligned} \left( \frac{W}{L} \right)_{9,10,11,12} &= 3n = 6 \\ \left( \frac{W}{L} \right)_8 &= n = 2 \end{aligned} \right.$

.) PUN

-) SERIE  $Q_3 - Q_6 - Q_7$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 3p = 15$$

-) SERIE  $Q_3 Q_5$  ppure  $Q_3 - Q_5$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{3p} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 1.5p = 7.5$$


.) PBN

-) SERIE  $Q_3 - Q_{10} - Q_{11}$  ppure  $Q_3 - Q_{10} - Q_{12}$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{n} \Rightarrow x = 3n = 6$$

-)  $Q_8$  D + solo  $\Rightarrow x = n = 2$

EXERCICE 10 C

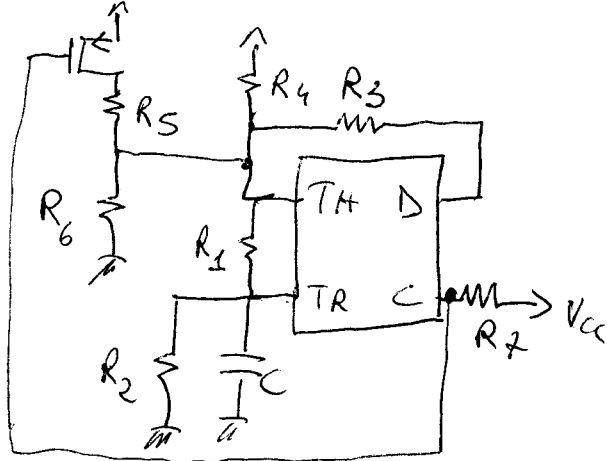

$$R_1 = 50 \Omega$$

$$R_2 = 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 200 \Omega$$

$$R_4 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_5 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_6 = 10 \text{ k}\Omega$$


$$R_7 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C = 33 \text{ nF}$$

$$V_{CC} = 6 \text{ V}$$

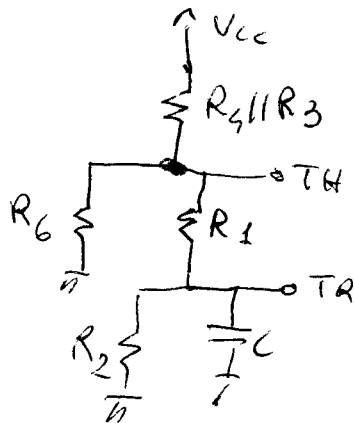1)  $Q = 1$

$$D = \text{HI} \Rightarrow V_{G1} = V_{CC} \quad V_{S1} = V_{CC} \quad V_{G2} = 0 \text{ V} > V_T = -1 \text{ V} \Rightarrow Q_2 \text{ OFF}$$



$$V_i = \frac{1}{3} V_{CC} = 2 \text{ V}$$

$$V_{TH} = \frac{V_{CC} R_6}{R_6 + R_3 \parallel R_5} = 5.902 \text{ V}$$

$$R_{TH} = R_3 \parallel R_4 \parallel R_6 = 163.93 \Omega$$

$$V_f = V_{TH} \frac{R_2}{R_{TH} + R_1 + R_2} = 5.602 \text{ V}$$

$$\text{Se } V_{TH} = \frac{2}{3} V_{CC} = 4 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{V_{TH} - V_f}{R_{TH}} = 11.6 \text{ mA} \quad V_{COR} = V_{TH} - R_1 I_{R1} = 3.42 \text{ V}$$

$$V_i < V_{COR} < V_f$$

$$2 < 3.42 < 5.602$$

~~Q1 OFF~~

$$R_{V1} = R_2 \parallel (R_1 + R_{TH}) = R_2 \parallel (R_1 + R_3 \parallel R_4 \parallel R_6) = 203.073 \Omega$$


$$\tau_1 = R_{V1} C_1 = 6.7014 \mu\text{s}$$

$$T_1 = \tau_1 \ln \left( \frac{V_i - V_{f1}}{V_{COR} - V_{f1}} \right) = 3.359 \mu\text{s}$$


$$U = 0$$

$$D = 0 \Rightarrow V_{G1} = 0V \quad V_{S1} = V_{CC} \Rightarrow V_{GS1} = -6V < V_T = -1V \Rightarrow Q_1 \text{ on}$$

(6)

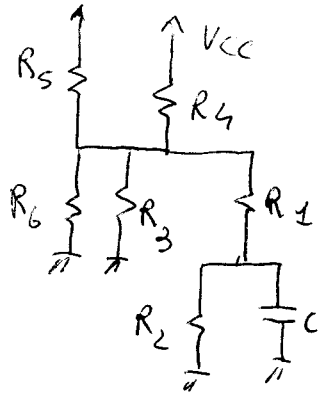

$\Rightarrow$

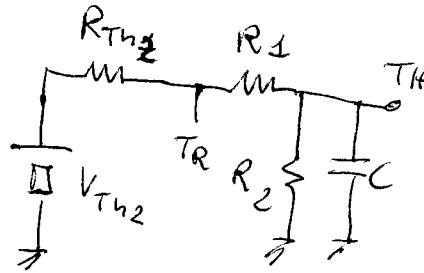

$$V_{Th2} = V_{CC} \frac{R_3 \parallel R_6}{(R_3 \parallel R_6) + (R_5 \parallel R_1)}$$

$$= 1.69V$$

$$R_{Th2} = R_3 \parallel R_6 \parallel R_5 \parallel R_1 = 140.845 \Omega$$

$$\underline{V_{f2}} = V_{Th2} \frac{R_2}{R_{Th2} + R_1 + R_2} = \underline{1.693V}$$

$$\underline{V_{i2}} = V_{con1} = \underline{3.42V}$$

$$V_{i2} > V_{con2} > V_{f2}$$

$$3.42 > 2 > 1.613$$

$$\underline{V_{con2}} = V_{i1} = \underline{2V}$$

$$R_{v2} = R_2 \parallel [R_1 + R_{Th2}] = R_2 \parallel [R_1 + R_3 \parallel R_6 \parallel R_5 \parallel R_1] = 182.15 \Omega$$

$$\tau_2 = R_{v2} \cdot C = 6.099 \mu s$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \left( \frac{V_{i2} - V_{f2}}{V_{con2} - V_{f2}} \right) = 9.263 \mu s$$

$$T = T_1 + T_2 = 12.622 \mu s$$

$$\underline{f} = \frac{1}{T} = \underline{79226.23 \text{ Hz}}$$