

Esercizio 1

- 1) Descrivere, secondo un modello campionario-ritardatore il *flip-flop T*. Questo è un circuito con due ingressi, t (*toggle*) e p . Il FF-T si distingue dal FF-D-ET perché sul fronte in salita di p campiona il valore di t , e *conserva* se $t=0$ o *commuta* se $t=1$.
- 2) Sintetizzare il campionario, utilizzando un elemento neutro come elemento di marcatura. Detto t_{CN} il tempo di attraversamento della rete combinatoria CN1, dimensionare:
 - a) il ritardo minimo richiesto per il meccanismo di marcatura
 - b) il tempo di permanenza minimo di uno stato di ingresso
- 3) Sintetizzare in maniera euristica un FF-T a partire da:
 - a) un FF-D-ET
 - b) un FF-JK


Esercizio 2

Descrivere e sintetizzare l'unità XXX di Fig. 1 nelle seguenti ipotesi:


L'unità XXX è normalmente a riposo e invia al convertitore D/A un byte che il convertitore traduce in $v(t)=0$. Quando l'unità XXX riceve dal produttore una nuova coppia (segno s , altezza H) gestisce la variabile di uscita *out* in modo da indurre il convertitore D/A a generare, tramite $v(t)$, un segnale triangolare di altezza $k \cdot H$ (con k costante caratteristica del Convertitore) e di polarità positiva se s vale 0 e negativa se s vale 1. Il Convertitore D/A lavora in binario bipolare (cioè interpreta *out* come la rappresentazione in traslazione di un intero).

NOTE:

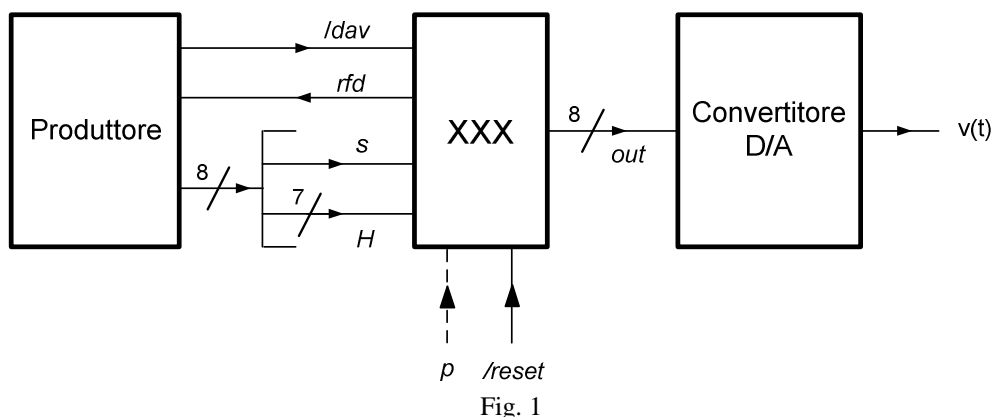- Si faccia attenzione che H è un numero naturale su 7 bit
- Si convenga che H è sempre maggiore di 1
- Nessuna descrizione o schema debbono essere fatti relativamente al Produttore e al Convertitore.



 In Fig. 2 è esemplificata una evoluzione consistente prima con il caso $s=0$ e $h=2$ e poi con il caso $s=1$ e $h=2$.



Completare, come controprova del funzionamento dell'unità descritta, il suo diagramma di temporizzazione

Es 1 - Soluzione

La descrizione del campionatore è la seguente. Si noti che il campionatore necessita di quattro stati interni (invece che tre, come nel FF-D-ET), in quanto deve discriminare “conserva a 0” (S0) da “conserva ad 1” (S3).

t \	p=0		p=1		sr
	0	1	0	1	
S0	S0	S0	S2	S1	0-
S1	S3	S3	S1	S1	10
S2	S0	S0	S2	S2	01
S3	S3	S3	S1	S2	-0

Dalla tabella di flusso si osserva che la rete è normale, e soggetta ad alee essenziali. Adottando la codifica S0=00, S1=01, S2=10, S3=11 non si hanno corse delle variabili di stato. Per quanto riguarda la sintesi di CN1 si può subito dire che $t_{mark} = t_{CN1}$ (perché ci sono alee essenziali), e che quindi $T = t_{CN1} + t_{mark} + t_{CN1} = 3t_{CN1}$ è il minimo tempo di permanenza dello stato di ingresso (la rete è normale).

Per quanto riguarda CN1, dalla tabella seguente si ottengono le due seguenti sintesi SP prive di alee del 1° ordine:

$$a_1 = \bar{p} \cdot y_0 + y_1 \cdot y_0 \cdot t + \bar{y}_1 \cdot y_0 \cdot p + t \cdot p \cdot y_0 + \bar{t} \cdot p \cdot \bar{y}_1$$

$$a_0 = \bar{y}_1 \cdot y_0 + \bar{t} \cdot y_0 + \bar{p} \cdot y_0 + t \cdot p \cdot \bar{y}_1$$



Per quanto riguarda CN2, abbiamo

$$s = y_0, r = \bar{y}_0.$$

y1y0 \ tp				
	00	01	11	10
00	00	10	01	00
01	11	01	01	11
11	11	01	10	11
01	00	10	10	00

a1a0

3) Le due sintesi euristiche richieste sono le seguenti:

  

Esercizio 2 – soluzione

SOLUZIONE PIU' SEMPLICE con XXX che lavora in traslazione

```

module XXX(s,h,rfd,dav_, out, p,reset_);
  input      p,reset_;
  input      dav_;
  output      rfd;
  output[7:0] out;
  input s; input [6:0] h;


  reg      RFD;      assign rfd=RFD;
  reg [7:0] OUT;      assign out=OUT;

  reg S; reg [6:0] H;

  reg[1:0] STAR;      parameter S0=0,S1=1,S2=2;

  always @(posedge p or negedge reset_)
    if (reset_==0) begin OUT<='H80; RFD<=1; STAR<=S0; end else #3
    casex(STAR)
      S0: begin RFD<=1; S<=s; H<=h; STAR<=(dav_==1)?S0:S1; end
      S1: begin RFD<=0; STAR<=(dav_==0)?S1:S2; end
      S2: begin H<=H-1; OUT<=(H==0)?'H80:((S==0)?(OUT+1):(OUT-1));
            STAR<=(H==0)?S0:S2; end
    endcase
endmodule

```

 

SOLUZIONE PIU' SEMPLICE con XXX che lavora in complemento a due

```

module XXX(s,h,rfd,dav_, out, p,reset_);
  input      p,reset_;
  input      dav_;
  output      rfd;
  output[7:0] out;
  input s; input [6:0] h;

  reg      RFD;      assign rfd=RFD;
  reg [7:0] OUT;      assign out={~OUT[7],OUT[6:0]};

  reg S; reg [6:0] H;

  reg[1:0] STAR;      parameter S0=0,S1=1,S2=2;

  always @(posedge p or negedge reset_)
    if (reset_==0) begin OUT<='H00; RFD<=1; STAR<=S0; end else #3
    casex(STAR)
      S0: begin RFD<=1; S<=s; H<=h; STAR<=(dav_==1)?S0:S1; end
      S1: begin RFD<=0; STAR<=(dav_==0)?S1:S2; end
      S2: begin H<=H-1; OUT<=(H==0)?'H00:((S==0)?(OUT+1):(OUT-1));
            STAR<=(H==0)?S0:S2; end
    endcase
endmodule

```

Altra soluzione in cui XXX lavora in traslazione

```
module XXX(s,h,rfd,dav_, out, p,reset_);
  input      p,reset_;
  input      dav_;
  output     rfd;
  output[7:0] out;
  input s; input [6:0] h;

  reg      RFD;    assign rfd=RFD;
  reg [7:0] OUT;    assign out=OUT;
  reg S; reg [6:0] H;
  reg[1:0] STAR;   parameter S0=0,S1=1,S2=2;

  wire stop=(ABS({~OUT[7],OUT[6:0]})=={1'B0,H})?1:0; //Qui e' il PUNTO
CRUCIALE

  // ABS() e' solita rete che calcola il valore assoluto di un numero
  // rappresentato in complement a due
  function [7:0] ABS;
    input[7:0] A;
    ABS=(A[7]==0)?A:((~A)+1);
  endfunction

  always @(posedge p or negedge reset_)
  if (reset_==0) begin OUT<='H80; RFD<=1; STAR<=S0; end else #3
  casex(STAR)
    S0: begin RFD<=1; S<=s; H<=h; STAR<=(dav_==1)?S0:S1; end
    S1: begin RFD<=0; STAR<=(dav_==0)?S1:S2; end
    S2: begin OUT<=(stop==1)?'H80:((S==0)?(OUT+1):(OUT-1));
          STAR<=(stop==1)?S0:S2; end
  endcase
endmodule
```

Altra soluzione in cui XXX lavora in complemento a due

```
module XXX(s,h,rfd,dav_, out, p,reset_);
  input      p,reset_;
  input      dav_;
  output     rfd;
  output[7:0] out;
  input s; input [6:0] h;

  reg      RFD;    assign rfd=RFD;
  reg [7:0] OUT;    assign out={~OUT[7],OUT[6:0]};
  reg S; reg [6:0] H;
  reg[1:0] STAR;   parameter S0=0,S1=1,S2=2;

  wire stop=(ABS(OUT)=={1'B0,H})?1:0; //Qui e' il PUNTO CRUCIALE

  // ABS() e' solita rete che calcola il valore assoluto di un numero
  // rappresentato in complement a due
  function [7:0] ABS;
    input[7:0] A;
    ABS=(A[7]==0)?A:((~A)+1);
  endfunction

  always @(posedge p or negedge reset_)
  if (reset_==0) begin OUT<='H00; RFD<=1; STAR<=S0; end else #3
  casex(STAR)
    S0: begin RFD<=1; S<=s; H<=h; STAR<=(dav_==1)?S0:S1; end
    S1: begin RFD<=0; STAR<=(dav_==0)?S1:S2; end
    S2: begin OUT<=(stop==1)?'H00:((S==0)?(OUT+1):(OUT-1));
          STAR<=(stop==1)?S0:S2; end
  endcase
endmodule
```

Una soluzione col trucco, in cui si blocca il Produttore rimandando la messa a 0 di *rfd* per costringerlo a mantenere costante la sua uscita. Si possono così evitare in XXX i registri di appoggio S e H.

```
module XXX(s,h,rfd,dav_, out, p,reset_);
  input      p,reset_;
  input      dav_;
  output     rfd;
  output[7:0] out;
  input s; input [6:0] h;
  reg      RFD;      assign rfd=RFD;
  reg [7:0] OUT;      assign out=OUT;

  reg[1:0] STAR;      parameter S0=0,S1=1,S2=2;
  wire stop=(ABS({~OUT[7],OUT[6:0]})=={1'B0,h})?1:0; //Qui e' il PUNTO
CRUCIALE
  // ABS() e' solita rete che calcola il valore assoluto di un numero
  // rappresentato in complement a due
  function [7:0] ABS;
    input[7:0] A;
    ABS=(A[7]==0)?A:((~A)+1);
  endfunction
  always @(posedge p or negedge reset_)
  if (reset_==0) begin OUT<='H80; RFD<=1; STAR<=S0; end else #3
  casex(STAR)
    S0: begin RFD<=1; STAR<=(dav_==1)?S0:S1; end
    S1: begin OUT<=(stop==1)?'H80:((s==0)?(OUT+1):(OUT-1));
          STAR<=(stop==1)?S2:S1; end
    S2: begin RFD<=0; STAR<=(dav_==0)?S2:S0; end
  endcase
endmodule
```