


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 16 febbraio 2016

Esercizio A

$R_1 = 50 \Omega$	$R_{11} = 2.5 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 100 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 20 \text{ k}\Omega$
$R_4 = 54.5 \text{ k}\Omega$	$C_1 = 220 \text{ pF}$
$R_5 = 100 \Omega$	$C_2 = 18 \text{ nF}$
$R_6 = 1400 \Omega$	$C_3 = 15 \text{ nF}$
$R_7 = 500 \Omega$	$C_4 = 6.8 \text{ nF}$
$R_8 = 40 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$
$R_9 = 186 \text{ k}\Omega$	

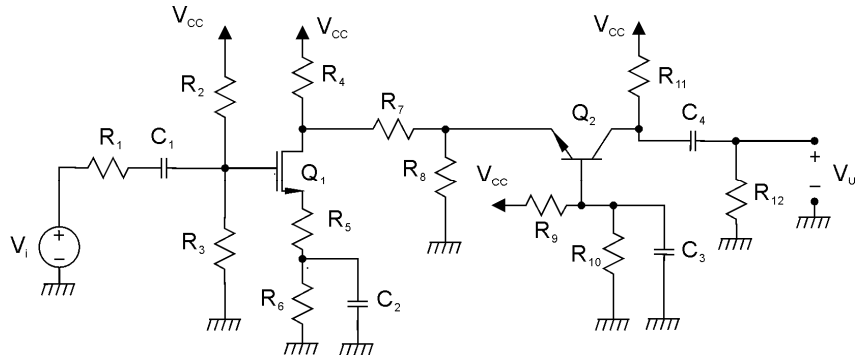

Q_1 è un transistor MOS a canale n resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5 \text{ mA/V}^2$ e $V_T = 1 \text{ V}$; Q_2 è un transistor BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore delle resistenze R_2 e R_{10} in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di Q_1 sia 7.1 V e la tensione sull'emettitore di Q_2 sia 8 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_1 . (R: $R_2 = 200 \text{ k}\Omega$, $R_{10} = 201.84 \text{ k}\Omega$)
- 2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , C_3 e C_4 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -3.65$)
- 3) **(Solo per 12 CFU)** Determinare la funzione di trasferimento V_U/V_i e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. ($f_{z1} = 0 \text{ Hz}$; $f_{p1} = 10843 \text{ Hz}$; $f_{z2} = 6316 \text{ Hz}$; $f_{p2} = 21052 \text{ Hz}$; $f_{z3} = 109.6 \text{ Hz}$; $f_{p3} = 111 \text{ Hz}$; $f_{z4} = 0 \text{ Hz}$; $f_{p4} = 1040 \text{ Hz}$;))

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = \overline{(A + B)}(\overline{C} + \overline{DE}) + \overline{A} \overline{B}(\overline{C} + \overline{E}) + \overline{D}(AB + E)$$


Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.

Esercizio C

$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_5 = 400 \Omega$
$R_2 = 2 \text{ k}\Omega$	$R_6 = 200 \Omega$
$R_3 = 10 \text{ k}\Omega$	$C = 22 \text{ nF}$
$R_4 = 4.5 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 6 \text{ V}$

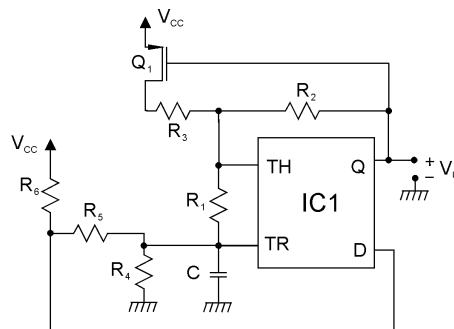

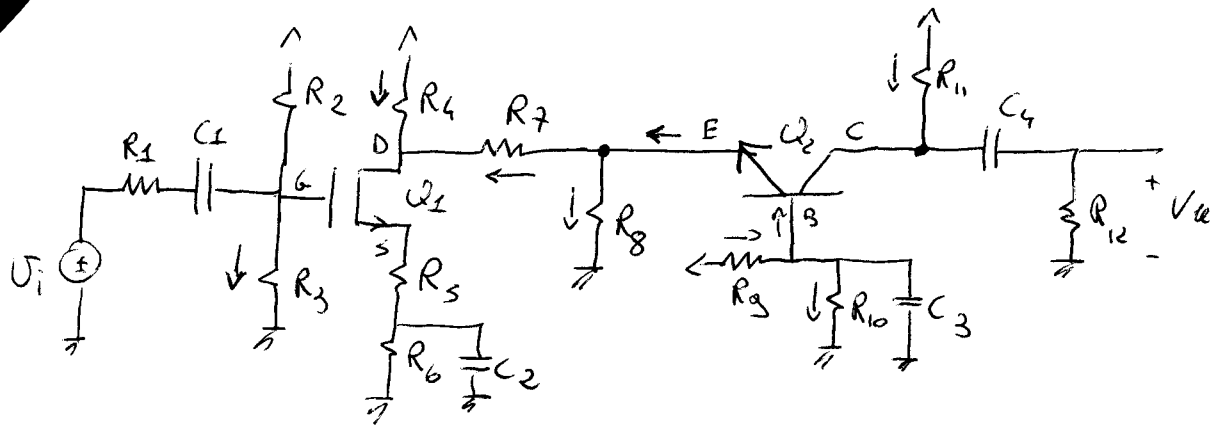Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6 \text{ V}$, Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = -1 \text{ V}$. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: $f = 154339 \text{ Hz}$)



$$\begin{aligned} R_1 &= 50 \Omega \\ R_2 &= 100 \text{ k}\Omega \\ R_3 &= 54.5 \text{ k}\Omega \\ R_4 &= 100 \Omega \\ R_5 &= 140 \Omega \\ R_6 &= 500 \Omega \\ R_7 &= 40 \text{ k}\Omega \\ R_8 &= 186 \text{ k}\Omega \\ R_{11} &= 2.5 \text{ k}\Omega \\ R_{12} &= 20 \text{ k}\Omega \\ C_1 &= 220 \text{ pF} \\ C_2 &= 18 \text{ nF} \\ C_3 &= 15 \text{ nF} \\ C_4 &= 6.8 \text{ nF} \\ V_{CC} &= 18 \text{ V} \\ K &= 0.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \end{aligned}$$

$$1) V_D = 7.1 \text{ V} \quad V_E = 8 \text{ V}$$

$$I_8 = \frac{V_E}{R_8} = 0.2 \text{ mA}$$

$$I_7 = \frac{V_E - V_D}{R_7} = \frac{0.9}{500} = 1.8 \text{ mA}$$

$$I_E = I_7 + I_8 = 2 \text{ mA}$$

$$\text{hp: } I_B \ll I_C \Rightarrow I_C \approx I_E = I_{D1}$$

$$V_C = V_{CC} - R_{11} I_C = 13 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 5 \text{ V}$$

$$\Rightarrow h_{FE} = 290, \quad h_{ie} = 4800 \Omega, \quad h_{fe} = 300$$

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = 6.896 \mu\text{A}$$

$$V_B = V_E + V_{gs} = 8.7 \text{ V}$$

$$I_9 = \frac{V_{CC} - V_B}{R_9} = 50 \mu\text{A}$$

$$I_{10} = I_9 - I_B = 4.31 \times 10^{-5} \text{ A}$$

$$R_{10} = \frac{V_B}{I_{10}} = 201840 \Omega$$

$$I_4 = \frac{V_{CC} - V_D}{R_4} = 0.2 \text{ mA}$$

$$I_D = I_4 + I_7 = 2 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_D}{K}} = 3 \text{ V}$$

perché NMOS $V_{GS} > V_T$

$$V_S = (R_5 + R_6) I_D = 3 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 4.1 \text{ V}$$

$$V_{DS} > (V_{GS} - V_T) = 2 \text{ V} \Rightarrow \text{hp. SAT. OK}$$

$$Q_2: \begin{cases} I_C = 2 \text{ mA} \\ V_{CE} = 5 \text{ V} \\ I_B = 6.896 \mu\text{A} \\ h_{ie} = 4800 \Omega \\ h_{fe} = 300 \end{cases}$$

$$Q_1: \begin{cases} I_D = 2 \text{ mA} \\ V_{GS} = 3 \text{ V} \\ V_{DS} = 4.1 \text{ V} \\ g_m = \frac{2 \text{ mA}}{V} \end{cases}$$



$$V_{GS} + V_S = 3 + 3 = 6V$$

$$I_3 = I_2 = \frac{V_G}{R_3} = 60 \mu A$$

$$R_2 = \frac{V_{CC} - V_G}{I_2} = \frac{18 - 6}{60 \times 10^{-6}} = \underline{\underline{200 k\Omega}}$$

$$g_m = 2K(V_{GS} - V_T) = \underline{\underline{2 \frac{mA}{V}}}$$

2) A_{CB}

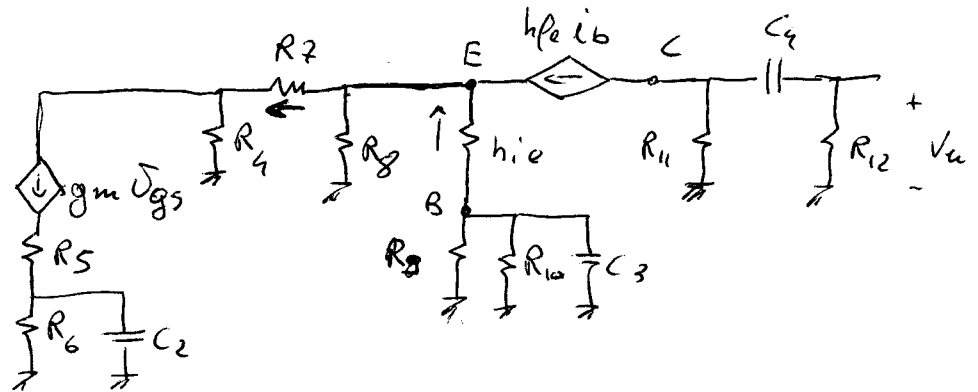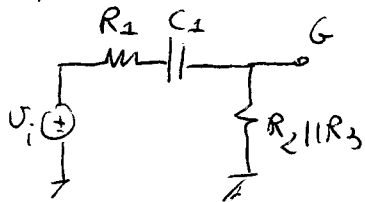

$$V_u = -h_{fe} i_b (R_{11} \parallel R_{12})$$

$$i_{cb} = (h_{fe} + 1) i_b = i_7 \frac{R_8}{R_8 + \frac{h_{ie}}{h_{fe} + 1}}$$

$$i_b = \frac{i_7}{(h_{fe} + 1)} \frac{R_8 (h_{fe} + 1)}{R_8 (h_{fe} + 1) + h_{ie}} = i_7 \frac{R_8}{h_{ie} + R_8 (h_{fe} + 1)}$$

$$i_7 = g_m V_{gs} \frac{R_4}{R_4 + \left[R_7 + R_8 \parallel \frac{h_{ie}}{(h_{fe} + 1)} \right]}$$

$$V_s = R_5 g_m V_{gs}$$

$$V_{gs} = V_g - g_m R_5 V_{gs} = \frac{V_g}{1 + g_m R_5}$$

$$V_g = V_i \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3}$$

$$\frac{V_u}{V_i} = -h_{fe} (R_{11} \parallel R_{12}) \frac{R_8}{h_{ie} + R_8 (h_{fe} + 1)} \cdot g_m \frac{R_4}{R_4 + \left[R_7 + R_8 \parallel \frac{h_{ie}}{(h_{fe} + 1)} \right]} \cdot \frac{1}{1 + g_m R_5} \cdot \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} =$$

$$= -3.65$$

$$| \frac{V_u}{V_i} |_{dB} = 11.25 \text{ dB}$$

0.21 E 2ER1

$C_1: f_{z1} = \phi \text{ Hz}$

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi C_1 R_{v1}} = 10843.34 \text{ Hz}$$

$$R_{v1} = R_1 + R_2 || R_3 = 66716.6 \text{ } \Omega$$

$C_2: f_{z2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_6} = 6315.67 \text{ Hz}$

$$f_{p2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{v2}} = 21052.24 \text{ Hz}$$

$$R_{v2} = R_6 || \left[R_5 + \frac{1}{g_m} \right] = 420 \text{ } \Omega$$

$C_3: f_{z3} = \frac{1}{2\pi C_3 (R_9 || R_{10})} = 109.61 \text{ Hz}$

$$f_{p3} = \frac{1}{2\pi C_3 R_{v3}} = 111.13 \text{ Hz}$$

~~$$R_{v3} = R_9 || R_{10} || \left[h_{ie} + \frac{(R_4 + R_7 || R_8)(h_{fe} + 1)}{1} \right]$$~~

$$R_{v3} = R_9 || R_{10} || \left\{ h_{ie} + [(R_4 + R_7) || R_8](h_{fe} + 1) \right\} = 95473.36 \text{ } \Omega$$

$C_4: f_{z4} = \phi \text{ Hz}$

$$f_{p4} = \frac{1}{2\pi C_4 (R_{11} + R_{12})} = 1040.23 \text{ Hz}$$

ES B

$$Y = (A + \bar{B})(\bar{C} + \bar{D}E) + \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + \bar{E}) + \bar{D}(AB + E) =$$




$$= \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + \bar{D} + \bar{E}) + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{E} + AB\bar{D} + \bar{D}E =$$

$$= \underbrace{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}_x + \underbrace{\bar{A}\bar{B}\bar{D}}_0 + \underbrace{\bar{A}\bar{B}\bar{E}}_{\oplus} + \underbrace{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}_x + \underbrace{\bar{A}\bar{B}\bar{E}}_{\oplus} + \underbrace{AB\bar{D}}_0 + \bar{D}E =$$

$$= \bar{A}\bar{C} + B\bar{D} + \bar{A}\bar{E} + \bar{D}E =$$

$$= \bar{A}(\bar{C} + \bar{E}) + \bar{D}(B + E)$$

N MOS: 16 PMOSFET

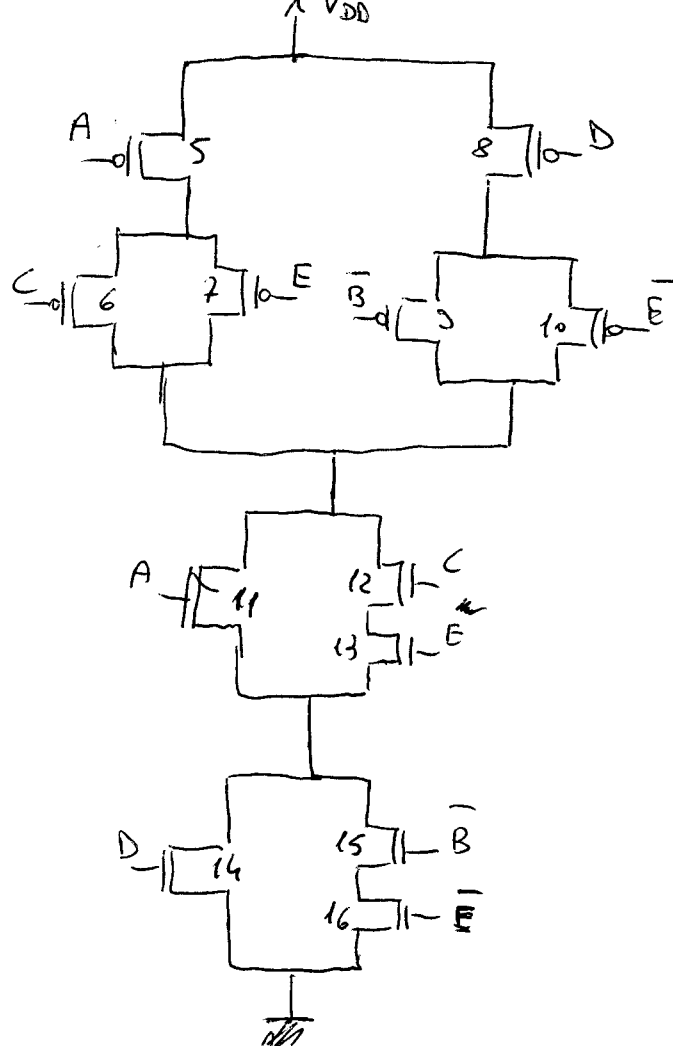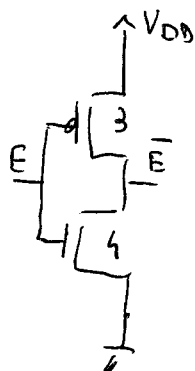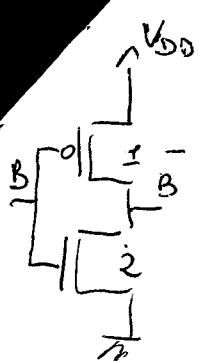

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{W}{L}\right)_1 = \left(\frac{W}{L}\right)_3 = p = 5 \\ \left(\frac{W}{L}\right)_2 = \left(\frac{W}{L}\right)_4 = n = 2 \end{array} \right. \quad \text{INVERTER DI BASE}$$

→ PUN

Serie di 2 MOSFET $\frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 2p = 10$


$$\left(\frac{W}{L}\right)_{5,6,7,8,3,10} = 2p = 10$$

→ PDS

Serie di 4 MOSFET non è possibile
Serie di 3 MOSFET:

$$\left. \begin{array}{l} Q_{11} - Q_{15} - Q_{16} \\ Q_{12} - Q_{13} - Q_{14} \end{array} \right\} \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{n} \Rightarrow x = 3n = 6$$
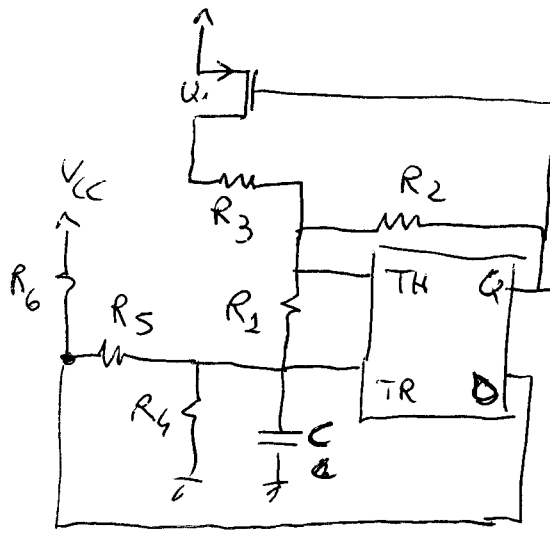
$$\left(\frac{W}{L}\right)_{11,12,13,14,15,16} = 3n = 6$$




$$\begin{aligned} R_1 &= 1 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 2 \text{ k}\Omega \\ R_3 &= 10 \text{ k}\Omega \\ R_4 &= 4.5 \text{ k}\Omega \\ R_5 &= 400 \Omega \\ R_6 &= 200 \Omega \\ C &= 22 \text{ nF} \end{aligned}$$

1° FASE

$$Q = 1 \Rightarrow V_G = 6 \text{ V} \quad V_S = 6 \text{ V} \quad V_{GS} = 0 \text{ V} > V_T = -1 \text{ V} \Rightarrow Q_1 \text{ OFF}$$

D = HI

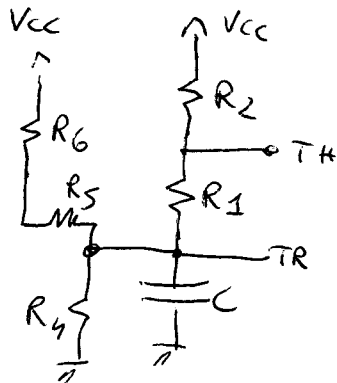

$$V_{TH} = \frac{1}{3} V_{CC} = 2 \text{ V}$$

$$R^* = (R_1 + R_2) \parallel (R_5 + R_6) = 500 \Omega$$

$$V_{TH} = V_{CC} \frac{R_4}{R_4 + R^*} = 5.4 \text{ V}$$

$$V_{TH} = \frac{2}{3} V_{CC} = 4 \text{ V}$$

$$I_{R2} = I_{R1} = \frac{V_{CC} - V_{TH}}{R_2} = 1 \text{ mA}$$

$$V_{CON} = V_{TH} - R_1 I_{R1} = 3 \text{ V}$$

$$V_i < V_{CON} < V_f \Rightarrow \text{CONTRUTTA}$$

$$R_{V_{CC}} = R_4 \parallel R^* = 450 \Omega$$

$$\tau_1 = C R_{V_{CC}} = 9.9 \mu\text{s}$$



$$T_1 = \tau_1 \ln \left(\frac{V_i - V_f}{V_{CON} - V_f} \right) = 3.4482 \mu\text{s}$$

FASE

(6)

$$U = \phi \Rightarrow V_G = \phi \quad V_S = 6V \Rightarrow V_{GS} = -6V < V_T = -1V \Rightarrow U_1 \text{ on}$$

$$D = \phi$$

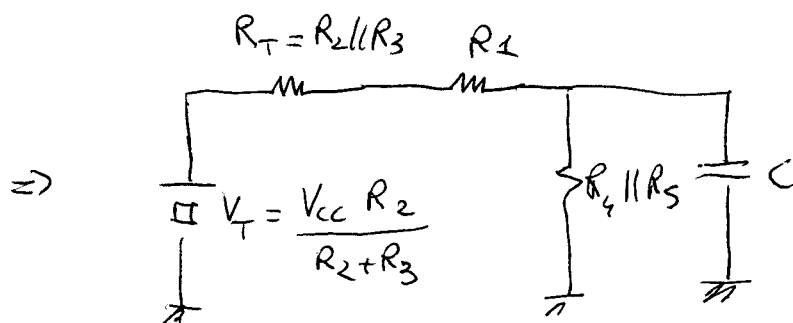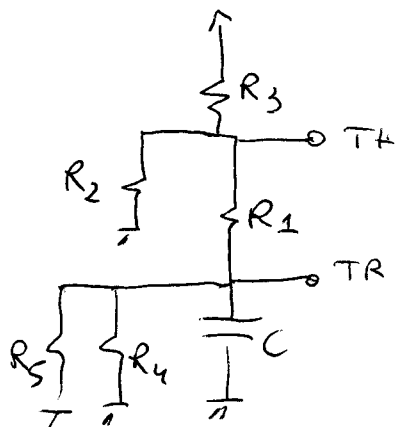

$$V_i = 3V ; V_{out} = V_{cor} = 2V$$

$$V_R = V_{CC} \frac{R_2}{R_2 + R_3} \frac{1}{(R_2 \parallel R_3) + R_1 + (R_4 \parallel R_5)} \cdot (R_4 \parallel R_5) = 0.12107V$$

$$R_{V_{C2}} = R_4 \parallel R_5 \parallel [R_1 + R_2 \parallel R_3] = 322.87 \Omega$$

$$\tau_2 = R_{V_{C2}} C = 7.103 \mu s$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \left(\frac{V_i - V_R}{V_{cor} - V_R} \right) = 3.038 \mu s$$

$$T = T_1 + T_2 = 6.479 \mu s$$

$$f = \frac{1}{T} = 154338.59 \text{ Hz}$$