


# Elettronica Digitale

## A.A. 2020-2021

Lezione 12/05/2021

# Pass-Transistor Logic


## Pass gate CMOS

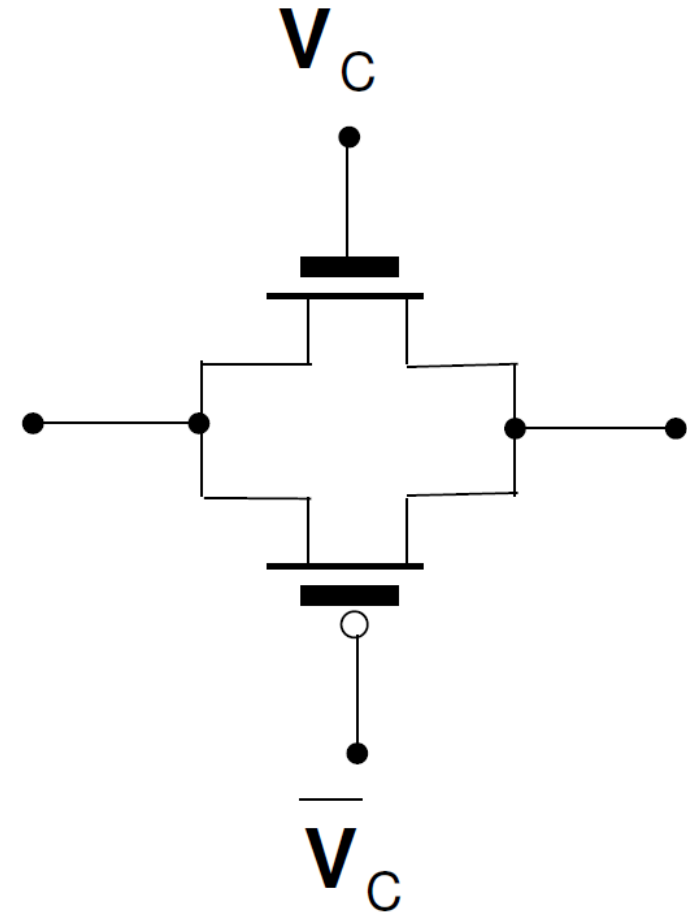

# Pass-Transistor Logic

## Multiplexer 2-a-1


$$Y = AC + B\bar{C}$$

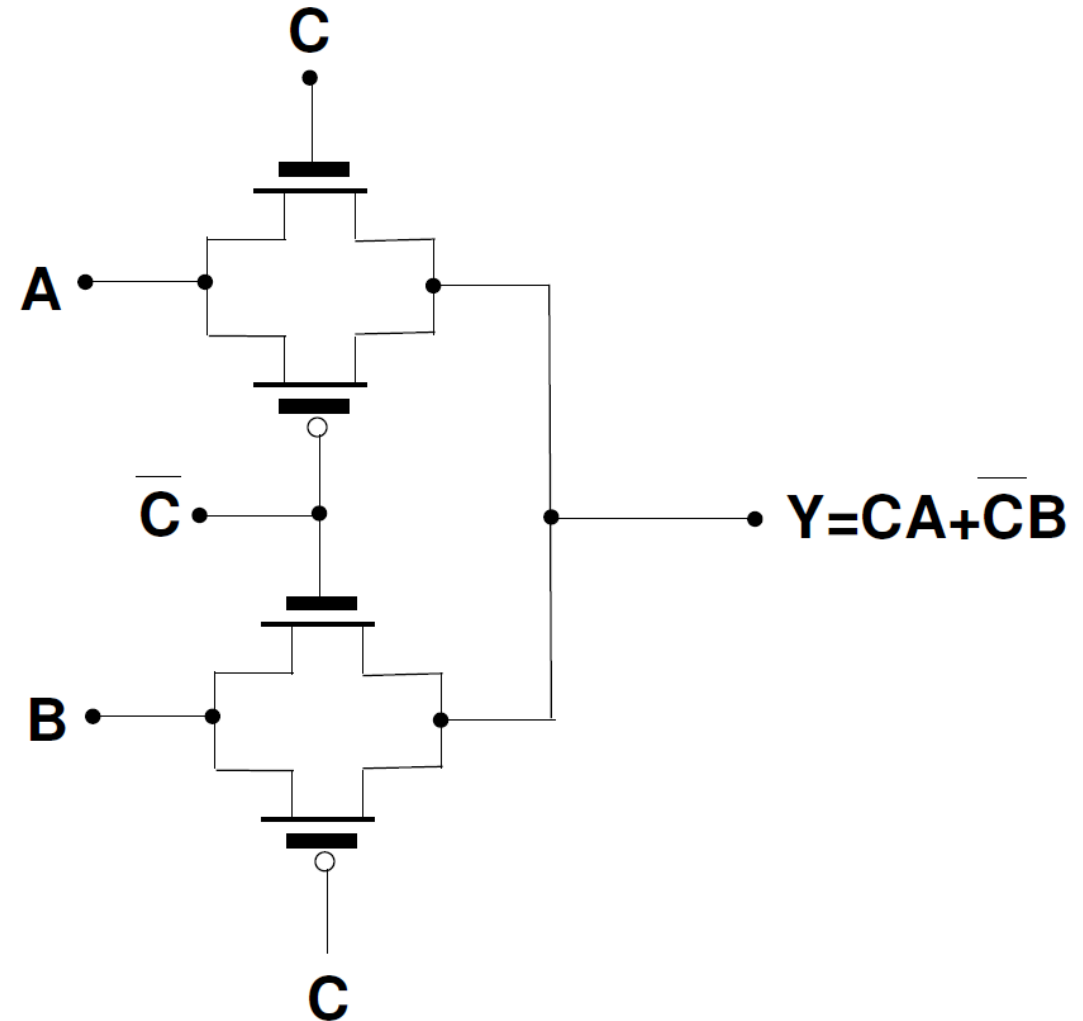


# Pass-Transistor Logic

## OR-esclusivo (XOR)


$$Y = \bar{A}B + A\bar{B}$$

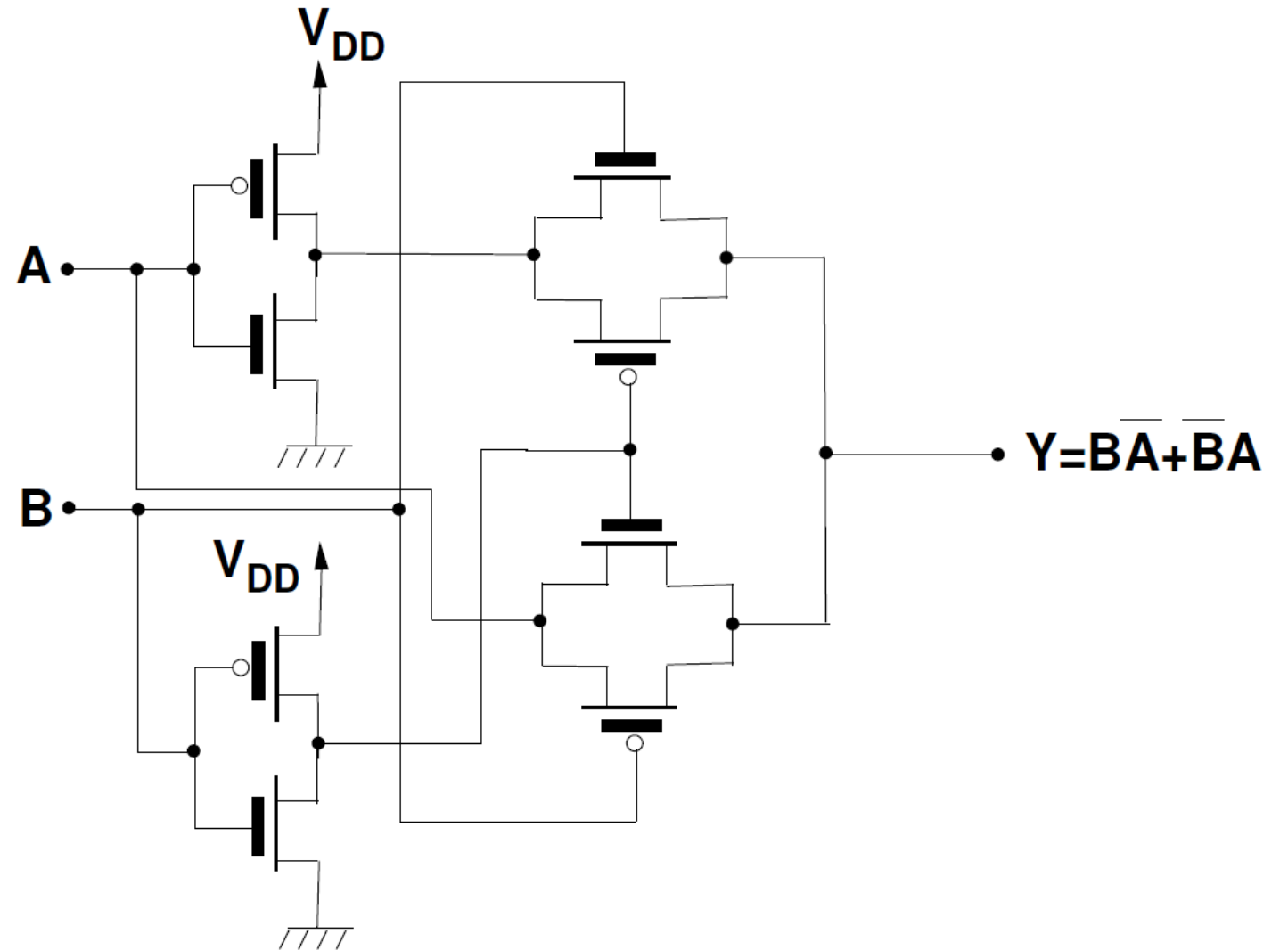

# Famiglie logiche bipolari

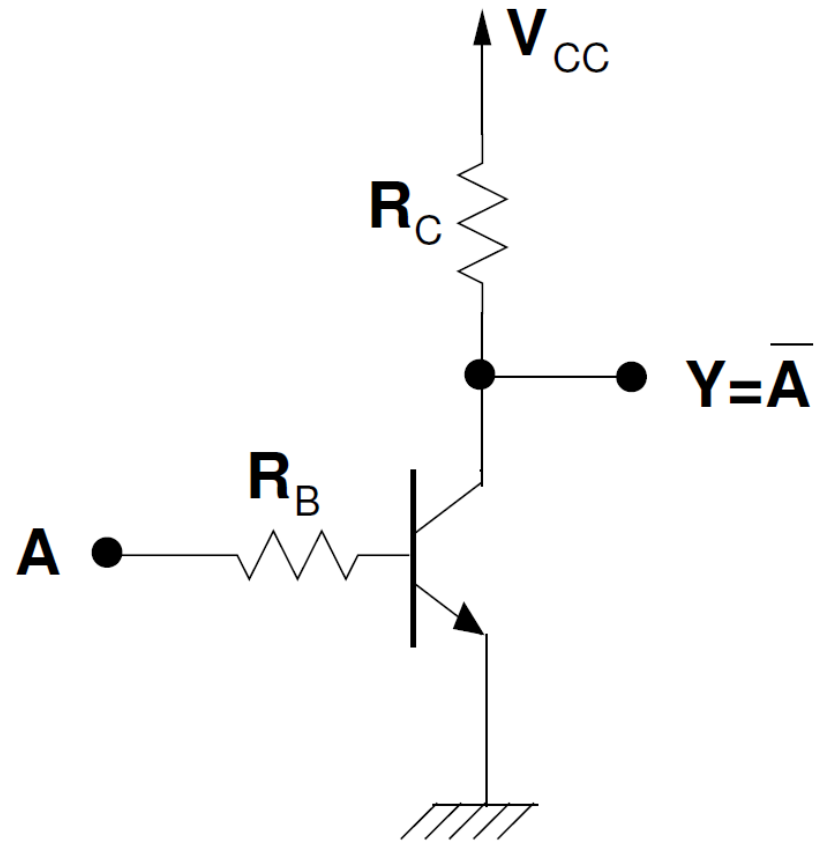


# Famiglie logiche bipolari

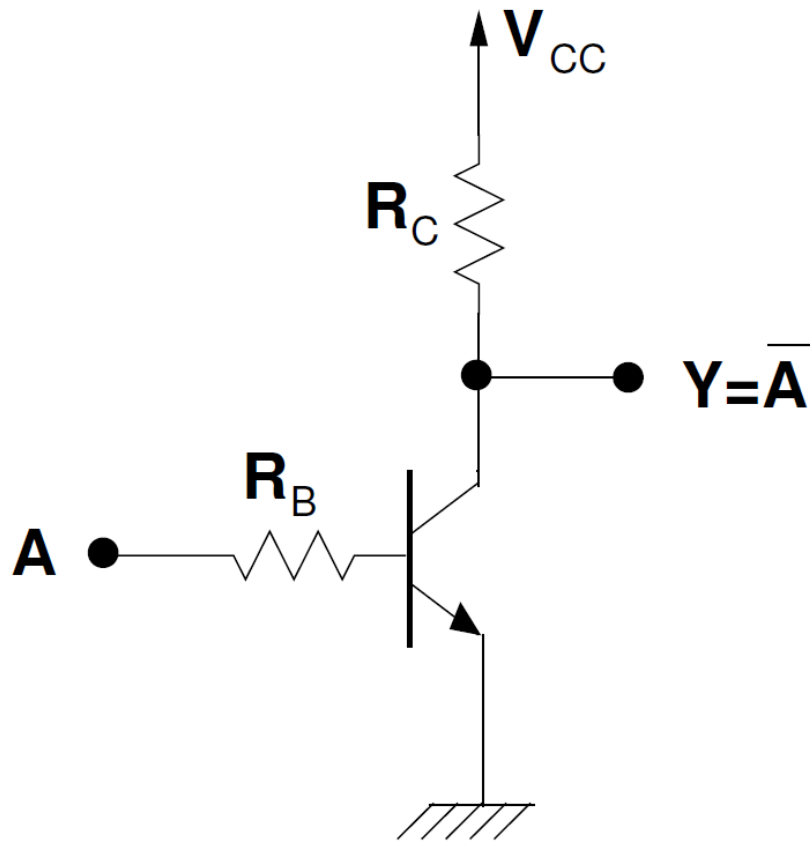

$$R_B = 10 \text{ k}\Omega \quad R_C = 1 \text{ k}\Omega$$
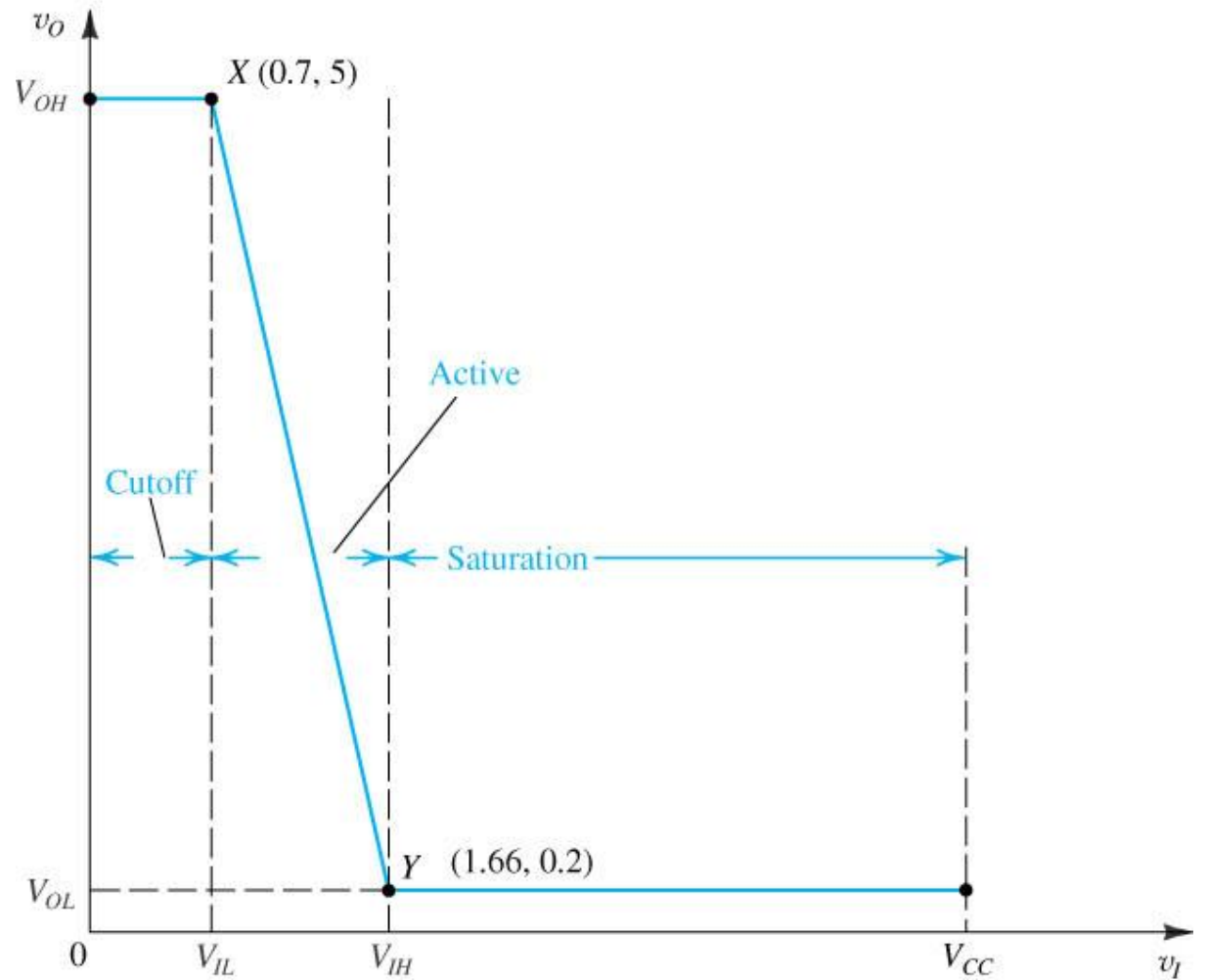
$$V_{CC} = 5 \text{ V} \quad \beta_F = h_{fe} = 50$$




$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 5 - 1.66 = 3.34 \text{ V}$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 0.7 - 0.2 = 0.5 \text{ V}$$

# Famiglie logiche bipolari

## RTL (Resistor Transistor Logic)

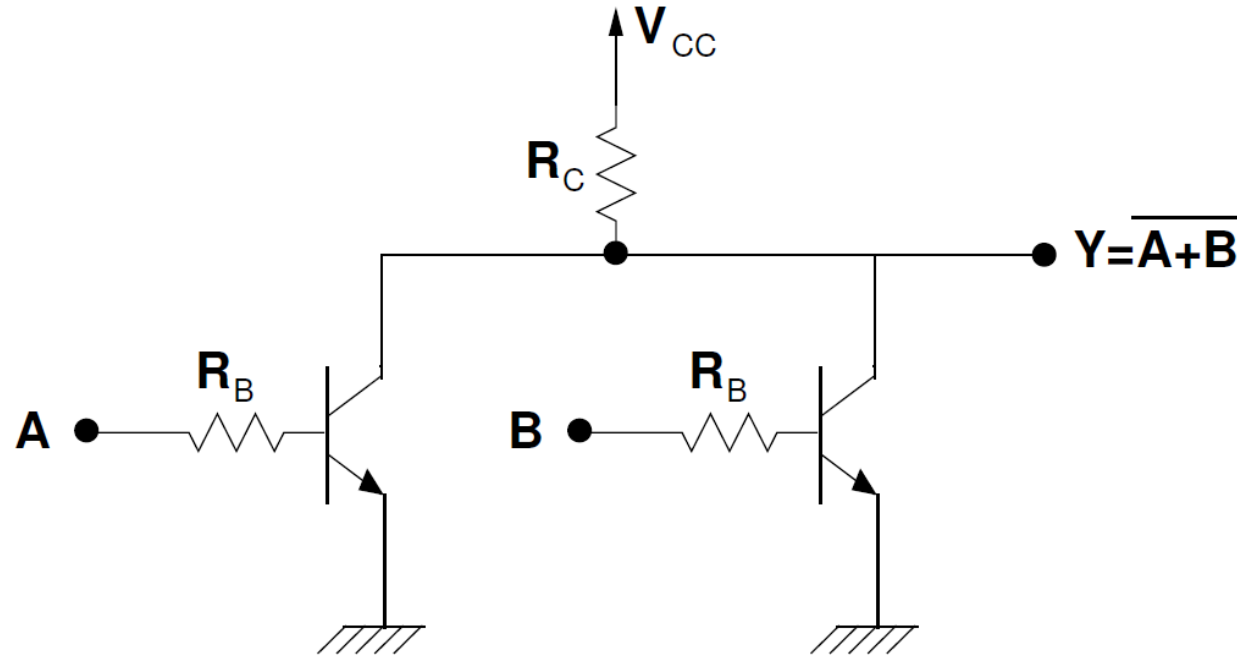


### Problematiche:

- Margini di rumore diversi e  $NM_L$  molto piccolo
- Dissipazione di potenza statica non trascurabile
- Tempo di commutazione dal livello basso a quello alto ( $t_{PLH}$ ) molto lungo
- Fan-out piccolo

# Famiglie logiche bipolari

## DTL (Diode Transistor Logic)

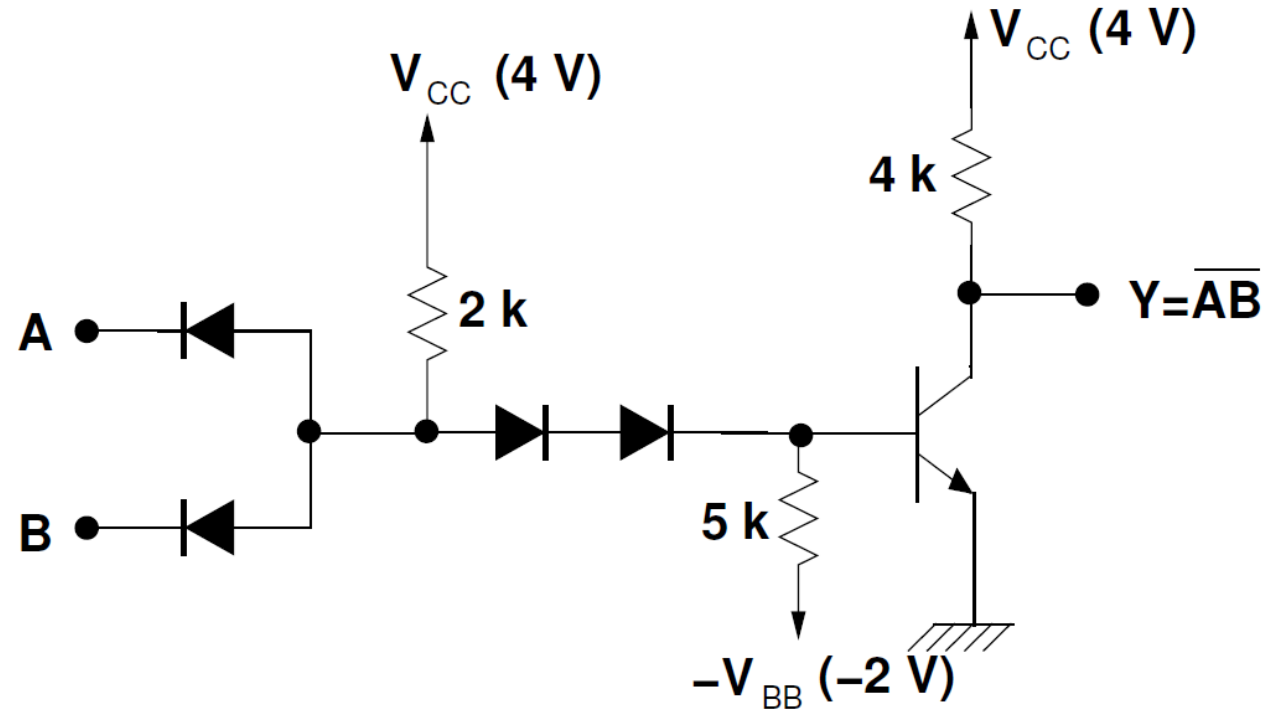


Miglioramenti introdotti:

- I diodi di ingresso consentono una riduzione della corrente assorbita
- I diodi collegati alla base del BJT aumentano il margine di rumore
- La resistenza sulla base del BJT velocizza l'uscita dalla saturazione




# Famiglie logiche bipolari


## TTL (Transistor Transistor Logic)

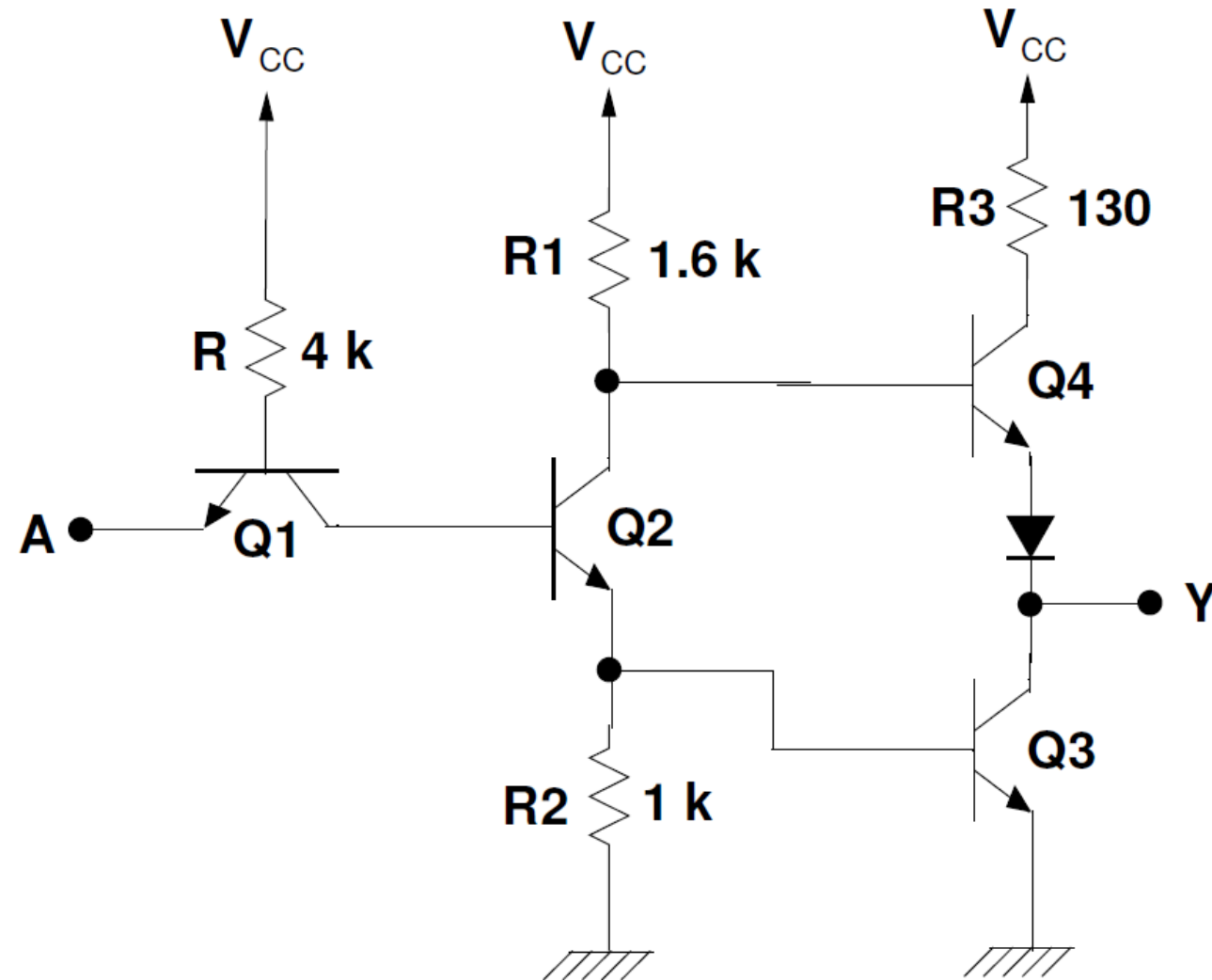


# Famiglie logiche bipolari - TTL

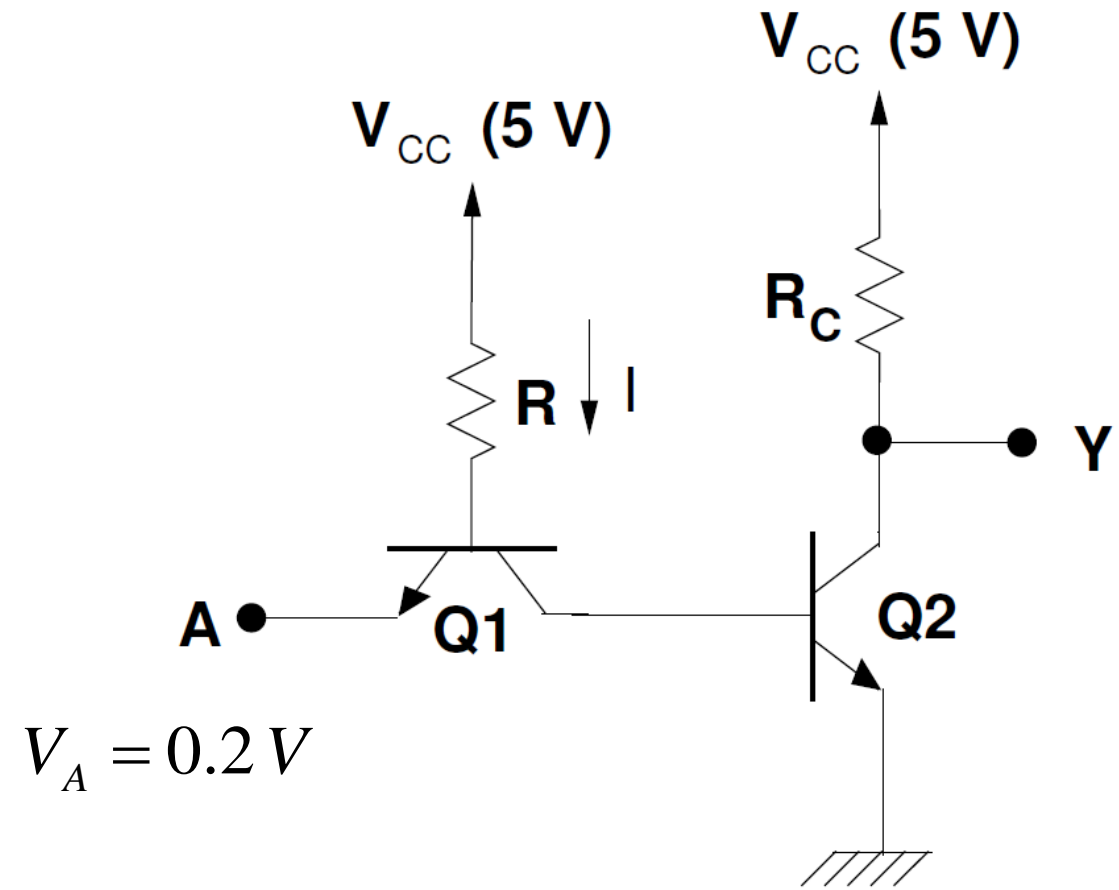

# Famiglie logiche bipolari - TTL

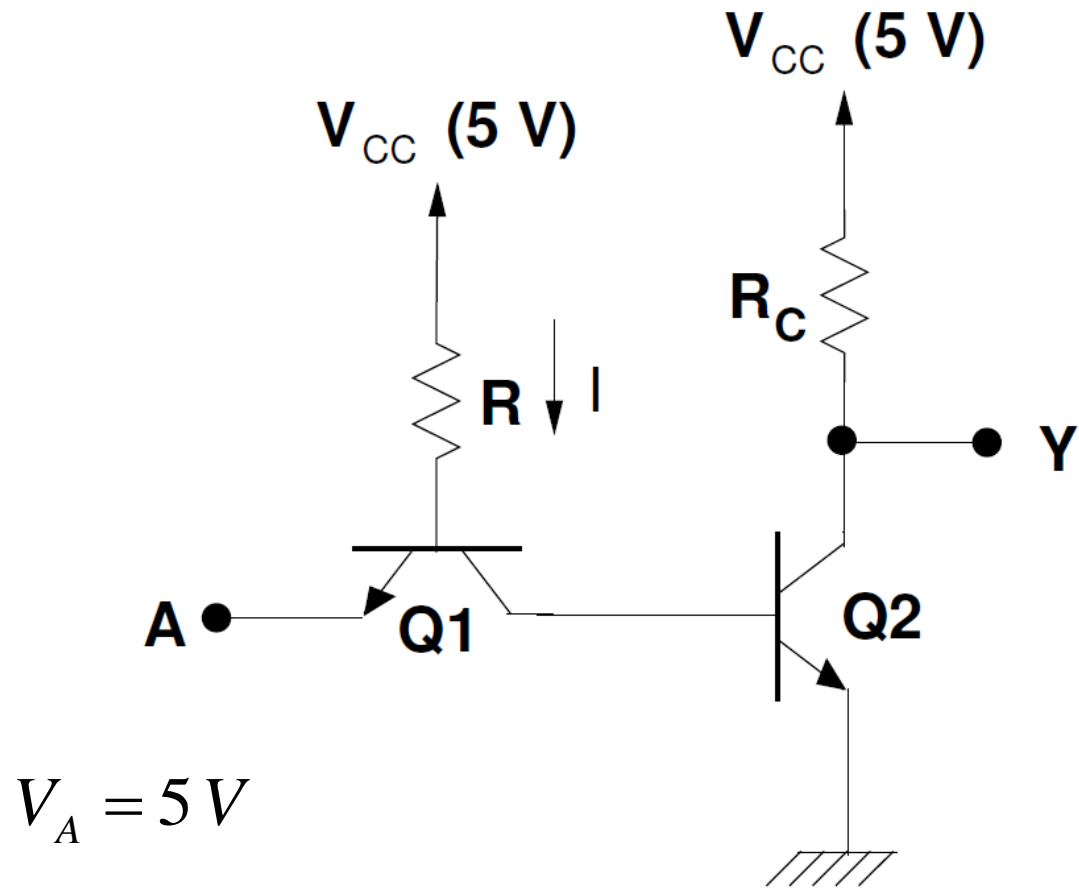


# Famiglie logiche bipolari - TTL

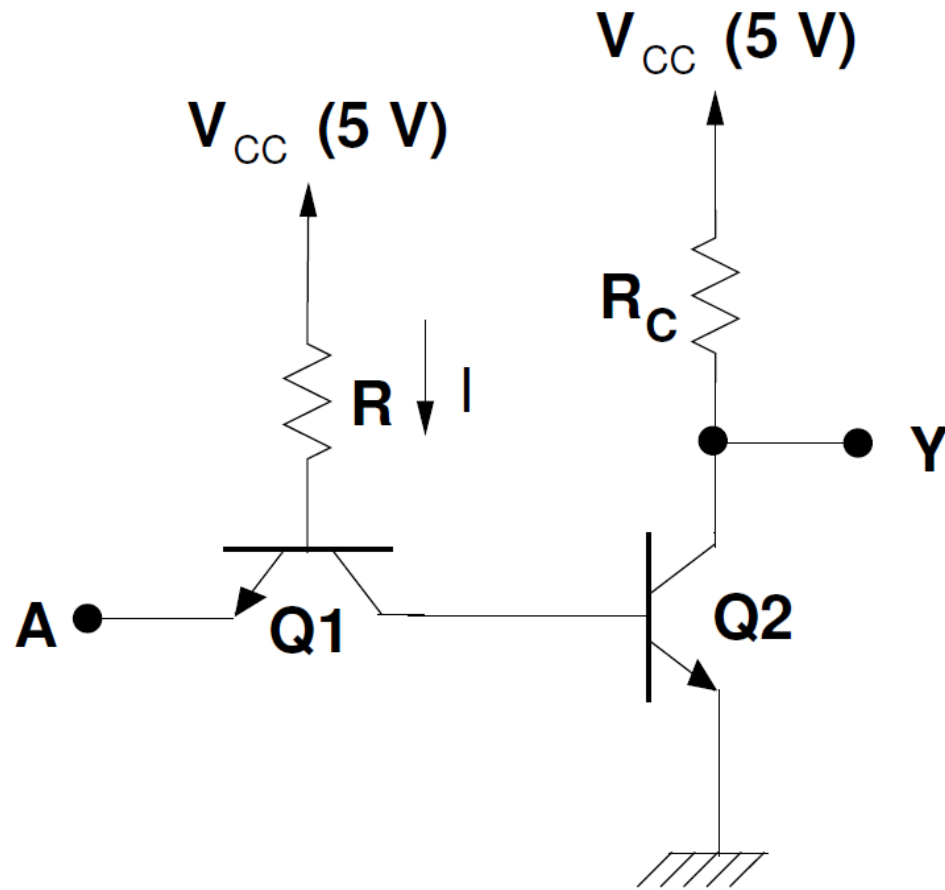


# Famiglie logiche bipolari - TTL

## TOTEM-POLE

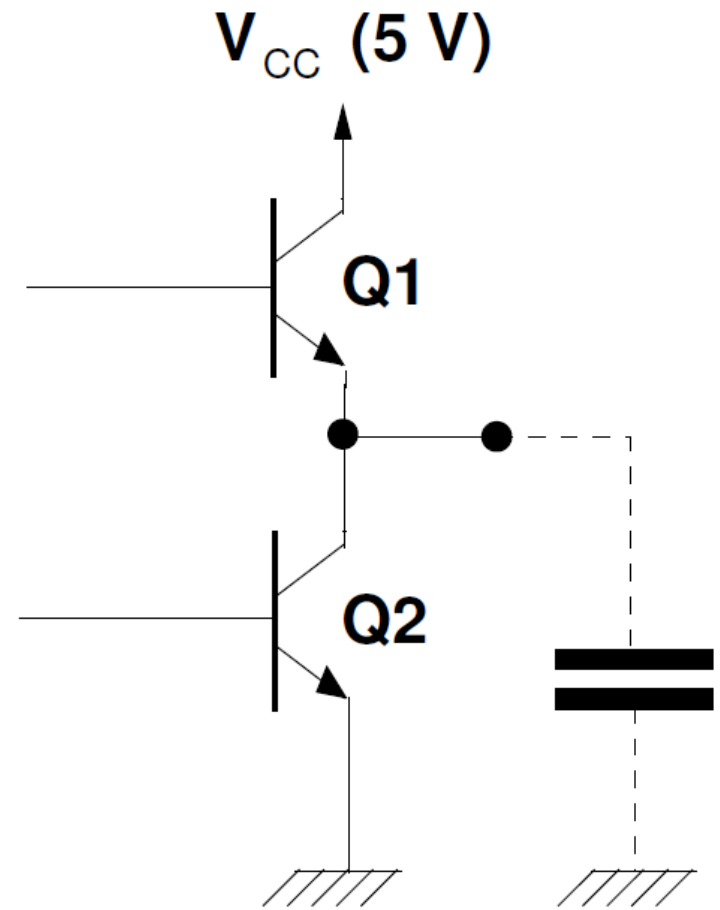


# Famiglie logiche bipolari - TTL

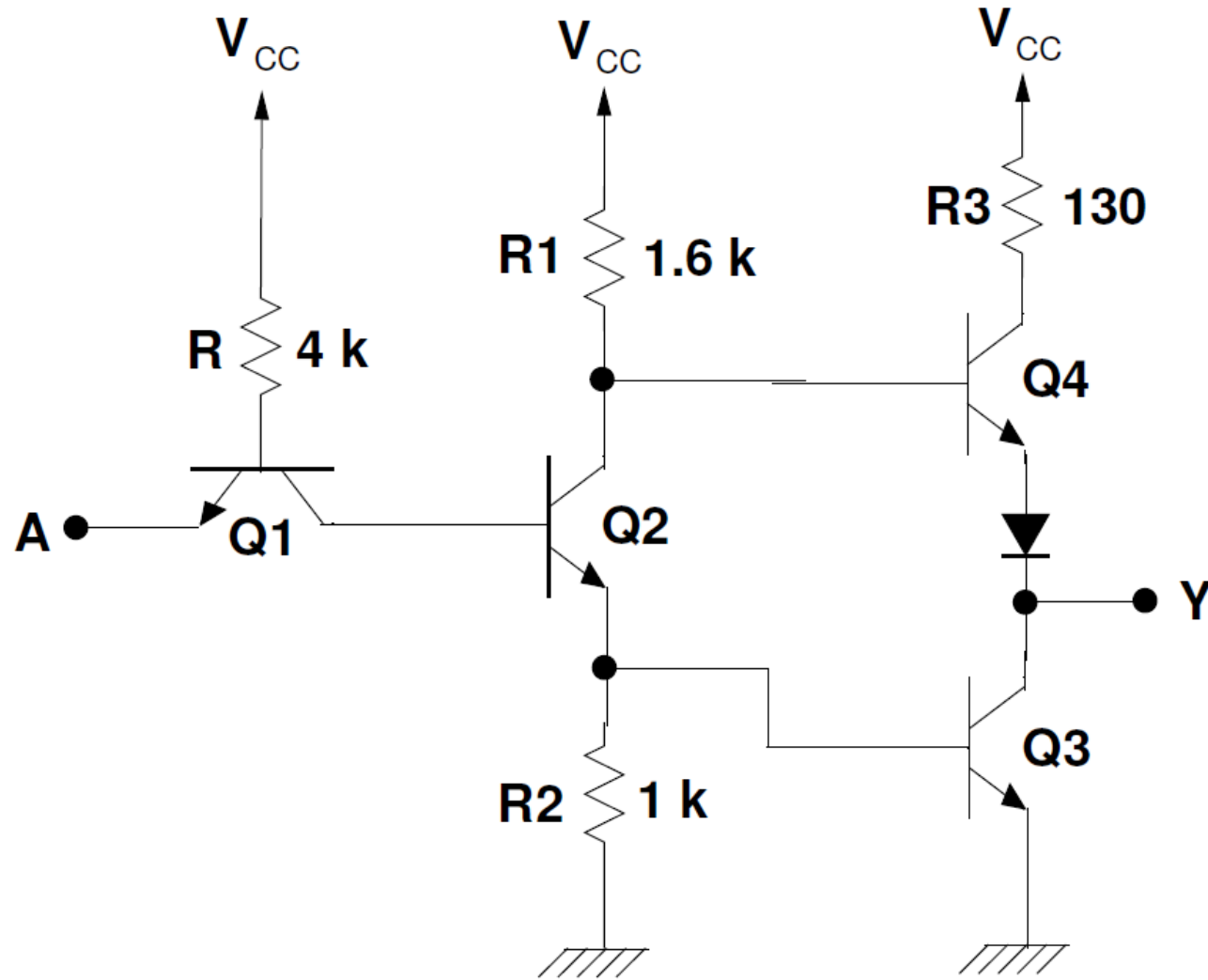

# Famiglie logiche bipolari - TTL

## Transistore Schottky

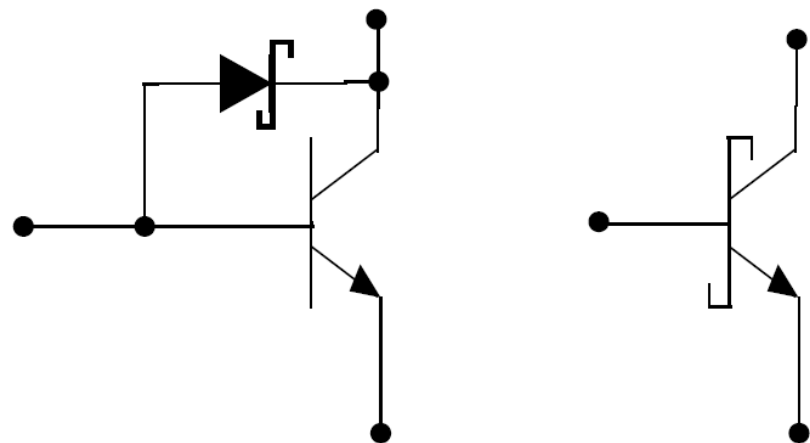

$$V_{BCMax} = V_{\gamma} = 0.5 \text{ V}$$

$$V_{CEMin} = V_{CBMax} + V_{BEMax} = -0.5 + 0.8 = 0.3 \text{ V}$$

	74	74S	74LS	74ALS	74HC
$P_D$ (mW)	10	20	2	1.2	0.025
$t_p$ (ns)	10	3	10	4	10
$P_D t_p$ (pJ)	100	60	20	4.8	0.25

# Famiglie logiche bipolari – ECL (Emitter-Coupled Logic)



# Famiglie logiche bipolari – ECL (Emitter-Coupled Logic)