


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 12 settembre 2017

Esercizio A

$R_1 = 50 \, \Omega$	$R_{10} = 3 \, \text{k}\Omega$
$R_2 = 153 \, \text{k}\Omega$	$R_{11} = 4 \, \text{k}\Omega$
$R_4 = 1 \, \text{k}\Omega$	$R_{12} = 1 \, \text{k}\Omega$
$R_5 = 1.5 \, \text{k}\Omega$	$R_{13} = 20 \, \text{k}\Omega$
$R_6 = 3.2 \, \text{k}\Omega$	$C_1 = 680 \, \text{nF}$
$R_7 = 200 \, \Omega$	$C_2 = 47 \, \text{nF}$
$R_8 = 1.8 \, \text{k}\Omega$	$C_3 = 560 \, \text{pF}$
$R_9 = 18 \, \text{k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \, \text{V}$

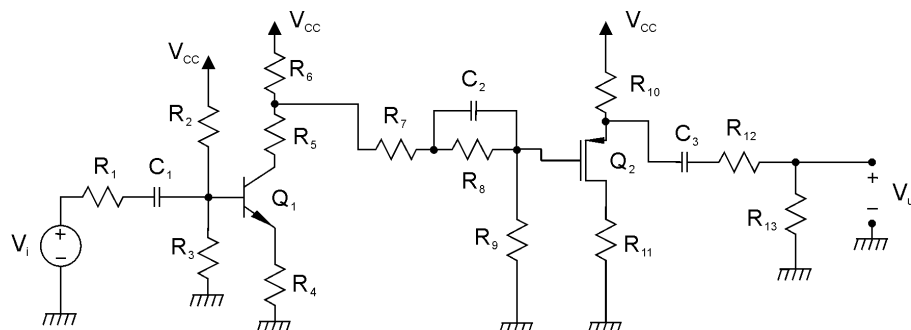

Q_1 è un transistor BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$; Q_2 è un transistor MOS a canale p resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5 \, \text{mA/V}^2$ e $V_T = -1 \, \text{V}$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_3 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul source di Q_2 sia 12 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_2 . (R: $R_3 = 29 \, \text{k}\Omega$)
- 2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , e C_3 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -2.1$)
- 3) (**Solo per 12 CFU**) Determinare la funzione di trasferimento V_U/V_i e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R: $f_{z1} = 0 \, \text{Hz}$, $f_{p1} = 10.34 \, \text{Hz}$, $f_{z2} = 1881.26 \, \text{Hz}$, $f_{p2} = 2039.5 \, \text{Hz}$, $f_{z3} = 0 \, \text{Hz}$, $f_{p3} = 13262.9 \, \text{Hz}$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{B} + \overline{CD})(\overline{A}E + \overline{BD}) + \overline{CD}(A + E) + \overline{B}\overline{C}\overline{E} + \overline{A}BE$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p . Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori. (R: $N=20$)


Esercizio C

$R_1 = 500 \, \Omega$	$R_6 = 4 \, \text{k}\Omega$
$R_2 = 6.5 \, \text{k}\Omega$	$R_7 = 1 \, \text{k}\Omega$
$R_3 = 2 \, \text{k}\Omega$	$C = 10 \, \text{nF}$
$R_4 = 200 \, \Omega$	$V_{CC} = 6 \, \text{V}$
$R_5 = 2 \, \text{k}\Omega$	

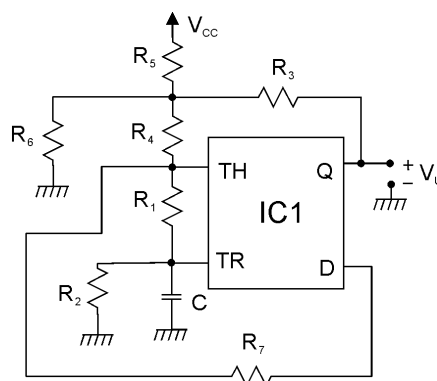

Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6 \, \text{V}$. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: $f = 32261.67 \, \text{Hz}$)

ESERCIZIO A

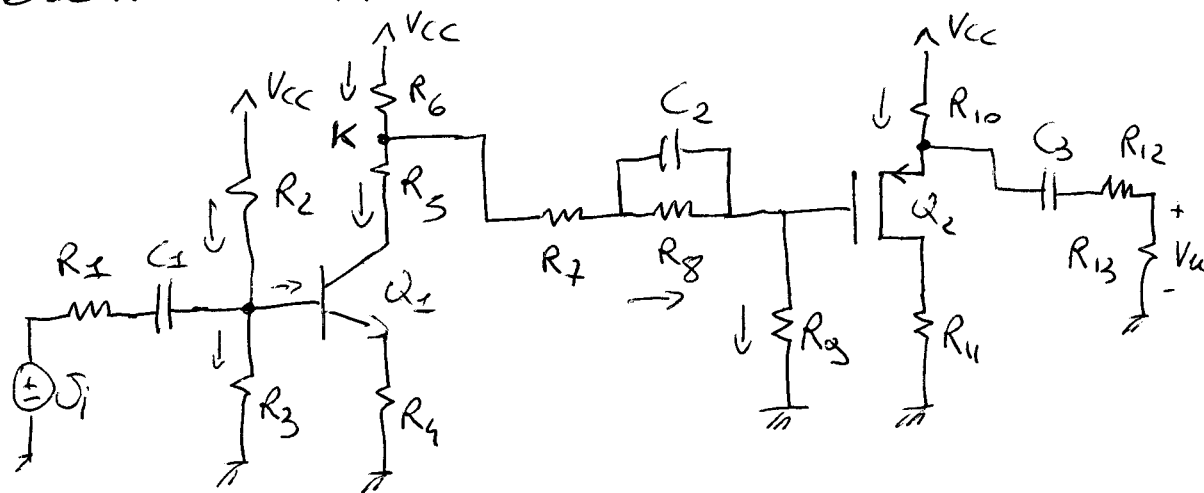

1) CALCOLARE R_3 per $V_{S1} = 12V$

$$I_{D1} = \frac{V_{CC} - V_{S1}}{R_{10}} = 2 \text{ mA} = I_S = I_D \text{ essendo } I_G = 0$$

$$V_{GS} = V_T - \sqrt{\frac{I_D}{K}} = -3V$$

$$V_D = R_{11} I_D = 8V$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 8 - 12 = -4V < V_{GS} - V_T = -3 + 1 = -2V$$

=> h_p SATURAZIONE VERIFICATA

$$g_m = 2K |V_{GS} - V_T| = 2 \times 10^{-3} \frac{A}{V}$$

$$V_G = V_{GS} + V_S = -3 + 12 = +9V$$

$$I_G = \frac{V_G}{R_9} = 0.5 \text{ mA} = I_8$$

$$V_K = V_G + (R_7 + R_8) I_8 = 10V$$

$$I_6 = \frac{V_{CC} - V_K}{R_6} = \frac{18 - 10}{3200} = 2.5 \text{ mA}$$

$$I_S = I_6 - I_8 = 2 \text{ mA} = I_C$$

$$h_p I_B \ll I_C \Rightarrow I_E \approx I_C$$

$$V_E = R_4 I_E = 2V$$

$$V_{C1} = V_C = V_K - R_5 I_C = 7V$$

$$R_1 = 50 \Omega$$

$$R_2 = 153 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_5 = 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_6 = 3.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_7 = 200 \Omega$$

$$R_8 = 1.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_9 = 18 \text{ k}\Omega$$

$$R_{10} = 3 \text{ k}\Omega$$

$$R_{11} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_{12} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_{13} = 20 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = 680 \text{ nF}$$

$$C_2 = 47 \text{ nF}$$

$$C_3 = 560 \text{ pF}$$

$$V_{CC} = 18V$$

$$K = 0.5 \text{ mA/V}^2$$

$$V_T = -1V$$

$$Q_2: \begin{cases} I_D = 2 \text{ mA} \\ V_{DS} = -4V \\ V_{GS} = -3V \\ g_m = 2 \times 10^{-3} \frac{A}{V} \end{cases}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 7 - 2 = 5V$$

Per $I_C = 2mA$ e $V_{CE} = 5V$ ai ha $h_{FE} = 290$, $h_{ie} = 4800\Omega$ e $h_{fe} = 300$

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = 6.8965 \mu A$$


$$V_B = V_E + V_{BE} = 2 + 0.7 = 2.7V$$

$$I_2 = \frac{V_{CC} - V_B}{R_2} = 0.1mA$$

$$I_3 = I_2 \cdot I_B = 9.3103 \times 10^{-5} A$$

$$R_3 = \frac{V_B}{I_3} = \underline{\underline{29000 \Omega}}$$
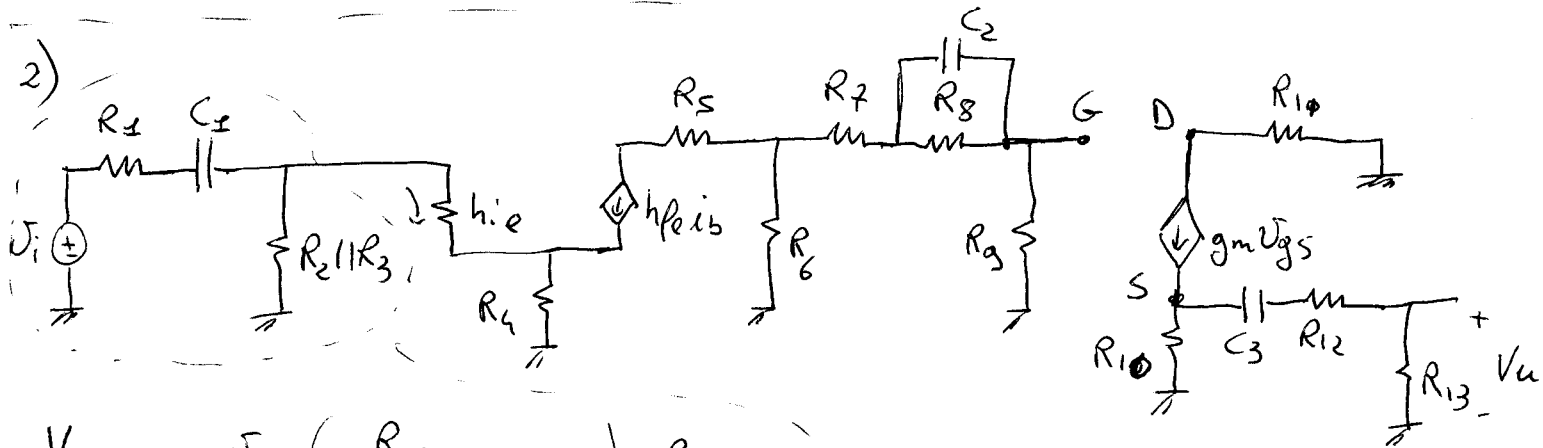
$$Q_1: \begin{cases} I_C = 2mA \\ V_{CE} = 5V \\ h_{FE} = 290 \\ h_{ie} = 4800\Omega \\ h_{fe} = 300 \end{cases}$$



$$V_u = g_m V_{gs} \left(\frac{R_{10}}{R_{10} + R_{12} + R_{13}} \right) \cdot R_{13}$$


$$V_s = (g_m V_{gs}) [R_{10} \parallel (R_{12} + R_{13})]$$

$$V_{gs} = V_g - V_s = \frac{V_g}{1 + g_m [R_{10} \parallel (R_{12} + R_{13})]}$$

$$V_g = (-h_{fe} i_b) \frac{R_6}{R_6 + R_7 + R_9} \cdot R_9$$

$$V_{Th} = (R_{Th} + h_{ie}) i_b + R_4 (h_{fe} + 1) i_b$$
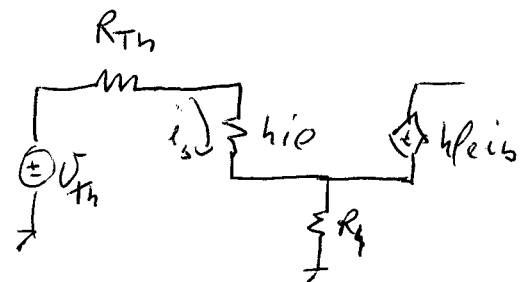
$$i_b = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + h_{ie} + R_4 (h_{fe} + 1)} = V_i \frac{\frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3}}{(R_1 \parallel R_2 \parallel R_3) + h_{ie} + R_4 (h_{fe} + 1)}$$



$$V_{Th} = V_i \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3}$$

$$R_{Th} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3$$

$$V_i = g_m \frac{R_{10} R_{13}}{R_{10} + R_{12} + R_{13}} \cdot \frac{1}{1 + g_m [R_{10} \parallel (R_{12} + R_{13})]} (-h_{fe}) \frac{R_6 R_9}{R_6 + R_7 + R_9}$$

$$= \frac{0.997953}{3.263577 \times 10^{-6}} \cdot \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} \cdot \frac{1}{(R_1 \parallel R_2 \parallel R_3) + h_{ie} + R_4 (h_{fe} + 1)} = -2.10776$$

$$|A_{CB}|_{dB} = 6.476 \text{ dB}$$

3) POLI E ZERI

$$C_1: \underline{f_{z1}} = \underline{\phi \text{ Hz}}$$

$$\underline{f_{p1}} = \frac{1}{2\pi C_1 R_{V1}} = \underline{10.34 \text{ Hz}}$$

$$R_{V1} = R_1 + \left\{ R_2 \parallel R_3 \parallel [h_{ie} + R_4 (h_{fe} + 1)] \right\} = 22629.06 \Omega$$

$$C_2: \underline{f_{z2}} = \frac{1}{2\pi C_2 R_8} = \underline{1881.26 \text{ Hz}}$$

$$\underline{f_{p2}} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{V2}} = \underline{2039.50 \text{ Hz}}$$

$$R_{V2} = R_8 \parallel (R_7 + R_6 + R_9) = 1660.34 \Omega$$




$$C_3: \underline{f_{z3}} = \underline{\phi \text{ Hz}}$$

$$\underline{f_{p3}} = \frac{1}{2\pi C_3 R_{V3}} = \underline{13262.91 \text{ Hz}}$$

$$R_{V3} = \left(\frac{1}{g_m} \parallel R_{10} \right) + R_{12} + R_{13} = 21428.57 \Omega$$

$$\begin{aligned}
 Y &= (\bar{B} + \bar{C}\bar{D})(\bar{A}E + \bar{B}D) + \bar{C}\bar{D}(\bar{A} + E) + \bar{B}\bar{C}\bar{E} + \bar{A}BE = \\
 &= (\bar{B} + \bar{C} + \bar{D})(\bar{A}E + \bar{B}D) + (\bar{C} + \bar{D})(\bar{A}E) + \bar{B}\bar{C}\bar{E} + \bar{A}BE = \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{E} + \bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{C}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{D}E + \cancel{\bar{B}\bar{D}D} + \bar{A}\bar{C}\bar{E} + \bar{A}\bar{D}E + \bar{B}\bar{C}\bar{E} + \bar{A}BE = \\
 &= \bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{E} + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}\bar{E} = \\
 &= \bar{B}(D + \bar{C}\bar{E}) + \bar{A}(E + \bar{C} + \bar{D})
 \end{aligned}$$
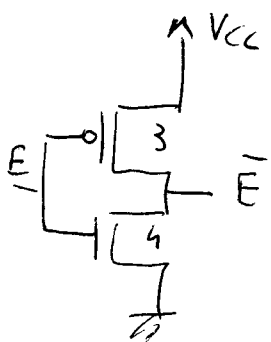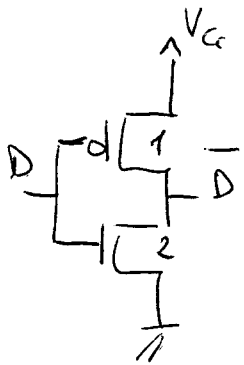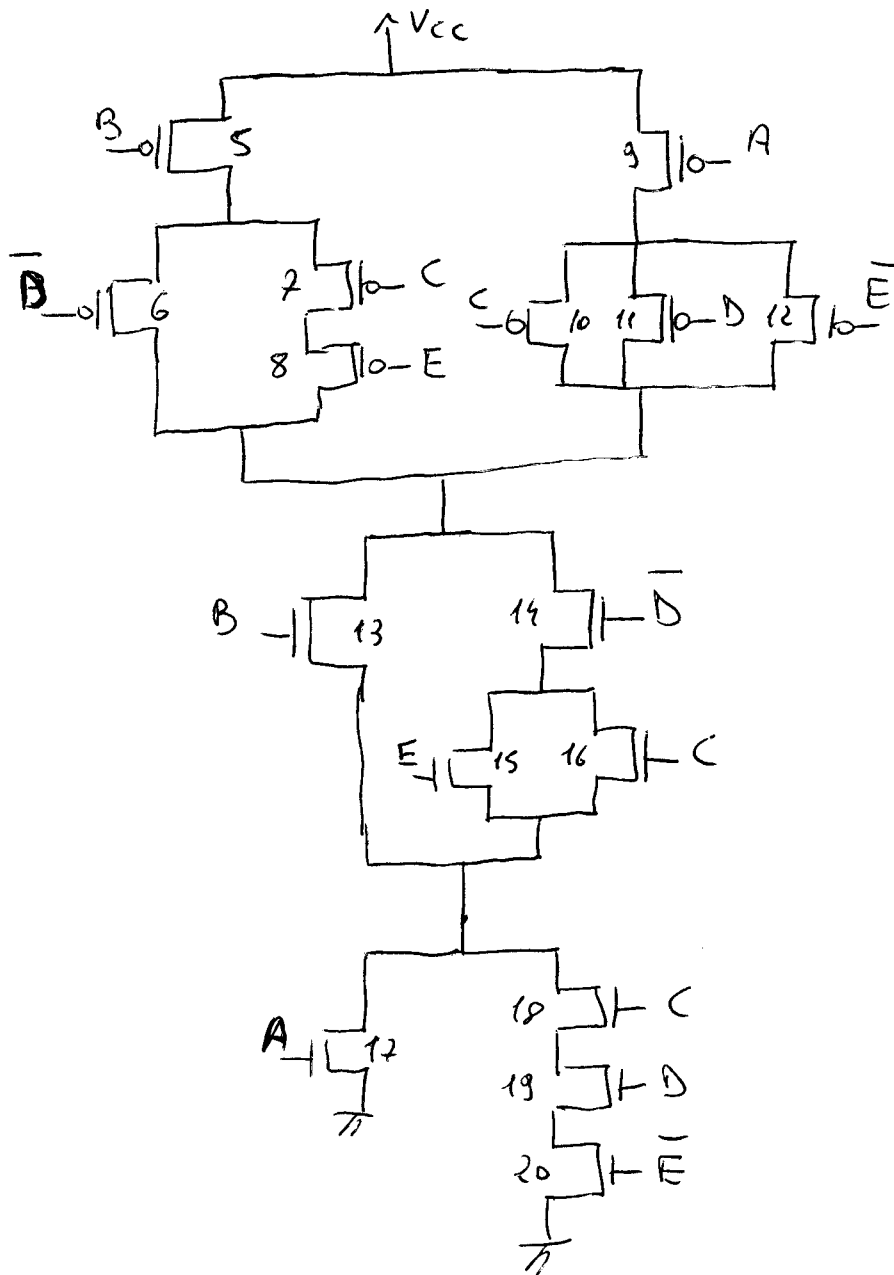
$$\begin{aligned}
 N. \text{ MOS} &= 8 \times 2 + 2 \times 2 = \\
 &= 20
 \end{aligned}$$



(5)

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \left(\frac{W}{L}\right)_3 = p = 5 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{INVERTER DI BASE} \\ \left(\frac{W}{L}\right)_2 = \left(\frac{W}{L}\right)_4 = n = 2 \end{array} \right.$$

1) PUN

$$Q_5 - Q_7 - Q_8$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 3p = 15 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{5,7,8} = 15$$

$$Q_5 - Q_6$$

$$\frac{1}{y} + \frac{1}{3p} = \frac{1}{p} \Rightarrow y = \frac{3}{2}p = 7.5 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_6 = 7.5$$

$$Q_9 - Q_{10}; Q_9 - Q_{11}; Q_9 - Q_{12}$$

$$\frac{1}{z} + \frac{1}{z} = \frac{1}{p} \Rightarrow z = 2p = 10 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{9,10,11,12} = 10$$

2) PDN

$$\begin{array}{l} Q_{14} - Q_{16} - Q_{18} - Q_{19} - Q_{20} \\ Q_{14} - Q_{15} - Q_{18} - Q_{19} - Q_{20} \end{array} \quad \int \text{IMPOSSIBILI (D-D; E-E)}$$


$$Q_{13} - Q_{18} - Q_{19} - Q_{20}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{n} \Rightarrow x = 4n = 8 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{13,18,19,20} = 8$$

$$Q_{14} - Q_{15} - Q_{17}$$


$$Q_{14} - Q_{16} - Q_{17}$$
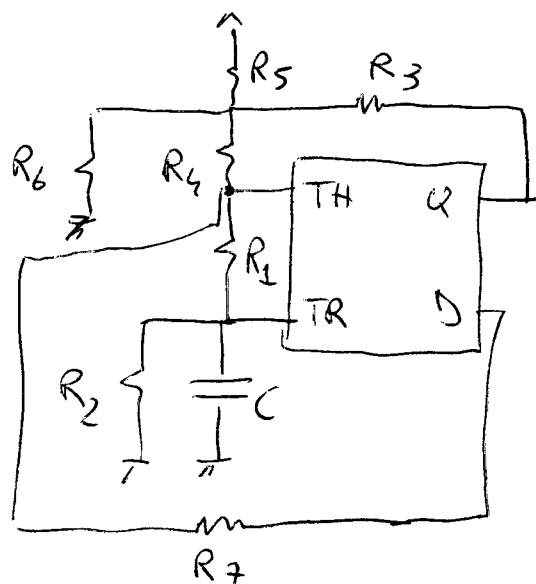
$$\frac{1}{y} + \frac{1}{y} + \frac{1}{y} = \frac{1}{n} \Rightarrow y = 3n = 6 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{14,15,16,17} = 6$$




$$\begin{aligned} R_1 &= 500 \Omega \\ R_2 &= 6.5 \text{ k}\Omega \\ R_3 &= 2 \text{ k}\Omega \\ R_4 &= 200 \Omega \\ R_5 &= 2 \text{ k}\Omega \\ R_6 &= 4 \text{ k}\Omega \\ R_7 &= 1 \text{ k}\Omega \\ C &= 10 \text{ nF} \end{aligned}$$

1) $Q = 1$
 $D = HI$

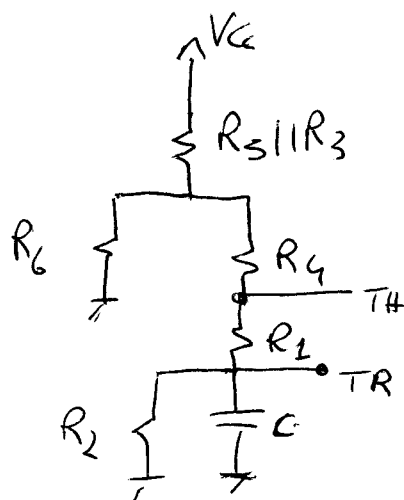

\Rightarrow

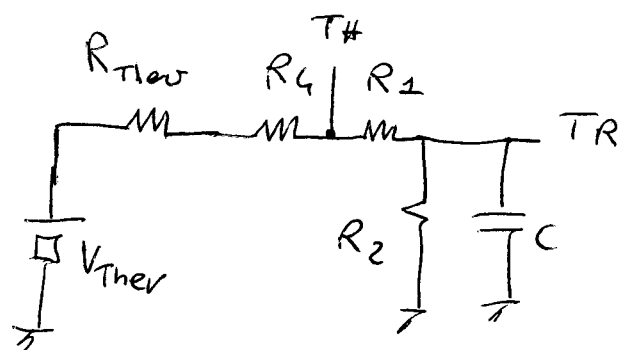

$$\underline{V_{i1}} = \frac{1}{3} V_{CC} = \underline{2V}$$

$$\underline{V_{f1}} = V_{Thev} \frac{R_2}{R_{Thev} + R_4 + R_1 + R_2} = \underline{3.9V}$$

$$V_{TH} = \frac{2}{3} V_{CC} = 4V$$

$$I_{R1} = \frac{V_{Thev} - V_{TH}}{R_{Thev} + R_4} = 0.8 \text{ mA}$$

$$\underline{V_{cor1}} = V_{TH} - R_1 I_{R1} = \underline{3.6V}$$

$$R_{V1} = R_2 \parallel [R_1 + R_4 + R_{Thev}] = 1218.75 \Omega$$

$$\tau_1 = C_1 R_{V1} = 12.1875 \mu s$$

$$T_1 = \tau_1 \ln \left[\frac{V_{i1} - V_{f1}}{V_{cor1} - V_{f1}} \right] = 22.436 \mu s$$

$$V_{Thev} = V_{CC} \frac{R_6}{R_6 + R_5 \parallel R_3} = 4.8V$$



$$R_{Thev} = R_3 \parallel R_5 \parallel R_6 = 800 \Omega$$

$$V_{i1} < V_{cor1} < V_{f1}$$

$$2 < 3.6 < 3.9 \quad \underline{OK}$$

$$Q = \phi$$

$$D = \phi$$

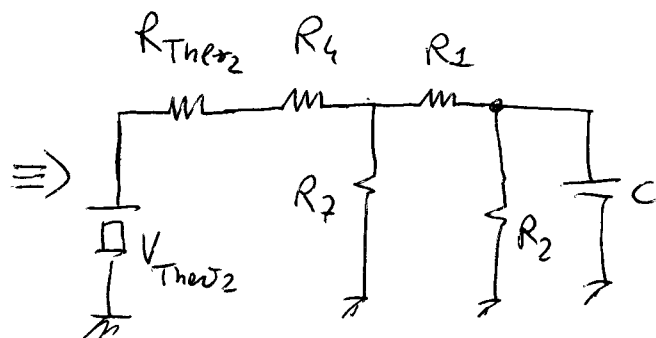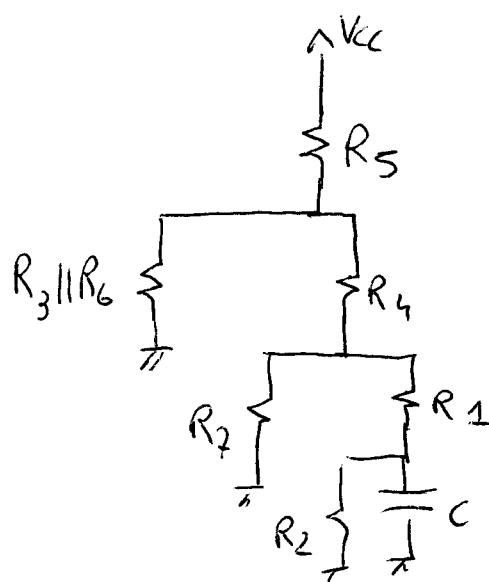

$$V_{i2} = V_{con1} = 3.6V$$

$$V_{con2} = V_{i1} = 2V$$

$$V_{f2} = V_{Thev2} \frac{1}{R_{Thev2} + R_4 + R_2 \parallel (R_1 + R_2)} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_2} = 1.04V$$

$$V_{Thev2} = V_{cc} \frac{R_6 \parallel R_3}{(R_6 \parallel R_3) + R_5} = 2.4V$$

$$R_{Thev2} = R_3 \parallel R_6 \parallel R_5 = 800 \Omega$$

$$V_{i2} > V_{con2} > V_{f2}$$

$$3.6 > 2 > 1.04 \quad OK$$

$$R_{v2} = R_2 \parallel \left\{ R_1 + \left[R_2 \parallel (R_4 + R_{Thev2}) \right] \right\} = 866.6 \Omega$$

$$\tau_2 = 8.6 \mu s$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \left(\frac{V_{i2} - V_{f2}}{V_{con2} - V_{f2}} \right) = 8.50 \mu s$$

$$T = T_1 + T_2 = 30.9965 \mu s$$

$$f = \frac{1}{T} = \underline{\underline{32261.67 \text{ Hz}}}$$

(7)