 


Esercizio 1

Descrivere e sintetizzare un *moltiplicatore ad 1 cifra in base 4 per interi in complemento alla radice*. Effettuare la sintesi a costo minimo delle uscite in forma SP. Individuare, classificare ed eliminare eventuali alee del 1° ordine. Calcolare il costo a porte della realizzazione priva di alee.

Soluzione

L'uscita di un moltiplicatore ad 1x1 cifra sta su 2 cifre in base 4. Ciascuna cifra in base 4 è codificata da due variabili logiche. La rete da sintetizzare è pertanto quella di figura, con 4 ingressi e 4 uscite.



L'intervallo di rappresentabilità per gli interi in complemento alla radice in base 4 su una cifra va da -2 a +1. Pertanto, la rete da sintetizzare è riassunta nella tabella sottostante, che ne include anche la mappa di Karnaugh (terza riga di ogni casella, in nero):

			0	+1	-1	-2	x		
			0	1	3	2	X		
			00	01	11	10	x ₁ x ₀		
0	0	00	0 0 0000	0 0 0000	0 0 0000	0 0 0000			
		+1	1	01	0 0 0000	01 33 0001	-1 33 1111	-2 32 1110	
		-1	3	11	0 0 0000	-1 33 1111	+1 01 0001	+2 02 0010	
		-2	2	10	0 0 0000	-2 32 1110	+2 02 0010	+4 10 0100	
y	Y		z ZhZl z ₃ z ₂ z ₁ z ₀						

La sintesi a costo minimo in forma SP è la seguente:

$$z_3 = x_1 \cdot \overline{y_1} \cdot y_0 + y_1 \cdot \overline{x_1} \cdot x_0$$


$$z_2 = x_1 \cdot \overline{y_1} \cdot y_0 + y_1 \cdot \overline{x_1} \cdot x_0 + x_1 \cdot \overline{x_0} \cdot y_1 \cdot \overline{y_0}$$

$$z_1 = x_1 \cdot \overline{y_1} \cdot y_0 + y_1 \cdot \overline{x_1} \cdot x_0 + x_0 \cdot y_1 \cdot \overline{y_0} + y_0 \cdot x_1 \cdot \overline{x_0}$$

$$z_0 = x_0 \cdot y_0$$

La realizzazione di costo minimo è priva di alee del 1° ordine. Il costo a porte totale è pari a 9, in quanto gli implicantti usati per la sintesi di z_3 possono essere utilizzati per la sintesi di z_2, z_1 .

Esercizio 2

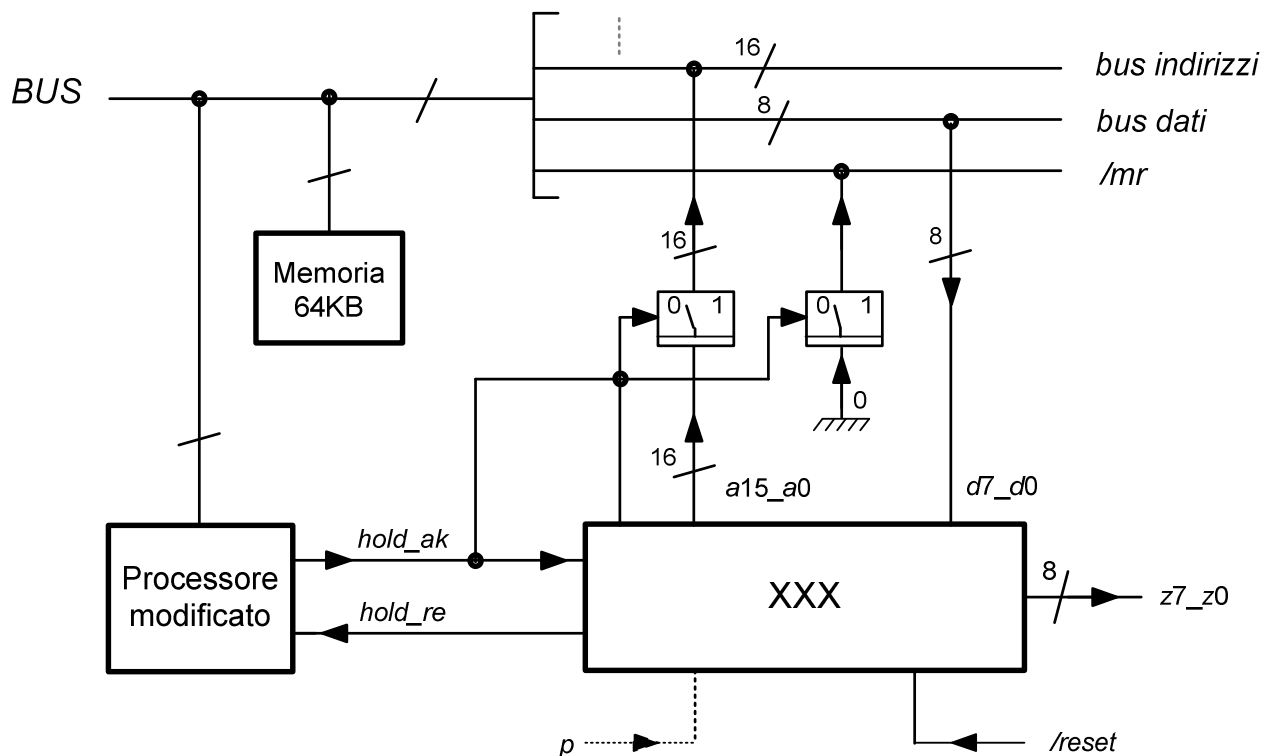

Il processore visto a lezione è stato modificato nel seguente modo:

- 1) Indirizza una memoria lineare da 64Kbyte
- 2) Anche i piedini che ne permettono il collegamento al bus indirizzi e al bus per il comando di lettura in memoria sono supportati da porte a tre stati, cosicché il processore può isolarsi completamente anche da questi fasci di fili ponendo tali porte in alta impedenza;
- 3) È stata aggiunta la variabile di ingresso *hold_re* e la variabile di uscita *hold_ak*;
- 4) Quando *hold_re* viene messa a 1 dalle circuiterie esterne, il processore si **blocca**, cioè si isola dal bus dati, dal bus indirizzi e dal bus per il comando di lettura in memoria, non compie alcuna evoluzione e notifica ciò ponendo *hold_ak* a 1; quando *hold_re* viene riportato a 0 il processore si **sblocca**, cioè rimuove il suo isolamento, notifica ciò ponendo *hold_ak* a 0 e riprende la sua normale evoluzione.

Descrivere e sintetizzare l'Unità XXX in modo che essa, partendo dalla condizione di reset iniziale emetta tramite *z7_z0* il contenuto della memoria **ad un ritmo di un byte ogni 20 cicli di clock**. Per **ogni accesso** alla memoria, XXX si preoccupa di bloccare il processore e di sbloccarlo quando ha finito il ciclo di lettura del byte. Come si vede dalla Figura, quando *hold_ak* vale 0, l'Unità XXX non carica il bus.

Ipotesi semplificative: Si consideri il processore molto più veloce di XXX per cui il tempo in cui esso risponde ai segnali che gli giungono tramite *hold_re* è di pochi cicli del clock di XXX. Si consideri anche la memoria sufficientemente veloce da non richiedere cicli di wait. Si considerino pertanto 20 cicli di clock ampiamente sufficienti a XXX per effettuare tutte le operazioni richieste per la lettura e l'emissione di un byte.

Soluzione

```
module XXX(data,address,hold_re,hold_ak,z7_z0,p,reset_);
  input      p,reset_;
  input  [7:0] data;
  output [15:0] address;

  output      hold_re;
  input      hold_ak;
  output [7:0] z7_z0;

  reg [15:0] MAR; assign address=MAR;
  reg      HOLD_RE; assign hold_re=HOLD_RE;
  reg [7:0] OUT; assign z7_z0=OUT;
  reg [7:0] MBR;
  reg [3:0] COUNT;

  reg [1:0] STAR; parameter S0=0,S1=1,S2=2,S3=3;
  parameter Num_Periodi=10;

  always @(posedge p or negedge reset_)
    if (reset_==0) begin=0; MAR=0; COUNT=Num_Periodi; STAR<=S0; end
    else #3
      casex(STAR)
        S0: begin COUNT<=COUNT-1; HOLD_RE<=1; STAR<=(hold_ak==0)?S0:S1; end
        S1: begin COUNT<=COUNT-1; MBR<=data; HOLD_RE<=0; MAR<=MAR +1; STAR<=S2; end
        S2: begin COUNT<=COUNT-1; STAR<=(hold_ak==1)?S2:S3; end
        S3: begin COUNT<=(COUNT==1)?Num_Periodi:(COUNT-1); OUT<=(COUNT==1)?MBR:OUT;
              STAR<=(COUNT==1)?S0:S3; end
      endcase
endmodule
```