


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 20 luglio 2017

Esercizio A

$R_1 = 50 \Omega$	$R_{11} = 500 \Omega$
$R_2 = 8 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 10 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 10 \text{ k}\Omega$	$R_{13} = 1.5 \text{ k}\Omega$
$R_4 = 20 \text{ k}\Omega$	$C_1 = 1 \mu\text{F}$
$R_5 = 8 \text{ k}\Omega$	$C_2 = 8.2 \text{ nF}$
$R_7 = 500 \Omega$	$C_3 = 5.6 \text{ nF}$
$R_8 = 24 \text{ k}\Omega$	$C_4 = 100 \text{ nF}$
$R_9 = 6 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$
$R_{10} = 4 \text{ k}\Omega$	

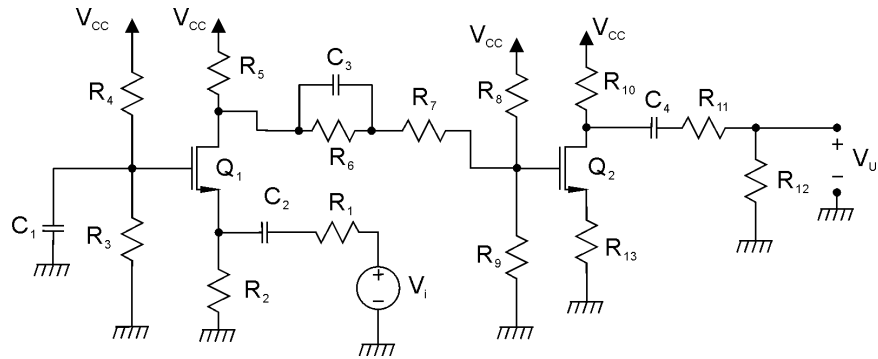

Q_1 e Q_2 sono transistori MOS a canale n resistivi, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5 \text{ mA/V}^2$ e $V_T = 1 \text{ V}$;

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_6 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di Q_2 sia 10 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificarne la saturazione. (R: $R_6 = 7500 \Omega$)
- 2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , C_3 e C_4 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -3.77$)
- 3) (**Solo per 12 CFU**) Determinare la funzione di trasferimento V_U/V_i e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R: $f_{z1}=f_{p1}$; $f_{z2}=0 \text{ Hz}$; $f_{p2}=20672 \text{ Hz}$; $f_{z3}=3789 \text{ Hz}$; $f_{p3}=5926 \text{ Hz}$; $f_{z4}=0 \text{ Hz}$; $f_{p4}=110 \text{ Hz}$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = \overline{AD} (\overline{B}C + \overline{C}E) + C(A\overline{B} + \overline{A}E) + \overline{B}D$$


Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.

Esercizio C

$R_1 = 200 \Omega$	$R_5 = 24.16 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 5 \text{ k}\Omega$	$R_6 = 1 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 50 \Omega$	$C = 940 \text{ pF}$
$R_4 = 800 \Omega$	$V_{CC} = 6 \text{ V}$

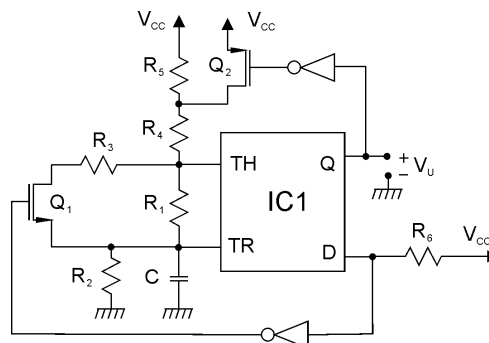

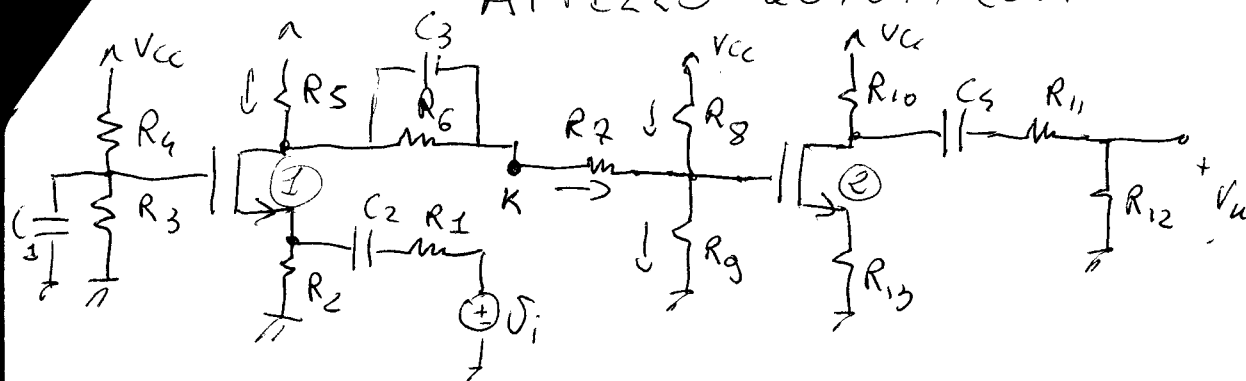Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6 \text{ V}$, Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = 1 \text{ V}$ e Q_2 una $R_{on} = 0$ e $V_T = -1 \text{ V}$, gli inverter sono ideali. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: $f = 242027 \text{ Hz}$)



- $R_1 = 50 \Omega$
- $R_2 = 8 \text{ k}\Omega$
- $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$
- $R_4 = 20 \text{ k}\Omega$
- $R_5 = 8 \text{ k}\Omega$
- $R_7 = 500 \Omega$
- $R_8 = 24 \text{ k}\Omega$
- $R_9 = 6 \text{ k}\Omega$
- $R_{10} = 4 \text{ k}\Omega$
- $R_{11} = 500 \Omega$
- $R_{12} = 10 \text{ k}\Omega$
- $R_{13} = 1.5 \text{ k}\Omega$
- $C_1 = 1 \mu\text{F}$
- $C_2 = 8.2 \text{ nF}$
- $C_3 = 5.6 \text{ nF}$
- $C_4 = 100 \text{ nF}$
- $V_{CC} = 18 \text{ V}$
- $K_1 = K_2 = 0.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$

Det R_6 per $V_{D2} = 10 \text{ V}$

$$I_{D2} = \frac{V_{CC} - V_{D2}}{R_{10}} = 2 \text{ mA}$$

$$I_{G2} = 0 \Rightarrow I_{S2} = I_{D2} = 2 \text{ mA}$$

$$V_{S2} = I_{S2} \cdot R_{13} = 3 \text{ V}$$

$$\text{hp: } Q_2 \text{ SATURO} \Rightarrow I_{D2} = K_2 (V_{GS2} - V_{T2})^2$$

$$\Rightarrow V_{GS2} = V_{T2} + \sqrt{\frac{I_{D2}}{K_2}} = 3 \text{ V}$$

$$V_{DS2} = 18 - 3 = 15 \text{ V} > V_{GS2} - V_{T2} = 2 \text{ V} \Rightarrow \text{hp SATO OK}$$

$$V_{G2} = V_{GS2} + V_{S2} = 3 + 3 = 6 \text{ V}$$

$$I_{G2} = \frac{V_{CC} - V_{G2}}{R_8} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_{G2} = \frac{V_{G2}}{R_9} = 1 \text{ mA}$$

$$I_7 = I_{G2} - I_{G1} = 0.5 \text{ mA}$$

$$V_K = V_{G2} + R_1 I_7 = 6.25 \text{ V}$$

$$V_{G1} = \frac{V_{CC} R_3}{R_3 + R_4} = 6 \text{ V}$$

$$\text{hp: } Q_1 \text{ SATURO} \Rightarrow I_{D1} = K_1 (V_{GS1} - V_{T1})^2$$

$$I_{D1} = K_1 (V_{G1} - R_2 I_{D1} - V_{T1})^2 = 0.5 \times 10^{-3} (6 - 8 \times 10^3 I_{D1} - 1)^2 =$$

$$= 0.5 \times 10^{-3} (5 - 8 \times 10^3 I_{D1})^2 =$$

$$= (0.5 \times 10^{-3} (25 + 64 \times 10^6 I_{D1}^2 - 80 \times 10^3 I_{D1}))$$

$$Q_2: \begin{cases} I_{D2} = 2 \text{ mA} \\ V_{DS2} = 15 \text{ V} \\ V_{GS2} = 3 \text{ V} \\ g_{m2} = 2 \times 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}} \end{cases}$$

(2)

$$V_{S1} = 12.5 \times 10^{-3} + 32 \times 10^3 I_{D1}^2 - 40 I_{D1}$$

$$(32 \times 10^3) I_{D1}^2 - 41 I_{D1} + 12.5 \times 10^{-3} = 0$$

$$I_{D1} = \frac{41 \pm \sqrt{41^2 - 4 \cdot 32 \times 10^3 \cdot 12.5 \times 10^{-3}}}{2 \cdot 64 \times 10^3} = \frac{41 \pm 9}{64 \times 10^3} = \begin{cases} 0.78125 \text{ mA} \\ 0.5 \text{ mA} \end{cases}$$

For $I_{D1} = 0.78125 \text{ mA}$ & $V_{S1} = 6.25 \Rightarrow V_{GS1} = -0.25 < V_T \Rightarrow$ ^{NOV} ACC.

$$I_{D1} = 0.5 \text{ mA}$$

$$V_{S1} = R_2 I_{D1} = 4 \text{ V}$$

$$V_{GS1} = 6 - 4 = 2 \text{ V} > V_T \text{ sol. OK}$$

$$I_S = I_{D1} + I_7 = 1 \text{ mA}$$


$$V_{D1} = V_{CC} - R_5 I_S = 10 \text{ V}$$

$$V_{DS1} = 10 - 4 = 6 \text{ V} > V_{GS1} - V_{T1} = 1 \text{ V} \Rightarrow \text{hp. SATURO OK}$$

$$R_6 = \frac{V_{D1} - V_K}{I_7} = 7500 \Omega$$

$$g_{m1} = 2K_1 (V_{GS1} - V_{T1}) = 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}}$$
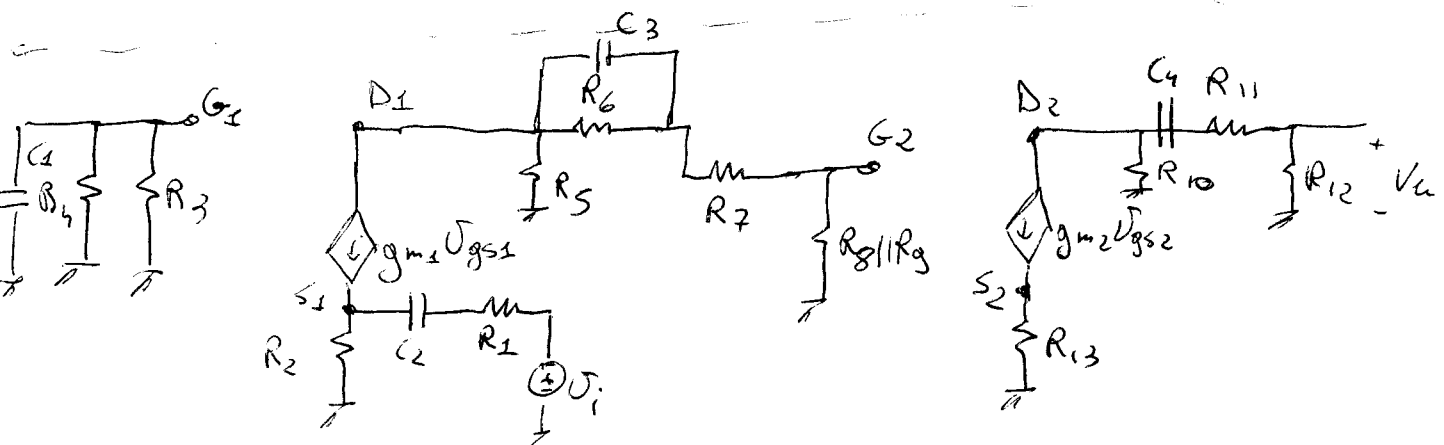
$$Q_1: \begin{cases} I_{D1} = 0.5 \text{ mA} \\ V_{DS1} = 6 \text{ V} \\ V_{GS1} = 2 \text{ V} \\ g_{m1} = 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}} \end{cases}$$



$$V_u = (-g_{m2} \bar{V}_{gs2}) \frac{R_{10}}{R_{10} + R_{11} + R_{12}} \cdot R_{12}$$

$$V_{S2} = R_{13} g_{m2} \bar{V}_{gs2}$$

$$V_{gs2} = V_{g2} - g_{m2} R_{13} \bar{V}_{gs2} \Rightarrow \bar{V}_{gs2} = \frac{V_{g2}}{1 + g_{m2} R_{13}}$$

$$V_{GS} = (-g_{m1} V_{GS1}) \frac{R_5 \cdot (R_8 \parallel R_9)}{R_5 + R_7 + R_8 \parallel R_9}$$

$$V_{GS} = 0$$

$$V_{GS1} = V_i \frac{1}{R_1 + (R_2 \parallel \frac{1}{g_{m1}})} \cdot (R_2 \parallel \frac{1}{g_{m1}}) = V_i \frac{R_2 \cdot \frac{1}{g_{m1}}}{R_2 + \frac{1}{g_{m1}}} = V_i \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{g_{m1}}}$$

$$= V_i \frac{R_2}{(1 + g_{m1} R_2) R_1 + R_2} = V_i \frac{R_2}{R_2 + R_1 (1 + g_{m1} R_2)}$$

$$\frac{V_{out}}{V_i} = (-g_{m2}) \frac{R_{10} R_{12}}{R_{10} + R_{11} + R_{12}} \cdot \frac{1}{1 + g_{m2} R_{13}} \cdot (-g_{m1}) \frac{R_5 \cdot (R_8 \parallel R_9)}{R_5 + R_7 + R_8 \parallel R_9} \cdot (-) \frac{R_2 \parallel \frac{1}{g_{m1}}}{R_1 + (R_2 \parallel \frac{1}{g_{m1}})} =$$

$$= 3.77 \quad (|A_{v0}|_{dB} = 11.52)$$

$C_1: f_{c1} = f_{p1}$

$C_2: f_{c2} = \phi \text{ Hz}$

$$f_{p2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{V2}} = 20672.46 \text{ Hz}$$

$$R_{V2} = R_1 + (R_2 \parallel \frac{1}{g_{m1}}) = 938.8 \Omega$$

$C_3: f_{c3} = \frac{1}{2\pi C_3 R_6} = 3789.4 \text{ Hz}$

$$f_{p3} = \frac{1}{2\pi C_3 R_{V3}} = 5926.285 \text{ Hz}$$

$$R_{V3} = R_6 \parallel [R_5 + R_7 + R_8 \parallel R_9] = 4795.673 \Omega$$




$C_4: f_{c4} = \phi \text{ Hz}$

$$f_{p4} = \frac{1}{2\pi C_4 R_{V4}} = 109.76 \text{ Hz}$$

$$R_{V4} = R_{10} + R_{11} + R_{12} = 14500 \Omega$$


$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{A} \overline{D} (\overline{B} C + \overline{C} \overline{E}) + C (A \overline{B} + \overline{A} \overline{E}) + \overline{B} D = \\
 &= (\overline{A} + \overline{D}) (\overline{B} C + \overline{C} \overline{E}) + A \overline{B} C + \overline{A} C \overline{E} + \overline{B} D = \\
 &= \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} \overline{C} \overline{E} + \overline{B} C \overline{D} + \overline{C} \overline{D} \overline{E} + A \overline{B} C + \overline{A} C \overline{E} + \overline{B} D = \\
 &= \overline{B} C (\overline{A} + A + \overline{D}) + \overline{A} \overline{E} (\overline{C} + C) + \overline{C} \overline{D} \overline{E} + \overline{B} D = \\
 &= \overline{B} C + \overline{A} \overline{E} + \overline{C} \overline{D} \overline{E} + \overline{B} D = \\
 &= \overline{B} (C + D) + \overline{E} (\overline{A} + \overline{D} \overline{E})
 \end{aligned}$$

N MOSFET = 18

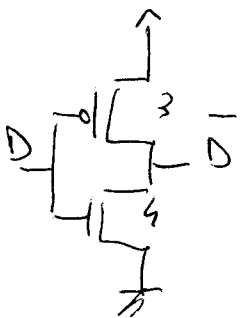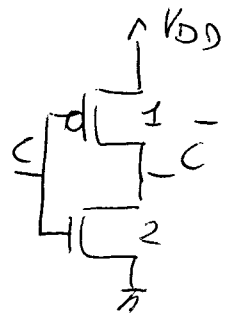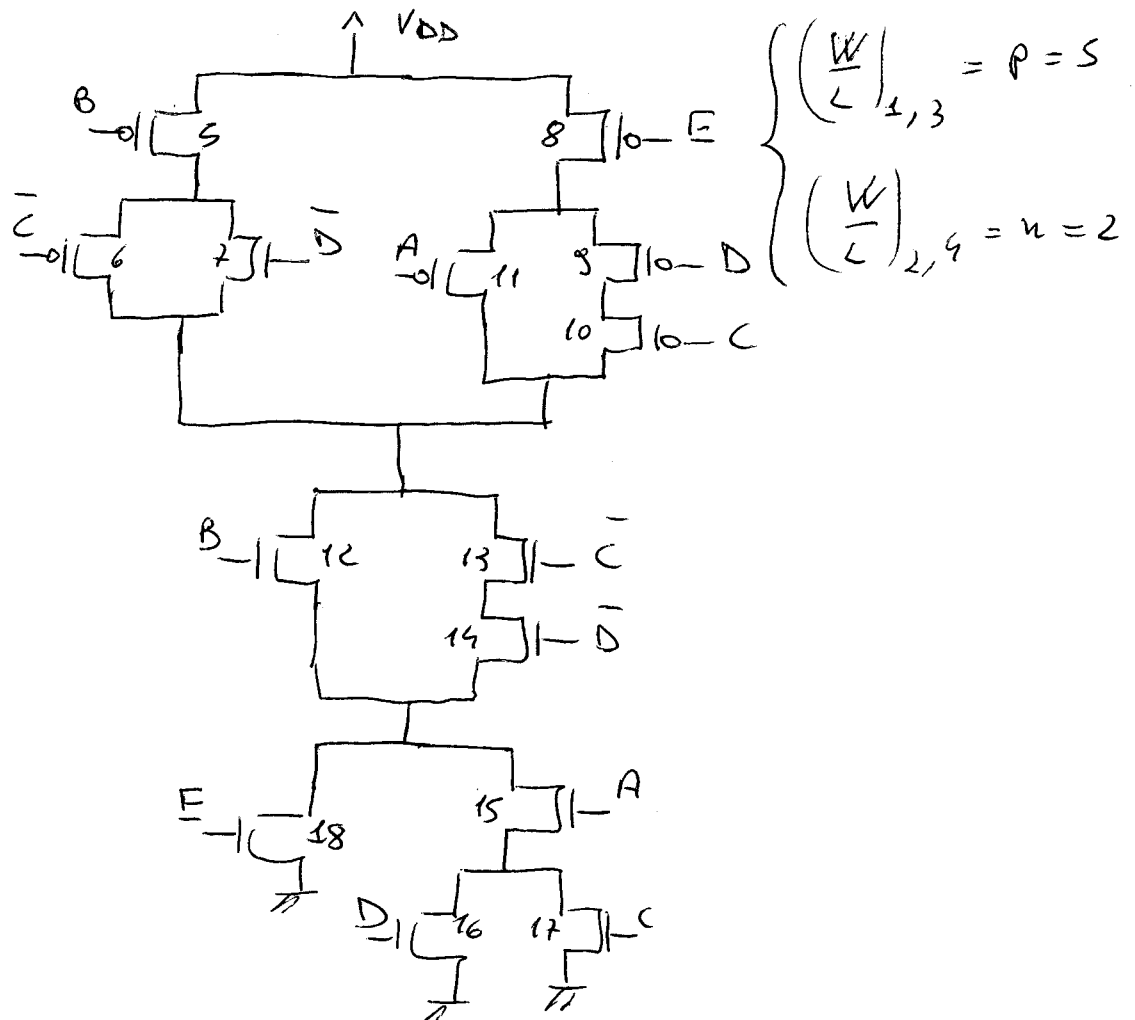

PUN: $Q_8 - Q_9 - Q_{10} \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{8,9,10} = 3p = 15$
 $Q_8 - Q_{11} : \frac{1}{x} + \frac{1}{3p} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 1.5p = 7.5$
 $\left. \begin{matrix} Q_5 - Q_6 \\ Q_5 - Q_7 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{5,6,7} = 2p = 10$

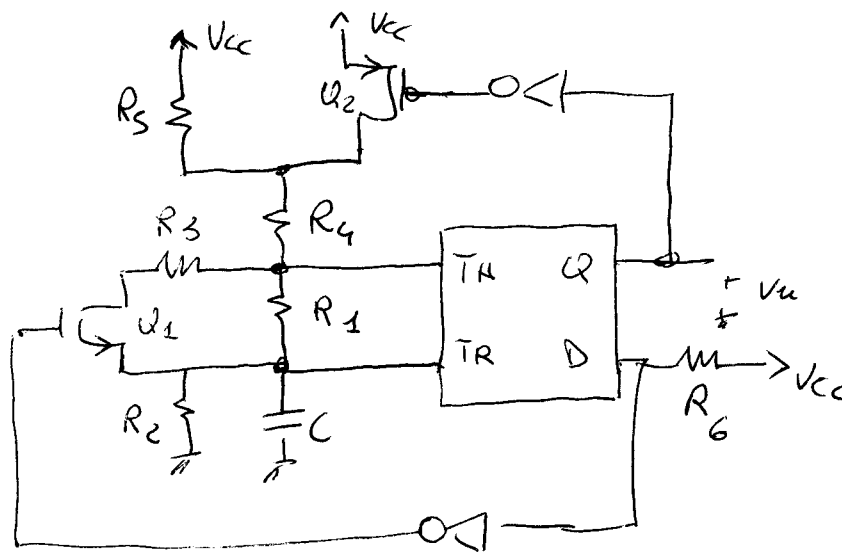
PBN:
 $Q_{13} - Q_{14} - Q_{15} - Q_{16}$ IMPOSSIBILE
 $Q_{13} - Q_{14} - Q_{15} - Q_{17}$ IMPOSSIBILE
 $\left. \begin{matrix} Q_{12} - Q_{15} - Q_{12} \\ Q_{12} - Q_{15} - Q_{16} \\ Q_{13} - Q_{14} - Q_{18} \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{12,13,14,15,16,17,18} = 3n = 6$



$$\begin{aligned} R_1 &= 200 \Omega \\ R_2 &= 5 k\Omega \\ R_3 &= 50 \Omega \\ R_4 &= 800 \Omega \\ R_5 &= 24.16 k\Omega \\ R_6 &= 1 k\Omega \\ C &= 940 pF \\ V_{CC} &= 6V \end{aligned}$$

-1st FASE:
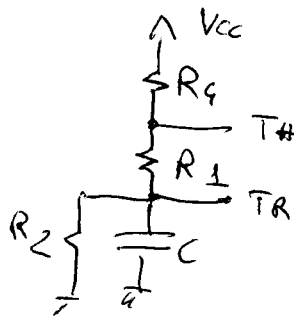
$$\begin{aligned} Q &= 1 \quad \left\{ \begin{aligned} V_{G1} &= 0V & V_{S1} &\geq 2V & V_{GS1} &\geq 2V \Rightarrow Q_1 \text{ OFF} \\ D &= HI \quad V_{G2} &= 0V & V_{S2} &= 6V & V_{GS2} &= -6V < V_{T2} = -1V \Rightarrow Q_2 \text{ ON} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} V_{i1} &= 2V \\ V_{f1} &= V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = 5V \end{aligned}$$

$$V_{TH} = 4V$$

$$I_1 = \frac{V_{CC} - V_{TH}}{R_4} = 2.5 mA$$

$$V_{COR1} = V_{TH} - R_1 I_1 = 3.5V$$

$$V_{i1} < V_{COR1} < V_{f1}$$

$$2V < 3.5V < 5V \Rightarrow OK$$

$$R_{VC} = R_2 \parallel [R_1 + R_4] = 833.3 \Omega$$

$$\tau_1 = R_{VC} \cdot C = 7.83 \times 10^{-7} s$$


$$T_1 = \tau_1 \ln \left(\frac{V_{i1} - V_{f1}}{V_{COR1} - V_{f1}} \right) = 5.42965 \times 10^{-7} s$$

FASE

$Q = \phi$
 $D = \phi$

$$V_{G1} = 6V \quad V_{S1} \leq V_{con1} = 3.5V \Rightarrow V_{GS1} \geq 2.5V \Rightarrow Q_1 \text{ ON}$$
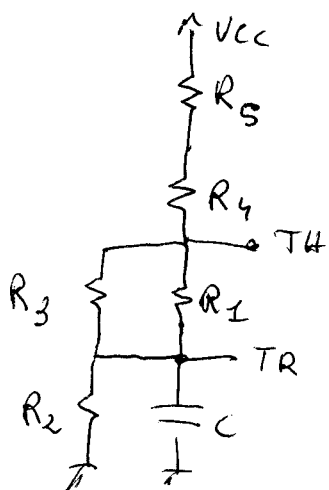
$$V_{G2} = 6V \quad V_{S2} = 6V \Rightarrow V_{GS2} = \phi V > V_{T2} \Rightarrow Q_2 \text{ OFF}$$



$$V_{i2} = V_{con1} = 3.5V$$

$$V_{th2} = V_{i1} = 2V$$

$$V_{f2} = V_{cc} \frac{R_2}{R_4 + R_5 + (R_1 || R_3) + R_2} = 1V$$

$$V_{i2} > V_{con2} > V_{f2}$$

$$3.5V > 2V > 1V$$

$$3.5V > 2V > 1V \quad \text{OK}$$

$$R_{v2} = R_2 || [(R_1 || R_3) + R_4 + R_5] = 4166.6 \Omega$$

$$\tau_2 = R_{v2} \cdot C = 3.916 \mu s$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \left(\frac{V_{i2} - V_{f2}}{V_{con2} - V_{f2}} \right) = 3.58880 \mu s$$

$$T = T_1 + T_2 = 4.13177 \mu s$$

$$f = \frac{1}{T} = 242026.99 \text{ Hz}$$