 


**Esercizio 1.** Si consideri il seguente sistema




Descrivere e sintetizzare (utilizzando elementi neutri di ritardo come meccanismi di marcatura) la rete sequenziale asincrona RA in modo tale che la variabile  $q$  commuti ogni qual volta si presenta in ingresso al sistema lo stato  $x_1x_0 = 11$ . Sintetizzare le reti combinatorie in forma SP, e calcolarne il costo a porte e a diodi.

### Soluzione

La rete RA deve essere fatta in modo tale che le sue uscite siano

- alternativamente 10, 01 quando gli ingressi sono 11
- 00 in tutti gli altri casi.

 Il diagramma di flusso è pertanto il seguente:



che corrisponde alla seguente tabella di flusso:

$x_1x_0$	00	01	11	10	sr
S0	S0	S0	S1	S0	0-
S1	--	S2	S1	S2	10
S2	S2	S2	S3	S2	-0
S3	--	S0	S3	S0	01

Si osservi che la tabella di flusso di cui sopra (che è normale) è soggetta ad allee essenziali, pertanto gli elementi neutri di ritardo dovranno avere un ritardo non inferiore a  $T_{CN1}$ .

Calcolare il ritardo degli elementi neutri ed il tempo minimo di permanenza di uno stato di ingresso.

### NOTE

- 1 Si ricordi che RA è una rete sequenziale asincrona e quindi, quando riceve in ingresso  $x_1x_0 = 11$ , compie un passo e poi si stabilizza per tutto il tempo in cui lo stato di ingresso permane.
- 2 Non ci si preoccupi che il tutto risponda alle specifiche fin dall'arrivo del primo stato di ingresso  $x_1x_0 = 11$  immediatamente successivo all'accensione.

Adottando la codifica  $S0=00, S1=10, S2=11, S3=01$ , si ottiene per la rete  $RC_Z$  l'espressione  $s = y_1, r = \overline{y_1}$ .

Pertanto, il costo di  $RC_Z$  è nullo.

Utilizzando come meccanismo di marcatura degli elementi neutri di ritardo, si ottengono le seguenti mappe per la rete combinatoria  $RC_A$ :

$y_1y_0 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	--	0	0	0
11	1	1	0	1
10	--	1	1	1

a1

$y_1y_0 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	--	0	1	0
11	1	1	1	1
10	--	1	0	1

a0

Dalle quali si ottiene:

$$a_1 = y_1 \cdot \overline{x_1} + y_1 \cdot \overline{x_0} + x_1 \cdot x_0 \cdot y_0 + y_1 \cdot y_0,$$

$$a_0 = y_1 \cdot \overline{x_1} + y_1 \cdot \overline{x_0} + x_1 \cdot x_0 \cdot y_0 + y_1 \cdot y_0.$$

In entrambi i casi, l'ultimo implicante è ridondante, ed è aggiunto per evitare allee del primo ordine..

Il costo a porte della rete  $RC_A$  è 8 (e non 10), in quanto le stesse due porte AND possono essere utilizzate contemporaneamente nella sintesi di  $a_1$  ed  $a_0$ . Analogamente, il costo a diodi è 22.



Visto che la rete è normale, il minimo tempo di permanenza di uno stato di ingresso dovrà essere  $3T_{CN1}$ .

## Esercizio 2

Descrivere e sintetizzare la Rete Sequenziale Sincronizzata XXX che, partendo al reset con *out* a 3, si evolve all'infinito come segue come segue:

- Mette *out* a 0 e lo tiene per **M** periodi di clock
- Mette *out* a 1 e lo tiene per **M** periodi di clock
- Mette *out* a 2 e lo tiene per **M** periodi di clock
- Mette *out* a 3 e lo tiene per **M** periodi di clock

ovvero, per **M=3**:

  

Nella descrizione dichiarare:

```
reg[...:0] COUNT; parameter M=...;
```

Partendo dalla descrizione Verilog, si tracci quindi l'evoluzione di XXX per  $M=3$ , verificando che rispetti la temporizzazione di cui sopra (*Data la semplicità dell'Unità è ESSENZIALE che essa risponda esattamente alla temporizzazione richiesta*).


### Soluzione più diluita

```

module XXX(out,clock,reset_);
  input    clock,reset_;
  output   [1:0] out;
  reg      [1:0] OUT; assign out=OUT;
  reg      [1:0] COUNT; parameter M=3 ;          // reg [...:0] COUNT; parameter M=...
  reg      [1:0] STAR;  parameter S0=0,S1=1,S2=2,S3=3;

always @( reset_==0) begin COUNT=M; OUT<=3; STAR=S0; end
always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
  casex(STAR)
    S0: begin OUT<=0; COUNT<=(COUNT==1)?M:(COUNT-1); STAR<=(COUNT==1)?S1:S0; end
    S1: begin OUT<=1; COUNT<=(COUNT==1)?M:(COUNT-1); STAR<=(COUNT==1)?S2:S1; end
    S2: begin OUT<=2; COUNT<=(COUNT==1)?M:(COUNT-1); STAR<=(COUNT==1)?S3:S2; end
    S3: begin OUT<=3; COUNT<=(COUNT==1)?M:(COUNT-1); STAR<=(COUNT==1)?S0:S3; end
  endcase
endmodule

```

 

### Soluzione ottimizzata

```

module XXX(out,clock,reset_);
input    clock,reset_;
output   [1:0] out;
reg      [1:0] OUT; assign out=OUT;
reg      [1:0] COUNT; parameter M=3 ;

always @( reset_==0) begin COUNT=M; OUT<='B11; end
always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
    begin OUT<=(COUNT==3)?(OUT+1):OUT; COUNT<=(COUNT==1)?M:(COUNT-1); end
endmodule

```

