


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 06 giugno 2019

Esercizio A

$R_1 = 200 \, \Omega$	$R_9 = 12 \, \text{k}\Omega$
$R_2 = 4 \, \text{k}\Omega$	$R_{10} = 2 \, \text{k}\Omega$
$R_3 = 5 \, \text{k}\Omega$	$R_{11} = 4.5 \, \text{k}\Omega$
$R_5 = 50 \, \Omega$	$R_{12} = 500 \, \Omega$
$R_6 = 6 \, \text{k}\Omega$	$R_{13} = 20 \, \text{k}\Omega$
$R_7 = 11.5 \, \text{k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \, \text{V}$
$R_8 = 500 \, \Omega$	

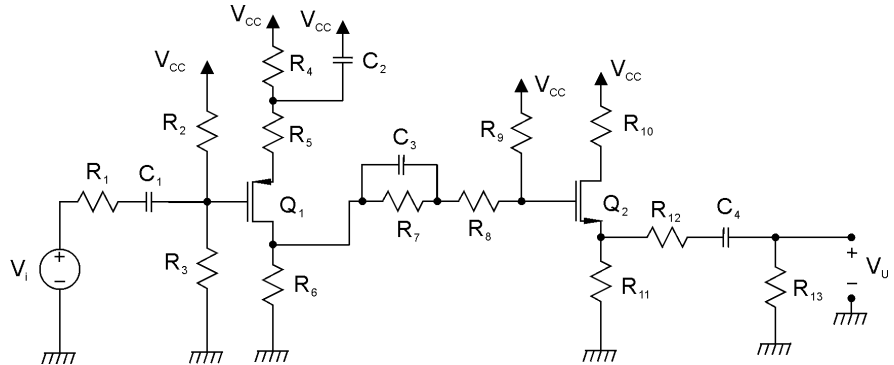

Q_1 è un MOS a canale p resistivo con $V_T = -1 \, \text{V}$; Q_2 è un transistor MOS a canale n resistivo con $V_T = 1 \, \text{V}$; per entrambi i MOS, la corrente di drain in saturazione è data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5 \, \text{mA/V}^2$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_4 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di Q_2 sia $14 \, \text{V}$. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificarne la saturazione. ($R_4 = 11950 \, \Omega$)
- 2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , C_3 e C_4 possono essere considerati dei corto circuiti. ($V_U/V_i = -2.922$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\bar{A} + \bar{B}\bar{C})(\bar{D} + \bar{E}) + (\bar{D} + \bar{E})(\bar{B} + \bar{C}) + \bar{A}(\bar{D}\bar{E} + BC)$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p . Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento di tutti i transistori.


Esercizio C

$R_1 = 200 \, \Omega$	$R_6 = 3 \, \text{k}\Omega$
$R_2 = 5 \, \text{k}\Omega$	$R_7 = 1 \, \text{k}\Omega$
$R_3 = 1 \, \text{k}\Omega$	$C = 150 \, \text{nF}$
$R_4 = 4 \, \text{k}\Omega$	$V_{CC} = 6 \, \text{V}$
$R_5 = 6 \, \text{k}\Omega$	

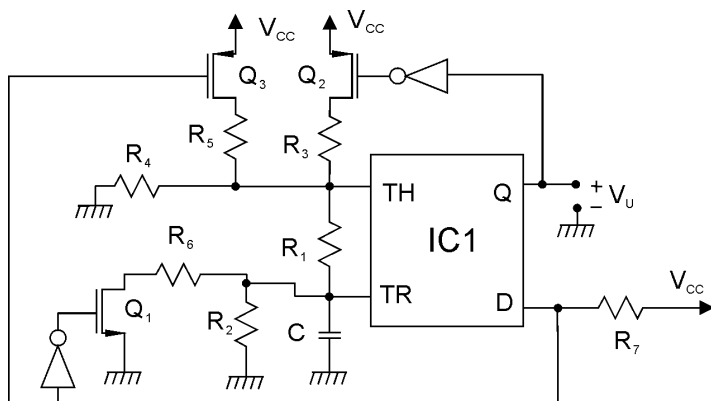

Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6 \, \text{V}$; Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = 1 \, \text{V}$; Q_2 e Q_3 hanno una $R_{on} = 0$ e $V_T = -1 \, \text{V}$; gli inverter sono ideali. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. ($f = 2189.8 \, \text{Hz}$)

ESERCIZIO A

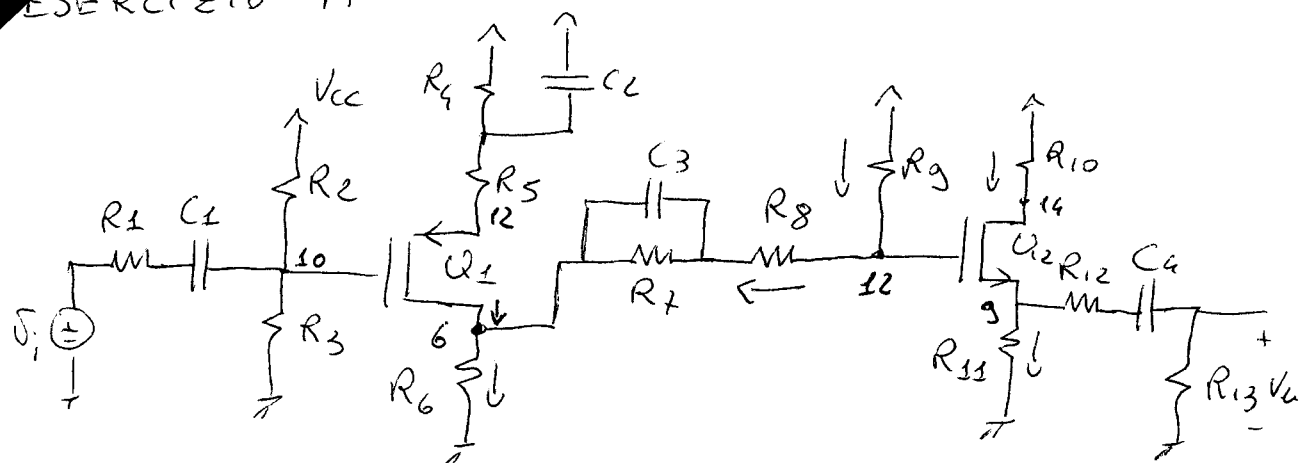

$$R_1 = 200 \Omega$$

$$R_2 = 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 5 \text{ k}\Omega$$

$$R_5 = 50 \Omega$$

$$R_6 = 6 \text{ k}\Omega$$

$$R_7 = 11.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_8 = 500 \Omega$$

$$R_9 = 12 \text{ k}\Omega$$

$$R_{10} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{11} = 4.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_{12} = 500 \Omega$$

$$R_{13} = 20 \text{ k}\Omega$$

$$V_{CC} = 18 \text{ V}$$

$$K = 0.8 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

1) Valore di R_4 per $V_{D2} = 14 \text{ V}$

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{V_{CC} - V_{D2}}{R_{10}} = 2 \text{ mA}$$

$$I_{G2} = 0 \Rightarrow I_{S2} = I_{D2} = 2 \text{ mA}$$

$$V_{S2} = R_{11} I_{S2} = 9 \text{ V}$$

hp: Q_2 SATURO $\Rightarrow I_{D2} = K(V_{GS2} - V_T)^2$

$$V_{GS2} = V_T + \sqrt{\frac{I_{D2}}{K}} = V_T + \sqrt{\frac{I_{D2}}{K}} = 3 \text{ V}$$

$$V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = 14 - 9 = 5 \text{ V}$$

$$V_{DS2} > V_{GS2} - V_T$$

$$5 > 3 - 1 = 2 \quad \underline{\text{OK}} \quad \text{VERIFICA}$$

$$g_{m2} = 2K(V_{GS2} - V_T) = 2 \times 10^{-3} \text{ A/V}$$

$$V_{G2} = V_{GS2} + V_{S2} = 3 + 9 = 12 \text{ V}$$

$$I_g = \frac{V_{CC} - V_{G2}}{R_9} = \frac{18 - 12}{12 \times 10^3} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_{G2} = 0 \Rightarrow I_g = I_g$$

$$V_{D1} = V_{G2} - (R_7 + R_8)I_g = 6 \text{ V}$$

$$I_6 = \frac{V_{D1}}{R_6} = 1 \text{ mA}$$

$$I_{D1} = I_6 - I_{789} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_{G1} = 0 \Rightarrow I_{D1} = I_{S1}$$

$$Q_2 : \begin{cases} I_{D2} = 2 \text{ mA} \\ V_{DS2} = 5 \text{ V} \\ V_{GS2} = 3 \text{ V} \\ g_{m2} = 2 \times 10^{-3} \text{ A/V} \end{cases}$$

$$I = \frac{V_{CC} R_3}{R_2 + R_3} = 10V$$

hp: Q_1 E-SATURATO $\Rightarrow I_{D1} = K (V_{GS1} - V_{T1})^2$

$$V_{GS1} = V_{T1} \pm \sqrt{\frac{I_{D1}}{K}} \stackrel{\text{PROS}}{=} V_{T1} - \sqrt{\frac{I_{D1}}{K}} = -1 - 1 = -2V$$

$$V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = 10 - (-2) = 12V$$

$$\underline{V_{DS1}} = V_{D1} - V_{S1} = 6 - 12 = -6V$$

$$V_{DS1} \leq V_{GS1} - V_{T1} ?$$

$$-6 \leq -2 - (-1) = -1 \quad \text{OK VERIFICA}$$

$$g_{m1} = 2K |V_{GS1} - V_{T1}| = 2K |-2 - (-1)| = 10^{-3} A/V$$


$$V_{S1} = V_{CC} - (R_4 + R_5) I_{D1}$$

$$(R_4 + R_5) = \frac{V_{CC} - V_{S1}}{I_{D1}} = \frac{18 - 12}{0.5 \times 10^{-3}} = 12000 \Omega$$

$$\underline{R_4 = 12 \times 10^3 - R_5 = 12 \times 10^3 - 50 = 11950 \Omega}$$

$$Q_1: \begin{cases} I_{D1} = 0.5 \text{ mA} \\ V_{DS1} = -6V \\ V_{GS1} = -2V \\ g_{m1} = 10^{-3} A/V \end{cases}$$

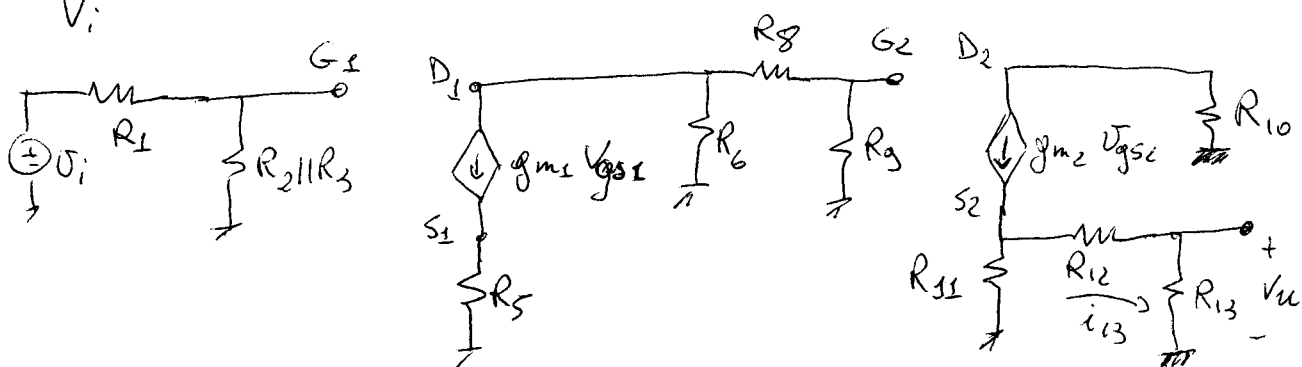2) $\frac{V_u}{V_i}$ per C_1, C_2, C_3, C_4 CORTOCIRCUITI



$$V_u = R_{13} i_{13}$$

$$i_{13} = (g_{m2} V_{gs2}) \frac{R_{11}}{R_{11} + R_{12} + R_{13}}$$

$$V_{s2} = (g_{m2} V_{gs2}) [R_{11} \parallel (R_{12} + R_{13})]$$

$$V_{gs2} = V_{g2} - V_{s2} = V_{g2} - g_{m2} V_{gs2} [R_{11} \parallel (R_{12} + R_{13})]$$

$$V_{gs2} = \frac{V_{g2}}{1 + g_{m2} [R_{11} || (R_{12} + R_{13})]}$$

$$V_{g2} = (-g_{m1} V_{gs1}) \frac{R_6}{R_6 + R_8 + R_9} R_9$$

$$V_{gs1} = (g_{m1} V_{gs1}) R_5$$

$$V_{gs1} = V_{g1} - g_{m1} V_{gs1} R_5$$

$$\Rightarrow V_{gs1} = \frac{V_{g1}}{1 + g_{m1} R_5}$$

$$V_{g1} = V_i \frac{R_2 || R_3}{R_1 + R_2 || R_3}$$

$$\frac{V_u}{V_i} = \frac{20 \times 10^3 \cdot 2 \times 10^{-3} \cdot 0.18}{R_{11} + R_{12} + R_{13}} \cdot \frac{1/838 = 0.11933}{1 + g_{m2} [R_{11} || (R_{12} + R_{13})]} \cdot (-g_{m1}) \frac{10^{-3} \cdot 3831.892}{R_6 + R_8 + R_9}$$


$$\frac{1}{1 + g_{m1} R_5} \cdot \frac{0.9174}{R_1 + R_2 || R_3} = -2.922 \quad (9.31 \text{ dB})$$

ESERC. 210 B

$$\begin{aligned} Y &= (\bar{A} + \bar{B}\bar{C}) (\bar{D} + E) + (\bar{D} + \bar{E}) (\bar{B} + \bar{C}) + \bar{A} (\bar{D}\bar{E} + BC) \\ &= (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) (\bar{D}\bar{E}) + \bar{D}E (\bar{B} + \bar{C}) + \bar{A} \bar{D}\bar{E} + \bar{A} BC = \\ &= \bar{A} \bar{D}\bar{E} + \bar{B} \bar{D}\bar{E} + \bar{C} \bar{D}\bar{E} + \bar{B} \bar{D}E + \bar{C} \bar{D}E + \bar{A} \bar{D}\bar{E} + \bar{A} BC = \\ &= \bar{A} \bar{E} (\bar{D} + \bar{D}) + \bar{B} \bar{D} (\bar{E} + E) + \bar{C} \bar{D} (\bar{E} + E) + \bar{A} BC = \\ &= \bar{A} \bar{E} + \bar{B} \bar{D} + \bar{C} \bar{D} + \bar{A} BC = \\ &= \bar{A} (\bar{E} + BC) + \bar{D} (\bar{B} + \bar{C}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MOS} &= 7 \times 2 + 3 \times 2 = \\ &= 20 \end{aligned}$$
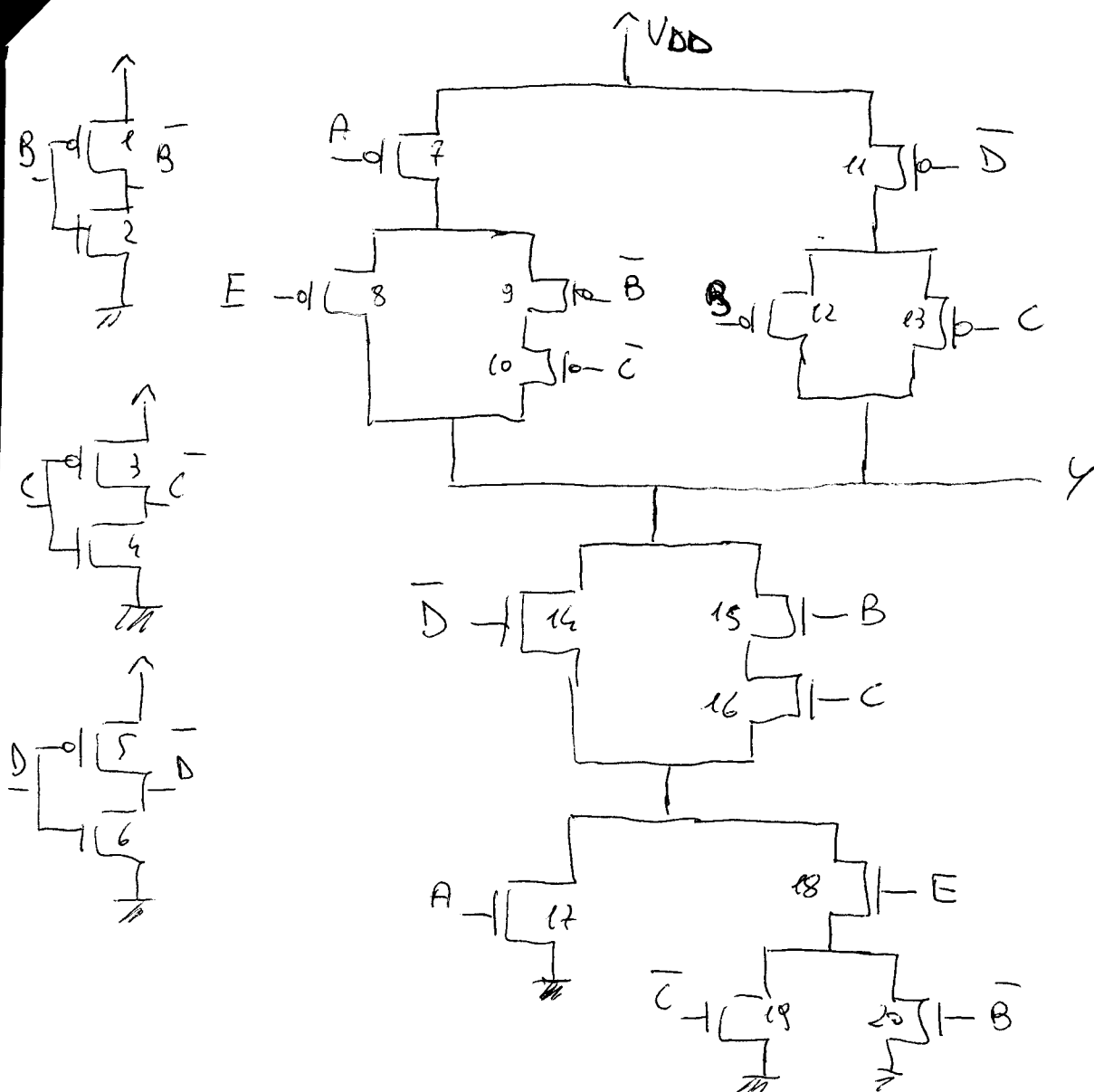
$$= \bar{A}(\bar{E} + BC) + D(\bar{B} + \bar{C})$$



INVERTER

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,3,5} = p = 5 \quad \left(\frac{W}{L}\right)_{2,4,6} = n = 2$$

PON

1) SERIE $Q_7 - Q_9 - Q_{10}$: $\left(\frac{W}{L}\right)_{7,9,10} = x = 15$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 3p = 15$$

2) SERIE $Q_7 - Q_8$ con Q_7 GIA' DIMENSIONATO : $\left(\frac{W}{L}\right)_8 = y = 7.5$

$$\frac{1}{y} + \frac{1}{15} = \frac{1}{p} \Rightarrow \frac{1}{y} = \frac{1}{5} - \frac{1}{15} = \frac{2}{15} \Rightarrow y = 7.5$$

3) SERIE $Q_{11} - Q_{13}$ oppure $Q_{11} - Q_{12}$: $\left(\frac{W}{L}\right)_{11,12,13} = z = 10$

$$\frac{1}{z} + \frac{1}{z} = \frac{1}{p} \Rightarrow z = 2p = 10$$

PDN

(5)

1) $Q_{15} - Q_{16} - Q_{18} - Q_{19}$ NON È POSSIBILE per C o \bar{C}

2) $Q_{15} - Q_{16} - Q_{18} - Q_{20} = = = = B$ o \bar{B}

3) SERIE $Q_{14} - Q_{19} - Q_{19}$


$Q_{14} - Q_{19} - Q_{20}$

$Q_{15} - Q_{16} - Q_{17}$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_{14, 15, 16, 17, 18, 19, 20} = K = 6$$

$$\frac{1}{K} \neq \frac{1}{K} + \frac{1}{K} = \frac{1}{n} \Rightarrow K = 3n = 6$$

ESERCIZIO C

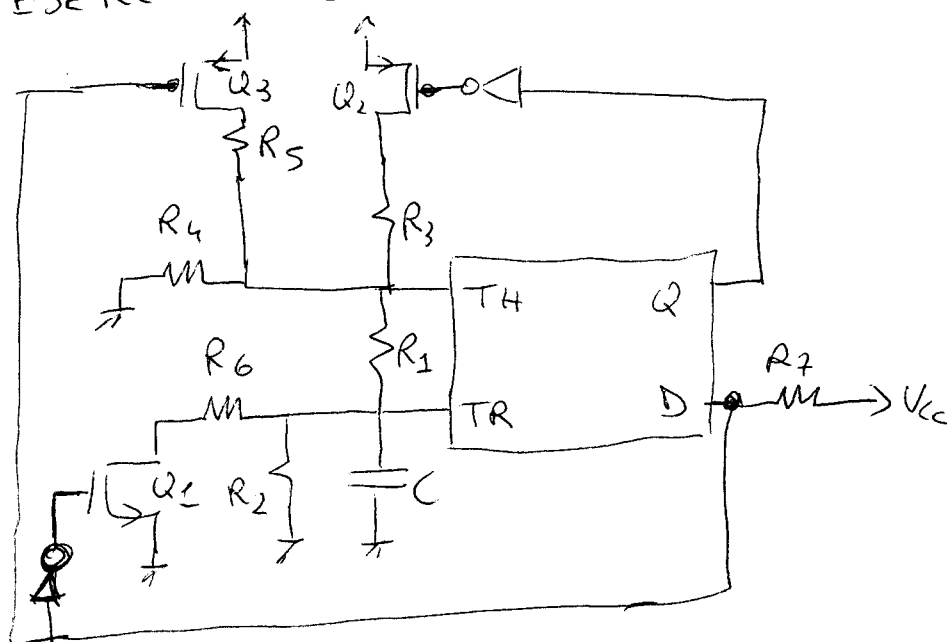

$$R_1 = 200 \Omega$$

$$R_2 = 5 K \Omega$$

$$R_3 = 1 K \Omega$$

$$R_4 = 4 K \Omega$$

$$R_5 = 6 K \Omega$$

$$R_6 = 3 K \Omega$$

$$R_7 = 1 K \Omega$$

$$C = 150 nF$$


$$V_{cc} = 6V$$

1ª FASE : $Q = 1$; $D : HI$


$$V_{g1} = 0V ; V_{d1} = 0V \Rightarrow V_{gs1} = 0V < V_{T1} = 1V \Rightarrow Q_1 \text{ OFF}$$

$$V_{g2} = 0V ; V_{d2} = 6V \Rightarrow V_{gs2} = -6V < V_{T2} = -1V \Rightarrow Q_2 \text{ ON}$$
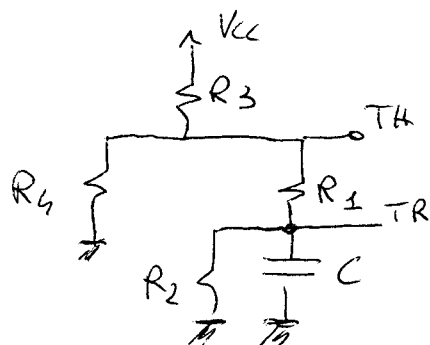
$$V_{g3} = 6V ; V_{d3} = 6V \Rightarrow V_{gs3} = 0V > V_{T3} = -1V \Rightarrow Q_3 \text{ OFF}$$



$$V_{i1} = \frac{1}{3} V_{cc} = 2V$$

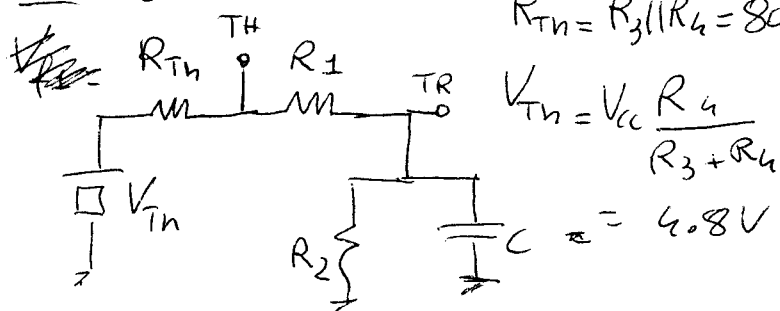

$$R_{Th} = R_3 || R_4 = 800 \Omega$$

$$V_{Th} = V_{cc} \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 4.8V$$

$$I_1 = V_{TH} \frac{1}{R_{TH} + R_1 + R_2} \cdot R_2 = \underline{4V}$$

$$\text{So } V_{TH} = \frac{2}{3} V_{CC} = 4V \Rightarrow I_1 = \frac{V_{TH} - V_{F1}}{R_{TH}} = 1 \text{ mA}$$

$$\underline{V_{com1}} = V_{TH} - R_1 I_1 = \underline{3.8V}$$

$$V_{i1} < V_{com1} < V_{F1}$$

$$2V < 3.8V < 4V \quad \text{OK}$$

$$R_{VC1} = R_2 \parallel (R_1 + R_{TH}) = 833.3 \, \Omega$$

$$\tau_1 = C R_{VC1} = 125 \, \mu s$$



$$T_1 = \tau_1 \ln \left(\frac{V_{i1} - V_{F1}}{V_{com1} - V_{F1}} \right) = 2.878 \times 10^{-4} \text{ s}$$

2^a box: $Q = \phi$; $D = \phi$

$$V_{g1} = 6V \quad V_{d1} = \phi V \Rightarrow V_{gs1} = 6V > V_T = 1V \Rightarrow Q_1 \text{ ON}$$

$$V_{g2} = 6V \quad V_{d2} = 6V \Rightarrow V_{gs2} = \phi V > V_T = -1V \Rightarrow Q_2 \text{ OFF}$$
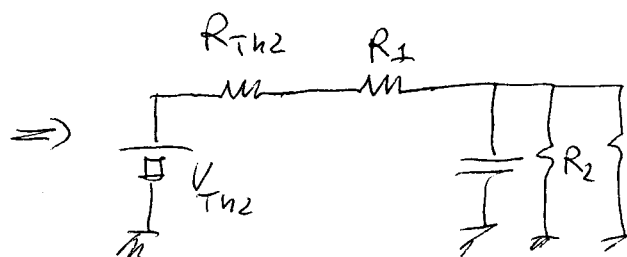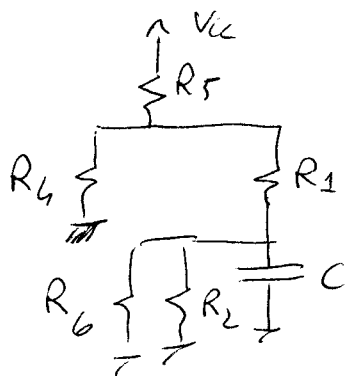
$$V_{g3} = \phi V \quad V_{d3} = 6V \Rightarrow V_{gs3} = -6V < V_T = -1V \Rightarrow Q_3 \text{ ON}$$



$$R_{TH2} = R_4 \parallel R_5 = 2400 \, \Omega$$

$$V_{TH2} = V_{CC} \frac{R_4}{R_4 + R_5} = 2.4V$$

$$V_{i2} = V_{com1} = 3.8V$$

$$V_{com2} = V_{i1} = 2V$$

$$V_{F2} = V_{TH2} \frac{1}{R_{TH2} + R_1 + R_2 \parallel R_6} = 1.006V$$

$$V_{i2} > V_{com2} > V_{F2}$$

$$3.8V > 2V > 1.006V \quad \text{OK}$$

$$R_{VC2} = R_2 \parallel R_6 \parallel (R_1 + R_{TH2}) = 1089.385 \, \Omega$$

$$\tau_2 = C R_{VC2} = 1.634 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \left(\frac{V_{i2} - V_{F2}}{V_{com2} - V_{F2}} \right) = 1.6888 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$T = T_1 + T_2 = 4.567 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\underline{f = \frac{1}{T} = 2189.8 \text{ Hz}}$$