


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta 28 gennaio 2014

Esercizio A

$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$	$R_{10} = 6 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 20 \text{ k}\Omega$	$R_{11} = 20 \text{ k}\Omega$
$R_4 = 100 \Omega$	$C_1 = 10 \text{ nF}$
$R_5 = 4 \text{ k}\Omega$	$C_2 = 1 \mu\text{F}$
$R_6 = 20 \text{ k}\Omega$	$C_3 = 100 \text{ nF}$
$R_7 = 265 \text{ k}\Omega$	$C_4 = 1 \text{ nF}$
$R_8 = 500 \Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$
$R_9 = 1 \text{ k}\Omega$	

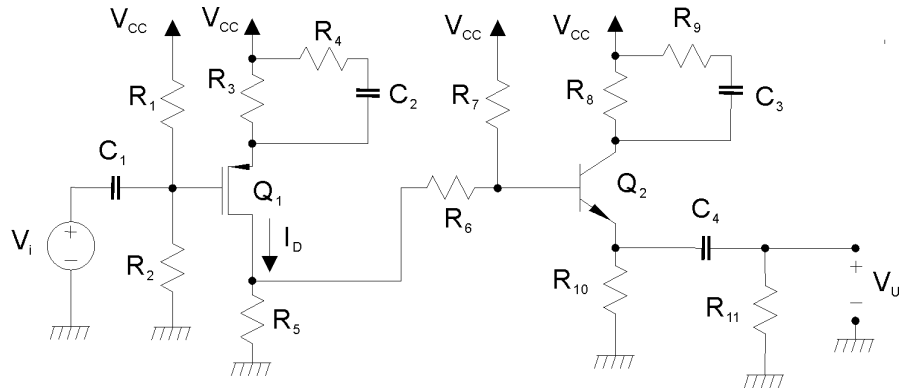

Q_1 è un transistor MOS a canale p resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 1 \text{ mA/V}^2$ e $V_T = -1 \text{ V}$. Q_2 è un transistor BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_3 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione dell'emettitore di Q_2 sia 12 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_1 . (R: $R_3 = 1046.5 \Omega$)
- 2) Determinare V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , C_3 e C_4 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -9.58$)
- 3) **(Solo per 12 CFU)** Determinare la funzione di trasferimento V_U/V_i e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R: $f_{z1} = 0 \text{ Hz}$; $f_{p1} = 2387.32 \text{ Hz}$; $f_{z2} = 138.82 \text{ Hz}$; $f_{p2} = 492 \text{ Hz}$; $f_{z4} = 0 \text{ Hz}$; $f_{p4} = 7923 \text{ Hz}$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{BC} + \overline{DE} + \overline{A})(\overline{C} + \overline{D}) + \overline{BE}(C + \overline{E})$$


con in totale, non più di 18 transistori e disegnare lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p . Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento di tutti i transistori.

Esercizio C

$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_4 = 4 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 6 \text{ k}\Omega$	$R_5 = 1 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 1 \text{ k}\Omega$	$C = 1 \mu\text{F}$
$V_{CC} = 5 \text{ V}$	

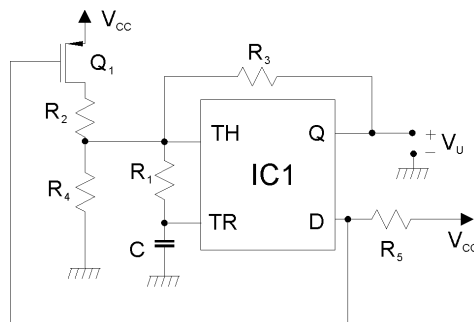

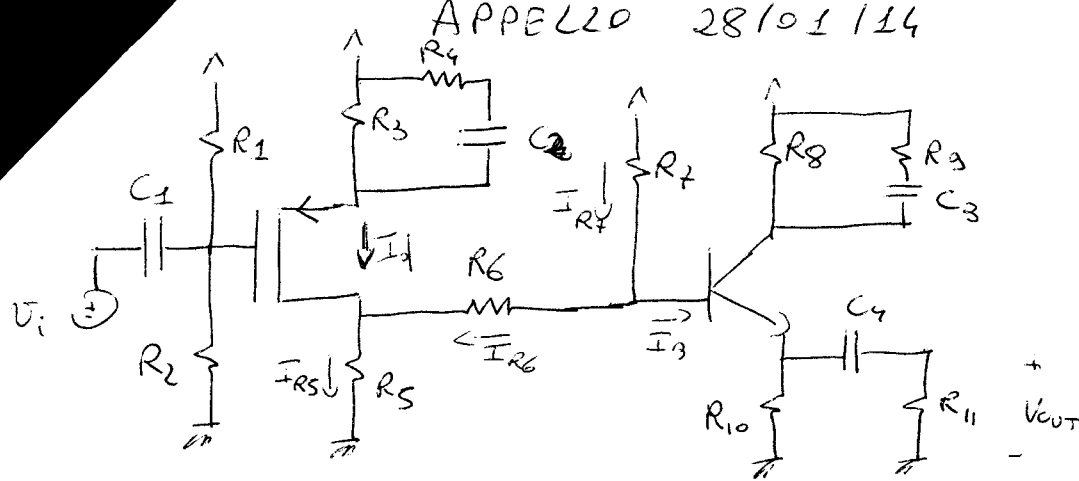Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 5 \text{ V}$, Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = -1 \text{ V}$. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore. (R: $f = 564.4 \text{ Hz}$)



$$R_1 = 10k\Omega$$

$$R_2 = 20k\Omega$$

$$R_4 = 300\Omega$$

$$R_5 = 4k\Omega$$

$$R_6 = 20k\Omega$$

$$R_7 = 265k\Omega$$

$$R_8 = 500\Omega$$

$$R_9 = 1k\Omega$$

$$R_{10} = 6k\Omega$$

$$R_{11} = 20k\Omega$$

$$C_1 = 10\mu F \quad C_4 = 1\mu F$$

$$C_2 = 1\mu F$$

$$C_3 = 100\mu F$$

$$I_d = K (V_{GS} - V_T)^2$$

$$K = 1 \text{ mA/V}^2 \quad V_T = -1V$$

Det. R_3 per $V_E = 12V$

$$I_E = \frac{V_E}{R_{10}} = 2 \text{ mA}$$

$$I_E \approx I_C = 2 \text{ mA}$$

$$V_C = V_{CC} - R_8 I_C = 17V$$

$$V_{CE} = 17 - 12 = 5V$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 12.7V$$

$$I_{R7} = \frac{V_{CC} - V_B}{R_7} = 20\mu A$$

$$I_{R6} = I_{R7} - I_B = 13.103\mu A$$

$$V_D = V_B - R_6 I_{R6} = 12.4379V$$

$$I_{RS} = \frac{V_D}{R_5} = 3.10348 \text{ mA}$$

$$I_D = I_{RS} - I_{R6} = 3.0364 \text{ mA}$$

$$(V_{GS} - V_T) = -\sqrt{\frac{I_D}{K}} = -1.7536V$$

$$V_{GS} = -2.7536V$$

$$V_G = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2} = 12V$$



$$V_S = V_G - V_{GS} = 14.7536V$$

$$R_3 = \frac{V_{CC} - V_S}{I_D} = 1046.508\Omega$$

$$\left. \begin{aligned} h_{FE} &= 230 \Rightarrow I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = 6.836\mu A \\ h_{ie} &= 4800 \\ h_{fe} &= 300 \end{aligned} \right\}$$

$$V_{DS} = -2.3217 < (V_{GS} - V_T) = -1.7536$$

$$g_m = 2K |V_{GS} - V_T| = 3.5132 \times 10^{-3} \frac{A}{V}$$

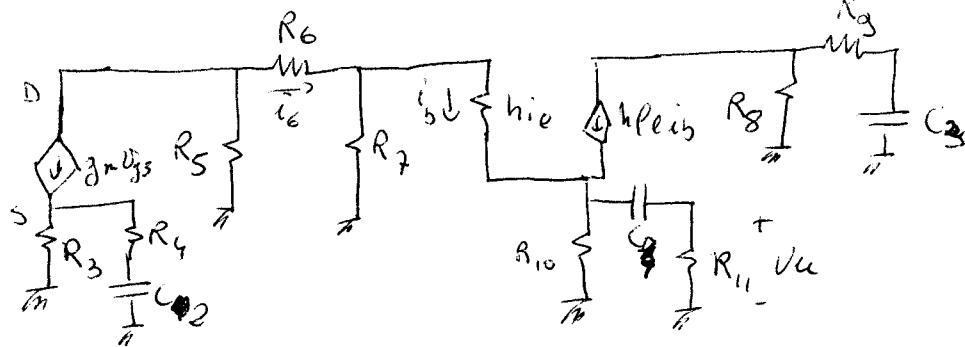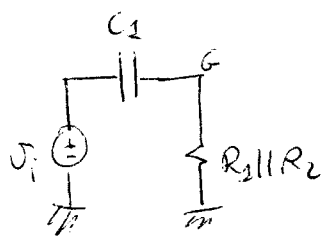

$$h_{ie} = 4800$$

$$h_{fe} = 300$$

$$g_m = 3.5192 \times 10^{-3} \text{ A/V}$$

$$R_{10} \parallel R_{11} = 4615.38 \Omega$$

1) A_{CB}

$$V_u = (R_{10} \parallel R_{11})(h_{fe} + 1) i_b$$

$$i_b = i_c \frac{R_7}{R_7 + h_{ie} + (R_{10} \parallel R_{11})(h_{fe} + 1)}$$

$$i_c = (-g_m \bar{V}_{gs}) \frac{R_5}{R_5 + \left\{ R_6 + R_7 \parallel [h_{ie} + (R_{10} \parallel R_{11})(h_{fe} + 1)] \right\}}$$

$$\begin{aligned} \bar{V}_{gs} &= \bar{V}_i \\ \bar{V}_s &= (g_m \bar{V}_{gs})(R_3 \parallel R_4) \end{aligned} \Rightarrow \bar{V}_{gs} = \frac{\bar{V}_i}{1 + (g_m \bar{V}_{gs})(R_3 \parallel R_4)} = \frac{\bar{V}_i}{1 + 4858.38 \cdot 0.0162153}$$

$$A_{CB} = \frac{V_u}{V_i} = \frac{(R_{10} \parallel R_{11})(h_{fe} + 1)(-g_m \bar{V}_{gs})}{R_5 + R_6 + \left\{ R_7 \parallel [h_{ie} + (R_{10} \parallel R_{11})(h_{fe} + 1)] \right\}} \cdot \frac{R_5}{R_5 + R_6 + \left\{ R_7 \parallel [h_{ie} + (R_{10} \parallel R_{11})(h_{fe} + 1)] \right\}}$$

$$= \frac{R_7}{R_7 + h_{ie} + (R_{10} \parallel R_{11})(h_{fe} + 1)} \cdot \frac{1}{1 + g_m(R_3 \parallel R_4)} = -3.5846 \quad \left(\begin{array}{l} 14 \text{ cal } dB \\ 13.63 \text{ dB} \end{array} \right)$$

$0.1537318 \quad 0.75687$

2) POLI E ZERO

$$C_1 = 10 \text{ nF}$$

$$C_1: f_{p1} = \frac{1}{2\pi(R_1 \parallel R_2)C_1} = 2387.324 \text{ Hz}$$


$$f_{z1} = \phi \text{ Hz}$$

$$1\mu F$$

$$R_{Vc2} = R_4 + \left(R_3 \parallel \frac{1}{g_m} \right) = 323.4756 \Omega$$

$$f_{p2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{Vc2}} = 492.015 \text{ Hz}$$
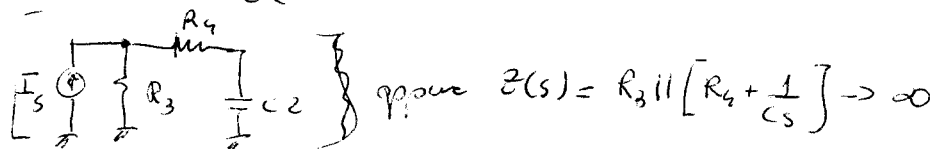
$$f_{z2} = \frac{1}{2\pi C_2 (R_4 + R_3)} = 138.817 \text{ Hz}$$



C_3 : pole e zero coincidenti

$$C_4: f_{z4} = \phi \quad C_4 = 1\text{nF}$$

$$R_{Vc4} = R_{11} + \left\{ R_{10} \parallel \left[\frac{((R_5 + R_6) \parallel R_2) + h_{ie}}{(h_{fe} + 1)} \right] \right\} = 20087.752 \Omega$$

$$f_{p4} = \frac{1}{2\pi C_4 R_{Vc4}} = 7922.98 \text{ Hz}$$

$$\frac{V_{ie}(s)}{V_i(s)} = A_{cB} \frac{s^2 (s + \omega_{z2})}{(s + \omega_{p1})(s + \omega_{p2})(s + \omega_{p4})}$$

$$A_{cB} = -3.5846$$




$$\omega_{z2} = 872.21 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \quad (f_{z2} = 138.817 \text{ Hz}) \quad \omega_{p2} = 3091.42 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \quad (f_{p2} = 492.015 \text{ Hz})$$

$$\omega_{p1} = 14500 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \quad (f_{p1} = 2387.304 \text{ Hz}) \quad \omega_{p4} = 49781.55 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \quad (f_{p4} = 7922.98 \text{ Hz})$$

ESERCIZIO B

$$\begin{aligned}
 Y &= (\overline{B}\overline{C} + \overline{D}E + \overline{A})(\overline{C} + D) + \overline{B}\overline{E}(C + \overline{E}) = \\
 &= (\overline{B} + \overline{C} + \overline{D}E + \overline{A})(C\overline{D}) + (\overline{B} + E)(C + \overline{E}) = \\
 &= \overline{B}C\overline{D} + \overline{C}C\overline{D} + \overline{D}E\overline{D} + \overline{A}C\overline{D} + \overline{B}C + \overline{B}\overline{E} + \overline{E}C + \overline{E}\overline{E} = \\
 &= \overline{B}C + CE + \overline{B}\overline{E} + \overline{A}C\overline{D} = \\
 &= C(\overline{B} + E + \overline{A}\overline{D}) + \overline{B}\overline{E}
 \end{aligned}$$

18 MOSFET

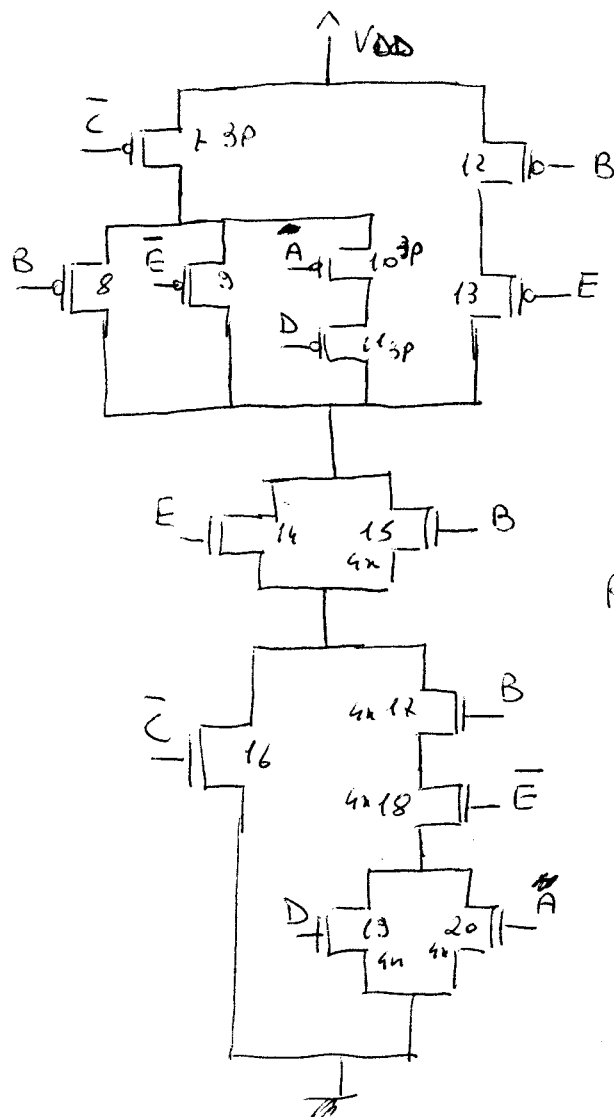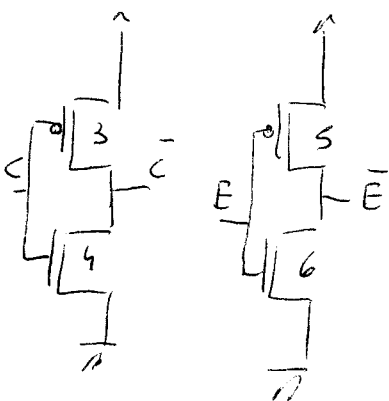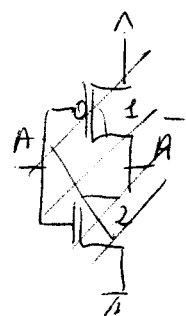

$Q_1, Q_3, Q_5 : p$

$Q_2, Q_4, Q_6 : n$

[PUN]:

Worst case $Q_7, Q_{10}, Q_{11} : 3p$

Q_8 gate Q_3 con Q_7
 $\Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{3p} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = \frac{3}{2}p = 1.5p$

$Q_{12} \& Q_{13} \Rightarrow Q_{12}, Q_{13} : 2p$

PDN:

Worst case 10

~~Worst case~~

$Q_{15}, Q_{17}, Q_{18}, Q_{19}$

$Q_{15}, Q_{17}, Q_{18}, Q_{20}$

$\Rightarrow Q_{15}, Q_{17}, Q_{18}, Q_{19}, Q_{20} = 4n$

Per Q_{14} e Q_{16} due possibilità:

1) Q_{14} e Q_{16} in serie $\Rightarrow Q_{14}, Q_{16} : 2n$


\Leftarrow SOLUZIONE AD AREA FINITA

2) Q_{16} con $Q_{15} \Rightarrow Q_{16} \div \frac{1}{x} + \frac{1}{4n} = \frac{1}{n} \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{16} = \frac{4}{3}n$

e Q_{14} con $Q_{16} \Rightarrow Q_{14} \div \frac{1}{x} + \frac{3}{4n} = \frac{1}{n} \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{14} = 4n$

Con ad 1 Q_{15} e Q_{16} viene $\frac{1}{2n} + \frac{1}{4n} = \frac{3}{4n} \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{eq} = \frac{4}{3}n > n$ ~~over the limit~~

ERC1210 C

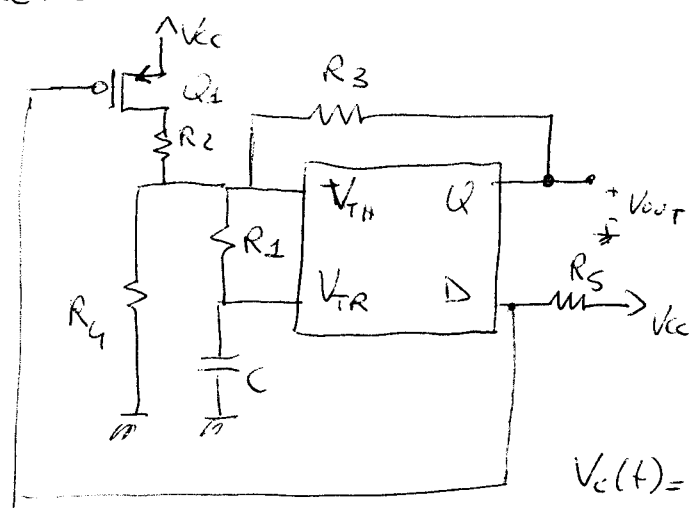


- $R_1 = 1k\Omega$
- $R_2 = 6k\Omega$
- $R_3 = 1k\Omega$
- $R_4 = 4k\Omega$
- $C = 1\mu F$
- $V_T = -1V$

$$V_c(t) = V_{FIN} + (V_{IN} - V_{FIN}) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

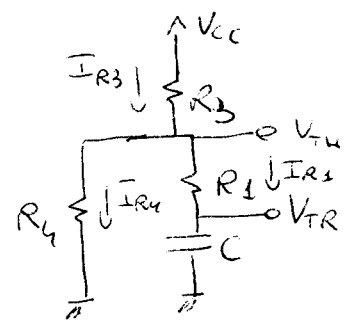1) $Q = 1$

D alta impedanza $\Rightarrow V_G = 5V$
 $V_S = 5V \Rightarrow V_{GS} = 0V > V_T \Rightarrow Q_1$ non conduce



$$V_{IN1} = \frac{2}{3} V_{CC} = 1.6V$$

$$V_{FIN1} = V_{CC} \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 4V$$

$$V_{TH} = \frac{2}{3} V_{CC} \Rightarrow I_{R3} = \left(V_{CC} - \frac{2}{3} V_{CC} \right) \frac{1}{R_3} = 1.6mA$$

$$I_{R4} = \left(\frac{2}{3} V_{CC} \right) \frac{1}{R_4} = 8.3 \times 10^{-4} A$$

$$I_{R1} = I_{R3} - I_{R4} = 8.3 \times 10^{-4} A$$

$$V_{COR1} = \frac{2}{3} V_{CC} - I_{R1} R_1 = 2.5V$$

$$R_{VC1} = R_1 + (R_3 || R_4) = 1800\Omega$$

$$V_{IN1} < V_{COR1} < V_{P1}$$


$$1.6V < 2.5V < 4V \quad \underline{OK}$$

$$\tau_1 = 1.8ms$$

$$T_1 = \tau_1 \ln \frac{V_{IN1} - V_{FIN1}}{V_{COR1} - V_{FIN1}} = 7.953 \times 10^{-4} s$$

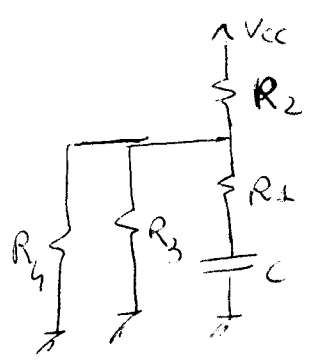2) $Q = 0$

D=0 $\Rightarrow V_G = 0$ $V_S = 5V$ $V_{GS} = -5V < V_T \Rightarrow Q$ ON



$$V_{IN2} = V_{COR1} = 2.5V$$

$$V_{IN2} > V_{COR2} > V_{P2}$$

$$V_{COR2} = V_{IN1} = 1.6V$$

$$2.5V > 1.6V > 0.588V$$

$$V_{FIN2} = V_{CC} \frac{R_3 || R_4}{R_2 + R_3 || R_4} = 0.588V$$

$$R_{VC2} = R_1 + [R_3 || R_4 || R_2] = 1705.88\Omega$$

$$\tau_2 = 1.70588 \text{ ms}$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \frac{V_{IN2} - V_{FIN2}}{V_{OUT2} - V_{FIN2}} = 9.76487 \times 10^{-4}$$

$$T = T_1 + T_2 = 1.77178 \text{ ms}$$

$$f = \frac{1}{T} = 564.40 \text{ Hz}$$