


# ELETTRONICA DIGITALE

## Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 20 febbraio 2017

### Esercizio A

$R_1 = 100 \Omega$	$R_{11} = 60 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 80 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 2 \text{ k}\Omega$
$R_4 = 1250 \Omega$	$R_{13} = 26 \text{ k}\Omega$
$R_5 = 21 \text{ k}\Omega$	$R_{14} = 50 \text{ k}\Omega$
$R_6 = 100 \Omega$	$C_1 = 2.2 \text{ nF}$
$R_7 = 900 \Omega$	$C_2 = 1 \mu\text{F}$
$R_8 = 18 \text{ k}\Omega$	$C_3 = 1 \mu\text{F}$
$R_9 = 9 \text{ k}\Omega$	$C_4 = 330 \text{ nF}$
$R_{10} = 30 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$

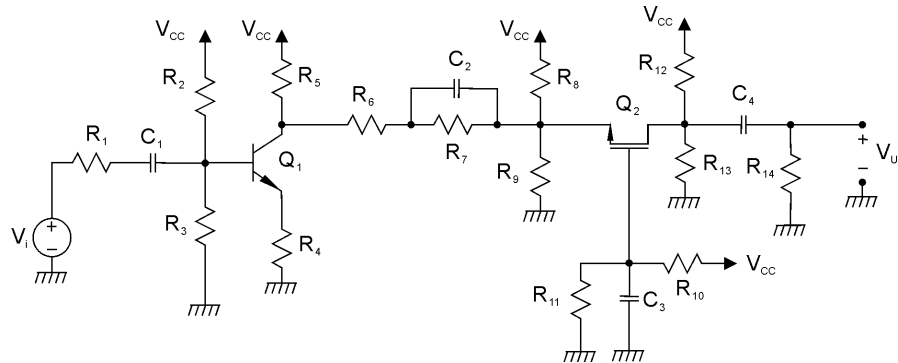

$Q_1$  è un transistor BJT BC109B resistivo con  $h_{re} = h_{oe} = 0$ ;  $Q_2$  è un transistor MOS a canale n resistivo con  $V_{T2} = 1 \text{ V}$  con la corrente di drain in saturazione data da  $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$  con  $k = 0.5 \text{ mA/V}^2$ .

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza  $R_2$  in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di  $Q_2$  sia 13 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di  $Q_2$ . (R:  $R_2 = 315588 \Omega$ )
- 2) Determinare l'espressione e il valore di  $V_U/V_i$  alle frequenze per le quali  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  e  $C_4$  possono essere considerati dei corto circuiti. (R:  $V_U/V_i = -1.26$ )
- 3) (**Solo per 12 CFU**) Determinare la funzione di trasferimento  $V_U/V_i$  e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R:  $f_{z1}=0 \text{ Hz}$ ;  $f_{p1}=1321 \text{ Hz}$ ;  $f_{z2}=177 \text{ Hz}$ ;  $f_{p2}=184 \text{ Hz}$ ;  $f_{z3}=f_{p3}$ ;  $f_{z4}=0 \text{ Hz}$ ;  $f_{p4}=9 \text{ Hz}$ ;) )

### Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (A + B)(C \bar{D} + D + \bar{E}) + \bar{A}(\bar{B} \bar{C} \bar{D} + B \bar{E}) + \bar{C} D$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.


### Esercizio C

$R_1 = 200 \Omega$	$R_5 = 4.8 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 15 \text{ k}\Omega$	$R_6 = 1 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 1 \text{ k}\Omega$	$C = 47 \text{ nF}$
$R_4 = 9 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 6 \text{ V}$

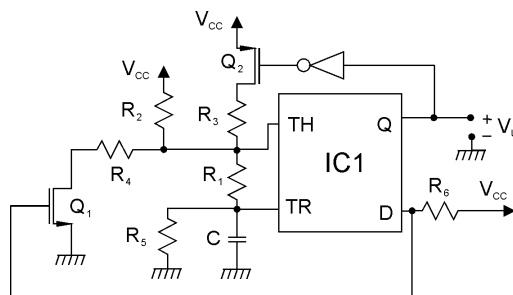

Il circuito  $IC_1$  è un NE555 alimentato a  $V_{CC} = 6 \text{ V}$ ;  $Q_1$  ha una  $R_{on} = 0$  e  $V_T = 1 \text{ V}$ ;  $Q_2$  ha una  $R_{on} = 0$  e  $V_T = -1 \text{ V}$ ; l'inverter è ideale. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. R:  $f = 3547 \text{ Hz}$ )

ESERCIZIO A

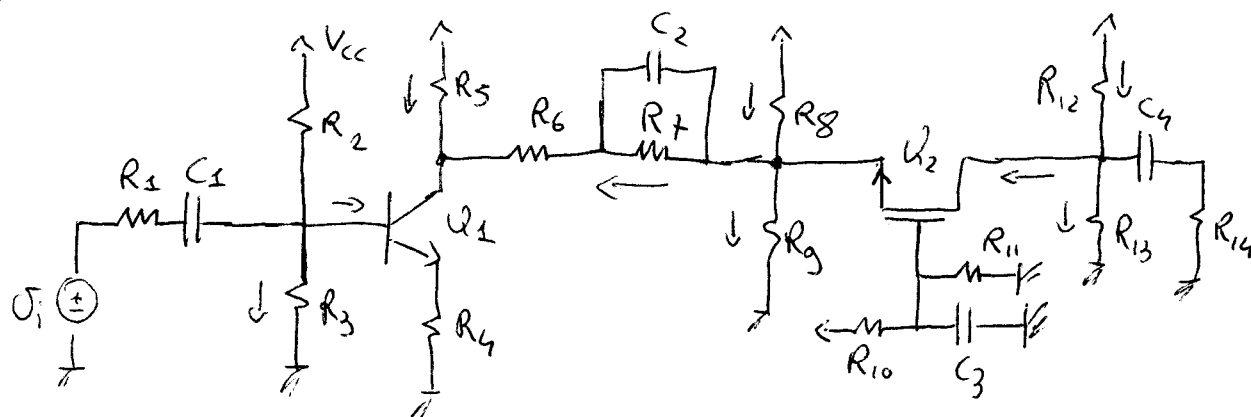

- $R_1 = 100 \Omega$
- $R_2 = 80 k\Omega$
- $R_3 = 125 \Omega$
- $R_4 = 21 k\Omega$
- $R_5 = 100 \Omega$
- $R_6 = 900 \Omega$
- $R_7 = 18 k\Omega$
- $R_8 = 9 k\Omega$
- $R_9 = 30 k\Omega$
- $R_{10} = 60 k\Omega$
- $R_{11} = 2 k\Omega$
- $R_{12} = 26 k\Omega$
- $R_{13} = 50 k\Omega$
- $R_{14} = 2.2 nF$
- $C_1 = 1 \mu F$
- $C_2 = 1 \mu F$
- $C_3 = 1 \mu F$
- $C_4 = 330 nF$
- $V_{CC} = 18 V$
- $K = 0.5 \frac{mA}{V^2}$

1) Det.  $R_2$  per  $V_D = 13 V$

$$I_{12} = \frac{V_{CC} - V_D}{R_{12}} = 2.5 mA$$

$$I_{13} = \frac{V_D}{R_{13}} = 0.5 mA$$

$$I_D = I_{12} - I_{13} = 2 mA$$

hp:  $Q_2$  saturato  $\Rightarrow I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$

$$(V_{GS} - V_T) = \sqrt{\frac{I_D}{K}} = 2 V$$

$$V_{GS} = V_T + 2 = 3 V$$

$$V_G = V_{CC} \frac{R_{11}}{R_{11} + R_{10}} = 12 V$$

$$V_S = V_G - V_{GS} = 12 - 3 = 9 V$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 13 - 9 = 4 V > (V_{GS} - V_T) = 2 V \Rightarrow \text{hp. verificata}$$

$$g_m = 2K(V_{GS} - V_T) = 2 \frac{mA}{V}$$

$$I_8 = \frac{V_{CC} - V_S}{R_8} = 0.5 mA$$

$$I_9 = \frac{V_S}{R_9} = 1 mA$$

$$I_{76} = I_D + I_8 - I_9 = 1.5 mA$$

$$V_C = V_{DS} - I_{76}(R_6 + R_7) = 7.5 V$$

$$I_5 = \frac{V_{CC} - V_C}{R_5} = 0.5 mA$$

$$Q_2: \begin{cases} I_D = 2 mA \\ V_{DS} = 4 V \\ V_{GS} = 3 V \\ g_m = 2 \frac{mA}{V} \end{cases}$$

$$I_C = I_{S1} + I_{S2} = 2 \text{ mA}$$

$$\text{hp } I_B \ll I_C \Rightarrow I_E \approx I_C$$

$$V_E = R_4 I_C = 2.5 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 5 \text{ V}$$

$$\Rightarrow h_{FE} = 230 \Rightarrow I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = 6.8965 \mu\text{A} \ll I_C \Rightarrow \text{hp verified}$$


$$V_B = V_E + V_{BE} = 2.5 + 0.7 = 3.2 \text{ V}$$

$$I_3 = \frac{V_B}{R_3} = 40 \mu\text{A}$$

$$I_2 = I_3 + I_B = 46.8965 \mu\text{A}$$

$$R_2 = \frac{V_{CC} - V_B}{I_2} = \underline{\underline{315588.24 \Omega}}$$
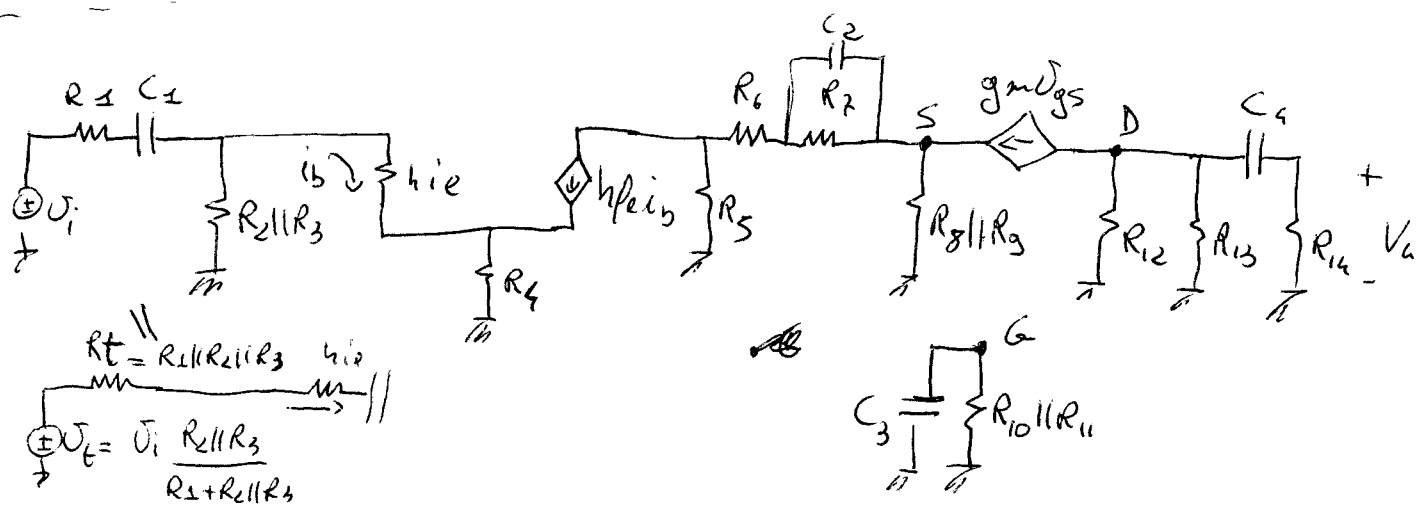
$$Q_1: \begin{cases} I_C = 2 \text{ mA} \\ V_{CE} = 5 \text{ V} \\ I_B = 6.8965 \mu\text{A} \\ h_{FE} = 230 \\ h_{ie} = 4800 \Omega \\ h_{fe} = 300 \end{cases}$$



$$V_o = (-g_m v_{gs}) (R_{12} \parallel R_{13} \parallel R_{14}) \Rightarrow V_o = g_m v_s (R_{12} \parallel R_{13} \parallel R_{14})$$

$$v_s = (-h_{fe} i_b) \frac{R_5}{R_5 + R_6 + (R_8 \parallel R_9 \parallel \frac{1}{g_m})}$$

$$\frac{U_i R_2 \parallel R_3}{R_2 + R_2 \parallel R_3} = i_b [(R_1 \parallel R_2 \parallel R_3) + h_{ie} + R_4 (h_{fe} + 1)]$$

$$A_{CB} = \frac{V_{C4}}{V_i} = g_m (R_{12} \parallel R_{13} \parallel R_{14}) (-h_{fe}) \frac{R_5}{R_5 + R_6 + (R_8 \parallel R_9 \parallel \frac{1}{g_m})} \frac{(R_8 \parallel R_9 \parallel \frac{1}{g_m})}{R_2 \parallel R_3} \frac{1}{R_1 + R_2 \parallel R_3 (R_4 \parallel R_5 \parallel R_3) + h_{ie} + R_5 (h_{pe} + 1)}$$

(3)

$$= -1.264 \quad (|A_{CB}| = 20 \text{ dB})$$

$$P_{O1} \in 2E R_1$$

$$C_1: f_{z1} = \phi \text{ Hz}$$

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi C_1 R_{v1}} = 1320.9 \text{ Hz}$$

$$R_{v1} = R_1 + R_2 \parallel R_3 \parallel [h_{ie} + R_4 (h_{pe} + 1)] = 54765.68 \Omega$$

$$C_2: f_{z2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_7} = 176.84 \text{ Hz}$$

$$f_{p2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{v2}} = 184.22 \text{ Hz}$$

$$R_{v2} = R_7 \parallel [R_5 + R_6 + (R_8 \parallel R_9 \parallel \frac{1}{g_m})] = 863.9 \Omega$$

$$C_3: f_{p3} = f_{z3}$$



$$C_4: f_{z4} = \phi \text{ Hz}$$

$$f_{p4} = \frac{1}{2\pi C_4 R_{v4}} = 9.3 \text{ Hz}$$

$$R_{v4} = (R_{12} \parallel R_{13}) + R_{14} = 51857.1 \Omega$$

$$\begin{aligned}
 & \overline{A+B}(\overline{C\overline{D}} + \overline{D+E}) + \overline{A}(\overline{B\overline{C\overline{D}}} + \overline{B\overline{E}}) + \overline{C\overline{D}} = \\
 & = \overline{A}\overline{B}(\overline{C\overline{D}} + \overline{D+E}) + \overline{A}\overline{B}\overline{C\overline{D}} + \overline{A}\overline{B}\overline{E} + \overline{C\overline{D}} = \\
 & = \overline{A}\overline{B}\overline{C\overline{D}} + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{E} + \overline{A}\overline{B}\overline{C\overline{D}} + \overline{A}\overline{B}\overline{E} + \overline{C\overline{D}} = \\
 & \quad \times \quad \oplus \quad \times \quad \oplus \\
 & = \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{E} + \overline{C\overline{D}} = \\
 & \quad \times \quad \times \\
 & = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{E} + \overline{C\overline{D}} = \\
 & = \overline{A}(\overline{B+E}) + \overline{C\overline{D}}
 \end{aligned}$$

$$NROS = 5 \times 2 + 2 = 12 ROS$$

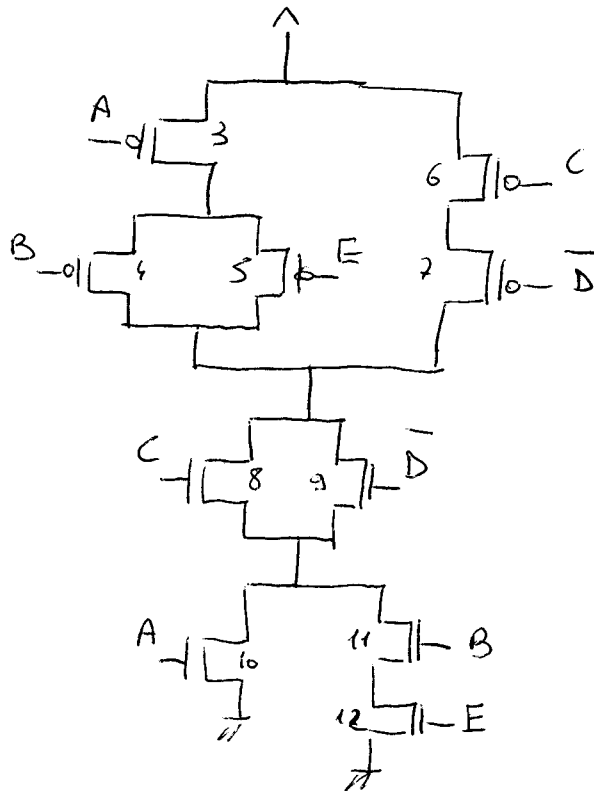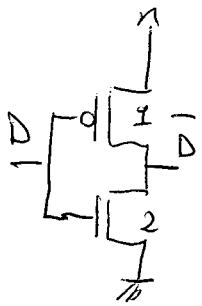


$$\left( \frac{W}{L} \right)_1 = p = 5 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{INVERTER} \\ \text{DI} \\ \text{BASE} \end{array} \right. \\
 \left( \frac{W}{L} \right)_2 = n = 2$$

$$\begin{aligned}
 & \text{PUN: Serie } Q_3-Q_4, Q_3-Q_5, Q_6-Q_7 \quad \left( \frac{W}{L} \right)_3 = \left( \frac{W}{L} \right)_4 = x \\
 & \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 2p = 10 \Rightarrow \left( \frac{W}{L} \right)_{3,4,5,6,7} = 10
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{PDM: Serie } Q_8-Q_{11}, Q_{12}, Q_9-Q_{11}-Q_{12} \\
 & \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{n} \Rightarrow x = 3n = 6 = \left( \frac{W}{L} \right)_{8,9,11,12}
 \end{aligned}$$
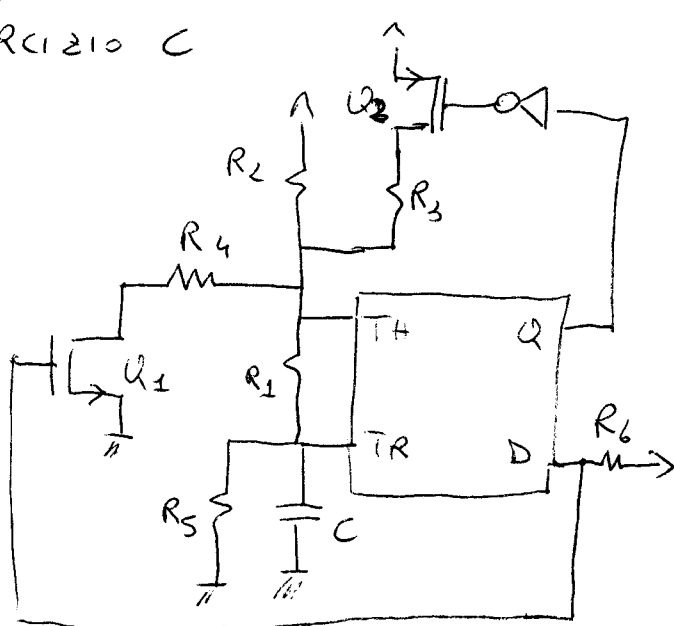
$$\begin{aligned}
 & \text{Serie } Q_8-Q_{10}, Q_9-Q_{10} \\
 & \frac{1}{x} + \frac{1}{3n} = \frac{1}{n} \Rightarrow x = \frac{3}{2}n = 3 = \left( \frac{W}{L} \right)_{10}
 \end{aligned}$$



$$R_1 = 200 \Omega$$

$$R_2 = 15 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 9 \text{ k}\Omega$$



$$R_5 = 4800 \Omega$$

$$R_6 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C = 47 \text{ nF}$$

$$1) Q = 1 \Rightarrow V_{G2} = 0 \text{ V} \quad V_{S2} = V_{CC} \Rightarrow V_{GS2} = -V_{CC} \Rightarrow Q_2 \text{ ON}$$

$$D = HI \Rightarrow V_{G2} = V_{CC} \quad V_{S1} = 0 \text{ V} \Rightarrow V_{GS1} = V_{CC} \Rightarrow Q_1 \text{ ON}$$

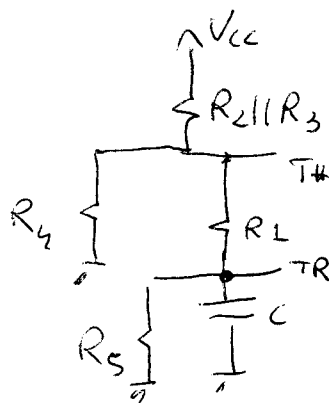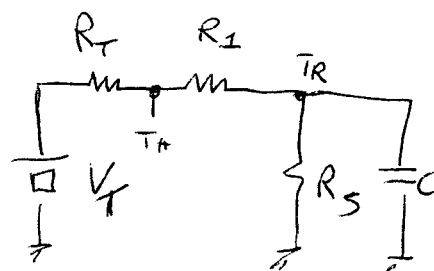
 $\Rightarrow$ 


$$V_T = \frac{V_{CC} R_4}{R_2 \parallel R_3 + R_4} = 5.434 \text{ V}$$

$$R_T = R_2 \parallel R_3 \parallel R_4 = 843.06 \Omega$$

$$V_{iI} = \frac{1}{3} V_{CC} = 2 \text{ V}$$

$$V_f = V_T \frac{1}{R_T + R_1 + R_5} \cdot R_5 = 4.4534 \text{ V}$$

$$I_{213} = \frac{V_{CC} - V_{T1}}{R_2 \parallel R_3} = \frac{2}{33 \text{ k}\Omega} = 2.013 \text{ mA}$$

$$I_4 = \frac{V_{T4}}{R_4} = \frac{2}{9 \times 10^3} = 4.4 \times 10^{-4} \text{ A}$$

$$I_1 = I_{213} - I_4 = 1.68 \text{ mA}$$

$$V_{cor} = V_{T+} - R_1 I_1 = 3.662 \text{ V}$$

$$R_{V1} = R_5 \parallel [R_2 + R_T] = 860.3 \Omega$$


$$\tau_1 = R_{V1} C = 40.46 \mu\text{s}$$

$$V_i < V_{cor} < V_f$$

$$2 < 3.662 < 4.4534$$

$$T_1 = \tau_1 \ln \left( \frac{V_{i1} - V_{f1}}{V_{cor1} - V_{f1}} \right) = 45.58 \mu s$$
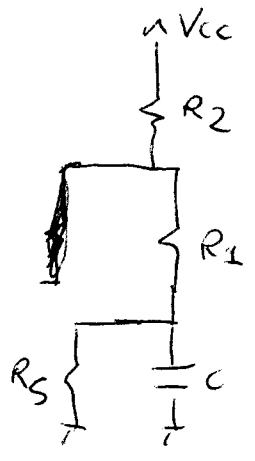
$$\begin{aligned} 2) \quad U &= 0 \\ D &= \emptyset \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} &\Rightarrow U_2 \text{ OFF} \\ &\Rightarrow Q_1 \text{ OFF} \end{aligned} \right\}$$



$$\underline{V_{i2}} = \underline{V_{cor1}} = \underline{3.662 \text{ V}}$$

$$\underline{V_{cor2}} = \underline{V_{i1}} = \underline{2 \text{ V}}$$

$$\underline{V_{f2}} = \underline{V_{cc} \frac{R_5}{R_1 + R_2 + R_5}} = \underline{1.44 \text{ V}}$$

$$\begin{aligned} V_{i2} &> V_{cor2} > V_{f2} \\ 3.66 \text{ V} &> 2 \text{ V} > 1.44 \text{ V} \end{aligned}$$

$$R_{v2} = R_5 \parallel (R_1 + R_2) = 3648 \Omega$$

$$\tau_2 = C R_{v2} = 171.456 \mu s$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \left( \frac{V_{i2} - V_{f2}}{V_{cor2} - V_{f2}} \right) = 2.363 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$T = T_1 + T_2 = 2.819 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\underline{f} = \underline{\frac{1}{T}} = \underline{3547.27 \text{ Hz}}$$