

Esercizio 1

La figura rappresenta un circuito di *estensione di campo* per interi rappresentati in traslazione in una base generica β (pari).


- 1) Trovare la relazione algebrica che lega l'uscita all'ingresso.
- 2) Sintetizzare il circuito che esegue l'operazione di estensione, inserendo meno logica possibile, in base generica β .
- 3) Sintetizzare lo stesso circuito in base 2. Il circuito risultante ha complessità nulla?



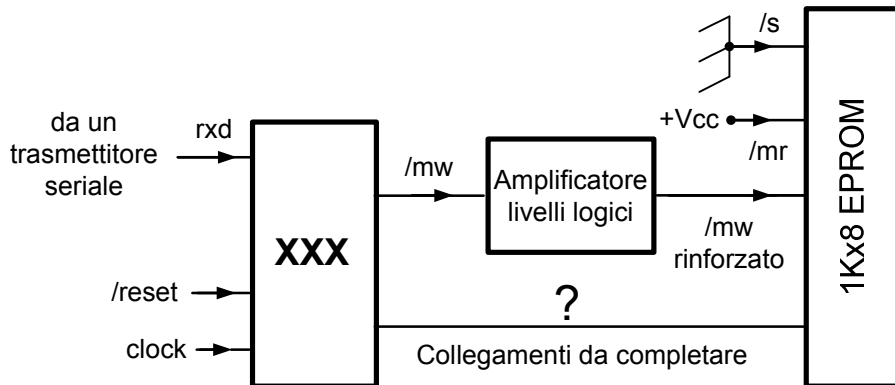Esercizio 2

L'Unità XXX è, grazie alla presenza dell'amplificatore del segnale $/mw$, un programmatore di EPROM capace quindi di scrivere nella EPROM.

L'Unità riceve da un trasmettitore seriale, secondo lo standard START/STOP, trame con 18 bit utili e utilizza ognuna di esse per una operazione di scrittura nella EPROM.



- 1) Specificare i collegamenti indicati *come da completare* e indicare preliminarmente come verranno usati (nella descrizione Verilog di XXX) i 18 bit utili delle trame.
- 2) Descrivere in Verilog l'Unità XXX supponendo che:
 - Il suo clock abbia **un periodo 8 volte inferiore** al tempo di bit della comunicazione seriale asincrona START/STOP
 - Un ciclo di scrittura nella EPROM sia del tutto simile ad un ciclo di scrittura in una RAM
 - L'intervallo tra l'arrivo di due trame successive sia talmente lungo da non creare problemi di nessun tipo.
- 3) Sintetizzare la (sola) porzione della Parte Operativa relativa al registro BUFFER in cui vengono raccolti i 18 bit utili delle trame.

Esercizio 1 – soluzione

1) La relazione che lega un intero x alla sua rappresentazione in traslazione su n cifre X è $X = x + \beta^n/2$, $-\beta^n/2 \leq x \leq \beta^n/2 - 1$. Dalla precedente si ottiene


$$X_{est} = x + \beta^{n+k}/2 = X - \beta^n/2 + \beta^{n+k}/2.$$

In base due, la relazione diventa $X_{est} = X - 2^{n-1} + 2^{n+k-1}$

 
2)

$$X_{est} = X + \beta^{n+k}/2 - \beta^n/2 = X + \beta^{n+k-1} \cdot \beta/2 - \beta^{n-1} \cdot \beta/2.$$

La prima delle due operazioni è un concatenamento, e quindi non necessita di logica. La seconda è una sottrazione a $k+1$ cifre, le cifre più alte di X_{est} , come da figura sottostante.



 Il circuito che realizza l'operazione è il seguente:




Un circuito ulteriormente ottimizzato si ricava osservando che le k cifre più significative di X_{est} possono avere soltanto due configurazioni:

- $\beta/2, 0, 0, \dots, 0$ (se $x_{n-1} \geq \beta/2$)
- $\beta/2 - 1, \beta - 1, \beta - 1, \dots, \beta - 1$ (se $x_{n-1} < \beta/2$)

Pertanto, si può sostituire il sottrattore a $k+1$ cifre con:

 - a) Un sottrattore ad una cifra, che esegue la sottrazione $x_{n-1} - \beta/2$, e produce x_{n-1}^{est} e b_{out} .
- b) Due multiplexer con ingressi costanti, guidati da b_{out} . Il primo multiplexer ha in ingresso $\beta/2$ e $\beta/2 - 1$, il secondo 0 e $\beta - 1$. Le uscite di questi multiplexer danno le k cifre più significative del risultato.

Il circuito così ottenuto ha meno logica del precedente ed è più veloce, in quanto non ha la catena dei riporti.



3) In base 2 lo schema può essere semplificato, considerando che $\beta/2=1$. Infatti, il risultato della sottrazione su $k+1$ cifre è:

- 011...11, se $x_{n-1} = 0$
- 100...00, altrimenti.

Pertanto, la sottrazione può essere sostituita dalla *giustapposizione* dei bit $\overline{x_{n-1}}, \overline{x_{n-1}}, \overline{x_{n-1}}, \overline{x_{n-1}}, \dots, \overline{x_{n-1}}, \overline{x_{n-1}}$. Il circuito risultante è quindi di complessità (quasi) nulla – “quasi” per via dell’invertitore. Allo stesso risultato si arriva osservando che la rappresentazione in traslazione in base 2 si ottiene da quella in complemento alla radice complementando il bit più significativo. Pertanto, si può convertire la rappresentazione in CR, estenderla, e riconvertirla in traslazione.

Esercizio 2 - soluzione


Si presuppone che i bit vengano spediti (e quindi ricevuti) nel seguente ordine:

bit di start, a0, a1, ..., a9, d0, d1, ..., d7, bit di stop

Se si assegna

$\text{BUFFER} \leftarrow \{\text{rx_d}, \text{BUFFER}[17:1]\}$

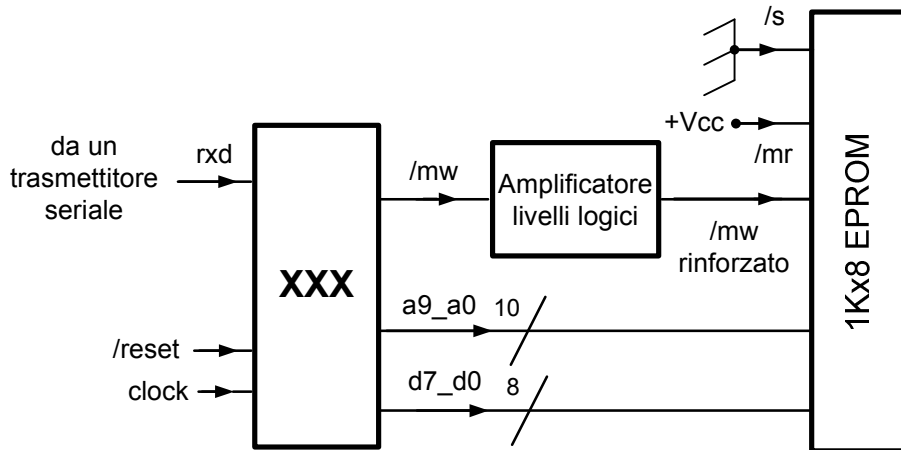allora i *dati* verranno a occupare, all'interno del BUFFER, le 8 posizioni più significative e gli *indirizzi* le 10 posizioni meno significative



```

module XXX(d7_d0, a9_a0, mw_, rxd, clock, reset_);
input      clock, reset_;
input      rxd;
output[7:0] d7_d0;
output[9:0] a9_a0;
output     mw_;

reg        MW_;    assign mw_=MW_;
reg[4:0]    COUNT;
reg[3:0]    WAIT;
reg[17:0]   BUFFER; assign d7_d0=BUFFER[17:10]; assign a9_a0=BUFFER[9:0];
reg [2:0]   STAR;  parameter S0=0, S1=1, S2=2, S3=3, Wbit=4, Wstop=5;

parameter start_bit=1'B0;

always @(reset_==0) begin MW_=1; STAR<=S0; end
always @(posedge clock) if (reset_==1)
  casex (STAR)
    S0: begin COUNT<=18; WAIT<=11; STAR<=(rxd==start_bit)? Wbit:S0; end
    S1: begin BUFFER<={rxd,BUFFER[17:1]}; COUNT<=COUNT-1;
          WAIT<=7; STAR<=(COUNT==1)?Wstop:Wbit; end
    S2: begin MW_<=0; STAR<=S3; end
    S3: begin MW_<=1; STAR<=S0; end

    Wbit:  begin WAIT<= WAIT-1; STAR<=(WAIT==1)?S1:Wbit; end
    Wstop: begin WAIT<= WAIT-1; STAR<=(WAIT==1)?S2:Wstop; end
  endcase
endmodule

```