


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 27 gennaio 2015

Esercizio A

$R_1 = 100 \, \Omega$	$R_{10} = 750 \, \Omega$
$R_2 = 600 \, k\Omega$	$R_{11} = 25 \, \Omega$
$R_4 = 10 \, k\Omega$	$R_{12} = 600 \, \Omega$
$R_5 = 2 \, k\Omega$	$R_{13} = 10 \, k\Omega$
$R_6 = 6 \, k\Omega$	$C_1 = 100 \, nF$
$R_7 = 2 \, k\Omega$	$C_2 = 270 \, nF$
$R_8 = 8 \, k\Omega$	$C_3 = 1 \, nF$
$R_9 = 20 \, k\Omega$	$V_{CC} = 18 \, V$

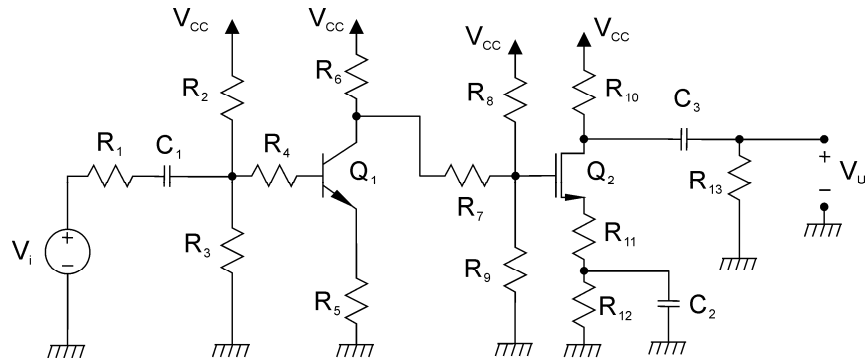

Q_1 è un transistor BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$, Q_2 è transistor MOS a canale n resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5 \, mA/V^2$ e $V_T = 1 \, V$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_3 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di Q_2 sia 12 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_2 . (R: $R_3 = 314675.77 \, \Omega$)
- 2) Determinare V_u/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , C_3 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_u/V_i = 3.08$)
- 3) **(Solo per 12 CFU)** Determinare la funzione di trasferimento V_u/V_i e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R: $f_{z1} = 0 \, Hz$, $f_{p1} = 10.284 \, Hz$, $f_{z2} = 982.44 \, Hz$, $f_{p2} = 3125.96 \, Hz$, $f_{z3} = 0 \, Hz$, $f_{p3} = 14805.11 \, Hz$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{AB} + C)(\overline{C} \overline{D} + BE) + (\overline{C} + \overline{D})(\overline{A} + \overline{B}) + ABE$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.


Esercizio C

$R_1 = 400 \, \Omega$	$R_5 = 4 \, k\Omega$
$R_2 = 1600 \, \Omega$	$R_6 = 1 \, k\Omega$
$R_3 = 2 \, k\Omega$	$C = 100 \, nF$
$R_4 = 4 \, k\Omega$	$V_{CC} = 6 \, V$

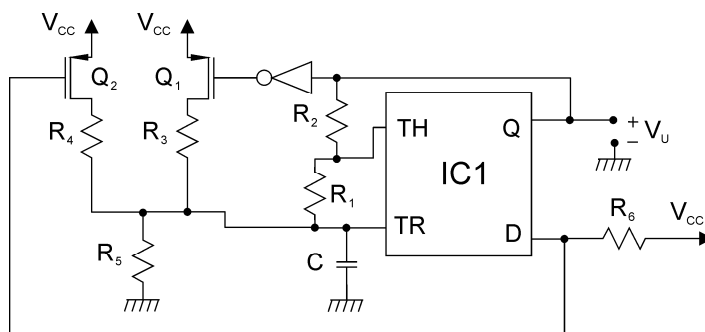

Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6V$, Q_1 e Q_2 hanno una $R_{on} = 0$ e $V_T = -1V$. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: $f = 4999.75 \, Hz$)

ESERCIZIO A

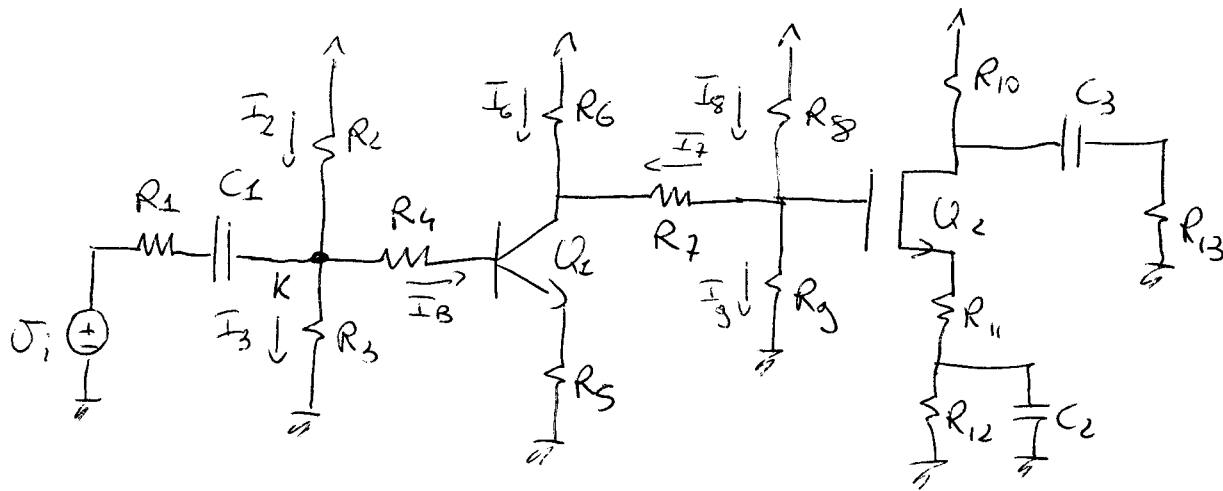

$$\begin{aligned}
 R_1 &= 100 \Omega \\
 R_2 &= 600 \text{ K}\Omega \\
 R_4 &= 10 \text{ K}\Omega \\
 R_5 &= 2 \text{ K}\Omega \\
 R_6 &= 6 \text{ K}\Omega \\
 R_7 &= 2 \text{ K}\Omega \\
 R_8 &= 8 \text{ K}\Omega \\
 R_9 &= 20 \text{ K}\Omega \\
 R_{10} &= 750 \Omega \\
 R_{11} &= 25 \Omega \\
 R_{12} &= 600 \Omega \\
 R_{13} &= 10 \text{ K}\Omega \\
 K &= 0.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \\
 V_{CC} &= 18 \text{ V}
 \end{aligned}$$

1) Det. R_3 per $V_D = 12 \text{ V}$

$$I_{10} = \frac{V_{CC} - V_D}{R_{10}} = 8 \text{ mA}$$

$$V_S = I_{10}(R_{11} + R_{12}) = 5 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_{10}}{K}} = 1 + 4 = 5 \text{ V}$$

$$V_{DS} = 12 - 5 = 7 \text{ V} > (V_{GS} - V_T) = 4 \text{ V}$$

$$Q_1: \begin{cases} I_D = 8 \text{ mA} \\ V_{DS} = 7 \text{ V} \\ V_{GS} = 5 \text{ V} \end{cases}$$

$$g_m = 2K(V_{GS} - V_T) = 4 \times 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}}$$

$$\begin{aligned}
 C_1 &= 100 \text{ nF} \\
 C_2 &= 270 \text{ nF} \\
 C_3 &= 1 \text{ nF}
 \end{aligned}$$

$$V_G = V_{GS} + V_S = 5 + 5 = 10 \text{ V}$$

$$I_8 = \frac{V_{CC} - V_G}{R_8} = 1 \text{ mA}$$

$$I_9 = \frac{V_G}{R_3} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_7 = I_8 - I_9 = 0.5 \text{ mA}$$

$$V_C = V_G - R_7 I_7 = 10 - 1 = 9 \text{ V}$$

$$I_6 = \frac{V_{CC} - V_C}{R_6} = \frac{9}{6000} = 1.5 \text{ mA}$$

$$I_C = I_6 + I_7 = 2 \text{ mA} \approx I_E$$

$$V_E = I_E R_5 = 4 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 9 - 4 = 5 \text{ V}$$

$$\Rightarrow Q_1 \begin{cases} I_C = 2 \text{ mA} \\ V_{CE} = 5 \text{ V} \\ \beta_F = 290 = h_{FE} \\ h_{FE} = 300 \quad h_{ie} = 4800 \Omega \end{cases}$$

$$\frac{I_c}{h_{FE}} = 6.836 \mu A$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 4.7 V$$


$$V_K = V_B + R_4 I_B = 4.7689 V$$

$$I_2 = \frac{V_{CC} - V_K}{R_2} = 22.05 \mu A$$

$$I_3 = I_2 - I_B = 15.155 \mu A$$

$$R_3 = \frac{V_K}{I_3} = 314675.768 \Omega$$

2) A_{CB}

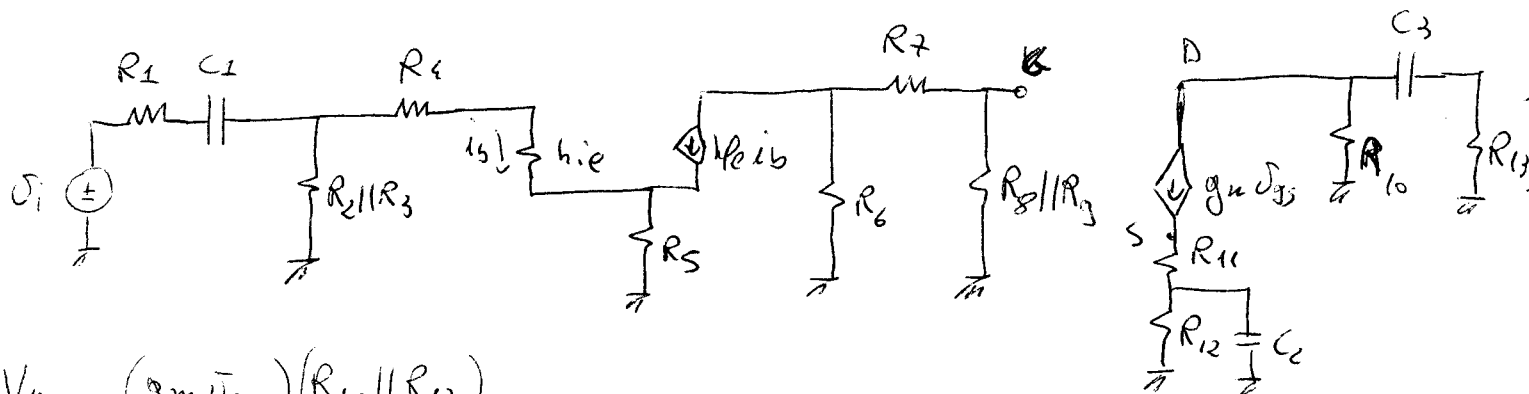

$$V_o = -(g_m \bar{v}_{gs}) (R_{10} \parallel R_{13})$$

$$V_s = (g_m \bar{v}_{gs}) R_{11}$$

$$\bar{v}_{gs} = \bar{v}_g - g_m \bar{v}_{gs} R_{11}$$

$$\bar{v}_{gs} = \frac{\bar{v}_g}{1 + g_m R_{11}}$$

$$\bar{v}_g = -(h_{fe} i_b) \frac{R_6}{R_6 + R_7 + (R_8 \parallel R_9)} \cdot (R_8 \parallel R_9)$$

$$i_b = \frac{V_i}{R_1 + R_2 \parallel R_3 \parallel [R_4 + h_{ie} + R_5 (h_{fe} + 1)]} \cdot \frac{R_2 \parallel R_3}{(R_2 \parallel R_3) + [R_4 + h_{ie} + R_5 (h_{fe} + 1)]}$$

$$A_{CB} = \frac{V_o}{V_i} = \left[g_m \frac{R_{10} \parallel R_{13}}{1 + g_m R_{11}} \right] \left[\frac{h_{fe} R_6 (R_8 \parallel R_9)}{R_6 + R_7 + R_8 \parallel R_9} \right] \cdot \frac{1}{R_1 + R_2 \parallel R_3 \parallel [R_4 + h_{ie} + R_5 (h_{fe} + 1)]} \cdot \frac{R_2 \parallel R_3}{(R_2 \parallel R_3) + [R_4 + h_{ie} + R_5 (h_{fe} + 1)]}$$

$$= 3.083 \quad (9.78 \text{ dB})$$

f. d. t.

3

$$C_1: f_{21} = \phi \text{ Hz}$$

$$f_{P1} = \frac{1}{2\pi C_1 R_{V1}} = 10.284 \text{ Hz}$$

$$R_{V1} = R_1 + \{R_2 \parallel R_3 \parallel [R_4 + h_{ie} + R_5(h_{pe} + L)]\} = 154759.62 \Omega$$

$$C_2: f_{22} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{12}} = 982.44 \text{ Hz}$$

$$f_{P2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{V2}} = 3125.36 \text{ Hz}$$

$$R_{V2} = R_{12} \parallel \left[R_{11} + \frac{1}{g_m} \right] = 188.57 \Omega$$

$$C_3: f_{23} = \phi \text{ Hz}$$

$$f_{P3} = \frac{1}{2\pi C_3 R_{V3}} = 14805.11 \text{ Hz}$$

$$R_{V3} = R_{10} + R_{13} = 10750 \Omega$$

ESERCIZIO B

$$Y = (\bar{A}\bar{B} + C)(\bar{C}\bar{D} + BE) + \overline{(C + \bar{D})}(\bar{A} + \bar{B}) + ABE =$$

$$= (\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{C}\bar{D} + BE) + \bar{C}\bar{D}(\bar{A} + \bar{B}) + ABE =$$


$$= \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BE + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + BCE + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABE =$$

$$= \bar{A}\bar{C} + \bar{A}BE + \bar{B}\bar{C} + BCE + ABE =$$

$$= \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + BE =$$

$$= \bar{C}(\bar{A} + \bar{B}) + BE$$

Servono 14 MOSFET $(5 \times 2 + 4)$

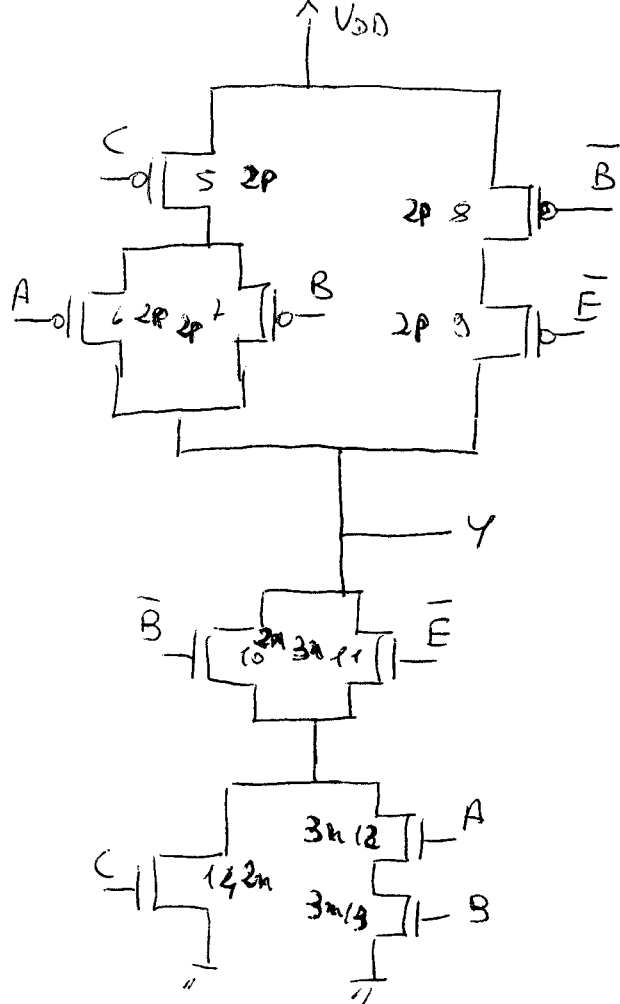

1) INVERTER

$$Q_1 = Q_3 : p = 5$$

$$Q_2 = Q_4 : n = 2$$

2) PUN

$$\begin{aligned} Q_5, Q_6 & \quad \frac{2}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 2p = 10 = \left(\frac{W}{L}\right)_{5,6,1,8,9} \\ Q_5, Q_7 & \\ Q_8, Q_9 & \end{aligned}$$

3) PDM

$$Q_{11}, Q_{12}, Q_{13} : \frac{3}{x} = \frac{1}{n} \Rightarrow x = 3n = 6 = \left(\frac{W}{L}\right)_{11,12,13}$$

Per Q_{14} 2 possibilità:


$$\begin{aligned} 1^{\text{caso}}: Q_{14}, Q_{11} \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{3n} = \frac{1}{n} \Rightarrow x = \frac{3}{2}n = \left(\frac{W}{L}\right)_{14} \cdot 3 = \left(\frac{W}{L}\right)_{11} \cdot 3 \\ \text{Da cui } \underline{\underline{\left(\frac{W}{L}\right)_{10} = 3n = 6}} \end{aligned}$$

$$2^{\text{caso}} \quad Q_{10}, Q_{14} \quad \frac{2}{x} = \frac{1}{n} \Rightarrow x = 2n = 4 = \left(\frac{W}{L}\right)_{10,14}$$

SOLUZIONE AD
AREA MINIMA

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{10} + \left(\frac{W}{L}\right)_{14} = 8$$

RC1210 C

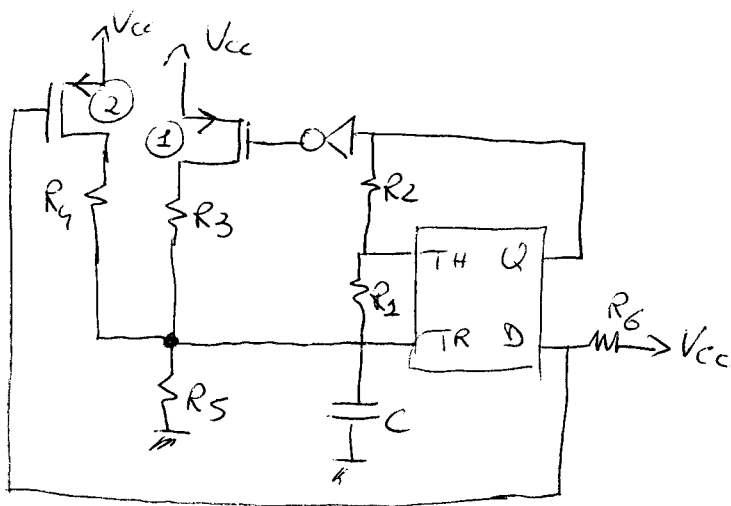

$$V_{CC} = 6V$$

$$R_1 = 400 \Omega$$

$$R_2 = 1600 \Omega$$

$$R_3 = 2000 \Omega$$

$$R_4 = 4K \Omega$$

$$R_5 = 4K \Omega$$

$$R_6 = 1K \Omega$$


$$C = 100 nF$$

$$V_{T_{52}} = -1V$$

1° PERIODO

$$Q = 1 \quad V_{G1} = 0V \quad V_{S1} = 6V \Rightarrow V_{GS1} = -6V < V_{T1} \Rightarrow Q_1 \text{ ON}$$
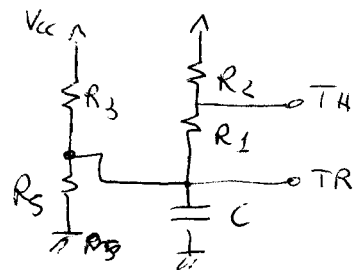
$$D = HI \quad V_{G2} = 6V \quad V_{S2} = 6V \Rightarrow V_{GS2} = 0V > V_{T2} \Rightarrow Q_2 \text{ OFF}$$



$$V_i = \frac{1}{3} V_{CC} = 2V$$

$$V_p = V_{CC} \frac{R_5}{R_5 + [R_3 || (R_1 + R_2)]} = 4.8V$$

$$V_{TH} = \frac{2}{3} V_{CC} = 4V$$

$$I_{R1} = \frac{V_{CC} - \frac{2}{3} V_{CC}}{R_2} = 1.25 mA$$

$$V_{COR1} = \frac{2}{3} V_{CC} - R_1 I_{R1} = 3.5V$$

$$V_i < V_{COR1} < V_p$$

$$2V < 3.5V < 4.8V \quad \underline{OK}$$

$$R_{V_{C1}} = R_5 || R_3 || (R_1 + R_2) = 800 \Omega$$


$$\tau_1 = C R_{V_{C1}} = 80 \mu s$$

$$T_1 = \tau_1 \ln \left[\frac{V_i - V_p}{V_{COR1} - V_p} \right] = 60.138 \times 10^{-5} s = 60.138 \mu s$$

2° PERIODO

$$Q = 0 \quad V_{G1} = 6V \quad V_{S1} = 6V \Rightarrow V_{GS1} = 0V \Rightarrow Q_1 \text{ OFF}$$
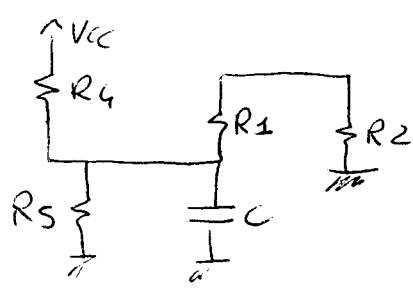
$$D = 0 \quad V_{G2} = 0V \quad V_{S2} = 6V \Rightarrow V_{GS2} = -6V \Rightarrow Q_2 \text{ ON}$$



(6)

$$V_i = 3.5V$$

$$V_{cor2} = 2V$$

$$V_{f2} = V_{cc} \frac{R_5 \parallel (R_1 + R_2)}{[R_5 \parallel (R_1 + R_2)] + R_4} = 1.5V$$

$$V_i > V_{cor} > V_f$$

$$3.5V > 2V > 1.5V \quad \underline{OK}$$

$$R_{V2} = R_5 \parallel R_4 \parallel (R_1 + R_2) = 1K\Omega$$

$$\tau_2 = C_2 R_{V2} = 100\mu s$$

$$\overline{T}_2 = \tau_2 \ln \left[\frac{V_i - V_f}{V_{cor2} - V_f} \right] = 1.386 \times 10^{-4} s = 138.63 \mu s$$

$$\overline{T} = \overline{T}_1 + \overline{T}_2 = 2 \times 10^{-4} s = 200\mu s$$

$$f = \frac{1}{\overline{T}} = 4939.75 \text{ Hz}$$