

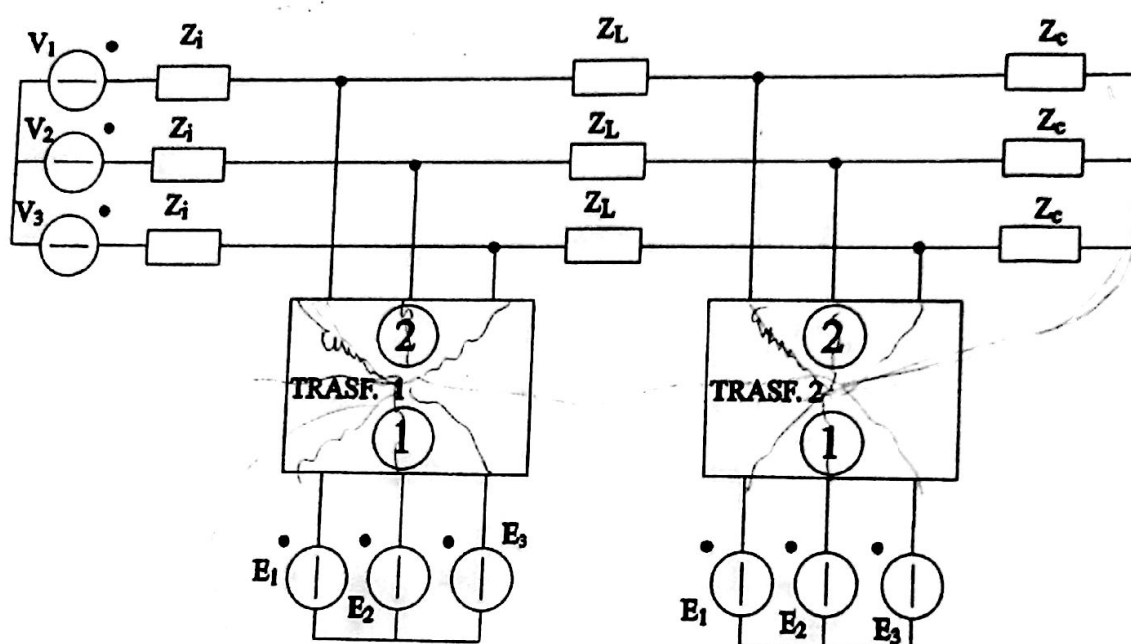


$$\begin{aligned}
 R &= 2 \, \Omega \\
 L &= 10 \, \text{mH} \\
 C &= 400 \, \mu\text{F} \\
 M &= 5 \, \text{mH} \\
 \omega &= 500 \, \text{rad/s}
 \end{aligned}$$

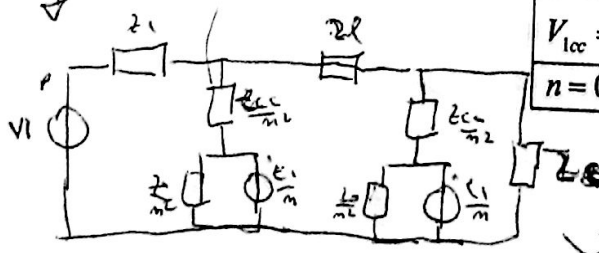4) Per il circuito trifase simmetrico ed equilibrato mostrato in figura determinare le potenze dissipate sul ferro e sul rame del trasformatore n° 2.


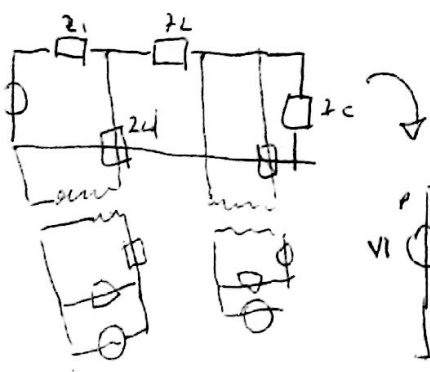
$$\begin{aligned}
 \vec{E}_1 &= 380 e^{j\frac{\pi}{4}} V_{\text{eff}}; \quad \vec{E}_2 = 800 e^{j\frac{\pi}{3}} V_{\text{eff}}; \\
 \vec{Z}_c &= 10 + j12 \, \Omega; \\
 \vec{Z}_L &= 2 + j2 \, \Omega; \quad f = 50 \, \text{Hz}; \\
 \vec{Z}_i &= 0.5 + j0.75;
 \end{aligned}$$



TRASFORMATORE	
Prova a vuoto	
$V_{10} = 380 \, \text{V};$	$I_{10} = 2.0 \, \text{A}; \quad P_{10} = 180 \, \text{W};$
Prova in corto	
$V_{1cc} = 40 \, \text{V};$	$I_{1cc} = 25 \, \text{A}; \quad P_{1cc} = 600 \, \text{W};$
$n = 0.5;$	

