

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ Matricola: \_\_\_\_\_


**Esercizio 1**

Sintetizzare, secondo il modello strutturale con elementi neutri di ritardo, la rete sequenziale asincrona descritta dalla seguente tabella di flusso. Per la sintesi delle reti combinatorie utilizzare solo porte NOR.

$x_1x_0$	00	01	11	10	z
$S_0$	$S_0$	$S_0$	$S_0$	$S_1$	0
$S_1$	$S_0$	—	$S_2$	$S_1$	0
$S_2$	—	$S_0$	$S_2$	$S_1$	1

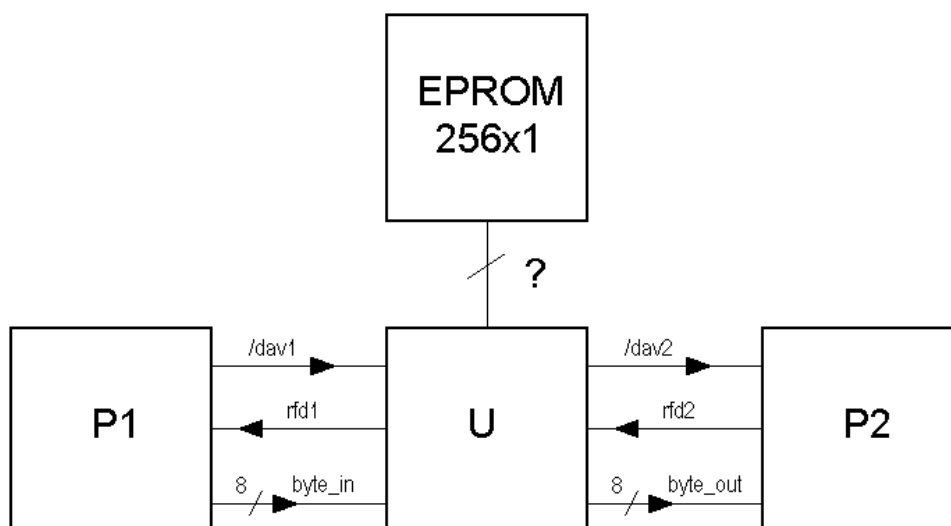**Esercizio 2**

Descrivere e sintetizzare l'Unità U, definita funzionalmente come segue.



- 1) Riceve numeri naturali ad 8 bit da P1 ed invia numeri naturali ad 8 bit a P2, instaurando con entrambi un protocollo di handshake del tipo  $/dav$ ,  $rfd$ .
- 2) Ogni volta che riceve un nuovo numero naturale  $x$ , lo interpreta un indirizzo per accedere (in lettura) alla EPROM da 256x1 bit.
- 3) Se il bit ritornato dalla EPROM vale 1, il numero naturale  $x$  viene trasmesso a P2, altrimenti viene ignorato e viene iniziato un nuovo ciclo di acquisizione di un nuovo numero naturale da P1, e così via all'infinito.

Specificare i collegamenti con la EPROM.

## Soluzione esercizio 1

La rete sequenziale è un riconoscitore della sequenza di stati di ingresso 10, 11. Adottando le codifiche  $S_0 = 00$ ,  $S_1 = 01$ ,  $S_2 = 11$ , si rende necessario uno stato ponte fra  $S_2$  e  $S_0$ , nel passaggio dello stato d'ingresso da 'B11 a 'B01. Poiché per lo stato di ingresso 'B01 lo stato successivo corrispondente allo stato  $S_1$  è non specificato, quest'ultimo può essere usato come stato ponte. La tabella diventa quindi:

$x_1x_0$	00	01	11	10	z
$S_0$	$S_0$	$S_0$	$S_0$	$S_1$	0
$S_1$	$S_0$	$S_0$	$S_2$	$S_1$	0
$S_2$	—	$S_1$	$S_2$	$S_1$	1

Con riferimento al modello strutturale con elementi neutri di ritardo, le mappe di Karnaugh relative alle uscite della rete CN1 sono riportate in figura. Le forme PS corrispondenti (esenti da alee statiche) sono  $a_1 = x_1 \cdot x_0 \cdot y_0$ ,  $a_0 = (x_1 + y_1) \cdot (\bar{x}_0 + y_0)$ , da cui si ottiene:  $a_1 = x_1 \cdot x_0 \cdot y_0 = \overline{x_1 + x_0 + y_0}$ ,

$$a_0 = \overline{(x_1 + y_1) + (\bar{x}_0 + y_0)}.$$


Per CN2, è immediato verificare che  $z = y_1$ .

$y_1y_0$	$x_1x_0$	00	01	11	10	z
00	00	00	00	00	01	0
01	00	00	00	11	01	0
11	--	01	11	01	01	1
10	--	--	--	--	--	-

$a_1a_0$
 
## Soluzione esercizio 2

Il collegamento tra l'unità U e la EPROM richiede le seguenti linee:




Una possibile descrizione è la seguente:

```
module Unit_U (dav1_, rfd1, x, dav2_, rfd2, byte_out, d0, a7_a0, clock, reset_);
    input      clock, reset_;
    input      dav1_, rfd2;
    output     rfd1, dav2_;
    input [7:0] x;
    output [7:0] byte_out;
    input      d0;
    output [7:0] a7_a0;

    reg        RFD1, DAV2_; assign rfd1=RFD1; dav2_=DAV2_;
    reg [7:0]  MAR;          assign byte_out= MAR; assign a7_a0=MAR;
    reg [2:0]  STAR; parameter S0=0, S0=1, S1=2, S3=3, S3=4, S4=5;

    always @(reset_==0) begin RFD1<=1; DAV2_<=1; STAR=S0; end
    always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
        casex (STAR)
            S0: begin RFD1<=1; MAR<=x; STAR<=(dav1_==1)?S0:S1; end
            S1: begin RFD1<=0; STAR<=(dav1_==0)?S1:S2; end
            S2: begin STAR<=(d0==1)?S3:S0; end
            S3: begin DAV2_<=0; STAR<=(rfd2==1)?S3:S4; end
            S4: begin DAV2_<=1; STAR<=(rfd2==0)?S4:S0; end
        endcase
endmodule
```

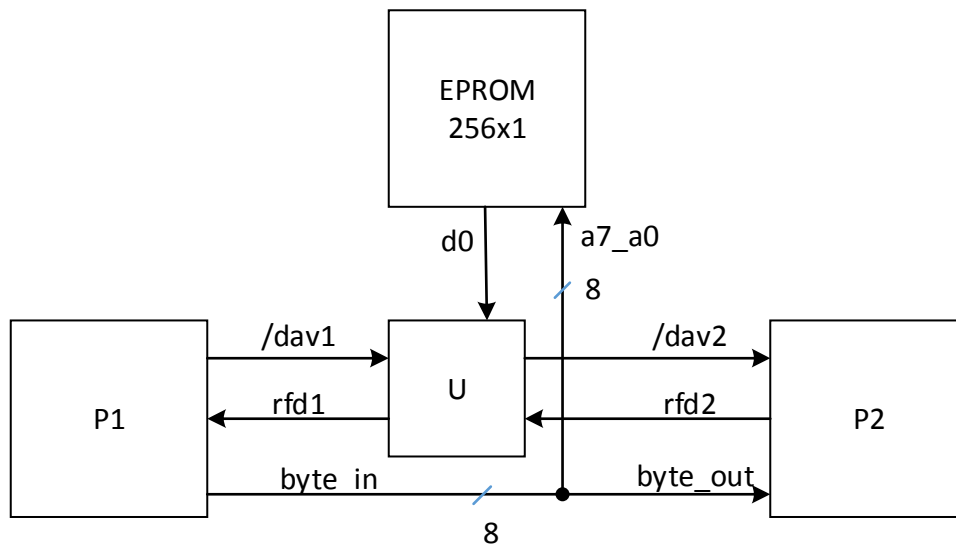Si può semplificare la descrizione osservando che la variabile di ingresso  $x$  può essere connessa direttamente alle uscite  $a7\_a0$  e  $byte\_out$ , come mostrato in figura.



In questo caso, non è più necessario il registro MAR, e i filli  $x$ ,  $a7\_a0$  e  $byte\_out$  non entrano nella descrizione di U, ma è necessario posporre l'handshake con P1 a dopo che P2 ha prelevato  $byte\_out$ . La descrizione può quindi essere riscritta come segue:

```

module Unit_U (dav1_, rfd1, dav2_, rfd2, clock, reset_);
    input          clock, reset_;
    input          dav1_, rfd2;
    output         rfd1, dav2_;
    input          d0;

    reg            RFD1, DAV2_; assign rfd1=RFD1; dav2_=DAV2_;
    reg [2:0] STAR; parameter S0=0, S0=1, S1=2, S3=3, S3=4, S4=5;

    always @(reset_==0) begin RFD1<=1; DAV2_<=1; STAR=S0; end
    always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
        casex(STAR)
            S0: begin RFD1<=1; STAR<=(dav1_==1)?S0:S1; end
            S1: begin STAR<=S2; end
            S2: begin STAR<=(d0==1)?S3:S4; end
            S3: begin DAV2_<=0; STAR<=(rfd2==1)?S3:S4; end
            S4: begin DAV2_<=1; RFD1<=0; STAR<=({dav1_, rfd2}=='B00)?S4:S0; end
        endcase
endmodule

```