


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 13 settembre 2018

Esercizio A

$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$	$R_9 = 36 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 13750 \text{ }\Omega$	$R_{10} = 10 \text{ k}\Omega$
$R_4 = 18900 \text{ }\Omega$	$R_{11} = 20 \text{ k}\Omega$
$R_5 = 75 \text{ }\Omega$	$R_{12} = 3 \text{ k}\Omega$
$R_6 = 1700 \text{ }\Omega$	$R_{13} = 1 \text{ k}\Omega$
$R_7 = 11400 \text{ }\Omega$	$R_{14} = 20 \text{ k}\Omega$
$R_8 = 200 \text{ }\Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$

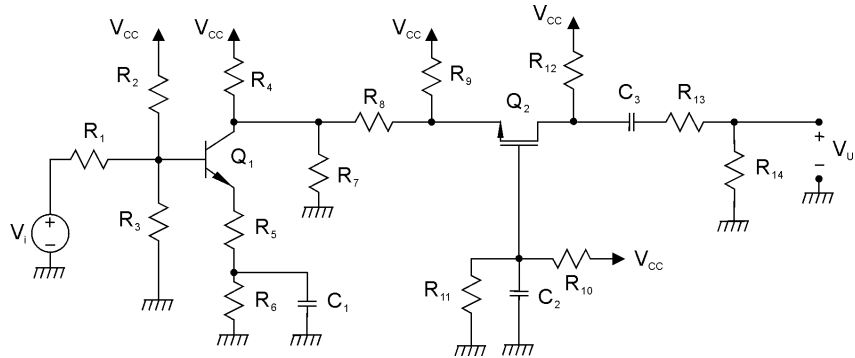

Q_1 è un transistor BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$; Q_2 è un transistor MOS a canale n resistivo con $V_T = 1 \text{ V}$ con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5 \text{ mA/V}^2$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_3 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di Q_2 sia 12 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_2 . (R: $R_3 = 7481 \text{ }\Omega$)
- 2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 e C_3 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -7.18$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{A + B})(\overline{C + D}E) + B(\overline{A}C + A\overline{D}E) + \overline{C}E + \overline{C}D$$


Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori. (R: N = 20)

Esercizio C

$R_1 = 400 \text{ }\Omega$	$R_5 = 4 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 4 \text{ k}\Omega$	$R_6 = 4 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 1 \text{ k}\Omega$	$C = 470 \text{ nF}$
$R_4 = 2 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 6 \text{ V}$

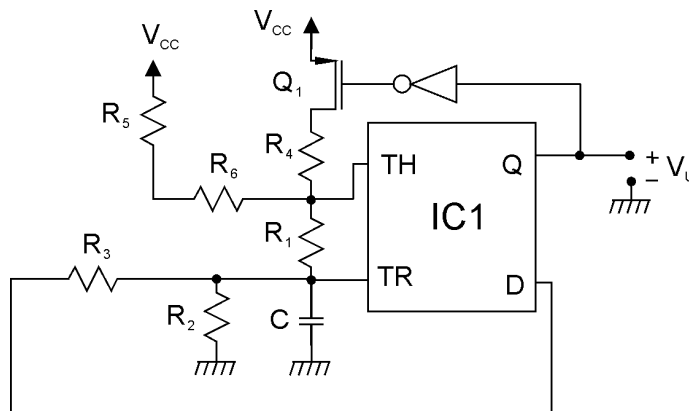

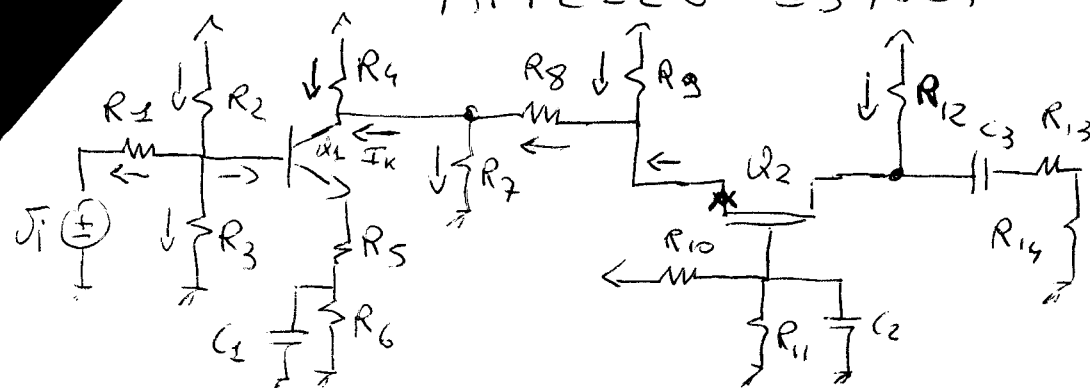Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6 \text{ V}$; Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = -1 \text{ V}$; l'inverter è ideale. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: $f = 901.54 \text{ Hz}$)



$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 13750 \Omega$$

$$R_4 = 18300 \Omega$$

$$R_5 = 75 \Omega$$

$$R_6 = 1700 \Omega$$

$$R_7 = 11400 \Omega$$

$$R_8 = 200 \Omega$$

$$R_9 = 36 \text{ k}\Omega$$

$$R_{10} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_{11} = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_{12} = 3 \text{ k}\Omega$$

$$R_{13} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_{14} = 20 \text{ k}\Omega$$

$$V_{CC} = 18 \text{ V}$$

$$K = 0.5 \text{ mA/V}^2$$

2) Calcolare R_3 per $V_D = 12 \text{ V}$

$$I_{12} = \frac{V_{CC} - V_D}{R_{12}} = 2 \text{ mA}$$

hp: SATURAZIONE

$$V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_{12}}{K}} = 3 \text{ V}$$

$$V_G = V_{CC} \frac{R_{11}}{R_{11} + R_{10}} = 12 \text{ V}$$

$$V_S = V_G - V_{GS} = 9 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 12 - 9 = 3 \text{ V} > V_{GS} - V_T = 2 \text{ V} \Rightarrow \text{hp OK}$$

$$I_g = \frac{V_{CC} - V_S}{R_g} = 250 \mu\text{A}$$

$$I_g = I_g + I_S = 2.25 \text{ mA}$$

$$V_C = V_S - R_8 I_g = 8.55 \text{ V}$$

$$I_7 = \frac{V_C}{R_7} = 750 \mu\text{A}$$

$$I_K = I_g - I_7 = 1.5 \text{ mA}$$

$$I_4 = \frac{V_{CC} - V_C}{R_4} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_C = I_4 + I_K = 2 \text{ mA}$$

$$\text{hp: } I_B \ll I_C \Rightarrow I_E \approx I_C$$

$$V_E = I_E (R_5 + R_6) = 3.55 \text{ V}$$

$$g_m = 2K(V_{GS} - V_T) = 2 \text{ mA/V}$$

$$Q_2: \begin{cases} I_D = 2 \text{ mA} \\ V_{DS} = 3 \text{ V} \\ V_{GS} = 3 \text{ V} \\ g_m = 2 \text{ mA/V} \end{cases}$$

$$Q_1: \begin{cases} I_C = 2 \text{ mA} \\ V_{CE} = 5 \text{ V} \\ I_B = 6.8365 \mu\text{A} \\ h_{FE} = 290 \\ h_{ie} = 4800 \Omega \\ h_{fe} = 300 \end{cases}$$

(2)

$$V_C - V_E = 8.55 - 3.55 = 5V$$

$$\Rightarrow h_{FE} = 290, h_{ie} = 4800 \Omega, \beta_e = 300$$

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = 6.8965 \mu A$$


$$V_B = V_E + V_{BE} = 4.25V$$

$$I_1 = \frac{V_B}{R_1} = 425 \mu A$$

$$I_2 = \frac{V_{CC} - V_B}{R_2} = 1 mA$$

$$I_3 = I_2 - I_1 - I_B = 5.681 \times 10^{-4} A$$
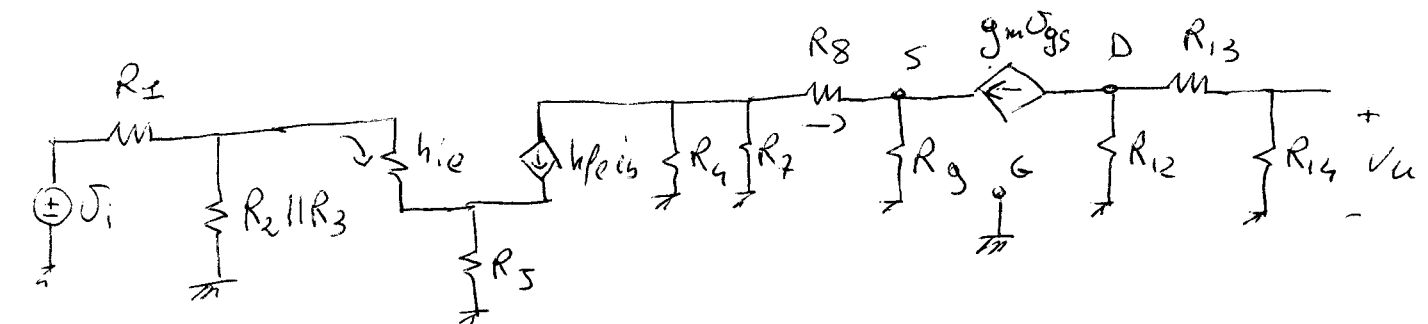
$$R_3 = \frac{V_B}{I_3} = 7481.03 \Omega \quad \left(\begin{array}{c} \text{[scribbles]} \\ \text{[scribbles]} \end{array} \right)$$




$$V_u = (-g_m V_{gs}) \frac{R_{12}}{R_{12} + R_{13} + R_{14}} R_{14}$$

$$V_{gs} = \phi$$

$$V_{gs} = I_B \left(R_9 \parallel \frac{1}{g_m} \right)$$

$$I_B = \frac{(-h_{fe} i_b) (R_4 \parallel R_7)}{(R_4 \parallel R_7) + R_8 + \left(R_9 \parallel \frac{1}{g_m} \right)}$$
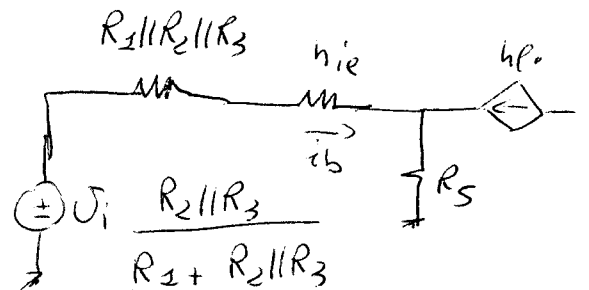
$$i_b = \frac{V_i \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3}}{(R_2 \parallel R_2 \parallel R_3) + h_{ie} + R_5 (h_{fe} + 1)}$$



$$A = (-g_m) \frac{R_{12} R_{14}}{R_{12} + R_{13} + R_{14}} (-) \left(R_g \parallel \frac{1}{g_m} \right) (-h_{fe}) \frac{R_4 \parallel R_7}{R_4 \parallel R_7 + R_8 + \left(R_g \parallel \frac{1}{g_m} \right)}$$

2×10^{-3} 2500 493.15 300 0.91118 (3)

$$\frac{0.326}{R_1 + R_2 \parallel R_3} \frac{3.2638 \times 10^{-5}}{1} = -7.18$$



$$\frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} \frac{1}{(R_1 \parallel R_2 \parallel R_3) + h_{ie} + R_5(h_{fe} + 1)}$$

$$|V_u|_{dB} = 17.12 \text{ dB}$$

(4)

$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{A+B}(\bar{C} + \bar{D}E) + B(\bar{A}C + A\bar{D}E) + \bar{C}\bar{E} + \bar{C}D = \\
 &= \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + \bar{D}E) + \bar{A}BC + AB\bar{D}E + \bar{C}\bar{E} + \bar{C}D = \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{D}E + \bar{A}BC + AB\bar{D}E + \bar{C}\bar{E} + \bar{C}D = \\
 &= \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + B\bar{D}E(\bar{A} + A) + \bar{C}\bar{E} + \bar{C}D = \\
 &= B(\bar{A} + \bar{D}E) + \bar{C}(\bar{E} + D)
 \end{aligned}$$

$$\# \text{ MOS: } 14 + 6 = 20$$

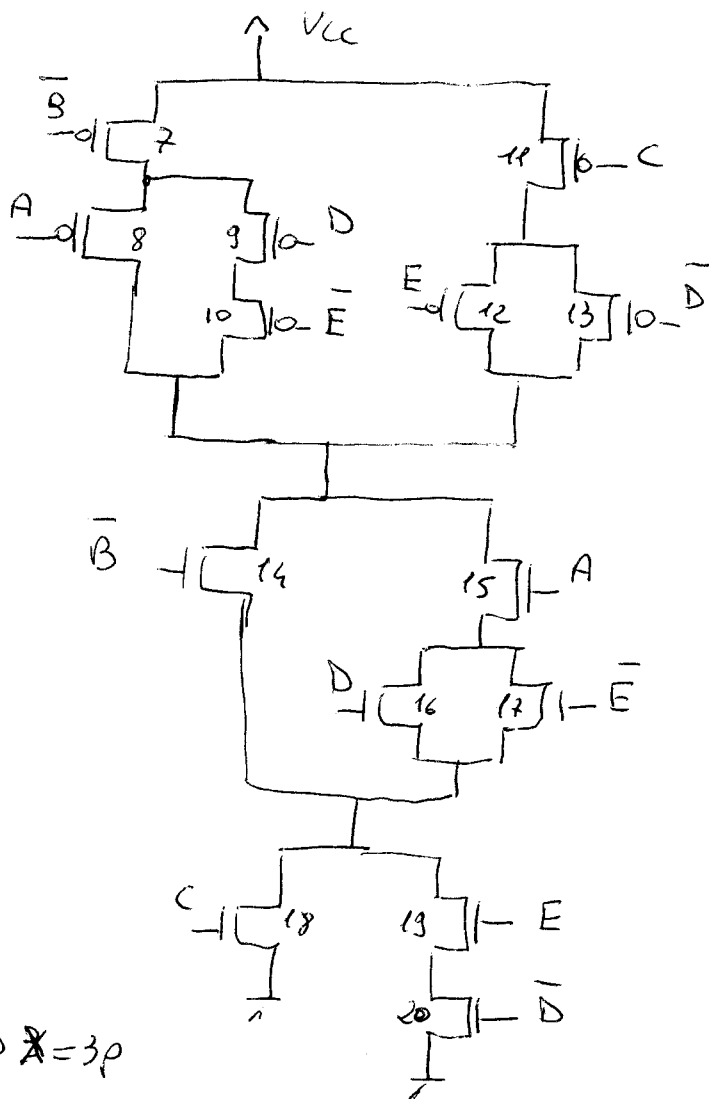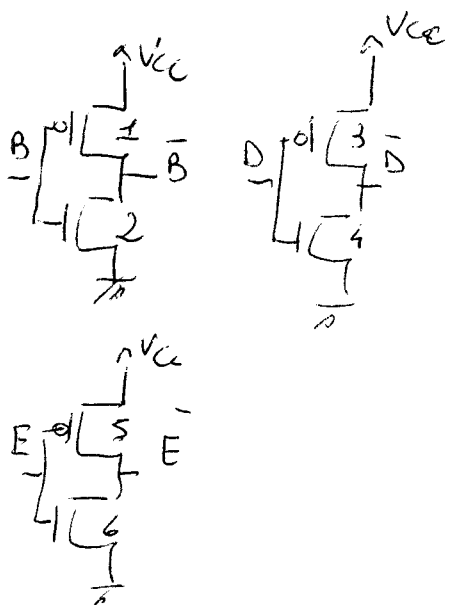

$$\left. \begin{aligned}
 \left(\frac{W}{L}\right)_{1,3,5} &= p = 5 \\
 \left(\frac{W}{L}\right)_{2,4,6} &= n = 2
 \end{aligned} \right\} \text{ INVERTER}$$

.) PON

$$\rightarrow Q_7 - Q_9 - Q_{10} \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 3p$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{7,9,10} = 3p = 15$$

$$\rightarrow Q_7 - Q_9 \quad \frac{1}{y} + \frac{1}{3p} = \frac{1}{p} \Rightarrow y = \frac{3}{2}p = 7.5$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_8 = 7.5$$

$$\rightarrow Q_{18} - Q_{19} \quad \frac{1}{z} + \frac{1}{z} = \frac{1}{p} \Rightarrow z = 2p = 10 \quad \left(\frac{W}{L}\right)_{11,12,13} = 10$$

1) $Q_{15} - Q_{16} - Q_{19} - Q_{20}$ NON E' POSSIBILE x D e \bar{D}

2) $Q_{15} - Q_{17} - Q_{19} - Q_{20}$ = = = = E e \bar{E}


3) $Q_{15} - Q_{16} - Q_{18}$

$Q_{15} - Q_{17} - Q_{18}$ $\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{n} \Rightarrow x = 3n = 6$

$Q_{14} - Q_{19} - Q_{20}$


$\left(\frac{W}{L}\right)_{15,16,17,18,19,20} = 3n = 6$

ESERCIZIO C

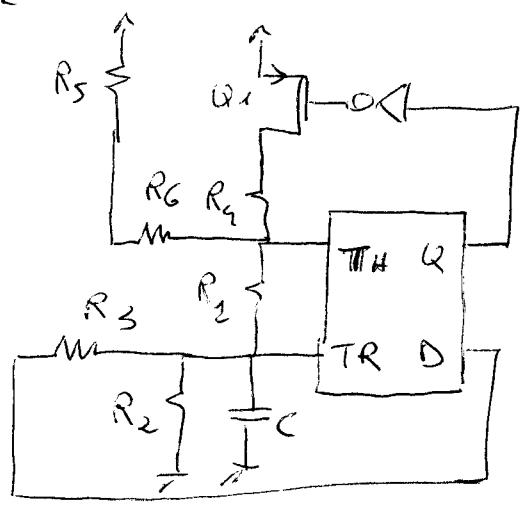

- $R_1 = 400 \Omega$
- $R_2 = 4 k\Omega$
- $R_3 = 1 k\Omega$
- $R_4 = 2 k\Omega$
- $R_5 = 4 k\Omega$
- $R_6 = 4 k\Omega$
- $C = 470 nF$

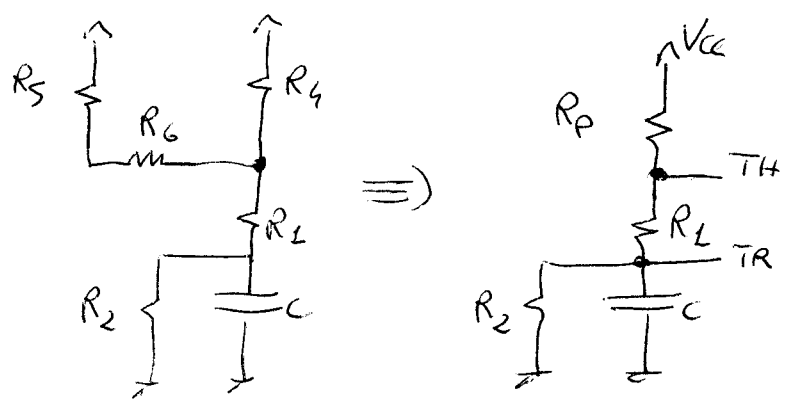1) $Q = 1 \Rightarrow V_G = \phi, V_S = V_{CC} \Rightarrow V_{GS} = -V_{CC} = -6V < V_T = -1V \Rightarrow Q_1 \text{ OK}$
 $D = HI$



$R_p = R_4 || (R_5 + R_6) = 1600 \Omega$

$V_i = \frac{1}{3} V_{CC} = 2V$

$V_f = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_p} = 4V$

$P_{TH} V_{TH} = \frac{2}{3} V_{CC} = 4V$

$I_1 = \frac{V_{CC} - V_{TH}}{R_p} = 1.25 mA$


$V_{cor} = V_{TH} - R_1 I_1 = 3.5V$

$R_{VC} = R_2 || [R_1 + R_p] = 1333.3 \Omega$

$$\tau_1 = R_{Vc} \cdot C = 6.26 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$T_1 = \tau_1 \ln \left(\frac{V_i - V_f}{V_{con} - V_f} \right) = 8.6874 \times 10^{-4} \text{ s}$$

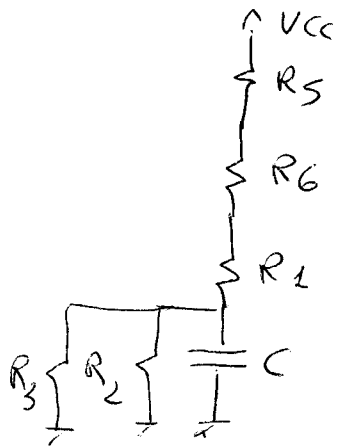2) $Q = \phi$ $V_G = V_{cc}$ $V_S = V_{cc} \Rightarrow V_{GS} = \phi \approx V_T = -1V \Rightarrow Q_1 \text{ OFF}$
 $D = \phi$



$$V_i = 3.5V$$

$$V_{con} = 2V$$

$$V_f = V_{cc} \frac{R_2 \parallel R_3}{(R_2 \parallel R_3) + R_1 + R_5 + R_6} = 0.5217V$$

$$R_{Vc2} = R_2 \parallel R_3 \parallel (R_1 + R_5 + R_6) = 730.43 \Omega$$

$$\tau_2 = R_{Vc2} C = 3.433 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \left(\frac{V_i - V_f}{V_{con} - V_f} \right) = 2.4047 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$T = T_1 + T_2 = 1.10321 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = 901.54 \text{ Hz}$$