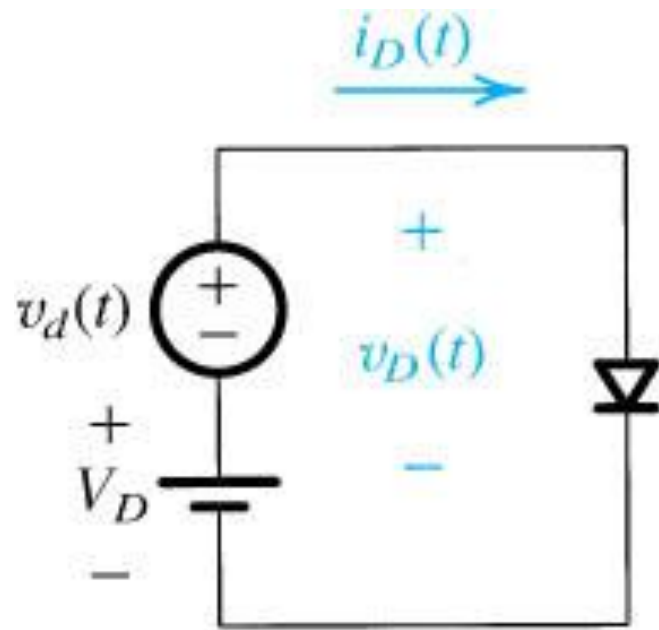


Elettronica Digitale


A.A. 2020-2021

Lezione 17/03/2021


Modello del diodo per piccoli segnali



$$v_D(t) = V_D + v_d(t)$$

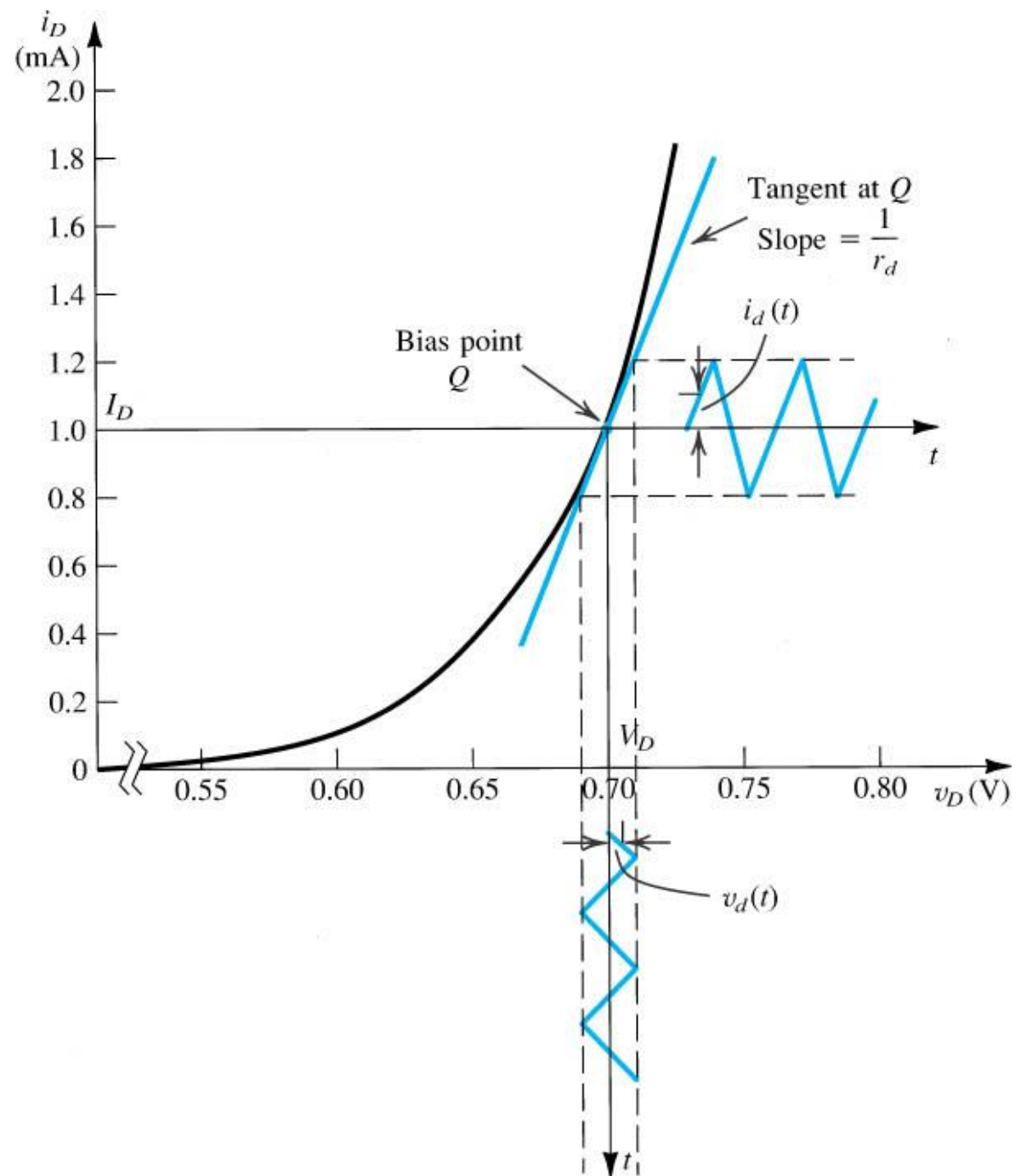


Modello del diodo per piccoli segnali

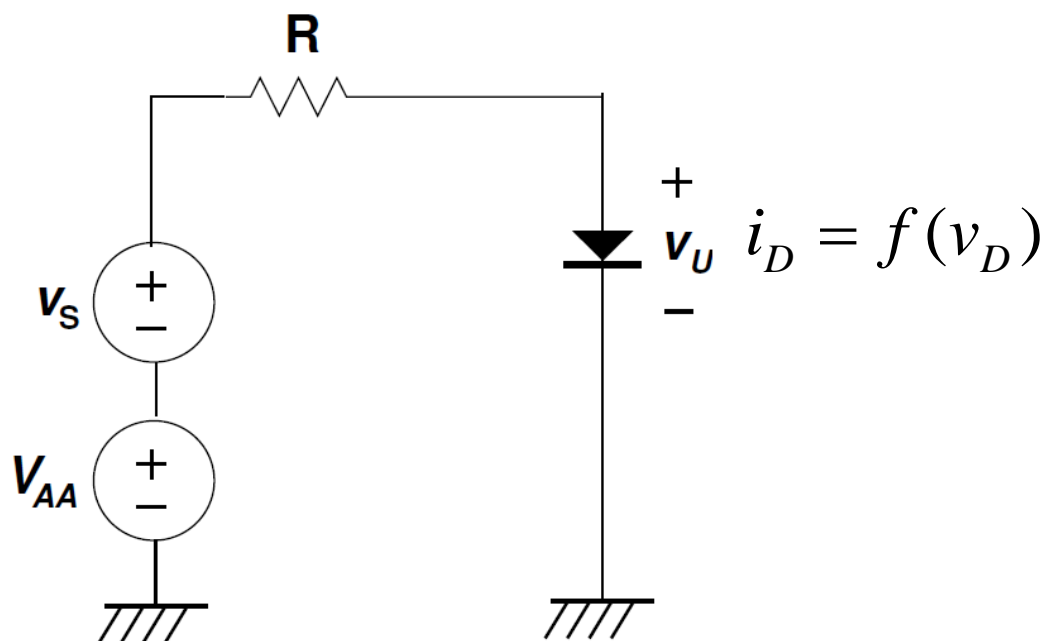


$$\begin{cases} V_{AA} = RI_{DQ} + V_{DQ} \\ I_{DQ} = f(V_{DQ}) \leftrightarrow \text{grandi segnali} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{AA} + v_s(t) = Ri_D(t) + v_D(t) \\ i_D(t) = f(v_D) \end{cases}$$
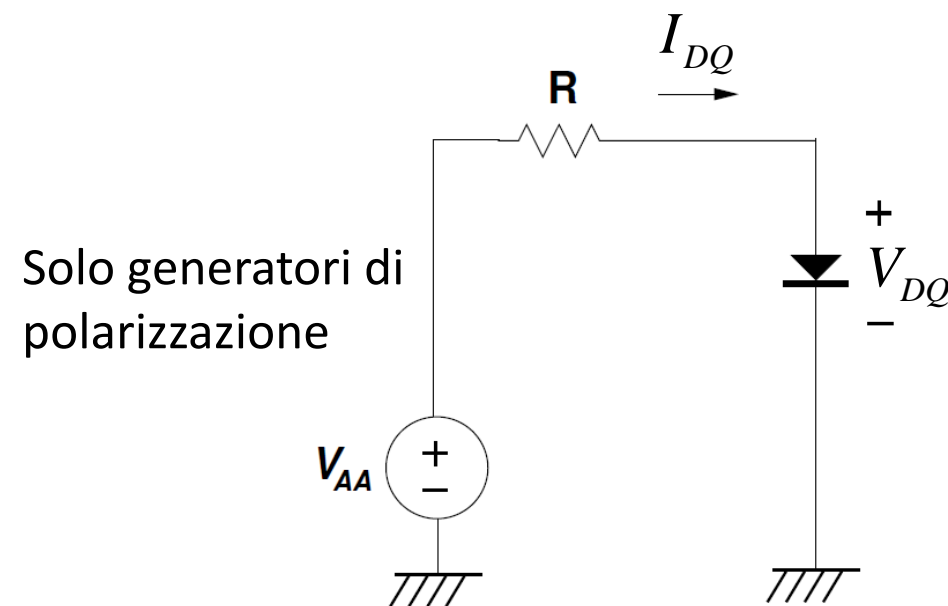
$$\begin{cases} v_D(t) \triangleq V_{DQ} + v_d(t) \\ i_D(t) \triangleq I_{DQ} + i_d(t) \end{cases}$$



Modello del diodo per piccoli segnali

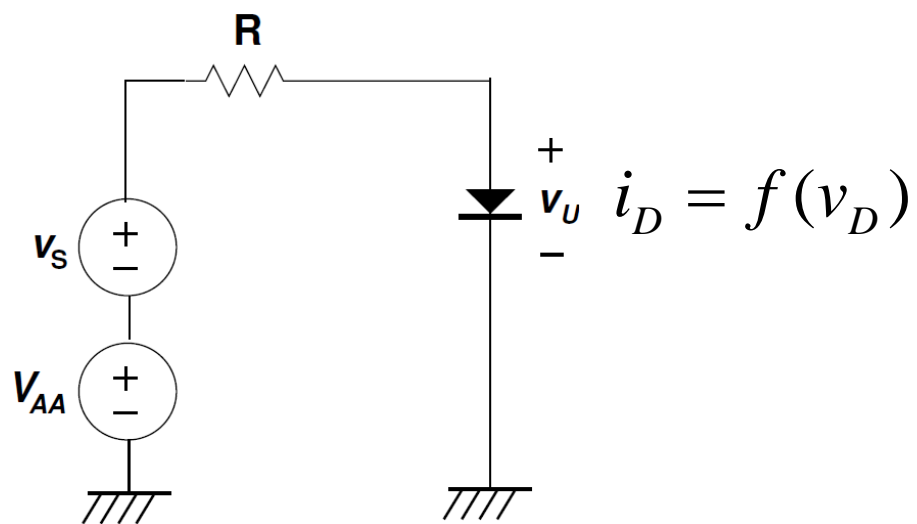


$$\begin{cases} V_{AA} + v_s(t) = Ri_D(t) + v_D(t) \\ i_D(t) = f(v_D) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_D(t) \triangleq V_{DQ} + v_d(t) \\ i_D(t) \triangleq I_{DQ} + i_d(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{AA} + v_s(t) = R(I_{DQ} + i_d(t)) + V_{DQ} + v_d(t) \\ V_{AA} = RI_{DQ} + V_{DQ} \end{cases}$$



$$v_s(t) = Ri_d(t) + v_d(t)$$

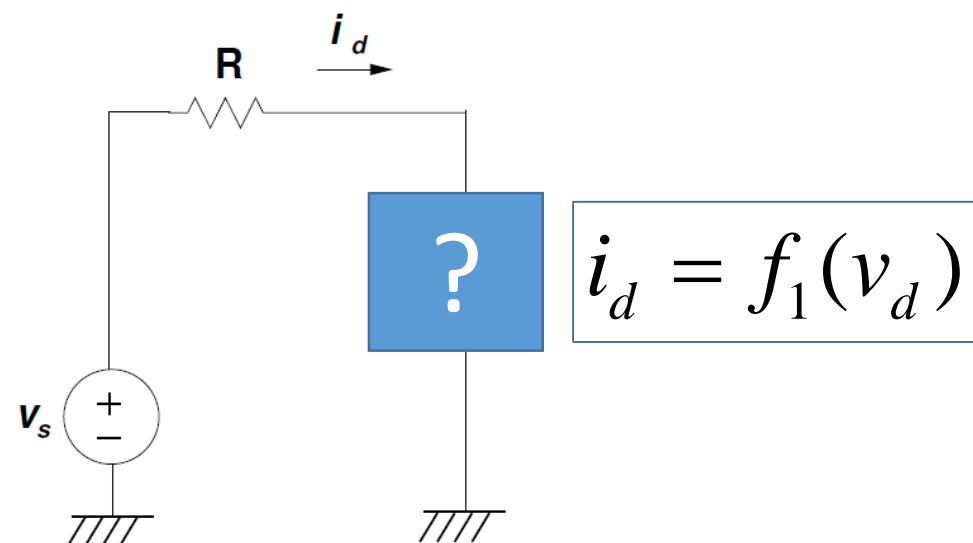

Modello del diodo per piccoli segnali

Ipotesi $|v_d(t)| \ll V_{DQ}$

$$\begin{aligned} i_D(t) &= I_{DQ} + i_d(t) = f(V_{DQ} + v_d(t)) = \\ &= f(V_{DQ}) + \left(\frac{df}{dv_D} \bigg|_{v_D=V_{DQ}} \right) v_d(t) + \left(\frac{1}{2} \frac{d^2 f}{dv_D^2} \bigg|_{v_D=V_{DQ}} \right) v_d^2(t) + \dots \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t) \approx f(V_{DQ}) + \left(\frac{df}{dv_D} \bigg|_{v_D=V_{DQ}} \right) v_d(t) \\ I_{DQ} = f(V_{DQ}) \end{array} \right. \quad \Rightarrow \quad i_d(t) \approx \left(\frac{df}{dv_D} \bigg|_{v_D=V_{DQ}} \right) v_d(t)$$

Modello del diodo per piccoli segnali

Ipotesi

$$|v_d(t)| \ll V_{DQ}$$

$$i_d(t) \approx \left(\left. \frac{df}{dv_D} \right|_{v_D=V_{DQ}} \right) v_d(t)$$

$$\left(\left. \frac{df}{dv_D} \right|_{v_D=V_{DQ}} \right) = \left. \frac{di_D}{dv_D} \right|_Q = g_d$$

Conduttanza
differenziale


$$i_d(t) \approx g_d v_d(t)$$

$$r_d = \frac{1}{g_d} = \frac{1}{\left. \frac{di_D}{dv_D} \right|_Q}$$

Resistenza
differenziale

$$v_d(t) \approx r_d i_d(t)$$

Modello del diodo per piccoli segnali

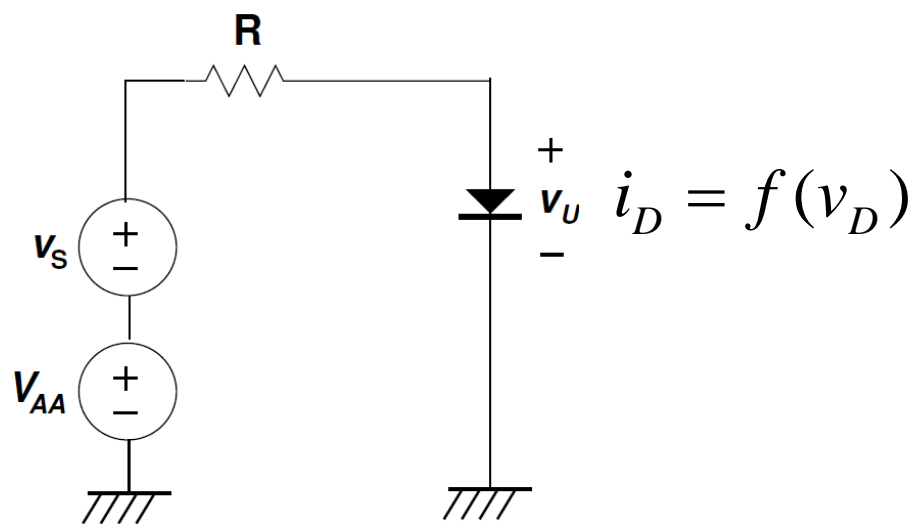


$$\begin{cases} V_{AA} + v_s(t) = Ri_D(t) + v_D(t) \\ i_D(t) = f(v_D) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_D(t) \triangleq V_{DQ} + v_d(t) \\ i_D(t) \triangleq I_{DQ} + i_d(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_s(t) = Ri_d(t) + v_d(t) \\ v_d(t) = r_d i_d(t) \end{cases}$$

Solo generatori di segnale

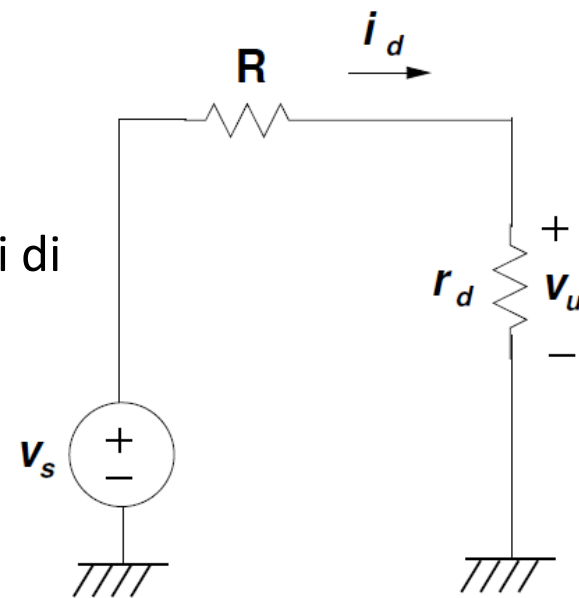

Modello del diodo per piccoli segnali

Calcolo della resistenza differenziale

$$i_D = I_S \left(\exp\left(\frac{v_D}{\eta V_T}\right) - 1 \right) \approx I_S \exp\left(\frac{v_D}{\eta V_T}\right)$$

$$g_d = \left. \frac{di_D}{dv_D} \right|_Q = \frac{1}{\eta V_T} I_S \exp\left(\frac{v_D}{\eta V_T}\right) \Big|_Q = \frac{I_{DQ}}{\eta V_T}$$

$$r_d = \frac{\eta V_T}{I_{DQ}}$$

Modello del diodo per piccoli segnali

Limiti di validità del modello

$$\left(\left. \frac{df}{dv_D} \right|_{v_D=V_{DQ}} \right) v_d(t) \gg \left(\left. \frac{1}{2} \frac{d^2 f}{dv_D^2} \right|_{v_D=V_{DQ}} \right) v_d^2(t)$$

$$\frac{I_{DQ}}{\eta V_T} v_d(t) \gg \frac{1}{2} \frac{I_{DQ}}{(\eta V_T)^2} v_d^2(t)$$

$$v_d(t) \ll 2\eta V_T$$

$$\eta = 1$$



$$T = 300 \text{ K}$$

$$v_d(t) \ll 52 \text{ mV}$$

$$v_d(t) < \frac{V_T}{10}$$

$$v_d(t) < \frac{V_T}{5}$$


Modello del diodo per piccoli segnali

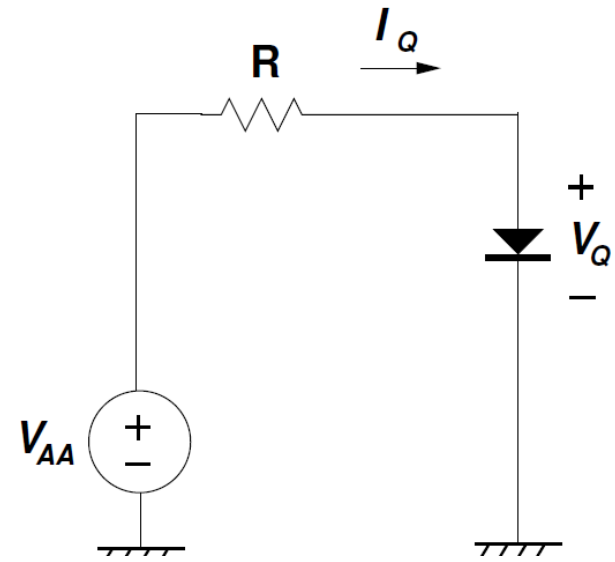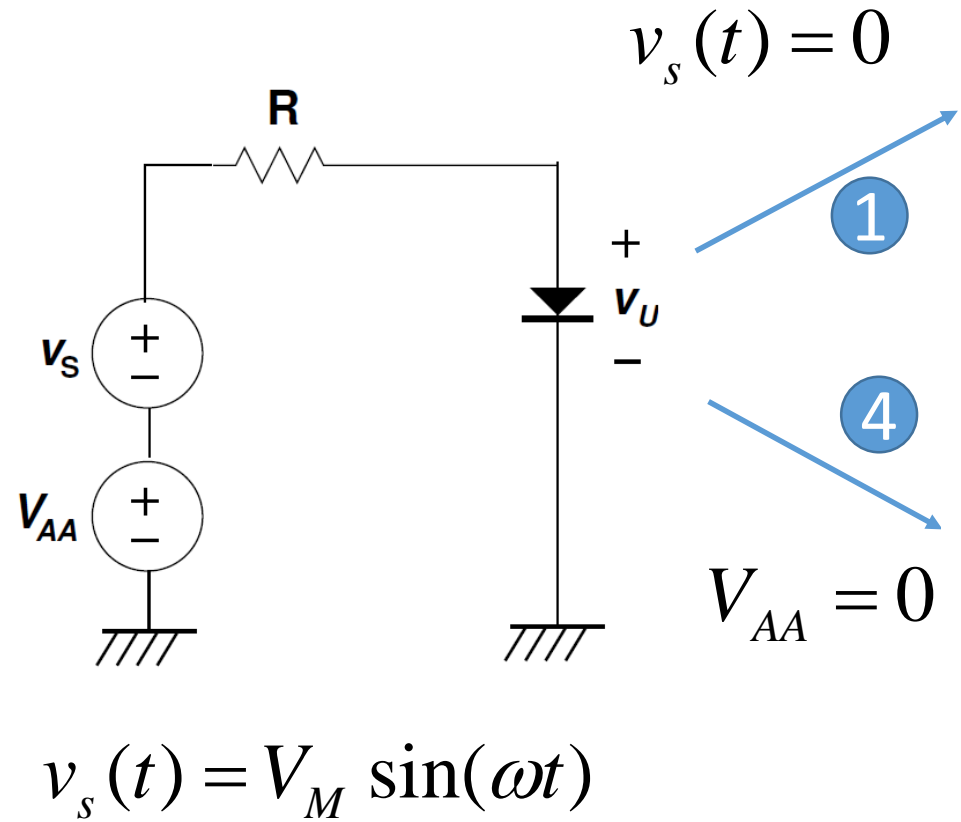

2
$$I_{DQ} = \frac{V_{AA} - V_\gamma}{R}$$





3
$$r_d = \frac{\eta V_T}{I_{DQ}}$$

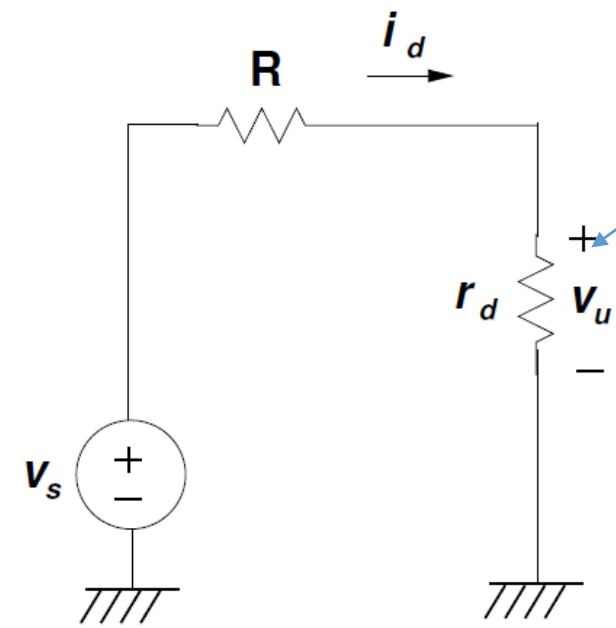


5
$$i_d(t) = \frac{v_s(t)}{R + r_d} = \frac{V_M \sin(\omega t)}{R + r_d}$$

6
$$i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t) = \frac{V_{AA} - V_\gamma}{R} + \frac{V_M \sin(\omega t)}{R + r_d}$$

Transistore Bipolare (BJT)

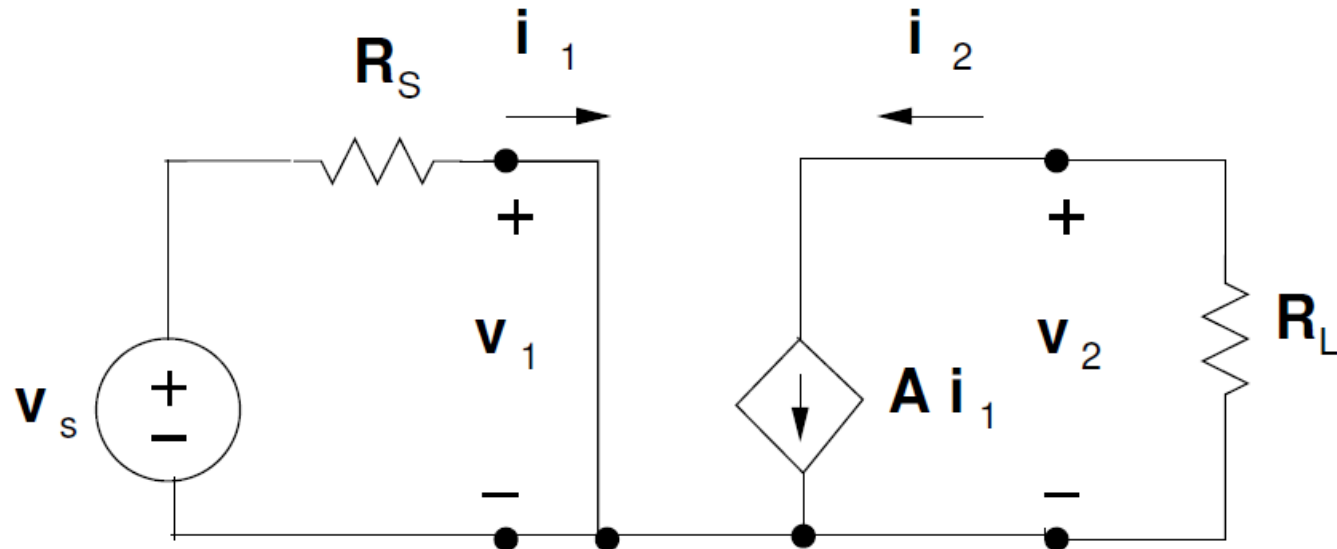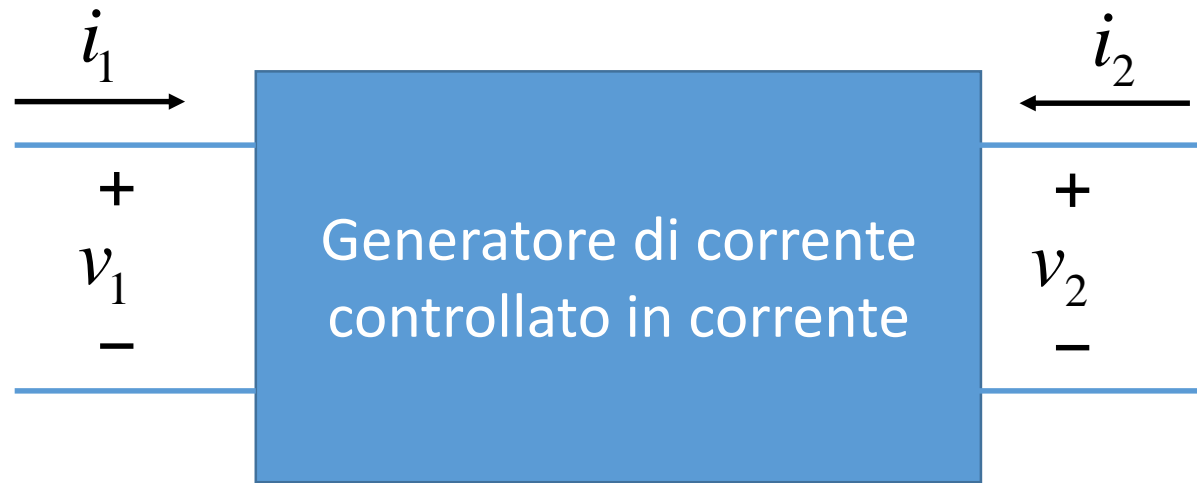

Transistore Bipolare (BJT)

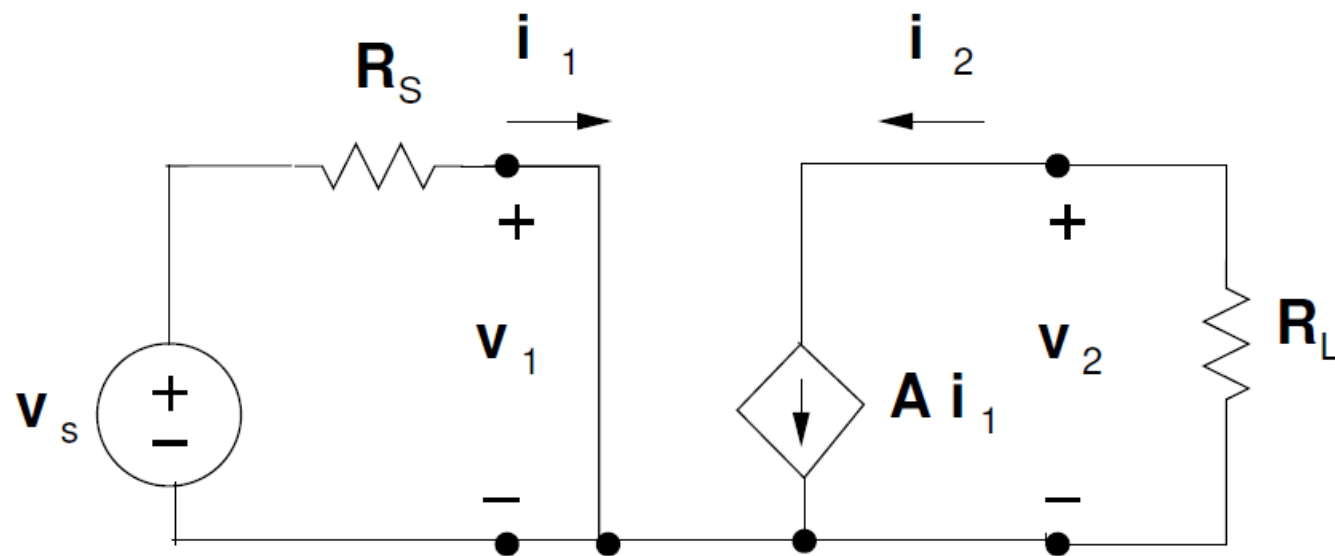

$$i_2 = A i_1 \quad A = \frac{i_2}{i_1} \quad \text{Guadagno di corrente}$$

$$v_2 = -R_L i_2 = -R_L A i_1 = -R_L A \frac{v_s}{R_s} \quad A_v = \frac{v_2}{v_s} = -\frac{A R_L}{R_s} \quad \text{Guadagno di tensione}$$

Transistore Bipolare (BJT)

$$A_i \triangleq \frac{i_{out}}{i_{in}}$$

Guadagno di corrente

$|A_i| > 1$ Amplificazione di corrente

$|A_i| < 1$ Attenuazione di corrente

$$A_v \triangleq \frac{v_{out}}{v_{in}}$$

Guadagno di tensione

$|A_v| > 1$ Amplificazione di tensione

$|A_v| < 1$ Attenuazione di tensione

Transistore Bipolare (BJT)


$$P_{out} = -v_2 i_2 \quad \text{Potenza sul carico}$$

$$P_{in} = v_s i_1 \quad \text{Potenza in ingresso}$$

$$A_P \triangleq \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad \text{Guadagno di potenza}$$

$$A_P = \frac{P_{out}}{P_{in}} = -\frac{v_2 i_2}{v_s i_1} = -A A_v = A^2 \frac{R_L}{R_s}$$

$$|A_P| > 1 \quad \text{Amplificazione di potenza}$$

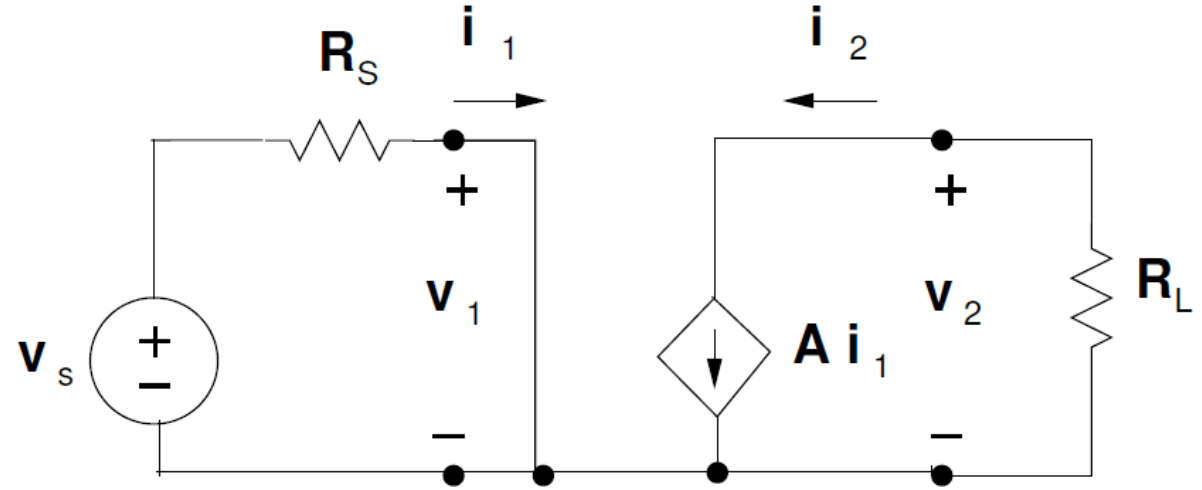


$$A = \frac{i_2}{i_1}$$

$$A_v = \frac{v_2}{v_s} = -\frac{A R_L}{R_s}$$



Componenti attivi (BJT, MOSFET)

Transistore Bipolare (BJT)

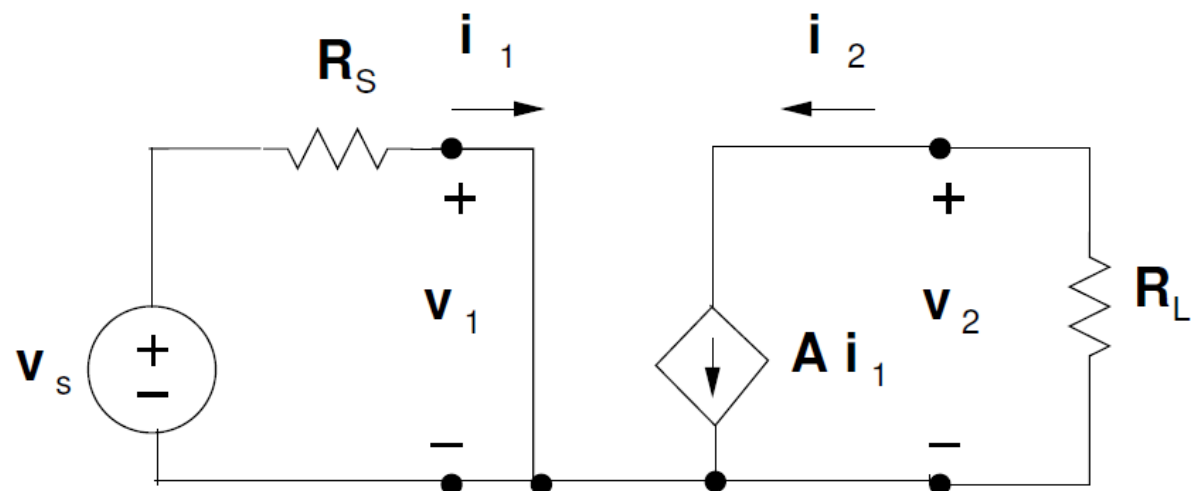


Caratteristiche di ingresso


$$i_1 = f(v_1, i_2 \text{ o } v_2)$$

Caratteristiche di uscita

$$i_2 = f(v_2, i_1 \text{ o } v_1)$$

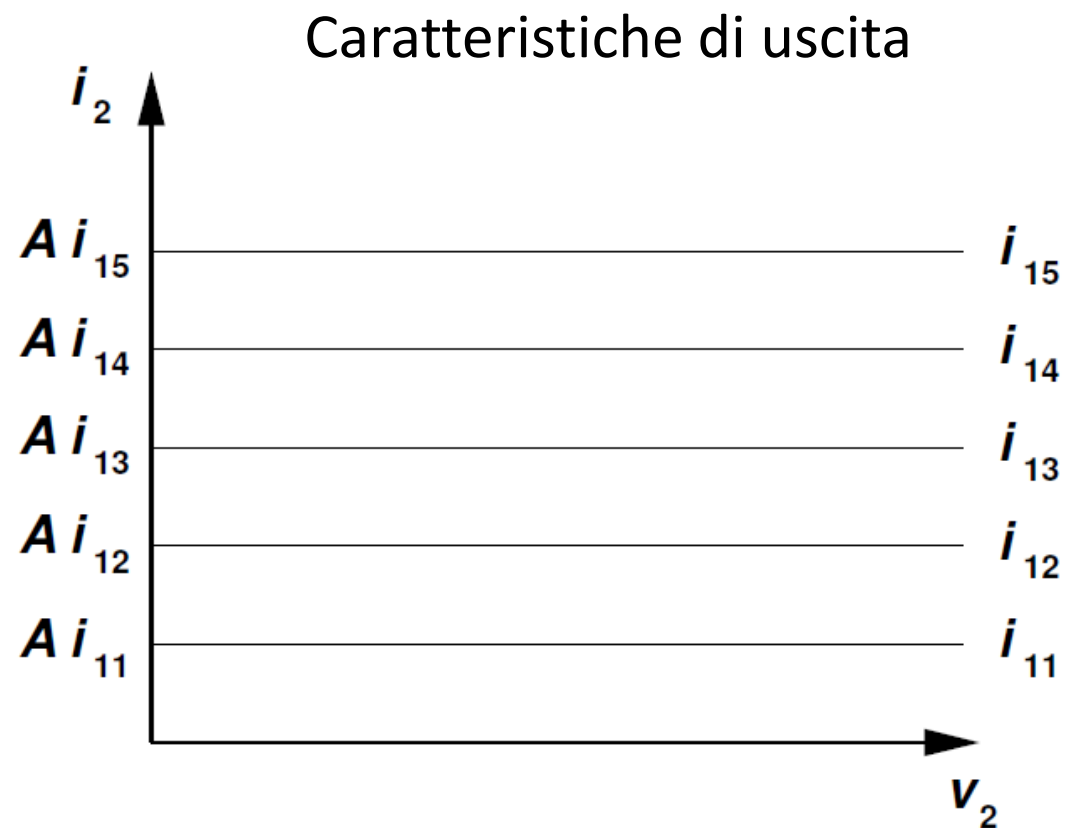


Transistore Bipolare (BJT)

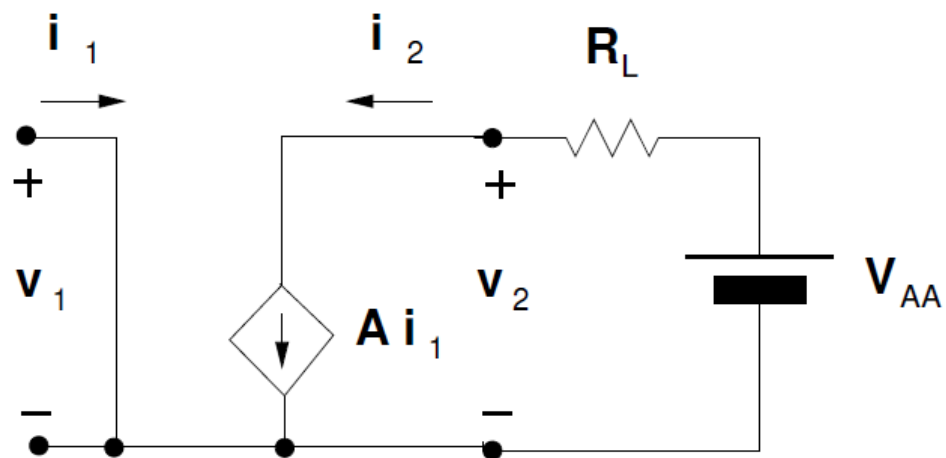

$$V_{AA} = R_L i_2 + v_2$$



$$i_2 = \frac{V_{AA}}{R_L} - \frac{v_2}{R_L}$$

Retta di carico


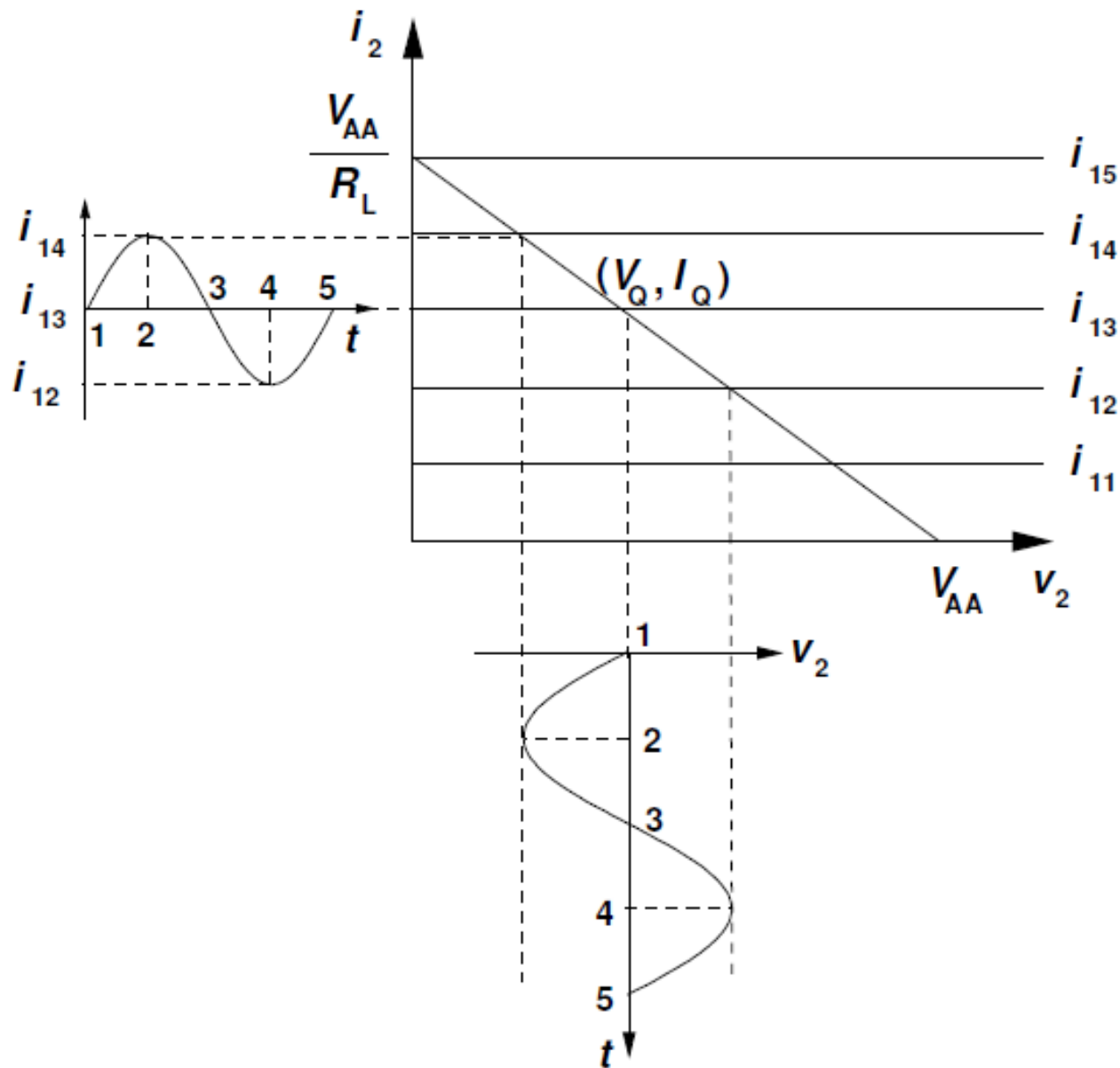


Transistore Bipolare (BJT)

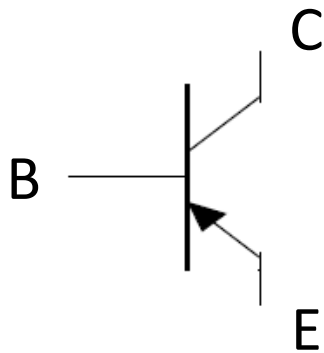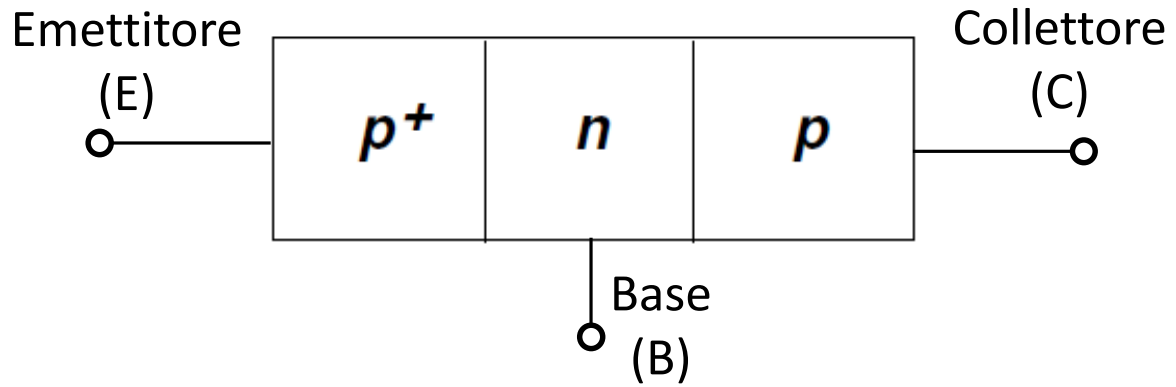Il transistor bipolare a giunzione consiste di due giunzioni *pn* poste una di seguito all'altra e orientate in senso inverso



pnp

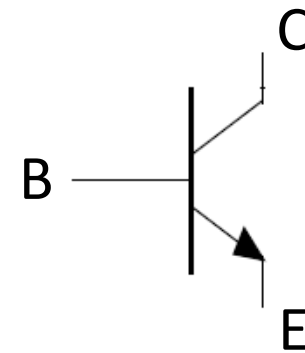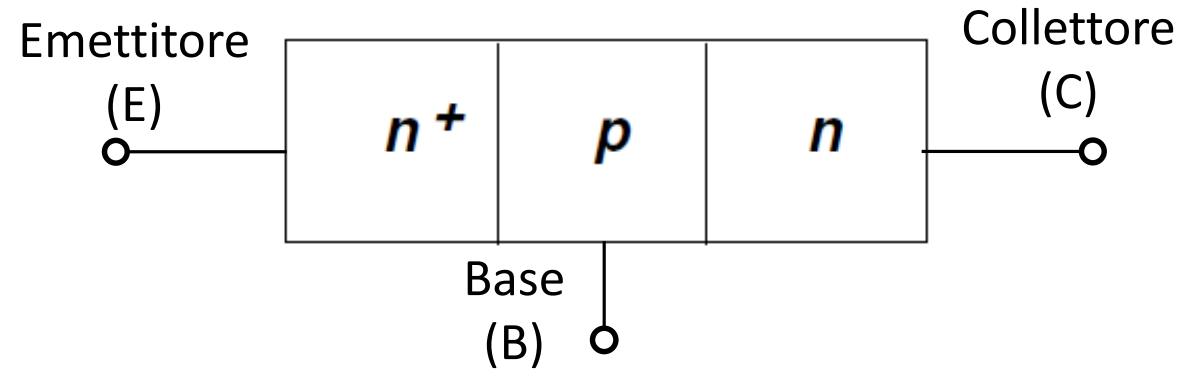

npn

Transistore Bipolare (BJT)

Il transistor bipolare a giunzione consiste di due giunzioni pn poste una di seguito all'altra e orientate in senso inverso

