 



Esercizio 1

Si consideri una variabile logica x soggetta ad alee (sia statiche, su entrambi i livelli, che dinamiche, crescenti e decrescenti). Si sa con certezza che entro un tempo T_{alee} i fenomeni transitori su x si sono estinti e che x resta a regime per tempi molto maggiori di T_{alee} .

Con riferimento alla seguente figura, descrivere e sintetizzare la rete sequenziale asincrona Q in modo che produca un'uscita z che inseguia x ma sia priva di qualunque tipo di alea.




 Dimensionare il ritardo Δ e simulare l'evoluzione di Q completando il seguente diagramma temporale:




Soluzione

 
La rete Q ha due stati, corrispondenti ai valori di z , e cambia stato soltanto quando x e x' coincidono.



È immediato constatare che la tabella sopra riportata è priva di alee essenziali. Pertanto, la rete Q può essere implementata con ritardo nullo sulla variabile di stato. Per quest'ultima la codifica può essere assunta uguale all'uscita, quindi CN2 è un cortocircuito. CN1 è la seguente: $a = x \cdot x' + y \cdot x + y \cdot x'$, priva di alee. Per un'alea statica (ad esempio sul livello 1) il diagramma temporale è il seguente:

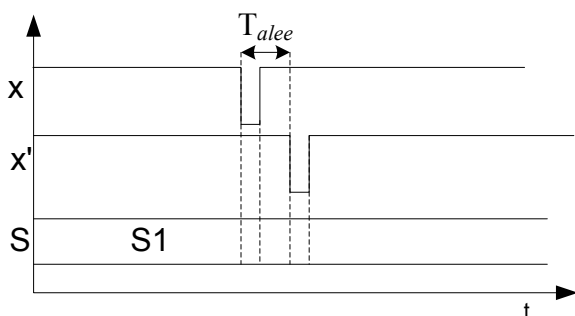

 
Per un'alea dinamica (ad esempio crescente) il diagramma temporale è il seguente (nel disegno si assume trascurabile il tempo di adeguamento di Q):



Si vede chiaramente che il ritardo da dare a x' è $\Delta > T_{alee}$.

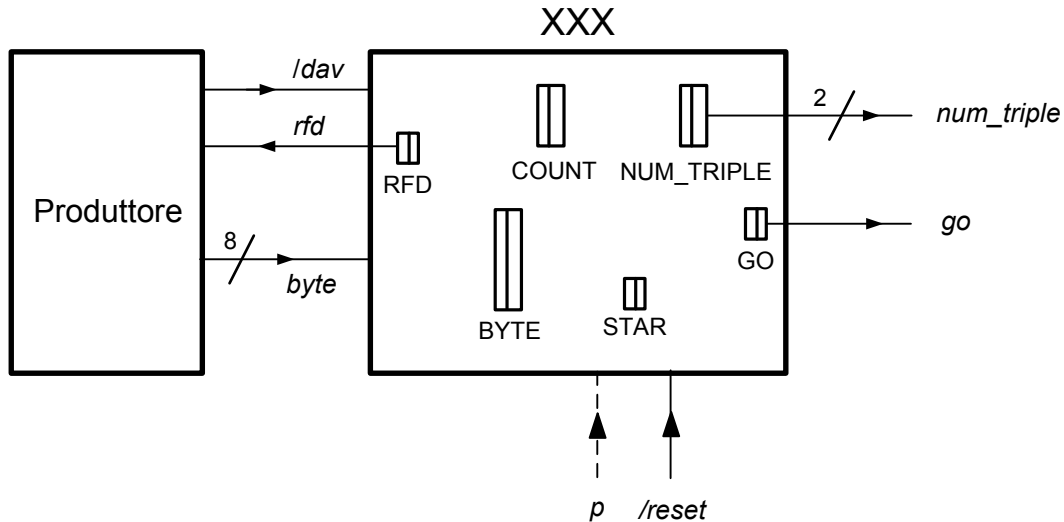Esercizio 2

Descrivere e Sintetizzare l'Unità XXX che: 1) Preleva un byte dal Produttore e lo elabora calcolando quante triple di bit 110 sono contenute in esso; 2) Emette il risultato del conteggio tramite la variabile di uscita *num_triple*; 2) Pone ad 1 la variabile di uscita *go* per un periodo del clock.e torna al punto 1



Usare per i fili e per i registri i nome riportati in Figura

Possibile Soluzione

```
//-----  
module XXX(byte,dav_,rfd, num_triple,go, p,reset_);  
    input      p,reset_;  
    input [7:0] byte;  
    input      dav_;  
    output     rfd;  
    output[1:0] num_triple;  
    output     go;  
  
    reg        RFD;          assign rfd=RFD;  
    reg [1:0] NUM_TRIPLE;    assign num_triple=NUM_TRIPLE;  
    reg        GO;          assign go=GO;  
  
    reg [7:0] BYTE;  
    reg [1:0] COUNT; //Contatore del numero di triple  
    reg [1:0] STAR;  
    parameter[1:0] S0=0, S1=1, S2=2, S3=3;  
  
    always @(posedge p or negedge reset_)if (reset_==0) begin RFD<=1; GO<=0;  
    STAR=S0; end else #3  
    casex(STAR)  
        S0: begin GO<=0; RFD<=1; BYTE<=byte; STAR<=(dav_==1)?S0:S1; end  
        S1: begin COUNT<=0; RFD<=0; STAR<=(dav_==0)?S1:S2; end  
        S2: begin COUNT<=(BYTE[7:5]=='B110')?(COUNT+1):COUNT;  
                BYTE<=(BYTE[7:5]=='B110')?({BYTE[4:0],3'B111}):({BYTE[6:0],1'B1});  
                STAR<=(BYTE=='HFF')?S3:S2; end  
        S3: begin NUM_TRIPLE<=COUNT; GO<=1; STAR<=S0; end  
    endcase  
endmodule  
//-----
```