
Prova scritta di Elettrotecnica

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Pisa 25/07/14


Allievo:

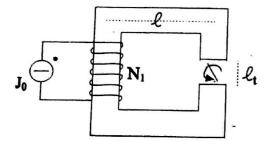0) Il dispositivo in figura è costituito da un nucleo magnetico nel cui traferro si trova una bobina (N_2 spire e area S_2) posta in rotazione a velocità angolare Ω_2 attorno all'asse ortogonale al piano del foglio. Determinare il valore efficace delle forza elettromotrice indotta nella bobina.



$$J_0 = 10 A$$
, $N_1 = 100$, $N_2 = 150$
 $l = 10 cm$, $l_1 = 2 cm$, $S = 9 cm^2$
 $S_2 = 3 cm^2$, $\Omega_2 = 300 \ rad/s$

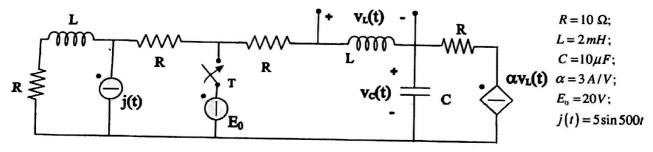Per il seguente circuito determinare l'evoluzione temporale della tensione $v_C(t)$ a seguito della chiusura del tasto che avviene all'istante t=0.



2) Per il circuito in figura scrivere un sistema di equazioni di equilibrio supponendo il circuito stesso in condizioni di regime sinusoidale.

