


# ELETTRONICA DIGITALE

## Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 18 febbraio 2019

### Esercizio A

$R_1 = 300 \, \Omega$	$R_8 = 12 \, \text{k}\Omega$
$R_2 = 2100 \, \Omega$	$R_9 = 200 \, \Omega$
$R_3 = 245 \, \text{k}\Omega$	$R_{10} = 15.8 \, \text{k}\Omega$
$R_5 = 5500 \, \Omega$	$R_{11} = 12 \, \text{k}\Omega$
$R_6 = 2 \, \text{k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \, \text{V}$
$R_7 = 20 \, \text{k}\Omega$	

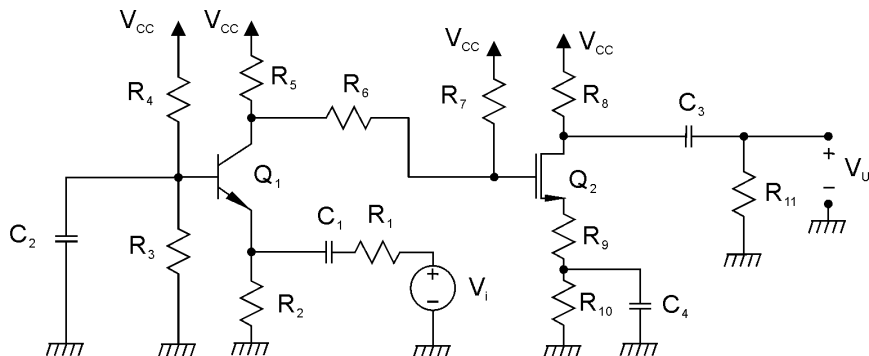

$Q_1$  è un transistor BJT BC109B resistivo con  $h_{re} = h_{oe} = 0$ ;  $Q_2$  è un transistor MOS a canale n resistivo con  $V_T = 1 \, \text{V}$  e la corrente di drain in saturazione data da  $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$  con  $k = 0.5 \, \text{mA/V}^2$ .

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza  $R_4$  in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di  $Q_2$  sia 12 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di  $Q_2$ . (R:  $R_4 = 487051 \, \Omega$ )
- 2) Determinare l'espressione e il valore di  $V_U/V_i$  alle frequenze per le quali  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  e  $C_4$  possono essere considerati dei corto circuiti. (R:  $V_U/V_i = -62.64$ )

### Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{A}E + \overline{C}D)(\overline{B}D + E) + \overline{C}\overline{D}E + \overline{B}(AC + D)$$


Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale  $n$  e pari a 5 per quello a canale  $p$ . Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento di tutti i transistori. (R:  $N = 22$ )

### Esercizio C

$R_1 = 80 \, \Omega$	$R_6 = 800 \, \Omega$
$R_2 = 2 \, \text{k}\Omega$	$R_7 = 1 \, \text{k}\Omega$
$R_3 = 400 \, \Omega$	$C = 60 \, \text{nF}$
$R_4 = 400 \, \Omega$	$V_{CC} = 6 \, \text{V}$
$R_5 = 1200 \, \Omega$	

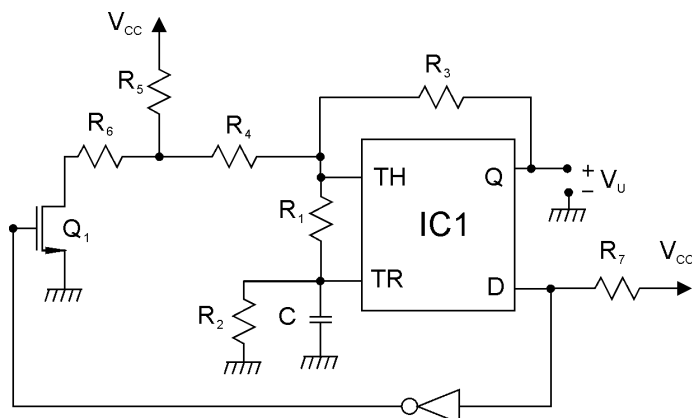

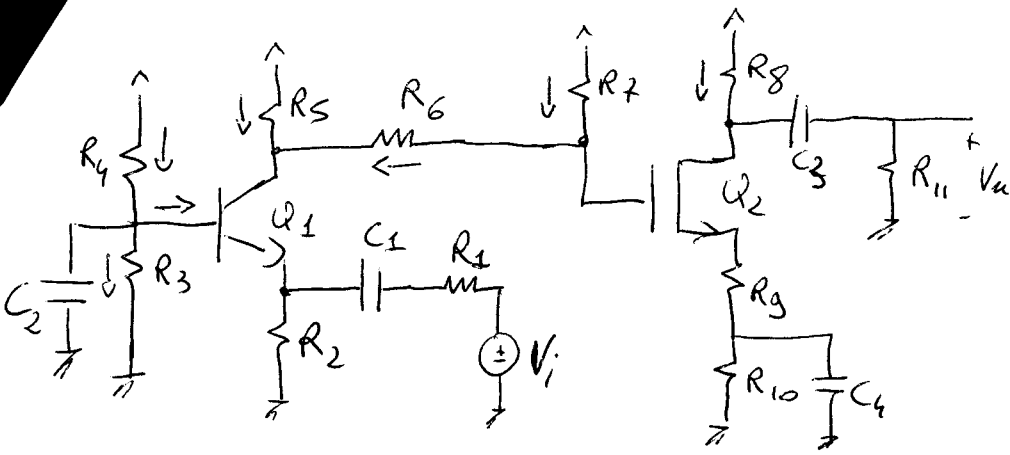Il circuito  $IC_1$  è un NE555 alimentato a  $V_{CC} = 6 \, \text{V}$ ;  $Q_1$  ha una  $R_{on} = 0$  e  $V_T = 1 \, \text{V}$ ; l'inverter è ideale. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R:  $f = 36645.6 \, \text{Hz}$ )



$$R_1 = 300 \Omega$$

$$R_2 = 2100 \Omega$$

$$R_3 = 245 \text{ K}\Omega$$

$$R_5 = 5500 \Omega$$

$$R_6 = 2 \text{ K}\Omega$$

$$R_7 = 20 \text{ K}\Omega$$

$$R_8 = 82 \text{ K}\Omega$$

$$R_9 = 200 \Omega$$

$$R_{10} = 15.8 \text{ K}\Omega$$

$$R_{11} = 12 \text{ K}\Omega$$

$$V_{CC} = 18 \text{ V}$$

Det  $R_4$  per  $V_D = 12 \text{ V}$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_D}{R_8} = 0.5 \text{ mA} = I_D$$

$$I_G = 0 \Rightarrow I_D = I_S$$

$$V_S = I_D (R_9 + R_{10}) = 8 \text{ V}$$

$$\text{hp: } Q_2 \text{ SATURO} \Rightarrow I_D = K (V_{GS} - V_T)^2$$

$$\Rightarrow V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_D}{K}} = 2 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 12 - 8 = 4 \text{ V} > V_{GS} - V_T = 1 \text{ V} \Rightarrow \text{hp OK}$$

$$g_m = 2K (V_{GS} - V_T) = 1 \times 10^{-3} \text{ A/V}$$

$$V_G = V_{GS} + V_S = 2 + 8 = 10 \text{ V}$$

$$I_7 = \frac{V_{CC} - V_G}{R_7} = 0.4 \text{ mA} = I_6$$

$$V_C = V_G - R_6 I_6 = 9.2 \text{ V}$$

$$I_S = \frac{V_{CC} - V_C}{R_5} = 1.6 \text{ mA}$$

$$I_C = I_S + I_6 = 2 \text{ mA}$$

$$\text{hp: } I_B \ll I_C \Rightarrow I_C \approx I_E$$

$$V_E = I_E R_2 = 4.2 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 9.2 - 4.2 = 5 \text{ V}$$

$$\Rightarrow h_{FE} = 290 ; h_{ie} = 4800 \Omega ; h_{re} = 300 ; I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = 6.8965 \mu\text{A}$$

$\Rightarrow \text{hp OK}$

$$Q_2: \begin{cases} I_D = 0.5 \text{ mA} \\ V_{DS} = 4 \text{ V} \\ V_{GS} = 2 \text{ V} \\ g_m = 1 \times 10^{-3} \text{ A/V} \end{cases}$$



$$Q_1: \begin{cases} I_C = 2 \text{ mA} \\ V_{CE} = 5 \text{ V} \\ I_B = 6.8965 \mu\text{A} \\ h_{FE} = 290 \\ h_{re} = 300 \\ h_{ie} = 4800 \Omega \end{cases}$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 4.2 + 0.7 = 4.9V$$

$$I_3 = \frac{V_B}{R_3} = 20\mu A$$

$$I_4 = I_3 + I_B = 26.8965\mu A$$
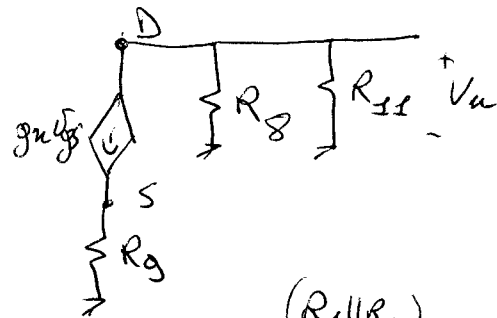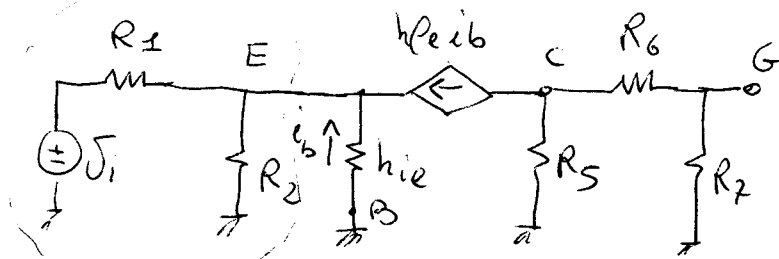
$$R_4 = \frac{V_{CC} - V_B}{I_4} = \frac{13.1}{26.8965 \times 10^{-6}} = 487051.28 \Omega$$



$$V_a = (-g_m V_{gs}) (R_8 \parallel R_{L1})$$

$$V_s = (g_m V_{gs}) R_9$$

$$V_{gs} = V_g - g_m V_{gs} R_9 \Rightarrow V_{gs} = \frac{V_g}{1 + g_m R_9}$$

$$V_g = (-h_{fe} i_b) \frac{R_5}{R_5 + R_6 + R_7} \cdot R_7$$

$$\frac{V_i R_2}{R_1 + R_2} = -(R_1 \parallel R_2)(h_{fe} + 1) i_b - h_{ie} i_b = -[h_{ie} + (R_1 \parallel R_2)(h_{fe} + 1)] i_b$$

$$\Rightarrow i_b = V_i \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{(-1)}{h_{ie} + (R_1 \parallel R_2)(h_{fe} + 1)}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = (-g_m)(R_8 \parallel R_{L1}) \frac{1}{1 + g_m R_9} (-h_{fe}) \frac{R_5 R_7}{R_5 + R_6 + R_7} (-1) \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1}{h_{ie} + (R_1 \parallel R_2)(h_{fe} + 1)}$$

$$= -62.64$$

$$|A_v|_{dB} = 35.93 \text{ dB}$$

$$Y = (\bar{A}E + \bar{C}D)(\bar{B}D + E) + \bar{C}\bar{D}E + \bar{B}(AC + D) =$$

$$= (\bar{A} + \bar{E} + \bar{C}D)(\bar{B}D + E) + \bar{C}\bar{D}E + \bar{B}D =$$


$$= \bar{A}\bar{B}D + \bar{A}E + \bar{B}D\bar{E} + \bar{E}E + \bar{B}\bar{C}D + \bar{C}\bar{D}E + \bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}C + \bar{B}D =$$

$$= \bar{B}D(\bar{A} + \bar{E} + \bar{C} + 1) + \bar{A}E + \bar{C}E(D + \bar{D}) + \bar{A}\bar{B}C =$$

$$= \bar{B}D + \bar{A}E + \bar{C}E + \bar{A}\bar{B}C =$$

$$= \bar{B}(D + AC) + E(\bar{A} + \bar{C})$$
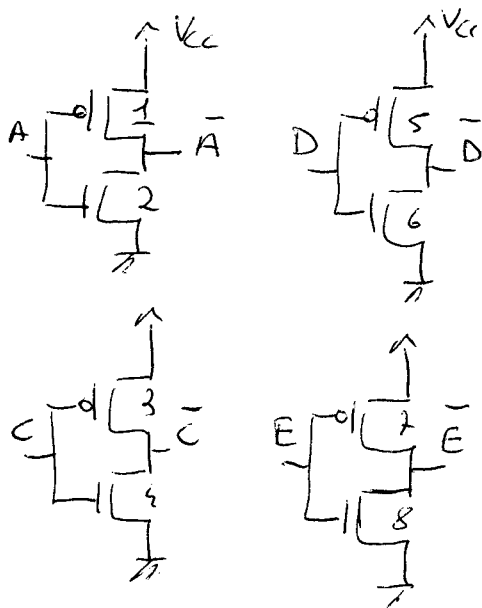
$$\# \text{ROS} = 7 \times 2 + 4 \times 2 = 22 \text{ ROS}$$



$$\left( \frac{W}{L} \right)_{1,3,5,7} = p = 5 \quad \left( \frac{W}{L} \right)_{2,4,6,8} = n = 2 \quad \left. \vphantom{\left( \frac{W}{L} \right)} \right\} \text{INVERTER}$$


.) FON.

$$Q_9 - Q_{12} : \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 3p = 15$$

$$\left( \frac{W}{L} \right)_{9,11,12} = 15$$

$$Q_9 - Q_{10} : \frac{1}{y} + \frac{1}{3p} = \frac{1}{p} \Rightarrow y = \frac{3}{2}p = 7.5$$
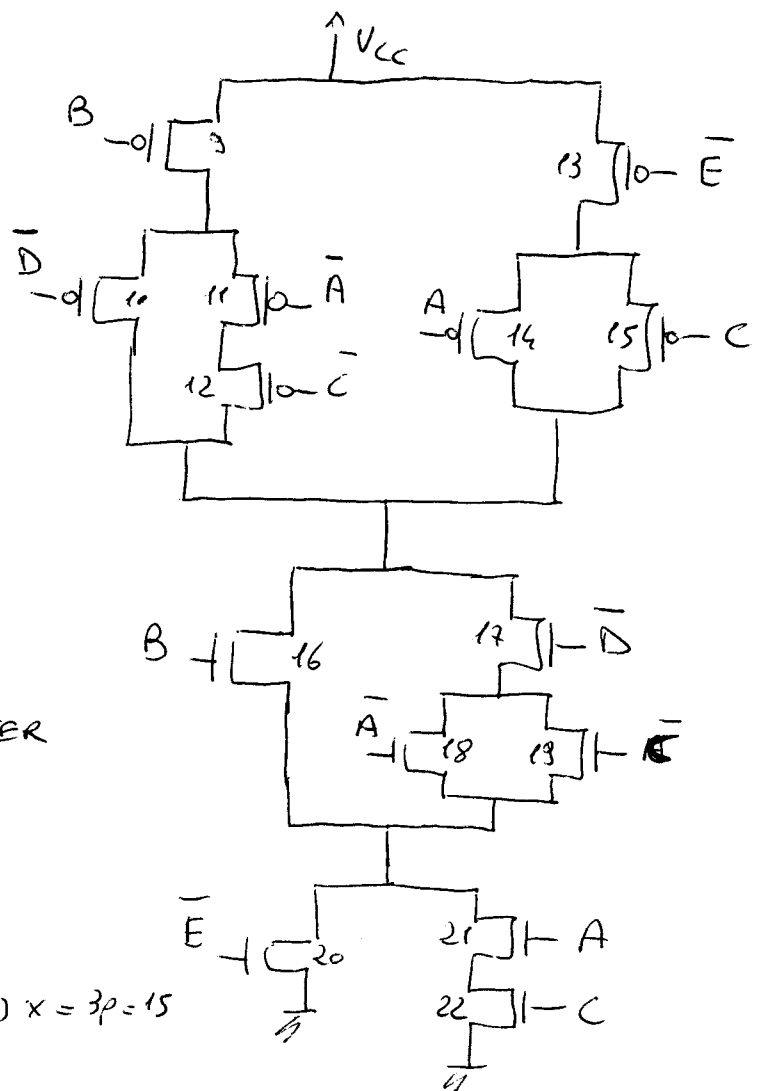
$$\left( \frac{W}{L} \right)_{10} = 7.5$$



(4)

$$Q_{13} - Q_{14} : \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{p} \Rightarrow 2 = 2p = 10$$

$$Q_{13} - Q_{15} : \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{p} \Rightarrow 2 = 2p = 10$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{13,14,15} = 10$$

.) PDN

$Q_{12} - Q_{18} - Q_{21} - Q_{22}$  NON E' POSSIBILE per  $\Delta e \bar{\Delta}$

$Q_{17} - Q_{13} - Q_{21} - Q_{22} = = = = C e C$


$Q_{12} - Q_{18} - Q_{20}$

$Q_{17} - Q_{19} - Q_{20} : \frac{1}{K} + \frac{1}{K} + \frac{1}{K} = \frac{1}{n} \Rightarrow K = 3n = 6$

$Q_{16} - Q_{21} - Q_{22}$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{16,17,18,19,20,21,22} = 6$$

ESERCIZIO C

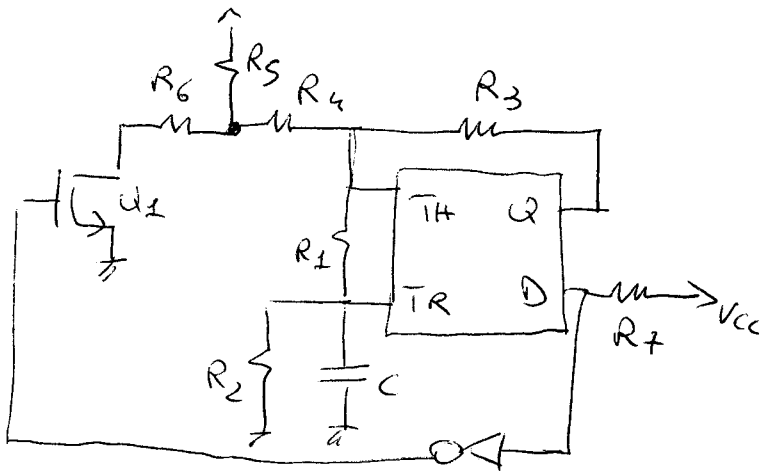

$$R_1 = 80 \Omega$$

$$R_2 = 2 K \Omega$$

$$R_3 = 400 \Omega$$

$$R_4 = 400 \Omega$$

$$R_5 = 1200 \Omega$$

$$R_6 = 800 \Omega$$

$$R_7 = 1 K \Omega$$

$$C = 60 nF$$


$$V_{CC} = 6V$$

.)  $Q = 1$

$$D = HI \Rightarrow V_{G1} = 0V$$

$$V_S = 0V \Rightarrow V_{GS} = 0V < V_T \Rightarrow Q_2 \text{ OFF}$$

(5)

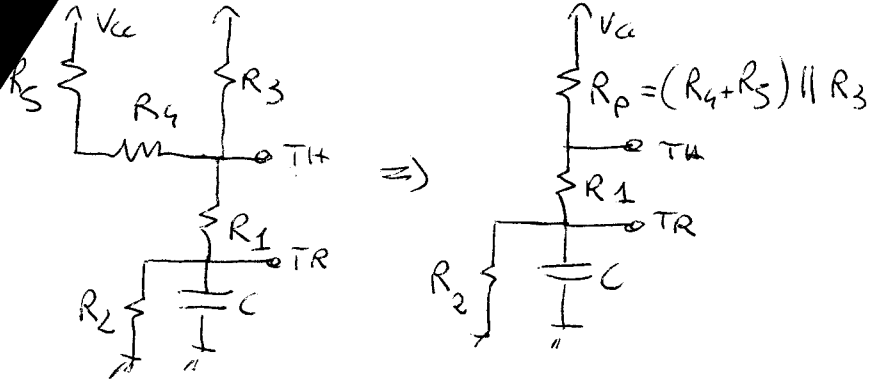

$$R_P = (R_4 + R_5) \parallel R_3 = 320 \Omega$$

$$V_i = \frac{1}{3} V_{CC} = 2V$$

$$V_f = \frac{V_{CC}}{R_P + R_1 + R_2} \cdot R_2 = 5V$$

$$V_{TH} = 4V$$

$$I_1 = \frac{V_{CC} - V_{TH}}{R_P} = 6.25 \text{ mA}$$

$$V_{COR} = V_{TH} - R_1 I_1 = 3.5V$$

$$R_{VC} = R_2 \parallel (R_1 + R_P) = 333.3 \Omega$$

$$\tau_1 = C R_{VC} = 20 \mu s$$



$$T_1 = \tau_1 \ln \left( \frac{V_{i1} - V_{f1}}{V_{COR1} - V_{f1}} \right) = 13.863 \mu s$$

$$V_i < V_{COR} < V_f$$

$$2V < 3.5V < 5V \quad \underline{OK}$$

$$Q = \phi \quad V_G = 6V \quad V_S = \phi V \quad V_{GS} > V_T \Rightarrow Q_1 \text{ ON}$$

$$D = \phi$$

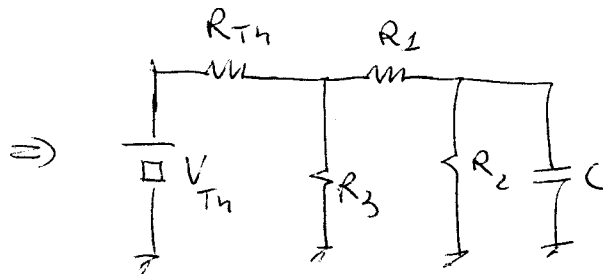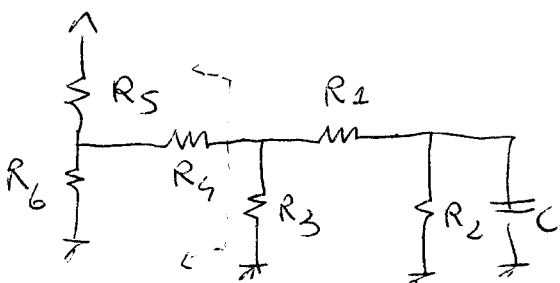

$$V_{TH} = V_{CC} \frac{R_6}{R_5 + R_6} = 2.4V$$

$$R_{TH} = R_4 + (R_5 \parallel R_6) = 880 \Omega$$

$$V_{f2} = V_{Th} \frac{1}{R_{Th} + R_3 \parallel (R_1 + R_2)} \frac{R_3}{R_3 + R_1 + R_2} R_2 = 0.637V$$

$$V_{i2} = V_{con2} = 3.5V$$

$$V_{i2} \gg V_{con2} \gg V_{f2}$$

$$V_{con2} = V_{i3} = 2V$$

$$3.5V > 2V > 0.637V \quad \text{OK}$$

$$R_{v2} = R_2 \parallel [R_1 + (R_3 \parallel R_{Th})] = 301.486 \Omega$$

$$\tau_2 = C \cdot R_{v2} = 18.089 \mu s$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \left( \frac{V_{i2} - V_{f2}}{V_{con2} - V_{f2}} \right) = 13.425 \mu s$$

$$T = T_1 + T_2 = 27.288 \mu s$$

$$f = \frac{1}{T} = \underline{\underline{36645.6 \text{ Hz}}}$$