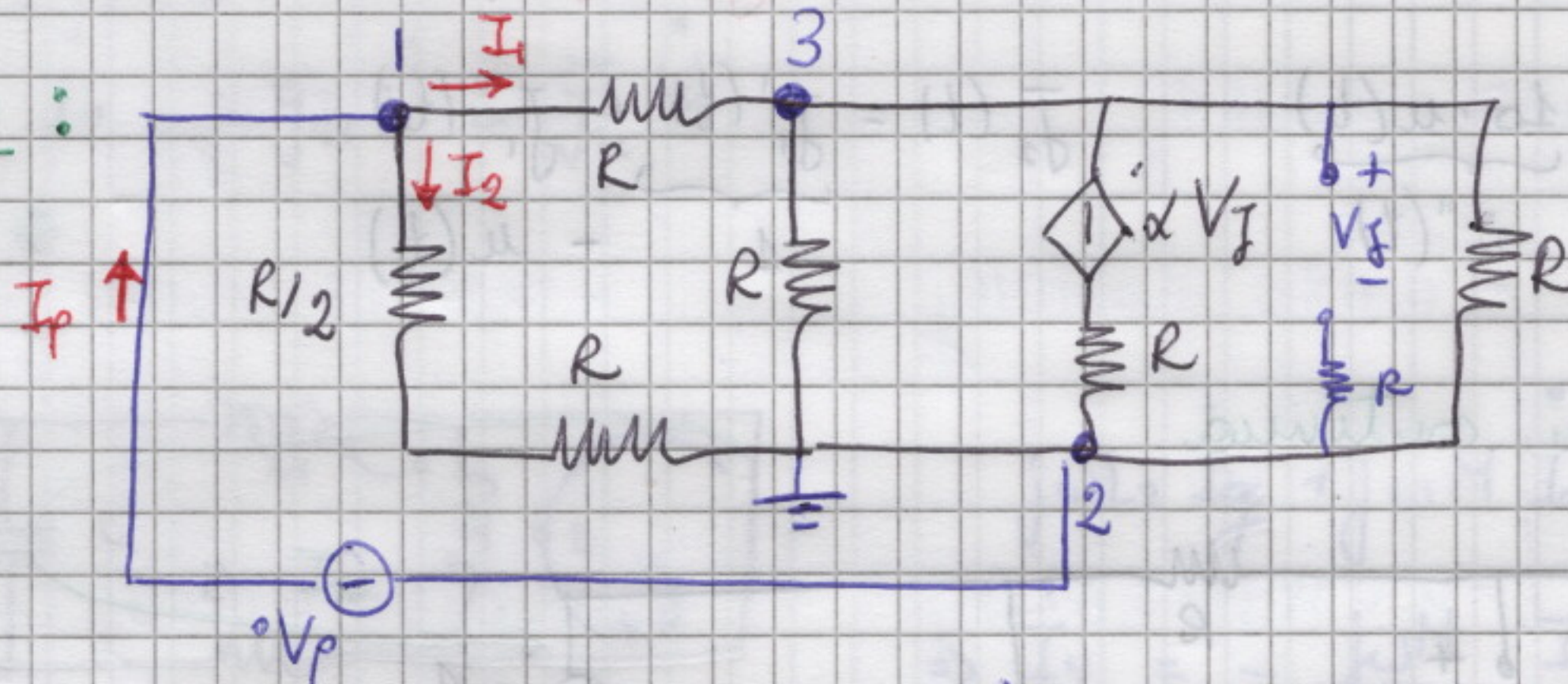


① R_{TH} :




$$\begin{aligned} V_2 &= 0 \\ V_1 &= V_p \\ V_J &= V_3 - V_2 = V_3 \end{aligned}$$

$$3: \frac{\alpha V_J}{R} = V_3 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) - \frac{V_1}{R} \Rightarrow \alpha V_3 = 4V_3 - V_p \Rightarrow V_3 = V_p$$

$$I_p = I_1 + I_2 = \frac{V_1 - V_3}{R} + \frac{V_p}{R + R/2} = \frac{V_p}{3/2 R} \Rightarrow R_{TH} = \frac{3}{2} R = 15 \Omega$$

② V_{TH} :

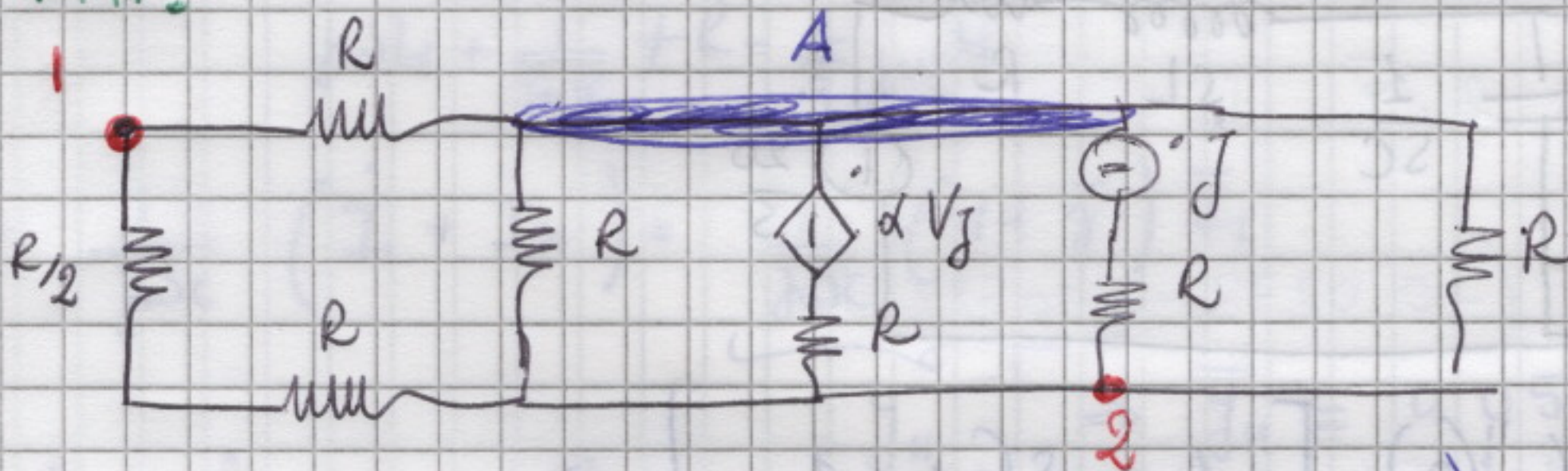


$$A: J + \frac{\alpha V_J}{R} = V_A \left(\frac{1}{2R + R/2} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 + \alpha \frac{V_J}{R} = V_A \left(\frac{1}{5/2 R} + \frac{3}{R} \right) \Rightarrow R + \alpha V_J = V_A \left(\frac{17}{5} \right)$$

$$V_J = V_A + R J \Rightarrow R + \alpha (V_A + R J) = \frac{17}{5} V_A \Rightarrow V_A = \frac{R + \alpha R}{\frac{17}{5} - \alpha} = \frac{40}{2/5} = 100V$$
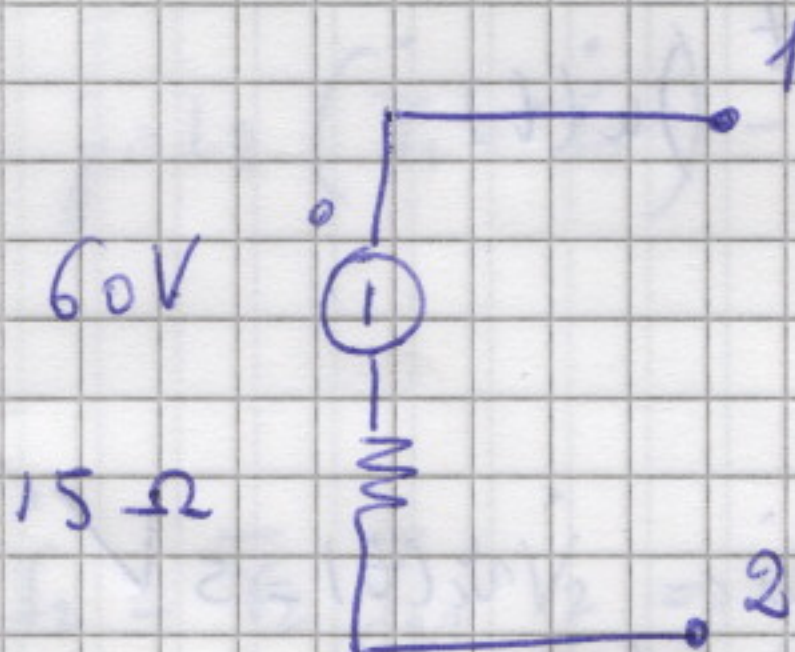
$$V_{TH} = V_1 = \frac{V_A}{2R + R/2} \cdot (R + R/2) = \frac{V_A}{5/2 R} \cdot \frac{3}{2} R = \frac{3}{5} V_A = 60V$$




② Risolviamo con sovrapposizione degli effetti

$$v(t) = \underbrace{-10}_{v'(t)} + \underbrace{10 \cdot u(t)}_{v''(t)}$$


$$j_1(t) = \underbrace{j_1'(t)}_1 + \underbrace{j_1''(t)}_{-u(t)}$$

① Generatori in continua

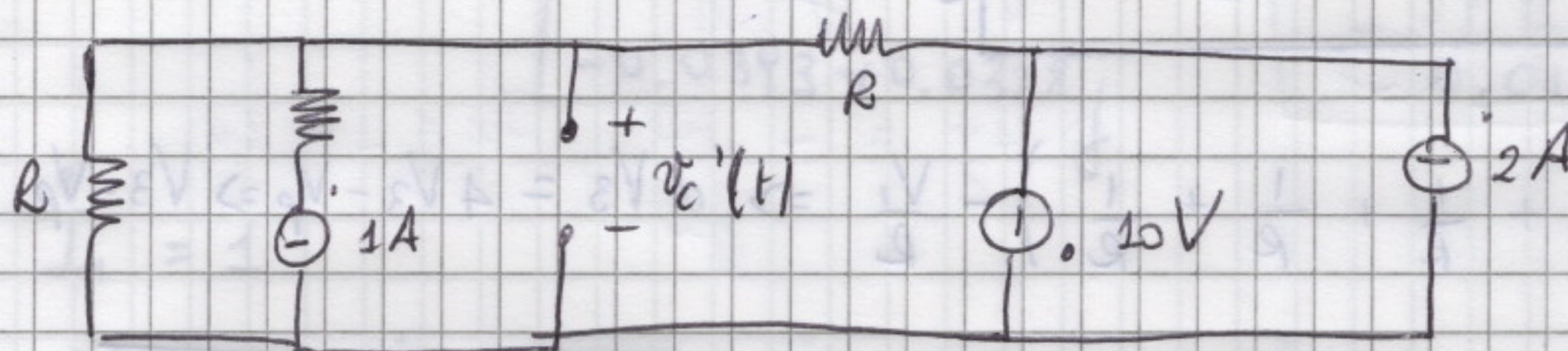

$$v_c'(t) = \frac{1}{2} \cdot R - \frac{10}{2R} \cdot R + \phi = 5V$$

② Transitorio

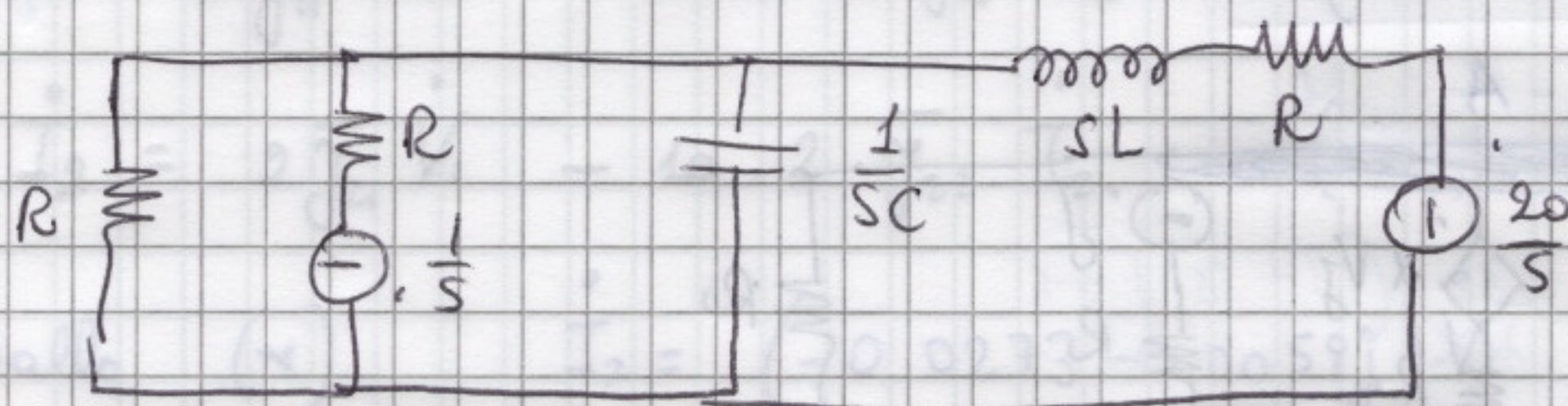

$$\frac{\frac{20}{s}}{R+sL} - \frac{1}{s} = v_c''(s) \left[\frac{1}{R} + sC + \frac{1}{R+sL} \right] \rightarrow$$


$$\Rightarrow v_c''(s) = \frac{\frac{20}{s(R+sL)} - \frac{1}{s}}{\frac{1}{R} + sC + \frac{1}{R+sL}} = \frac{20R - R(R+sL)}{s(R+sL) + s^2RC(R+sL) + sR} =$$

$$= \frac{\cancel{20R} - \cancel{R^2} - RLs}{s[RLCs^2 + (L+R^2C)s + 2R]} = - \frac{0.02}{2 \cdot 10^{-6} s^2 + 0.041s + 40}$$

$$v_c''(t) = (0.5421 e^{-19473t} - 0.5421 e^{-1027t}) u(t)$$


$$v_c(t) = 5 + v_c''(t)$$
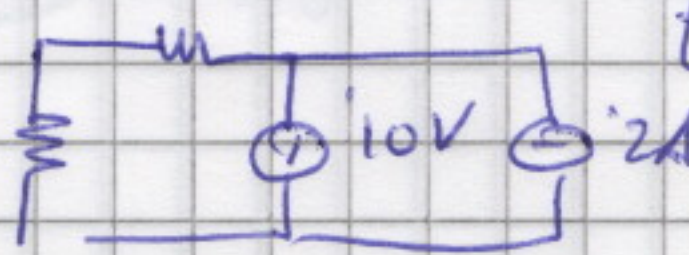
$$\lim_{t \rightarrow 0^-} v_c(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} v_c(t) = 5V \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} v_c(t) = 5V$$



$$\textcircled{3} \quad \begin{cases} \dot{I}_1 = \bar{y}_{11} \dot{V}_1 + \bar{y}_{12} \dot{V}_2 \\ \dot{I}_2 = \bar{y}_{21} \dot{V}_1 + \bar{y}_{22} \dot{V}_2 \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \quad \dot{V}_2 = 0$$

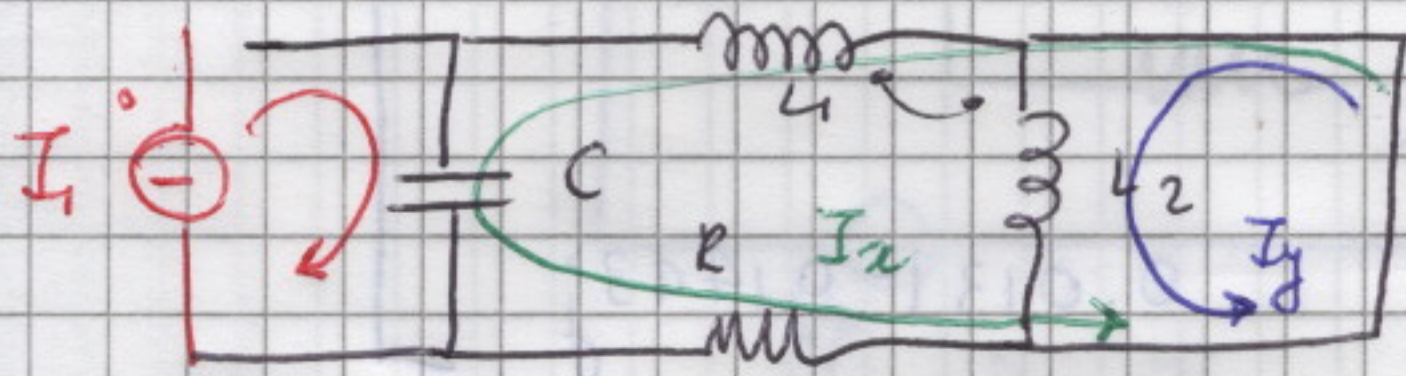

$$j\omega L_2 \dot{I}_y + j\omega M \dot{I}_x = 0 \Rightarrow \dot{I}_y = - \frac{j\omega M}{j\omega L_2} \dot{I}_x = -\frac{2}{3} \dot{I}_x$$

$$(j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C} + R) \dot{I}_x + \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_1 + j\omega M (-\frac{2}{3}) \dot{I}_x = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \dot{I}_x = - \frac{\frac{1}{j\omega C}}{j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C} + R - \frac{2}{3} j\omega M} \quad \dot{I}_1 = \bar{\gamma} \dot{I}_1, \quad \bar{\gamma} = -0.1622 + 0.937j$$


$$\dot{V}_1 = \frac{1}{j\omega C} (\dot{I}_1 + \dot{I}_x) = \frac{1}{j\omega C} (1 + \bar{\gamma}) \dot{I}_1$$

$$\bar{y}_{11}^{-1} \Rightarrow \bar{y}_{11} = 0.0590 + 0.0508j$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_x + \dot{I}_y = \frac{1}{3} \dot{I}_x = \frac{1}{3} \bar{\gamma} \dot{I}_1 = \frac{1}{3} \bar{\gamma} \bar{y}_{11} \dot{V}_1$$

$$\bar{y}_{21} = -0.0197 + 0.0164j$$

$$\dot{V}_1 = 0$$

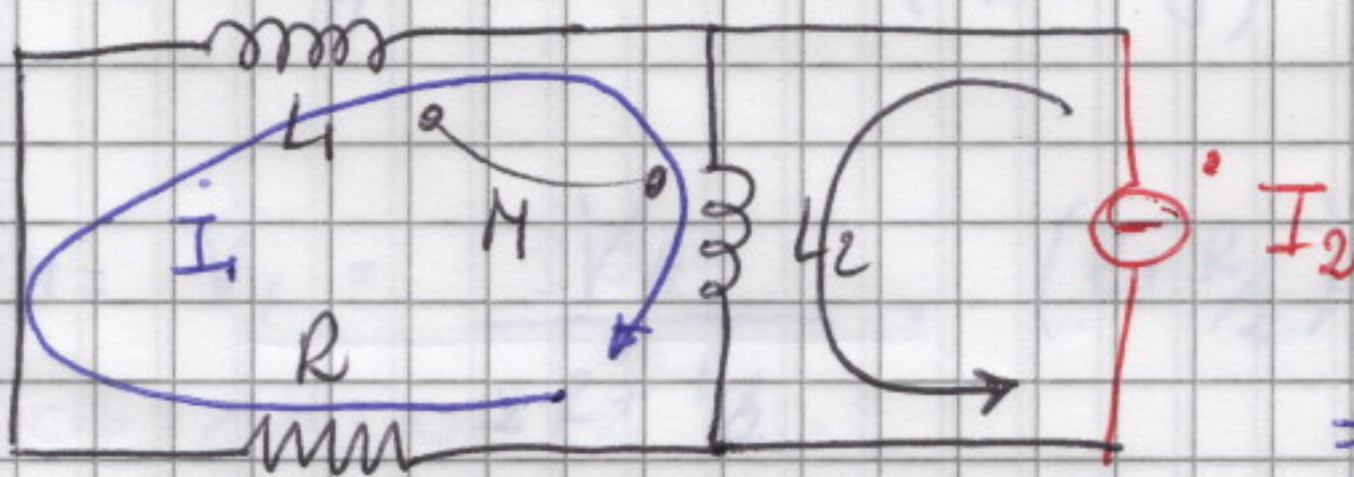

$$(j\omega L_1 + j\omega L_2 - 2j\omega M + R) \dot{I}_1 + (j\omega L_2 - j\omega M) \dot{I}_2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \dot{I}_1 = \bar{\gamma}_2 \dot{I}_2, \quad \bar{\gamma}_2 = -0.25 - 0.25j$$

$$\dot{V}_2 = j\omega L_2 (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) - j\omega M \dot{I}_1 = (j\omega L_2 \bar{\gamma}_2 + j\omega L_2 - j\omega M \bar{\gamma}_2) \dot{I}_2 \Rightarrow$$

$$\bar{y}_{22}^{-1} \Rightarrow \bar{y}_{22} = 0.0066 - 0.0720j$$

$$\dot{I}_1 = \bar{\gamma}_2 \dot{I}_2 = \bar{\gamma}_2 \bar{y}_{22} \dot{V}_2 \Rightarrow \bar{y}_{12} = \bar{\gamma}_2 \bar{y}_{22} = -0.0197 + 0.0164j$$

$$Y = \begin{bmatrix} 0.0590 + 0.0508j & -0.0197 + 0.0164j \\ -0.0197 + 0.0164j & 0.0066 - 0.0721j \end{bmatrix}$$

$$Y_{TOT} = 2Y = \begin{bmatrix} 0.1180 + 0.1016j & -0.0393 + 0.0328j \\ -0.0393 + 0.0328j & 0.0131 - 0.1443j \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_1 = 1$$

$$\dot{V}_2 = -10 \dot{I}_2$$

$$\begin{cases} 1 = 2\bar{y}_{11} \dot{V}_1 - 10 \cdot 2\bar{y}_{12} \dot{I}_2 & (*) \\ \dot{I}_2 = 2\bar{y}_{21} \dot{V}_1 - 10 \cdot 2\bar{y}_{22} \dot{I}_2 & (**) \end{cases}$$

Dalla (*) $\dot{I}_2 = (-0.0273 - 0.0059j) \dot{V}_1$

Dalla (**) $\dot{V}_1 = 4.6154 - 4.7436j \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{v_1(t) = 6.6184\sqrt{2} \cos(1000t - 0.7991) V}$$

$$\bar{S} = \dot{V}_1 \dot{I}_1^* = \dot{V}_1 = \boxed{4.6154 - 4.7436j}$$