


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 09 gennaio 2015

Esercizio A

$R_1 = 100 \Omega$	$R_{10} = 200 \Omega$
$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$	$R_{11} = 3.8 \text{ k}\Omega$
$R_4 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 10 \text{ k}\Omega$
$R_5 = 1 \text{ k}\Omega$	$C_1 = 10 \text{ nF}$
$R_6 = 10 \text{ k}\Omega$	$C_2 = 47 \text{ nF}$
$R_7 = 465 \text{ k}\Omega$	$C_3 = 1 \mu\text{F}$
$R_8 = 20 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$
$R_9 = 2.5 \text{ k}\Omega$	

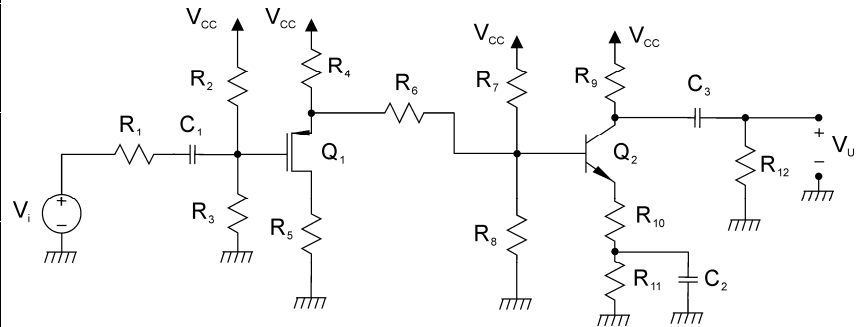

Q_1 è un transistor MOS a canale p resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 1 \text{ mA/V}^2$ e $V_T = -1 \text{ V}$. Q_2 è un transistor BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_3 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul collettore di Q_2 sia 13 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_1 . (R: $R_3 = 11847 \Omega$)
- 2) Determinare V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1, C_2, C_3 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -4.359$)
- 3) **(Solo per 12 CFU)** Determinare la funzione di trasferimento V_U/V_i e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R: $f_{z1} = 0 \text{ Hz}$; $f_{p1} = 2881.79 \text{ Hz}$; $f_{z2} = 891.12 \text{ Hz}$; $f_{p2} = 15116.15 \text{ Hz}$; $f_{z3} = 0 \text{ Hz}$; $f_{p3} = 12.73 \text{ Hz}$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{A + C})(\overline{CD} + \overline{DE}) + (\overline{D + E})(A + \overline{BC}) + \overline{BC} + \overline{DE}$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.

Esercizio C

$R_1 = 50 \Omega$	$R_5 = 1 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 100 \Omega$	$C = 1 \mu\text{F}$
$R_3 = 2 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 6 \text{ V}$
$R_4 = 1 \text{ k}\Omega$	

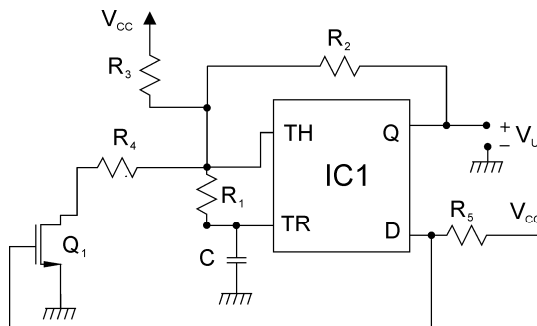

Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6 \text{ V}$, Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = 1 \text{ V}$. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: $f = 7720 \text{ Hz}$)