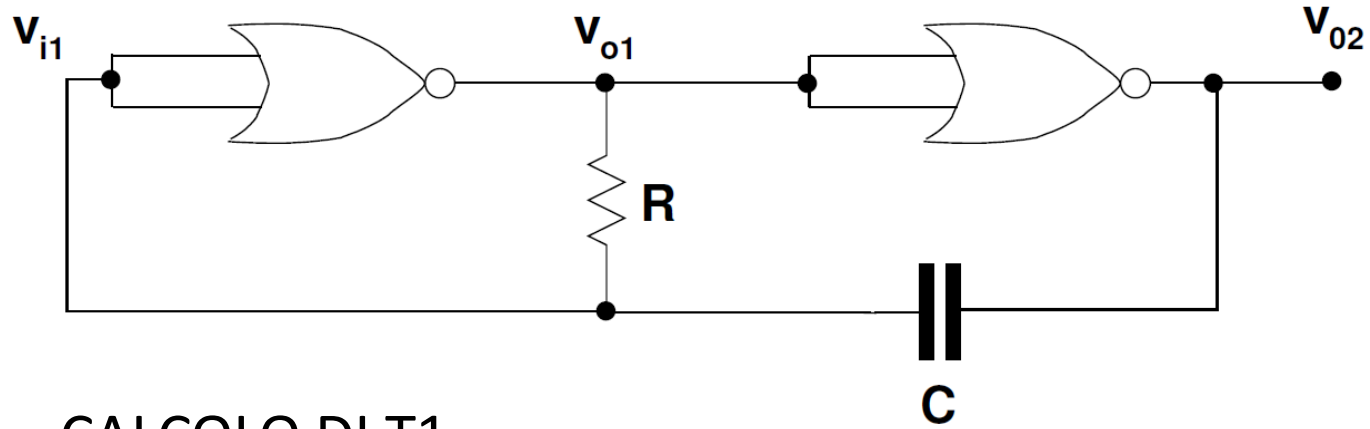


Elettronica Digitale

A.A. 2020-2021


Lezione 20/05/2021

Multivibratore astabile a porte logiche CMOS




CALCOLO DI T1
 
$$T = \tau \ln \left(\frac{V_i - V_f}{V_{com} - V_f} \right)$$



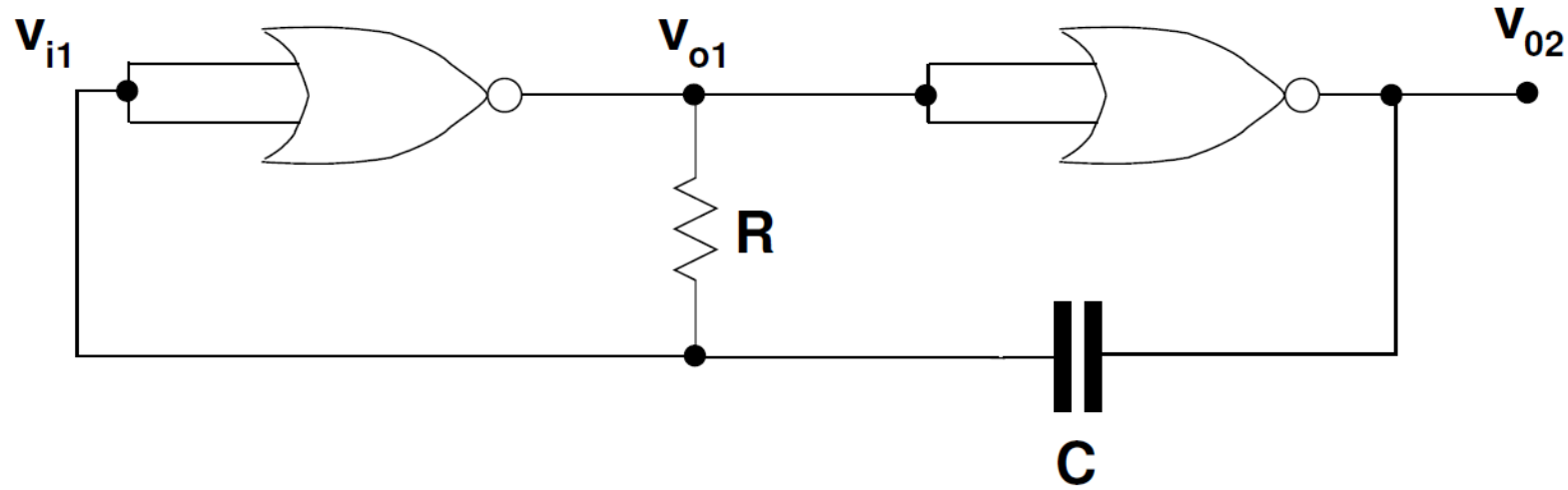
Multivibratore astabile a porte logiche CMOS



CALCOLO DI T2

$$T = \tau \ln \left(\frac{V_i - V_f}{V_{com} - V_f} \right)$$

 
Multivibratore astabile a porte logiche CMOS





$$T_1 = RC \ln \left(\frac{V_{DD}}{V_{DD} - V_{th}} \right)$$

$$T_2 = RC \ln \left(\frac{V_{DD}}{V_{th}} \right)$$

 
$$T_1 = RC \left[\ln \left(\frac{V_{DD}}{V_{DD} - V_{th}} \frac{V_{DD}}{V_{th}} \right) \right] = \left(\text{se } V_{th} = \frac{V_{DD}}{2} \right) = RC \ln(4)$$



Oscillatore ad anello

  


Architettura delle memorie

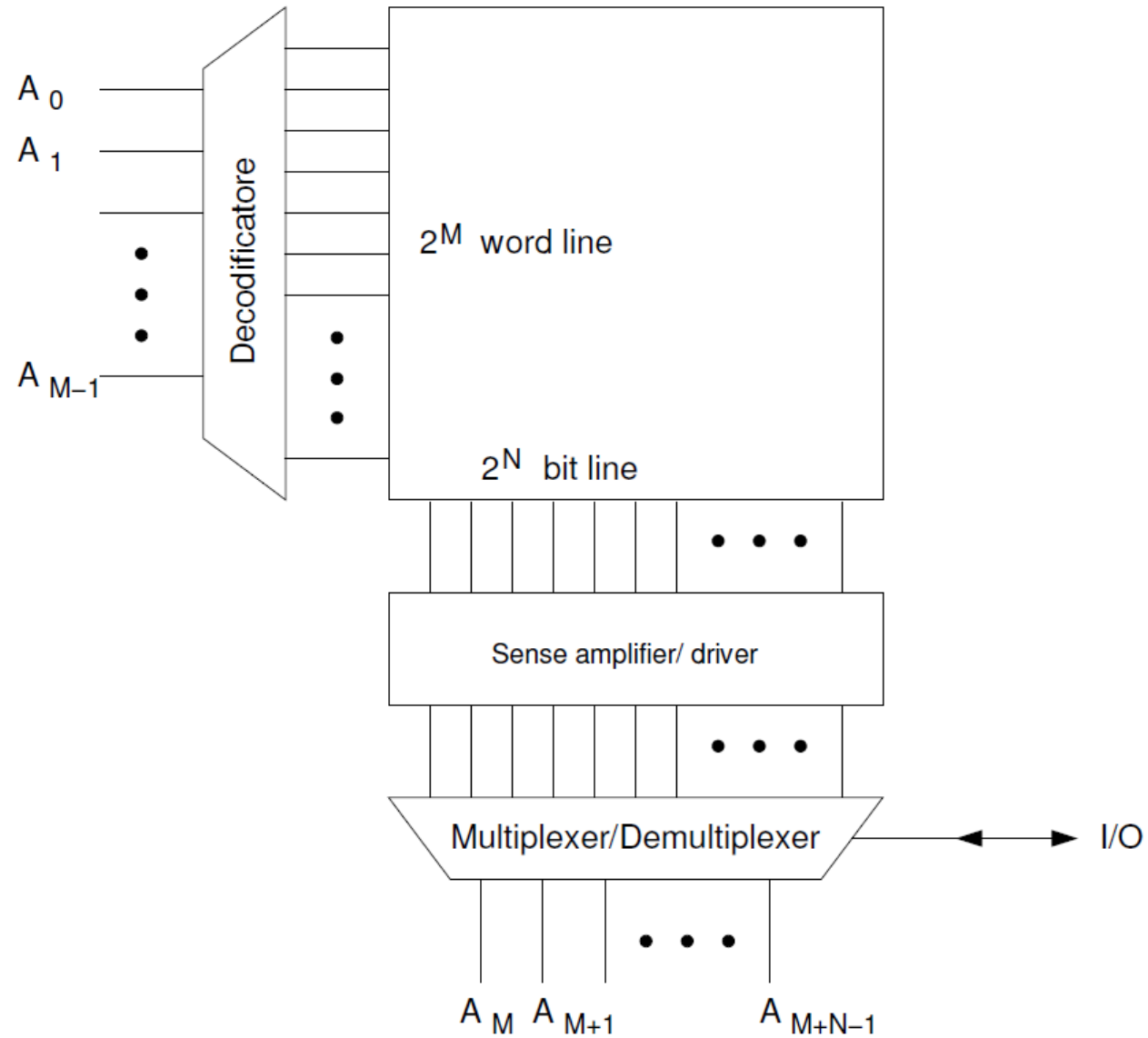


RAM statiche (SRAM)

SCRITTURA

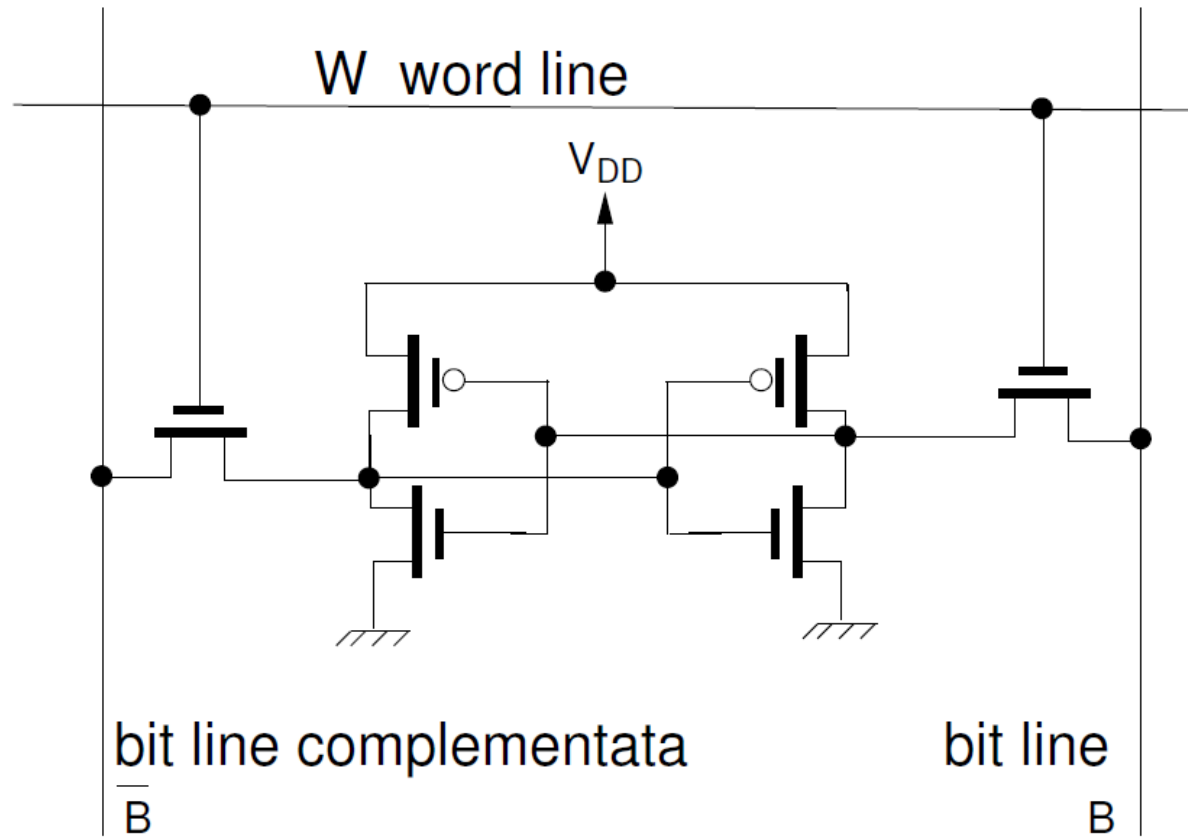


RAM statiche (SRAM)

LETTURA

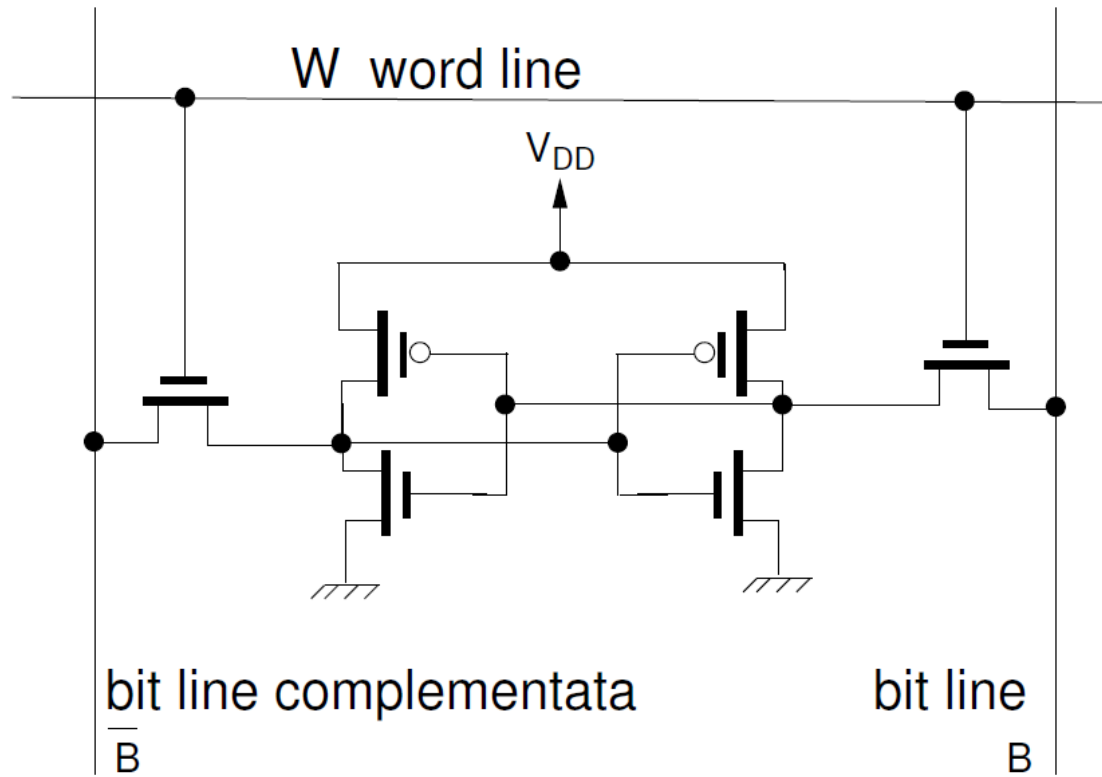


RAM dinamiche (DRAM)

SCRITTURA

 


RAM dinamiche (DRAM)

LETTURA

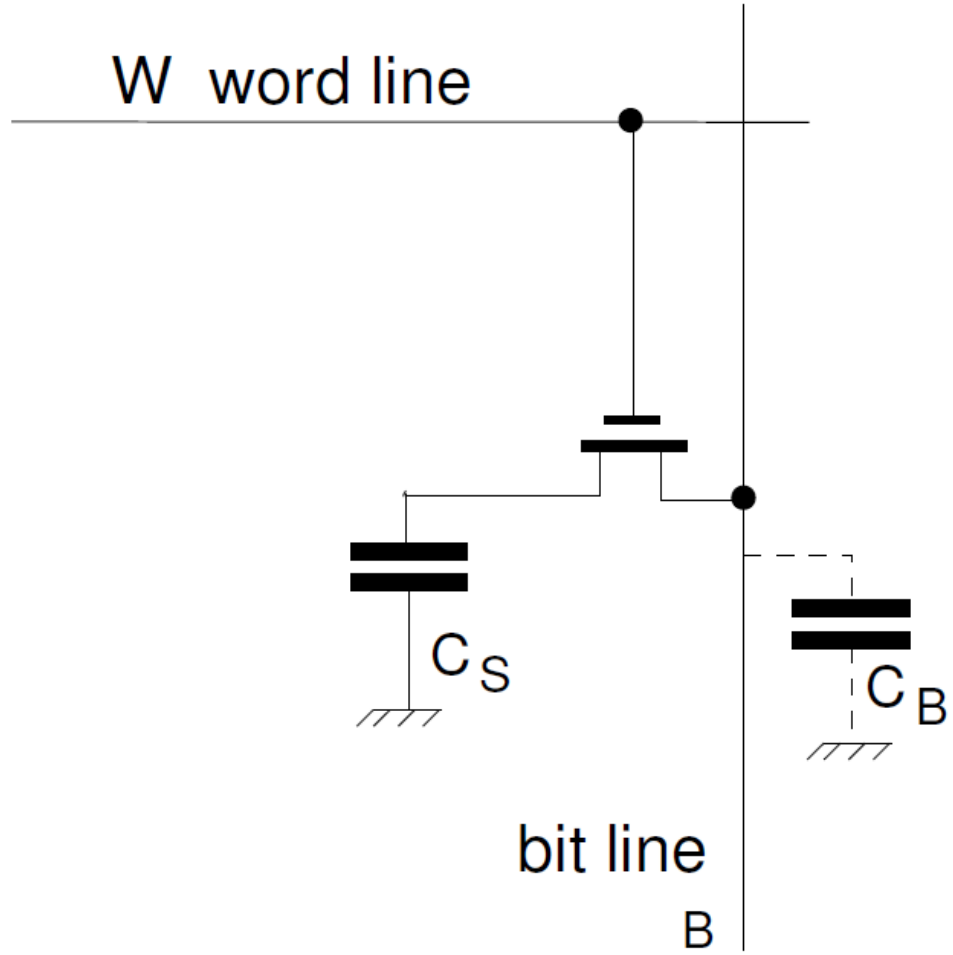


RAM dinamiche (DRAM)

LETTURA


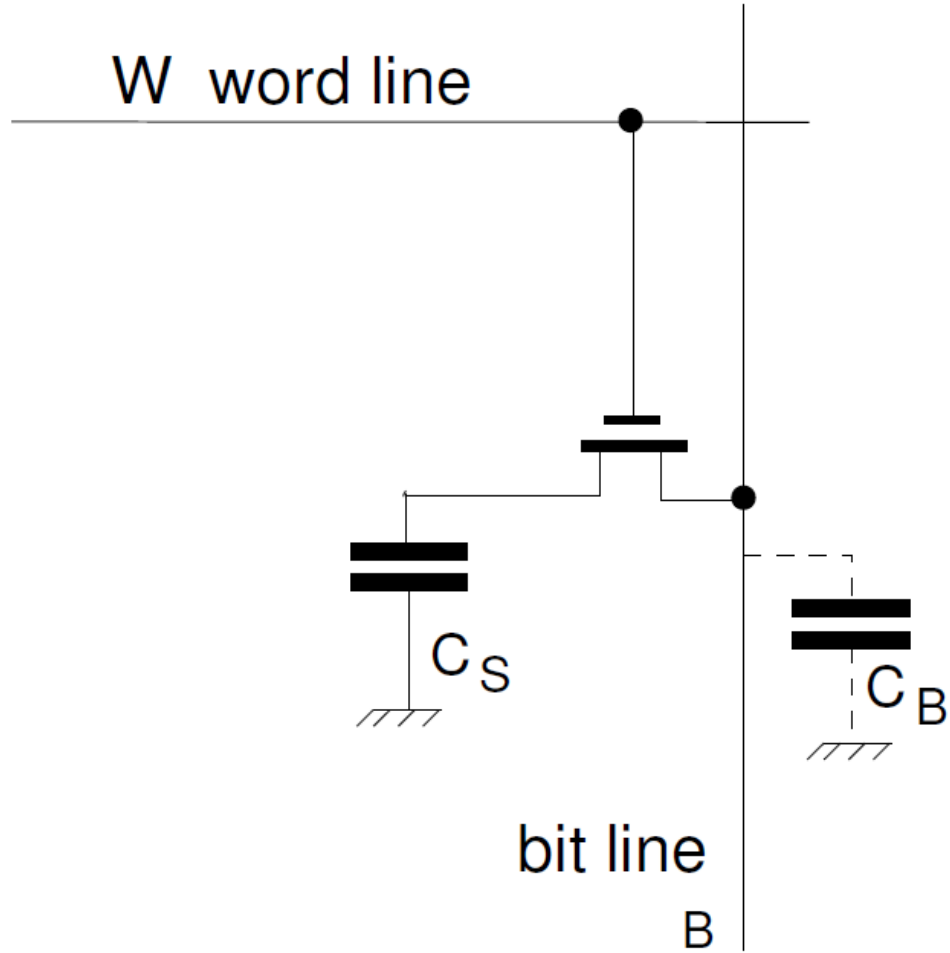


$$\Delta V \approx \frac{C_S}{C_B} \left(V_{CS} - \frac{V_{DD}}{2} \right)$$


Sense amplifier

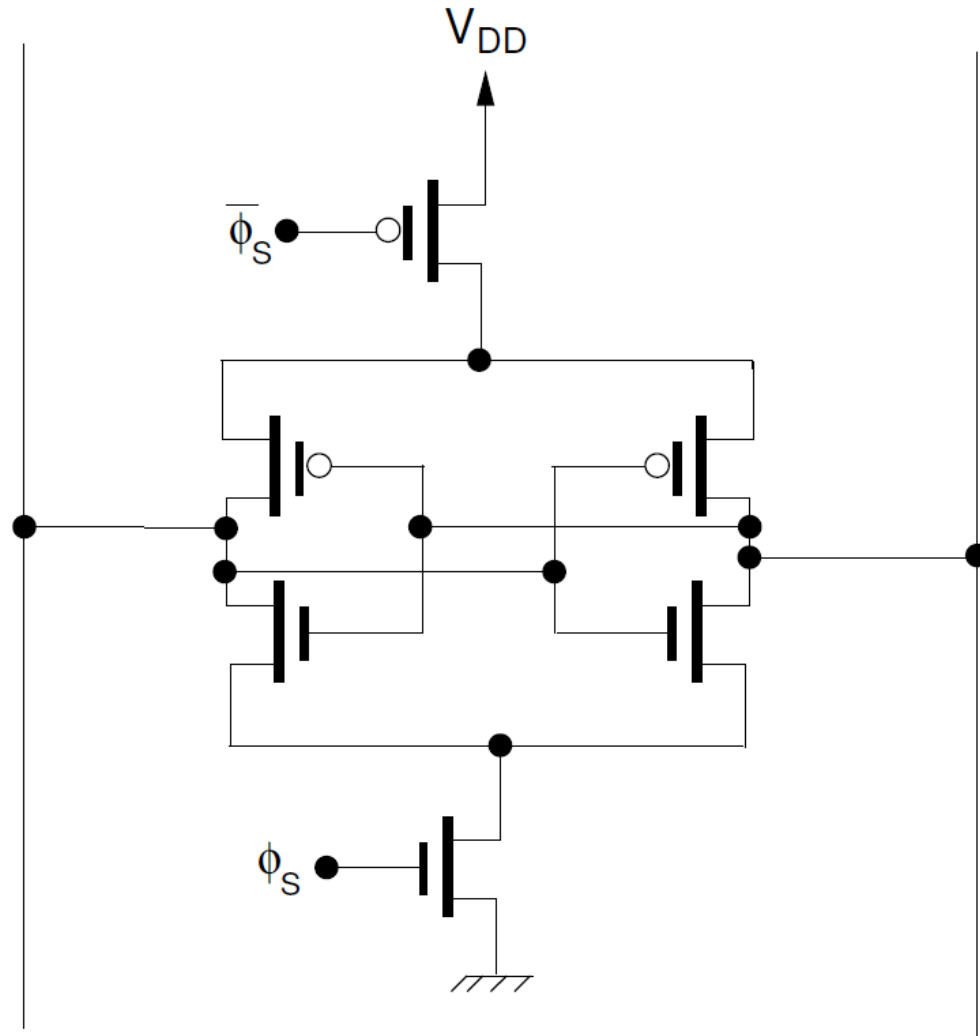

Circuito di precarica

 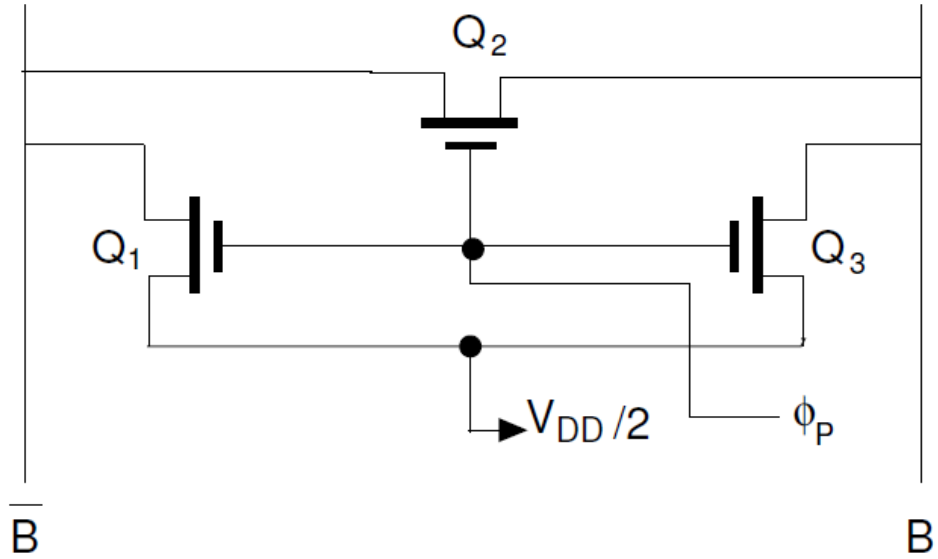

Sense amplifier per DRAM

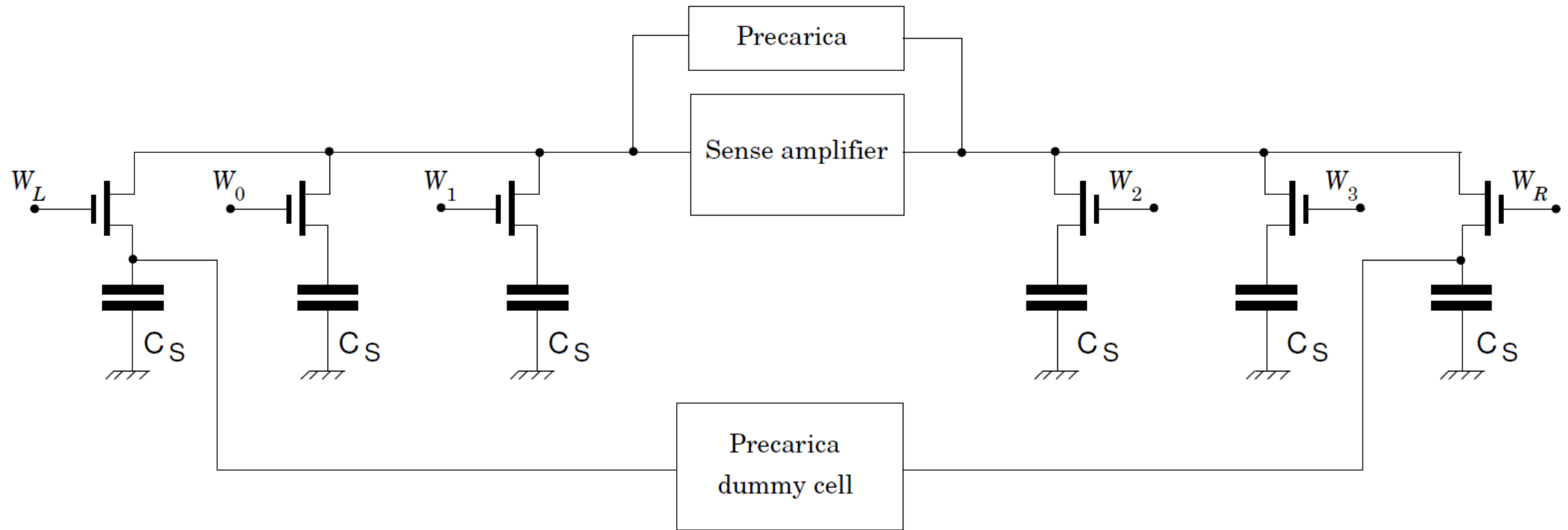

Decoder degli indirizzi di riga

Ciascuna word line deve essere attivata soltanto se sul corrispondente blocco di indirizzi compare l'indirizzo associato. Questo risultato potrebbe essere ottenuto utilizzando una appropriata logica combinatoria a porte, ma risulterebbe piuttosto complicato. Sono pertanto stati progettati dei circuiti specifici per questo scopo, come quello che descriviamo nel seguito.

$$(000) \rightarrow W_0 = \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} = \overline{A_2 + A_1 + A_0}$$

$$(001) \rightarrow W_1 = \overline{A_2} \overline{A_1} A_0 = \overline{A_2 + A_1 + \overline{A_0}}$$

$$(010) \rightarrow W_2 = \overline{A_2} A_1 \overline{A_0} = \overline{A_2 + \overline{A_1} + A_0}$$

$$(011) \rightarrow W_3 = \overline{A_2} A_1 A_0 = \overline{A_2 + \overline{A_1} + \overline{A_0}}$$



WIRED-NOR


Decoder degli indirizza di riga

$$W_0 = \overline{A_2 + A_1 + A_0}$$

$$W_1 = \overline{A_2 + A_1 + \overline{A_0}}$$

$$W_2 = \overline{A_2 + \overline{A_1} + A_0}$$
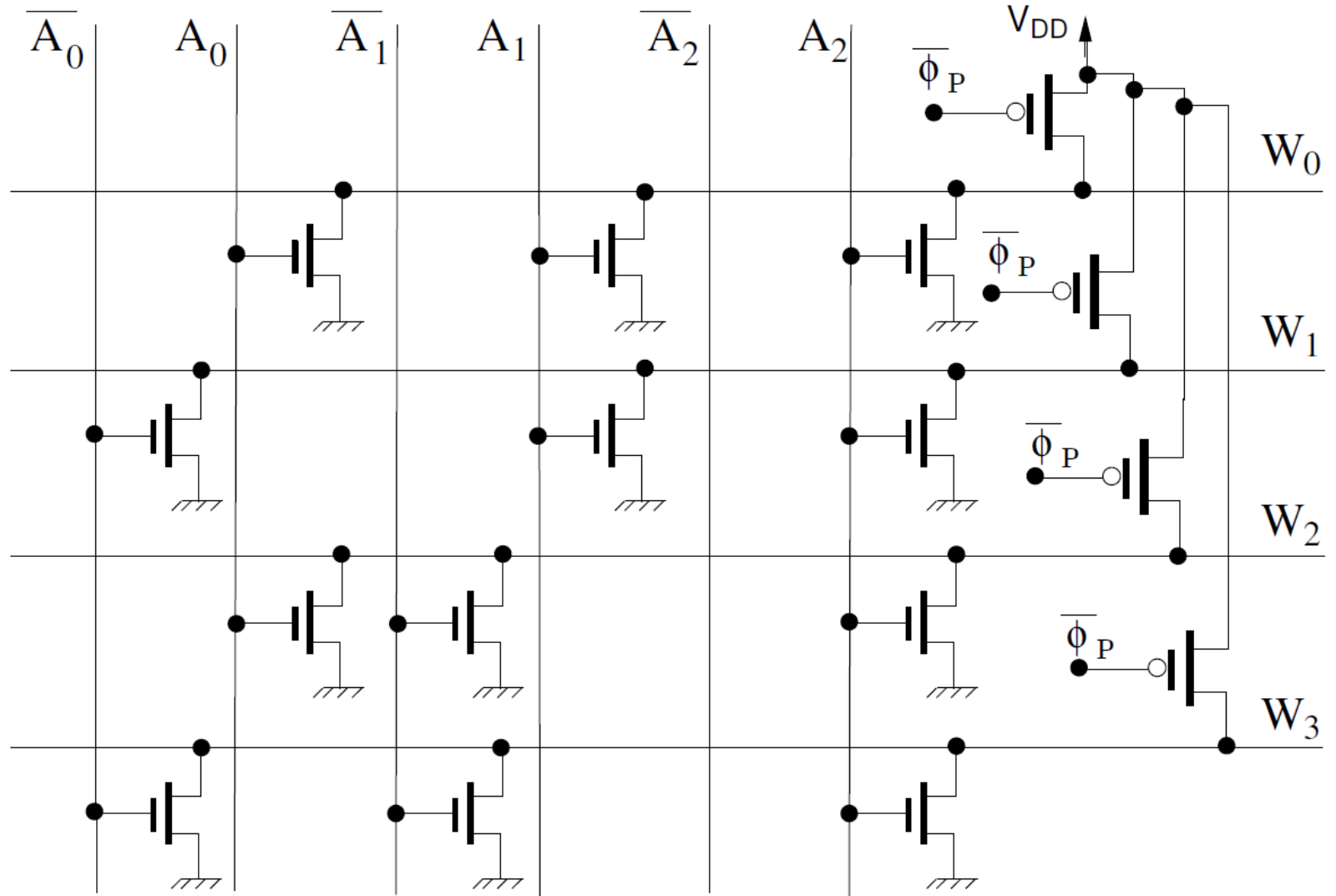
$$W_3 = \overline{A_2 + \overline{A_1} + \overline{A_0}}$$



Multiplexer-Demultiplexer delle bit line

