


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 01 febbraio 2017

Esercizio A

$R_1 = 100 \, \Omega$	$R_{10} = 2 \, \text{k}\Omega$
$R_2 = 30 \, \text{k}\Omega$	$R_{11} = 3 \, \text{k}\Omega$
$R_3 = 30 \, \text{k}\Omega$	$R_{12} = 1 \, \text{k}\Omega$
$R_5 = 400 \, \Omega$	$R_{13} = 25 \, \text{k}\Omega$
$R_6 = 5 \, \text{k}\Omega$	$C_1 = 1 \, \text{nF}$
$R_7 = 1 \, \text{k}\Omega$	$C_2 = 220 \, \text{nF}$
$R_8 = 22 \, \text{k}\Omega$	$C_3 = 470 \, \text{nF}$
$R_9 = 7 \, \text{k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \, \text{V}$

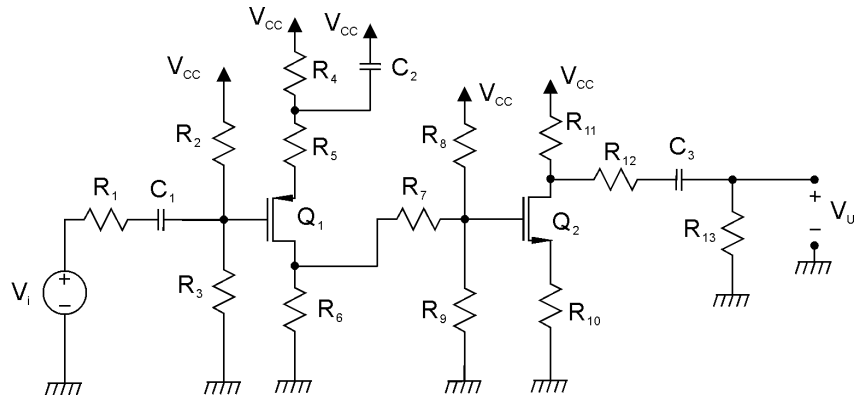

Q_1 è un transistor MOS a canale p resistivo con $V_{T1} = -1 \, \text{V}$; Q_2 è un transistor MOS a canale n resistivo con $V_{T2} = 1 \, \text{V}$; per entrambi la corrente di drain in saturazione è data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5 \, \text{mA/V}^2$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_4 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di Q_2 sia $12 \, \text{V}$. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificarne la saturazione. (R: $R_4 = 2600 \, \Omega$)
- 2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , e C_3 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = 2.68$)
- 3) (**Solo per 12 CFU**) Determinare la funzione di trasferimento V_U/V_i e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R: $f_{z1}=0 \, \text{Hz}$; $f_{p1}=10540 \, \text{Hz}$; $f_{z2}=278 \, \text{Hz}$; $f_{p2}=1082 \, \text{Hz}$; $f_{z3}=0 \, \text{Hz}$; $f_{p3}=11.7 \, \text{Hz}$;))

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = \overline{\overline{B}E}(\overline{A}C + \overline{D}) + \overline{A}(CE + \overline{B}) + \overline{D} \, \overline{C}$$


Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.

Esercizio C

$R_1 = 2 \, \text{k}\Omega$	$R_5 = 2 \, \text{k}\Omega$
$R_2 = 150 \, \Omega$	$R_6 = 3 \, \text{k}\Omega$
$R_3 = 200 \, \Omega$	$C = 330 \, \text{nF}$
$R_4 = 250 \, \Omega$	$V_{CC} = 6 \, \text{V}$

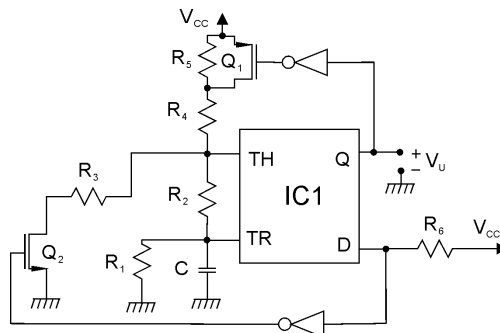

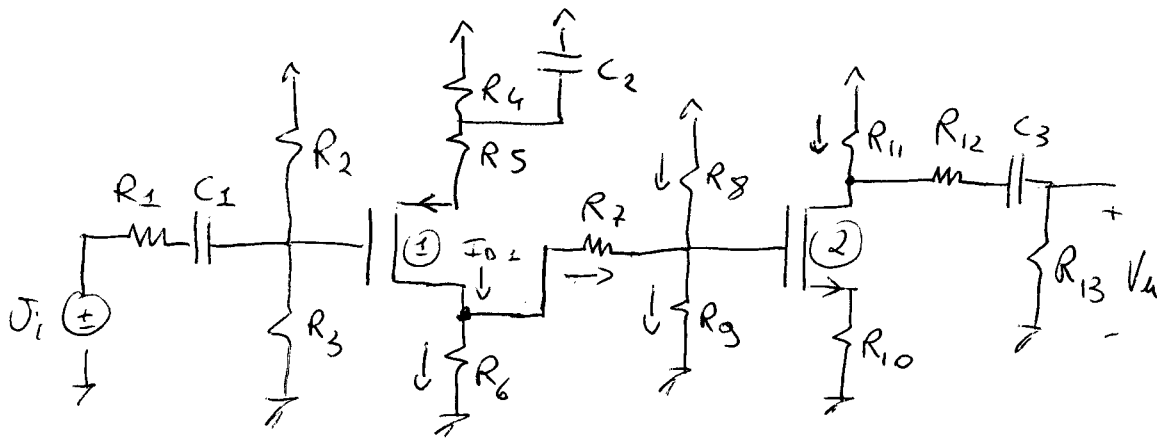Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6 \, \text{V}$; Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = -1 \, \text{V}$; Q_2 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = 1 \, \text{V}$; gli inverter sono ideali. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: $f = 13741 \, \text{Hz}$)



$$R_1 = 100 \Omega$$

$$R_2 = 30 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 30 \text{ k}\Omega$$

$$R_5 = 400 \Omega$$

$$R_6 = 5 \text{ k}\Omega$$

$$R_7 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_8 = 22 \text{ k}\Omega$$

$$R_9 = 7 \text{ k}\Omega$$

$$R_{10} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{11} = 3 \text{ k}\Omega$$

$$R_{12} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$R_{13} = 25 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = 1 \mu\text{F}$$

$$C_2 = 220 \text{ nF}$$

$$C_3 = 470 \text{ nF}$$

$$V_{CC} = 18 \text{ V}$$

$$K = 0.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

1) Det. R_4 per $V_{D2} = 12 \text{ V}$

$$I_{11} = \frac{V_{CC} - V_{D2}}{R_{11}} = 2 \text{ mA}$$

$$I_{11} = I_{D2} = I_{S2} = I_{10}$$

$$V_{S2} = R_{10} I_{11} = 4 \text{ V}$$

$$V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = 12 - 4 = 8 \text{ V}$$

$$(V_{GS2} - V_{T2}) = + \sqrt{\frac{I_D}{K}} = 2 \text{ V}$$

$$V_{GS2} = 2 + V_{T2} = 3 \text{ V}$$

$$V_{DS2} > V_{GS2} - V_{T2} \Rightarrow \text{hp. sat. OK}$$

$$g_{m2} = 2K(V_{GS2} - V_{T2}) = 2 \times 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}}$$

$$V_{G2} = V_{GS2} + V_{S2} = 3 + 4 = 7 \text{ V}$$

$$I_8 = \frac{V_{CC} - V_{G2}}{R_8} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_9 = \frac{V_{G2}}{R_9} = 1 \text{ mA}$$

$$I_7 = I_9 - I_8 = 0.5 \text{ mA}$$

$$V_{D1} = V_{G2} + R_7 I_7 = 7.5 \text{ V}$$

$$I_6 = \frac{V_{D1}}{R_6} = 1.5 \text{ mA}$$

$$I_{D1} = I_6 + I_7 = 2 \text{ mA}$$

$$Q_2: \begin{cases} I_{D2} = 2 \text{ mA} \\ V_{DS2} = 8 \text{ V} \\ V_{GS2} = 3 \text{ V} \\ g_{m2} = 2 \times 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}} \end{cases}$$

$$Q_1: \begin{cases} I_{D1} = 2 \text{ mA} \\ V_{DS1} = -4.5 \text{ V} \\ V_{GS1} = -3 \text{ V} \\ g_{m1} = 2 \times 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}} \end{cases}$$

$$(V_{GS1} - V_{T1}) = -\sqrt{\frac{I_{D1}}{K}} = -2V$$

$$V_{GS1} = -2 + V_{T1} = -3V$$

$$V_{G1} = V_{CC} \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 9V$$

$$V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = 9 - (-3) = 12V$$

$$V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 7.5 - 12 = -4.5V$$



$$V_{DS1} < (V_{GS1} - V_{T1}) \quad \int \text{OK hp di saturazione}$$

$$-4.5 < -2$$

$$g_{m1} = 2K|(V_{GS1} - V_{T1})| = 2 \times 10^{-3} \frac{A}{V}$$

$$V_{R4} = V_{S1} + R_5 I_{D1} = 12 + 0.8 = 12.8V$$
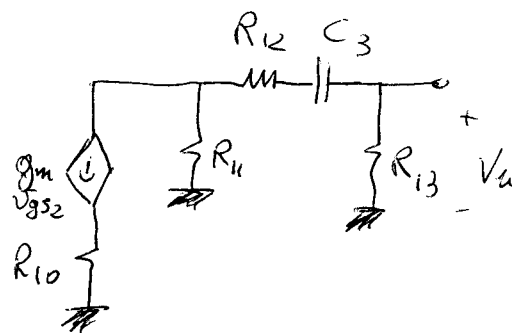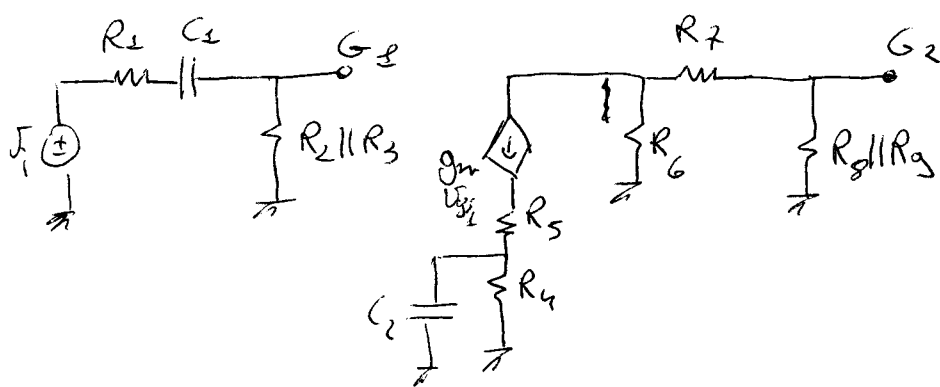
$$R_4 = \frac{V_{CC} - V_{R4}}{I_{D1}} = \frac{18 - 12.8}{2 \times 10^{-3}} = \underline{\underline{2600 \Omega}}$$



.) Δ_{CB}

$$V_u = (-g_m \bar{v}_{gs2}) \frac{R_{11}}{R_{11} + R_{12} + R_{13}} \cdot R_{13}$$

$$\bar{v}_{gs2} = (g_m \bar{v}_{gs2}) R_{10}$$

$$\bar{v}_{gs2} = \bar{v}_{g2} - g_m \bar{v}_{gs2} R_{10} = \frac{\bar{v}_{g2}}{1 + g_m R_{10}}$$

$$g_2 = (-g_m \bar{v}_{gs1}) \frac{R_6}{R_6 + R_7 + R_8 \parallel R_9} \cdot (R_8 \parallel R_9)$$

$$\bar{v}_{s1} = (g_m \bar{v}_{gs1}) R_5$$

$$\bar{v}_{gs1} = \bar{v}_{g1} - g_m \bar{v}_{gs1} R_5 = \frac{\bar{v}_{g1}}{1 + g_m R_5}$$

$$\bar{v}_{g1} = \bar{v}_i \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + (R_2 \parallel R_3)}$$

$$A_{CB} = \frac{V_u}{V_i} = \left(-g_m \right) \frac{R_{11} \cdot R_{13}}{R_{11} + R_{12} + R_{13}} \cdot \frac{1}{1 + g_m R_{10}} \cdot (-g_m) \frac{R_6}{R_6 + R_7 + R_8 \parallel R_9} \cdot (R_8 \parallel R_9) \cdot \frac{1}{1 + g_m R_5}$$

$$\frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} = +2.68 \quad A_{CB} = 8.56 \text{ dB}$$

1) $P_{021} \in ZER_1$

$$C_1: \underline{f_{z1}} = \underline{\phi \text{ Hz}}$$

$$\underline{f_{p1}} = \frac{1}{2\pi C_1 R_{V1}} = \underline{10540.06 \text{ Hz}}$$

$$R_{V1} = R_1 + R_2 \parallel R_3 = 15100 \Omega$$

$$C_2: \underline{f_{z2}} = \frac{1}{2\pi C_2 R_4} = \underline{278.24 \text{ Hz}}$$

$$\underline{f_{p2}} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{V2}} = \underline{1082.05 \text{ Hz}}$$

$$R_{V2} = R_4 \parallel \left(R_5 + \frac{1}{g_m} \right) = 668.57 \Omega$$

$$C_3: \underline{f_{z3}} = \underline{\phi \text{ Hz}}$$

$$\underline{f_{p3}} = \frac{1}{2\pi C_3 R_{V3}} = \underline{11.672 \text{ Hz}}$$

$$R_{V3} = R_{11} + R_{12} + R_{13} = 29 \text{ k}\Omega$$

$$Y = \overline{B}E(\overline{A}C + \overline{D}) + \overline{A}(\overline{C}E + \overline{B}) + \overline{D}\overline{C} =$$

$$= (B + \overline{E})(\overline{A}C + \overline{D}) + \overline{A}\overline{C}E + \overline{A}\overline{B} + \overline{D}\overline{C} =$$



$$= \overline{A}BC + B\overline{D} + \overline{A}C\overline{E} + \overline{D}\overline{E} + \overline{A}\overline{C}E + \overline{A}\overline{B} + \overline{D}\overline{C} =$$

$$= \overline{A}BC + B\overline{D} + \overline{A}C + \overline{D}\overline{E} + \overline{A}\overline{B} + \overline{D}\overline{C} =$$

$$= \overline{A}C + B\overline{D} + \overline{D}\overline{E} + \overline{A}\overline{B} + \overline{D}\overline{C} =$$

$$= \overline{A}(\overline{B} + C) + \overline{D}(B + \overline{C} + \overline{E})$$
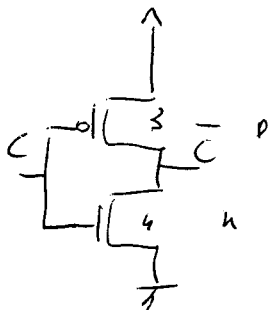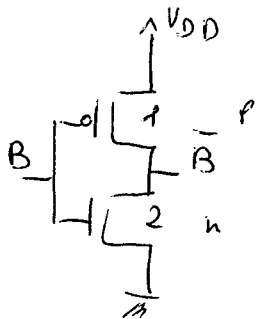
$$N_{POS} = 14 + 4 = \underline{\underline{18}} \text{ POS}$$



$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,3} = p = 5$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{2,4} = n = 2$$

) PUN

$$\text{SERIE DI 2 POS} \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 2p = 10 = \left(\frac{W}{L}\right)_{5,6,7,8,9,10,11}$$


) PDN

SERIE DI 5 POS IMPOSSIBILE


$$\text{SERIE DI 4 POS} \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{12,13,14,15} = 4n = 8$$

SERIE DI 3 POS
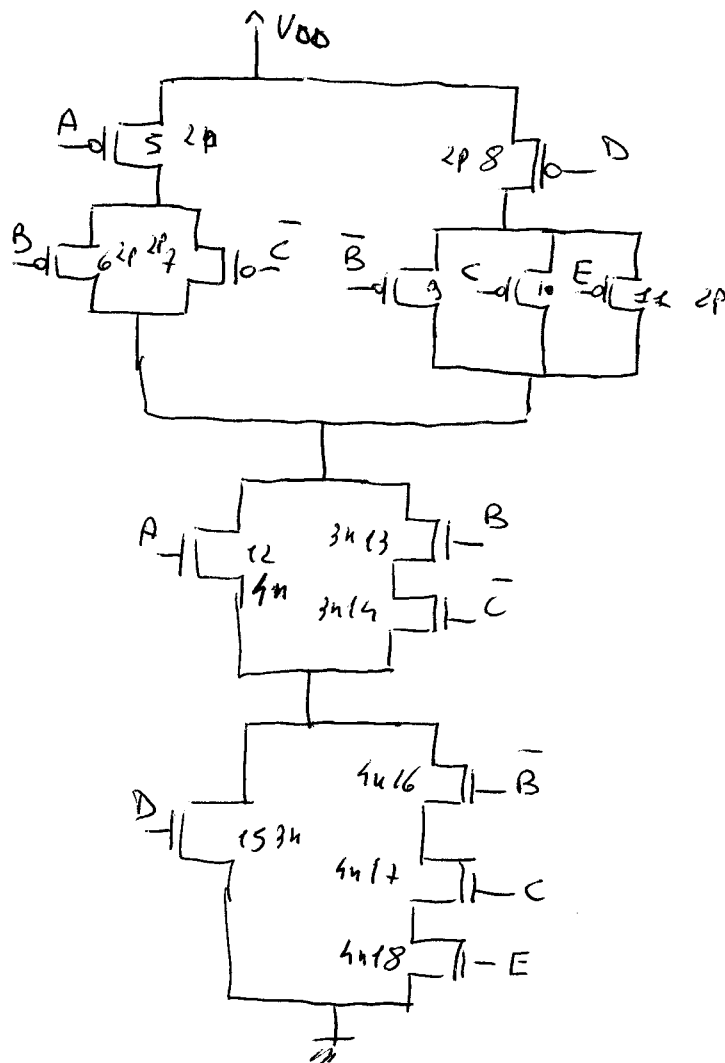
$$\left(\frac{W}{L}\right)_{13,14,15} = 3n = 6$$




(5)

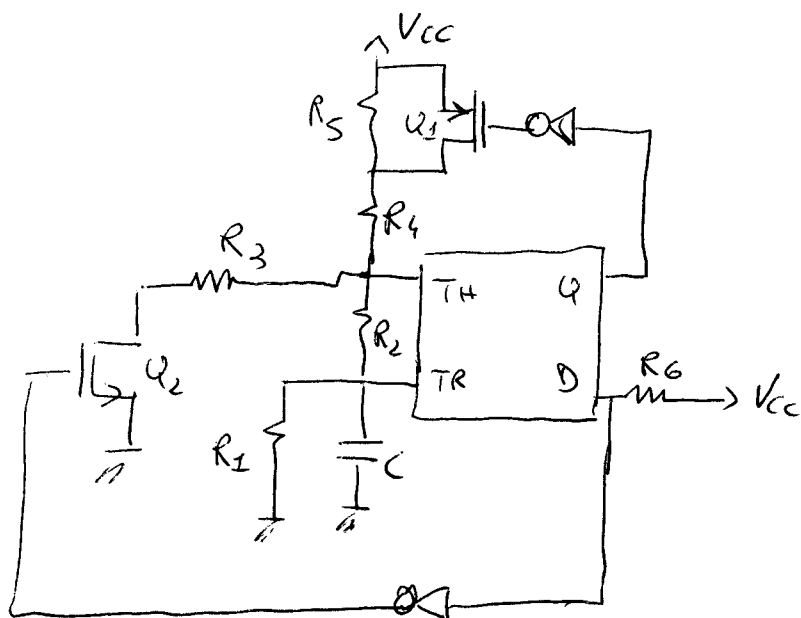

$$\begin{aligned} R_1 &= 2K\Omega \\ R_2 &= 150\Omega \\ R_3 &= 200\Omega \\ R_4 &= 250\Omega \\ R_5 &= 2K\Omega \\ R_6 &= 3K\Omega \\ C &= 330nF \\ V_{CC} &= 6V \end{aligned}$$

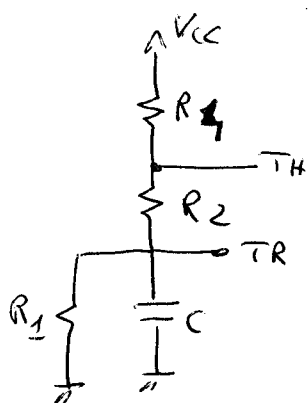1) $Q=1 \Rightarrow V_{G1} = 6V, V_{S1} = V_{CC} = 6V \Rightarrow V_{GS1} = -6V > V_T = -1V \Rightarrow Q_1 \text{ ON}$
 $D=H1 \Rightarrow V_{G2} = 6V, V_{S2} = 0V \Rightarrow V_{GS2} = 6V > V_T = 1V \Rightarrow Q_2 \text{ OFF}$



$$V_{i1} = \frac{1}{3} V_{CC} = 2V$$

$$V_{f1} = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_4} = 5V$$

$$V_{TH} = \frac{2}{3} V_{CC} = 4V$$

$$I_2 = \frac{V_{CC} - V_{TH}}{R_4}$$

$$I_2 = \frac{V_{CC} - V_{TH}}{R_4} = \frac{2}{250} = 8mA \Rightarrow V_{COR1} = V_{TH} - R_2 I_2 = 2.8V$$

$$V_{i1} < V_{COR1} < V_{f1} \Rightarrow \text{CORRUTTA}$$



$$R_{V1} = R_1 \parallel (R_2 + R_4) = 333.3\Omega$$

$$\tau_1 = R_{V1} C = 110\mu s$$

$$T_1 = \tau_1 \ln \left(\frac{V_{i1} - V_{f1}}{V_{COR1} - V_{f1}} \right) = 34.117\mu s$$

$$I = 0 \Rightarrow V_{G1} = 6V \quad V_{S1} = 6V \Rightarrow V_{GS1} = 0V > V_T = -1V \Rightarrow M_1 \text{ OFF (6)}$$

$$I = 0 \Rightarrow V_{G2} = 6V \quad V_{S2} = 0V \Rightarrow V_{GS2} = 6V > V_T = 1V \Rightarrow M_2 \text{ ON}$$

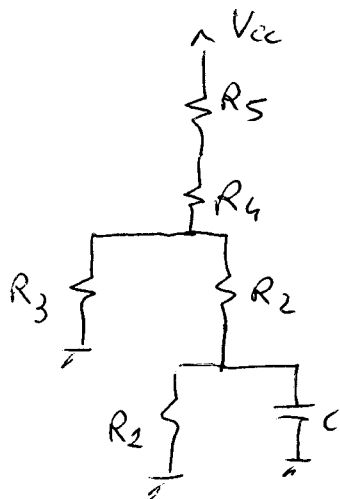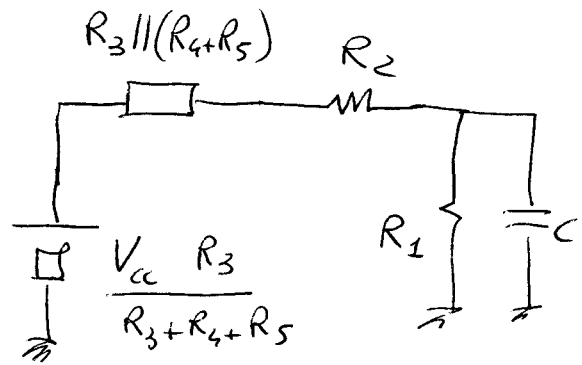
 \Rightarrow


$$V_{i2} = V_{con1} = 2.8V$$

$$V_{f2} = V_{con2} = V_{i1} = 2V$$

$$V_{i2} > V_{con2} > V_{f2} \Rightarrow \text{continuation}$$

$$V_{f2} = \frac{V_{cc} R_3}{R_3 + R_4 + R_5} \frac{R_1}{[R_3 \parallel (R_4 + R_5)] + R_2 + R_1} = 0.41876V$$

$$R_{v2} = R_1 \parallel [R_2 + R_3 \parallel (R_4 + R_5)] = 285.96 \Omega$$

$$\tau_2 = C R_{v2} = 94.368 \mu s$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \left(\frac{V_{i2} - V_{f2}}{V_{con2} - V_{f2}} \right) = 38.6555 \mu s$$

$$T = T_1 + T_2 = 72.772 \mu s$$

$$f = \frac{1}{T} = 13741.44 \text{ Hz}$$