


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 19 febbraio 2018

Esercizio A

$R_2 = 67 \text{ k}\Omega$	$R_{11} = 4.5 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 15 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 100 \Omega$
$R_4 = 3750 \Omega$	$R_{13} = 2.4 \text{ k}\Omega$
$R_5 = 500 \Omega$	$R_{14} = 50 \Omega$
$R_6 = 2.4 \text{ k}\Omega$	$R_{15} = 15 \text{ k}\Omega$
$R_7 = 100 \Omega$	$C_1 = 470 \text{ nF}$
$R_8 = 7.9 \text{ k}\Omega$	$C_2 = 68 \text{ nF}$
$R_9 = 8 \text{ k}\Omega$	$C_3 = 820 \text{ pF}$
$R_{10} = 20 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$

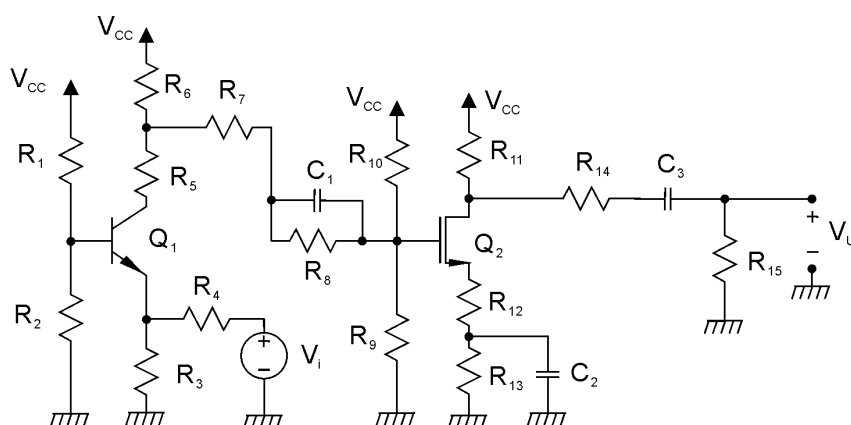

Q_1 è un transistor BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$; Q_2 è un transistor MOS a canale n resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5 \text{ mA/V}^2$ e $V_T = 1 \text{ V}$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_1 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di Q_2 sia 9 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_2 . (R: $R_1 = 105709.7 \Omega$).
- 2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , e C_3 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -2.43$)
- 3) (**Solo per 12 CFU**) Determinare la funzione di trasferimento V_U/V_i e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R: $f_{Z1} = 42.86 \text{ Hz}$, $f_{p1} = 84.09 \text{ Hz}$, $f_{Z2} = 975 \text{ Hz}$, $f_{p2} = 4876 \text{ Hz}$, $f_{Z3} = 0 \text{ Hz}$, $f_{p3} = 9928 \text{ Hz}$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{A} + \overline{C} D + E)(\overline{B} C) + B E + A \overline{B}$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p . Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori. (R: $N = 14$)


Esercizio C

$R_1 = 200 \Omega$	$R_5 = 4 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 200 \Omega$	$R_6 = 600 \Omega$
$R_3 = 6.8 \text{ k}\Omega$	$C = 0.47 \mu\text{F}$
$R_4 = 1 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 6 \text{ V}$

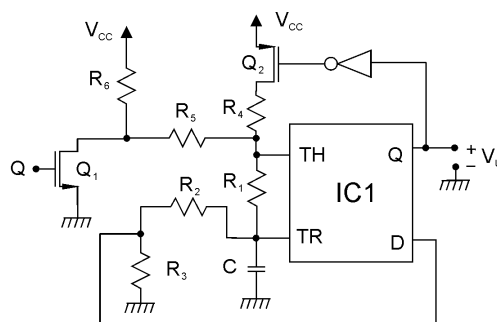

Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6 \text{ V}$, Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = 1 \text{ V}$, Q_2 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = -1 \text{ V}$, l'inverter è ideale. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: $f = 1307.79 \text{ Hz}$)

ESERCIZIO A

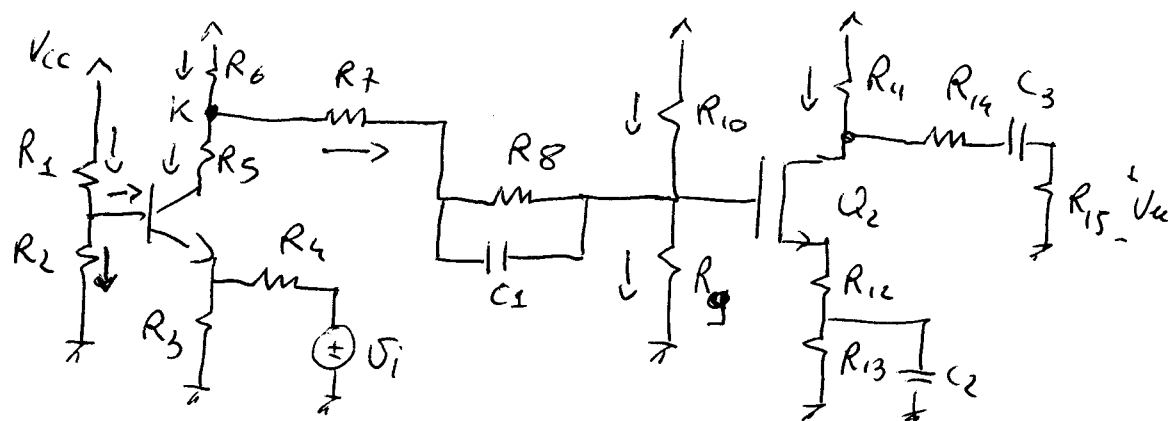

- $R_2 = 67 \text{ k}\Omega$
- $R_3 = 15 \text{ k}\Omega$
- $R_4 = 3750 \Omega$
- $R_5 = 500 \Omega$
- $R_6 = 2.4 \text{ k}\Omega$
- $R_7 = 100 \Omega$
- $R_8 = 7.9 \text{ k}\Omega$
- $R_9 = 8 \text{ k}\Omega$
- $R_{10} = 20 \text{ k}\Omega$
- $R_{11} = 4.5 \text{ k}\Omega$
- $R_{12} = 100 \Omega$
- $R_{13} = 2.4 \text{ k}\Omega$
- $R_{14} = 50 \Omega$
- $R_{15} = 15 \text{ k}\Omega$
- $C_1 = 470 \text{ nF}$
- $C_2 = 68 \text{ nF}$
- $C_3 = 820 \text{ pF}$
- $V_{CC} = 18 \text{ V}$

1) Det. R_1 per $V_D = 9 \text{ V}$

$$I_{D1} = \frac{V_{CC} - V_D}{R_{D1}} = 2 \text{ mA} = I_D$$

$$I_G = 0 \Rightarrow I_D = I_S$$

$$V_S = I_S (R_{12} + R_{13}) = 5 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 9 - 5 = 4 \text{ V}$$

$$\text{hp } Q_2 \text{ SATURO} \Rightarrow I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_D}{k}} = 3 \text{ V}$$

NMOS

$$V_{DS} > V_{GS} - V_T$$

$$4 > 2 \Rightarrow \text{hp verificata}$$

$$g_m = 2k(V_{GS} - V_T) = 2 \text{ mA/V}$$

$$V_G = V_{GS} + V_S = 3 + 5 = 8 \text{ V}$$

$$I_{10} = \frac{V_{CC} - V_G}{R_{10}} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_9 = \frac{V_G}{R_9} = 1 \text{ mA}$$

$$I_7 = -I_{10} + I_9 = 0.5 \text{ mA}$$

$$V_K = V_G + I_7(R_7 + R_8) = 12 \text{ V}$$

$$I_6 = \frac{V_{CC} - V_K}{R_6} = 2.5 \text{ mA}$$

$$Q_2: \begin{cases} I_D = 2 \text{ mA} \\ V_{DS} = 4 \text{ V} \\ V_{GS} = 3 \text{ V} \\ g_m = 2 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \end{cases}$$

$$I_5 = I_6 - I_7 = 2.5 \times 10^{-3} - 0.5 \times 10^{-3} = 2 \text{ mA} = I_c$$

$$V_c = V_k - R_5 I_5 = 12 - 1 = 11 \text{ V}$$

$$h_p: I_B \ll I_c \Rightarrow I_E \approx I_c$$

$$V_E = I_c (R_3 \parallel R_4) = 6 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_c - V_E = 11 - 6 = 5 \text{ V}$$

$$\Rightarrow h_{FE} = 230; h_{ie} = 4800 \Omega; h_{fe} = 300$$

$$I_B = \frac{I_c}{h_{FE}} = 6.83655 \mu\text{A} \Rightarrow h_p \text{ verificata}$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 6.7 \text{ V}$$



$$I_2 = \frac{V_B}{R_2} = 0.1 \text{ mA}$$

$$I_1 = I_2 + I_B = 106.83655 \mu\text{A}$$

$$R_1 = \frac{V_{cc} - V_B}{I_1} = \underline{\underline{105709.677 \Omega}}$$

$$Q_1: \begin{cases} I_c = 2 \text{ mA} \\ V_{CE} = 5 \text{ V} \\ I_B = 6.836 \mu\text{A} \\ h_{ie} = 4800 \Omega \\ h_{fe} = 300 \end{cases}$$

2)

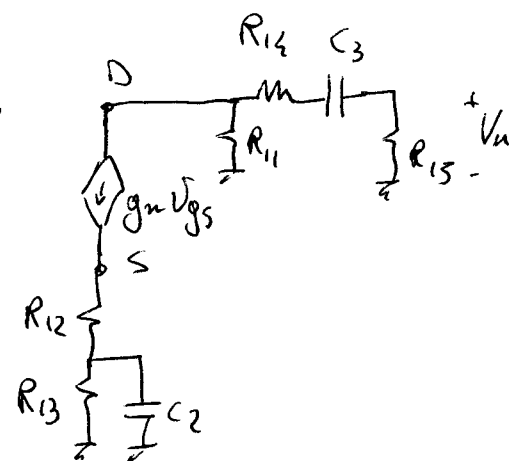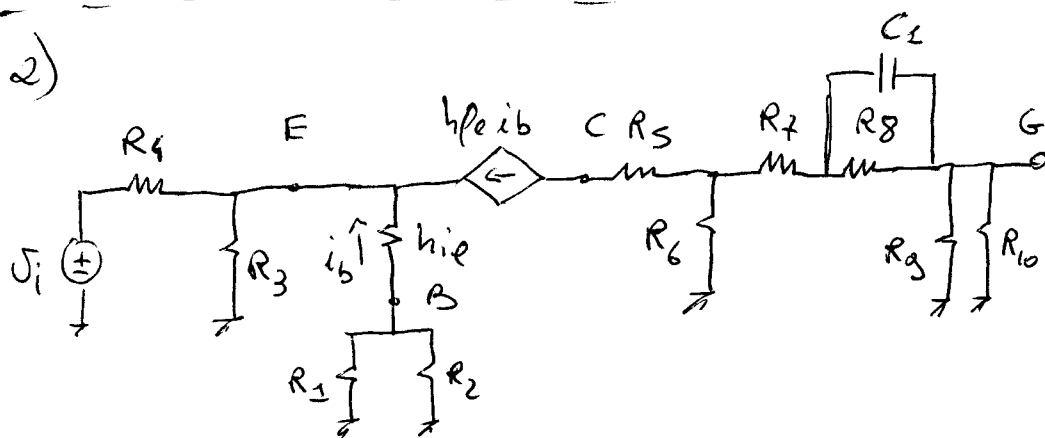


$$V_u = (-g_m V_{gs}) \frac{R_{11}}{R_{11} + R_{14} + R_{15}} R_{15}$$

$$V_s = (g_m V_{gs}) R_{12}$$

$$V_{gs} = V_g - (g_m V_{gs}) R_{12} = \frac{V_g}{1 + g_m R_{12}}$$
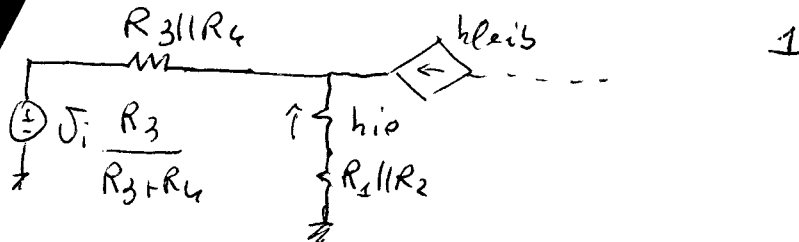
$$V_g = (-h_{fe} i_b) \frac{R_6}{R_6 + R_7 + (R_8 \parallel R_{10})} (R_8 \parallel R_{10})$$



$$V_i \frac{R_3}{R_3 + R_4} = -(h_{fe} + 1) i_b (R_3 \parallel R_4) - i_b (h_{ie} + R_1 \parallel R_2)$$

$$i_b = - \frac{V_i R_3}{R_3 + R_4} \frac{1}{(R_3 \parallel R_4)(h_{fe} + 1) + h_{ie} + R_1 \parallel R_2}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = (-g_m) \frac{R_{11} R_{15}}{R_{11} + R_{14} + R_{15}} \frac{1}{1 + g_m R_{12}} (-h_{fe}) \frac{R_6 (R_9 \parallel R_{10})}{R_6 + R_7 + (R_9 \parallel R_{10})} (-) \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$

$$\frac{1}{(R_3 \parallel R_4)(h_{fe} + 1) + h_{ie} + R_1 \parallel R_2} = -2.43 \quad |A_{cs}|_{dB} = 7.7 \text{ dB}$$

3) $f_{c1} = \frac{1}{2\pi C_1 R_8} = 42.86 \text{ Hz}$

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi C_1 R_{v1}} = 84.09 \text{ Hz}$$

$$R_{v1} = [R_7 + R_6 + (R_9 \parallel R_{10})] \parallel R_8 = 4027 \Omega$$

C_2 : $f_{c2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{13}} = 975.2 \text{ Hz}$

$$f_{p2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{v2}} = 4876.07 \text{ Hz}$$

$$R_{v2} = R_{13} \parallel \left[R_{12} + \frac{1}{g_m} \right] = 480 \Omega$$

C_3 : $f_{c3} = \phi$

$$f_{p3} = \frac{1}{2\pi C_3 R_{v3}} = 9927.95 \text{ Hz}$$

$$R_{v3} = R_{11} + R_{14} + R_{15} = 19550 \Omega$$

$$Y = (\bar{A} + \bar{C}D + E)(\bar{B}C) + BE + A\bar{B} =$$



$$= (\bar{A} + \bar{C}D + E)(\bar{B} + \bar{C}) + BE + A\bar{B} =$$

$$= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}D + \bar{C}D + \bar{B}E + \bar{C}E + BE + A\bar{B} = \textcircled{*}$$

$$= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{C}D + E + A\bar{B} =$$

$$= \bar{B} + E + \bar{C}(\bar{A} + D)$$

$$NROS = 10 + 4 = 14$$

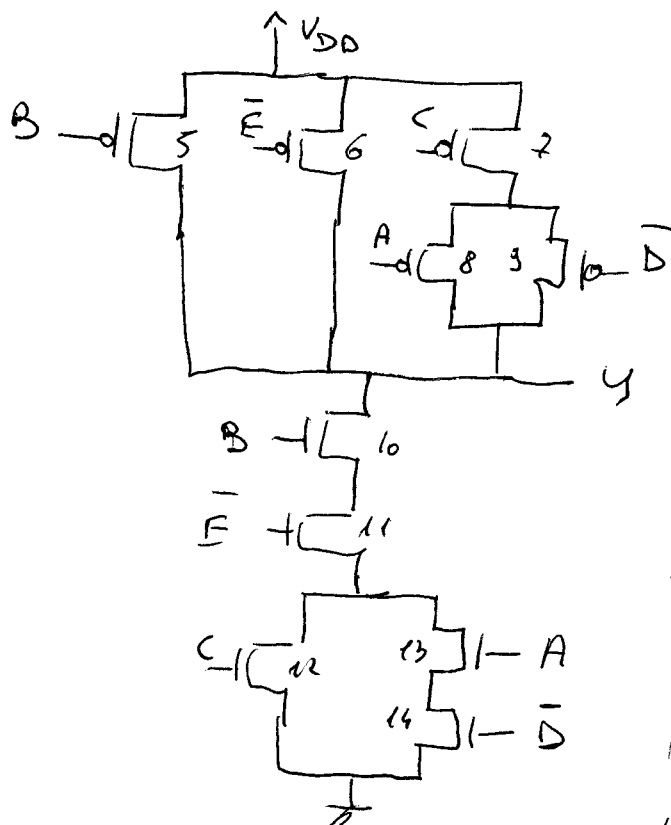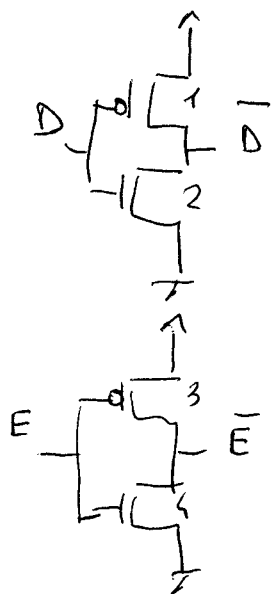

Recoigliato i
termini i suoi diversi
a ottenere, ~~per~~ $\bar{B} + BE = \bar{B} + E$

1) INVERTER

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,3} = p = 5 \quad \left(\frac{W}{L}\right)_{2,4} = n = 2$$

2) PDA

$$U_7 - U_9 \text{ opposte } U_2 - U_8 \Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 2p = 10 = \left(\frac{W}{L}\right)_{7,8,9}$$


$$\left(\frac{W}{L}\right)_5 = \left(\frac{W}{L}\right)_6 = p = 5$$

3) PDN

$$U_{10} - U_{11} - U_{13} - U_{14} \Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{n} \Rightarrow x = 4n = 8 = \left(\frac{W}{L}\right)_{10,11,13,14}$$

$$U_{10} - U_{11} - U_{12} = \frac{1}{y} + \frac{2}{4n} = \frac{1}{n} \Rightarrow y = 2n = 4 = \left(\frac{W}{L}\right)_{12}$$


ISFRC1210 C

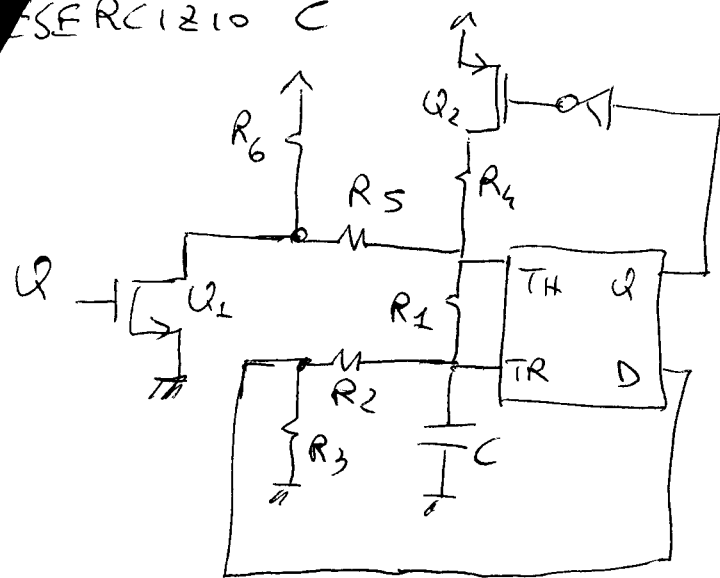

$$\begin{aligned} R_1 &= 200 \Omega \\ R_2 &= 200 \Omega \\ R_3 &= 6.8 \text{ K}\Omega \\ R_4 &= 1 \text{ K}\Omega \\ R_5 &= 4 \text{ K}\Omega \\ R_6 &= 600 \Omega \\ C &= 0.47 \mu\text{F} \\ V_{CC} &= 6\text{V} \end{aligned}$$

$Q = 1 \Rightarrow V_{G2} = \phi \quad V_{S2} = V_{CC} \Rightarrow V_{GS2} = -6\text{V} < V_T = -1\text{V} \Rightarrow Q_2 \text{ ON}$

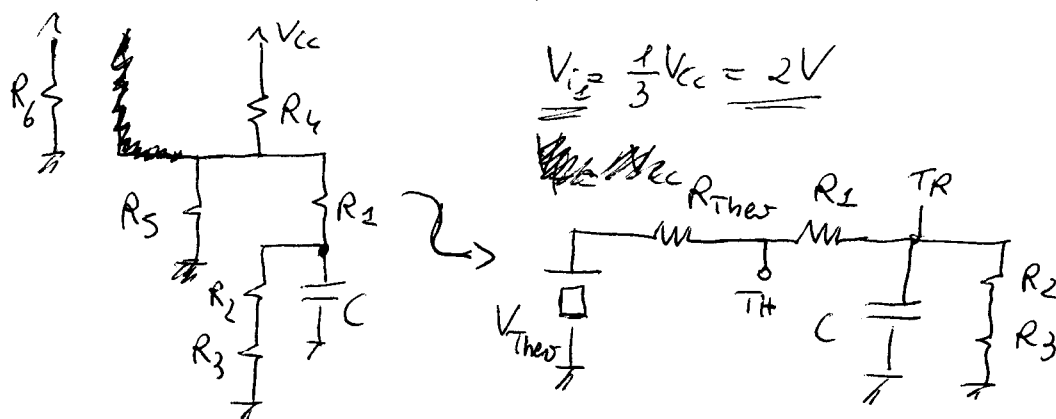DHI $V_{G1} = V_{CC} \quad V_{S1} = \phi \Rightarrow V_{GS1} = 6\text{V} > V_T = 1\text{V} \Rightarrow Q_1 \text{ ON}$



$$\begin{aligned} V_{\text{Theor}} &= V_{CC} \frac{R_5}{R_4 + R_5} = 4.8\text{V} \\ R_{\text{Theor}} &= R_4 \parallel R_5 = 800 \Omega \end{aligned} \Rightarrow \underline{V_{P1} = V_{\text{Theor}} \frac{(R_2 + R_3)}{R_{\text{Theor}} + R_1 + R_2 + R_3} = 4.2\text{V}}$$

$$\begin{aligned} V_{TH} &= \frac{2}{3} V_{CC} = 4\text{V} \\ I_1 &= \frac{V_{\text{Theor}} - V_{TH}}{R_{\text{Theor}}} = 1\text{mA} \end{aligned} \Rightarrow \underline{V_{\text{cor1}} = V_{TH} - R_1 I_1 = 3.8\text{V}}$$


$$R_{V1} = (R_2 + R_3) \parallel (R_1 + R_{\text{Theor}}) = 875 \Omega$$

$$\tau_1 = R_{V1} C = 411.25 \mu\text{s}$$

$$\tau_2 = \tau_1 \ln \left(\frac{V_{i1} - V_{f1}}{V_{\text{cor1}} - V_{f1}} \right) = 701.07765 \mu\text{s}$$

$$\begin{aligned} V_{i1} &< V_{\text{cor1}} < V_{f1} \\ 2 &< 3.8 < 4.2 \end{aligned}$$

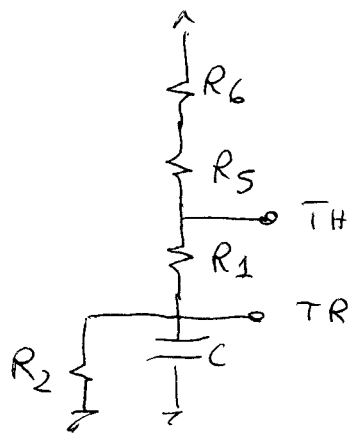$C=0 \Rightarrow V_{G2} = V_{CC} \quad V_{S2} = V_{CC} \quad V_{GS2} = \phi > V_T = -1V \Rightarrow Q_2 \text{ OFF}$ ⑥
 $D=\phi \quad V_{G1} = \phi \quad V_{S1} = \phi \quad V_{GS1} = \phi < V_T = 1V \Rightarrow Q_1 \text{ OFF}$



$$V_{i2} = V_{con1} = 3.8V \quad V_{con2} = V_{i1} = 2V$$

$$V_{f2} = V_{CC} \frac{R_2}{R_2 + R_1 + R_5 + R_6} = 0.24V$$

$$V_{i2} > V_{con2} > V_{f2}$$

$$3.8 > 2 > 0.24$$

$$R_{v2} = R_2 \parallel [R_1 + R_5 + R_6] = 192\Omega$$

$$\tau_2 = CR_{v2} = 90.24\mu s$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \left(\frac{V_{i2} - V_{f2}}{V_{con2} - V_{f2}} \right) = 63.569\mu s$$

$$T = T_1 + T_2 = 764.647\mu s$$

$$f = \frac{1}{T} = \underline{\underline{1307.79 \text{ Hz}}}$$