


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 09 gennaio 2015

Esercizio A

$R_1 = 100 \, \Omega$	$R_{10} = 200 \, \Omega$
$R_2 = 10 \, k\Omega$	$R_{11} = 3.8 \, k\Omega$
$R_4 = 1 \, k\Omega$	$R_{12} = 10 \, k\Omega$
$R_5 = 1 \, k\Omega$	$C_1 = 10 \, nF$
$R_6 = 10 \, k\Omega$	$C_2 = 47 \, nF$
$R_7 = 465 \, k\Omega$	$C_3 = 1 \, \mu F$
$R_8 = 20 \, k\Omega$	$V_{CC} = 18 \, V$
$R_9 = 2.5 \, k\Omega$	

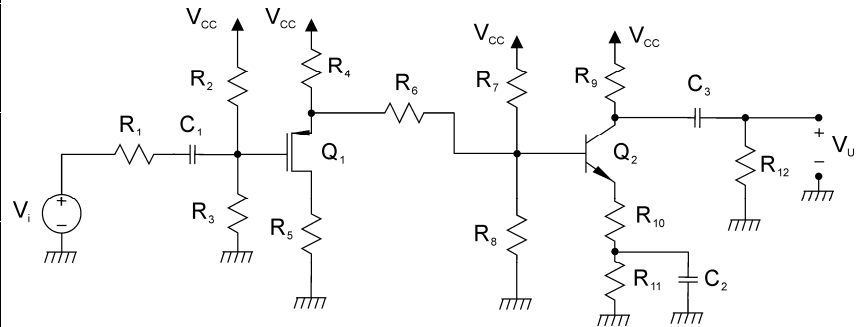

Q_1 è un transistor MOS a canale p resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 1 \, mA/V^2$ e $V_T = -1 \, V$. Q_2 è un transistor BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_3 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul collettore di Q_2 sia 13 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_1 . (R: $R_3 = 11847 \, \Omega$)
- 2) Determinare V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1, C_2, C_3 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -4.359$)
- 3) **(Solo per 12 CFU)** Determinare la funzione di trasferimento V_U/V_i e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R: $f_{z1} = 0 \, Hz$; $f_{p1} = 2881.79 \, Hz$; $f_{z2} = 891.12 \, Hz$; $f_{p2} = 15116.15 \, Hz$; $f_{z3} = 0 \, Hz$; $f_{p3} = 12.73 \, Hz$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{A} + \overline{C})(\overline{C}D + \overline{D}E) + (\overline{D} + \overline{E})(A + \overline{B}C) + \overline{B}C + \overline{D}E$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.


Esercizio C

$R_1 = 50 \, \Omega$	$R_5 = 1 \, k\Omega$
$R_2 = 100 \, \Omega$	$C = 1 \, \mu F$
$R_3 = 2 \, k\Omega$	$V_{CC} = 6 \, V$
$R_4 = 1 \, k\Omega$	

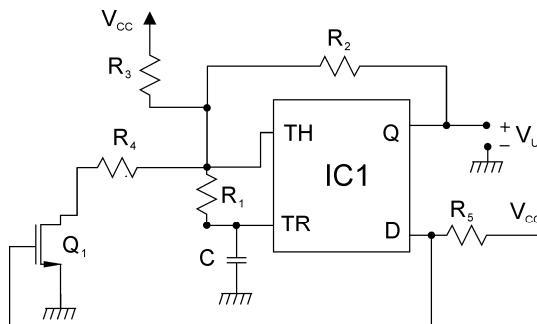

Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6V$, Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = 1V$. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: $f = 7720 \, Hz$)

ESERCIZIO A

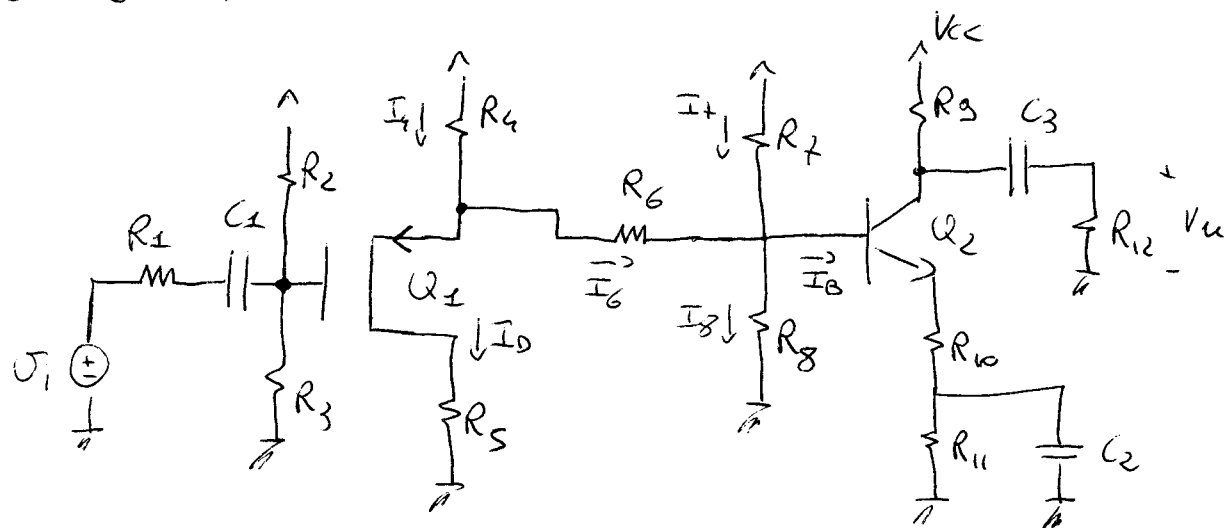

$$V_{CC} = 18V$$

$$R_1 = 100\Omega$$

$$R_2 = 10K\Omega$$

$$R_3 = 1K\Omega$$

$$R_4 = 1K\Omega$$

$$R_5 = 1K\Omega$$

$$R_6 = 10K\Omega$$

$$R_7 = 465K\Omega$$

$$R_8 = 20K\Omega$$

$$R_9 = 2.5K\Omega$$

$$R_{10} = 200\Omega$$

$$R_{11} = 3800\Omega$$

$$R_{12} = 10K\Omega$$

1) Det. R_3 per $V_C = 13V$

$$I_3 = \frac{V_{CC} - V_C}{R_3} = \frac{18 - 13}{2500} = 2mA$$

$$I_3 = I_C \approx I_E$$

$$V_E = I_3(R_{10} + R_{11}) = 8V$$

$$\begin{cases} V_{CE} = 18 - 8 = 10V \\ I_C = 2mA \\ \beta_F = 230 \end{cases} \Rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta_F} = 6.896\mu A$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 8.7V$$

$$I_7 = \frac{V_{CC} - V_B}{R_7} = 20\mu A$$

$$I_8 = \frac{V_B}{R_8} = 435\mu A$$

$$I_6 = I_8 + I_B - I_7 = 428.896\mu A$$

$$V_S = V_B + R_6 I_6 = 12.919V$$

$$I_4 = \frac{V_{CC} - V_S}{R_4} = 5.085mA$$

$$I_D = I_S = I_4 - I_6 = 4.653mA$$

$$(V_{GS} - V_T) = -\sqrt{\frac{I_D}{K}} = -2.158V$$

$$V_{GS} = -3.158V$$

$$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$$

$$K = \frac{1mA}{V^2}$$

$$C_1 = 10nF$$

$$C_2 = 47nF$$

$$C_3 = 1\mu F$$

$$R_5, \bar{I}_D = 4.659 \text{ V}$$

$$\begin{cases} V_{DS} = -8.26 \text{ V} \\ V_{GS} = -3.158 \text{ V} \end{cases} \Rightarrow V_{DS} < V_{GS} - V_T = -2.158 \text{ V}$$


$$g_m = 2K/V_{GS} - V_T = 4.316 \times 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}}$$

$$V_G = V_{GS} + V_S = 9.761 \text{ V}$$

$$\bar{I}_2 = \bar{I}_3 = \frac{V_{CC} - V_G}{R_2} = 823.9 \mu\text{A}$$

$$R_3 = \frac{V_G}{\bar{I}_3} = 11847.31 \Omega$$

2) APPROPRIAZIONE A_{CB}

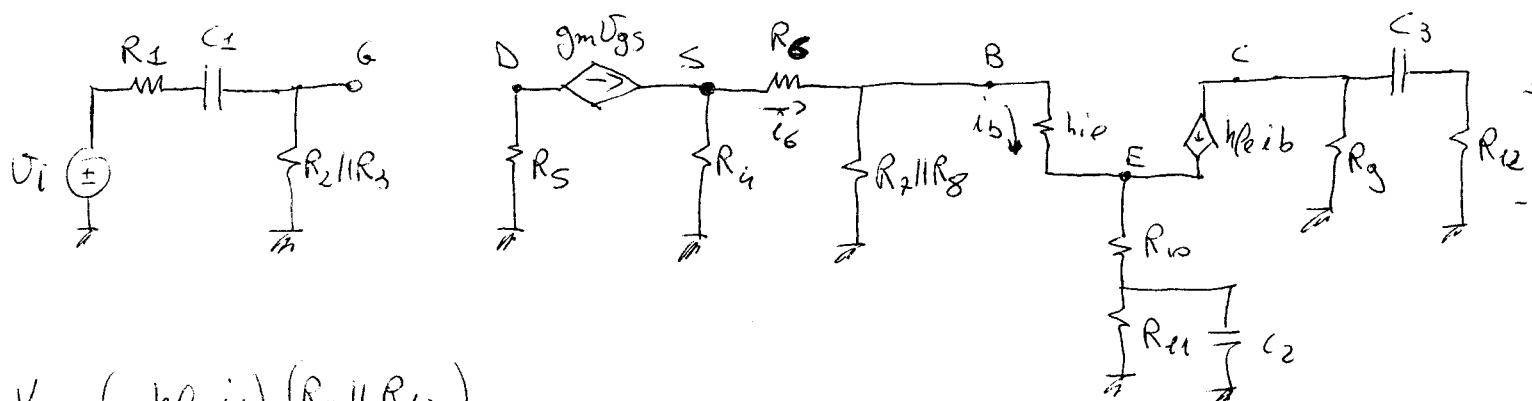

$$V_u = (-h_{fe} i_b) (R_9 \parallel R_{12})$$

$$i_b = (g_m \bar{V}_{gs}) \frac{R_4}{R_4 + \left\{ R_6 + R_2 \parallel R_8 \parallel [h_{ie} + R_{10} (h_{fe} + 1)] \right\}}$$

$$i_b = i_6 \frac{R_7 \parallel R_8}{(R_7 \parallel R_8) + [h_{ie} + R_{10} (h_{fe} + 1)]}$$

$$\bar{V}_S = (g_m \bar{V}_{gs}) \left\{ R_4 \parallel [R_6 + R_2 \parallel R_8 \parallel [h_{ie} + R_{10} (h_{fe} + 1)]] \right\} = \cancel{(g_m \bar{V}_{gs}) R^*} (g_m \bar{V}_{gs}) R^*$$

$$R^* = 961.25 \Omega$$

$$\bar{V}_g = \bar{V}_i \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + (R_2 \parallel R_3)}$$

$$\bar{V}_{gs} = \bar{V}_i \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + (R_2 \parallel R_3)} - (g_m \bar{V}_{gs}) R^*$$

$$\bar{V}_{GS} = \frac{1}{1 + g_m R^*} \bar{V}_i \frac{R_2 || R_3}{R_1 + R_2 || R_3}$$

$$A_{CB} = \frac{\bar{V}_u}{\bar{V}_i} = - \overbrace{h_{fe} (R_3 || R_{12})}^{502.356} \frac{g_m}{1 + g_m R^*} \frac{R_2 || R_3}{R_1 + R_2 || R_3} \cdot \frac{R_4}{R_4 + \{ R_6 + R_7 || R_8 || [h_{ie} + R_{10} (h_{fe} + 1)] \}} \quad 0.982 \quad 3.8743 \times 10^{-2}$$

$$= \frac{R_7 || R_8}{(R_7 || R_8) + h_{ie} + R_{10} (h_{fe} + 1)} = -4.359 \quad (|A_{CB}|_{dB} = 12.73 \text{ dB})$$

0.2278

3) Poles & Zeros

1) C_1

$$f_{z1} = \phi$$

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi C_1 R_{Vc1}} = 2881.73 \text{ Hz}$$

$$R_{Vc1} = R_1 + R_2 || R_3 = 5522.78 \Omega$$

2) C_2

$$f_{z2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{11}} = 831.125 \text{ Hz}$$

$$f_{p2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{Vc2}} = 15116.15 \text{ Hz}$$

$$R_{Vc2} = R_{11} || \left\{ R_{10} + \left[\frac{1}{g_m} || R_4 \right] + R_6 \right\} || R_7 || R_8 + h_{ie} \bigg/ (h_{fe} + 1) = 224.017 \Omega$$






3) C_3

$$f_{z3} = \phi$$

$$f_{p3} = \frac{1}{2\pi C_3 (R_3 + R_{12})} = 12.73 \text{ Hz}$$

$\underbrace{R_3 + R_{12}}_{12500 \Omega}$

$$\begin{aligned}
 &= (\overline{A+C})(\overline{C}D + \overline{D}E) + (\overline{D+E})(A+B\overline{C}) + B\overline{C} + \overline{D}E = \\
 &= (A\overline{C})(\overline{C}D + \overline{D}E) + \overline{D}E(A+B\overline{C}) + B\overline{C} + \overline{D}E = \\
 &= A\overline{C}D + A\overline{C}\overline{D}E + A\overline{D}E + B\overline{C}\overline{D}E + B\overline{C} + \overline{D}E = \\
 &= A\overline{C}D + B\overline{C} + \overline{D}E = \\
 &= \overline{C}(AD+B) + \overline{D}E \Rightarrow 20 \text{ MOSFET}
 \end{aligned}$$

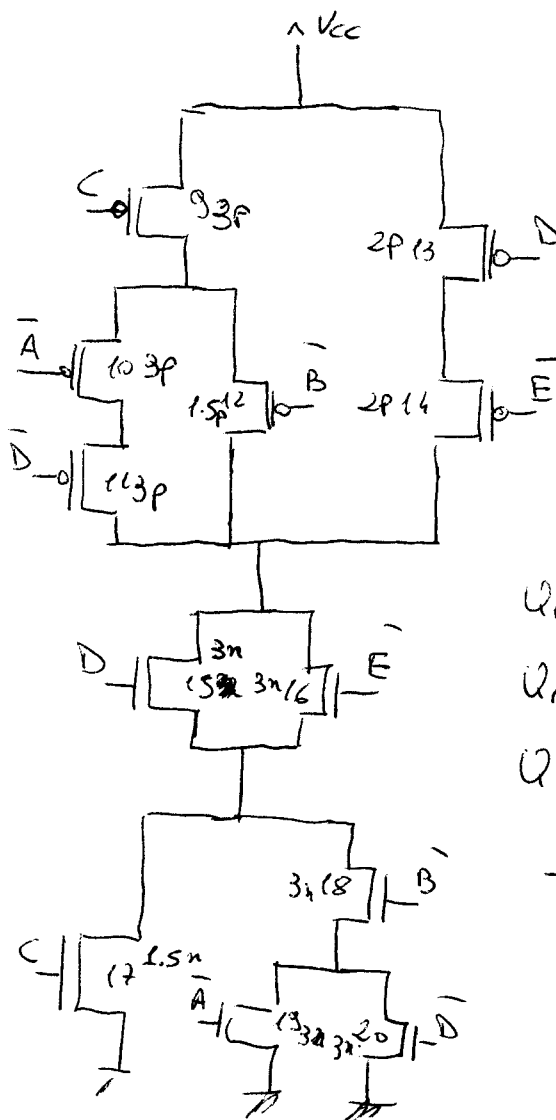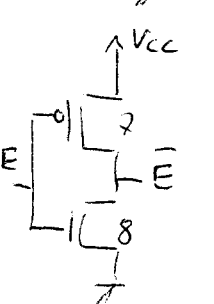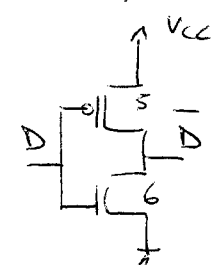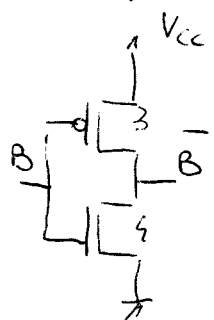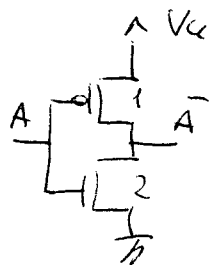

$$Q_1, Q_3, Q_5, Q_7 : p$$

$$Q_2, Q_4, Q_6, Q_8 : n$$

$$Q_9, Q_{10}, Q_{11} : 3p$$

$$Q_{12}, Q_{14} : 2p$$

$$\frac{1}{x_{12}} + \frac{1}{3p} = \frac{1}{p}$$

$$\frac{1}{x_{12}} = \frac{2}{3} \frac{1}{p} \Rightarrow x_{12} = \frac{3}{2} p = 1.5p$$


$$Q_{16}, Q_{18}, Q_{19}, Q_{20} = 3n$$

$$Q_{15} \text{ conducta con } Q_{18}, Q_{19} \Rightarrow 3n$$

$$Q_{17} \text{ conducta con } Q_{15} \text{ y } Q_{16}$$

$$\frac{1}{x_{17}} + \frac{1}{3n} = \frac{1}{n}$$
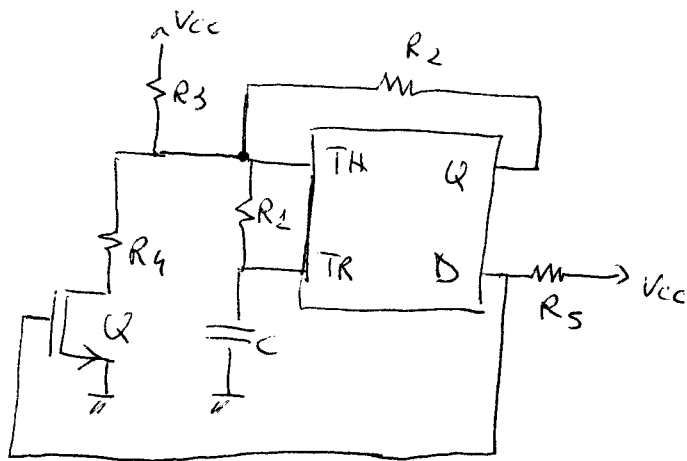
$$\Rightarrow Q_{17} = \frac{3}{2} n = 1.5n$$



$$V_{CC} = 6V$$

$$R_1 = 50 \Omega$$

$$R_2 = 100 \Omega$$

$$R_3 = 2k\Omega$$


$$R_4 = 1k\Omega$$

$$R_5 = 1k\Omega$$

$$C = 1\mu F$$

$$1) U = 1$$
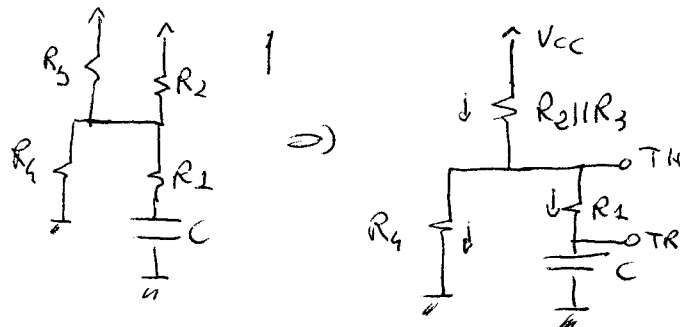
$$D = HI \Rightarrow V_G = V_{CC} \quad V_S = \phi \Rightarrow V_{GS} = 6V > V_T \Rightarrow Q \text{ on}$$



$$V_i = \frac{1}{3} V_{CC} = 2V$$

$$V_f = V_{CC} \frac{R_4}{R_4 + R_2 \parallel R_3} = 5.478V$$

$$V_{TH} = \frac{2}{3} V_{CC} = 4V$$

$$I_{R_2 \parallel R_3} = \frac{V_{CC} - V_{TH}}{R_2 \parallel R_3} = 2.1 \text{ mA}$$

$$I_{R_4} = \frac{V_{TH}}{R_4} = 4 \text{ mA}$$

$$I_{R_1} = I_{R_2 \parallel R_3} - I_{R_4} = 17 \text{ mA}$$

$$V_{con} = V_{TH} - I_{R_1} R_1 = 3.15V$$

$$R_{vc} = R_1 + [R_2 \parallel R_3 \parallel R_4] = 136.9565 \Omega$$

$$\tau_1 = C R_{vc} = 1.36956 \times 10^{-4} \text{ s}$$


$$T_1 = \tau_1 \ln \left[\frac{V_i - V_f}{V_{con} - V_f} \right] = 5.498 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$V_i < V_{con} < V_f$$

$$2V < 3.15V < 5.478V \quad \text{OK}$$

$$2) U = \phi$$
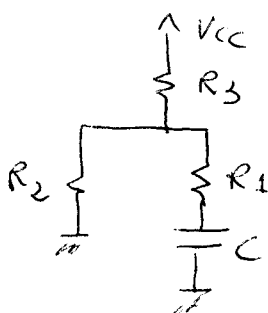
$$D = \phi \Rightarrow V_G = \phi \quad V_S = \phi \quad V_{GS} = 0 < V_T \Rightarrow Q \text{ off}$$



$$V_i = 3.15V$$

$$V_{con} = 2V$$

$$V_f = V_{CC} \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 0.2857V$$

$$R_2 = R_1 + R_2 || R_3 = 145.238 \, \Omega$$

$$V_{i2} > V_{con2} > V_{f2}$$

$$3.15V > 2V > 0.2852V$$

(6)

$$\tau_2 = CR_{i2} = 1.452 \times 10^{-4} s$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \left(\frac{V_i - V_f}{V_{con} - V_f} \right) = 7.455 \times 10^{-5} s$$

$$T = T_1 + T_2 = 1.295 \times 10^{-4} s$$

$$f = \frac{1}{T} = 7719.86 \, Hz$$