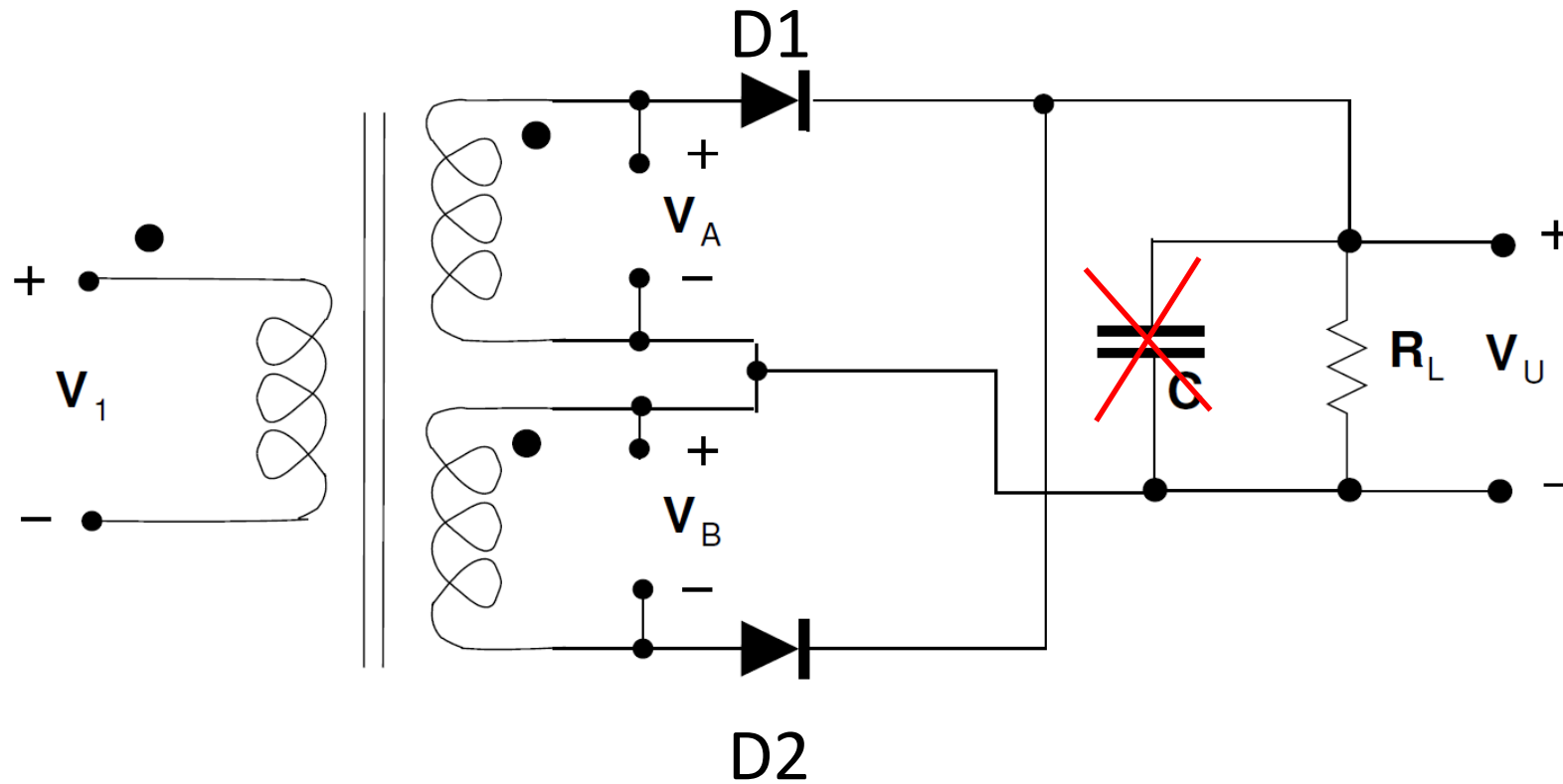


Elettronica Digitale

A.A. 2020-2021

Lezione 15/03/2021

Raddrizzatori a doppia semionda senza C




$$V_1 > 0 \rightarrow V_A > 0, \quad V_B > 0 \quad \text{Ipotesi: D1 ON e D2 OFF} \quad \Rightarrow V_u = V_A > 0$$

$$I_{D1} = \frac{V_A}{R_L} > 0 \Rightarrow \text{D1 ON} \quad V_{AK2} = V_{A2} - V_{K2} = -V_B - (V_A) = -V_B - V_A < 0 \Rightarrow \text{D2 OFF}$$

PIV = $2V_M$

Raddrizzatori a doppia semionda senza C



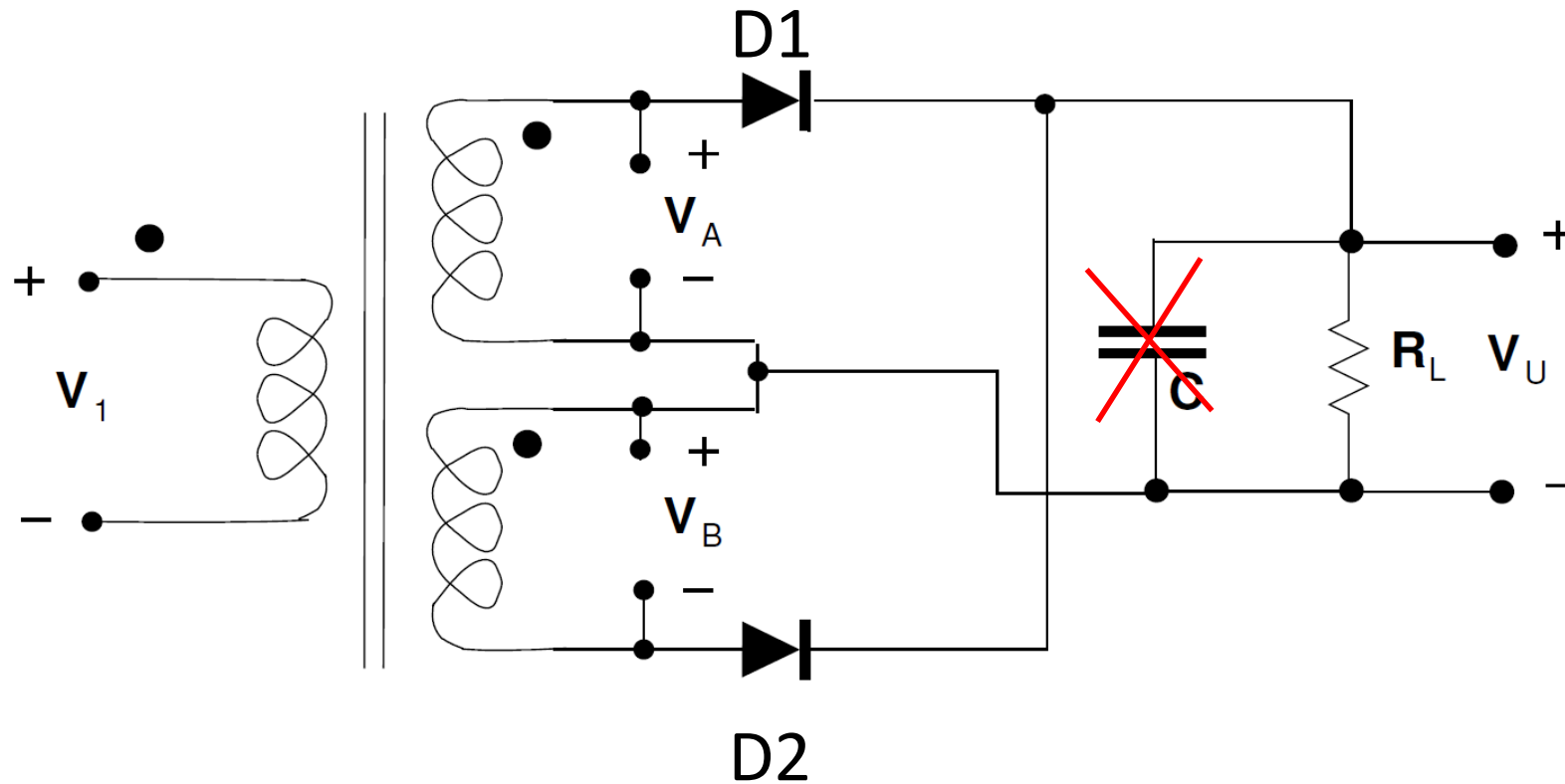


$$V_1 < 0 \rightarrow V_A < 0, \quad V_B < 0 \quad \text{Ipotesi: D1 OFF e D2 ON} \quad \Rightarrow \quad V_u = -V_B > 0$$



$$I_{D2} = \frac{-V_B}{R_L} > 0 \Rightarrow \text{D2 ON} \quad V_{AK1} = V_{A1} - V_{K1} = V_A - (-V_B) = V_A + V_B < 0 \Rightarrow \text{D1 OFF}$$

PIV = $2V_M$


Raddrizzatori a doppia semionda senza C

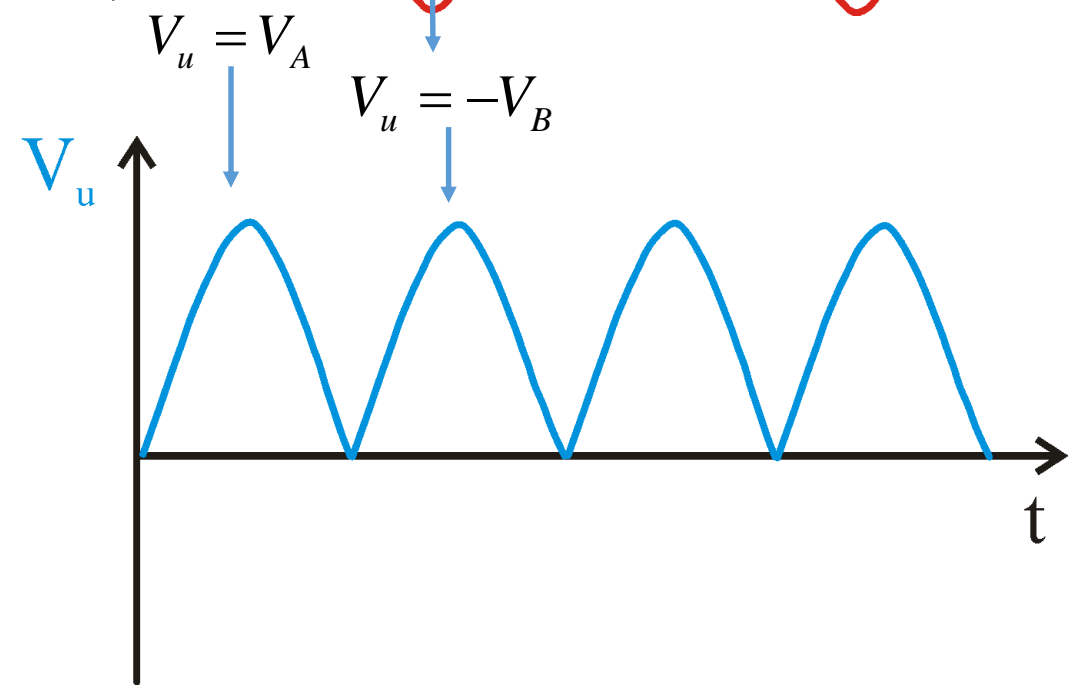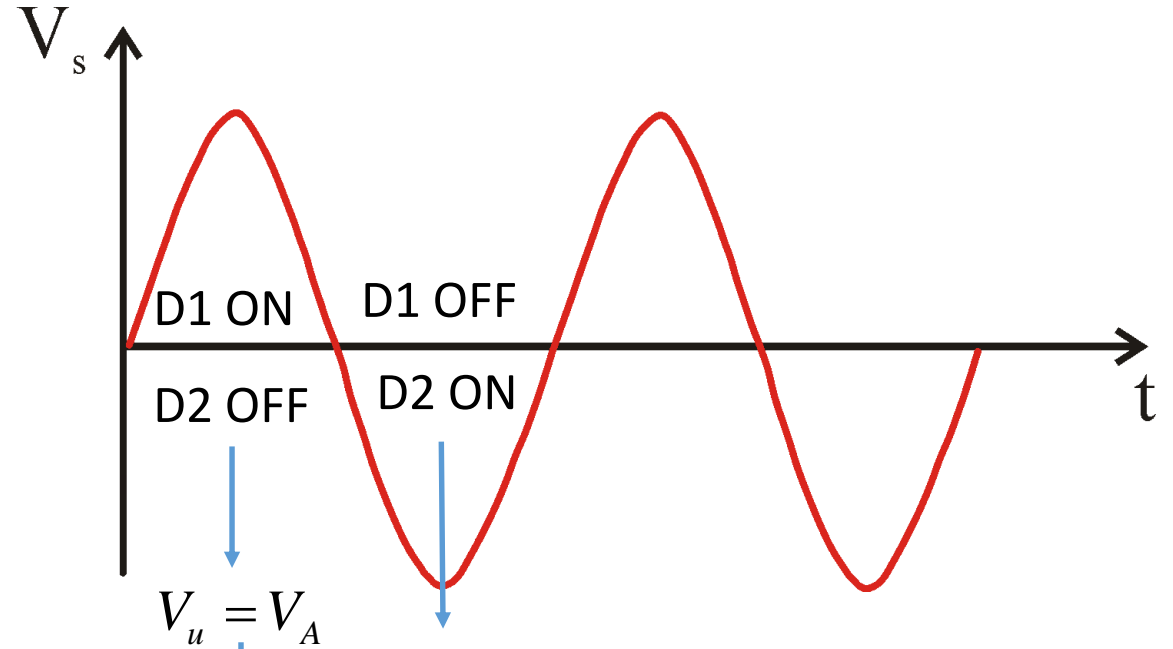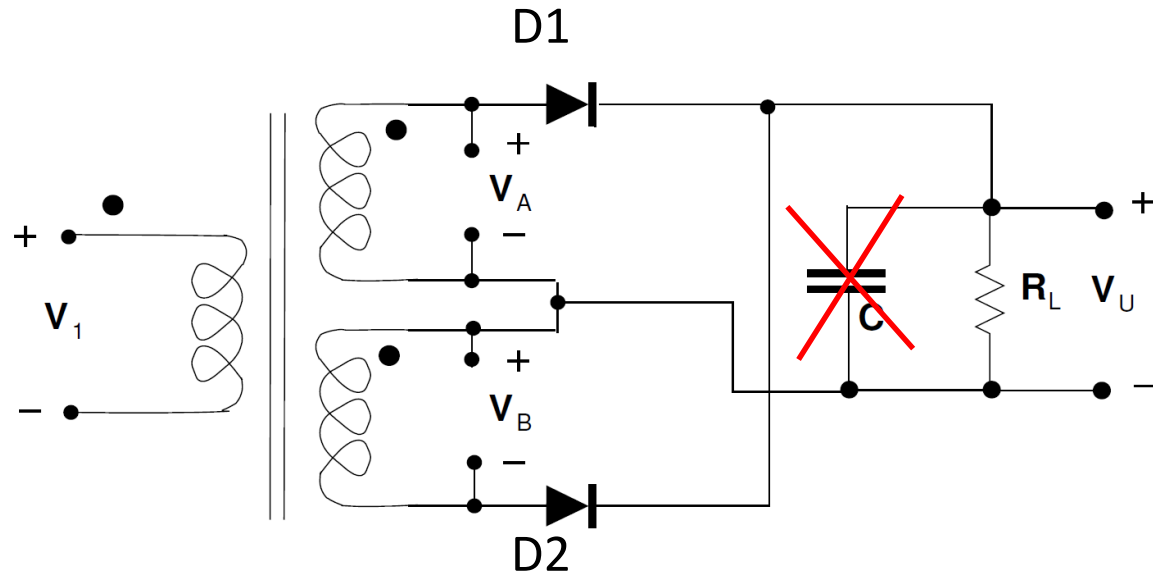

Raddrizzatori a doppia semionda con C

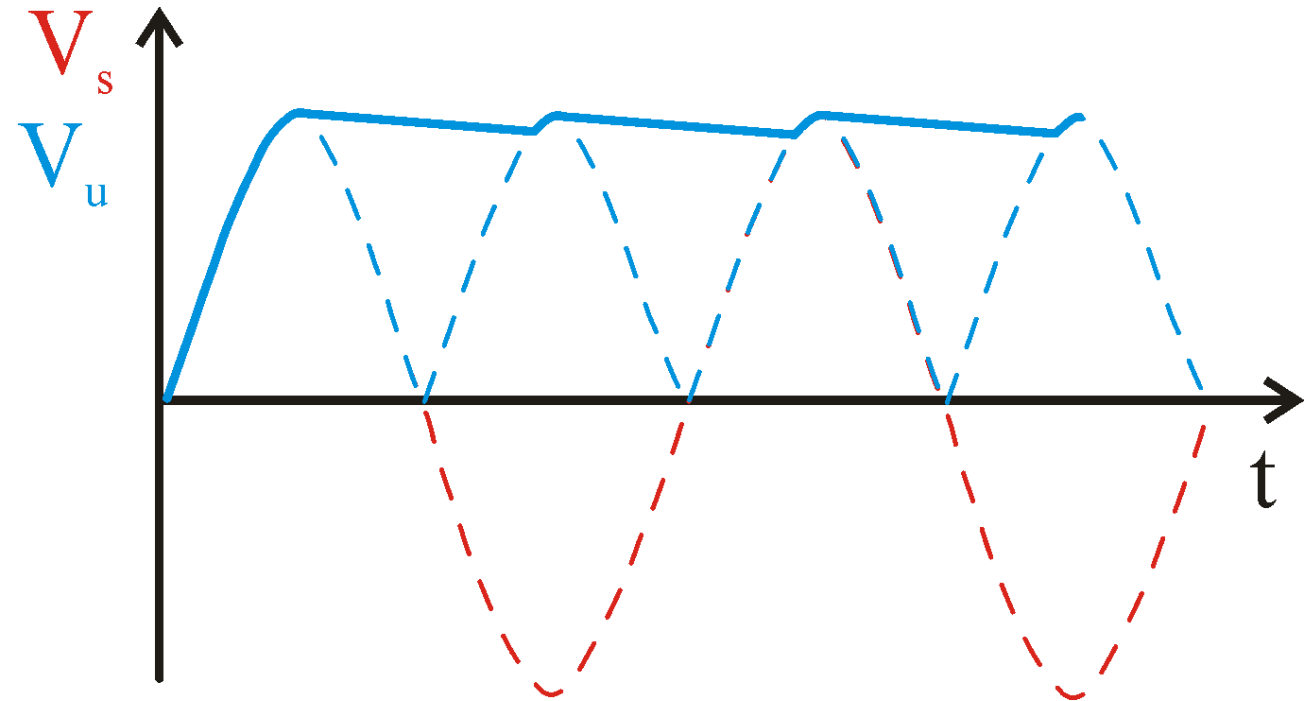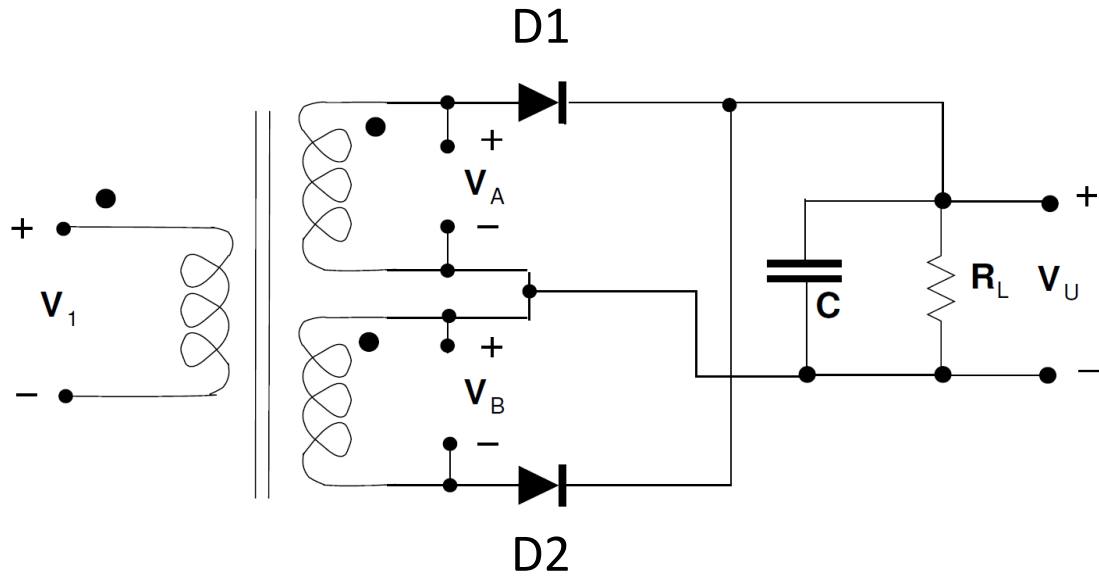


Raddrizzatore a ponte di Graetz

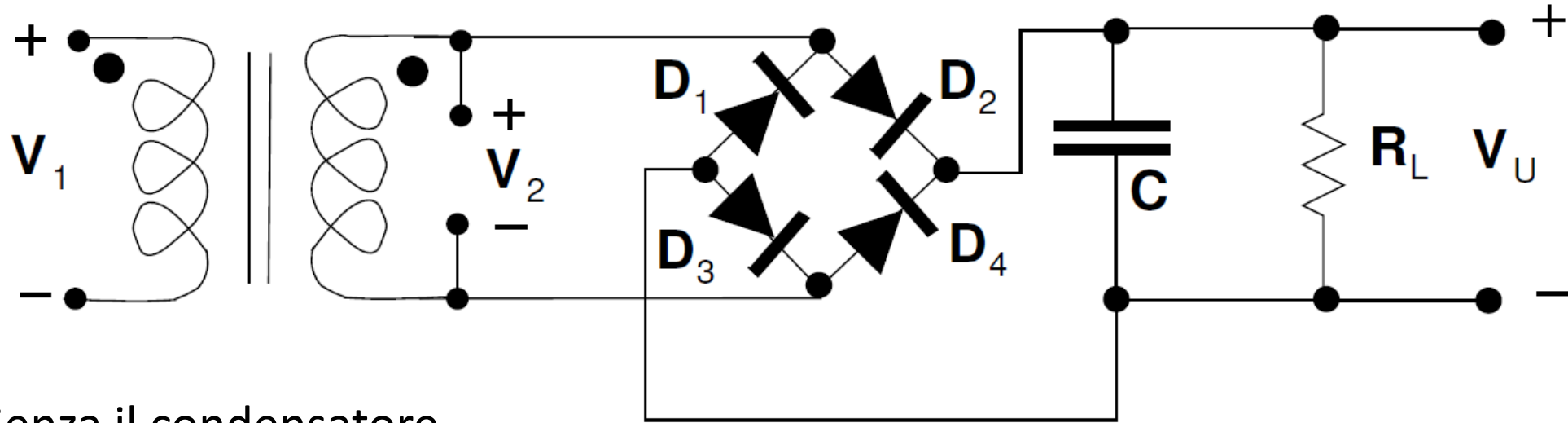

Senza il condensatore

$V_2 > 0$ D2 ON, D3 ON, D1 OFF, D4 OFF

Raddrizzatore a ponte di Graetz

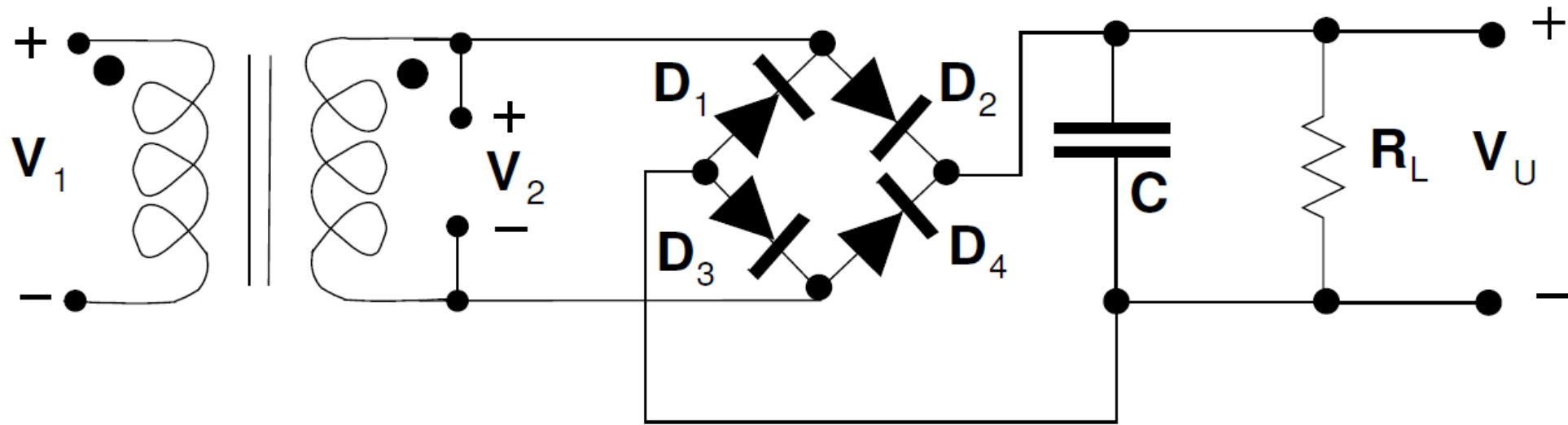


Senza il condensatore

$V_2 > 0$ D_2 ON, D_3 ON, D_1 OFF, D_4 OFF $V_u = V_2$

$V_2 < 0$ D_1 ON, D_4 ON, D_2 OFF, D_3 OFF $V_u = -V_2$

$PIV = V_M$


Con il condensatore

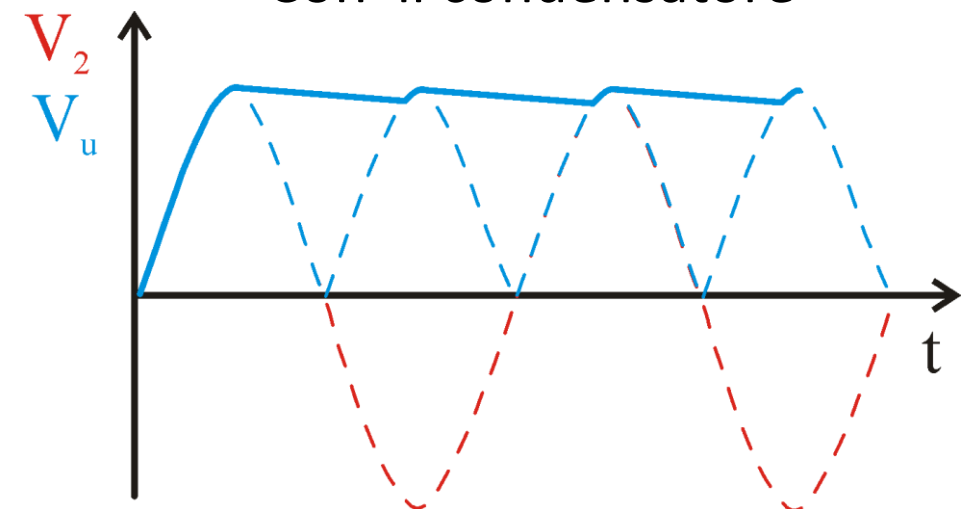

Confronto tra le configurazioni

CONFIGURAZIONE	PIV	Perdita di segnale dovuta ai diodi
Rettificatore senza C	V_M	V_γ
Rettificatore con C	$2V_M$	V_γ
Raddrizzatore a doppia semionda con trasformatore a presa centrale	$2V_M$	V_γ
Raddrizzatore a ponte di Graetz	V_M	$2V_\gamma$


Circuiti con diodo Zener

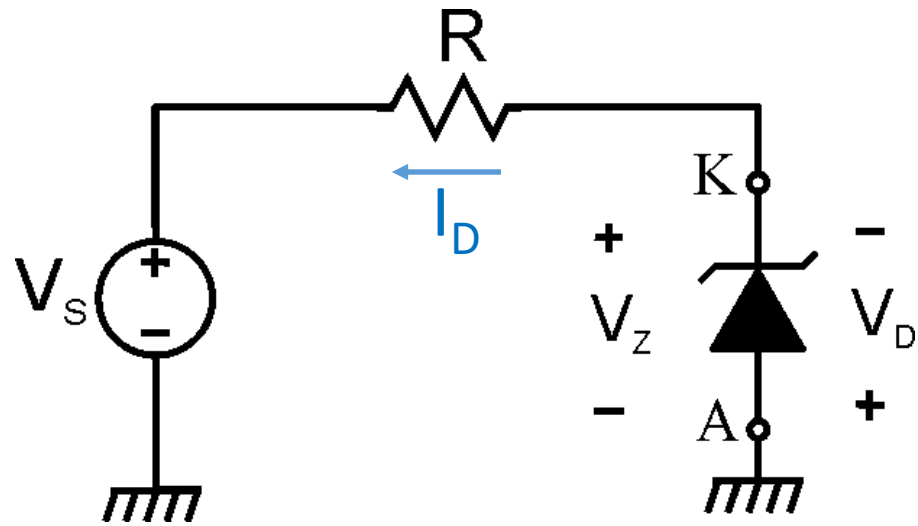

$$V_S = 10\text{ V} \quad R = 5\text{ k}\Omega \quad V_z = 5\text{ V}$$


$$V_S = -RI_D - V_D \quad \Rightarrow$$

$$I_D = -\frac{V_S}{R} - \frac{V_D}{R}$$

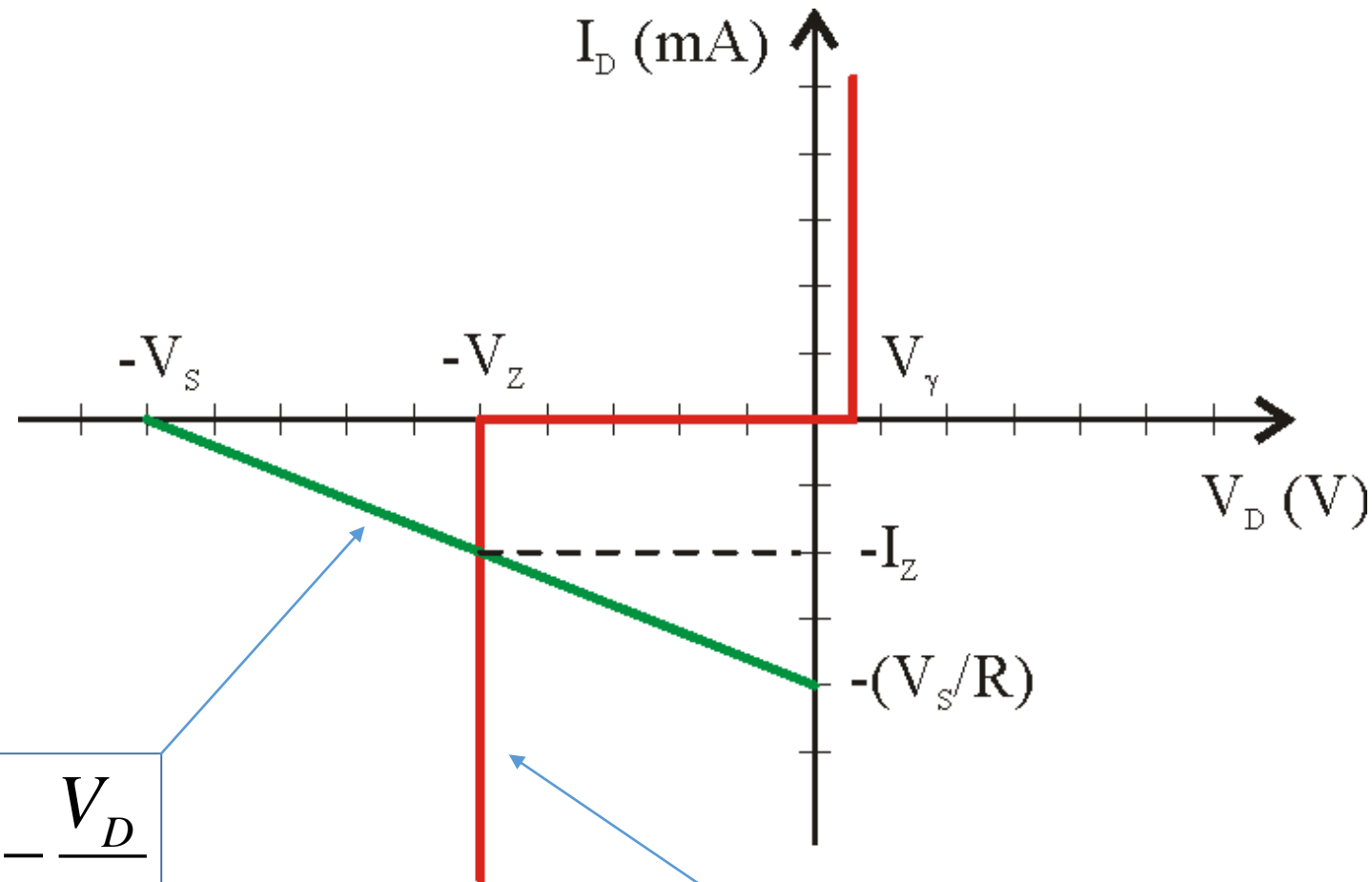


$$I_D = f(V_D)$$

Circuiti con diodo Zener

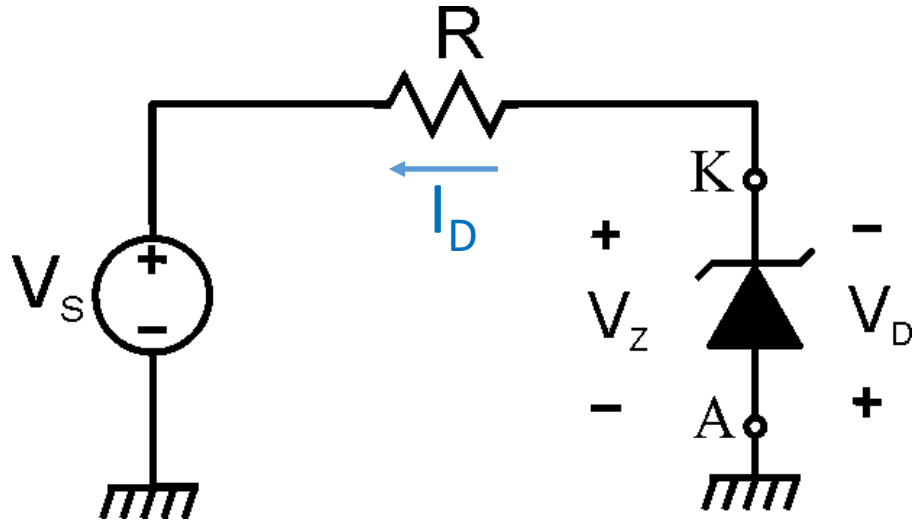

Ipotesi
Diodo in
breakdown

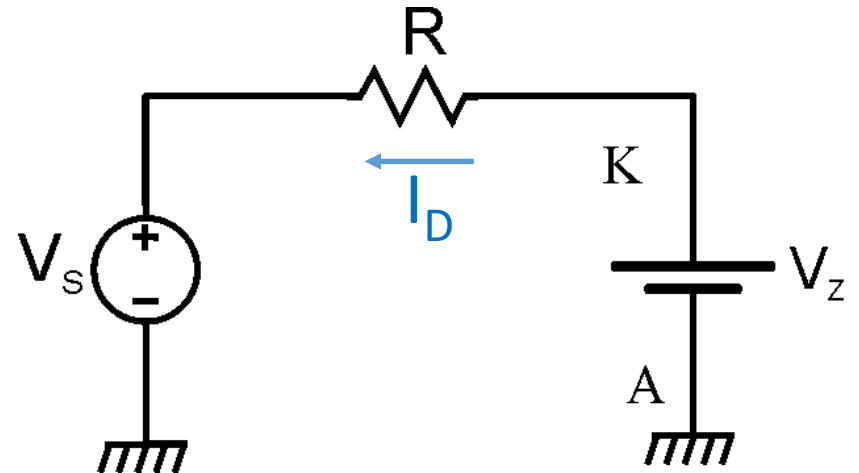

$$V_S = 10\text{ V} \quad R = 5\text{ k}\Omega \quad V_Z = 5\text{ V}$$

$$V_S = -RI_D - V_D \quad \Rightarrow \quad I_D = -\frac{V_S}{R} - \frac{V_D}{R}$$




$$I_D = -\frac{V_S}{R} + \frac{V_Z}{R}$$

$$I_D = -\frac{V_S}{R} + \frac{V_Z}{R} = -2 \times 10^{-3} + 1 \times 10^{-3} = -1\text{ mA}$$

$$I_D < 0$$

Ipotesi
verificata

Regolatore di tensione con diodo Zener

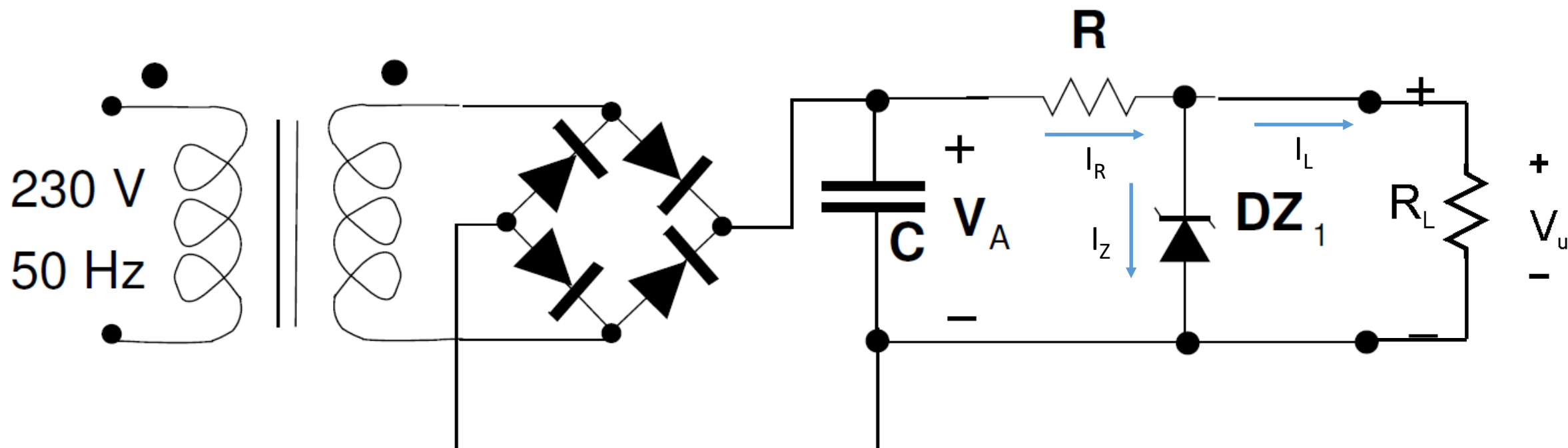


Se $I_Z > 0$



$$V_u = V_Z$$


$$I_R = \frac{V_A - V_Z}{R}$$

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L}$$

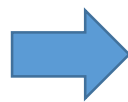

$$I_Z = I_R - I_L = \frac{V_A - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L}$$


Regolatore di tensione con diodo Zener

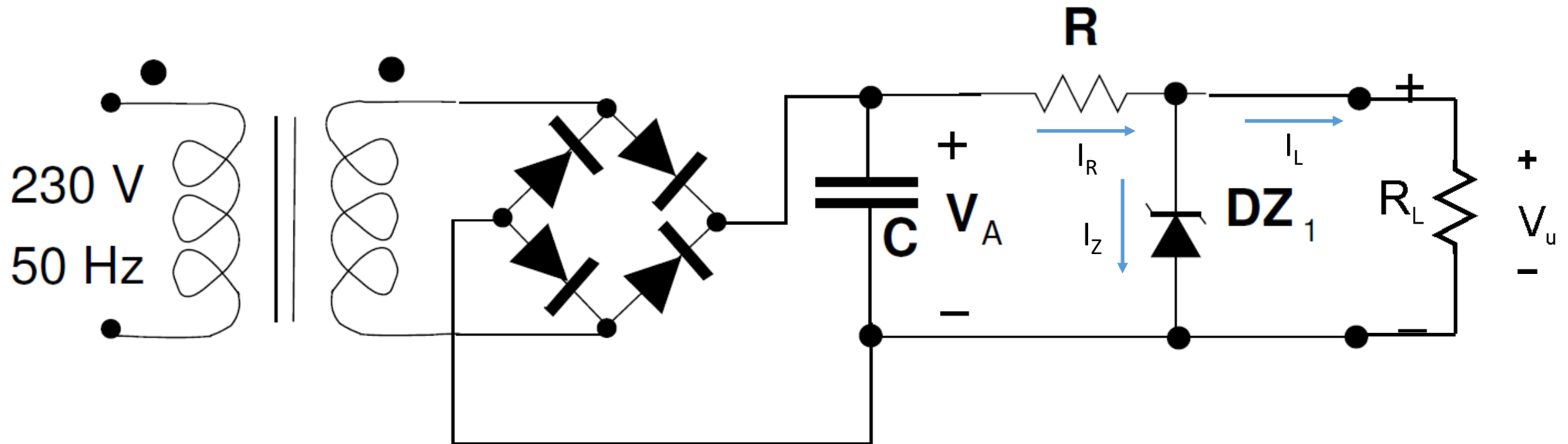

$$I_Z = I_R - I_L = \frac{V_A - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} > 0$$


$$I_Z = 0 \rightarrow I_{LMax} = I_R = \frac{V_A - V_Z}{R}$$
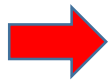
$$I_L = 0 \rightarrow I_{ZMax} = I_R = \frac{V_A - V_Z}{R}$$



$$P_{Zmax} = V_Z I_{ZMax} = V_Z \frac{V_A - V_Z}{R}$$

Regolatore di tensione con diodo Zener

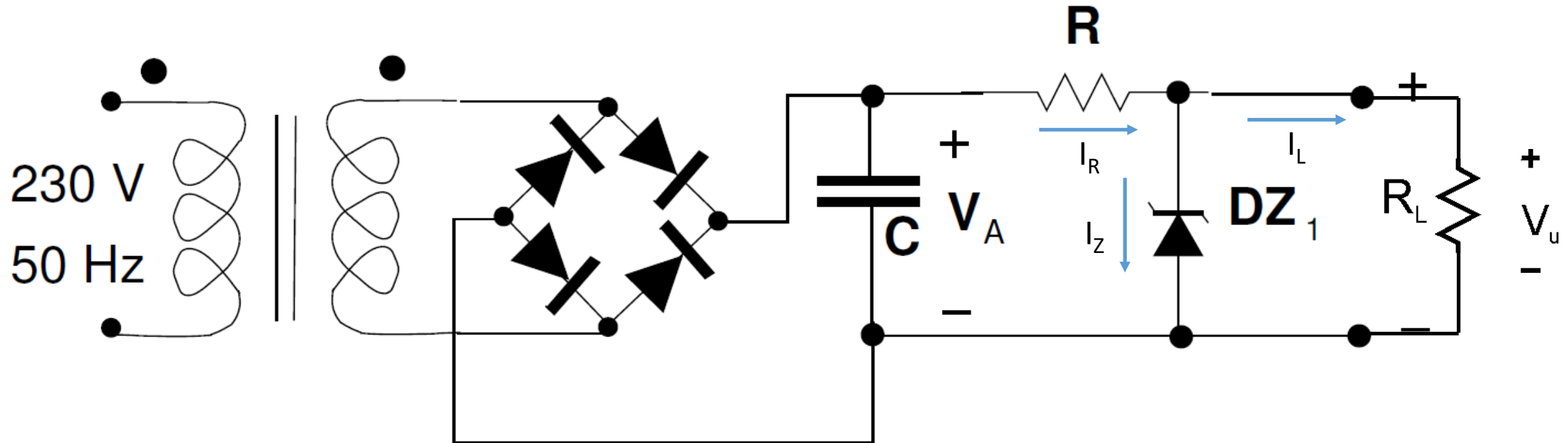

Tensione di ingresso variabile

$$V_{A\text{Min}} \leq V_A \leq V_{A\text{Max}}$$

$$I_{L\text{Max}} = \frac{V_{A\text{Min}} - V_Z}{R}$$

$$P_{Z\text{max}} = V_Z \frac{V_{A\text{Max}} - V_Z}{R}$$