
## Esercizio 1

Data la seguente mappa:

| $x_1 x_0 x_3 x_2 00 01 11 10$ |    |    |    |    |
|-------------------------------|----|----|----|----|
| $\mathbf{x}_1 \mathbf{x}_0$   | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00                            | 1  | 0  | -  | 0  |
| 01                            | -  | 1  | 0  | 0  |
| 11                            | -  | 1  | 0  | -  |
| 10                            | 1  | 1  | -  | -  |
| Z                             |    |    |    |    |

- 1. indicare e classificare tutti gli implicanti principali;
- 2. trovare tutte le possibili liste di copertura cui corrispondono forme di tipo SP di costo minimo secondo il criterio di costo a porte;
- 3. per ognuna delle liste di copertura trovate nel punto 2, individuare e classificare le eventuali alee del primo ordine presenti, e modificare la corrispondente lista in modo da eliminare le alee;

## Esercizio 2

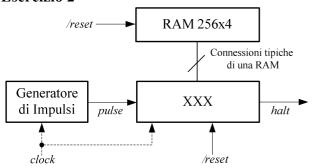

Con riferimento allo schema in figura, il Generatore di Impulsi invia, tramite la variabile *pulse*, una sequenza di impulsi di differente durata.

## Ipotesi di lavoro:

- a) Un impulso dura N periodi di clock, con  $1 \le N \le 256$  non necessariamente uguale da impulso a impulso.
- b) Tra l'invio di un impulso e un altro passa un intervallo di tempo sufficientemente lungo da non creare alcun problema di alcuna natura a XXX.
- c) La RAM è sufficientemente veloce da non richiedere l'inserzione di stati di *wait*.
- d) La RAM è modificata rispetto a quella standard per cui il contenuto delle sue locazioni si azzera automaticamente al reset (ipotesi semplificativa, altrimenti si sarebbe dovuto inserire nella descrizione di XXX l'azzeramento iniziale dell'intera RAM)

## Lavoro:

**Descrivere** l'unità XXX in modo che essa operi in accordo alle seguenti specifiche:

- 1. Al reset si pone in attesa di impulsi;
- 2. Alla fine della ricezione di ciascun impulso incrementa il contenuto della locazione di memoria di indirizzo |N|256;
- 3. Quando il contenuto di una locazione di memoria raggiunge il valore 15, termina mettendo a 1 la variabile di uscita *halt*.

**Sintetizzare la parte operativa** dell'unità XXX e disegnare lo schema relativo a due registri fra quelli a più di 2 bit.