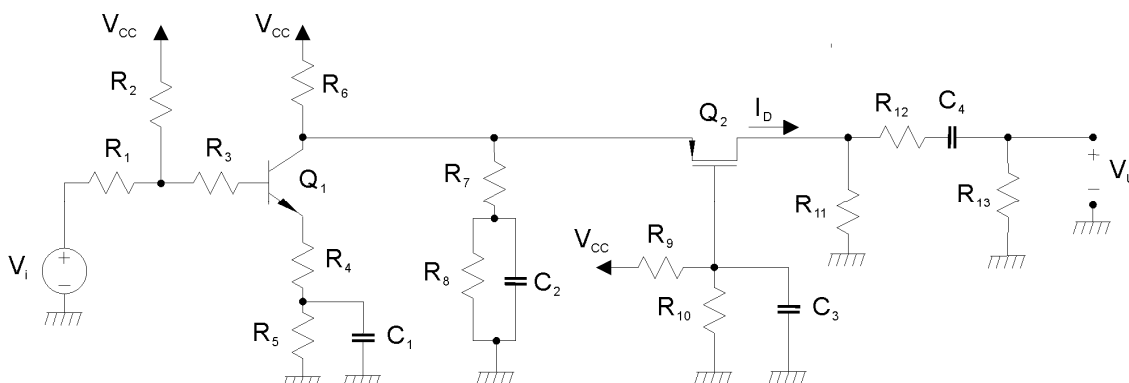


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 19 luglio 2013

Esercizio A



$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$	$R_2 = 20.4 \text{ k}\Omega$	$R_4 = 100 \text{ }\Omega$	$R_5 = 2.4 \text{ k}\Omega$	$R_6 = 1250 \text{ }\Omega$	$R_7 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_8 = 24 \text{ k}\Omega$	$R_9 = 26 \text{ k}\Omega$	$R_{10} = 10 \text{ k}\Omega$
$R_{11} = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{13} = 20 \text{ k}\Omega$	$C_1 = 1 \text{ }\mu\text{F}$	$C_2 = 250 \text{ nF}$	$C_3 = 1 \text{ }\mu\text{F}$	$C_4 = 700 \text{ pF}$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$	

Q_1 è un transistor BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$. Q_2 è un transistor MOS a canale p resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k (V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.25 \text{ mA/V}^2$ e $V_T = -1 \text{ V}$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_3 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione di drain di Q_2 sia 4 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_2 . (R: $R_3 = 25342.1 \text{ }\Omega$)
- 2) Determinare V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , C_3 e C_4 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -1.44$)
- 3) **(Solo per 12 CFU)** Determinare la funzione di trasferimento V_U/V_i e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R: $f_{z1} = 66.31 \text{ Hz}$; $f_{p1} = 7781.83 \text{ Hz}$; $f_{z2} = 663.14 \text{ Hz}$; $f_{p2} = 495.61 \text{ Hz}$; $f_{z4} = 0 \text{ Hz}$; $f_{p4} = 10334.74 \text{ Hz}$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = \overline{BC}(\overline{AD} + \overline{CE}) + AC + \overline{BD}$$

Determinare il numero di transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.

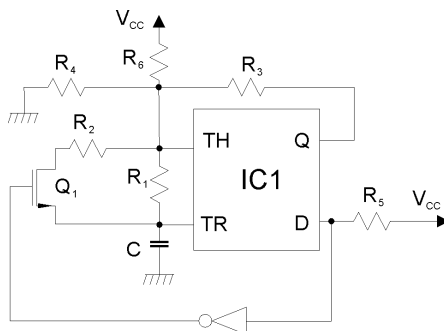Esercizio C


- $R_1 = 100 \text{ }\Omega$
 $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$
 $R_3 = 200 \text{ }\Omega$
 $R_4 = 2 \text{ k}\Omega$
 $R_5 = 1 \text{ k}\Omega$
 $R_6 = 3 \text{ k}\Omega$
 $C = 100 \text{ nF}$
 $V_{CC} = 5 \text{ V}$



Il circuito IC₁ è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 5 \text{ V}$, Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = 1 \text{ V}$, l'inverter è ideale. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: $f = 41076.76 \text{ Hz}$)

19/07/2013

②

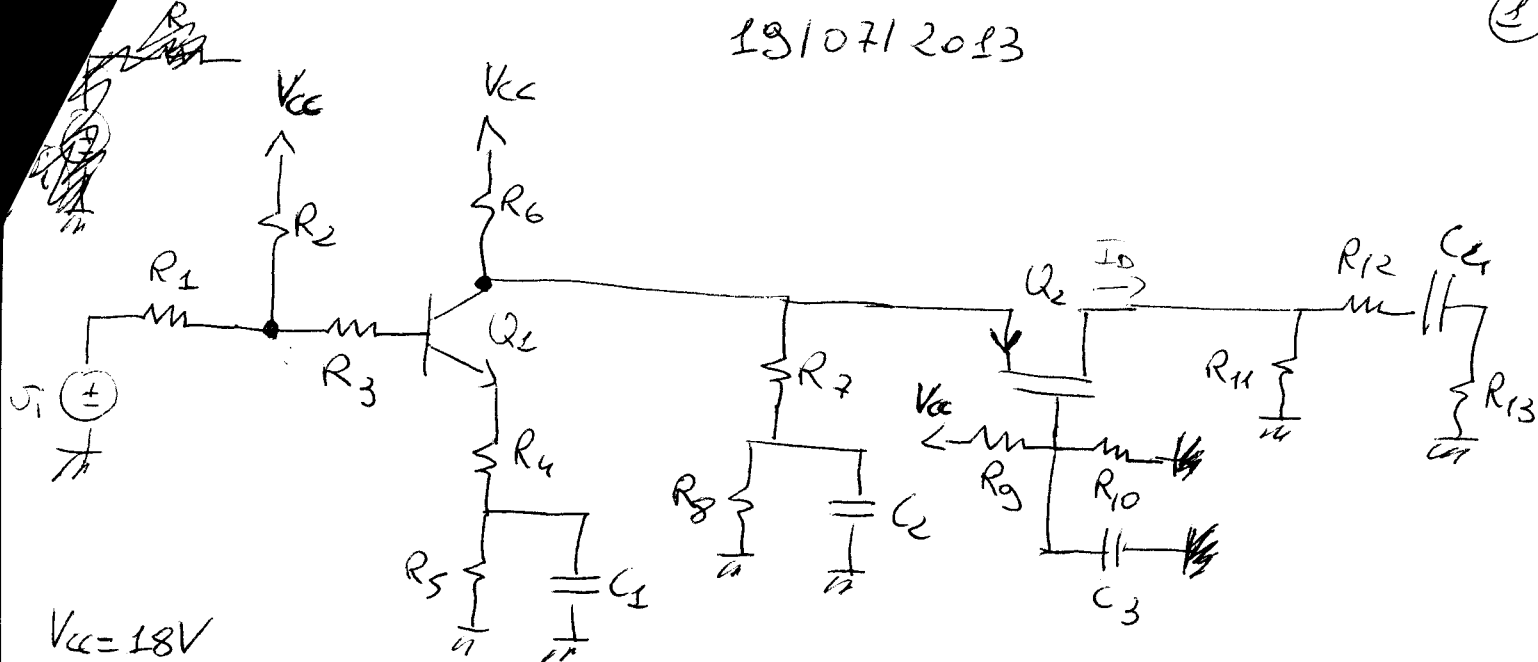

$$V_{CC} = 18V$$

$$R_1 = 10K\Omega$$

$$R_6 = 1250\Omega$$

$$R_{10} = 10K\Omega$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$

$$R_2 = 20.4K$$

$$R_7 = 1K\Omega$$

$$R_{11} = 1K\Omega$$

$$K = 0.25 \times 10^{-3} \frac{A}{V}$$

$$R_4 = 100\Omega$$

$$R_8 = 24K\Omega$$

$$R_{12} = 1K\Omega$$

$$R_5 = 2400\Omega$$

$$R_9 = 26K\Omega$$

$$R_{13} = 20K\Omega$$

) Det. R_3 tale che $V_D = 4V$

$$I_{R_{11}} = I_D = \frac{V_D}{R_{11}} = 4mA$$

$$(V_{GS} - V_T) = -\sqrt{\frac{I_D}{K}} = -4V$$

$$V_{GS} = -5V$$

$$V_G = V_{CC} \frac{R_{10}}{R_9 + R_{10}} = 5V$$

$$V_S = -V_{GS} + V_G = 10V$$

$$I_{R_7} = \frac{V_S}{R_7 + R_8} = 0.4mA$$

$$I_{R_6} = \frac{V_{CC} - V_S}{R_6} = 6.4mA$$

$$I_C = I_{R_6} - I_{R_7} - I_D = 2mA$$

$$I_C \approx I_E$$

$$V_E = I_E (R_4 + R_5) = 5V$$


$$V_{CE} = V_S - V_E = 5V$$

$$Q_2 \left\{ \begin{array}{l} |I_D| = 4mA \\ V_{DS} = -6V < V_{GS} - V_T = -4V \\ g_m = 2K |V_{GS} - V_T| = 2 \times 10^{-3} \frac{A}{V} \end{array} \right.$$

$$Q_1 \left\{ \begin{array}{l} I_C = 2mA \quad I_B = 6.8365 \times 10^{-6}A \\ V_{CE} = 5V \\ h_{FE} = 290 \\ h_{fe} = 300 \\ h_{ie} = 4800\Omega \end{array} \right.$$


$$V_B = V_E + V_S = 5.7V$$

$$R_{TH} = R_1 || R_2 = 6710.526 \Omega$$

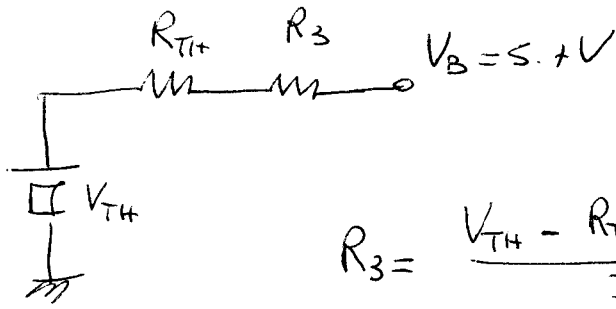

$$V_{TH} = \frac{V_{CC} R_1}{R_1 + R_2} = 5.924V$$
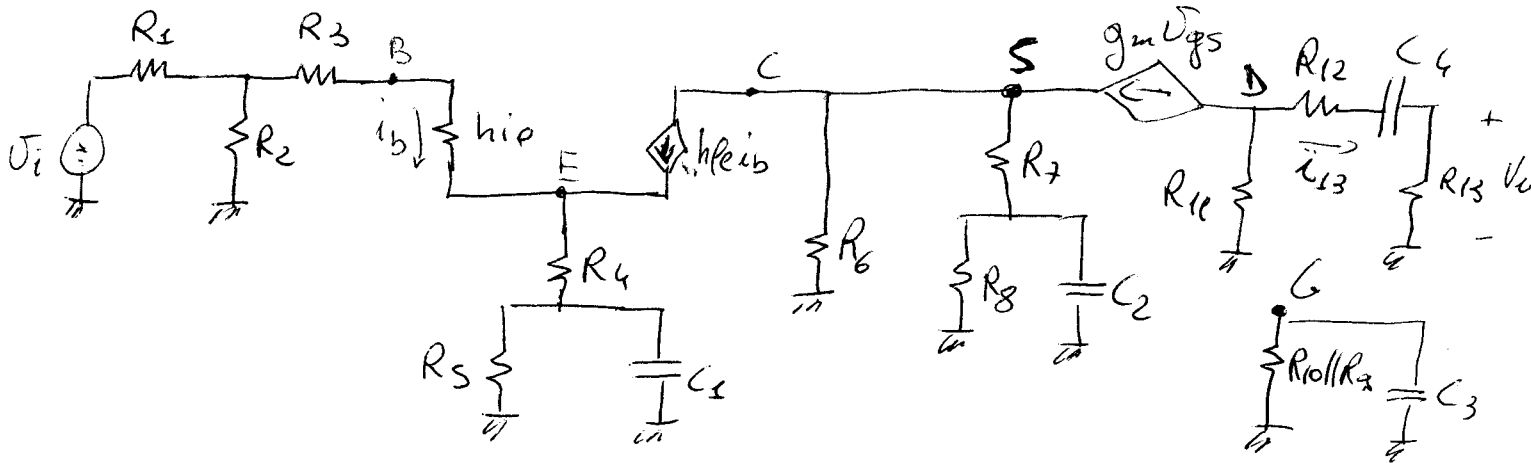
$$R_3 = \frac{V_{TH} - R_{TH} I_B - V_B}{I_B} = 25342.1 \Omega$$



A_{CB}

$$V_o = + R_{13} i_{13}$$

$$i_{13} = - g_m \bar{U}_{gs} \frac{R_{11}}{R_{11} + R_{12} + R_{13}} \Rightarrow i_{13} = g_m \bar{U}_{gs} \frac{R_{11}}{R_{11} + R_{12} + R_{13}}$$

$$\bar{U}_{gs} = \phi$$

$$\bar{U}_{gs} =$$

$$\bar{U}_{gs} = (R_6 || R_7) [g_m \bar{U}_{gs} - h_{fe} i_b] = - \frac{(R_6 || R_7) h_{fe} i_b}{1 + g_m (R_6 || R_7)}$$

$$i_b = \frac{\bar{U}_i}{R_1 + R_2 || [R_3 + h_{ie} + R_4 (h_{fe} + 1)]} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3 + h_{ie} + R_4 (h_{fe} + 1)}$$

$$A_{CB} = \frac{V_o}{\bar{U}_i} = \left(g_m \frac{R_{13} R_{11}}{R_{11} + R_{12} + R_{13}} - \frac{R_6 || R_7 h_{fe}}{1 + g_m (R_6 || R_7)} \right) \cdot \frac{1}{R_1 + R_2 || [R_3 + h_{ie} + R_4 (h_{fe} + 1)]} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3 + h_{ie} + R_4 (h_{fe} + 1)}$$

$$= - \frac{1.81 \cdot 78347.368 \cdot 10^{-5} \cdot 3.362 \times 10^{-5}}{0.25297 \cdot 1.43866 \cdot 10^{-5}} = - 10.9118 \text{ (} |A_{CB}| = 20.86 \text{ dB)}$$

$1 \mu F$


$$f_{z1} = \frac{1}{2\pi C_1 R_5} = 66.314 \text{ Hz}$$

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi C_1 \left[R_5 \parallel \left(R_4 + \frac{R_2 \parallel R_2 + R_3 + h_{ie}}{h_{fe} + 1} \right) \right]} = \frac{781.82}{222.43} \text{ Hz}$$

C_2 : ~~100 nF~~ 250 nF

$$\text{Zero: } Z(s) = R_7 + \left(R_8 \parallel \frac{1}{C_2 s} \right) = \phi$$
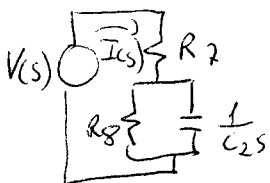
$$Y(s) = \frac{1}{Z(s)} \rightarrow \infty$$



$$f_{z2} = \frac{1}{2\pi C_2 [R_7 \parallel R_8]} = \frac{663.14}{260} \text{ Hz}$$

$$\text{pole: } f_{p2} = \frac{1}{2\pi C_2 \left\{ R_8 \parallel \left[R_7 + \left(R_6 \parallel \frac{1}{g_m} \right) \right] \right\}} = \frac{495.61}{1284.507} \text{ Hz}$$

C_3 : pole e zero coincidenti

C_4 : $f_{z4} = \phi$ $C_4 = \text{1000 pF}$ 700 pF

$$f_{p4} = \frac{1}{2\pi C_4 (R_{11} + R_{12} + R_{13})} = \frac{10334.74}{22K} \text{ Hz}$$

$$Y = \overline{B+C}(\overline{A+D+E}) + A(\overline{B+C})(\overline{A+D+E}) =$$

$$= (\overline{B+C})(\overline{A+D+E}) + \overline{B}A + \overline{B}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}E + \overline{A}\overline{C} + \overline{C}\overline{D} + \overline{C}E =$$

$$= \overline{B}A + \overline{B}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}E + \overline{A}\overline{C} + \overline{C}\overline{D} + \overline{C}E + \overline{B}A + \overline{B}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}E + \overline{A}\overline{C} +$$

$$\overline{C}\overline{D} + \overline{C}E =$$

2

$$Y = \overline{B+C}(\overline{A+D+E}) + AC + \overline{B}D =$$

$$= (\overline{B+C})(\overline{A+D+E}) + AC + \overline{B}D =$$

$$= \overline{B}A + \overline{B}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}E + \overline{A}\overline{C} + \overline{C}\overline{D} + \overline{C}E + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}D =$$

$$= A + \overline{B} + \overline{C}(\overline{D+E})$$

14 MOSFET




$Q_1, Q_3, Q_5, Q_6: P$


$Q_7, Q_8, Q_9: N$

$Q_{10}, Q_{11}, Q_{13}, Q_{14}: N$

$$\frac{1}{\left(\frac{W}{L}\right)_{12}} + \frac{1}{4n} + \frac{1}{4n} = \frac{1}{n}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{12} = 2n$$

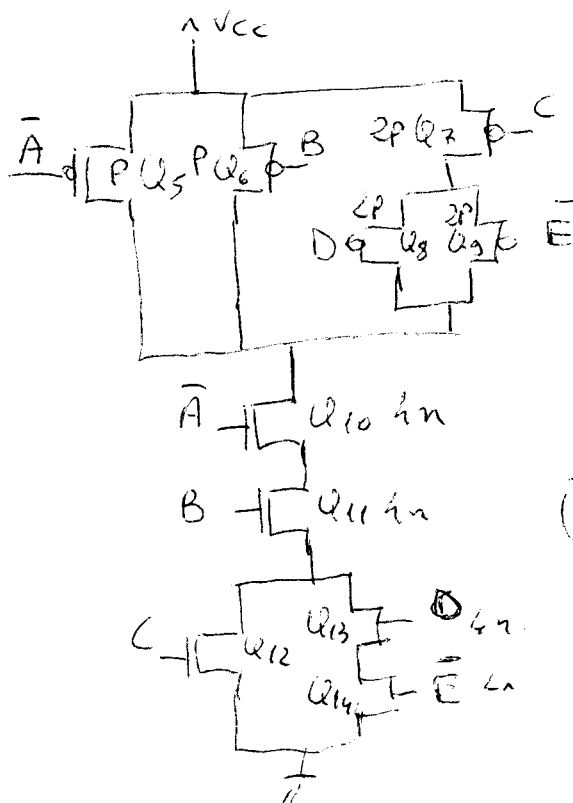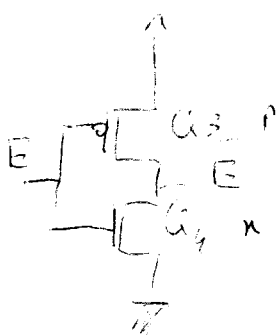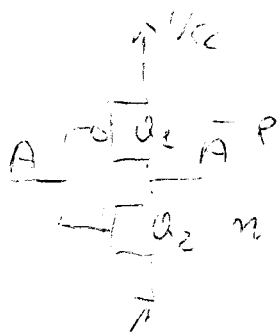

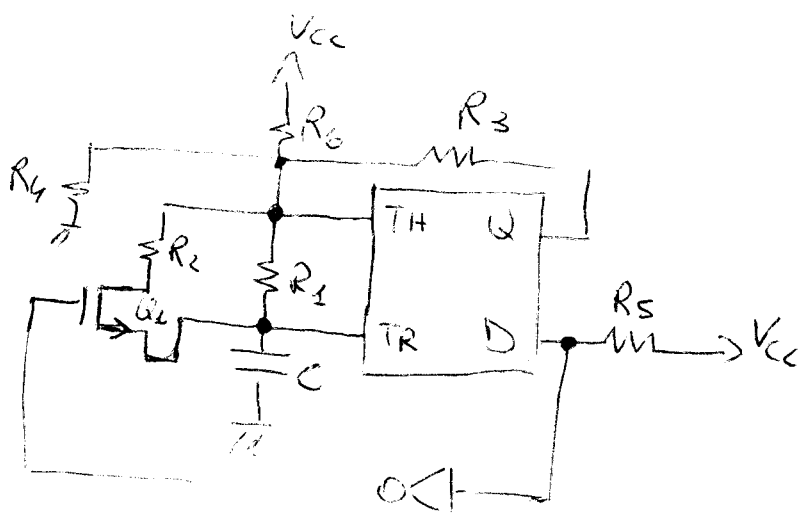

$$R_1 = 100 \Omega$$

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 200 \Omega$$

$$R_4 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_6 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C = 100 \text{ nF}$$

$$R_5 = 1 \text{ k}\Omega$$

(3)


$U = 1$

D: alta impedanță

$$V_{GS} = \phi V$$

$$V_S = V_{TR} = \frac{1}{3} V_{CC}$$
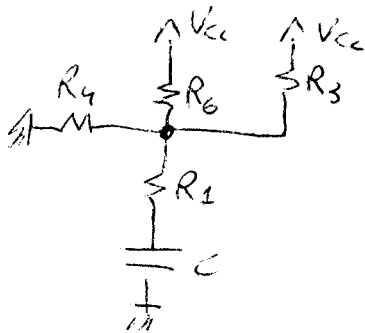
$$\left. \begin{aligned} V_{GS} &= -\frac{1}{3} V_{CC} < V_T \\ \Rightarrow Q_1 &\text{ OFF} \end{aligned} \right\}$$



$$V_f = \frac{V_{CC} R_4}{R_4 + R_3 \parallel R_6} = 4.5714 \text{ V}$$

$$I_{R1} = \frac{V_{CC} - \frac{2}{3} V_{CC}}{R_3 \parallel R_6} - \frac{\frac{2}{3} V_{CC}}{R_4} = 7.2 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$V_{con} = \frac{2}{3} V_{CC} - R_1 I_{R1} = 2.61 \text{ V}$$

$$R_{vc} = R_1 + R_4 \parallel R_6 \parallel R_3 = 271.428 \Omega$$

$$\tau_1 = C R_{vc} = 2.714 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$T_1 = \tau_1 \ln \frac{V_i - V_f}{V_{con} - V_f} = 1.0674 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$U = \phi$

D = 0V

$$\Rightarrow V_G = 5 \text{ V}$$

$$V_S = V_{con} = 2.61 \text{ V}$$

$$\left. \begin{aligned} V_{GS} &= 2.39 \text{ V} > V_T \\ \Rightarrow Q_2 &\text{ ON} \end{aligned} \right\}$$

$$V_i = 2.61 \text{ V} \quad V_{con} = \frac{1}{3} V_{CC}$$

$$V_f = V_{CC} \frac{R_3 \parallel R_4}{(R_3 \parallel R_4) + R_6} = 0.2857 \text{ V}$$

$$R_{vc} = (R_1 \parallel R_2) + (R_3 \parallel R_4 \parallel R_6) = 262.34 \Omega$$

$$\tau_2 = 2.623 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$T_2 = 1.367 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$V_i > V_{con} > V_f$$

$$2.61 > 1.6 > 0.2857 \text{ V OK}$$

$$T = T_1 + T_2 = 2.4345 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = 41076.76 \text{ Hz}$$