


# ELETTRONICA DIGITALE

## Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 10 settembre 2013

### Esercizio A

$R_1 + R_2 = 100 \text{ k}\Omega$	
$R_3 = 2 \text{ k}\Omega$	$R_{10} = 2 \text{ k}\Omega$
$R_4 = 50 \Omega$	$R_{11} = 4.5 \text{ k}\Omega$
$R_5 = 2 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 20 \text{ k}\Omega$
$R_6 = 380 \text{ k}\Omega$	$C_1 = 47 \text{ nF}$
$R_7 = 100 \Omega$	$C_2 = 150 \text{ nF}$
$R_8 = 490 \text{ k}\Omega$	$C_3 = 6.8 \text{ nF}$
$R_9 = 29 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$

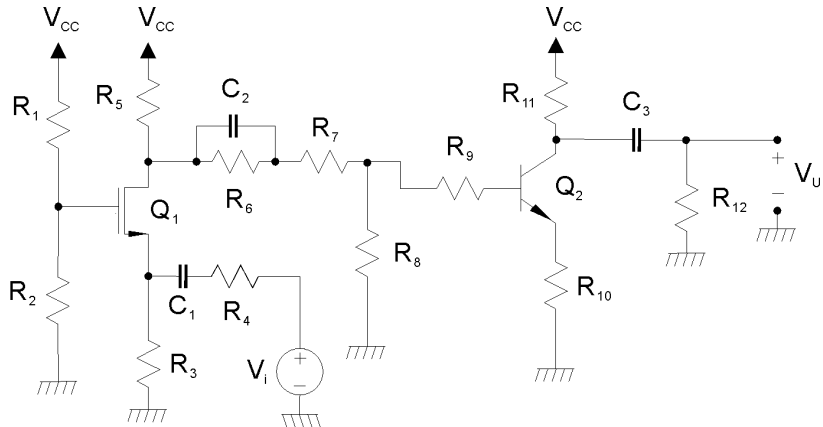

$Q_1$  è un transistor MOS a canale n resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da  $I_{DS} = k(V_{GS} - V_T)^2$  con  $k = 0.5 \text{ mA/V}^2$  e  $V_T = 1 \text{ V}$ .  $Q_2$  è un transistor BJT BC109B resistivo con  $h_{re} = h_{oe} = 0$ .

Con riferimento all'amplificatore in figura:

- 1) Calcolare il valore delle resistenze  $R_1$  e  $R_2$  in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul collettore di  $Q_2$  sia  $V_C = 9 \text{ V}$ . Determinare, inoltre il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di  $Q_1$ . (R:  $R_1 = 43213 \Omega$ ;  $R_2 = 56787 \Omega$ )
- 2) Determinare il guadagno  $V_U/V_i$  alle frequenze per le quali  $C_1$ ,  $C_2$  e  $C_3$  possono essere considerati dei corto circuiti. (R:  $V_U/V_i = -7.69$ )
- 3) **(Solo per 12 CFU)** Determinare la funzione di trasferimento  $V_U/V_i$  e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R:  $f_{z1} = 0 \text{ Hz}$ ;  $f_{p1} = 9031.75 \text{ Hz}$ ;  $f_{z2} = 2.79 \text{ Hz}$ ;  $f_{p2} = 6.598 \text{ Hz}$ ;  $f_{z3} = 0 \text{ Hz}$ ;  $f_{p3} = 955.31 \text{ Hz}$ )

### Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{A + D})(\overline{CD} + B + \overline{E}) + \overline{BC}(A + \overline{DE}) + \overline{DE}$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.

### Esercizio C


$R_1 = 500 \Omega$	$R_6 = 10 \Omega$
$R_2 = 4 \text{ k}\Omega$	$R_7 = 1 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 300 \Omega$	$C = 680 \text{ nF}$
$R_4 = 1 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 5 \text{ V}$
$R_5 = 100 \Omega$	

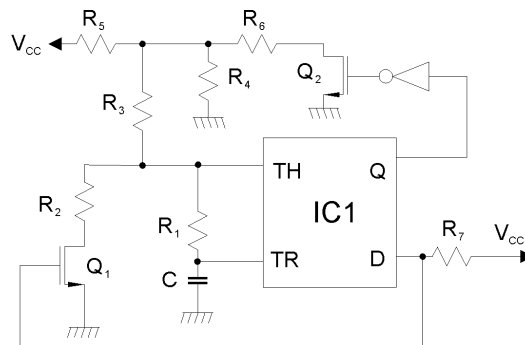

Il circuito  $IC_1$  è un NE555 alimentato a  $V_{CC} = 5 \text{ V}$ ,  $Q_1$  e  $Q_2$  hanno una  $R_{on} = 0$  e  $V_T = 1 \text{ V}$ , l'inverter è ideale. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R:  $f = 2931.44 \text{ Hz}$ )

10/09/2013

(1)

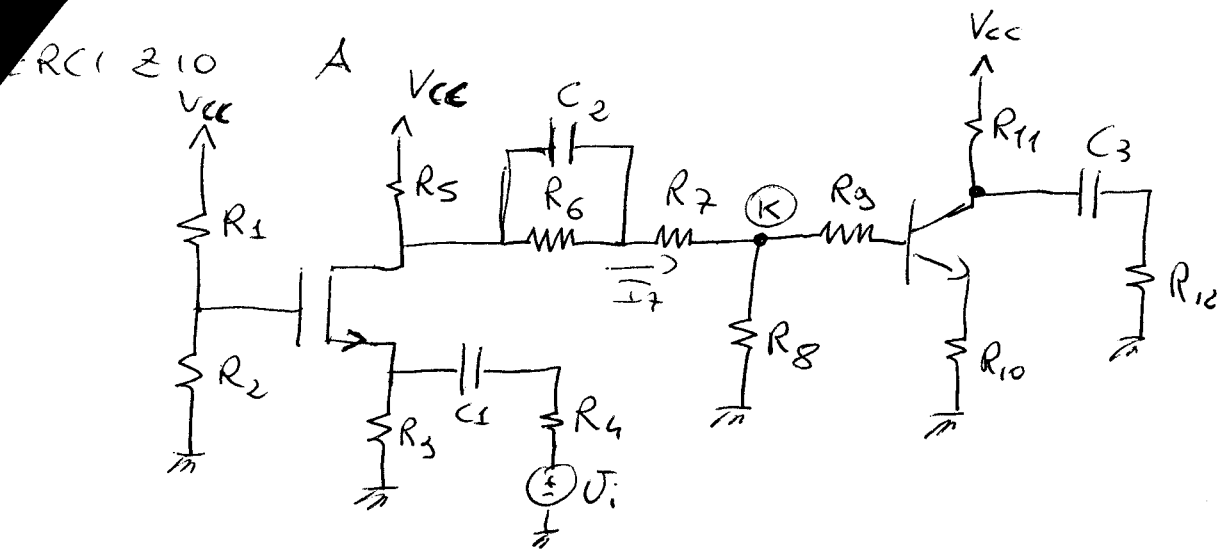

$$V_{CC} = 18V$$

$$R_1 + R_2 = 100K$$

$$R_3 = 2K$$

$$R_4 = 50\Omega$$

$$R_5 = 2K$$

$$R_6 = 380K$$

$$R_7 = 100$$

$$R_8 = 430K$$

$$R_9 = 29K$$

$$R_{10} = 2K$$

$$R_{11} = 4.5K$$

$$R_{12} = 20K$$

$$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$$

$$K = 0.5 \times 10^{-3} \frac{A}{V^2}$$

$$C_1 = 47nF$$

$$C_2 = 150nF$$

$$C_3 = 6.8\mu F$$

1) Determine  $R_1$  e  $R_2$  in modo che  $V_C = 9V$

$$I_C = I_{R_{11}} = \frac{V_{CC} - V_C}{R_{11}} = \frac{9}{4.5 \times 10^3} = 2mA$$

$$I_C \approx I_E$$

$$V_E = I_E R_{10} = 4V$$

$$V_{CE} = 5V$$

$$I_C = 2mA$$

$$\beta_F = 200$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_F} = 6.836\mu A$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 4.7V$$

$$V_K = V_B + R_3 I_B = 4.9V$$

$$I_8 = \frac{V_K}{R_8} = 10\mu A$$

$$I_7 = I_8 + I_B = 16.836\mu A$$

$$V_D = (R_6 + R_7) I_7 + V_K = 11.322V$$

$$I_5 = \frac{V_{CC} - V_D}{R_5} = 3.339mA$$

$$I_D = I_5 - I_7 = 3.322mA$$

$$V_{GS} - V_T = + \sqrt{\frac{I_D}{K}} = 2.5776V$$

$$V_{GS} = 3.5776V$$

$$V_S = I_D R_3 = 6.644V$$

$$V_G = 10.2216V$$

$$V_{GS} =$$


$$V_{DS} = 4.678 \text{ V } (> V_{GS} - V_T = 2.5 + 2.6 \text{ V})$$

$$G = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_2 \Rightarrow R_2 = \frac{V_G (R_1 + R_2)}{V_{CC}} = 56786.6 \text{ } \Omega$$

$$R_1 = 43213.3$$


$$h_{ie} = 4800 \quad h_{fe} = 300 \quad g_m = 2.5776 \times 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}}$$

2) CALCOLARE  $A_{CB}$  e  $f_{CB}$

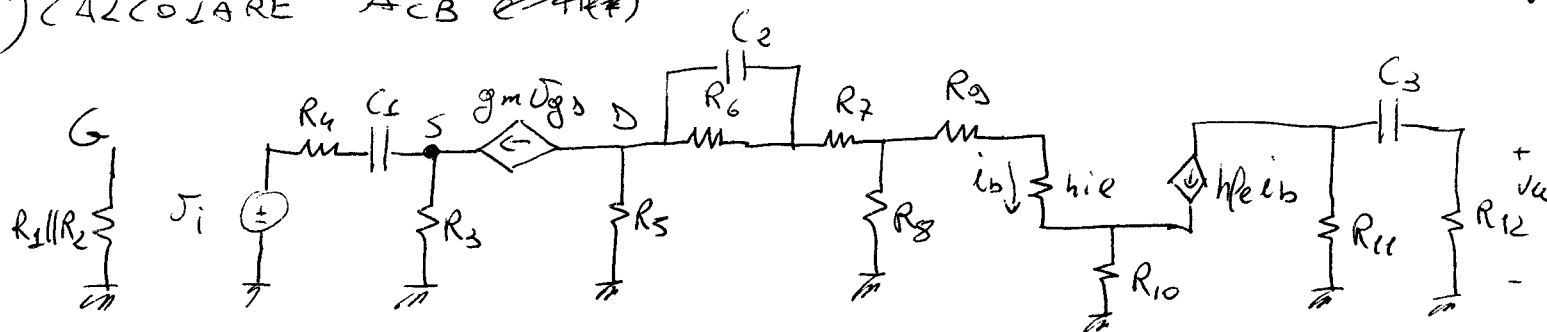

$$V_u = -(h_{fe} i_b) (R_{11} || R_{12})$$

$$i_b = -g_m \bar{v}_{gs} \left[ \frac{R_5}{R_5 + R_7 + R_8 || [R_9 + h_{ie} + R_{10} (h_{fe} + 1)]} \cdot \frac{R_8}{R_8 + R_9 + h_{ie} + R_{10} (h_{fe} + 1)} \right]$$

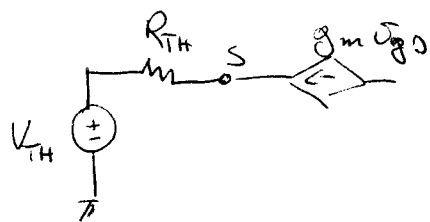

$$V_{TH} = \frac{V_i R_3}{R_3 + R_4} \quad R_{TH} = R_3 || R_4$$

$$\bar{v}_{gs} = \phi$$

$$\bar{v}_{gs} = V_{TH} + R_{TH} g_m (\bar{v}_{gs} - \bar{v}_s) = \frac{V_{TH}}{1 + g_m R_{TH}} = \left( \frac{V_i R_3}{R_3 + R_4} \right) \frac{1}{1 + g_m (R_3 || R_4)} = V_i \frac{R_3}{R_3 + R_4 + g_m R_3 R_4}$$

$$A_{CB} = \frac{V_u}{V_i} = -h_{fe} (R_{11} || R_{12}) \cdot g_m' \left[ \frac{R_5}{R_5 + R_7 + R_8 || [R_9 + h_{ie} + R_{10} (h_{fe} + 1)]} \cdot \frac{R_8}{R_8 + R_9 + h_{ie} + R_{10} (h_{fe} + 1)} \right]$$

$$\cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4} \frac{1}{1 + g_m (R_3 || R_4)} = -7.6856$$

$$0.36664$$

$$|A_{CB}|_{dB} = 17.71 \text{ dB}$$

~~47 nF~~

$$f_{z1} = \phi$$

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi C_1 R_{Vc1}} = 9039.75 \text{ Hz}$$

$$R_{Vc1} = R_4 + \left( R_3 \parallel \frac{1}{g_m} \right) = 374.93 \Omega$$

$$C_2 : ~~47 nF~~ 150 \text{ nF}$$

$$f_{z2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_6} = ~~0.00~~ 2.793 \text{ Hz}$$

$$f_{p2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{Vc2}} = 6.5975 \text{ Hz}$$

$$R_{Vc2} = R_6 \parallel \left[ R_5 + R_7 + \left\{ R_8 \parallel \left[ R_9 + h_{ie} + R_{10} (4\mu_{e+1}) \right] \right\} \right] = 160823.39 \Omega$$


$$C_3 : 6.8 \text{ nF}$$

$$f_{z3} = \phi$$

$$f_{p3} = \frac{1}{2\pi C_3 (R_{Vc3}) R_{Vc3}} = 955.39 \text{ Hz}$$

$$R_{Vc3} = R_{11} + R_{12} = 24.5 \text{ k}\Omega$$

$$\begin{aligned}
 &= (\overline{A+D})(\overline{C}\overline{D}+B+\overline{E}) + \overline{B}\overline{C}(A+\overline{D}E) + \overline{D}E = \\
 &= \overline{A}\overline{D}(\overline{C}+\overline{D}+B+\overline{E}) + (\overline{B}+\overline{C})(A+\overline{D}E) + \overline{D}E = \\
 &= \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}B\overline{D} + \overline{A}\overline{D}\overline{E} + A\overline{B} + \overline{B}\overline{D}E + A\overline{C} + \overline{C}\overline{D}E + \overline{D}E = \\
 &= \overline{A}\overline{D} + A\overline{B} + \overline{D}E + A\overline{C} = \\
 &= A(\overline{B}+\overline{C}) + \overline{D}(\overline{A}+E)
 \end{aligned}$$

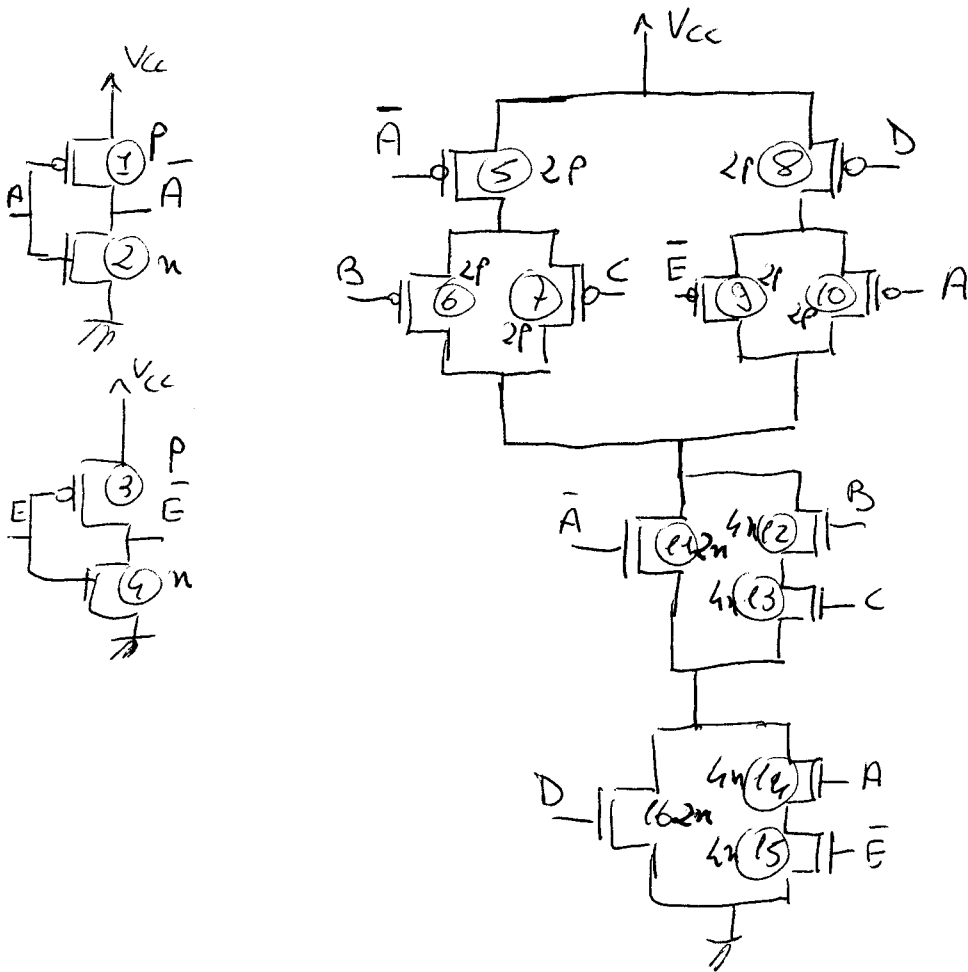

$Q_1, Q_3 : P$

$Q_2, Q_4 : n$


$Q_5, Q_6, Q_7, Q_8, Q_9, Q_{10} : 2P$

SERIE  $Q_{12}, Q_{13}, Q_{14}, Q_{15} \Rightarrow 4n$

SERIE  $Q_{12}, Q_{13}, Q_{16} : \frac{1}{x_{16}} + \frac{2}{4n} = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{x_{16}} = \frac{1}{2n} \Rightarrow x_{16} = 2n \quad Q_{16} : 2n$


SERIE  $Q_{15}, Q_{16} : \frac{1}{x_{11}} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{x_{11}} = \frac{1}{2n} \Rightarrow x_{11} = 2n \quad Q_{11} : 2n$

1210 C

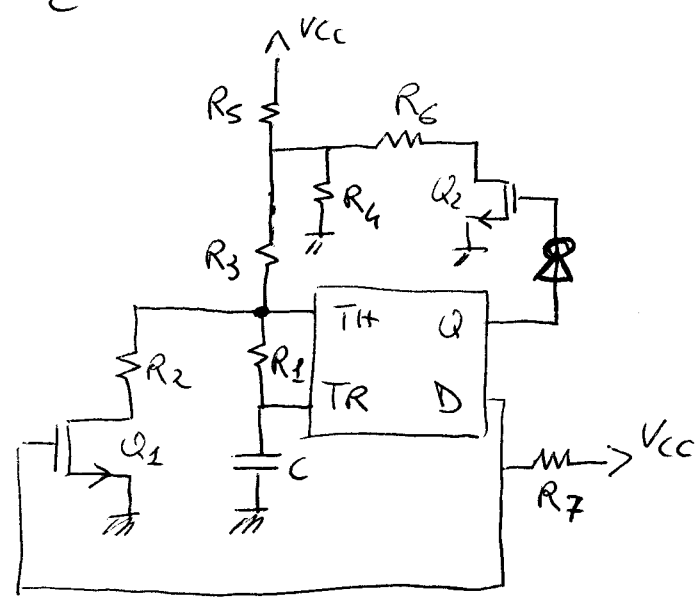

- $R_1 = 500 \Omega$
- $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$
- $R_3 = 300 \Omega$
- $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$
- $R_5 = 100 \Omega$
- $R_6 = \text{~~1000~~ } 10 \Omega$
- $R_7 = 1 \text{ k}\Omega$
- $C = 680 \text{ nF}$

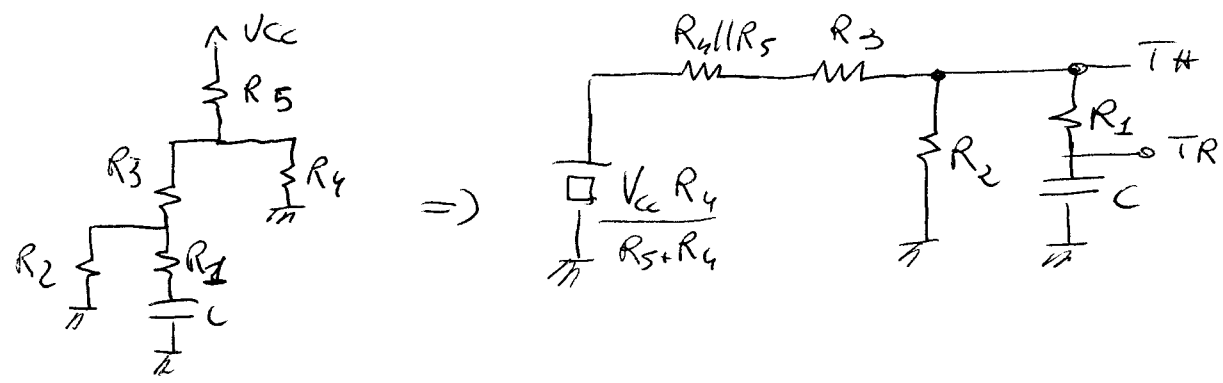1)  $Q = 1$  D: alta impedancia  $\Rightarrow Q_1 \text{ ON}, Q_2 \text{ OFF}$



$$V_i = \frac{1}{3} V_{cc} = 1.6 \text{ V}$$

$$V_f = \left( \frac{V_{cc} R_4}{R_5 + R_4} \right) \frac{1}{R_4 \parallel R_5 + R_3 + R_2} \cdot R_2 = 4.140786 \text{ V}$$

Per calcolo  $V_{con}$  con  $V_{TH} = \frac{2}{3} V_{cc}$

$$I_{R3} = \left( \frac{V_{cc} R_4}{R_5 + R_4} - \frac{2}{3} V_{cc} \right) \frac{1}{R_4 \parallel R_5 + R_3} = 3.100775 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$I_{R2} = \frac{2}{3} V_{cc} \frac{1}{R_2} = 8.3 \times 10^{-4} \text{ A}$$

$$I_{R1} = I_{R3} - I_{R2} = 2.26744 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$V_{con1} = \frac{2}{3} V_{cc} - R_1 I_{R1} = 2.1996 \text{ V}$$

$$R_{vc} = R_1 + R_2 \parallel [R_3 + (R_4 \parallel R_5)] = 856.10766 \Omega$$

$$\tau_1 = C R_{vc} = 500 \times 10^{-9} \times 856.10766 = 5.8215 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.58215 \text{ ms}$$


$$T_1 = \tau_1 \ln \frac{V_i - V_f}{V_{con} - V_f} = 1.412218 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.14122 \text{ ms}$$

$$V_i < V_{con} < V_f$$

$$1.6 \text{ V} < 2.1996 \text{ V} < 4.14 \text{ V}$$

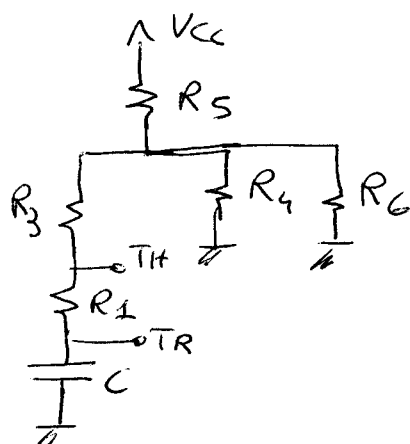(6)

$$\left. \begin{array}{l} V_i = 0 \\ V_o = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} Q_1 \text{ OFF} \\ Q_2 \text{ ON} \end{array}$$



$$V_i = 2.1936 \text{ V}$$

$$V_{con} = \frac{1}{3} V_{cc} = 1.6 \text{ V}$$

$$V_i > V_{con} > V_f$$

$$2.1936 \text{ V} > 1.6 \text{ V} > 0.45 \text{ V}$$

$$V_f = \frac{V_{cc}}{R_5 + (R_4 \parallel R_6)} = 0.450 \text{ V}$$

$$R_{vc} = R_1 + R_3 + R_5 \parallel R_4 \parallel R_6 = 809.009 \text{ } \Omega$$

$$\tau_2 = 5.50126 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.550126 \text{ ms}$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \frac{V_i - V_f}{V_{con} - V_f} = 1.99907 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.1999 \text{ ms}$$

$$T = T_1 + T_2 = 3.41129 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = 2931.4385 \text{ Hz}$$