

Esercizio 1


Descrivere e sintetizzare un *verificatore di handshake*. Tale rete è una rete sequenziale asincrona con due ingressi *dav_* e *rfd* e un'uscita *error*, che analizza se gli handshake tra due altre reti avvengono correttamente. Si comporta come segue:

- Fintanto che gli handshake si stanno svolgendo in maniera corretta, l'uscita vale zero.
- Non appena le variabili di ingresso hanno una transizione non consentita dalle regole dell'handshake, la rete porta l'uscita ad 1 e *resta bloccata in eterno*.

Si assuma che al reset gli ingressi valgano 11.

Esercizio 2

Descrivere l'Unità XXX che comanda un semaforo all'incrocio di due strade A e B in accordo alle specifiche riportate nella figura (*vA* a 1 accende il verde nel percorso relativo alla strada A, *gA* a 1 accende il giallo nel percorso relativo alla strada A, *rA* a 1 accende il rosso nel percorso relativo alla strada A, ...).

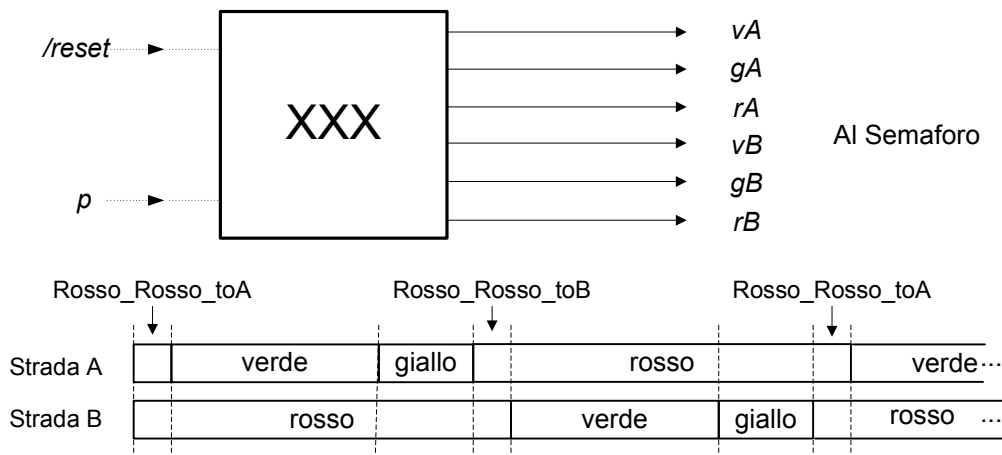**Nota:**

- 1) Far durare il verde per 20 cicli di clock, il giallo per 3 cicli di clock ed il rosso-rosso per 1 ciclo di clock
- 2) Inizializzare l'Unità XXX nello stato interno *S0* indicante *Rosso_Rosso_toA*:

ovvero

```
module XXX(vA,gA,rA, vB,gB,rB, p,reset_);
  input      p,reset_;
  output     vA,gA,rA, vB,gB,rB;
  reg        VA,GA,RA, VB,GB,RB; assign vA=VA,gA=GA,rA=RA, vB=VB,gB=GB,rB=RB;
  reg [...:0] COUNT;
  reg [2:0]   STAR; parameter S0=0, S1=1, ... ;
  always @(posedge p or negedge reset_)
    if (reset_==0) begin VA=0; VB=0; GA=0; GB=0; RA=1; RB=1; STAR=S0; end else #3
      casex(STAR)
        S0: ...
        ...
      endcase
endmodule
```

Fondamentale: Simulare l'evoluzione dell'Unità da voi descritta ammettendo, per brevità, che il verde duri 4 cicli di clock ed il giallo 2 cicli di clock.

