
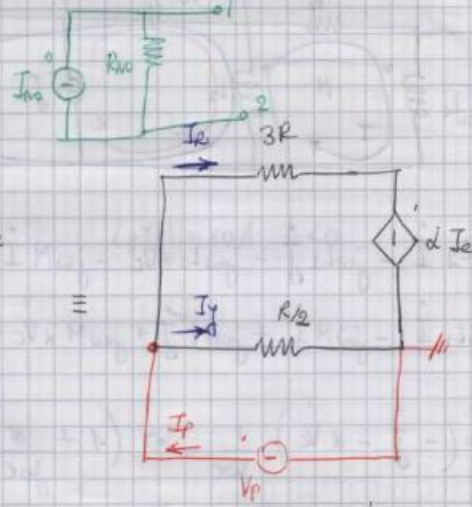


ESERCIZIO 1

Appello Aprile 2022

① Calcolo R_{NO}


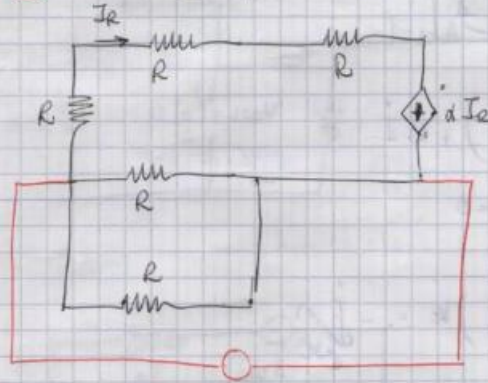


$$I_P = I_e + I_y$$



$$I_e = \frac{V_P - \alpha I_e}{3R} \Rightarrow 3RI_e + \alpha I_e = V_P \Rightarrow I_e = \frac{V_P}{3R + \alpha} = \frac{V_P}{35}$$

$$I_y = \frac{V_P}{R/2} = \frac{V_P}{5} \Rightarrow I_P = \frac{V_P}{35} + \frac{V_P}{5} = \frac{8V_P}{35} \Rightarrow R_{NO} = \frac{35}{8} = 4.375 \Omega$$

Calcolo I_{NO}

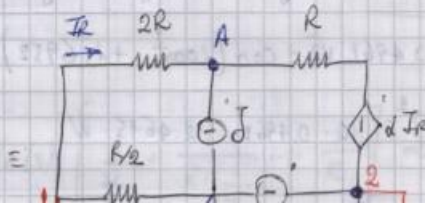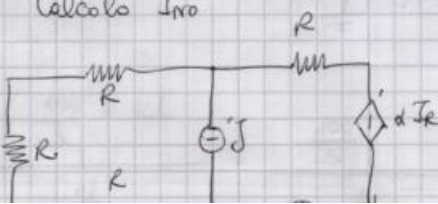

Calcolo I_{NO}

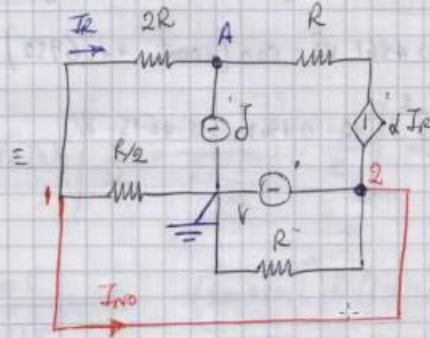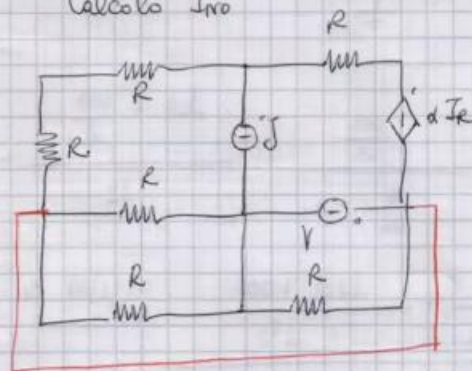

$$I_e = -\frac{V_A - V}{2R}$$

$$A: J + \alpha \frac{V_A - V}{2R^2} = V_A \left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{R} \right) - \frac{V}{2R} - \frac{V}{R}$$


$$2R^2 J + \alpha V_A + \alpha V = V_A \cdot R + 2R V_A - V \cdot R - 2RV \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_A (\alpha - R - 2R) = V (\alpha - R - 2R) - 2R^2 J \Rightarrow 50 + \frac{20}{7}$$

$$\Rightarrow V_A = \frac{50(5 - 10 - 20) - 100}{50 \cdot (-35) - 100} = \frac{50 \cdot (-35) - 100}{-1750 - 100} = \frac{-1750 - 100}{-1850} = \frac{1850}{1850} = 1$$

$$I_{NO} = (V_A - V) / 2R + (0 - V) / R/2 = \frac{1 - 0}{2 \cdot 5} + \frac{0 - 1}{2.5} = \frac{1}{10} - \frac{1}{2.5} = \frac{1}{10} - \frac{4}{10} = -\frac{3}{10} = -0.3$$

ESERCIZIO 2

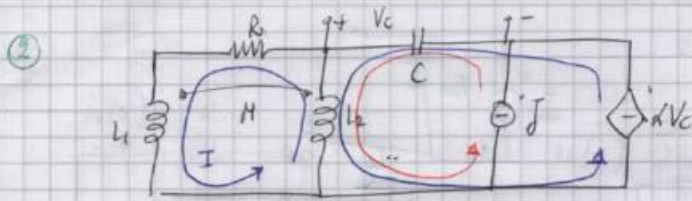

$$\begin{cases} (j\omega L_2 \dot{I} - j\omega L_2 \dot{J} - j\omega M \dot{V}_c - j\omega M \dot{I}) + R \dot{I} \\ + j\omega L_1 \dot{I} - j\omega M \dot{J} + j\omega M \dot{J} + j\omega M \alpha \dot{V}_c = 0 \end{cases}$$

$$\dot{V}_c = (-\dot{J} - \alpha \dot{V}_c) \frac{1}{j\omega C} \Rightarrow \left(1 + \frac{\alpha}{j\omega C}\right) \dot{V}_c = -\frac{\dot{J}}{j\omega C}$$

$$\Rightarrow \dot{V}_c = -\frac{\dot{J}/j\omega C}{1 + \alpha/j\omega C} = -8 + 4j$$


$$\dot{I} = \frac{j\omega L_2 \dot{J} + j\omega L_2 \alpha \dot{V}_c - j\omega M \dot{J} - j\omega M \alpha \dot{V}_c}{j\omega L_2 - j\omega M + R + j\omega L_1 - j\omega M} = -0.0615 + 0.4923j = 0.4961 \angle 1.6$$

$$i(t) = 0.4961 \sqrt{2} \cdot \cos(1000t + 1.6952) \text{ A}$$

$$P = R I^2 = 10 \cdot 0.4961^2 = 2.4615 \text{ W}$$

ESERCIZIO 3

③ $t < 0$

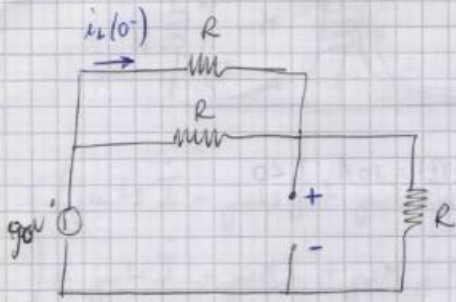


$$i_L(0^-) = \frac{1}{2} \cdot \frac{90}{R + \frac{R}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{90}{\frac{3R}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{90 \cdot 2}{3R} = \frac{1}{2} \cdot \frac{180}{3R} = \frac{1}{2} \cdot \frac{60}{R} = \frac{30}{R} \text{ A}$$

$$v_L(0^-) = 2 i_L(0^-) \cdot R =$$

$$= 2 \cdot \frac{30}{R} \cdot R = 60 \text{ V}$$

$$i_R(0^-) = 2 i_L(0^-) = 6 \text{ A}$$

$t \geq 0$

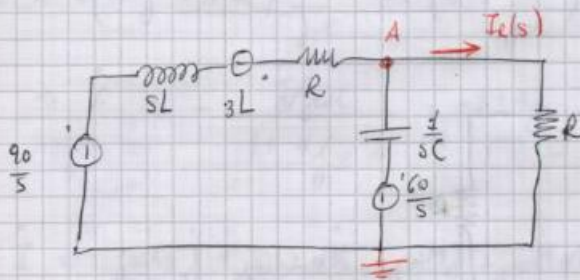

$$\frac{\frac{90}{s} + 3L}{R + sL} + 60C = V_A(s) \left(\frac{1}{R + sL} + sC + \frac{1}{R} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_A(s) = \frac{\frac{90 + 3sL}{s(R + sL)} + 60C}{\frac{1}{R + sL} + sC + \frac{1}{R}} = \frac{90R + 3RLs + 60RCs(R + sL)}{sR + s^2RC(R + sL) + s(R + sL)}$$

$$\Rightarrow V_A(s) = \frac{\frac{90 + 3sL}{s(R + sL)} + 60C}{\frac{1}{R + sL} + sC + \frac{1}{R}} = \frac{90R + 3RLs + 60RCs(R + sL)}{sR + s^2RC(R + sL) + s(R + sL)}$$

$$I_R(s) = \frac{V_A(s)}{R} = \frac{60LCs^2 + (60RC + 3L)s + 90}{s[R + s(R + sL)]} =$$

$$= \frac{6 \cdot 10^{-6} s^2 + 0.036 s + 90}{s(10^{-6} s^2 + 0.0115 s + 20)}$$

$$i_R(t) = \begin{cases} 6, & t < 0 \\ 4.1468 e^{-87016 t} - 2.6468 e^{-22984 t} + 4.5, & t \geq 0 \end{cases}$$


$$\lim_{t \rightarrow \infty} i_R(t) = 4.5 = 90/R \checkmark$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} = \lim_{t \rightarrow 0^+} = 6 \text{ A } \checkmark \text{ (// cond.)}$$

ESERCIZIO 4

④
$$\begin{cases} \dot{V}_1 = \bar{h}_{11} \dot{I}_1 + \bar{h}_{12} \dot{V}_2 \\ \dot{I}_2 = \bar{h}_{21} \dot{I}_1 + \bar{h}_{22} \dot{V}_2 \end{cases}$$

① $\dot{I}_1 = 0$

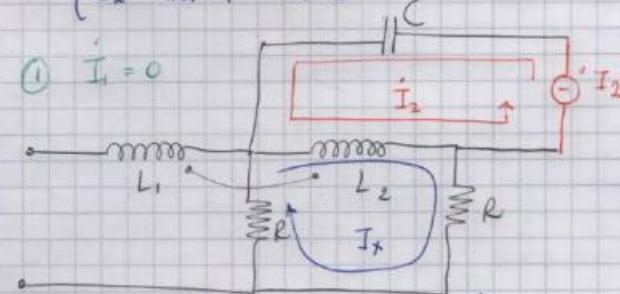


$$(2R + j\omega L_2) \dot{I}_x + j\omega L_2 \dot{I}_2 = 0 \Rightarrow \dot{I}_2 = -\frac{j\omega L_2 \dot{I}_x}{2R + j\omega L_2} = (-0.5 - 0.25j) \dot{I}_x = \gamma \dot{I}_x$$

$$\dot{V}_2 = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_2 - 2R \gamma \dot{I}_2 \Rightarrow \bar{h}_{12} = \left(\frac{1}{j\omega C} - 2\gamma R \right)^{-1} = 0.1$$

$$\dot{V}_1 = -j\omega M (\dot{I}_2 + \gamma \dot{I}_2) - \gamma R \dot{I}_2 = (-j\omega M - j\omega M \gamma - \gamma R) \bar{h}_{22} \dot{I}_x \Rightarrow \bar{h}_{12} = 0.25 + 0.25j$$

$$h = \begin{bmatrix} 5.625 + 8.125j & 0.25 + 0.25j \\ -0.25 - 0.25j & 0.1 \end{bmatrix}$$

② $\dot{V}_2 = 0$

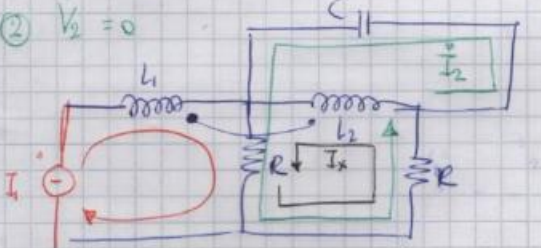

$$\begin{cases} (2R + j\omega L_2) \dot{I}_x + 2R \dot{I}_2 + (R + j\omega M) \dot{I}_1 = 0 \\ \left(\frac{1}{j\omega C} + 2R \right) \dot{I}_2 + R \dot{I}_1 + 2R \dot{I}_x = 0 \Rightarrow \dot{I}_x = -\frac{1}{2} \dot{I}_1 - \frac{\frac{1}{j\omega C} + 2R}{2R} \dot{I}_2 = (-0.175 + 0.25j) \dot{I}_1 = \gamma_2 \dot{I}_1 \end{cases}$$

$$(2R + j\omega L_2) \left(-\frac{1}{2} \dot{I}_1 \right) + (2R + j\omega L_2) \left(-\frac{\frac{1}{j\omega C} + 2R}{2R} \right) \dot{I}_2 + 2R \dot{I}_2 + (R + j\omega M) \dot{I}_1 = 0$$

$$\dot{I}_2 = \frac{(2R + j\omega L_2) \left(\frac{1}{2} \right) - (R + j\omega M)}{(2R + j\omega L_2) \left(-\frac{\frac{1}{j\omega C} + 2R}{2R} \right) + 2R} \dot{I}_1 = (-0.25 - 0.25j) \dot{I}_1 = \gamma \dot{I}_1 - \bar{h}_{21} \dot{I}_1$$

$$\dot{V}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_x + R(\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_x) =$$

$$= j\omega L_1 + j\omega M \gamma_2 + R + R \gamma + R \gamma_2 = 5.625 + 8.125j$$