


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 19 luglio 2018

Esercizio A

$R_1 = 50 \Omega$	$R_9 = 11.4 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 50 \text{ k}\Omega$	$R_{10} = 400 \Omega$
$R_4 = 40 \text{ k}\Omega$	$R_{11} = 2.1 \text{ k}\Omega$
$R_5 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 4 \text{ k}\Omega$
$R_6 = 2 \text{ k}\Omega$	$R_{13} = 100 \Omega$
$R_7 = 500 \Omega$	$R_{14} = 10 \text{ k}\Omega$
$R_8 = 12 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$

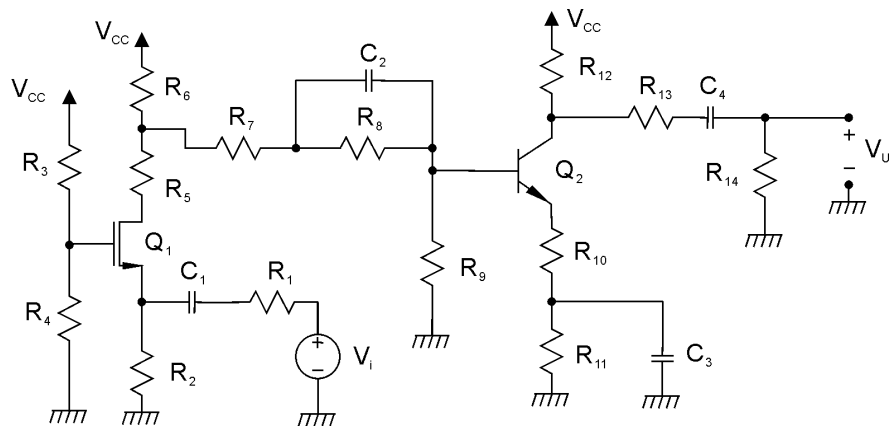

Q_1 è un transistor MOS a canale n resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5 \text{ mA/V}^2$ e $V_T = 1 \text{ V}$. Q_2 è un transistor BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_2 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul collettore di Q_2 sia 10 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_1 . (R: $R_2 = 1929.35 \Omega$)
- 2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , C_3 , e C_4 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -21.46$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{A + D})(\overline{B + C + E}) + \overline{A}(\overline{B D + D E}) + \overline{C}(A \overline{D} + B \overline{E})$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p . Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori. (R: $N = 18$)

Esercizio C

$R_1 = 400 \Omega$	$R_6 = 500 \Omega$
$R_2 = 200 \Omega$	$R_7 = 1 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 3 \text{ k}\Omega$	$C = 820 \text{ nF}$
$R_4 = 1 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 6 \text{ V}$
$R_5 = 250 \Omega$	

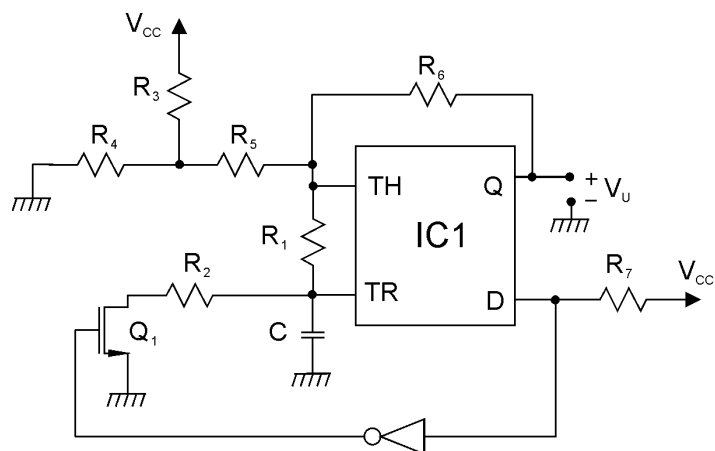

Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6 \text{ V}$, Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = 1 \text{ V}$, l'inverter è ideale. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: $f = 1769.84 \text{ Hz}$)