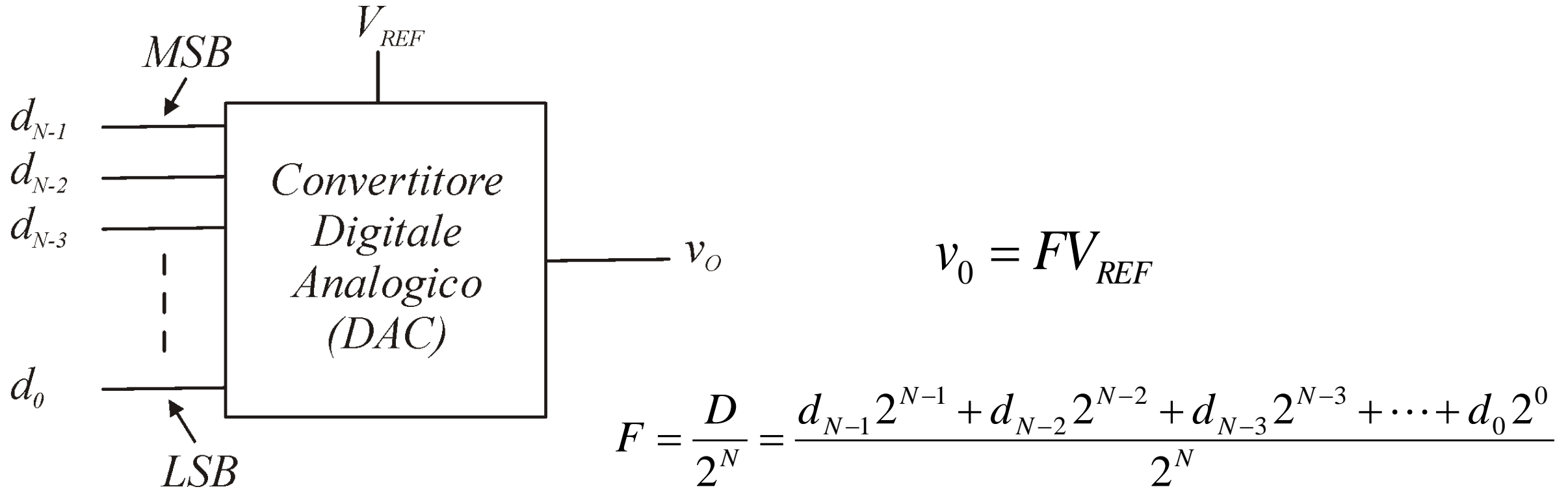


Elettronica Digitale

A.A. 2020-2021

Lezione 26/05/2021

Convertitore Digitale-Analogico (D/A o DAC)





Minima variazione
della tensione di uscita

$$V_{LSB} = \frac{V_{REF}}{2^N}$$


Valore massimo della
tensione di uscita
(tensione di fondo scala)

$$V_{FS} = \frac{2^N - 1}{2^N} V_{REF}$$

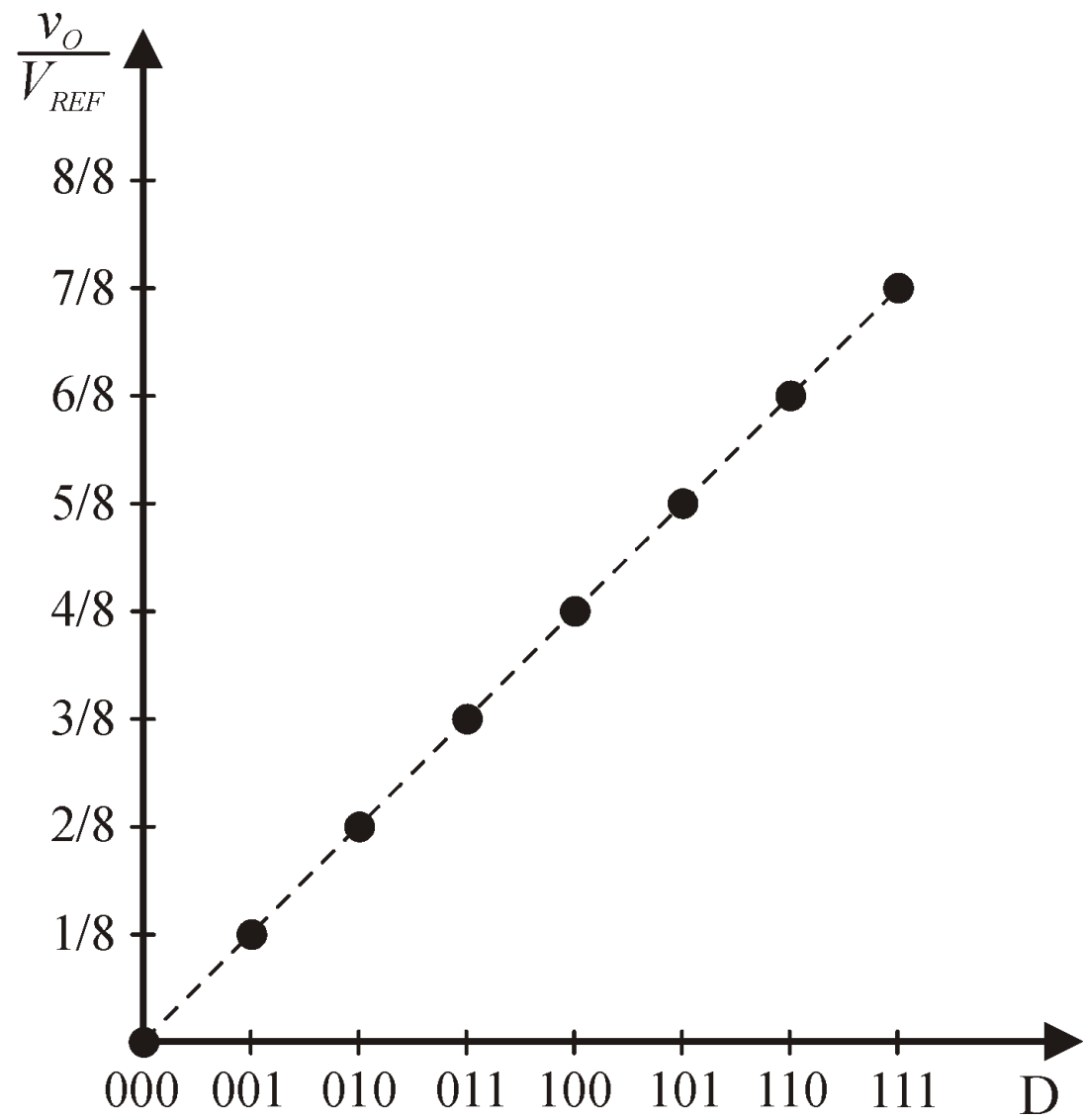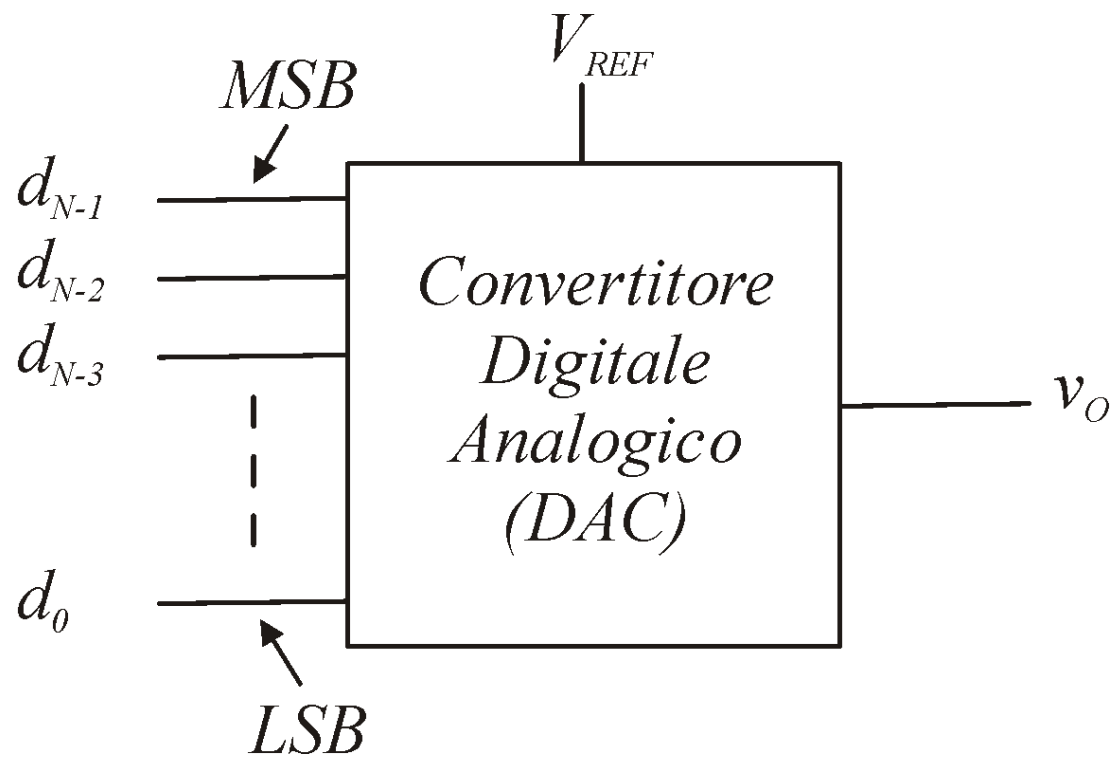
Convertitore Digitale-Analogico (D/A o DAC)



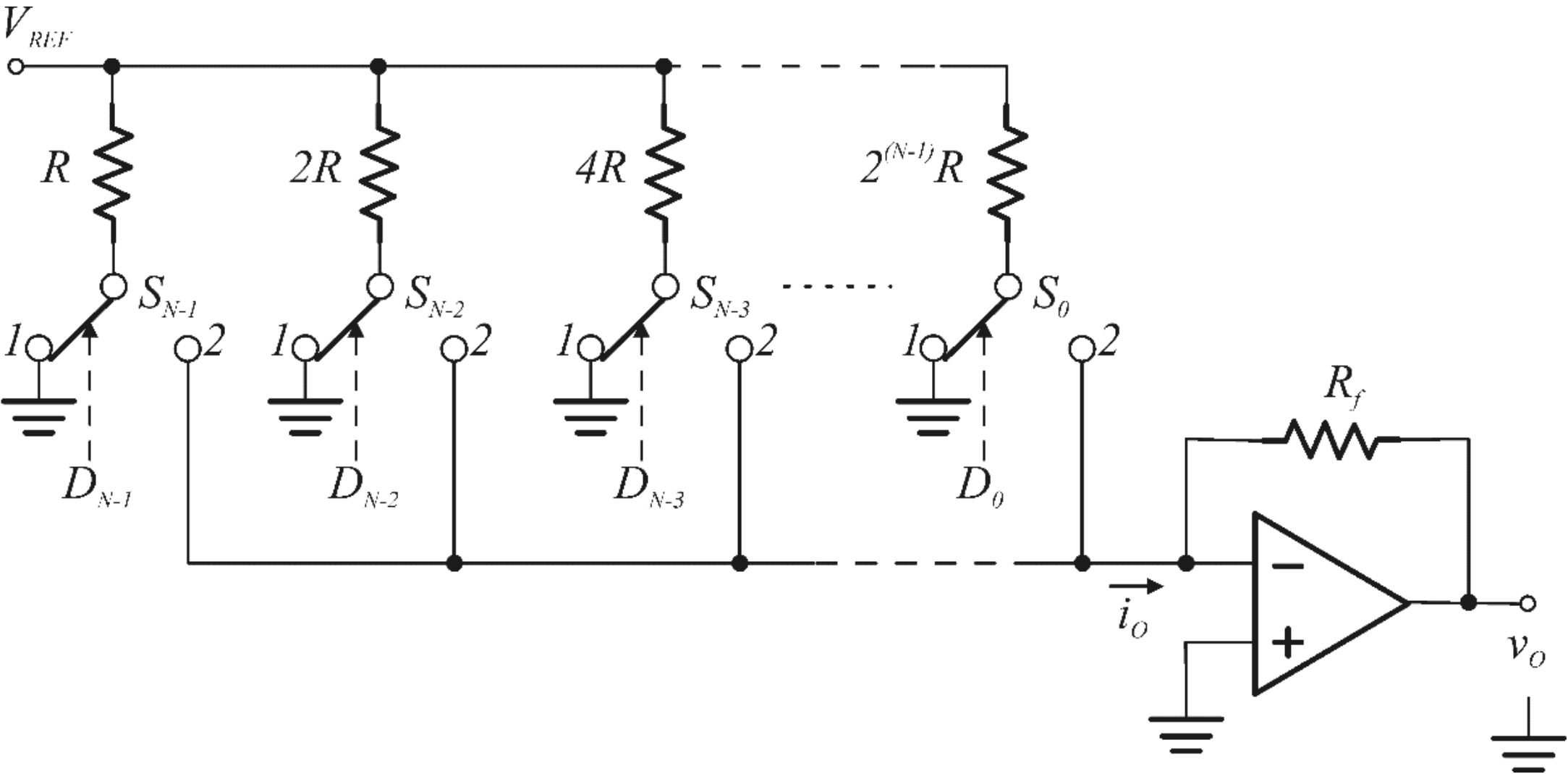Convertitore D/A con resistori a pesi binari



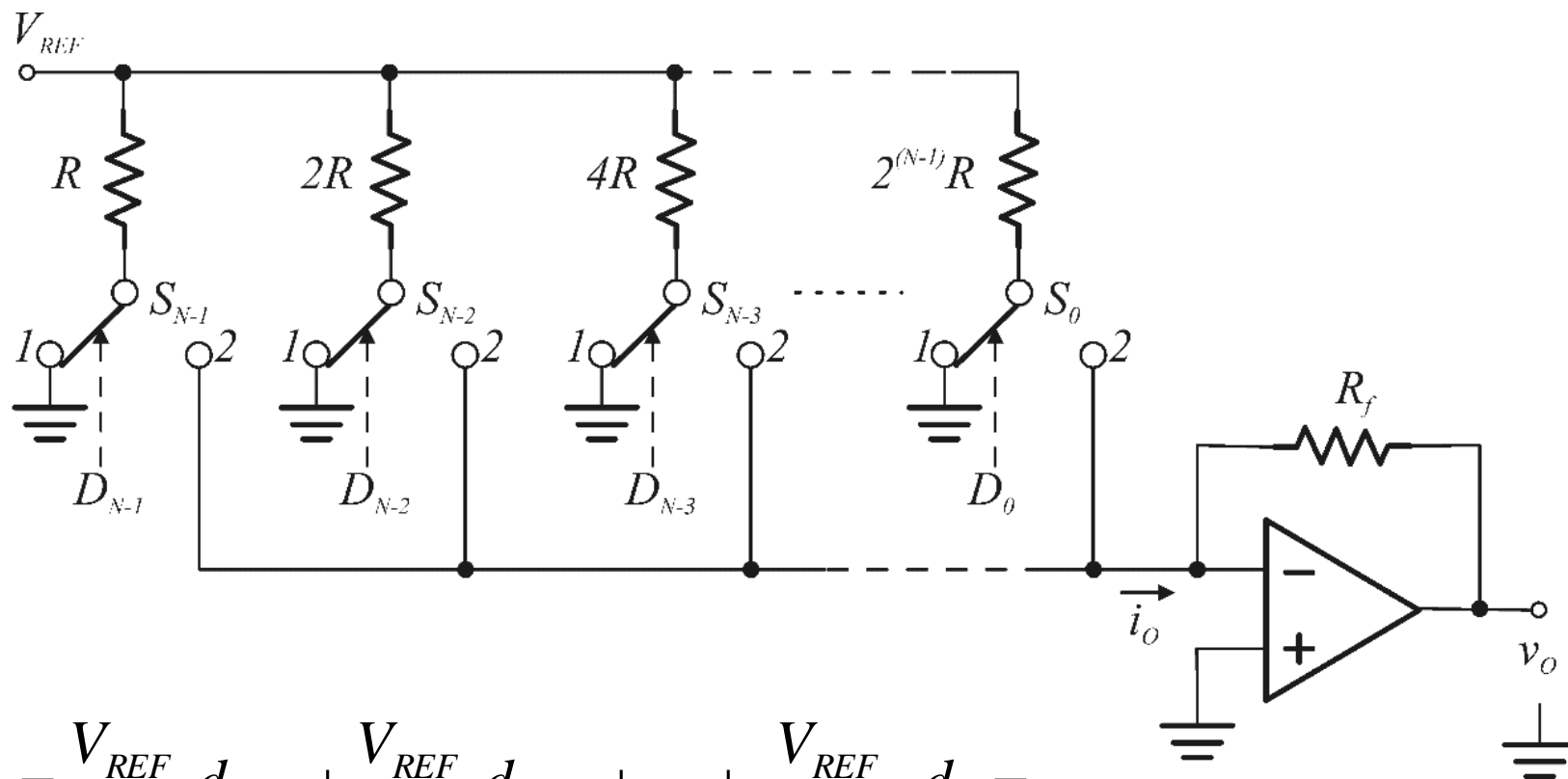Convertitore D/A con resistori a pesi binari




$$\begin{aligned}
 i_0 &= \frac{V_{REF}}{R} d_{N-1} + \frac{V_{REF}}{2R} d_{N-2} + \dots + \frac{V_{REF}}{2^{N-1}R} d_0 = \\
 &= \frac{V_{REF}}{2^{N-1}R} (d_{N-1} 2^{N-1} + d_{N-2} 2^{N-2} + \dots + d_0) = \\
 &= \frac{V_{REF}}{2^{N-1}R} D
 \end{aligned}$$




$$v_o = -i_0 R_f = -\frac{V_{REF}}{2^{N-1}R} R_f D$$


Convertitore D/A con rete a scala R-2R

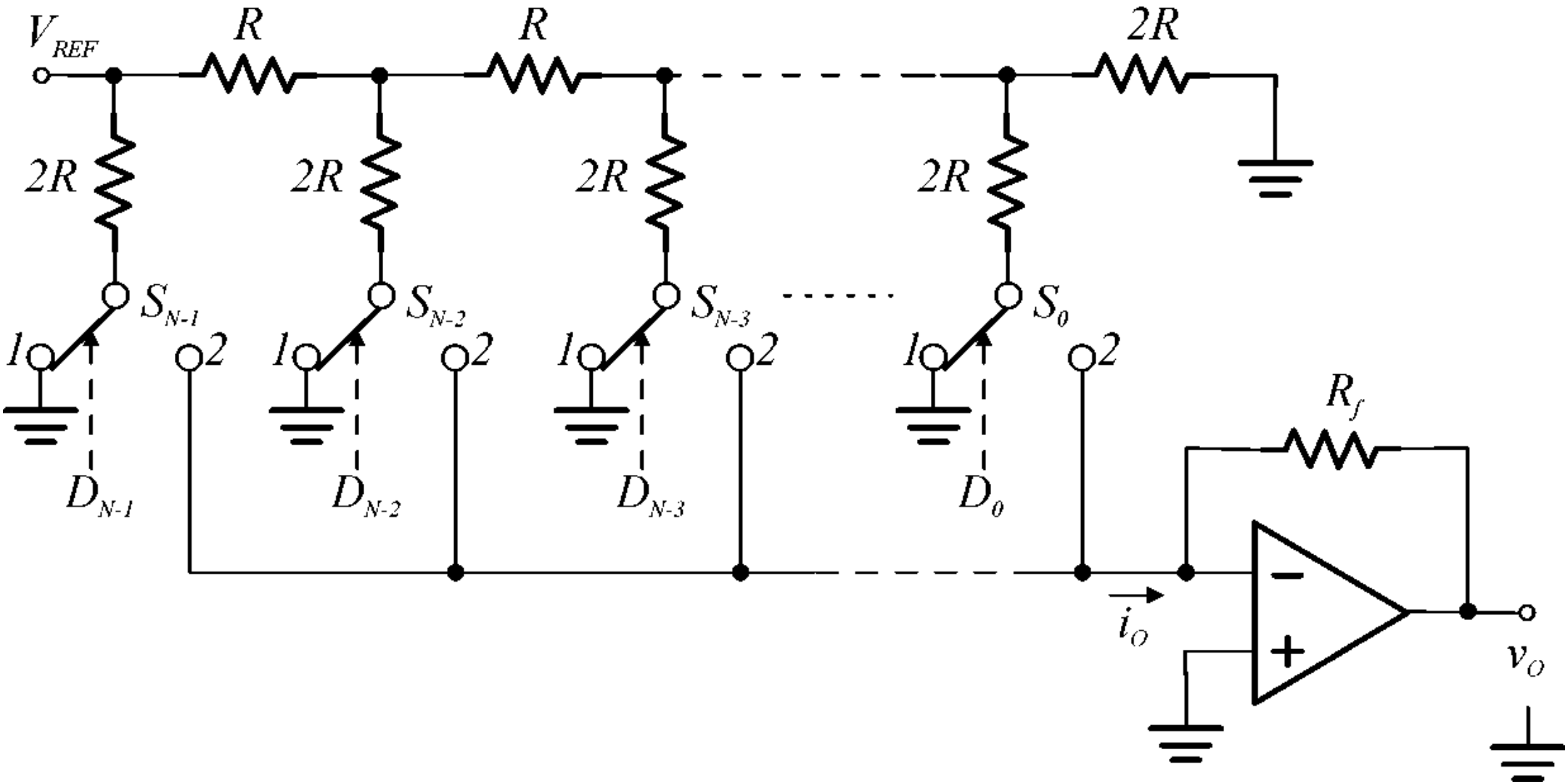


Convertitore D/A con rete a scala R-2R

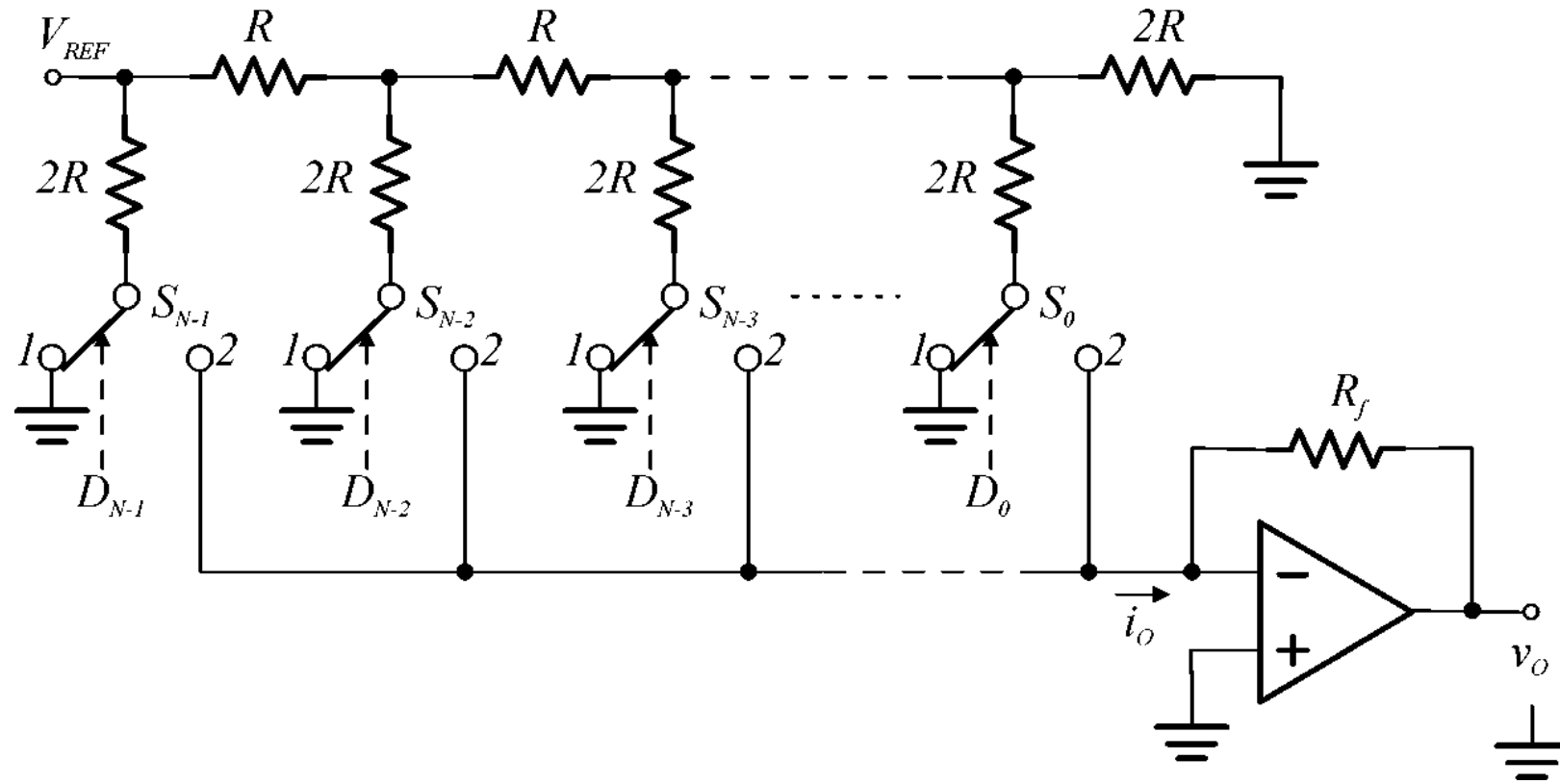

Convertitore D/A con rete a scala R-2R


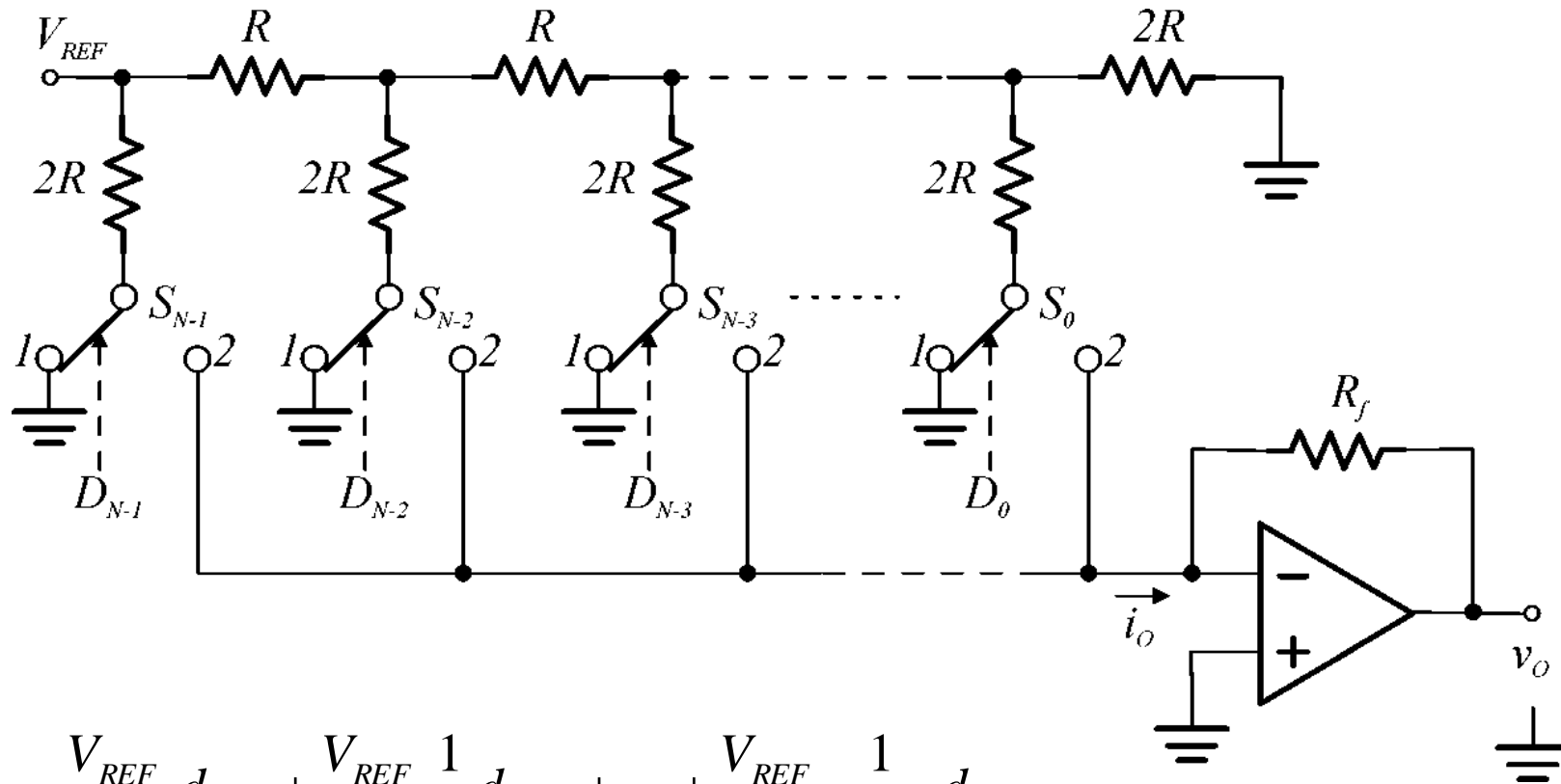

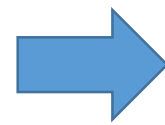
$$\begin{aligned}
 i_0 &= \frac{V_{REF}}{2R} d_{N-1} + \frac{V_{REF}}{2R} \frac{1}{2} d_{N-2} + \dots + \frac{V_{REF}}{2R} \frac{1}{2^{N-1}} d_0 = \\
 &= \frac{V_{REF}}{2^N R} (d_{N-1} 2^{N-1} + d_{N-2} 2^{N-2} + \dots + d_0) = \\
 &= \frac{V_{REF}}{2^N R} D
 \end{aligned}$$





$$v_o = -i_0 R_f = -\frac{V_{REF}}{2^N R} R_f D$$

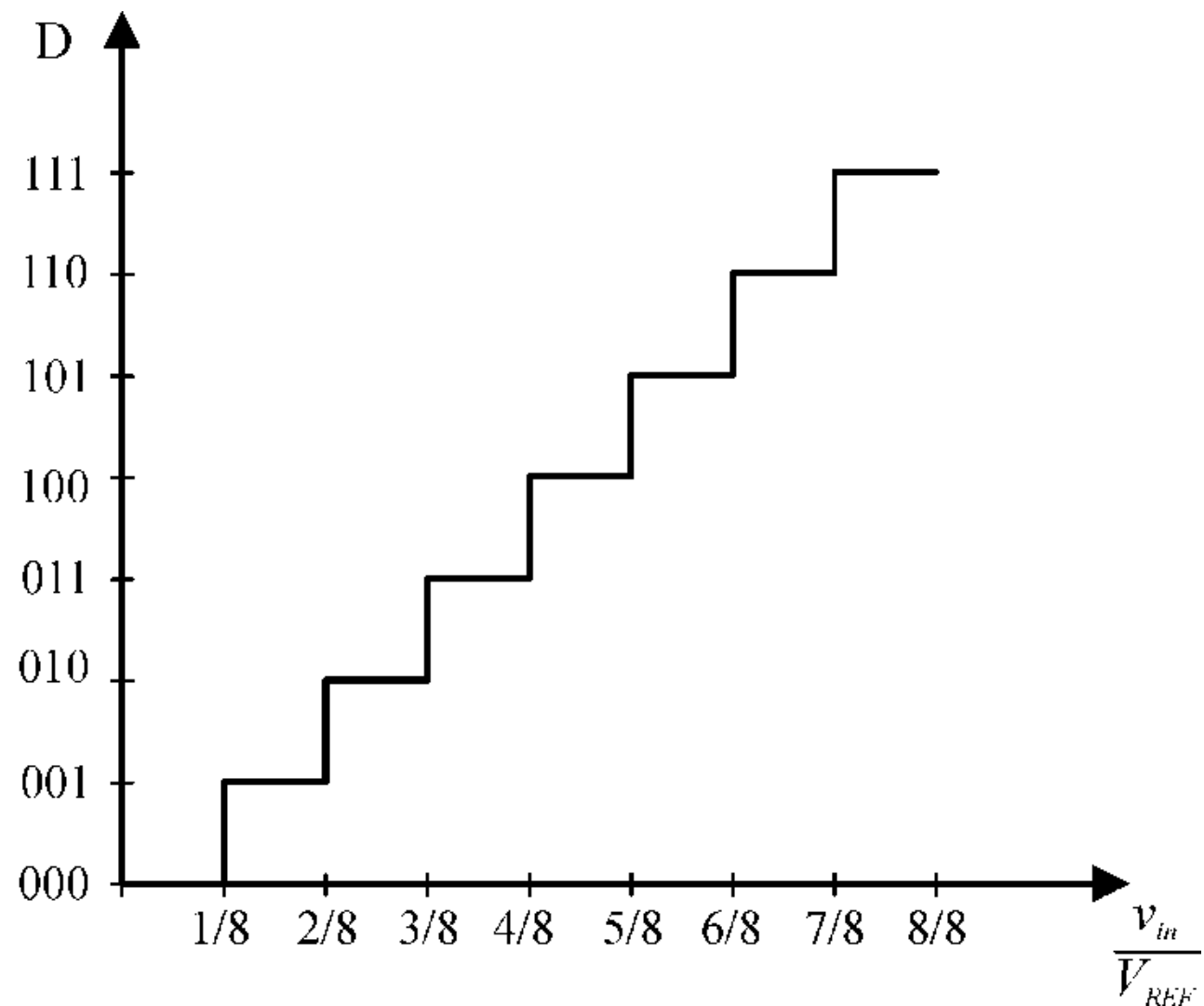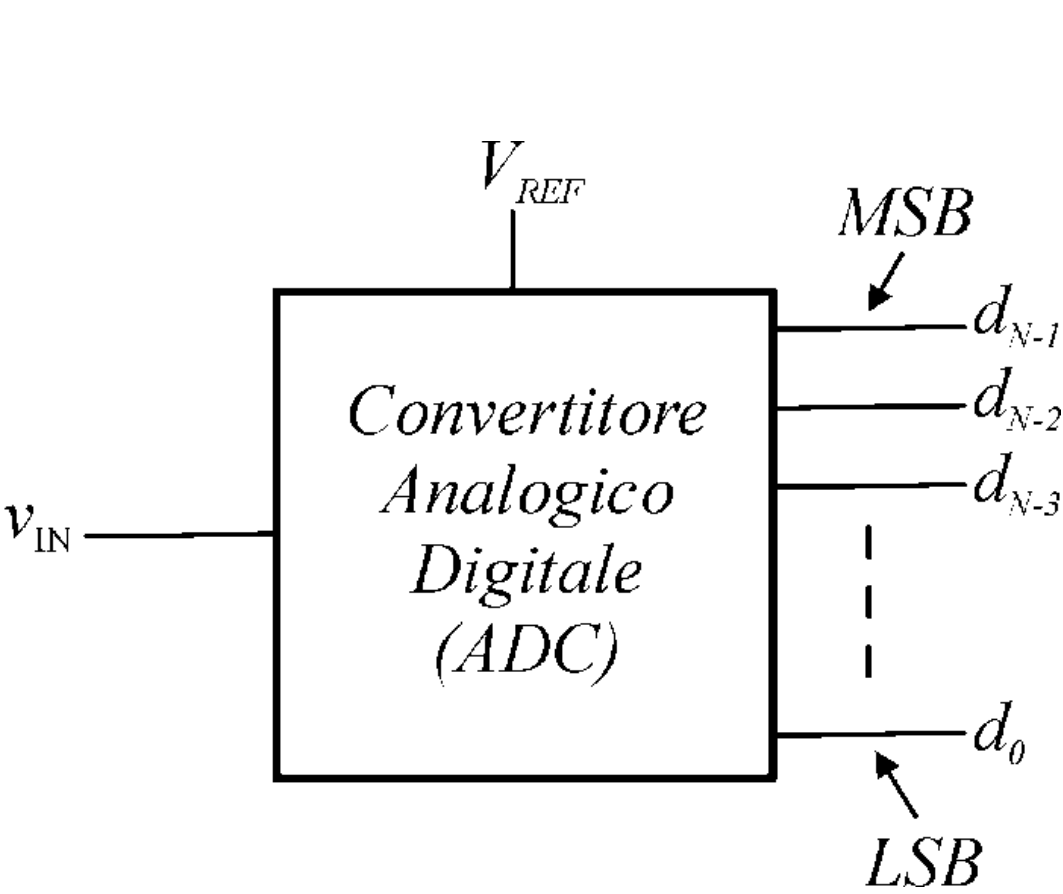Convertitore Analogico Digitale (A/D o DAC)




Convertitore Analogico Digitale (A/D o DAC)

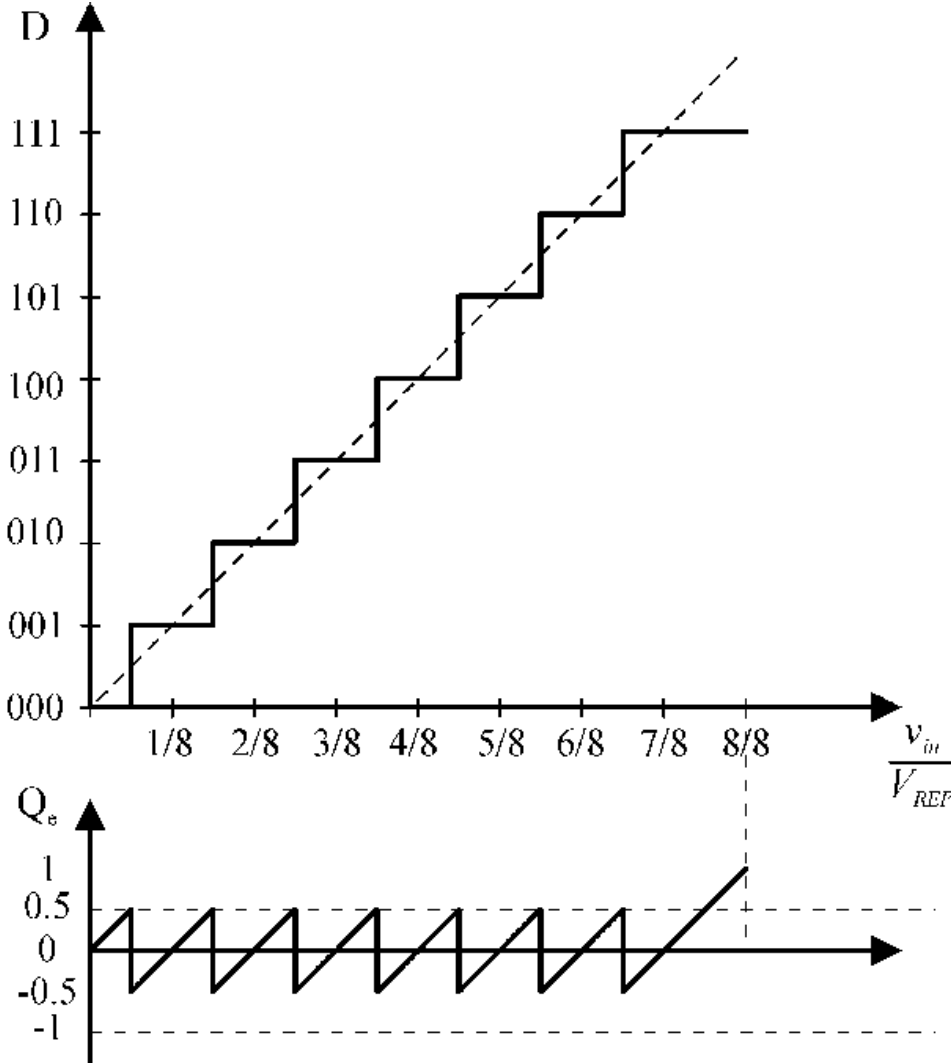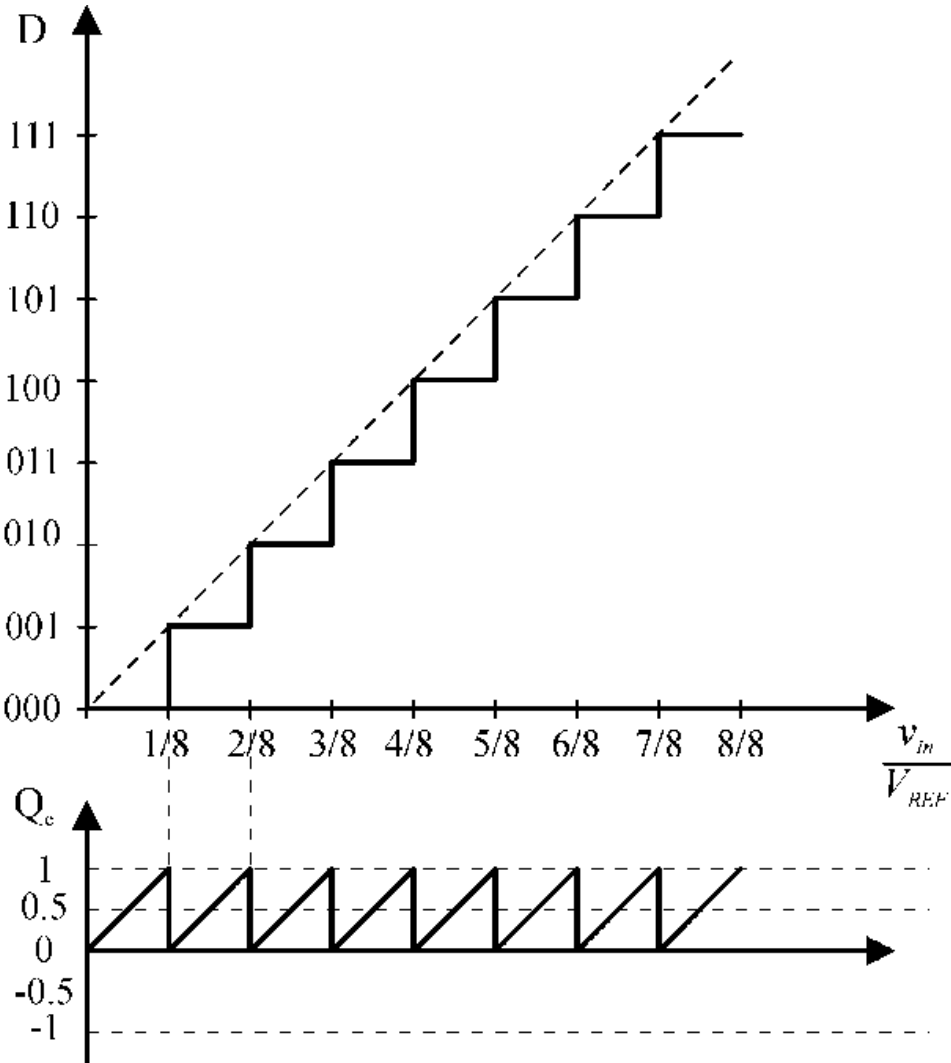Errore di quantizzazione $Q_e = v_{in} - D \frac{V_{REF}}{2^N} = v_{in} - DV_{LSB}$




Convertitore A/D a singola rampa

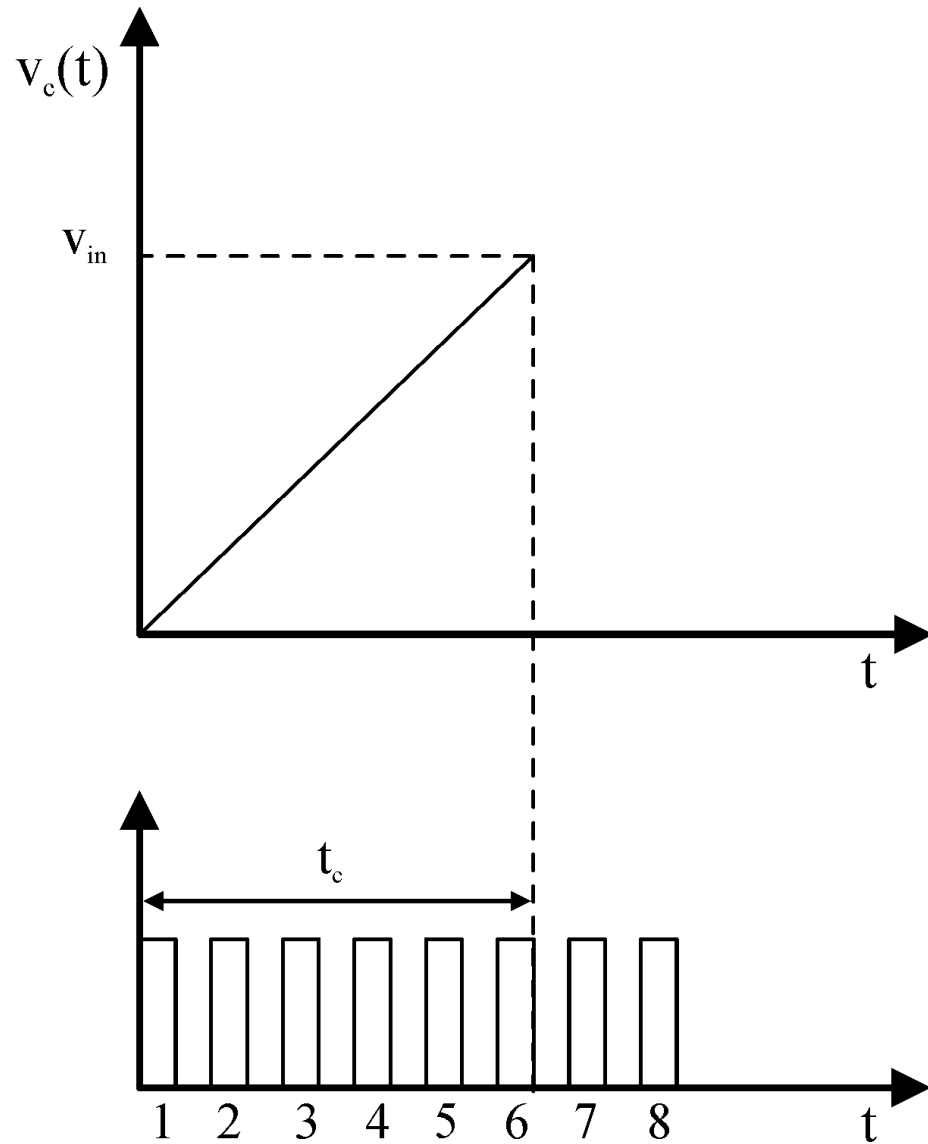

Si integra una tensione nota e costante e si misura quanto tempo occorre per ottenere in uscita dall'integratore una tensione uguale al segnale che si vuole convertire.


Convertitore A/D a singola rampa

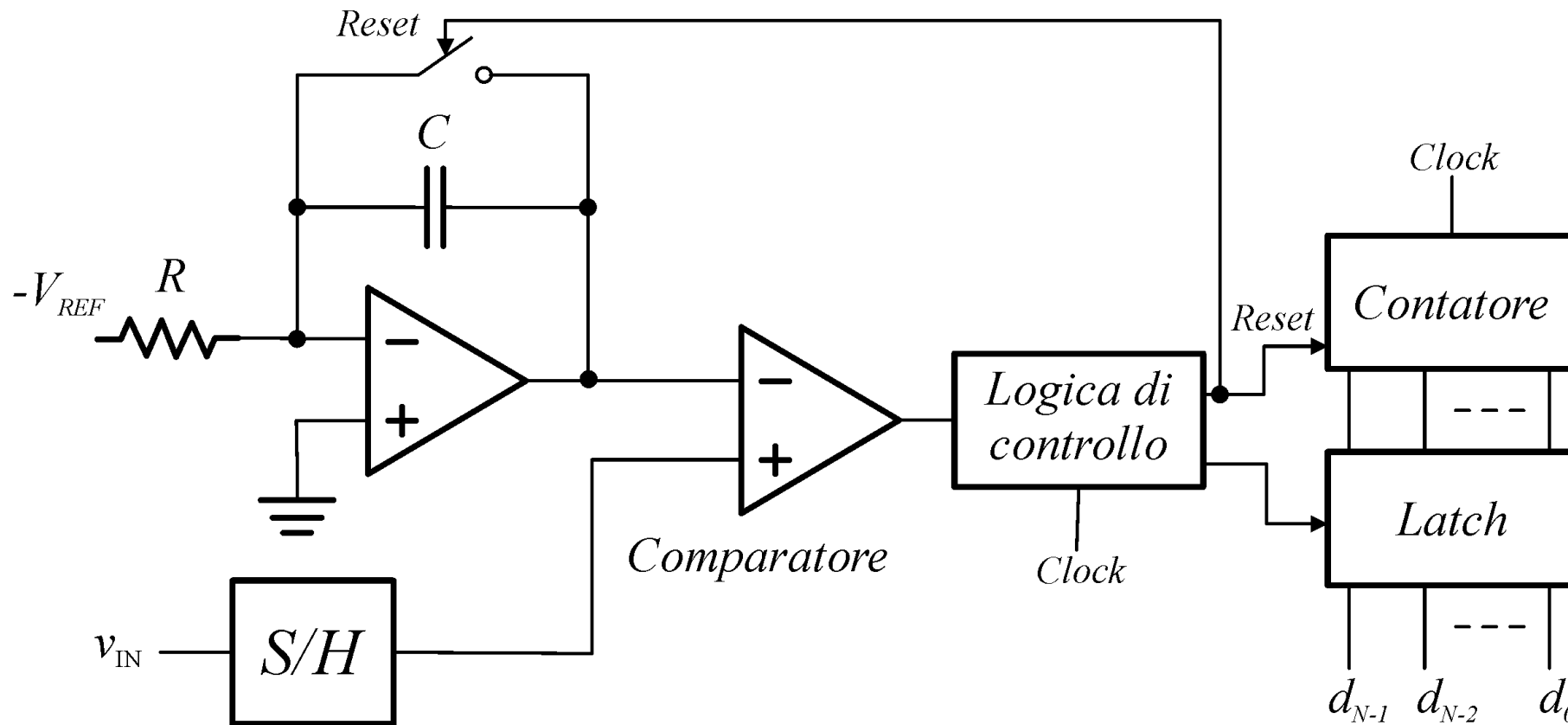

$$v_c = -\frac{1}{RC} \int_0^{t_c} (-V_{REF}) d\tau = \frac{V_{REF}}{RC} t_c = v_{IN} \Rightarrow t_c = DT_{ck} = v_{IN} \frac{RC}{V_{REF}}$$


$$D = v_{IN} \frac{RC}{V_{REF}} \frac{1}{T_{ck}}$$

Convertitore A/D a doppia rampa


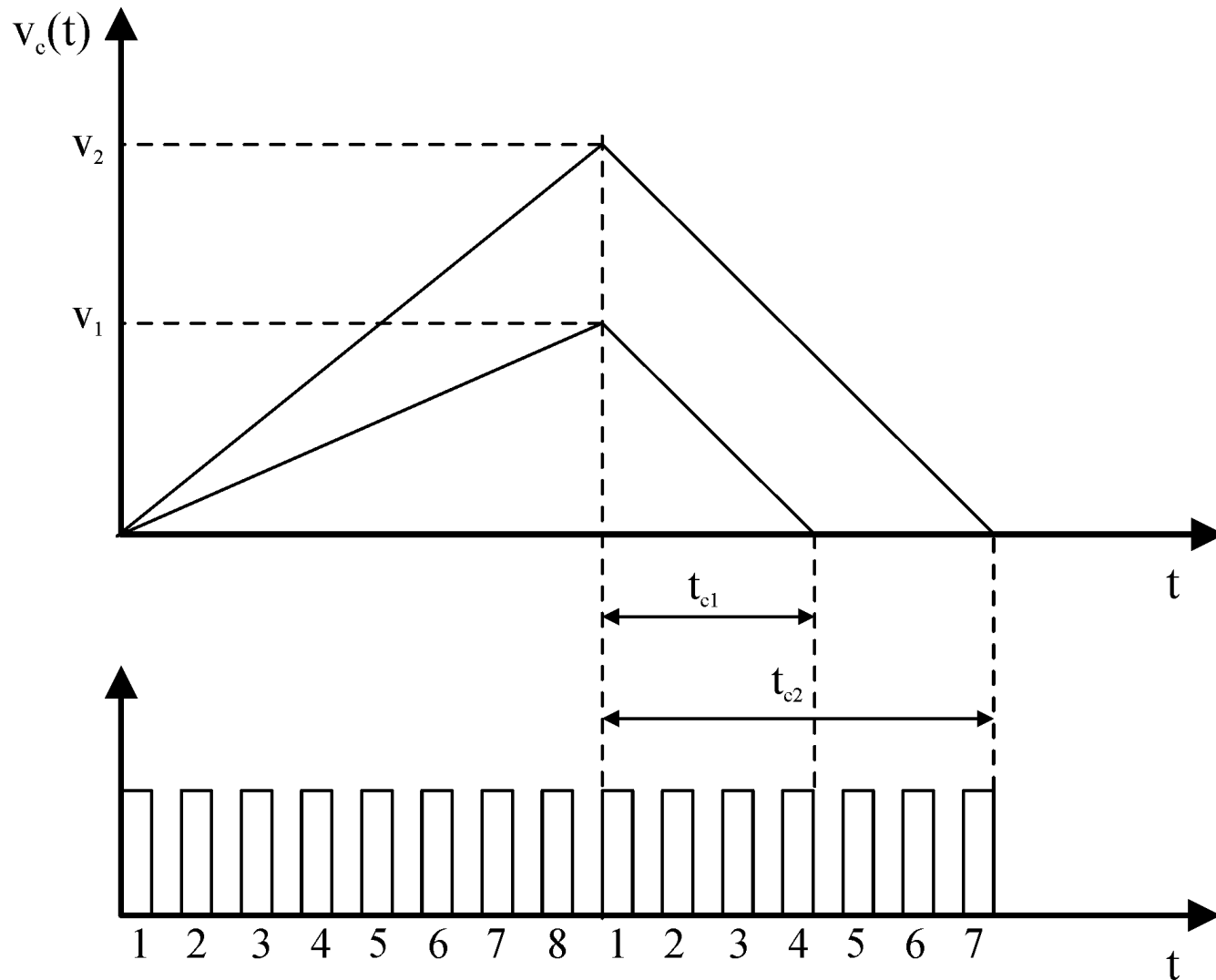


Nel convertitore a doppia rampa vengono fatte due integrazioni. Nella prima integrazione, si parte da zero e si integra la tensione di ingresso v_{IN} per un periodo di tempo pari al fondoscala del contatore, ovvero 2^N cicli di clock. Nella fase successiva, si integra una tensione costante V_{REF} di segno opposto alla tensione v_{IN} per un intervallo di tempo necessario per far ritornare a zero l'uscita dell'integratore. Il conteggio eseguito nella seconda fase viene preso come risultato della conversione.

Convertitore A/D a doppia rampa

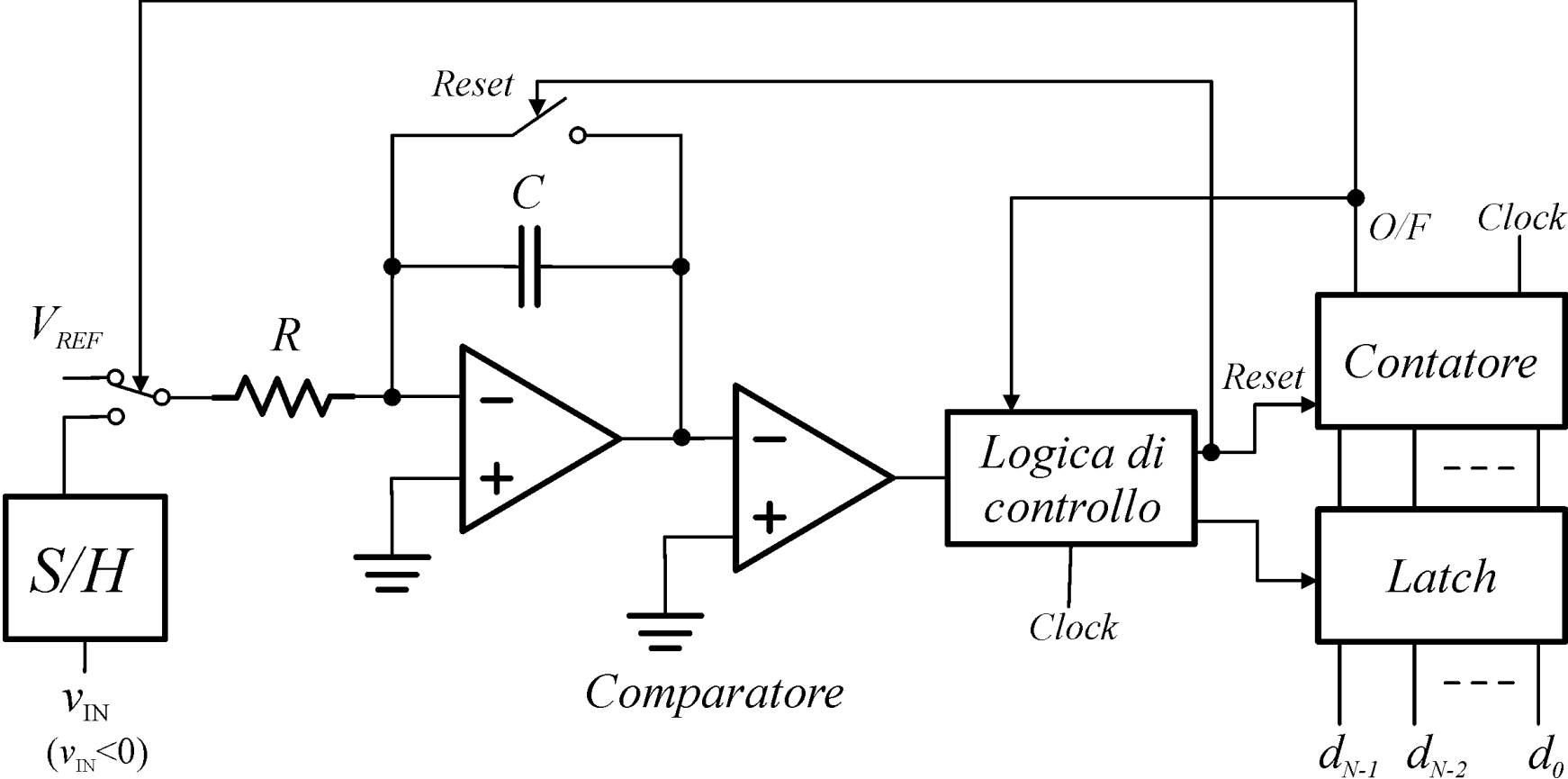


Convertitore A/D a doppia rampa

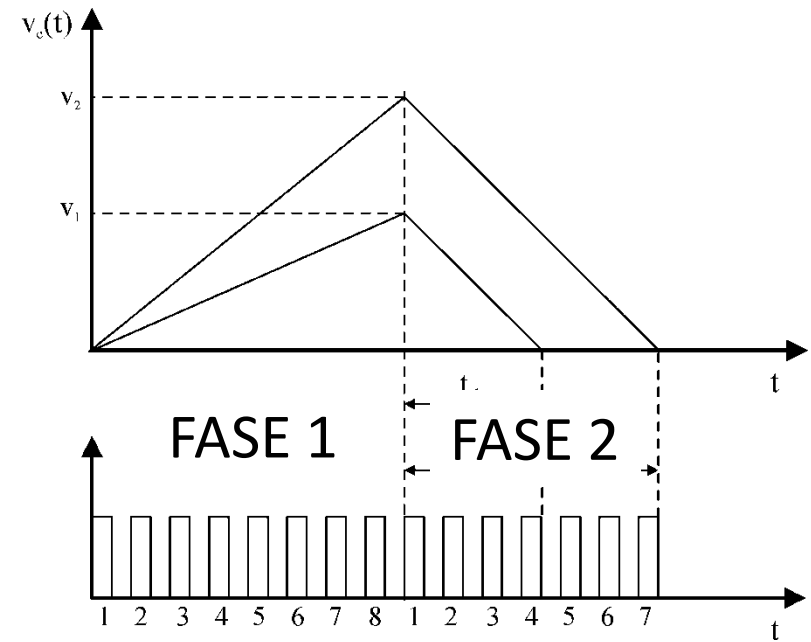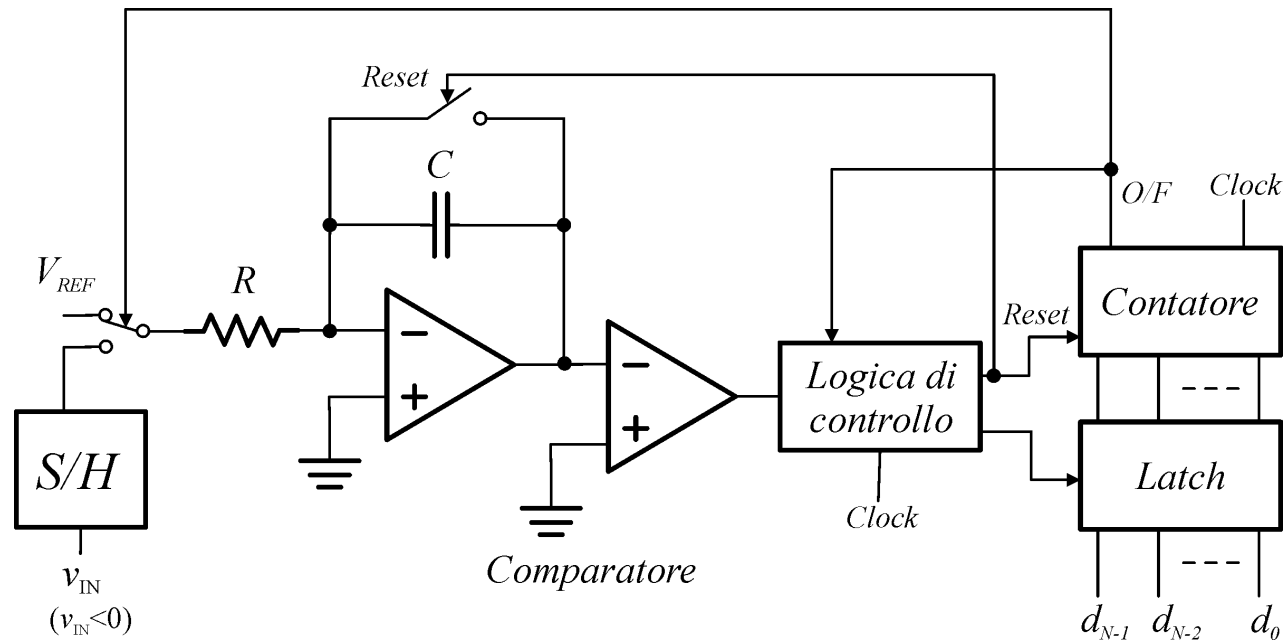

FASE 1
$$v_c = \frac{|v_{IN}|}{RC} 2^N T_{ck}$$

FASE 2
$$v_c = \frac{|v_{IN}|}{RC} 2^N T_{ck} - \frac{1}{RC} V_{REF} D T_{ck} = 0$$

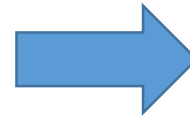

$$D = \frac{|v_{IN}|}{RC V_{REF} T_{ck}} 2^N T_{ck} RC$$


$$D = |v_{IN}| \frac{2^N}{V_{REF}}$$

Convertitore A/D flash



N Bit

2^N Resistenze


$(2^N - 1)$ Comparatori

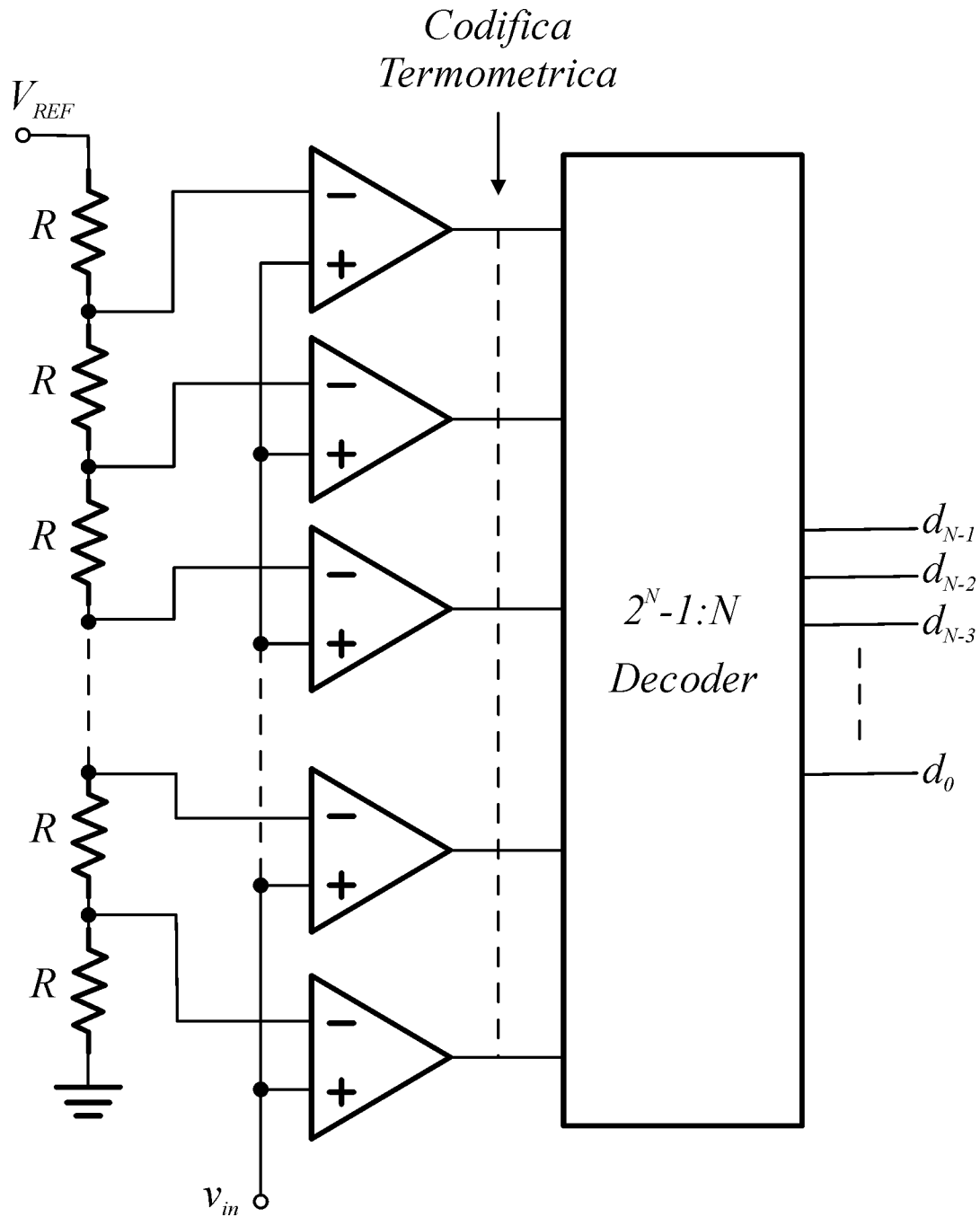

Convertitore A/D flash

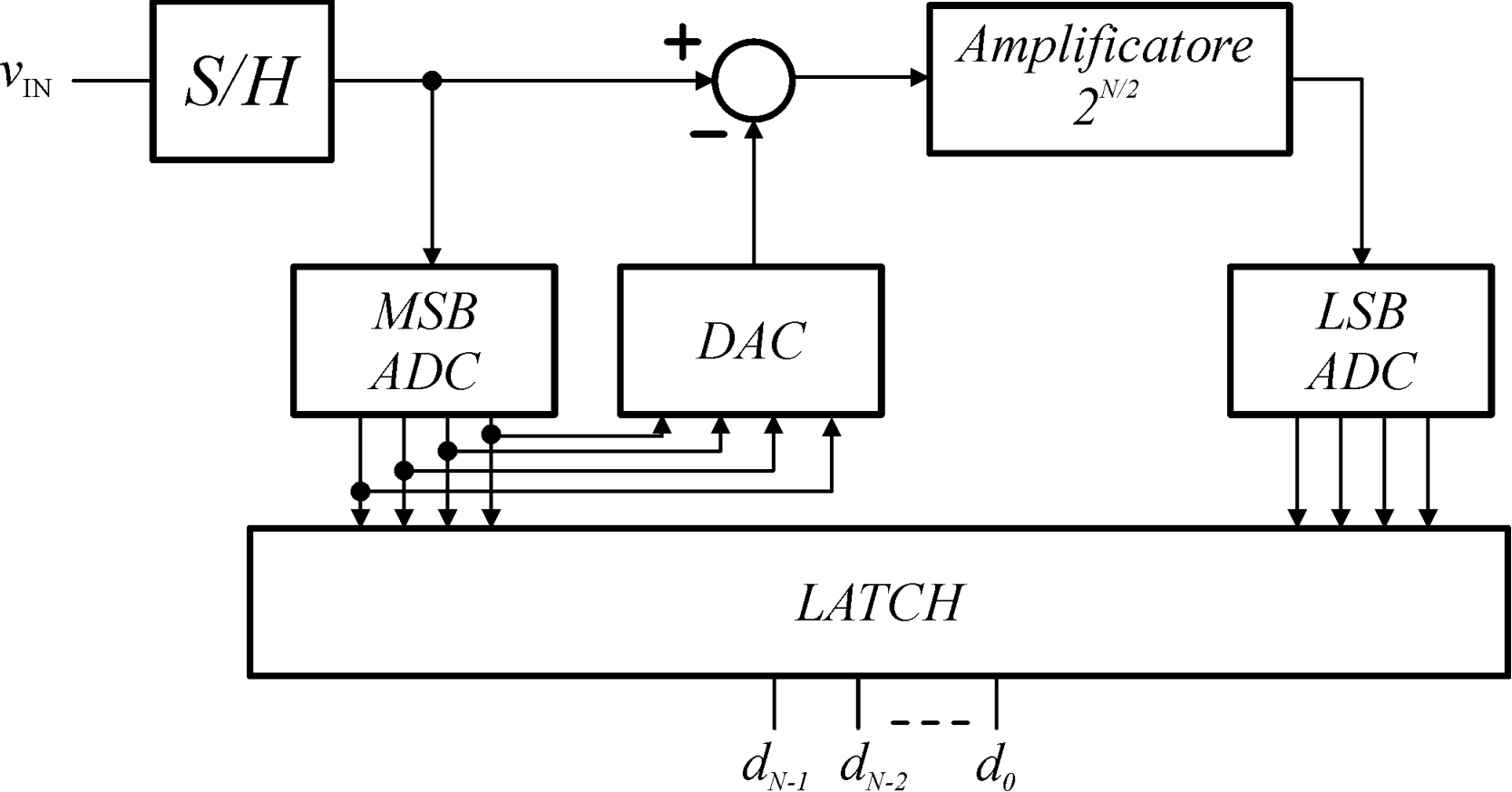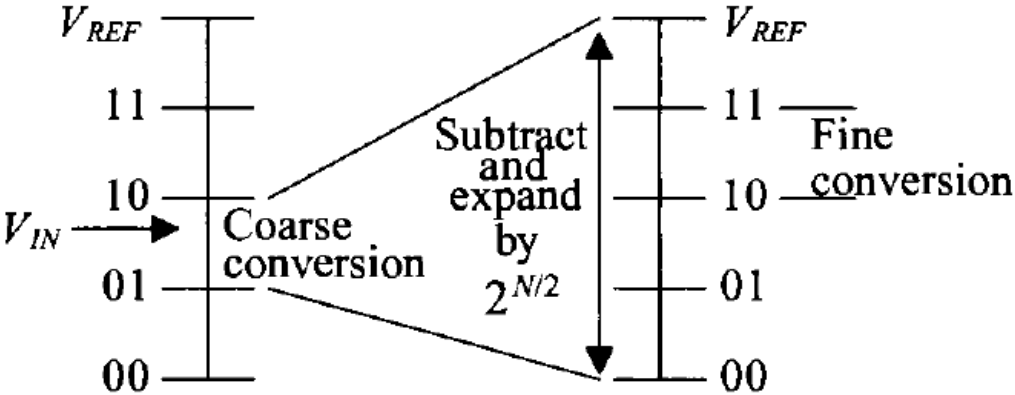

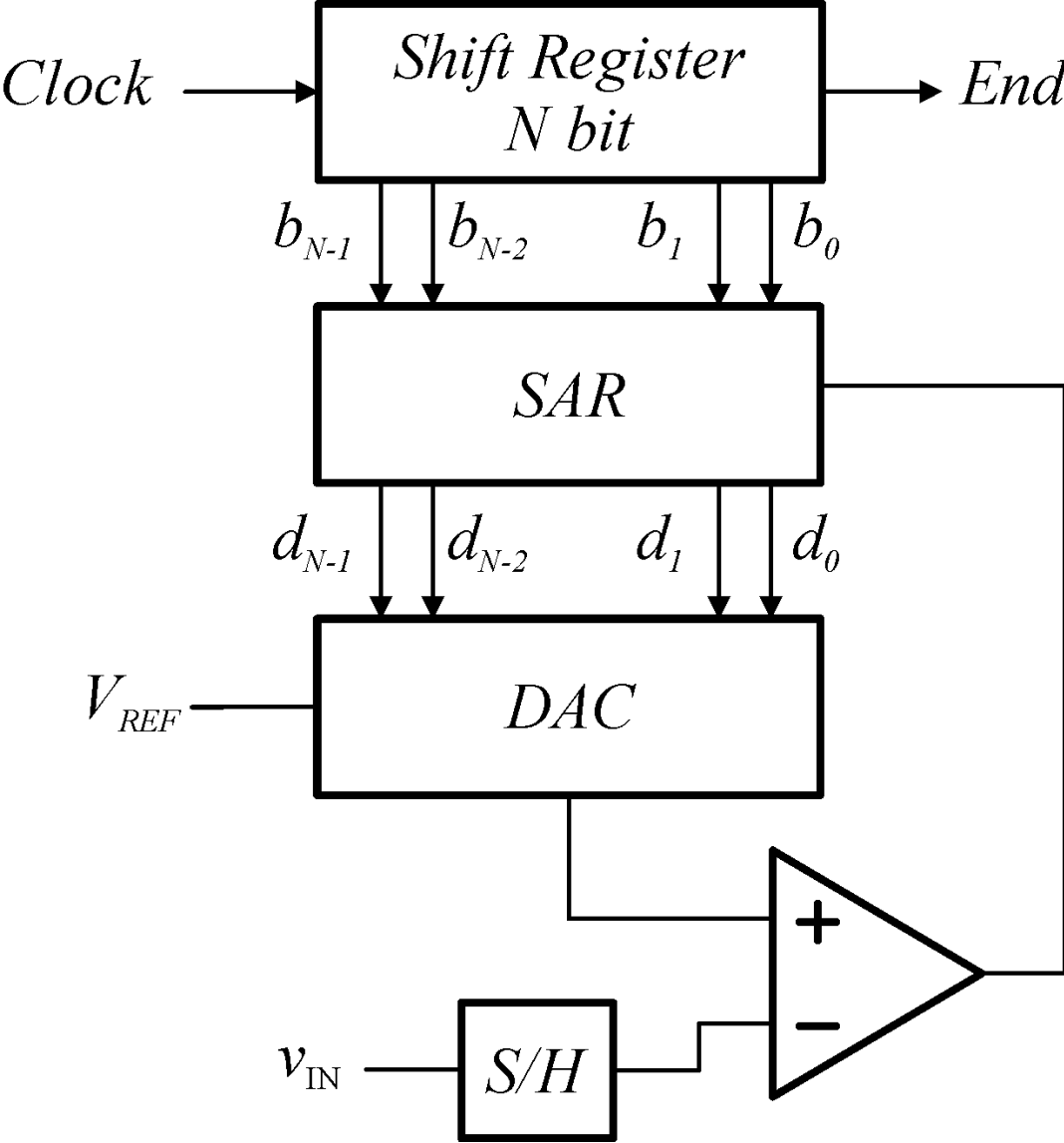Convertitore A/D ad approssimazioni successive (SAR)



Convertitore A/D ad approssimazioni successive (SAR)

