


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 31 gennaio 2019

Esercizio A

$R_1 = 20 \text{ k}\Omega$	$R_9 = 10 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 20 \text{ k}\Omega$	$R_{10} = 20 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 20 \text{ k}\Omega$	$R_{11} = 5 \text{ k}\Omega$
$R_4 = 50 \text{ }\Omega$	$R_{12} = 200 \text{ }\Omega$
$R_5 = 1450 \text{ }\Omega$	$R_{13} = 20 \text{ k}\Omega$
$R_6 = 8 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$
$R_8 = 96 \text{ k}\Omega$	

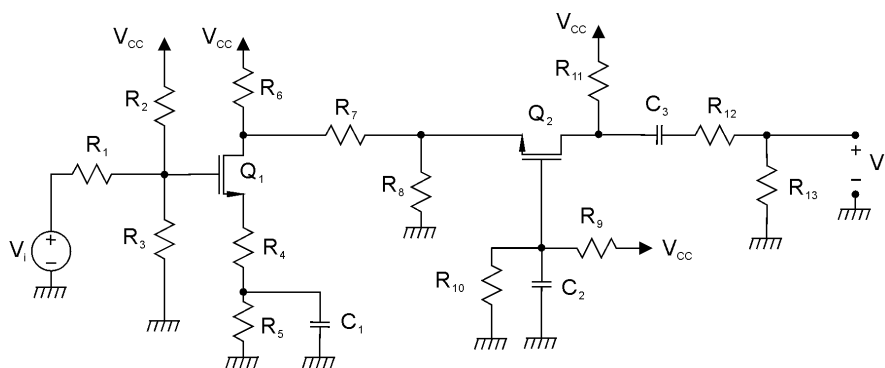

Q_1 e Q_2 sono transistori MOS a canale n resistivi con $V_T = 1 \text{ V}$ e la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5 \text{ mA/V}^2$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_7 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di Q_2 sia 13.1 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificarne la saturazione. (R: $R_7 = 636.4 \text{ }\Omega$)
- 2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 e C_3 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -2$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{A + D})(\overline{A} \overline{C} + \overline{B}) + \overline{A}(\overline{C} \overline{D} + \overline{E}) + (\overline{A} + \overline{B})(\overline{D} + E)$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p . Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori. (R: $N = 20$)


Esercizio C

$R_1 = 100 \text{ }\Omega$	$R_6 = 6 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 1900 \text{ }\Omega$	$R_7 = 400 \text{ }\Omega$
$R_3 = 1900 \text{ }\Omega$	$R_8 = 1 \text{ k}\Omega$
$R_4 = 800 \text{ }\Omega$	$C = 680 \text{ nF}$
$R_5 = 800 \text{ }\Omega$	$V_{CC} = 6 \text{ V}$

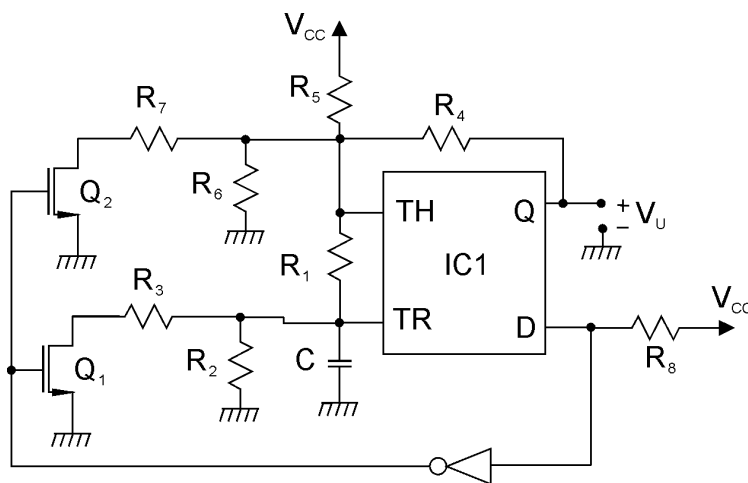

Il circuito IC1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6 \text{ V}$; Q_1 e Q_2 hanno una $R_{on} = 0$ e $V_T = 1 \text{ V}$; l'inverter è ideale. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: $f = 2443 \text{ Hz}$)

ISE RCI 210 A

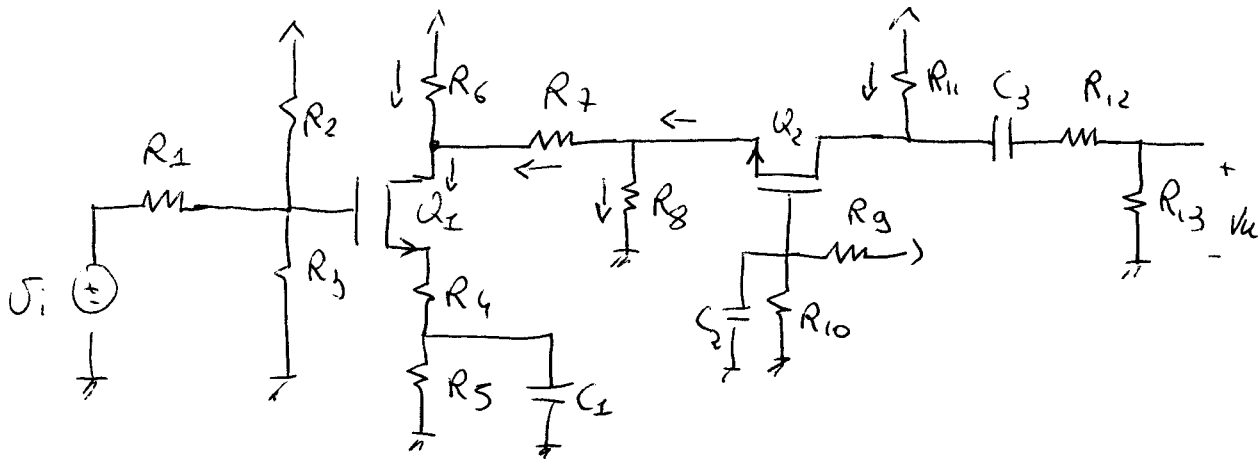

$$R_1 = 20k\Omega$$

$$R_2 = 20k\Omega$$

$$R_3 = 20k\Omega$$

$$R_4 = 50\Omega$$

$$R_5 = 1450\Omega$$

$$R_6 = 8k\Omega$$

$$R_7 = 96k\Omega$$

$$R_8 = 10k\Omega$$

$$R_{10} = 20k\Omega$$

$$R_{11} = 5k\Omega$$

$$R_{12} = 200\Omega$$

$$R_{13} = 20k\Omega$$

1) Det R_7 per $V_{D2} = 13.1V$

$$I_{D2} = I_{11} = \frac{V_{DD} - V_{D2}}{R_{11}} = 980 \mu A \quad ; \quad I_{G2} = 0$$

hp Q_2 satur $\Rightarrow V_{GS2} = V_{T2} + \sqrt{\frac{I_{D2}}{K}} = 2.4V$

$$V_{G2} = V_{CC} \frac{R_{10}}{R_9 + R_{10}} = 12V$$

$$V_{S2} = V_{G2} - V_{GS2} = 9.6V$$

$$V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = 13.1V - 9.6 = 3.5V > V_{GS2} - V_{T2} = 1.4V \Rightarrow \text{Verifica OK}$$

$$g_{m2} = 2K(V_{GS2} - V_{T2}) = 1.4 \times 10^{-3} A/V$$

$$I_8 = \frac{V_{S2}}{R_8} = 100 \mu A$$

$$I_7 = I_{D2} - I_8 = 880 \mu A \quad I_{G1} = 0$$

$$V_{G1} = V_{CC} \frac{R_1 \parallel R_3}{(R_1 \parallel R_3) + R_2} = 6V$$

hp Q_1 satur $\Rightarrow I_{D1} = K(V_{GS1} - V_T)^2$

$$I_{DS1} = K[V_{G1} - V_{S1} - V_T]^2 = K[6 - (R_4 + R_5)I_{DS1} - 1]^2 =$$

$$= K[5 - 1500 I_{DS1}]^2 = K(25 + 225 \times 10^4 I_{DS1}^2 - 15000 I_{DS1}) =$$

$$= 0.0125 + 1125 I_{DS1}^2 - 7.5 I_{DS1}$$

$$Q_2: \begin{cases} I_{D2} = 980 \mu A \\ V_{DS2} = 3.5V \\ V_{GS2} = 2.4V \\ g_{m2} = 1.4 \times 10^{-3} A/V \end{cases}$$

$$1125 I_{DS1}^2 - 8.5 I_{DS} + 0.0125 = 0$$

$$I_{DS} = \frac{8.5 \pm \sqrt{72.25 - 56.25}}{2250} = \frac{8.5 \pm 4}{2250} \begin{cases} I_{DSa} = 5.5 \text{ mA} \\ I_{DSb} = 2 \text{ mA} \end{cases}$$

Per $I_{DSa} = 5.5 \text{ mA}$ si ha $V_{S1} = 8.3 \text{ V} \Rightarrow V_{GS1} = -2.3 \text{ V} < V_T$ NON ACCETTABILE

$I_{DS1} = 2 \text{ mA} \Rightarrow V_{S1} = 3 \text{ V} \Rightarrow V_{GS1} = 6 - 3 = 3 \text{ V} > V_T$ ACCETTABILE

$$I_6 = I_{OS1} - I_+ = 1.12 \text{ mA}$$


$$V_{D1} = V_{CC} - R_6 I_6 = 9.04 \text{ V}$$

$$V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 9.04 - 3 = 6.04 \text{ V} > V_{GS1} - V_T = 2 \text{ V} \Rightarrow \text{hp ok}$$

$$g_{m1} = 2K(V_{GS1} - V_T) = 2 \times 10^{-3} \text{ A/V}$$

$$R_7 = \frac{V_{S2} - V_{D1}}{I_+} = \frac{9.6 - 9.04}{880 \times 10^{-6}} = 636.36 \Omega$$
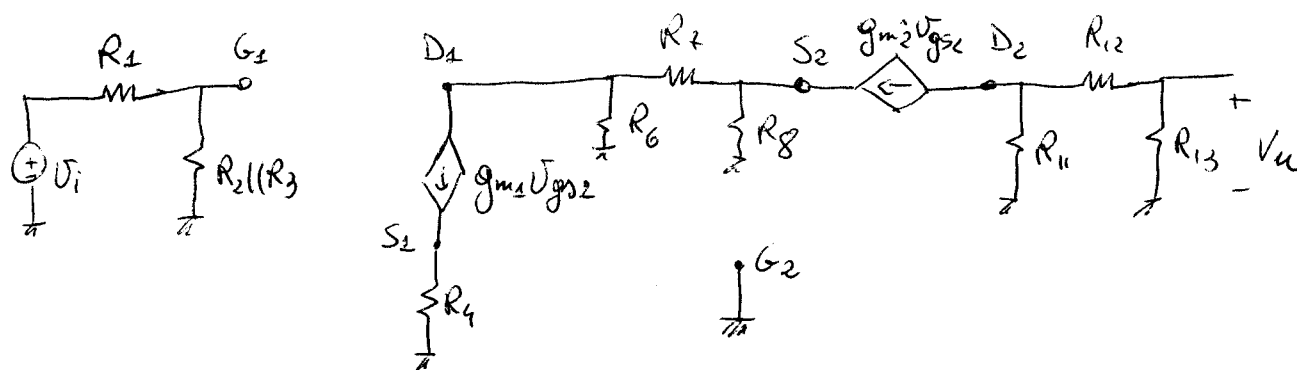
$$Q_1: \begin{cases} I_{DS1} = 2 \text{ mA} \\ V_{DS1} = 6.04 \text{ V} \\ V_{GS1} = 3 \text{ V} \\ g_{m1} = 2 \times 10^{-3} \text{ A/V} \end{cases}$$



$$V_u = (-g_{m2} V_{GS2}) \frac{R_{11} \cdot R_{13}}{R_{11} + R_{12} + R_{13}} \Rightarrow V_u = g_{m2} V_{S2} \frac{R_{11} R_{13}}{R_{11} + R_{12} + R_{13}}$$

$$V_{GS2} = 0$$

$$V_{S2} = (-g_{m1} V_{GS1}) \frac{R_6}{R_6 + R_7 + (R_8 \parallel \frac{1}{g_{m2}})} \left(R_9 \parallel \frac{1}{g_{m2}} \right)$$

$$V_{S2} = (g_{m1} V_{GS1}) R_4$$

$$g_{s1} = \bar{g}_{g1} - (g_{m1} \bar{v}_{gs1}) R_4$$

$$\bar{v}_{gs1} = \frac{\bar{v}_{g1}}{1 + g_{m1} R_4}$$

$$\bar{v}_{g1} = \bar{v}_i \frac{R_2 \parallel R_3}{(R_2 \parallel R_3) + R_1}$$


$$\frac{V_u}{V_i} = g_{m2} \frac{R_{11} R_{13}}{R_{11} + R_{12} + R_{13}} (-g_{m1}) \frac{R_6}{R_6 + R_7 + (R_8 \parallel \frac{1}{g_{m2}})} (R_8 \parallel \frac{1}{g_{m2}}) \frac{1}{1 + g_{m1} R_4} \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} =$$

$$\begin{matrix} (1.4 \times 10^{-3}) & 3968.25 & 2 \times 10^{-3} & 0.856 & 703.01 & 0.90 & 0.3 \end{matrix}$$

$$= -2.0436 \quad \left| \frac{V_u}{V_i} \right| = 6.2078 \text{ dB}$$

$$\begin{aligned}
 Y &= (\overline{A+B}) (\overline{A} \overline{C} + \overline{B}) + \overline{A} (\overline{C} \overline{D} + \overline{E}) + (\overline{A+B}) (D+E) = \\
 &= \overline{A} \overline{D} (\overline{A} \overline{C} + \overline{B}) + \overline{A} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{E} + \overline{A} \overline{B} (D+E) = \\
 &= \overline{A} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{B} \overline{D} + \overline{A} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{E} + \overline{A} \overline{B} \overline{D} + \overline{A} \overline{B} \overline{E} = \\
 &= \overline{A} \overline{C} (D+\overline{D}) + \overline{B} \overline{D} (\overline{A}+A) + \overline{A} \overline{E} + \overline{A} \overline{B} \overline{E} = \\
 &= \overline{A} \overline{C} + \overline{B} \overline{D} + \overline{A} \overline{E} + \overline{A} \overline{B} \overline{E} = \\
 &= \overline{A} (\overline{C} + \overline{E}) + \overline{B} (D + AE)
 \end{aligned}$$
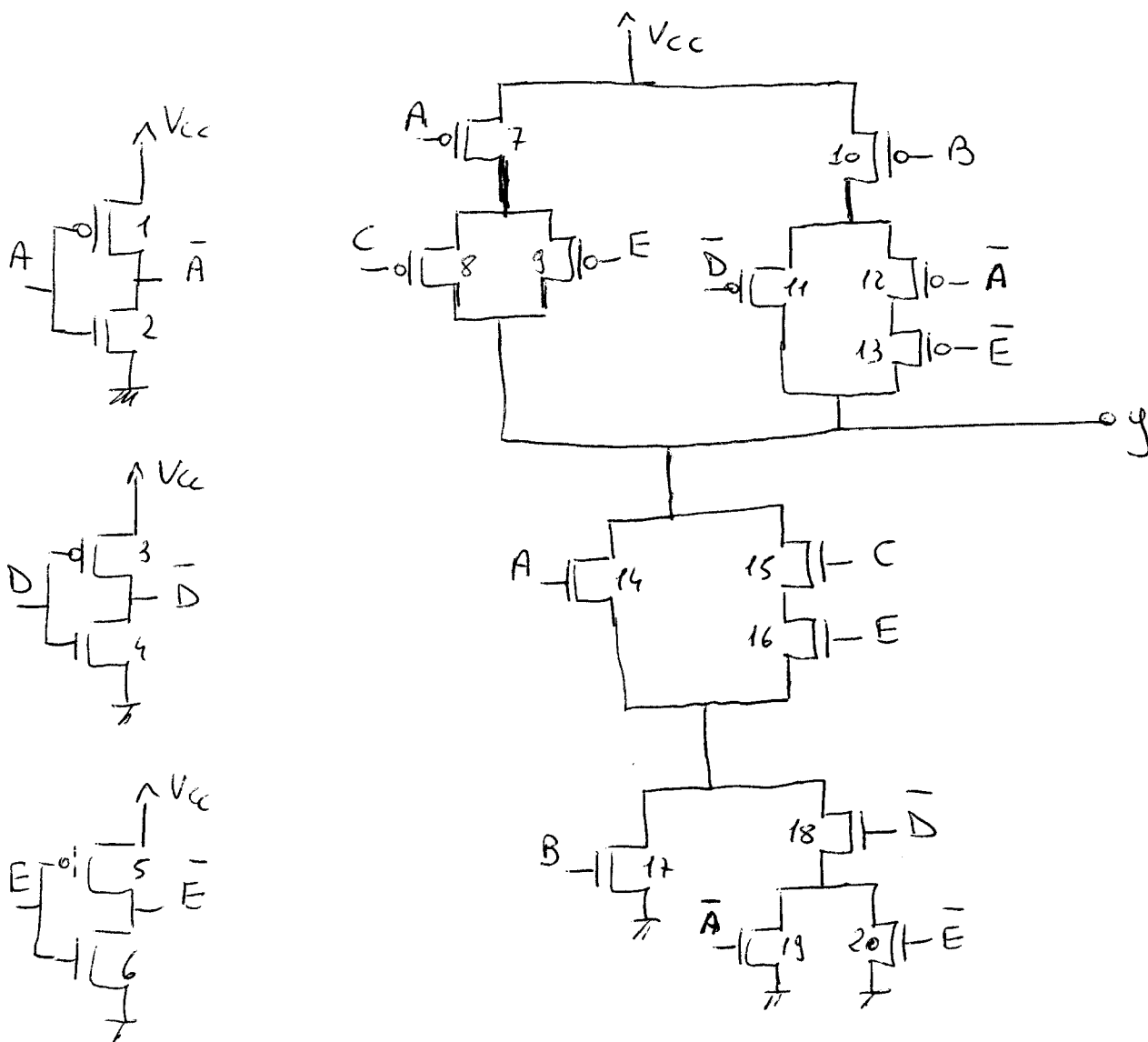
$$\# \text{ MOS} = 7 \times 2 + 3 \times 2 = 20$$



$$\left. \begin{aligned}
 \left(\frac{W}{L} \right)_{1,3,5} &= p = 5 \\
 \left(\frac{W}{L} \right)_{2,4,6} &= n = 2
 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{INVERTER DI} \\ \text{BASE} \end{array}$$

PULL - UP

ex

5

$$\rightarrow Q_{10} - Q_{12} - Q_{13}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 3p = 15 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{10,12,13} = 15$$

$$\rightarrow Q_{10} - Q_{11}$$

$$\frac{1}{y} + \frac{1}{3p} = \frac{1}{p} \Rightarrow \frac{1}{y} = \frac{2}{3p} \Rightarrow y = \frac{3}{2}p = 7.5 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{11} = 7.5$$

$$\rightarrow Q_7 - Q_8 ; Q_7 - Q_9$$

$$\frac{1}{z} + \frac{1}{z} = \frac{1}{p} \Rightarrow z = 2p = 10 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{7,8,9} = 10$$

PULL - DOWN

$$\rightarrow Q_{15} - Q_{16} - Q_{18} - Q_{20} \text{ now E's possible per di } E \text{ e } \bar{E}$$

$$\rightarrow Q_{15} - Q_{16} - Q_{18} - Q_{20}$$

$$\frac{1}{k} + \frac{1}{k} + \frac{1}{k} + \frac{1}{k} = \frac{1}{n} \Rightarrow k = 4n = 8 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{15,16,18,20} = 8$$

$$\rightarrow Q_{15} - Q_{16} - Q_{17}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{4n} = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{2n} \Rightarrow x = 2n = 4 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{17} = 4$$


$$\rightarrow Q_{14} - Q_{18} - Q_{19} ; Q_{14} - Q_{18} - Q_{20}$$

now possible

$$\rightarrow Q_{14} - Q_{18} - Q_{20}$$

$$\frac{1}{y} + \frac{1}{4n} + \frac{1}{y} = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{2}{y} = \frac{3}{4n} \Rightarrow y = \frac{8}{3}$$
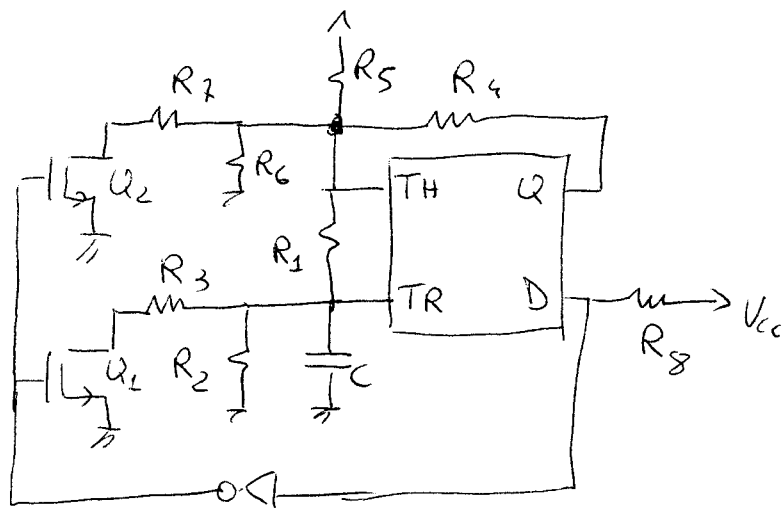
$$\left(\frac{W}{L}\right)_{14,20} = \frac{8}{3}n = \frac{16}{3}$$



$$R_1 = 100 \Omega$$

$$R_2 = 1900 \Omega$$

$$R_3 = 1900 \Omega$$

$$R_4 = 800 \Omega$$

$$R_5 = 800 \Omega$$

$$R_6 = 6 k\Omega$$

$$R_7 = 400 \Omega$$

$$R_8 = 1 k\Omega$$

$$C = 680 nF$$




$$V_{CC} = 6V$$

1° CASO

$$Q = 1$$

$$D = HI \Rightarrow V_{G1} = \phi V \quad V_{S1} = \phi V \Rightarrow V_{GS1} = \phi V < V_T \quad Q_1 \text{ OFF}$$
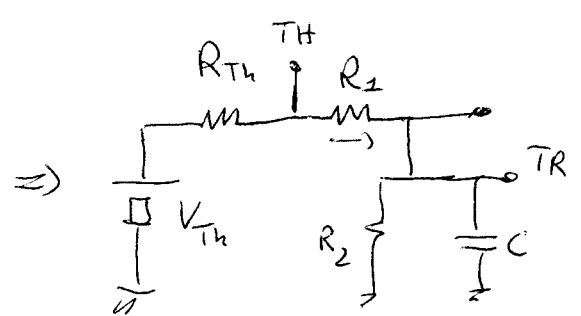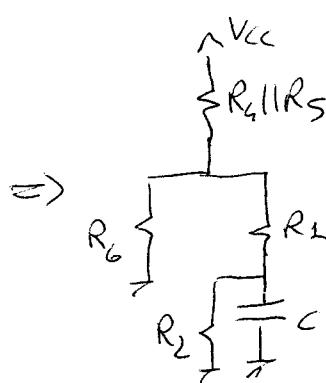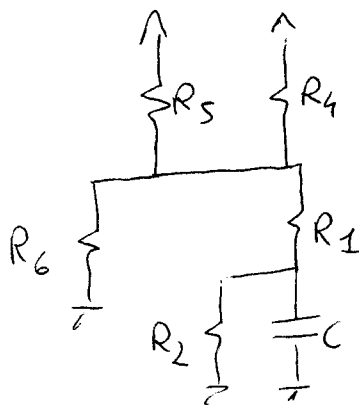
$$V_{G2} = \phi V \quad V_{S2} = \phi V \Rightarrow V_{GS2} = \phi V < V_T \quad Q_2 \text{ OFF}$$



$$V_{Th} = V_{CC} \frac{R_6}{R_6 + R_4 \parallel R_5} = 5.625 V$$

$$R_{Th} = R_4 \parallel R_5 \parallel R_6 = 375 \Omega$$

$$V_{G1} = \frac{1}{3} V_{CC} = 2V$$

$$V_{f1} = V_{Th} \frac{1}{R_{Th} + R_1 + R_2} \cdot R_2 = 4.5 V$$

$$\text{Se } V_{Th} = 4V \Rightarrow I_1 = \frac{V_{Th} - V_{Th}}{R_{Th}} = 4.3 mA$$

$$V_{COR1} = V_{Th} - R_1 I_1 = 3.56 V$$

$$V_{i1} < V_{COR1} < V_{f1}$$

$$2 < 3.56 < 4.5 \quad \text{OK}$$

$$R_{v1} = R_2 \parallel (R_1 + R_{Th}) = 380 \Omega$$

$$\tau_1 = 258.4 \mu s$$

$$T_1 = \tau_1 \ln \left(\frac{V_{i1} - V_{f1}}{V_{COR1} - V_{f1}} \right) = 254.597 \mu s$$


2° caso

(7)


$$Q = \phi$$

$$D = \phi \Rightarrow V_{G1} = 6V \quad V_{S1} = \phi \quad V_{GS1} = 6V > V_T \Rightarrow Q_1 \text{ ON}$$

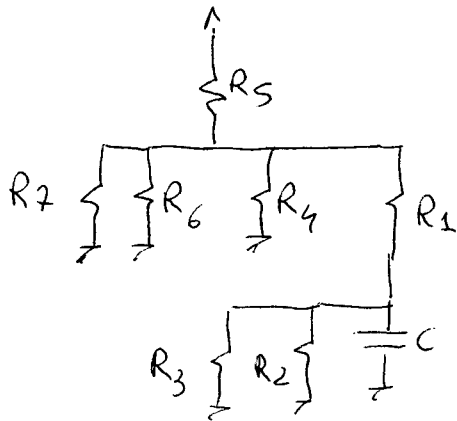
$$V_{G2} = 6V \quad V_{S2} = \phi \quad V_{GS2} = 6V > V_T \Rightarrow Q_2 \text{ ON}$$



\Rightarrow

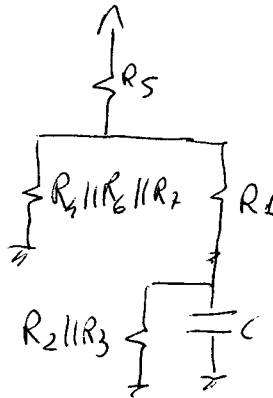

\Rightarrow

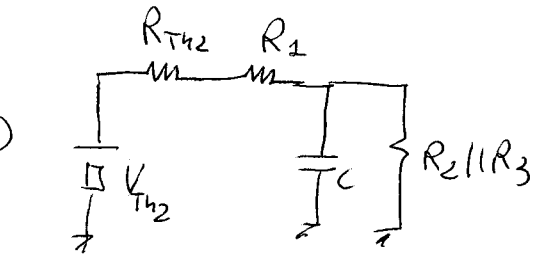

$$V_{Th2} = V_{CC} \frac{(R_2 \parallel R_3 \parallel R_7)}{(R_2 \parallel R_3 \parallel R_7) + R_5} = 1.456V$$

$$R_{Th2} = R_5 \parallel R_6 \parallel R_7 \parallel R_1 = 193.548\Omega$$

$$V_{i2} = V_{cor1} = 3.56V$$

$$V_{cor2} = V_{i1} = 2V$$

$$V_{f2} = V_{Th2} \frac{1}{R_{Th2} + R_1 + R_2 \parallel R_3} \cdot (R_2 \parallel R_3) = 1.1089V$$

$$V_{i2} > V_{cor2} > V_{f2}$$

$$3.56V > 2V > 1.1089V \quad \underline{\text{OK}}$$

$$R_{v2} = R_2 \parallel R_3 \parallel (R_1 + R_{Th2}) = 224.25\Omega$$

$$\tau_2 = C R_{v2} = 152.493\mu s$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \left(\frac{V_{i2} - V_{f2}}{V_{cor2} - V_{f2}} \right) = 154.712\mu s$$

$$T = T_1 + T_2 = 409.309\mu s$$

$$f = \frac{1}{T} = \underline{\underline{2443.14 \text{ Hz}}}$$