


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 19 luglio 2018

Esercizio A

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| $R_1 = 50 \, \Omega$ | $R_9 = 11.4 \, \text{k}\Omega$ |
| $R_3 = 50 \, \text{k}\Omega$ | $R_{10} = 400 \, \Omega$ |
| $R_4 = 40 \, \text{k}\Omega$ | $R_{11} = 2.1 \, \text{k}\Omega$ |
| $R_5 = 1 \, \text{k}\Omega$ | $R_{12} = 4 \, \text{k}\Omega$ |
| $R_6 = 2 \, \text{k}\Omega$ | $R_{13} = 100 \, \Omega$ |
| $R_7 = 500 \, \Omega$ | $R_{14} = 10 \, \text{k}\Omega$ |
| $R_8 = 12 \, \text{k}\Omega$ | $V_{CC} = 18 \, \text{V}$ |

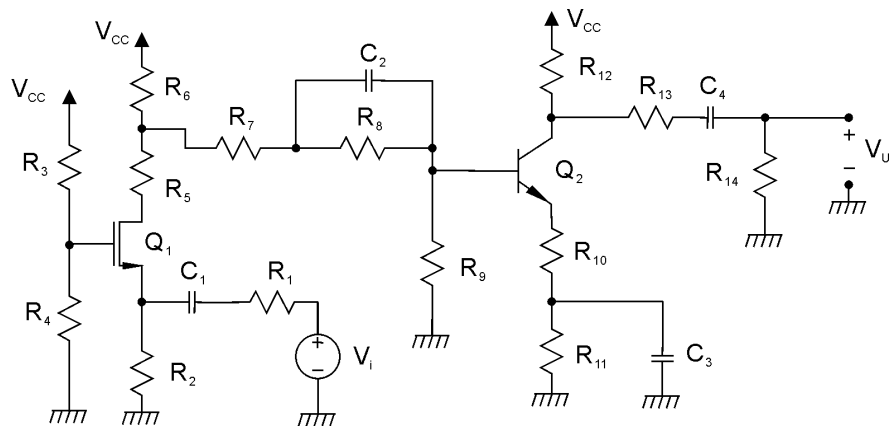

Q_1 è un transistor MOS a canale n resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5 \, \text{mA/V}^2$ e $V_T = 1 \, \text{V}$. Q_2 è un transistor BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_2 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul collettore di Q_2 sia 10 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_1 . (R: $R_2 = 1929.35 \, \Omega$)
- 2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , C_3 , e C_4 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -21.46$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{A + D})(\overline{B + C + E}) + \overline{A}(\overline{B D + D E}) + \overline{C}(A \overline{D} + B \overline{E})$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori. (R: N = 18)


Esercizio C

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| $R_1 = 400 \, \Omega$ | $R_6 = 500 \, \Omega$ |
| $R_2 = 200 \, \Omega$ | $R_7 = 1 \, \text{k}\Omega$ |
| $R_3 = 3 \, \text{k}\Omega$ | $C = 820 \, \text{nF}$ |
| $R_4 = 1 \, \text{k}\Omega$ | $V_{CC} = 6 \, \text{V}$ |
| $R_5 = 250 \, \Omega$ | |

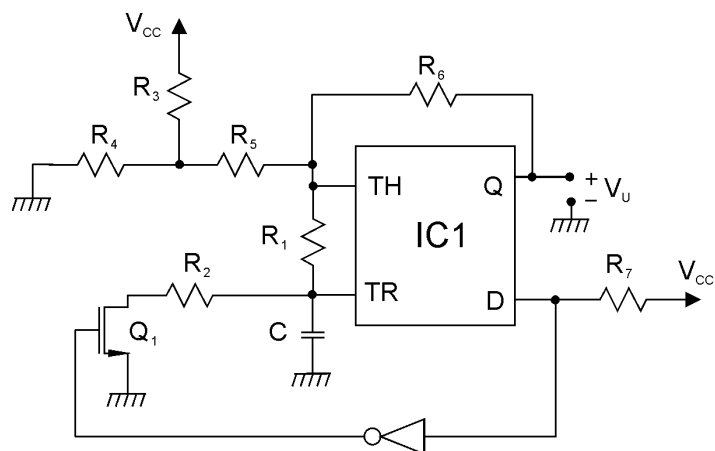

Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6 \, \text{V}$, Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = 1 \, \text{V}$, l'inverter è ideale. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: $f = 1769.84 \, \text{Hz}$)

ESERCIZIO

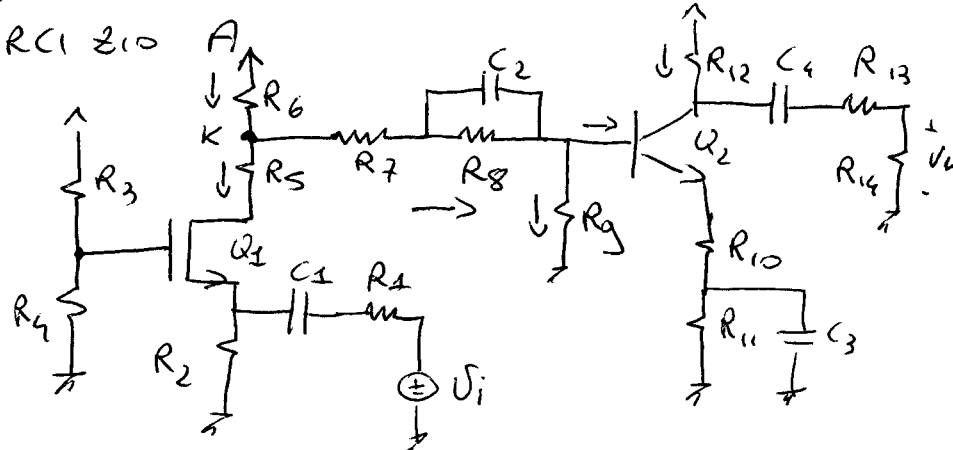

- $R_1 = 50 \Omega$
- $R_3 = 50 K \Omega$
- $R_4 = 40 K \Omega$
- $R_5 = 1 K \Omega$
- $R_6 = 2 K \Omega$
- $R_7 = 500 \Omega$
- $R_8 = 12 K \Omega$
- $R_9 = 11.4 K \Omega$
- $R_{10} = 400 \Omega$
- $R_{11} = 2.1 K \Omega$
- $R_{12} = 4 K \Omega$
- $R_{13} = 100 \Omega$
- $R_{14} = 10 K \Omega$
- $V_{CC} = 18 V$
- $k = 0.5 \text{ mA/V}^2$

1) CALCOLARE R_2 per $V_C = 10 V$

$$I_{12} = \frac{V_{CC} - V_C}{R_{12}} = 2 \text{ mA} = I_C$$

hp: $I_B \ll I_C \Rightarrow I_E \approx I_C$

$$V_E = (R_{10} + R_{11}) I_E = 5 V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 10 - 5 = 5 V$$

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = 6.8365 \mu A \ll I_C \Rightarrow \text{hp OK}$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 5.7 V$$

$$I_3 = \frac{V_B}{R_3} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_8 = I_3 + I_B = 5.068365 \times 10^{-4} A$$

$$V_K = V_B + (R_7 + R_8) I_8 = 12.0362 V$$

$$I_6 = \frac{V_{CC} - V_K}{R_6} = 2.9813 \text{ mA}$$

$$I_5 = I_6 - I_8 = 2.475 \text{ mA} = I_D$$

$$I_G = 0 \Rightarrow I_5 = I_D = 2.475 \text{ mA}$$

$$V_G = V_{CC} \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 8 V$$

hp: Q_1 SATURO $\Rightarrow I_D = k (V_{GS} - V_T)^2$

$$V_{GS} = V_T \oplus \sqrt{\frac{I_D}{k}} = 3.22486 V$$

$$V_S = V_G - V_{GS} = 4.77514 V$$

$$Q_2: \begin{cases} I_C = 2 \text{ mA} \\ V_{CE} = 5 V \\ h_{FE} = 280 \\ h_{ie} = 4800 \Omega \\ h_{fe} = 300 \end{cases}$$


$$Q_1: \begin{cases} I_D = 2.475 \text{ mA} \\ V_{DS} = 4.786 V \\ V_{GS} = 3.225 V \\ g_m = 2.225 \times 10^{-3} \frac{A}{V} \end{cases}$$

$$= \frac{V_S}{I_S} = \frac{4.775 \text{ V}}{2.475 \times 10^{-3}} = \underline{\underline{1929.35 \Omega}}$$

$$V_D = V_K - R_S I_D = 9.5612 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 4.78606 \text{ V} > V_{GS} - V_T = 2.22486 \text{ V} \Rightarrow \text{hp OK}$$
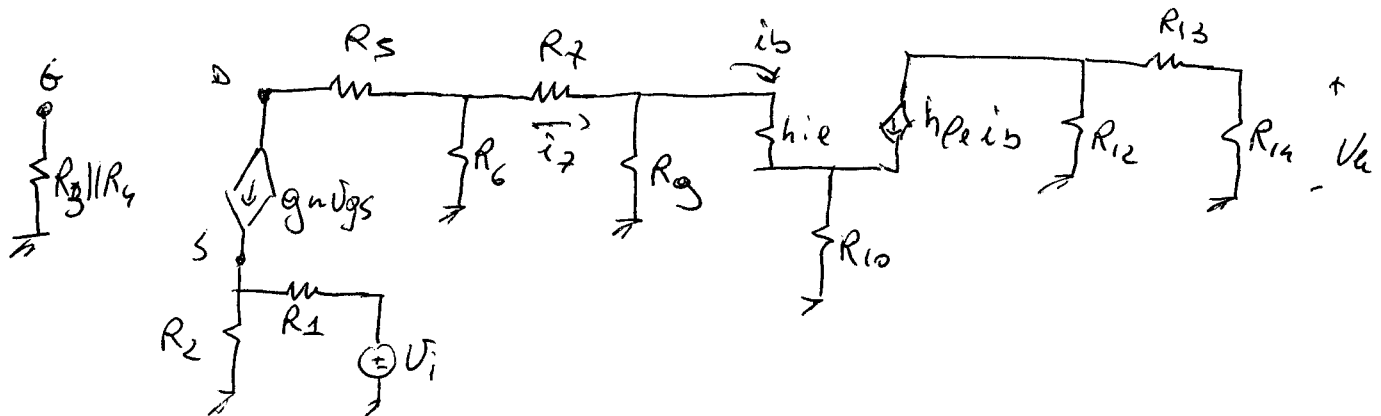
$$g_m = 2k(V_{GS} - V_T) = 2.22486 \times 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}}$$



$$V_u = (-h_{peib}) \frac{R_{12}}{R_{12} + R_{13} + R_{14}} \cdot R_{14}$$

$$i_b = i_7 \frac{R_9}{R_9 + h_{ie} + R_{10}(h_{pe} + 1)}$$

$$i_7 = (-g_m V_{gs}) \frac{R_6}{R_6 + R_7 + [R_9 \parallel [h_{ie} + R_{10}(h_{pe} + 1)]]}$$

$$V_{gs} = \phi$$

$$V_S = V_i \frac{R_2 \parallel \frac{1}{g_m}}{R_1 + R_2 \parallel \frac{1}{g_m}} = V_i \frac{\frac{R_2 \frac{1}{g_m}}{R_2 + \frac{1}{g_m}}}{R_1 + \frac{R_2/g_m}{R_2 + \frac{1}{g_m}}} = V_i \frac{\frac{R_2}{1 + g_m R_2}}{R_1 + \frac{R_2}{1 + g_m R_2}} = V_i \frac{R_2}{R_1 + R_2(1 + g_m R_2)}$$

$$= V_i \frac{R_2}{R_1 + R_2 + g_m R_1 R_2}$$

Se uso sovrapp. effetti:

$$V_S = V_i \frac{R_2}{R_1 + R_2} + g_m V_{gs} \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow V_S = V_i \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2}}{1 + g_m \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} = V_i \frac{R_2}{R_1 + R_2 + g_m R_1 R_2}$$

3


$$V_i = (-h_{fe}) \frac{R_{12} R_{14}}{R_{12} + R_{13} + R_{14}} \frac{R_9}{R_9 + h_{ie} + R_{10}(h_{fe} + 1)} (+g_m) \frac{R_6}{R_6 + R_7 + \{R_8 \parallel [h_{ie} + R_{10}(h_{fe} + 1)]\}}$$

$$\frac{0.8734}{R_1 + (R_2 \parallel \frac{1}{g_m})} = -29.46 \quad | \frac{V_u}{V_i} | = 26.63 \text{ dB}$$

ESERCIZIO B

$$\begin{aligned}
 Y &= (\overline{A+D})(\overline{B+C+E}) + \overline{A}(\overline{B}D + DE) + \overline{C}(A\overline{D} + B\overline{E}) = \\
 &= \overline{A}\overline{D}(\overline{B+C+E}) + \overline{A}\overline{B}D + \overline{A}DE + A\overline{C}\overline{D} + B\overline{C}\overline{E} = \\
 &= \overline{A}\overline{D}\overline{B} + \overline{A}\overline{D}\overline{C} + \overline{A}\overline{D}E + \overline{A}\overline{B}D + \overline{A}DE + A\overline{C}\overline{D} + B\overline{C}\overline{E} = \\
 &= \overline{A}\overline{B}(D+\overline{D}) + \overline{C}\overline{D}(A+\overline{A}) + \overline{A}E(D+\overline{D}) + B\overline{C}\overline{E} = \\
 &= \overline{A}(\overline{B}+E) + \overline{C}(\overline{D}+B\overline{E})
 \end{aligned}$$

MOS: $7 \times 2 + 2 \times 2 = 18$

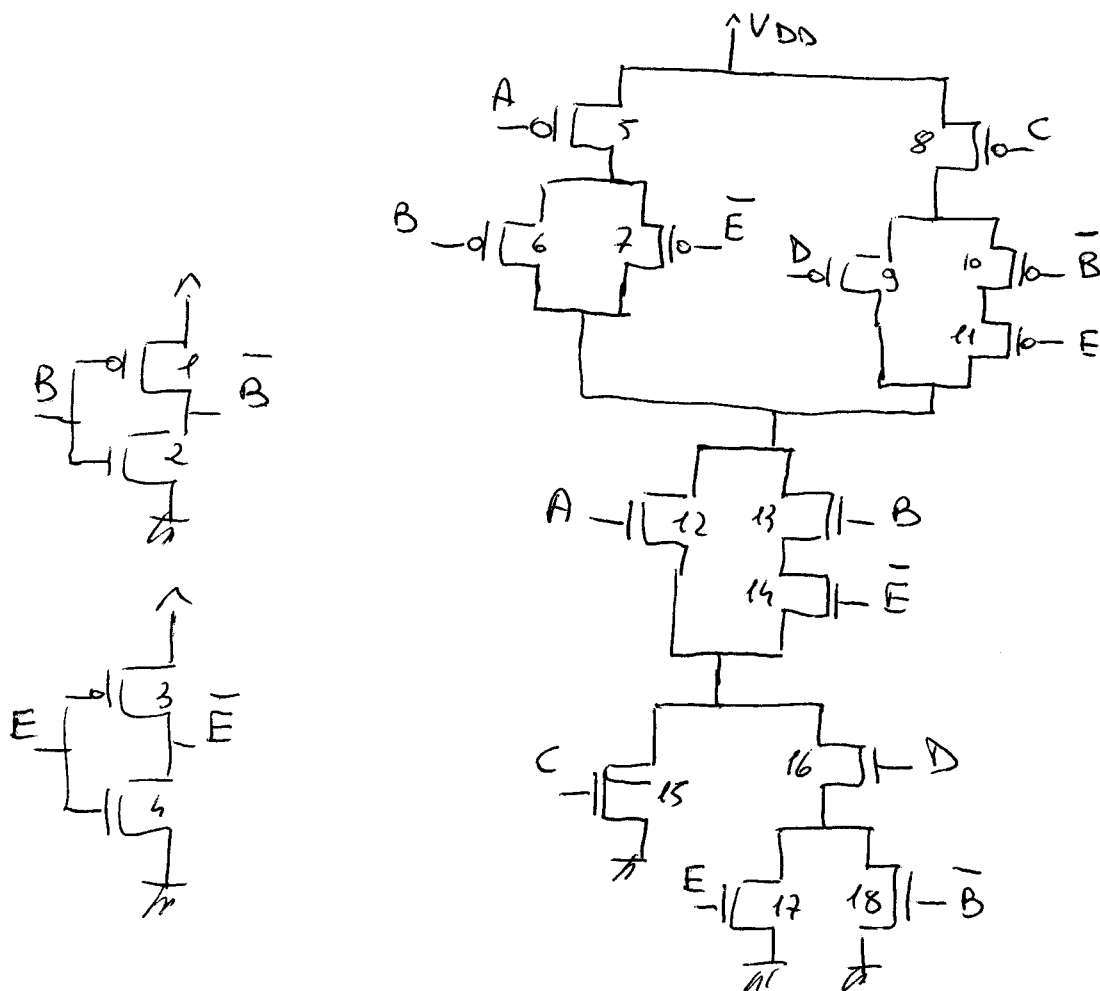

INVERTER

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,3} = p = 5$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{2,4} = n = 2$$

INVERTER DIBASE

1) PUN

-) WORST CASE 3 ROS:

$$Q_8 - Q_{10} - Q_{11} : \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 3p = 15$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{8,10,11} = 15$$

-) WORST CASE 2 ROS

$$Q_8 \neq Q_9 \text{ (via bin)} : \frac{1}{x} + \frac{1}{3p} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = \frac{3}{2}p = 7.5$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_9 = 7.5$$

$$Q_5 - Q_7 \text{ oppure } Q_5 - Q_6 : \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 2p = 10$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{5,6,7} = 10$$

2) PDN

-) WORST CASE 4 ROS

$$Q_{13} - Q_{14} - Q_{16} - Q_{17} : \text{NON POSSIBILE PER } E - \bar{E}$$


$$Q_{13} - Q_{14} - Q_{16} - Q_{18} : = = = B - \bar{B}$$

-) WORST CASE 3 ROS

$$Q_{13} - Q_{14} - Q_{15} ; Q_{12} - Q_{16} - Q_{17} ; Q_{12} - Q_{16} - Q_{18}$$

$$\frac{1}{y} + \frac{1}{y} + \frac{1}{y} = \frac{1}{n} \Rightarrow \text{marginale } y = 3n = 6$$


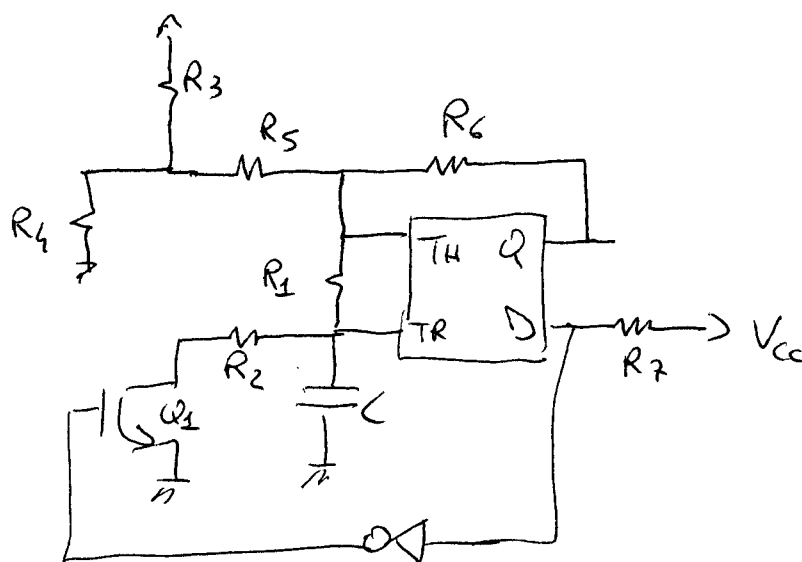
$$\left(\frac{W}{L}\right)_{12,13,14,15,16,17,18} = 6$$



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 400 \, \Omega \\
 R_2 &= 200 \, \Omega \\
 R_3 &= 3 \, \text{k}\Omega \\
 R_4 &= 1 \, \text{k}\Omega \\
 R_5 &= 250 \, \Omega \\
 R_6 &= 500 \, \Omega \\
 R_7 &= 1 \, \text{k}\Omega \\
 C &= 820 \, \text{pF} \\
 V_{CC} &= 6 \, \text{V}
 \end{aligned}$$

1° CASO

$$\begin{aligned}
 U_1 &= 1 \\
 D &= \text{HI}
 \end{aligned}
 \left\{ \begin{aligned} V_{G1} &= 0 \, \text{V} \\ V_{S1} &= 0 \, \text{V} \end{aligned} \right\} \Rightarrow V_{GS1} = 0 \, \text{V} \Rightarrow U_1 \text{ OFF}$$

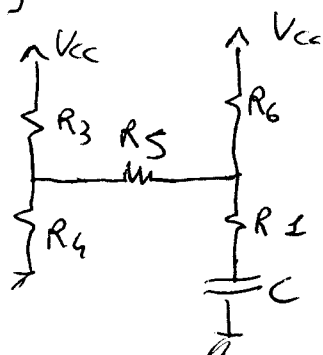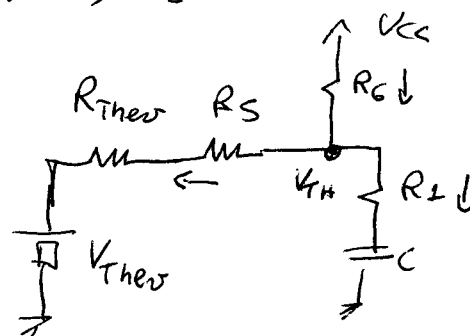 \Rightarrow 

$$V_{Thev} = \frac{V_{CC} R_4}{R_3 + R_4} = 1.5 \, \text{V}$$

$$R_{Thev} = R_3 \parallel R_4 = 750 \, \Omega$$

$$V_{GS} = \frac{1}{3} V_{CC} = 2 \, \text{V}$$

$$V_{GS} = V_{Thev} \frac{R_6}{R_{Thev} + R_5 + R_6} + V_{CC} \frac{R_{Thev} + R_5}{R_{Thev} + R_5 + R_6} = 0.5 + 4 = 4.5 \, \text{V}$$

$$\text{Per } V_{TH} = \frac{2}{3} V_{CC} = 4 \, \text{V}$$

$$I_6 = \frac{V_{CC} - V_{TH}}{R_6} = \frac{2}{500} = 4 \, \text{mA}$$

$$I_5 = \frac{V_{TH} - V_{Thev}}{R_{Thev} + R_5} = 2.5 \, \text{mA}$$

$$I_1 = I_6 - I_5 = 1.5 \, \text{mA}$$

$$\Rightarrow V_{CONS} = V_{TH} - R_1 I_1 = 3.4 \, \text{V}$$

$$V_{i1} < V_{cor1} < V_{f1}$$

$$2V < 3.4V < 4.5V$$


$$R_{v1} = R_1 + [R_6 \parallel (R_5 + R_{Ther1})] = 733.3 \Omega$$

$$\tau_1 = R_{v1} C = 6.013 \times 10^{-4} s$$

$$T_1 = \tau_1 \ln \left(\frac{V_{i1} - V_{f1}}{V_{cor1} - V_{f1}} \right) = 4.9368 \times 10^{-4} s$$

2^o caso
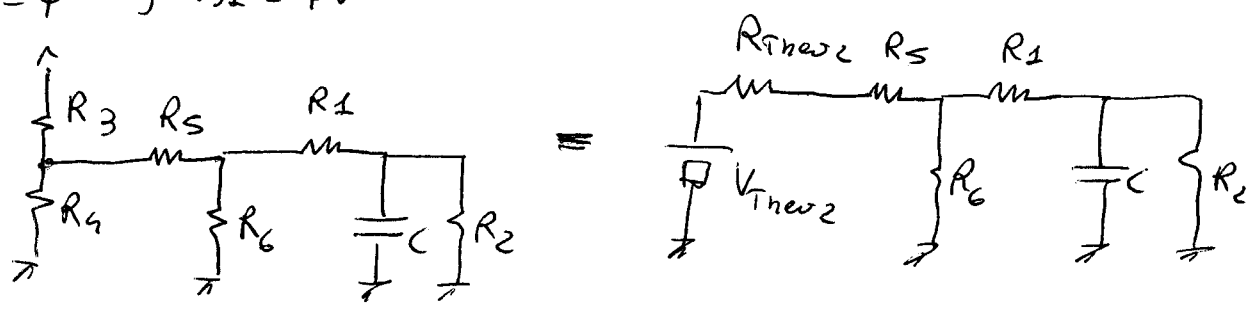
$$\begin{aligned} U &= \phi \\ D &= \phi \end{aligned} \left\{ \begin{aligned} V_{G1} &= 6V \\ V_{S1} &= \phi V \end{aligned} \right. \Rightarrow V_{GS1} = 6V > V_T \Rightarrow Q_1 \text{ ON}$$



$$\underline{V_{i2}} = V_{cor1} = \underline{3.4V}$$

$$\underline{V_{cor2}} = V_{i1} = \underline{2V}$$

$$V_{Ther2} = V_{cc} \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 1.5V$$

$$R_{Ther2} = R_3 \parallel R_4 = \frac{750}{0.45} \Omega$$

$$\underline{V_{f2}} = V_{Ther2} \frac{1}{R_{Ther2} + R_5 + [R_6 \parallel (R_1 + R_2)]} \frac{R_6}{R_6 + R_1 + R_2} R_2 = \underline{0.107V}$$

$$V_{i2} > V_{cor2} > V_{f2}$$

$$3.4V > 2V > 0.107V$$

$$R_{v2} = R_2 \parallel [R_1 + R_6 \parallel (R_{Ther2} + R_5)] = 157.14 \Omega$$

$$\tau_2 = 1.288 \times 10^{-4} s$$

$$T_2 = \tau_2 \ln \left(\frac{V_{i2} - V_{f2}}{V_{cor2} - V_{f2}} \right) = 7.134 \times 10^{-5} s$$

$$T_* = T_1 + T_2 = 5.6502 \times 10^{-4} s$$

$$\underline{f = 1769.84 \text{ Hz}}$$