


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 28 giugno 2018

Esercizio A

$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_9 = 2.5 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 286 \text{ k}\Omega$	$R_{10} = 500 \Omega$
$R_4 = 6250 \Omega$	$R_{11} = 3.5 \text{ k}\Omega$
$R_5 = 200 \Omega$	$R_{12} = 1 \text{ k}\Omega$
$R_6 = 1300 \Omega$	$R_{13} = 9 \text{ k}\Omega$
$R_7 = 2500 \Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$
$R_8 = 22.5 \text{ k}\Omega$	

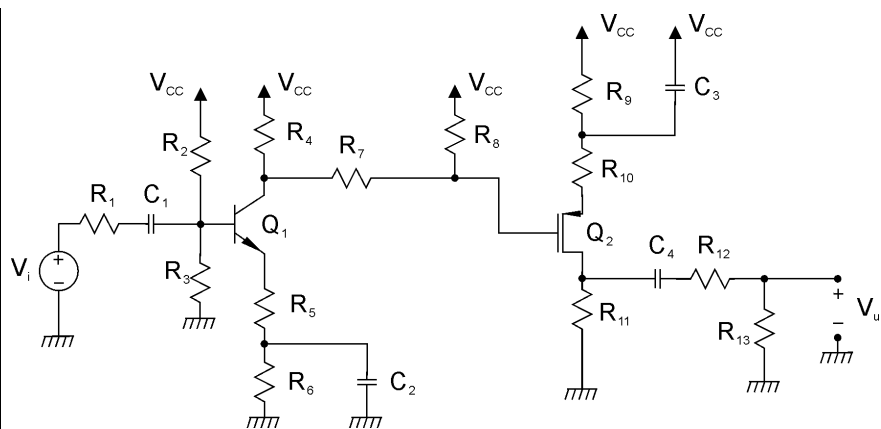

Q_1 è un transistor BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$. Q_2 è un transistor MOS a canale p resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5 \text{ mA/V}^2$ e $V_T = -1 \text{ V}$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_3 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di Q_2 sia 7 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_2 . (R: $R_3 = 85840 \Omega$)
- 2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , C_3 e C_4 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = 47$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = \overline{D}\overline{E}(\overline{A}B + \overline{C}\overline{B}) + \overline{C}(\overline{B}\overline{D} + \overline{E}) + \overline{A}BC$$


Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p . Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori. (R: $N = 22$)

Esercizio C

$R_1 = 1.8 \text{ k}\Omega$	$R_6 = 800 \Omega$
$R_2 = 40 \Omega$	$R_7 = 1 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 200 \Omega$	$C = 47 \text{ nF}$
$R_4 = 1920 \Omega$	$V_{CC} = 6 \text{ V}$
$R_5 = 1920 \Omega$	

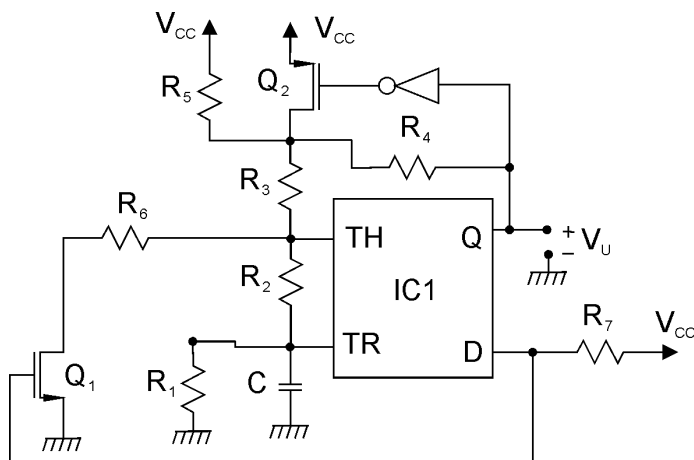

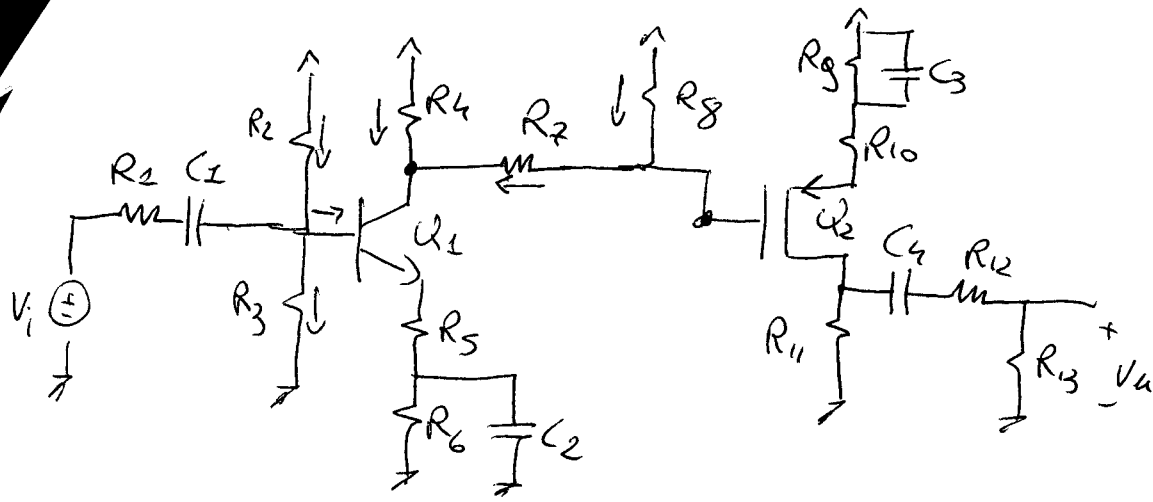Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6 \text{ V}$, Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = 1 \text{ V}$, Q_2 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = -1 \text{ V}$, l'inverter è ideale. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: $f = 11041 \text{ Hz}$)



$$R_1 = 1k\Omega$$

$$R_2 = 286k\Omega$$

$$R_3 = 6250\Omega$$

$$R_5 = 200\Omega$$

$$R_6 = 1300\Omega$$

$$R_7 = 2500\Omega$$

$$R_8 = 22.5k\Omega$$

$$R_9 = 2.5k\Omega$$

$$R_{10} = 500\Omega$$

$$R_{11} = 3.5k\Omega$$

$$R_{12} = 1k\Omega$$

$$R_{13} = 9k\Omega$$

$$V_{CC} = 18V$$

$$K = 0.5mA/V^2$$

$$V_T = -1V$$

1) R_3 per $V_{D1} = 7V$

$$I_{R3} = \frac{V_D}{R_{11}} = 2mA = I_D$$

$$I_G = 0 \Rightarrow I_D = I_S$$

$$V_S = V_{CC} - (R_9 + R_{10})I_D = 12V$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = -5V$$

hp Q_2 SATURO $\Rightarrow I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$

$$V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_D}{K}} = -1 - 2 = -3V$$

PROS

$$V_{DS} < V_{GS} - V_T$$

$$-5 < (-3 + 1) = -2 \quad \underline{OK} \quad \text{hp di SATUR.}$$

$$g_m = 2K|V_{GS} - V_T| = 2K|-3 + 1| = 2 \times 10^{-3} \frac{A}{V}$$

$$V_G = V_{GS} + V_S = -3 + 12 = 9V$$

$$I_8 = \frac{V_{CC} - V_G}{R_8} = 0.4mA = I_7$$

$$V_C = V_G - R_7 I_8 = 8V$$

$$I_4 = \frac{V_{CC} - V_C}{R_4} = 1.6mA$$

$$I_C = I_4 + I_7 = 2mA$$

$$Q_2: \begin{cases} V_{DS} = -5V \\ V_{GS} = -3V \\ I_D = 2mA \\ g_m = 2 \times 10^{-3} \frac{A}{V} \end{cases}$$

$$I_B \ll I_C \Rightarrow I_E \approx I_C$$

$$V_E = (R_5 + R_6) I_E = 3V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 8 - 3 = 5V$$

Per $I_C = 2 \text{ mA}$ e $V_{CE} = 5V$ si ha: $h_{FE} = 290$, $h_{fe} = 300$; $r_{ic} = 4800 \Omega$

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = 6.896 \mu A \ll I_C \Rightarrow h_{FE} \text{ OK}$$



$$V_B = V_E + V_{BE} = 3.7V$$

$$I_2 = \frac{V_{CC} - V_B}{R_2} = 50 \mu A$$

$$I_3 = I_2 - I_B = 4.3103 \times 10^{-5} A$$

$$R_3 = \frac{V_B}{I_3} = 85840 \Omega$$
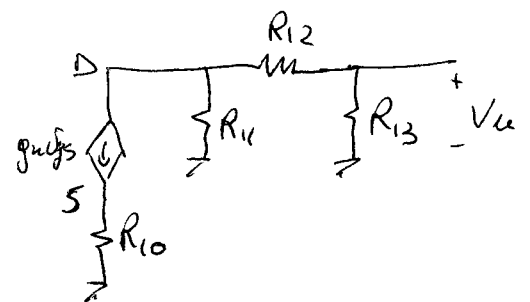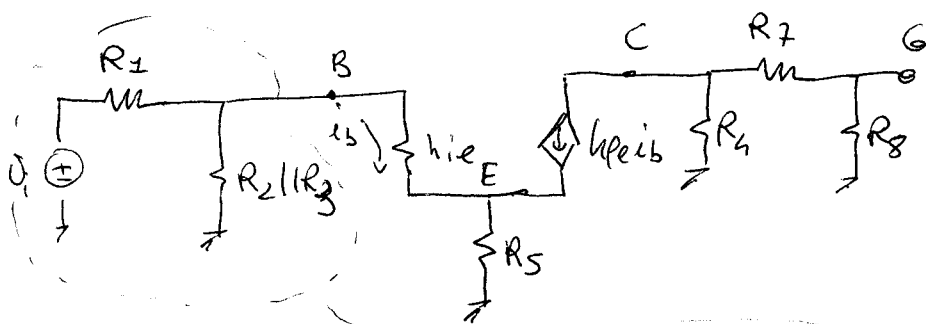
$$Q_1 \begin{cases} I_C = 2 \text{ mA} \\ V_{CE} = 5V \\ h_{ie} = 4800 \Omega \\ h_{fe} = 300 \end{cases}$$



$$V_u = (-g_m V_{gs}) \frac{R_{11}}{R_{11} + R_{12} + R_{13}} \cdot R_{13}$$

$$V_s = g_m V_{gs} R_{10}$$

$$V_{gs} = \frac{V_g}{1 + g_m R_{10}}$$

$$V_g = (-h_{fe} i_b) \frac{R_4}{R_4 + R_7 + R_8} \cdot R_8$$

$$V_{Th} = V_i \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3}$$

$$R_{Th} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3$$

$$V_{Th} = (R_{Th} + h_{ie}) i_b + R_5 (h_{fe} + 1) i_b$$

$$V_o = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + h_{ie} + R_5(h_{fe} + 1)} =$$





$$= V_i \frac{R_2 || R_3}{R_1 + R_2 || R_3} \frac{1}{(R_2 || R_3) + h_{ie} + R_5(h_{fe} + 1)}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = (-g_m) \frac{R_{11} R_{13}}{R_{11} + R_{12} + R_{13}} \frac{1}{1 + g_m R_{10}} (-h_{fe}) \frac{R_4 R_8}{R_4 + R_7 + R_8} \frac{R_2 || R_3}{R_1 + R_2 || R_3}$$

$$= \frac{2 \times 10^{-3} \quad 2333.3 \quad 0.5 \quad 300 \quad 4500 \quad 0.985}{1.5155 \times 10^{-5} \quad 1} = +47.0258 \quad (33.44 \text{ dB})$$

$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{D}E(\overline{A}B + \overline{C}\overline{B}) + \overline{C}(\overline{B}\overline{D} + \overline{E}) + \overline{A}BC = \\
 &= (D + \overline{E})(\overline{A}B + \overline{C}\overline{B}) + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{C}\overline{E} + \overline{A}BC = \\
 &= \overline{A}BD + \overline{C}\overline{B}D + \overline{A}B\overline{E} + \overline{C}\overline{B}\overline{E} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{C}\overline{E} + \overline{A}BC = \\
 &= \overline{B}\overline{C}(D + \overline{D} + \overline{E}) + \overline{A}B\overline{D} + \overline{A}B\overline{E} + \overline{C}\overline{E} + \overline{A}BC = \\
 &= \overline{B}\overline{C} + \overline{C}\overline{E} + \overline{A}B(D + C + \overline{E}) = \\
 &= \overline{C}(\overline{B} + \overline{E}) + \overline{A}B(D + C + \overline{E})
 \end{aligned}$$

N. MOS = $8 \times 2 + 3 \times 2 = 22$

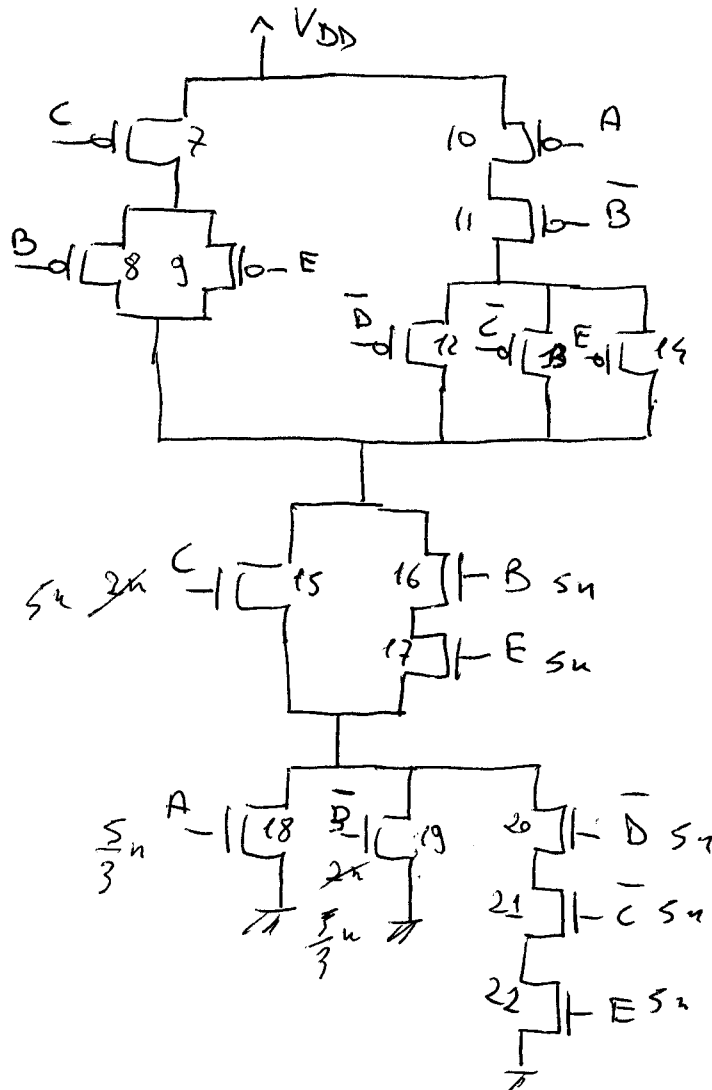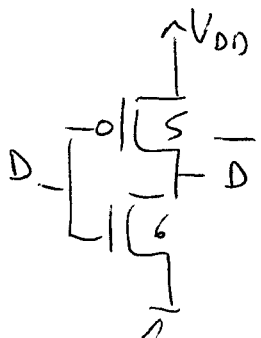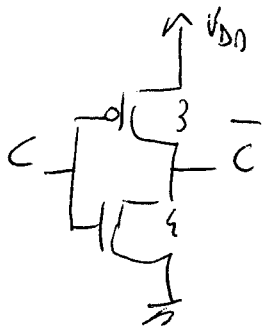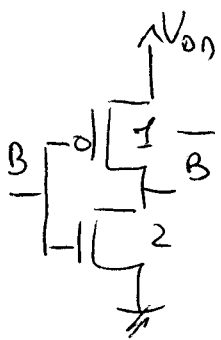

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,3,5} = p = 5$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{2,4,6} = n = 2$$

1) PUN

1) SERIE 3 ROS: $Q_{10}-Q_{11}-Q_{12}$; $Q_{10}-Q_{11}-Q_{13}$; $Q_{10}-Q_{11}-Q_{14}$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 3p = 15 \quad \left(\frac{W}{L}\right)_{10,11,12,13,14} = 15$$

2) SERIE 2 ROS: Q_7-Q_8 ; Q_7-Q_9

$$\frac{1}{y} + \frac{1}{y} = \frac{1}{p} \Rightarrow y = 2p = 10 \quad \left(\frac{W}{L}\right)_{7,8,9} = 10$$

2) PDN

1) SERIE 5 ROS: $Q_{16}-Q_{17}-Q_{20}-Q_{21}-Q_{22}$

$$\frac{1}{z} + \frac{1}{z} + \frac{1}{z} + \frac{1}{z} + \frac{1}{z} = \frac{1}{n} \Rightarrow z = 5n = 10 \quad \left(\frac{W}{L}\right)_{16,17,20,21,22} = 10$$

2) SERIE 4 ROS: $Q_{15}-Q_{20}-Q_{21}, Q_{22}$ NON È POSSIBILE PER C E C

3) SERIE 3 ROS: $Q_{16}-Q_{17}-Q_{18}$ NON È POSSIBILE PER B e B

$Q_{16}-Q_{17}-Q_{18}$ con Q_{16} e Q_{17} già dimensionati

$$\frac{1}{k} + \frac{1}{k} + \frac{1}{5n} = \frac{1}{n}$$

$$g(2) \quad \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{10} = \frac{1}{n} \Rightarrow 0.25 + 0.25 + 0.1 = 0.6 > 0.55$$

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{n} - \frac{2}{5n} = \frac{3}{5n} \Rightarrow k = \frac{5}{3}n = \frac{10}{3} \quad \left(\frac{W}{L}\right)_{18} = \frac{10}{3}$$

4) SERIE 2 ROS $Q_{15}-Q_{19}$ e $Q_{15}-Q_{18}$ con Q_{15} già dimensionato

CASO 1: dimensiono prima Q_{15} e Q_{19}

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{n} \Rightarrow x = 2n = 4 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{15} = \left(\frac{W}{L}\right)_{19} = 4$$

$Q_{15}-Q_{18}$ NON È VERIFICATA TERPORIZZAZIONE $\frac{1}{4} + \frac{3}{10} = 0.55 > \frac{1}{2}$

CASO 2: dimensiono prima $Q_{15}-Q_{18}$

$$\frac{1}{x} + \frac{3}{5n} = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{2}{5n} \Rightarrow x = \frac{5}{2}n = 5 \quad \left(\frac{W}{L}\right)_{15} = 5$$


Q_{15} e Q_{18} con Q_{15} già dimensionato

$$\frac{1}{y} + \frac{2}{5n} = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{y} = \frac{3}{5n} \Rightarrow y = \frac{5}{3}n = \frac{10}{3} \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{19} = \frac{10}{3}$$

SOLUZIONE

ACCETTABILE

ESERCIZIO C

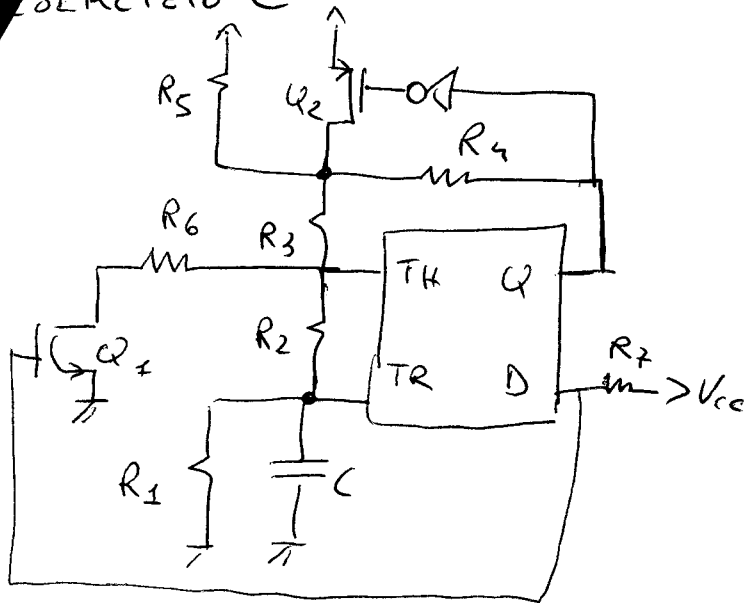

$$R_1 = 1.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 40 \Omega$$

$$R_3 = 200 \Omega$$

$$R_4 = 1920 \Omega$$

$$R_5 = 1920 \Omega$$

$$R_6 = 800 \Omega$$

$$R_7 = 1 \text{ k}\Omega$$


$$C = 47 \text{ nF}$$

$$V_{CC} = 6 \text{ V}$$


6

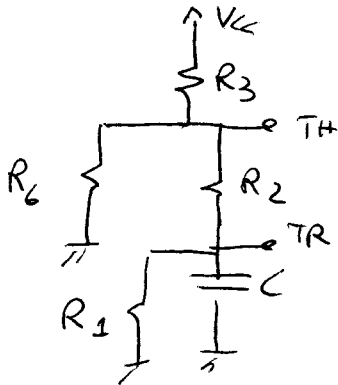1) $Q_1 = 1$ $V_{G1} = 6 \text{ V}$ $V_{S1} = 0 \text{ V}$ $V_{GS1} = 6 \text{ V} > V_T = 1 \text{ V} \Rightarrow Q_1 \text{ ON}$

$D = \text{HI}$ $V_{G2} = 0 \text{ V}$ $V_{S2} = 6 \text{ V}$ $V_{GS2} = -6 \text{ V} < V_T = -1 \text{ V} \Rightarrow Q_2 \text{ ON}$



\Rightarrow

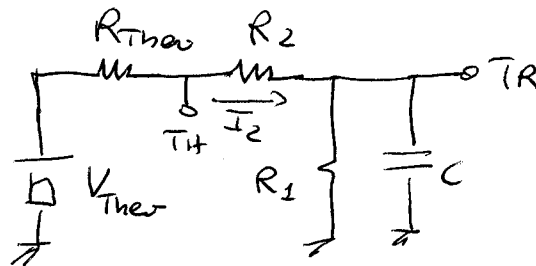

$$V_{Thev} = V_{CC} \frac{R_6}{R_3 + R_6} = 4.8 \text{ V}$$

$$R_{Thev} = R_3 \parallel R_6 = 160 \Omega$$

$$\underline{V_{i1}} = \frac{2}{3} V_{CC} = \underline{2 \text{ V}}$$

$$\underline{V_{f1}} = V_{Thev} \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_{Thev}} = \underline{4.32 \text{ V}}$$

$$\text{Se } V_{TH} = 4 \text{ V} \quad I_2 = \frac{V_{Thev} - V_{TH}}{R_{Thev}} = 5 \text{ mA}$$

$$V_{i1} < V_{Cor1} < V_{f1}$$

$$2 \text{ V} < 3.8 \text{ V} < 4.32 \text{ V}$$

$$\underline{V_{Cor1}} = V_{TH} - R_2 I_2 = \underline{3.8 \text{ V}}$$

OK

$$R_{V1} = R_1 \parallel (R_2 + R_{Thev}) = 180 \Omega$$



$$\tau_1 = C R_{V1} = 8.46 \mu\text{s}$$

$$T_1 = \tau_1 \ln \left(\frac{V_{i1} - V_{f1}}{V_{Cor1} - V_{f1}} \right) = 1.2652 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$U = \phi \quad V_{G1} = \phi V \quad V_{S1} = \phi V \Rightarrow V_{GS1} = \phi V < V_T = 1V \Rightarrow U_1 \text{ OFF}$$

$$D = \phi \quad V_{G2} = 6V \quad V_{S2} = 6V \Rightarrow V_{GS2} = \phi V > V_T = -1V \Rightarrow U_2 \text{ OFF}$$

(7)

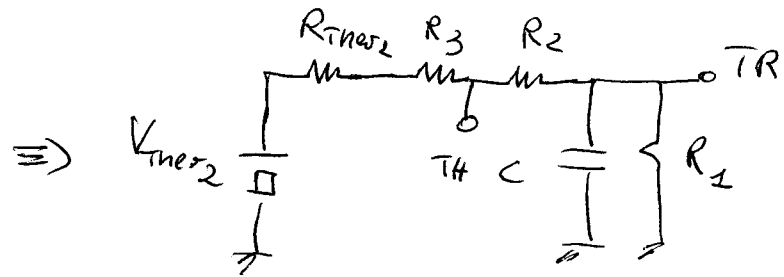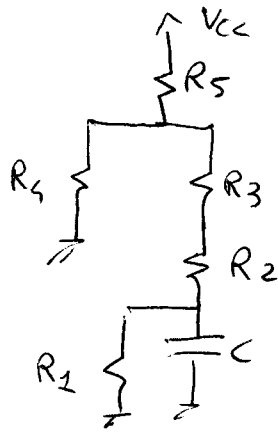

$$V_{Theor2} = \frac{V_G R_4}{R_5 + R_4} = 3V$$

$$R_{Theor2} = R_4 || R_5 = 360 \Omega$$

$$\underline{V_{i2}} = V_{con1} = \underline{3.8V}$$

$$\underline{V_{con2}} = V_{i2} = \underline{2V}$$

$$V_{i2} > V_{con2} > V_{f2}$$

$$3.8V > 2V > 1.8V$$

(OK)

$$\underline{V_{f2}} = V_{Theor2} \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3 + R_{Theor2}} = \underline{1.8V}$$

$$R_{v2} = R_1 || (R_2 + R_3 + R_{Theor2}) = 720 \Omega$$

$$\tau_2 = C R_{v2} = 33.84 \mu s$$

$$\underline{T_2} = \tau_2 \ln \left(\frac{V_{i2} - V_{f2}}{V_{con2} - V_{f2}} \right) = 7.79195 \times 10^{-5} s$$

$$\underline{T} = T_1 + T_2 = 9.05715 \times 10^{-5} s$$

$$\underline{f} = \frac{1}{T} = \underline{11041 \text{ Hz}}$$