


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta 09 giugno 2014

Esercizio A

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ | $R_{10} = 5 \text{ k}\Omega$ |
| $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ | $R_{11} = 100 \Omega$ |
| $R_4 = 100 \Omega$ | $R_{12} = 20 \text{ k}\Omega$ |
| $R_5 = 3 \text{ k}\Omega$ | $C_1 = 1 \mu\text{F}$ |
| $R_6 = 1 \text{ k}\Omega$ | $C_2 = 68 \text{ nF}$ |
| $R_7 = 10 \text{ k}\Omega$ | $C_3 = 33 \text{ nF}$ |
| $R_8 = 40 \text{ k}\Omega$ | $C_4 = 10 \text{ nF}$ |
| $R_9 = 1.5 \text{ k}\Omega$ | $V_{CC} = 18 \text{ V}$ |

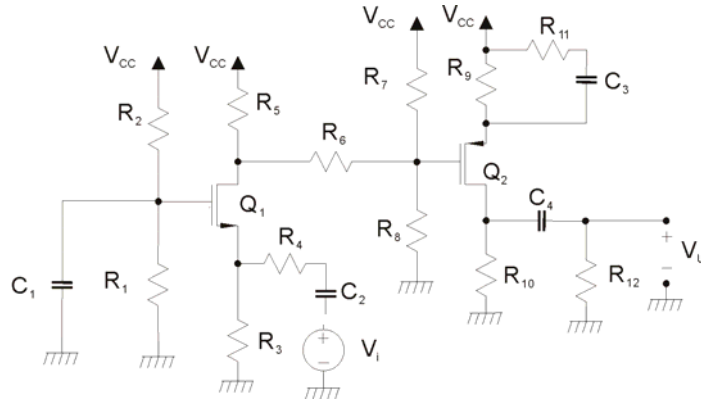

Q_1 è un transistor MOS a canale n resistivo con $V_{T1} = 1 \text{ V}$; Q_2 è un transistor MOS a canale p resistivo con $V_{T2} = -1 \text{ V}$. Per entrambi la corrente di drain in saturazione è data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5 \text{ mA/V}^2$.

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_3 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione del source di Q_2 sia 15 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificarne la saturazione. (R: $R_3 = 2420.42 \Omega$)
- 2) Determinare V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , C_3 e C_4 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -23.42$)
- 3) **(Solo per 12 CFU)** Determinare la funzione di trasferimento V_U/V_i e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R: $f_{z1} = f_{p1}$; $f_{z2} = 0 \text{ Hz}$; $f_{p2} = 4835.75 \text{ Hz}$; $f_{z3} = 3014.3 \text{ Hz}$; $f_{p3} = 10153.4 \text{ Hz}$; $f_{z4} = 0 \text{ Hz}$; $f_{p4} = 636.6 \text{ Hz}$)

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = \overline{A}B(\overline{C} + \overline{D}) + \overline{D}E(B + A\overline{C})$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.

Esercizio C


| | |
|---------------------------|---------------------------|
| $R_1 = 500 \Omega$ | $R_4 = 900 \Omega$ |
| $R_2 = 100 \Omega$ | $R_5 = 1 \text{ k}\Omega$ |
| $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ | $C = 100 \text{ nF}$ |
| $V_{CC} = 5 \text{ V}$ | |

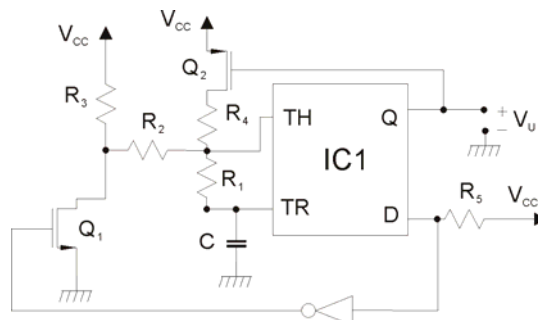

Il circuito IC1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 5 \text{ V}$, Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = 1 \text{ V}$, Q_2 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = -1 \text{ V}$. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore. (R: $f = 11772 \text{ Hz}$).

ES. A

CIRCUITO IN CONTINUA

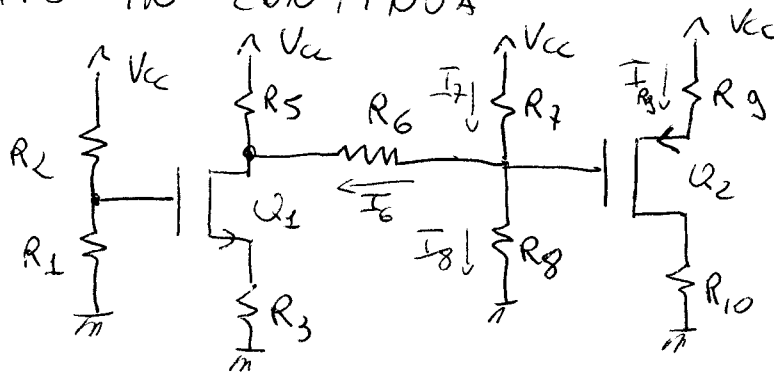

$$I_D = K (V_{GS} - V_{T1})^2$$

$$K = 0.5 \times 10^{-3} \frac{A}{V^2}$$

$$V_{T1} = 1V$$

$$V_{T2} = -1V$$

f) CALCOLARE R_3 per $V_{S2} = 15V$

$$I_{R9} = \frac{V_{CC} - V_{S2}}{R_9} = \frac{18 - 15}{1500} = 2 \text{ mA}$$

$$I_{R10} = I_{R3} = I_{D2} = 2 \text{ mA}$$

$$(V_{GS2} - V_{T2}) = - \sqrt{\frac{I_{D2}}{K}} = -2V$$

$$V_{GS2} = -2 + V_{T2} = -3V$$

$$V_{D2} = R_{10} I_{D2} = 10V$$

$$V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = 10 - 15 = -5V$$

$$V_{DS2} = -5V \leq -2V = (V_{GS2} - V_T) \Rightarrow Q_2 \text{ è SATURO}$$

$$V_{G2} = V_{GS2} + V_{S2} = -3 + 15 = +12V$$

$$I_7 = \frac{V_{CC} - V_{G2}}{R_7} = \frac{18 - 12}{10^4} = 0.6 \text{ mA}$$

$$I_8 = \frac{V_{G2}}{R_8} = \frac{12}{40 \times 10^3} = 0.3 \text{ mA}$$

$$I_6 = I_7 - I_8 = 0.6 \times 10^{-3} - 0.3 \times 10^{-3} = 0.3 \text{ mA}$$

$$V_{D1} = V_{G2} - R_6 I_6 = 11.7V$$

$$I_5 = \frac{V_{CC} - V_{D1}}{R_5} = \frac{18 - 11.7}{3000} = 2.1 \text{ mA}$$

$$I_{D1} = I_5 + I_6 = 2.4 \text{ mA}$$

$$Q_2: \begin{cases} I_{D2} = 2 \text{ mA} \\ V_{DS2} = -5V \\ V_{GS2} = -3V \\ g_{m2} = 2K |V_{GS2} - V_T| = \\ = 2 \times 10^{-3} \frac{A}{V} \end{cases}$$

$$V_{GS1} - V_{T1} = + \sqrt{\frac{I_{D1}}{K}} = 2.191 \text{ V}$$

$$V_{GS1} = 3.131 \text{ V}$$

$$V_G = \frac{V_{CC} R_1}{R_1 + R_2} = \frac{18 \cdot 10^4}{20 \cdot 10^3} = 9 \text{ V}$$

$$V_{S1} = V_G - V_{GS1} = 9 - 3.131 = 5.809 \text{ V}$$



$$R_3 = \frac{V_{S1}}{I_{D1}} = \frac{5.809}{2.4 \times 10^{-3}} = \underline{\underline{2420.42 \, \Omega}}$$

$$V_{DS1} = 11.7 - 5.809 = 5.831 \text{ V}$$

$$V_{DS1} = 5.831 > 2.191 = (V_{GS1} - V_T) \Rightarrow Q_1 \text{ è SATURO}$$

$$Q_1: \begin{cases} I_{D1} = 2.4 \text{ mA} \\ V_{DS1} = 5.831 \text{ V} \\ V_{GS1} = 3.131 \text{ V} \\ g_{m1} = 2K(V_{GS1} - V_{T1}) = 2.191 \times 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}} \end{cases}$$

2) DET. V_u/V_i con C_i e C_o CIRCUITATI

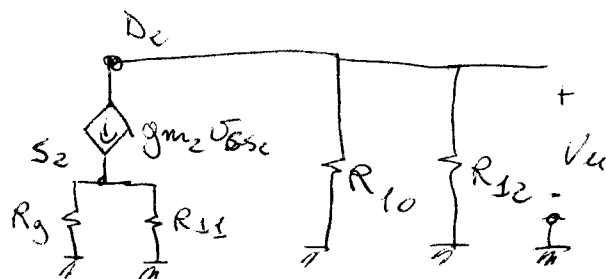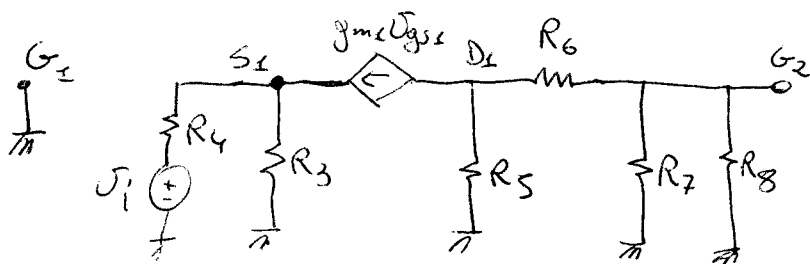


$$V_u = -(g_{m2} V_{GS2}) R_{10} \parallel R_{12}$$

$$V_{GS2} = (g_{m2} V_{GS2}) R_9 \parallel R_{11}$$

$$V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2} = V_{G2} - (g_{m2} V_{GS2}) (R_9 \parallel R_{11}) \Rightarrow V_{GS2} = \frac{V_{G2}}{1 + g_{m2} (R_9 \parallel R_{11})}$$

$$V_{G2} = -(g_{m1} V_{GS1}) \cdot \frac{R_5}{R_5 + R_6 + (R_2 \parallel R_8)} \cdot (R_7 \parallel R_8)$$

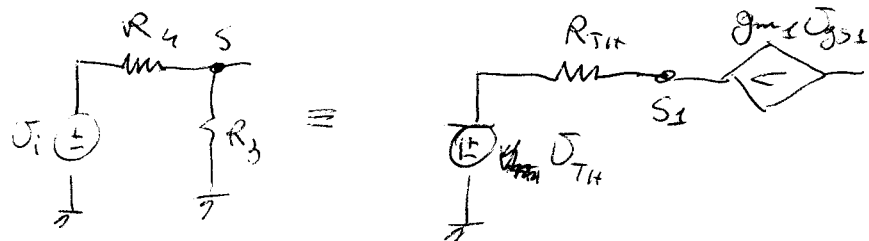Per il calcolo di V_{S1} possiamo fare anche:



$$V_{TH} = V_i \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$

$$R_{TH} = R_3 \parallel R_4$$

$$I = V_{TH} + R_{TH} g_{m1} V_{GS1}$$

$$\Rightarrow V_{GS1} = V_{TH} + R_{TH} g_{m1} V_{GS1}$$

$$V_{GS1} = 0$$

$$\Rightarrow V_{GS1} = \frac{V_{TH}}{1 + g_{m1} R_{TH}} = \frac{V_i R_3}{R_3 + R_4} \cdot \frac{1}{1 + g_{m1} (R_3 || R_4)}$$

In alternativa considerando che la resistenza g vista dal source è pari a $\frac{1}{g_{m1}}$ si ha

$$V_{GS1} = \frac{V_i R_3}{R_4 + (R_3 || \frac{1}{g_{m1}})} = \frac{V_i R_3}{R_4 + \frac{R_3}{1 + g_{m1} R_3}} = \frac{V_i R_3}{R_4 + \frac{R_3}{1 + g_{m1} R_3}} = \frac{V_i R_3}{R_3 + R_4 + g_{m1} R_3 R_4}$$

$$V_{GS1} = \frac{V_i}{R_4 + (R_3 || \frac{1}{g_{m1}})} \cdot (R_3 || \frac{1}{g_{m1}}) = V_i \frac{\frac{R_3}{1 + g_{m1} R_3}}{R_4 + \frac{R_3}{1 + g_{m1} R_3}} = V_i \frac{R_3}{R_3 + R_4 + g_{m1} R_3 R_4}$$


Raccogliendo tutti i term si ottiene:

$$\frac{V_u}{V_i} = \underbrace{- (R_{i0} || R_{i2}) g_{m2}}_{6.73684} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + g_{m2} (R_9 || R_{11})}}_{4.382} \cdot \underbrace{(- g_{m1}) \frac{R_5}{R_5 + R_6 + (R_2 || R_8)}}_{0.793383} \cdot \underbrace{\left(- \frac{R_3}{R_3 + R_4 + g_{m1} R_3 R_4} \right)}_{0.793383}$$

$$A_{cs} = -23.4215$$

$$\left| \frac{V_u}{V_i} \right|_{dB} = 27.392 \text{ dB}$$

$$3) \frac{V_{u(s)}}{V_i(s)}$$

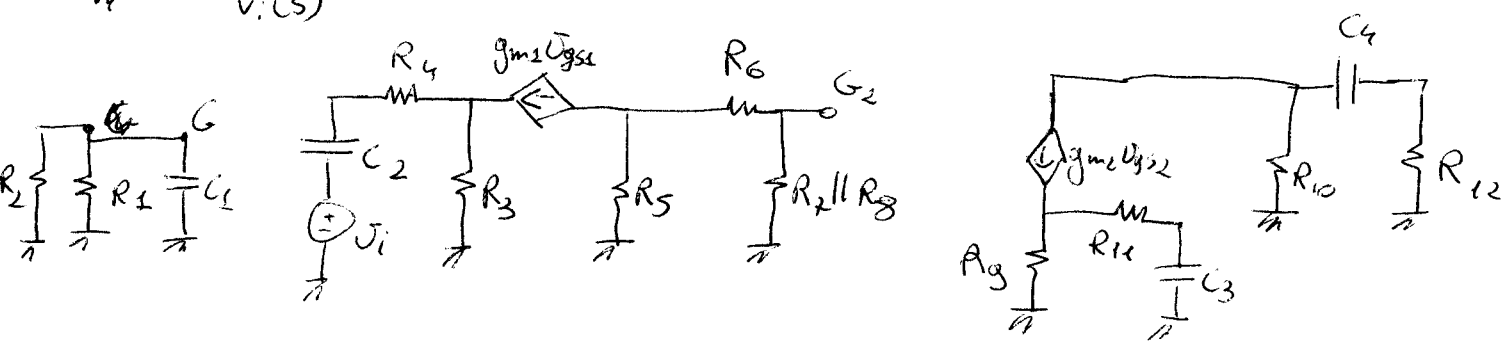

1: polo e zero coincidenti

(4)

$$C_2: f_{z_2} = \phi$$

$$f_{p_2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{uc2}} = 4835.75 \text{ Hz}$$

$$R_{uc2} = R_4 + \left(R_3 \parallel \frac{1}{g_{m1}} \right) = 484 \Omega$$

$$C_3: f_{z_3} = \frac{1}{2\pi C_3 (R_3 + R_{11})} = 3044.298 \text{ Hz}$$

(frequenza per la quale l'impedenza di $R_4 \parallel (R_{11} + \frac{1}{C_{3S}})$ tende a infinito)

$$f_{p_3} = \frac{1}{2\pi C_3 \left[R_{11} + R_3 \parallel \frac{1}{g_{m2}} \right]} = 10153.425 \text{ Hz}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{475 \Omega}$

$$C_4: f_{z_4} = \phi$$

$$f_{p_4} = \frac{1}{2\pi C_4 (R_{10} + R_{12})} = 636.62 \text{ Hz}$$

Quindi si ha:

$$\frac{V_u(s)}{V_i(s)} = A_{CB} \frac{(s^2 (s + \omega_{z_3}))}{(s + \omega_{p_2})(s + \omega_{p_3})(s + \omega_{p_4})}$$

$$\omega_{z_3} = 18939.38 \text{ rad/sec} \quad (f_{z_3} = 3044.298 \text{ Hz})$$

$$\omega_{p_2} = 30383.31 \text{ rad/sec} \quad (f_{p_2} = 4835.75 \text{ Hz})$$

$$\omega_{p_3} = 63795.85 \text{ rad/sec} \quad (f_{p_3} = 10153.425 \text{ Hz})$$


$$\omega_{p_4} = 4000.00 \text{ rad/sec} \quad (f_{p_4} = 636.62 \text{ Hz})$$

$$|A_{CB}|_{dB} = 23.392 \text{ dB}$$

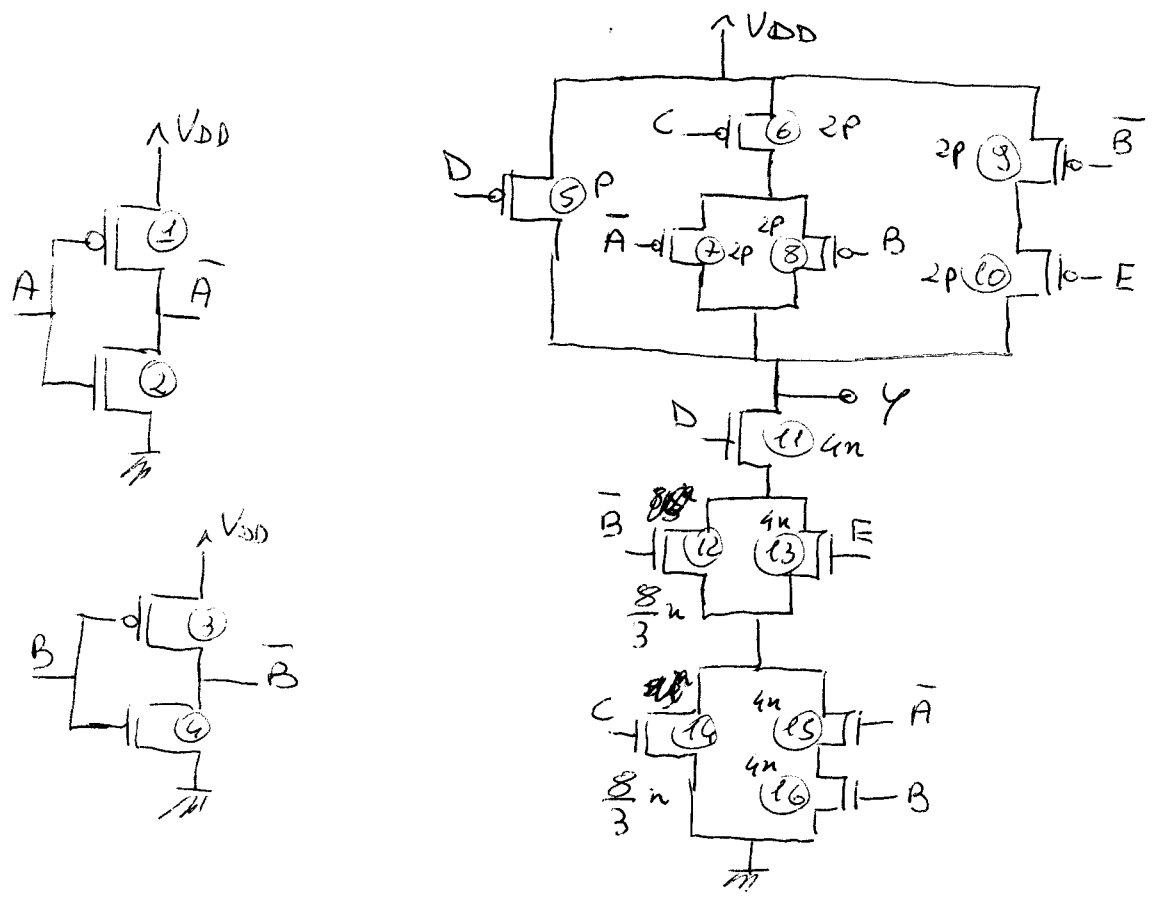ESERCIZIO B

$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{A}B(\overline{C} + \overline{D}) + \overline{D}E(B + A\overline{C}) = \\
 &= (A + \overline{B})(\overline{C} + \overline{D}) + (\overline{D} + \overline{E})(B + A\overline{C}) = \\
 &= \underbrace{A\overline{C}}_x + \underbrace{A\overline{D}}_o + \underbrace{\overline{B}\overline{C}}_o + \underbrace{\overline{B}\overline{D}}_o + \underbrace{B\overline{D}}_o + \underbrace{A\overline{C}\overline{D}}_x + \underbrace{B\overline{E}}_x + \underbrace{A\overline{C}\overline{E}}_x = \\
 &= A\overline{C} + A\overline{D} + \overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{D} + \overline{D} + B\overline{E} = \\
 &= \overline{D} + \overline{C}(A + \overline{B}) + B\overline{E}
 \end{aligned}$$

OCCORRONO 16 MOSFET (12 + 4 per gli invertori)




$$\begin{aligned}
 Q_1 &= Q_3 = p = 5 \\
 Q_2 &= Q_4 = n = 2
 \end{aligned}$$

1) PMN: $Q_6 - Q_7$ ppm $Q_6 - Q_8$ opp $Q_8 - Q_{10} \Rightarrow Q_6, Q_7, Q_8, Q_9, Q_{10} = 2p = 10$
 $Q_5 = p = 5$

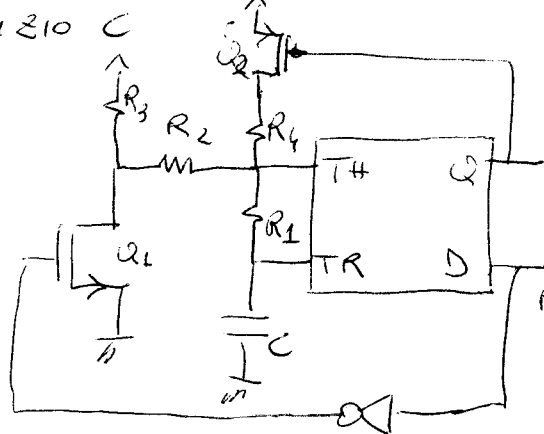2) PMN: $Q_{11}, Q_{13}, Q_{15}, Q_{16} \Rightarrow Q_{11}, Q_{13}, Q_{15}, Q_{16} = 4n = 8$
 $Q_{11} - Q_{12} - Q_{14} \Rightarrow \frac{1}{4n} + \frac{2}{x} = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{2}{x} = \frac{3}{4n} \Rightarrow x = \frac{8}{3}n = \frac{16}{3}$
 $Q_{12}, Q_{14} = \frac{8}{3}n = \frac{16}{3}$

L'altra soluzione (Q_{11}, Q_{13}, Q_{14}) per n è od ora minimo ($Q_{14} = 2n \Rightarrow 6n = 12 > \frac{32}{3}$)



$$V_C = V_F + (V_i - V_F) e^{-\frac{t}{\tau}}$$


$$e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{V_{con} - V_F}{V_i - V_F} \quad e^{\frac{t}{\tau}} = \frac{V_i - V_F}{V_{con} - V_F}$$

$$T = \tau \ln\left(\frac{V_i - V_F}{V_{con} - V_F}\right)$$

1° caso)

$Q = 1 \Rightarrow V_{G2} = V_{cc} \quad V_{S2} = V_{cc} \Rightarrow V_{GS2} = 0V > -1V = V_{T2} \Rightarrow Q_2 \text{ OFF}$

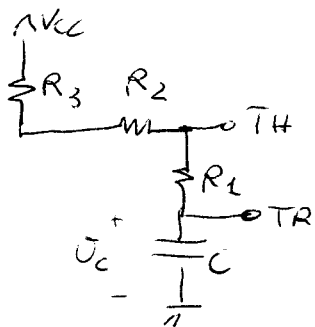$D = HI \Rightarrow V_{G1} = 0V \quad V_{S1} = 0V \Rightarrow V_{GS1} = 0V < 1V = V_{T1} \Rightarrow Q_1 \text{ OFF}$



$$V_i = \frac{1}{3} V_{cc} = 1.6V$$

$$V_F = V_{cc} = 5V$$

$$V_{TH} = \frac{2}{3} V_{cc}$$

$$I_{R2} = I_{R1} = \frac{V_{cc} - \frac{2}{3} V_{cc}}{R_2 + R_3} = 1.51 \text{ mA}$$

$$V_{con} = \frac{2}{3} V_{cc} - R_1 I_{R1} = 2.57V$$

$V_i < V_{con} < V_F \Rightarrow$ AVVIENE LA COMMUTAZIONE

$1.6V < 2.57V < 5V \quad \underline{OK}$

$$\tau_1 = C \cdot R_{VCC1}$$

$$R_{VCC1} = R_1 + R_2 + R_3 = 1600 \Omega$$


$$\Rightarrow \tau_1 = 160 \mu s$$

$$T_1 = \tau_1 \ln\left(\frac{V_i - V_F}{V_{con} - V_F}\right) = 50.95 \mu s$$

2° caso

$Q = 0 \Rightarrow V_{G2} = 0V \quad V_{S2} = V_{cc} \Rightarrow V_{GS2} = -V_{cc} < -1V = V_{T2} \Rightarrow Q_2 \text{ ON}$

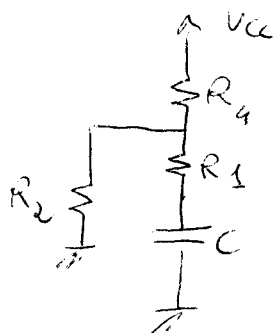$D = 0 \Rightarrow V_{G1} = V_{cc} \quad V_{S1} = 0V \Rightarrow V_{GS1} = V_{cc} > 1V = V_{T1} \Rightarrow Q_1 \text{ ON}$



$$V_i = 2.57V$$

$$V_F = V_{cc} \frac{R_2}{R_2 + R_4} = 0.5V$$

$$V_{con} = \frac{1}{3} V_{cc} = 1.6V$$

$V_i > V_{con} > V_F \Rightarrow$ AVVIENE LA COMMUTAZIONE

$2.57V > 1.6V > 0.5V \quad \underline{OK}$

$$\tau_2 = C R_{V_{C2}} \quad R_{V_{C2}} = R_1 + (R_2 \parallel R_4) = 590 \, \Omega \quad \Rightarrow \tau_2 = 59 \, \mu s$$

$$\underline{T_2} = \tau_2 \ln\left(\frac{V_i - V_f}{V_{con} - V_f}\right) = \underline{33.99 \, \mu s}$$

$$T = T_1 + T_2 = 84.94695 \times 10^{-6} s$$

$$f = 11772.05 \, Hz$$