 


Esercizio 1

Siano x, y le coordinate intere di un punto sul piano cartesiano, rappresentate in base 2 su 8 bit in complemento alla radice. Sintetizzare una rete combinatoria che prende in ingresso la rappresentazione delle coordinate di un punto sul piano e produce in uscita una variabile logica z che vale 0 se il punto è esterno ad un cerchio di raggio 16, ed 1 altrimenti.

Esercizio 2

L'unità XXX (vedi Fig. a) analizza le coordinate di un punto P in un piano cartesiano e genera una variabile a due bit q il cui valore indica in quale quadrante si trova il punto P (vedi Fig. b). L'Unità colloquia con un produttore che gli fornisce le rappresentazioni DX e DY di **due numeri interi a 7 bit**, che indicano la modifica da apportare alle rappresentazioni X e Y delle coordinate attuali x e y del punto P. Quando almeno una delle coordinate **non è più rappresentabile su 8 bit**, l'Unità pone a 1 la variabile di uscita ow e si ferma in attesa di un nuovo segnale di reset.




Si descriva e l'unità XXX e si sintetizzi e si disegni in dettaglio il circuito della parte operativa relativa al registro OW che supporta la variabile di uscita ow , riducendo il tutto a reti note.

Nota. Al reset iniziale il punto P va posizionato sull'origine degli assi. Tutte le rappresentazioni sono in complemento a 2; si consiglia di **rappresentare le coordinate x e y su su 9 bit** per semplificare il calcolo dell'overflow rispetto 8 bit. Si considerino i semiassi come appartenenti ai quadranti che ottimizzano la generazione della variabile q .

Soluzione Esercizio 1

La disuguaglianza da verificare è $x^2 + y^2 = |x|^2 + |y|^2 \leq 16^2 = 256$. La comparazione può essere ottimizzata come nel diagramma a fianco, in quanto:

- $A < 256$ si testa guardando se sono a zero tutti i bit più significativi di A fino al bit 8 compreso
- $A = 256$ si testa con una maschera a 17 bit, in cui tutti i bit sono a zero tranne il bit 8.

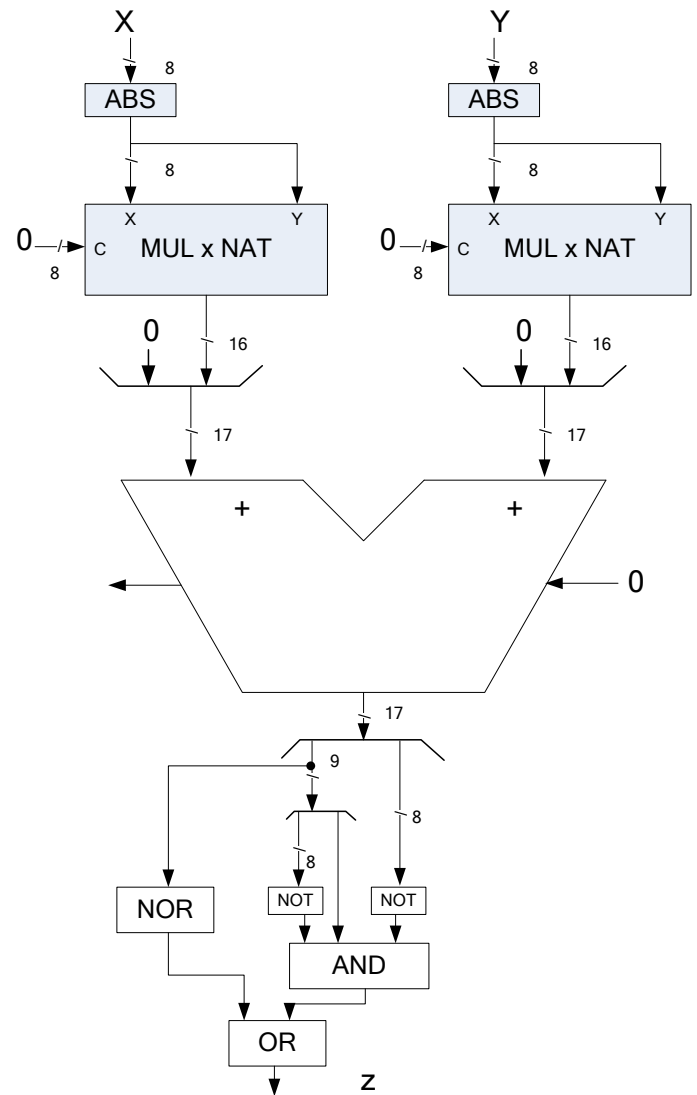**Esercizio 2 – soluzione**

```

module XXX(DX,DY,dav_,rfd, q,ow, clock,reset_);
input      clock, reset_;
input [6:0] DX,DY;
input      dav_;
output     rfd;
output [1:0] q;
output     ow;
reg[8:0]   X,Y;
reg        RFD;    assign  rfd = RFD;
reg[1:0]   Q;       assign  q = Q;
reg        OW;      assign  ow = OW;
reg[1:0]   STAR;    parameter S0=0,S1=1,S2=2,S3=3;

always @(reset_==0) #1 begin X=0; Y=0; RFD=1; OW=0; Q=0; STAR<=S0; end
always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
case (STAR)
S0: begin RFD<=1; STAR<=(dav_==1)?S0:S1; end
S1: begin X<=X+{DX[6],DX[6],DX}; Y<=Y+{DY[6],DY[6],DY}; STAR<=S2; end
S2: begin RFD<=0; Q<={X[8],Y[8]}; OW<=((X[8]==X[7]) & (Y[8]==Y[7]))?0:1;
      STAR<=(dav_==0)?S2:S3; end
S3: begin STAR<=(OW==1)?S3:S0; end
endcase
endmodule

```