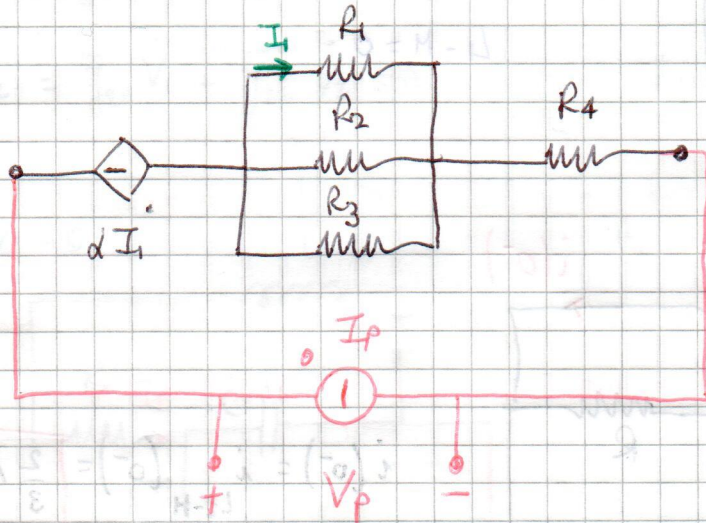


Compito 1 Luglio 2020

① R_{TH}




$$V_p = -\alpha I_1 + R_1 I_1 + R_4 I_p$$

$$\begin{cases} I_1 = I_p \cdot \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = I_p \cdot \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30}} = I_p \cdot \frac{6}{6 + 3 + 2} = \frac{6}{11} I_p \end{cases}$$

$$V_p = -\frac{6}{11} \alpha I_p + 10 \cdot \frac{6}{11} I_p + 40 I_p \Rightarrow R_{TH} = -\frac{6 \cdot 15}{11} + \frac{60}{11} + 40 = 37.273 \Omega$$


② V_{TH}

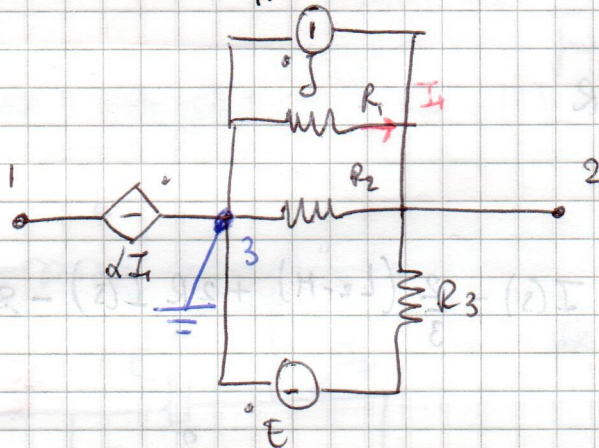


$$V_3 = 0; \quad V_1 = -\alpha I_1; \quad -\frac{E}{R_3} - I_1 = V_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \Rightarrow V_2 = \frac{-\frac{50}{3} - 2}{\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30}} = -20V$$

$$I_1 = \frac{V_3 - V_2}{R_1} = \frac{20}{10} = 2A$$
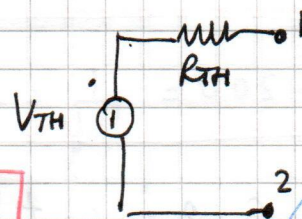
$$V_{TH} = V_1 - V_2 = (-\alpha I_1) - (-20) = -30 + 20 = -10V$$




②

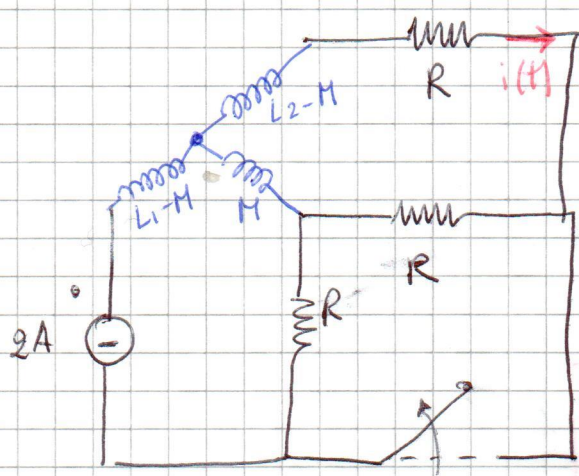

$$L-M=0$$


$t < 0$

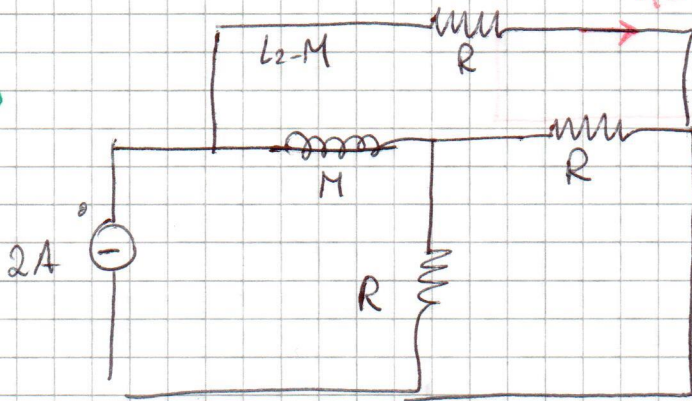

$$i(0^-) = i_{L2-M}(0^-) = \boxed{\frac{2}{3} A}$$

$$i_M(0^-) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3} A$$

$t \geq 0$

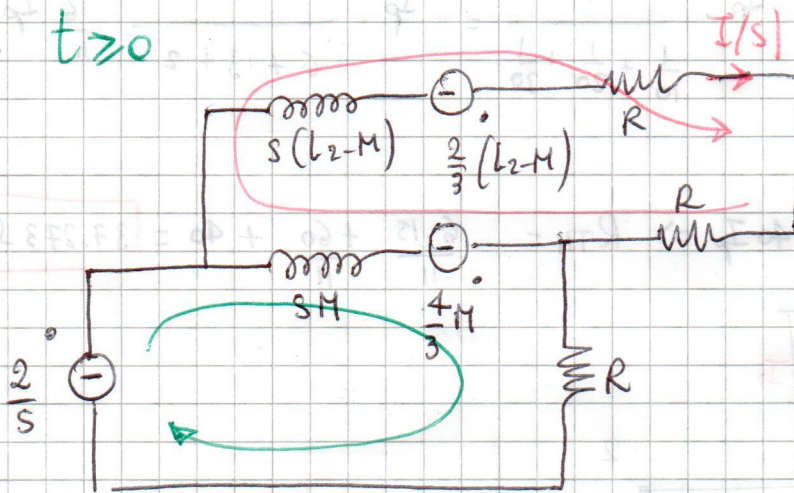

$$\frac{4M}{3} + sM I(s) + s(L2-M) I(s) - \frac{2}{3}(L2-M) + 2R I(s) - sM \cdot \frac{2}{s} = 0$$

$$\frac{\frac{2M}{3} + \frac{2}{3}(L2-M)}{sL2 + 2R} = I(s) \Rightarrow I(s) = \frac{\frac{2}{3}}{s + \frac{2R}{L2}}$$


$$i(t) = \frac{2}{3} e^{-1333.3t}$$

$$i(t) = \begin{cases} \frac{2}{3}, & t < 0 \\ \frac{2}{3} e^{-1333.3t}, & t \geq 0 \end{cases}$$


③ PARAMETRI Y

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \bar{y}_{11} \dot{V}_1 + \bar{y}_{12} \dot{V}_2 \\ \dot{I}_2 = \bar{y}_{21} \dot{V}_1 + \bar{y}_{22} \dot{V}_2 \end{cases}$$

① $V_1 = 0$

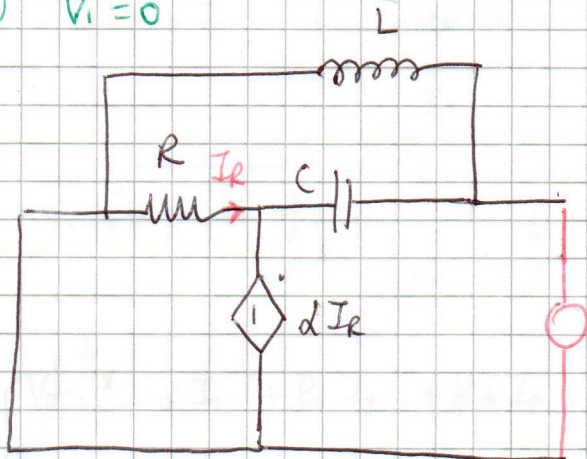

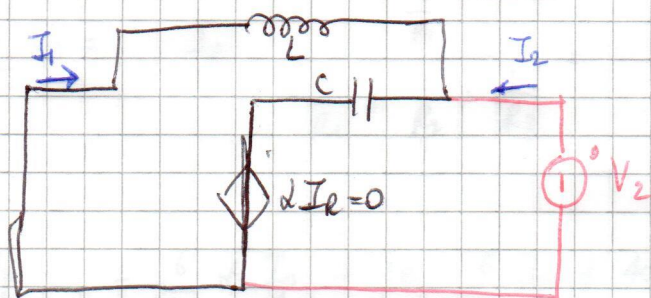
$$\alpha I_R = -R I_R \Rightarrow I_R = 0$$



$$\dot{I}_1 = -\frac{\dot{V}_2}{j\omega L} \Rightarrow \bar{y}_{12} = -\frac{1}{j\omega L} = 0.1j$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{V}_2}{j\omega L} + \dot{V}_2 \cdot j\omega C \Rightarrow \bar{y}_{22} = \frac{1}{j\omega L} + j\omega C \Rightarrow \bar{y}_{22} = 0$$

② $V_2 = 0$

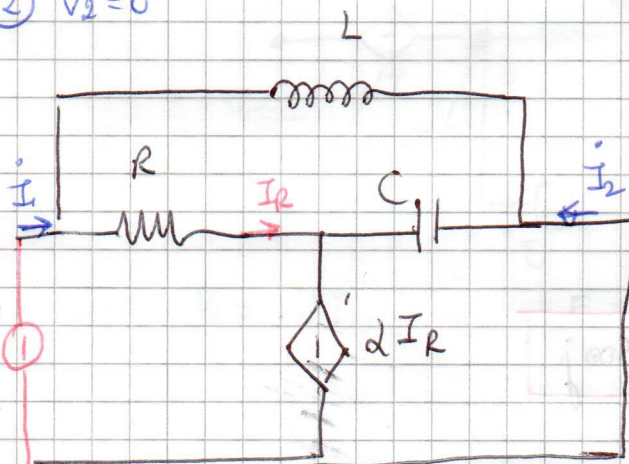


$$\begin{aligned} \dot{I}_R &= \frac{\dot{V}_1 - \alpha \dot{I}_R}{R} \Rightarrow \\ \Rightarrow R \dot{I}_R + \alpha \dot{I}_R &= \dot{V}_1 \Rightarrow \\ \Rightarrow \dot{I}_R &= \frac{\dot{V}_1}{2R} \end{aligned}$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_R + \frac{\dot{V}_1}{j\omega L} = \frac{\dot{V}_1}{2R} + \frac{\dot{V}_1}{j\omega L} \Rightarrow \bar{y}_{11} = \frac{1}{2R} + \frac{1}{j\omega L} = 0.05 - 0.1j$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_2 &= -\frac{\dot{V}_1}{j\omega L} - \alpha \dot{I}_R \cdot j\omega C = \left(-\frac{1}{j\omega L} - \frac{\alpha}{2R} j\omega C \right) \dot{V}_1 \Rightarrow \\ \Rightarrow \bar{y}_{21} &= 0.05j \end{aligned}$$

$$\bar{Y} = \begin{bmatrix} 0.05 - 0.1j & 0.1j \\ 0.05j & 0 \end{bmatrix}$$
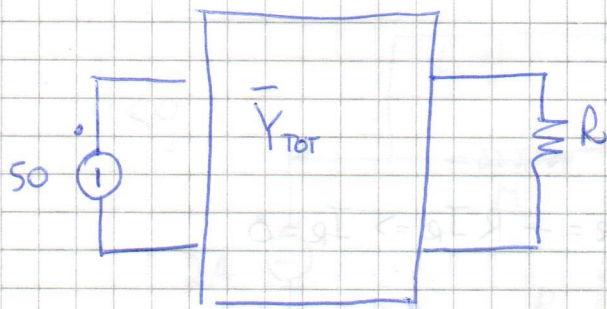
$$\bar{Y}_{TOT} = \bar{Y} + \bar{Y} = 2\bar{Y} = \begin{bmatrix} 0.1 - 0.2j & 0.2j \\ 0.1j & 0 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} \dot{I}_1 = (0.1 - 0.2j) \dot{V}_1 + 0.2j \dot{V}_2 \\ \dot{I}_2 = 0.1j \dot{V}_1 \\ \dot{V}_1 = 50 \\ \dot{V}_2 = -10 \dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\dot{I}_2 = 0.1j \cdot \dot{V}_1 = 5j \Rightarrow i(t) = i_2(t) = 5\sqrt{2} \cos\left(1000t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\dot{V}_2 = -10 \dot{I}_2 = -50j$$

$$\dot{I}_1 = 15 - 10j$$

$$\bar{S} = \dot{V}_1 \dot{I}_1^* = 50 (15 + 10j) = 750 + 500j$$