## Test Reti logiche - Quinto appello 2020

• Nel pezzo di codice che segue, si salta all'etichetta "dopo" se:

CMP %AX, %BX JA dopo

- 1. CF = 0
- 2. CF = 0 e ZF = 0
- 3. nessuna delle altre risposte e' corretta
- 4. OF = 0 e SF = 0
- $\bullet$  Dopo l'istruzione che segue, il contenuto del byte di memoria puntato da ESP e'

PUSH %AX

- 1. Nessuna delle altre risposte e' corretta
- 2. Lo stesso di AL
- 3. Lo stesso di AH

$$|A - B|_{\beta} = |A|_{\beta} + |\beta - B|_{\beta}$$

- 1. Non e' possibile dirlo
- 2. Falso
- 3. Vero
- In un modulo divisore per numeri interi:
  - 1. (no\_div=0) se e solo se (no\_idiv=0)
  - $2. (no\_idiv=1)$
  - 3. (no\_div=1) implica (no\_idiv=1)
  - 4. nessuna delle altre risposte e' corretta
- Nella struttura di un modulo di RAM statica il demultiplexer ha un numero di uscite pari al:
  - 1. numero di fili di indirizzo
  - 2. numero di locazioni di memoria
  - 3. nessuna delle altre risposte e' correta
  - 4. numero di fili di dati
- Ho appena sintetizzato una parte controllo basata sui microindirizzi. Ho cambiato idea, e voglio farla basata sulle microistruzioni. Devo cambiare:
  - 1. soltanto il registro STAR
  - 2. sia il registro STAR che la ROM
  - 3. nessuna delle altre risposte e' corretta
  - 4. soltanto la ROM

- Un'interfaccia di ingresso ad interruzione di programma rimette a zero il piedino di interruzione quando:
  - 1. nessuna delle altre risposte e' corretta
  - 2. il processore esegue l'istruzione CLI
  - 3. il processore accede in lettura ad un opportuno registro dell'interfaccia
  - 4. il controllore accetta l'interruzione
- Nel processore studiato a lezione, al termine della fase di fetch di un'istruzione "MOV operando\_in\_memoria, registro\_8bit", l'operando sorgente si trova
  - 1. nel registro SOURCE
  - 2. in memoria, puntato dal registro A23\_A0
  - 3. nel registro AL
  - 4. nessuna delle altre risposte e' corretta
- In una rete sequenziale sincronizzata lo stato di uscita al clock i-simo, Z[i], dipende dallo stato di ingresso X[i]. Tale rete e' quindi
  - 1. nessuna delle altre risposte e' corretta
  - 2. di Mealy
  - 3. di Moore
  - 4. di Mealy ritardato
- Nella mappa sottostante, x3\*x2\*/x1 e'

X <sub>1</sub> X <sub>0</sub>	X <sub>2</sub>	01	11	10
00	1	0	1	-
01	0	0	1	1
11	1	-	0	-
10	-	0	0	1

- 1. un mintermine
- 2. un implicante principale
- 3. un implicante
- 4. nessuna delle altre risposte e' corretta