

Elettronica Digitale

A.A. 2020-2021

Lezione 08/04/2021

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali


$$\begin{cases} v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \end{cases}$$

$$h_{ie} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_Q$$

$$h_{re} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_Q$$

$$h_{fe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_Q$$


$$h_{oe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_Q$$

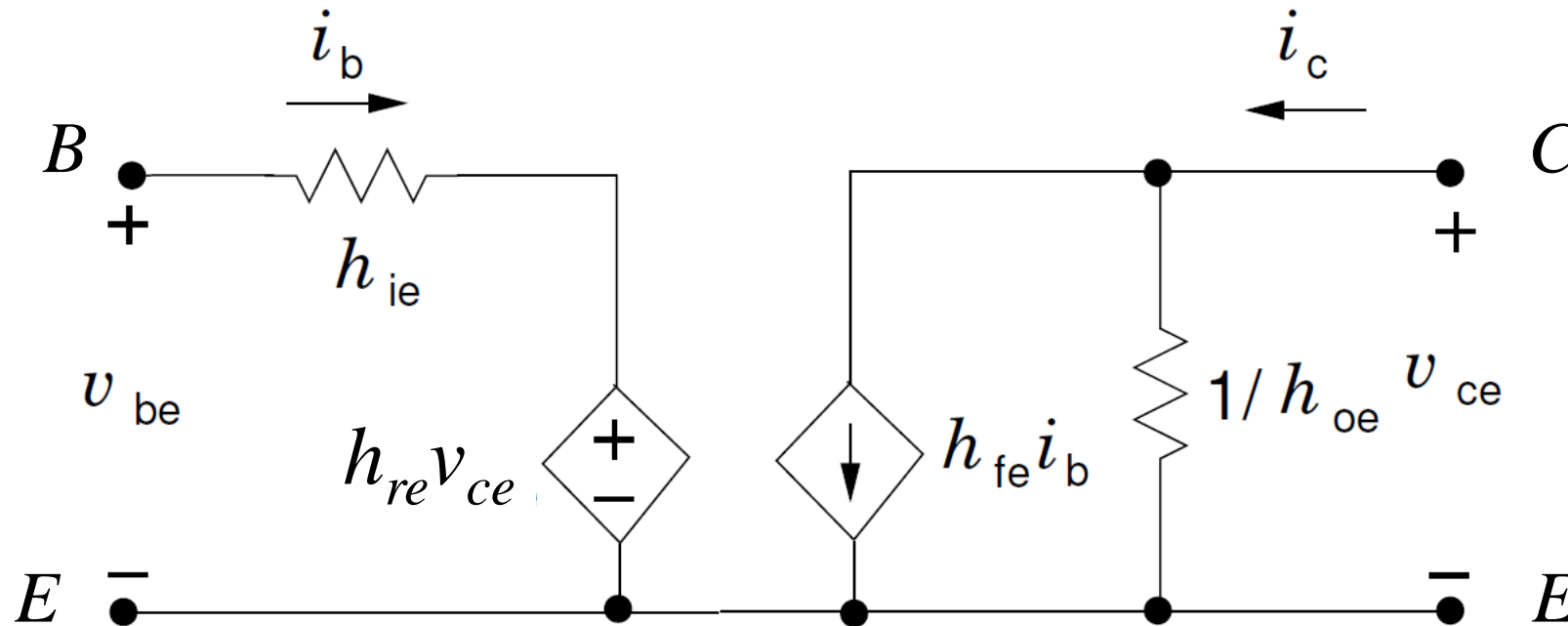

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

$$\begin{cases} v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \end{cases}$$


$$h_{ie} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_Q$$

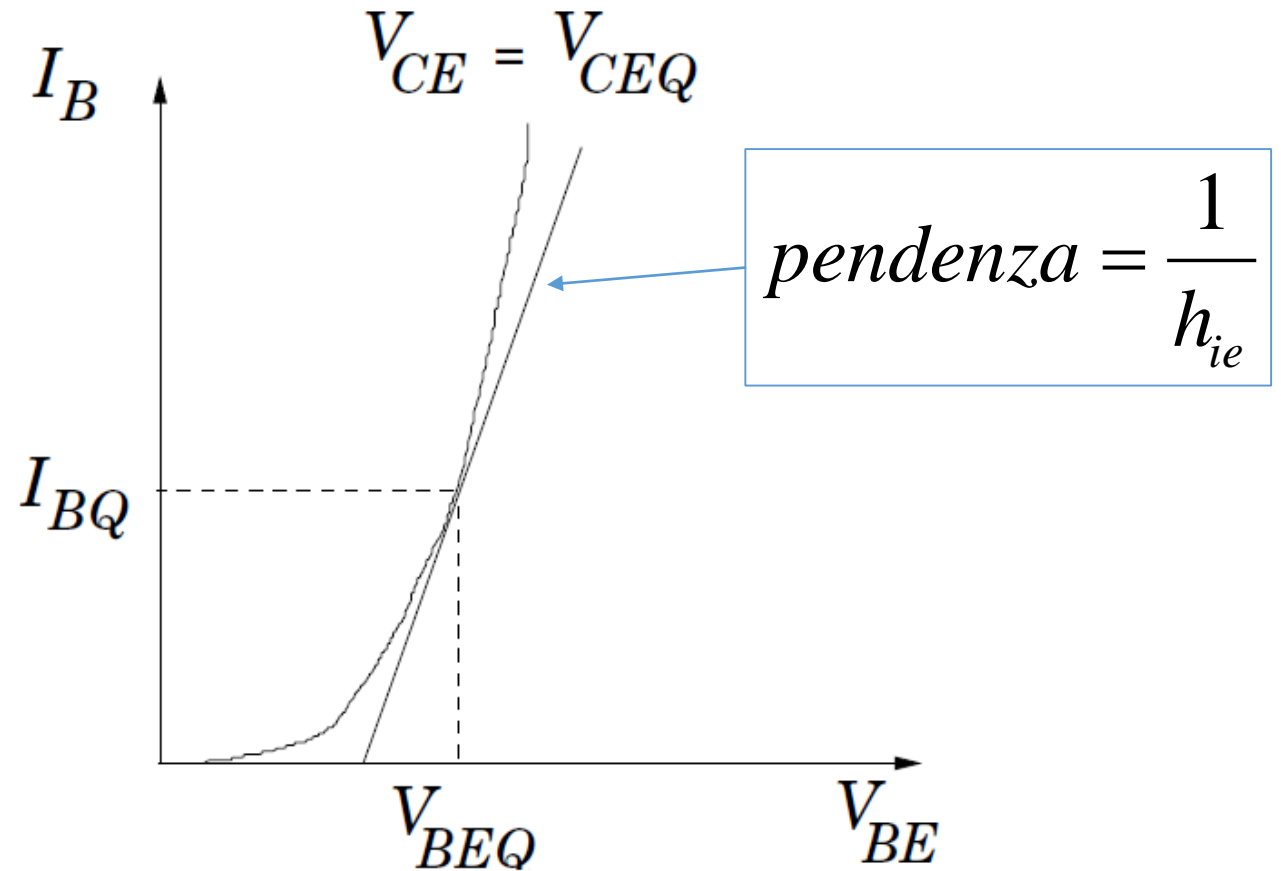

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

$$\begin{cases} v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \end{cases}$$


$$h_{re} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_Q = \lim_{\delta v_{CE} \rightarrow 0} \left. \frac{\delta v_{BE}}{\delta v_{CE}} \right|_{i_B = I_{BQ}}$$

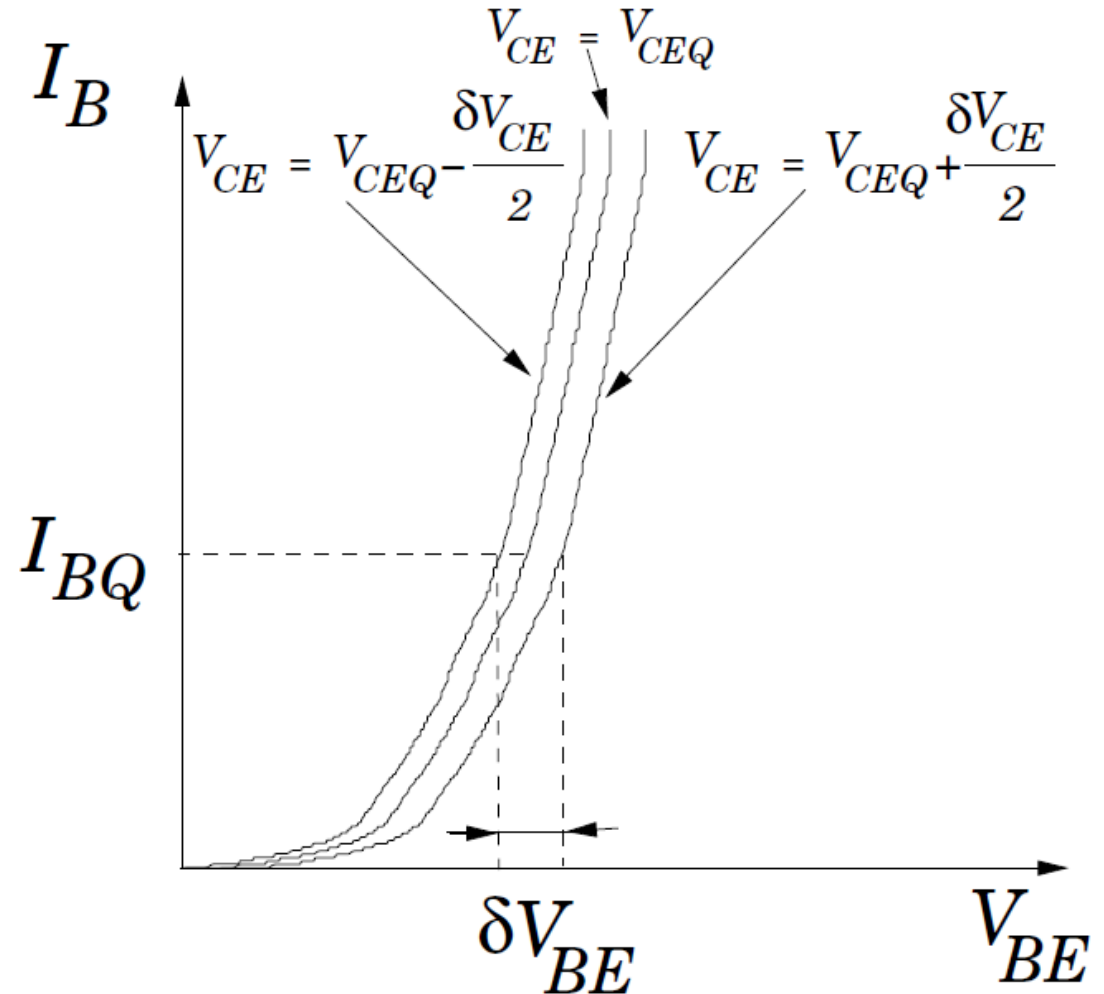

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

$$\begin{cases} v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \end{cases}$$


$$h_{fe} = \left. \frac{\partial i_c}{\partial i_B} \right|_Q = \lim_{\delta i_B \rightarrow 0} \left. \frac{\delta i_c}{\delta i_B} \right|_{v_{CE}=V_{CEQ}}$$

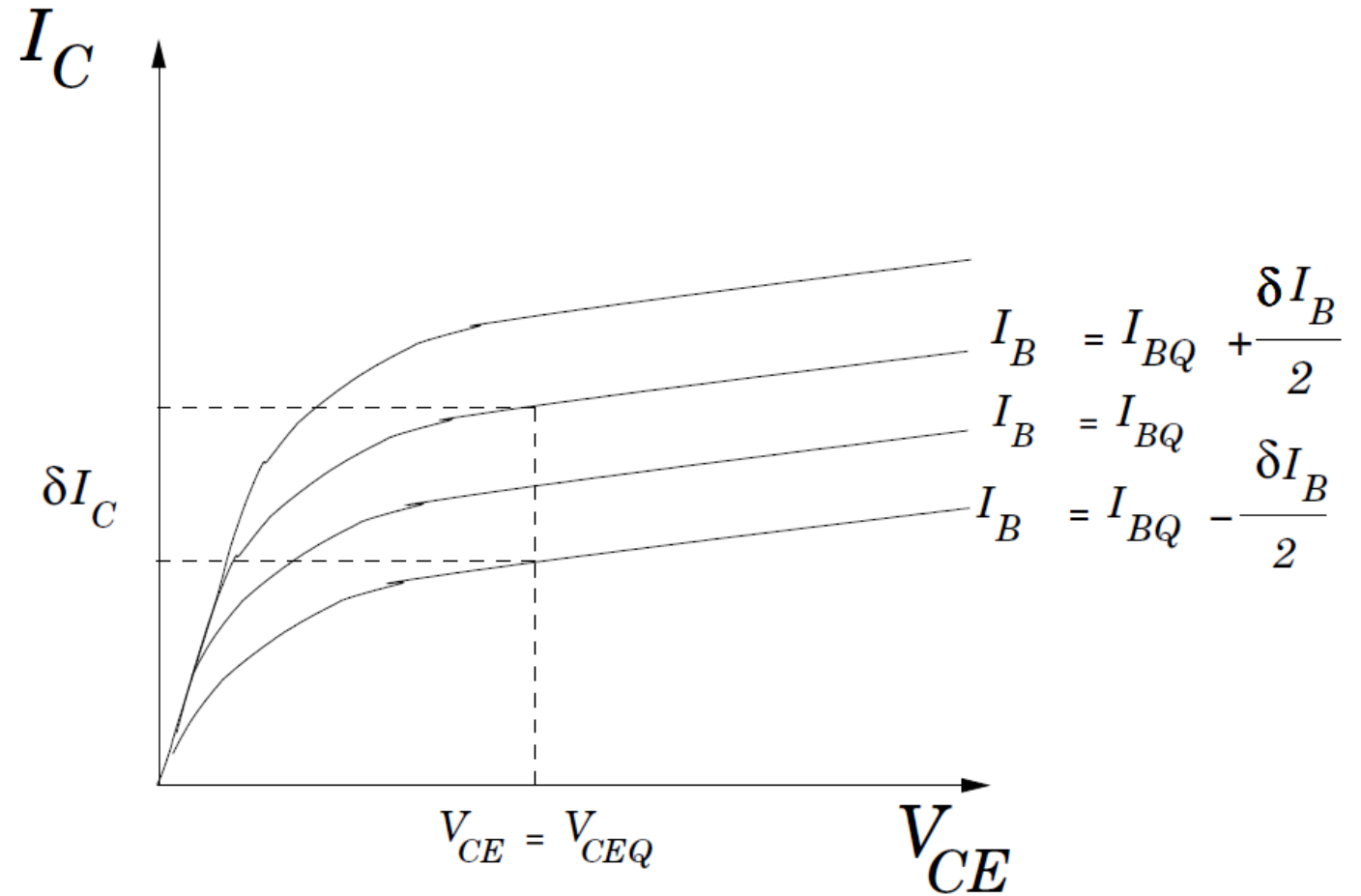

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

$$\begin{cases} v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \end{cases}$$

$$h_{oe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_Q = \lim_{\delta v_{CE} \rightarrow 0} \left. \frac{\delta i_C}{\delta v_{CE}} \right|_{i_B = I_{BQ}}$$

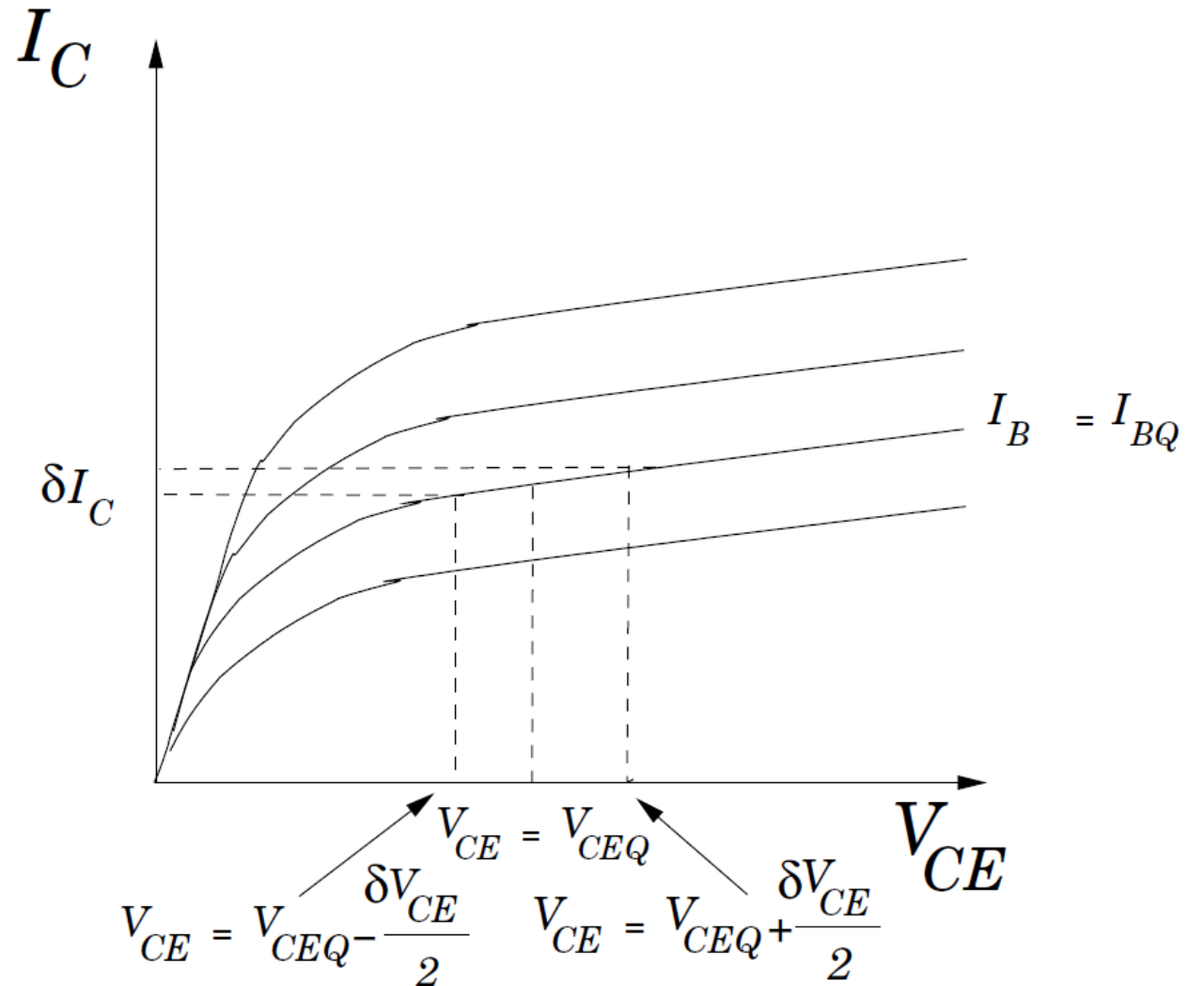


Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

Determinazione dei valori dei parametri

$$h_{re} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_Q \approx 0$$

$$h_{oe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_Q$$
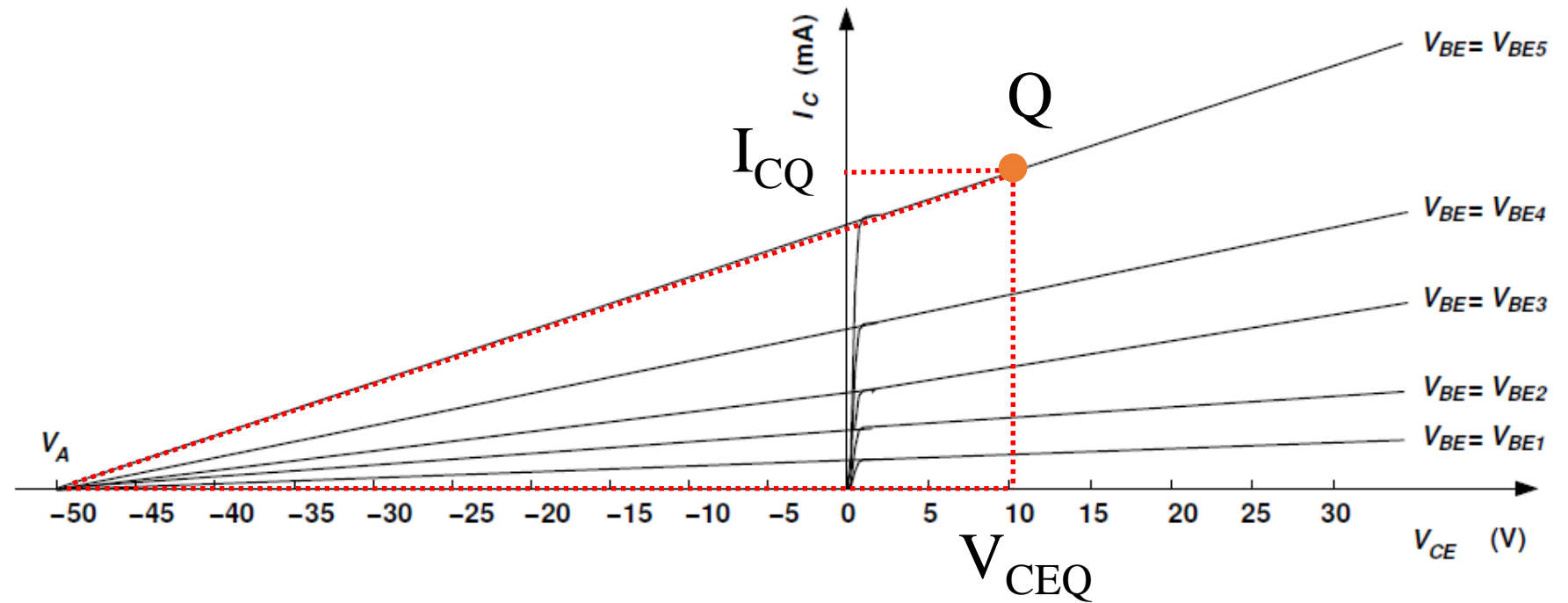
$$h_{oe} \approx \frac{I_{CQ}}{V_A + V_{CEQ}}$$



Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali


Determinazione dei valori dei parametri

$$h_{fe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_Q \quad i_C = \beta_F i_B \quad \beta_F = f(i_C)$$

$$\frac{\partial i_C}{\partial i_B} = \beta_F + i_B \frac{\partial \beta_F}{\partial i_B} = \beta_F + i_B \frac{\partial \beta_F}{\partial i_C} \frac{\partial i_C}{\partial i_B}$$

$$\frac{\partial i_C}{\partial i_B} = \frac{\beta_F}{1 - i_B \frac{\partial \beta_F}{\partial i_C}} \quad h_{fe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_Q = \frac{\beta_F|_Q}{1 - i_B \left. \frac{\partial \beta_F}{\partial i_C} \right|_Q} = \frac{\beta_F|_Q}{1 - \frac{i_C}{\beta_F} \left. \frac{\partial \beta_F}{\partial i_C} \right|_Q}$$

$$\Rightarrow h_{fe} \approx \beta_F$$

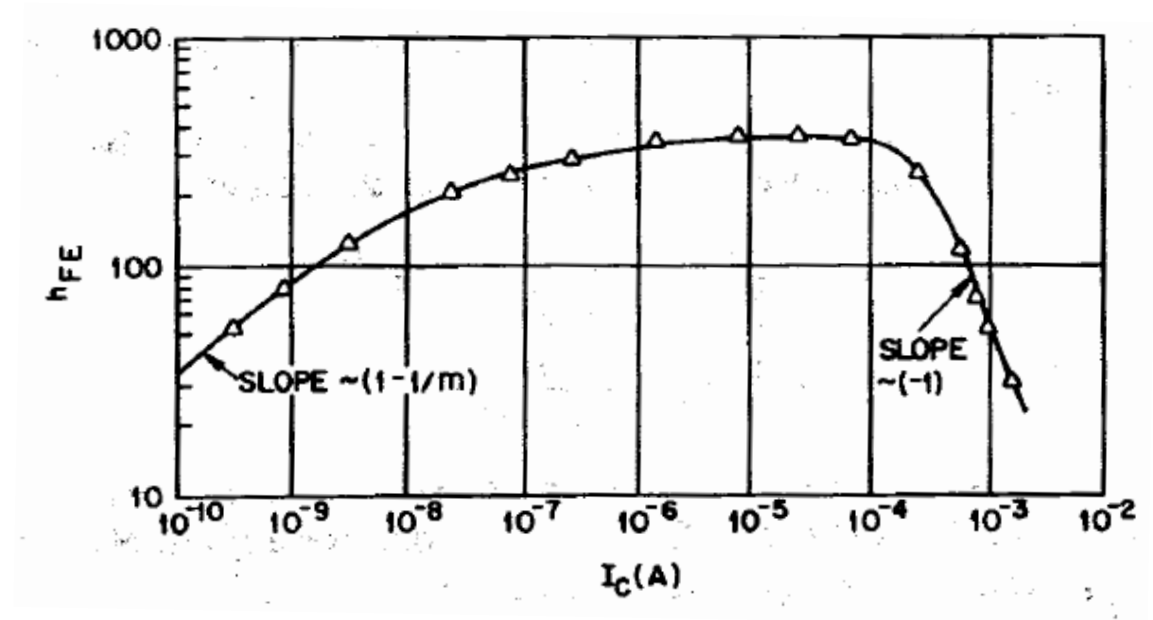


Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

Determinazione dei valori dei parametri

$$h_{ie} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_Q = r_{bb'} + r_{b'e}$$

$$i_C \approx \alpha_F I_{ES} \exp\left(\frac{v_{B'E}}{V_T}\right) \approx I_{ES} \exp\left(\frac{v_{B'E}}{V_T}\right)$$
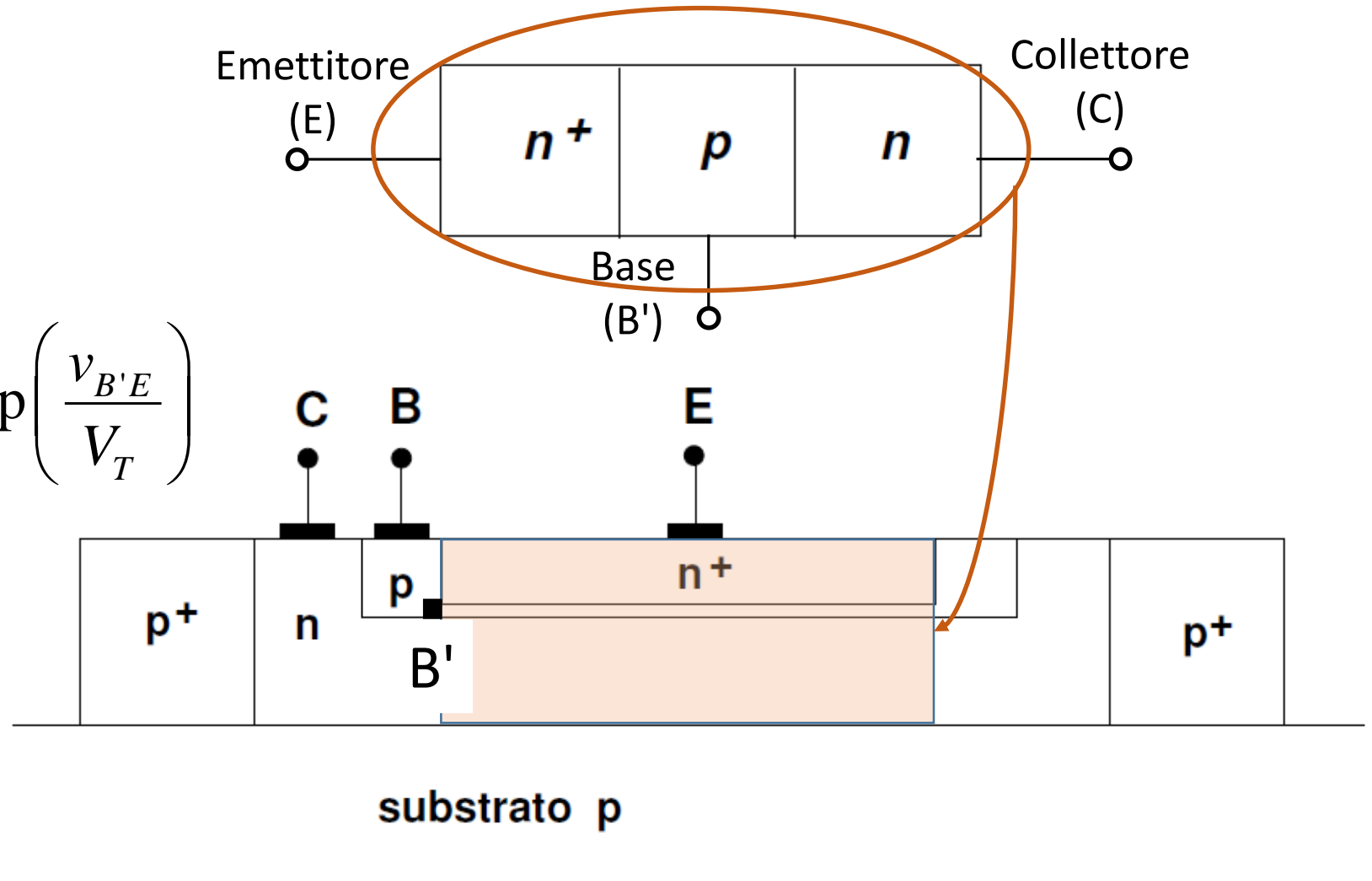
$$i_B \approx \frac{i_C}{\beta_F} \approx \frac{I_{ES} \exp\left(\frac{v_{B'E}}{V_T}\right)}{\beta_F}$$



Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

Determinazione dei valori dei parametri

$$h_{ie} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_Q = r_{bb'} + r_{b'e} \qquad i_B \approx \frac{i_C}{\beta_F} \approx \frac{I_{ES} \exp\left(\frac{v_{B'E}}{V_T}\right)}{\beta_F}$$

$$\frac{1}{r_{b'e}} = \left. \frac{\partial i_B}{\partial v_{B'E}} \right|_Q = \frac{1}{V_T} \frac{I_{ES} \exp\left(\frac{v_{B'E}}{V_T}\right)}{\beta_F} - \frac{1}{\beta_F^2} \frac{\partial \beta_F}{\partial v_{B'E}} I_{ES} \exp\left(\frac{v_{B'E}}{V_T}\right)$$

$$\frac{1}{r_{b'e}} = \frac{1}{V_T} \frac{i_C}{\beta_F} - \frac{1}{\beta_F^2} \frac{\partial \beta_F}{\partial i_C} \frac{\partial i_C}{\partial v_{B'E}} i_C = \frac{1}{V_T} \frac{i_C}{\beta_F} - \frac{i_C}{\beta_F^2} \frac{i_C}{V_T} \frac{\partial \beta_F}{\partial i_C}$$

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

Determinazione dei valori dei parametri


$$h_{ie} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_Q = r_{bb'} + r_{b'e}$$

$$i_B \approx \frac{i_C}{\beta_F} \approx \frac{I_{ES} \exp\left(\frac{v_{B'E}}{V_T}\right)}{\beta_F}$$

$$\frac{1}{r_{b'e}} = \frac{1}{V_T} \frac{i_C}{\beta_F} - \frac{i_C}{\beta_F^2} \frac{i_C}{V_T} \frac{\partial \beta_F}{\partial i_C} = \frac{1}{V_T} \frac{i_C}{\beta_F} \left(1 - \frac{i_C}{\beta_F} \frac{\partial \beta_F}{\partial i_C} \right)$$

$$h_{fe} = \frac{\beta_F|_Q}{1 - \left. \frac{i_C}{\beta_F} \frac{\partial \beta_F}{\partial i_C} \right|_Q}$$

$$\frac{1}{r_{b'e}} = \frac{1}{V_T} \frac{i_C}{\beta_F} \frac{\beta_F}{h_{fe}} \bigg|_Q = \frac{1}{V_T} \frac{i_C}{h_{fe}} \bigg|_Q$$

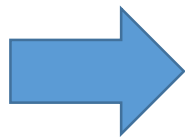

$$r_{b'e} = \frac{V_T}{I_{CQ}} h_{fe}$$

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

Determinazione dei valori dei parametri


$$h_{ie} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_Q = r_{bb'} + r_{b'e} \qquad r_{b'e} = \frac{V_T}{I_{CQ}} h_{fe}$$

Se il costruttore fornisce i parametri per un particolare punto di riposo si può determinare il valore di $r_{bb'}$ considerando che tale resistenza è indipendente dal punto di riposo

$$h_{ie}^* = r_{bb'}^* + r_{b'e}^* \qquad r_{bb'}^* = h_{ie}^* - r_{b'e}^* = r_{bb'}$$

$$h_{ie} = r_{bb'} + r_{b'e} = \left(h_{ie}^* - r_{b'e}^* \right) + \frac{V_T}{I_{CQ}} h_{fe}$$

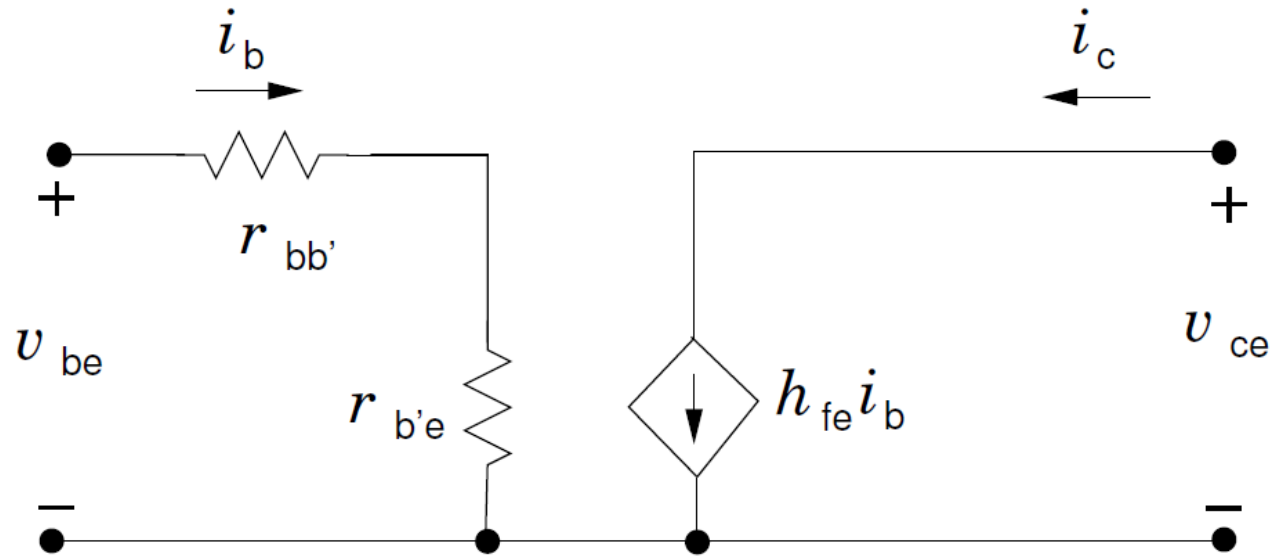Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali




$$h_{ie} = r_{bb'} + r_{b'e} \quad r_{b'e} = \frac{V_T}{I_{CQ}} h_{fe}$$

$$h_{fe} \approx \beta_F$$


$$g_m v_{b'e} = g_m r_{b'e} i_b = h_{fe} i_b$$
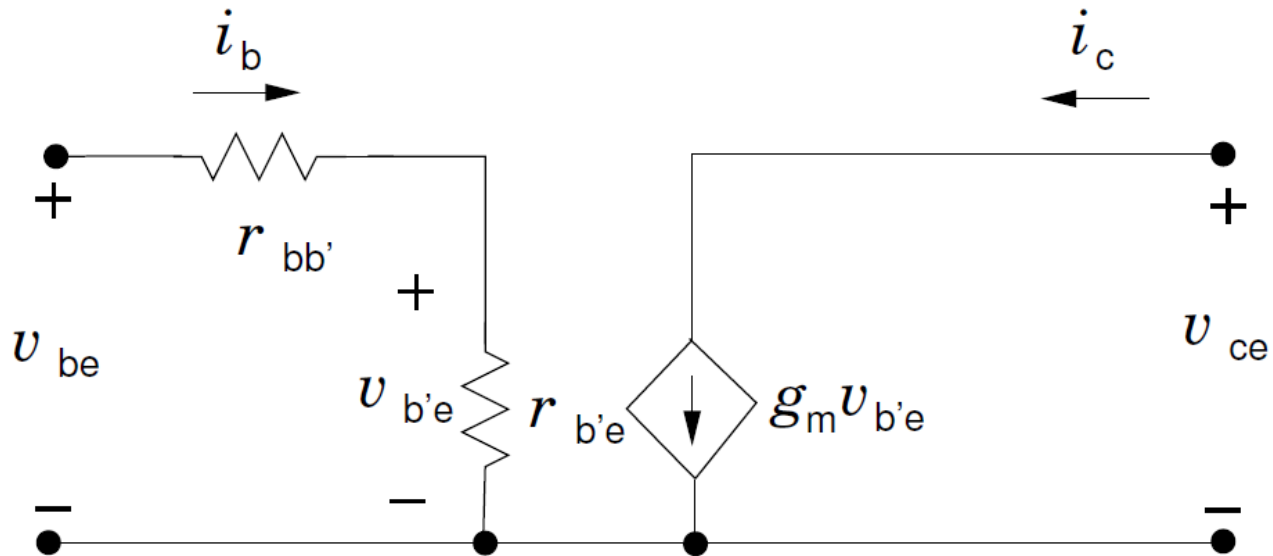
$$g_m = \frac{h_{fe}}{r_{b'e}} = \frac{I_{CQ}}{V_T h_{fe}} h_{fe}$$




$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T}$$

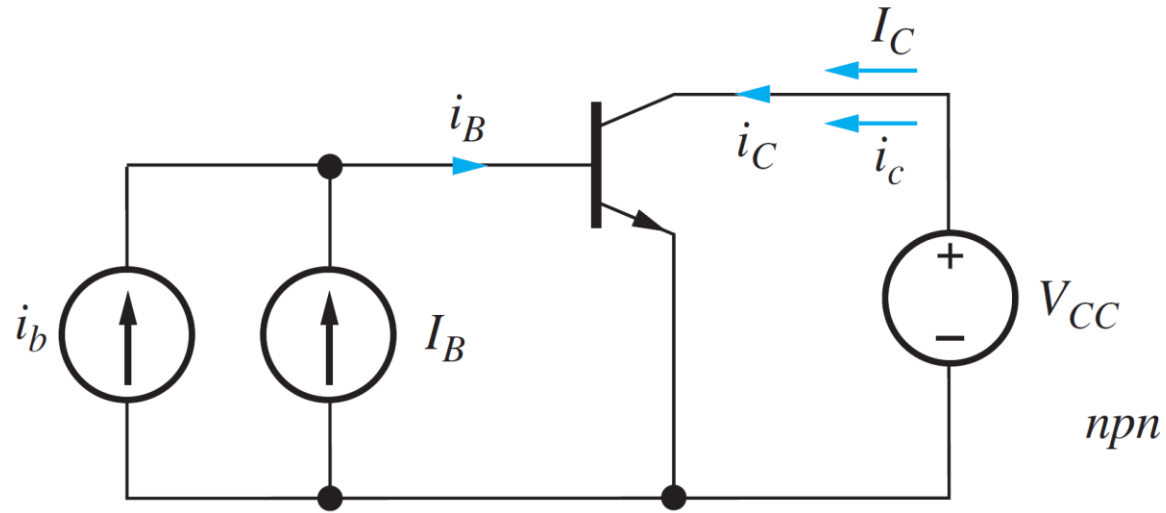Transistore BJT– Equivalenza modello linearizzato per piccoli segnali NPN e PNP



$$i_B = I_B + i_b$$
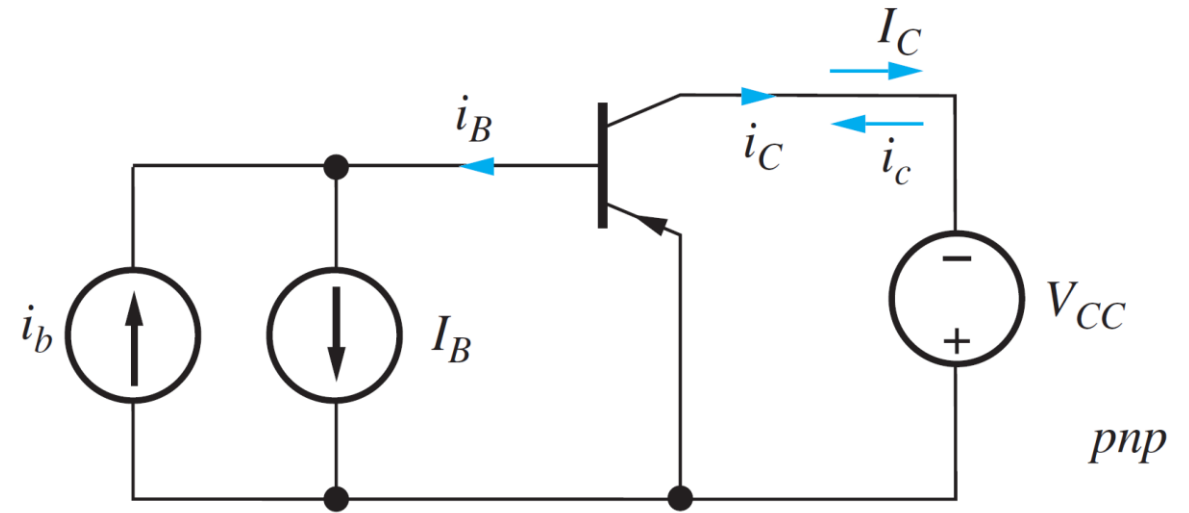
$$i_C = I_C + i_c = \beta_F I_B + h_{fe} i_b$$




$$i_B = I_B - i_b$$


$$i_C = I_C - i_c = \beta_F I_B - h_{fe} i_b$$

Transistore BJT– Modelli NPN e PNP in zona attiva diretta


NPN

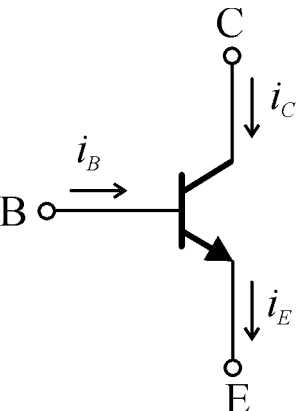



Ampi segnali

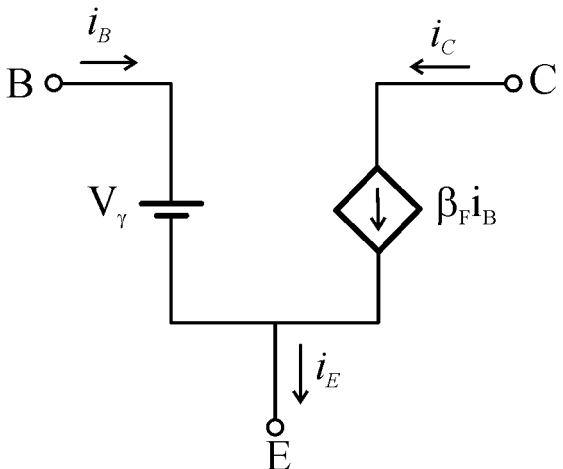

Piccoli segnali
semplificato

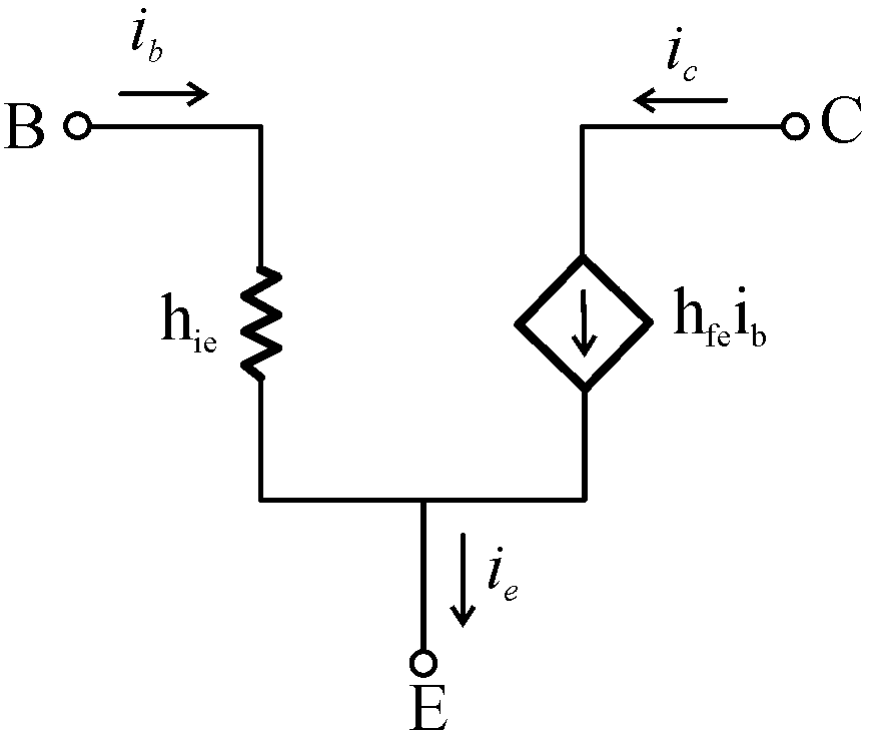

PNP

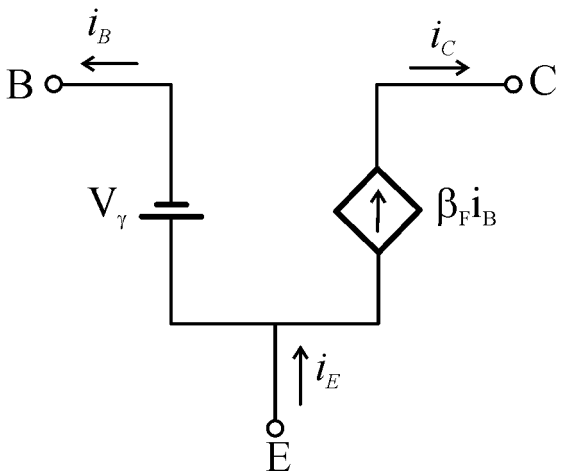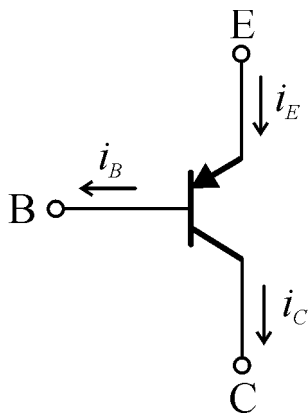


Transistore MOSFET– Modelli linearizzato per piccoli segnali in saturazione

$$i_D = k \frac{W}{L} (v_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda v_{DS}) = f(v_{GS}, v_{DS})$$

$$i_D = I_{DQ} + i_d(t) = f(V_{GSQ} + v_{gs}, V_{DSQ} + v_{ds}) = f(V_{GSQ}, V_{DSQ}) + \left. \frac{\partial f}{\partial v_{GS}} \right|_Q v_{gs} + \left. \frac{\partial f}{\partial v_{DS}} \right|_Q v_{ds} + \dots$$


$$i_d = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_Q v_{gs} + \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}} \right|_Q v_{ds}$$
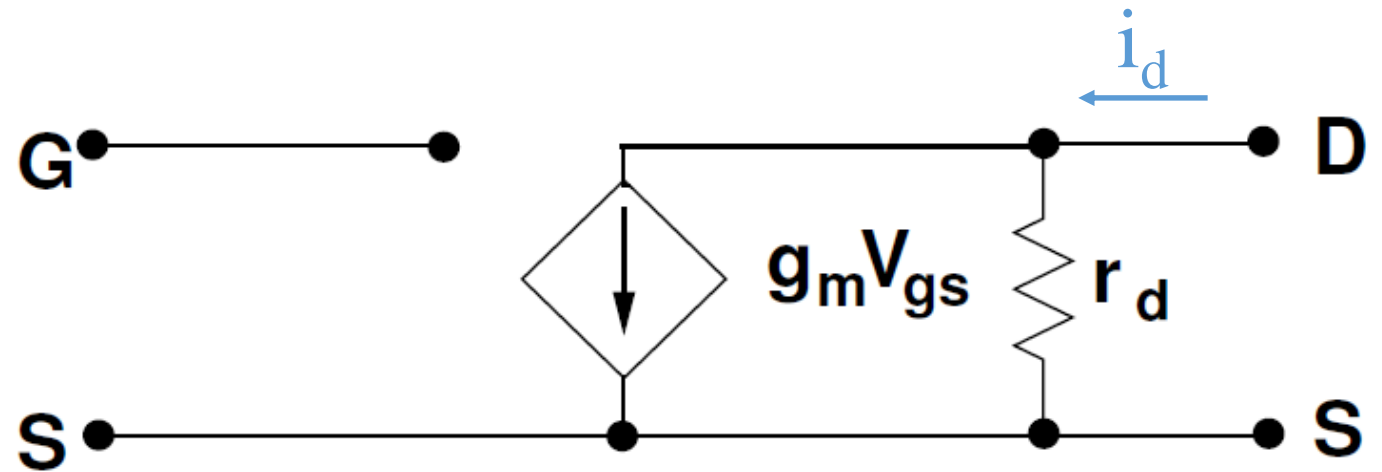
$$i_d = g_m v_{gs} + \frac{v_{ds}}{r_d}$$



Transistore MOSFET– Modelli linearizzato per piccoli segnali in saturazione
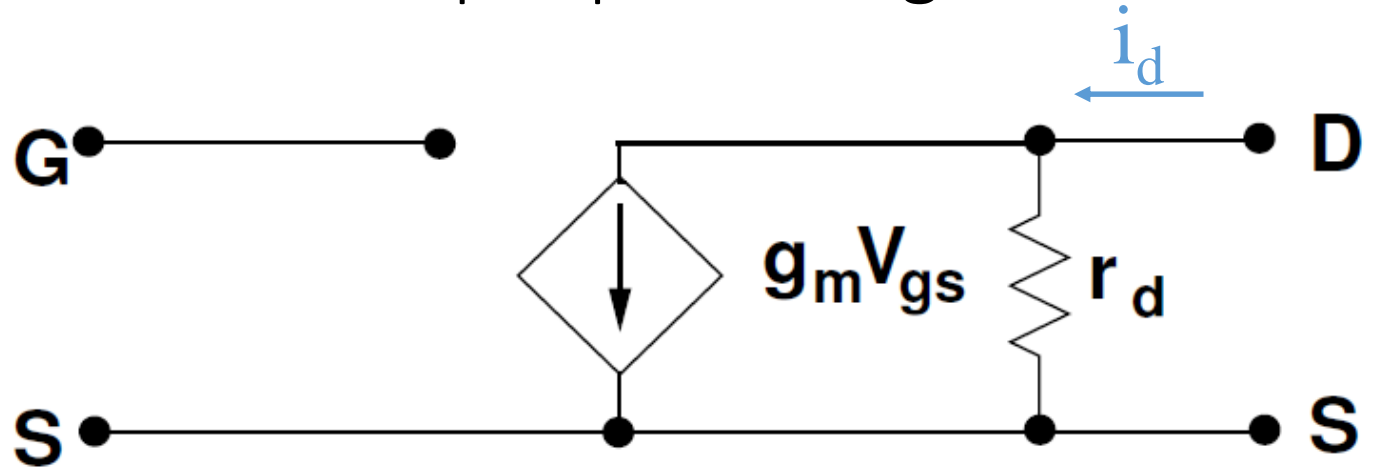
$$i_d = g_m v_{gs} + \frac{v_{ds}}{r_d}$$




$$i_D = k \frac{W}{L} (v_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_Q = 2k \frac{W}{L} (v_{GS} - V_T) (1 + \lambda v_{DS}) \Big|_Q = \frac{2I_{DQ}}{(V_{GSQ} - V_T)}$$


$$\frac{1}{r_d} = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}} \right|_Q = k \frac{W}{L} (v_{GS} - V_T)^2 \lambda \Big|_Q = \frac{I_{DQ} \lambda}{(1 + \lambda V_{DSQ})} = \frac{I_{DQ}}{\left(\frac{1}{\lambda} + V_{DSQ} \right)} \approx I_{DQ} \lambda \quad \Rightarrow \quad r_d \approx \frac{1}{\lambda I_{DQ}}$$

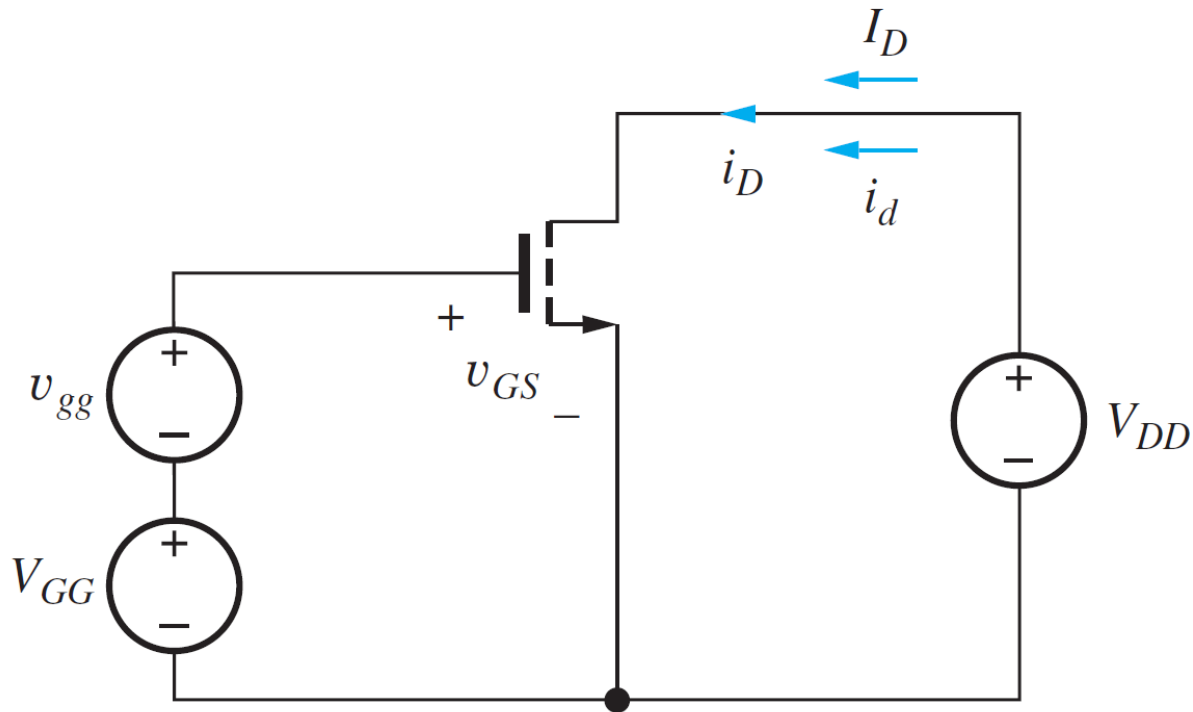Transistore MOSFET– Equivalenza modello linearizzato per piccoli segnali NMOS e PMOS



$$v_{GS} = V_{GG} + v_{gg}$$
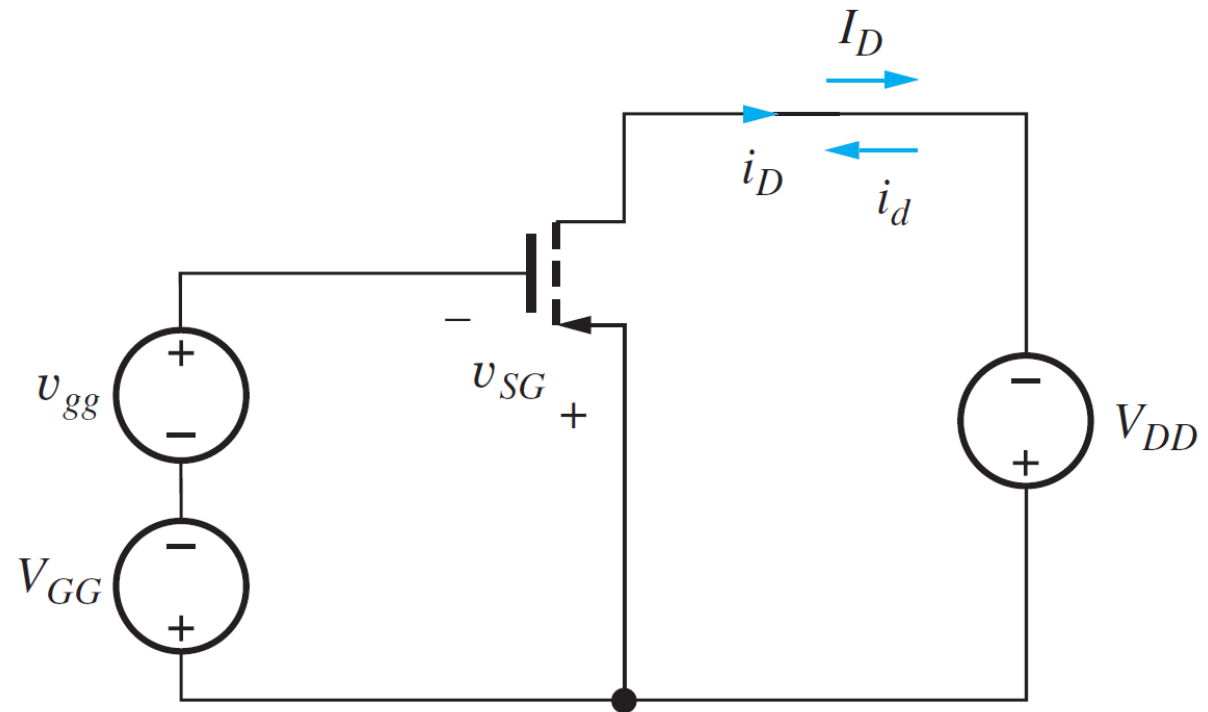
$$i_D = I_{DQ} + i_d = k \frac{W}{L} (V_{GG} - V_T)^2 + g_m v_{gg}$$




$$v_{SG} = V_{GG} - v_{gg}$$


$$i_D = I_{DQ} - i_d = k \frac{W}{L} (-V_{GG} - V_T)^2 - g_m v_{gg}$$

Transistore MOSFET– Modelli NMOS e PMOS in zona di saturazione


Canale N

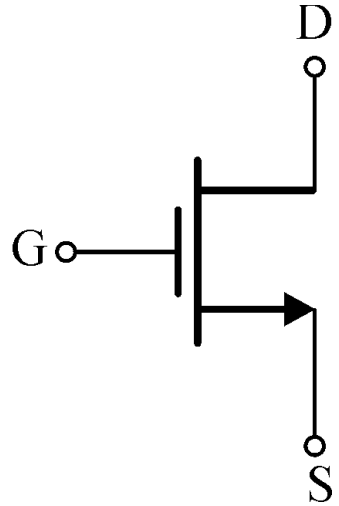



Ampi segnali

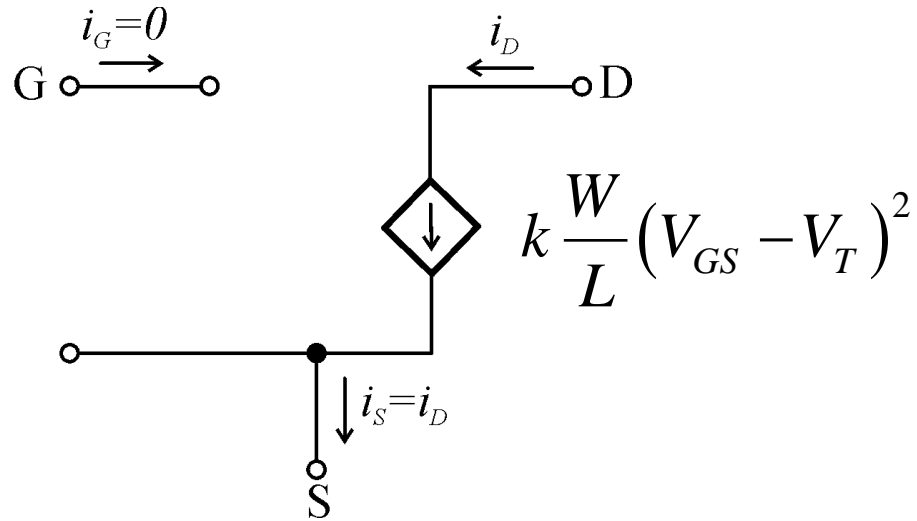

Piccoli segnali
semplificato

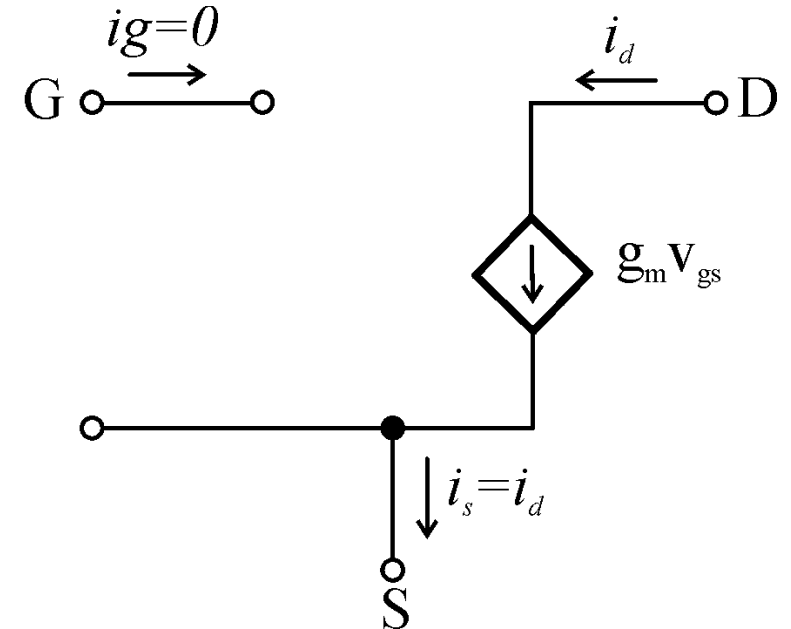

Canale P

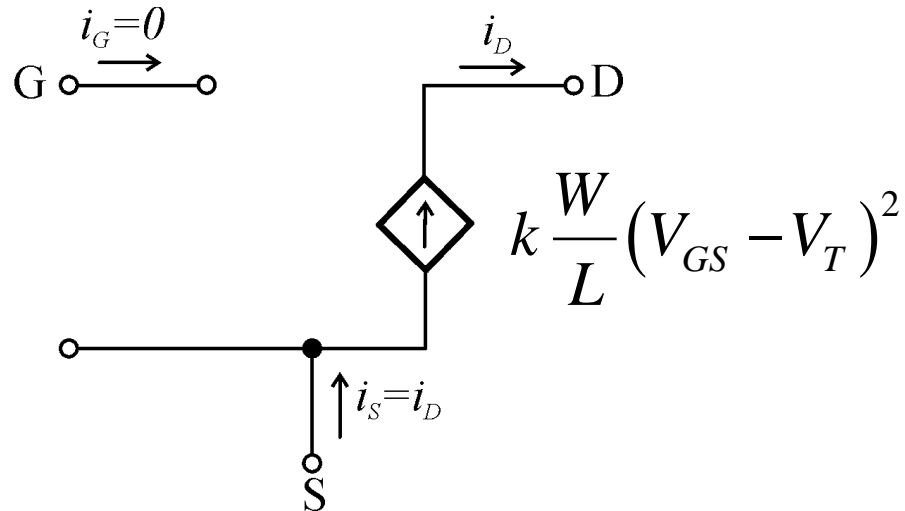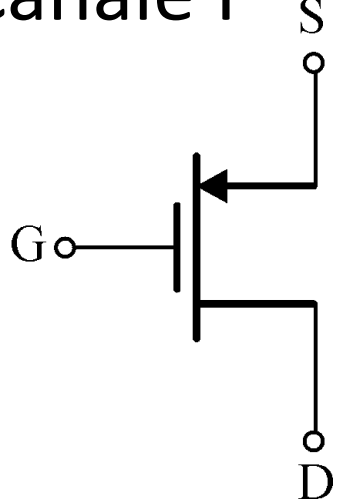

$$g_m = 2k \frac{W}{L} |V_{GS} - V_T|$$